

ELV[®] journal

Mit Platinenfolien



5/98 Okt/Nov. Fachmagazin für angewandte Elektronik 7,80 DM


**Mehr Wissen
in Elektronik**

Praktische Schaltungstechnik

Audio-Rauschunterdrückung
Schaltungsbeschreibung
und Nachbau

So funktioniert's

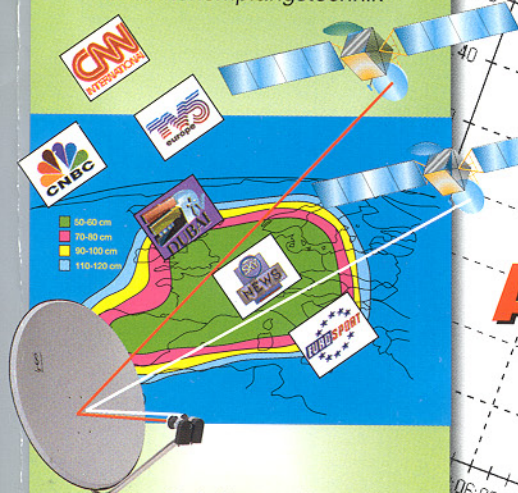Aus dem All geholt
Infos und Tips zur aktuellen
Satellitenempfangstechnik



Telefontarife

Automatisch die günstigste Verbindung mit dem ELV CallManager

Der Schallpegelmesser

Ein unentbehrliches Meßgerät für den Umweltschutz, Teil 2

Wettermeßtechnik

Funk-Wetterstation WS 2000, Teil 2

Modulationsverfahren

Elektronik-Grundlagen

PIC-Grundlagen

Digitaltechnik - ganz einfach

Faszination Röhren

Bauelemente-Info

Multi-Überwachungs-IC LM 78



ALM 9010 Ladetechnik der Spitzenklasse

- 6fach-Mikrocontoller-Lade-/Entladegerät für 12V-Versorgungsspannung MLE 12, Teil 2
- Lastunabhängiger Drehzahlregler für Bohrmaschinen
- Video-Color-Processor VCP 7003
- Akku-Lade-Meßgerät ALM 9010

PC-Technik


- PC-IO-Interface, Teil 2
- PMess4Win - Meß- und Analysesoftware
- PC-DCF-Funkuhr für die serielle Schnittstelle

Mini-Schaltungen: schnell • nützlich • preiswert

• Stereoverstärker 2 x 6 W • Akku-Blinker • SMD-Temperatur-sicherung • Luxmetervorsatz • Funk-Wassermeldesystem

Wettermeßtechnik

Entwicklung
ELV

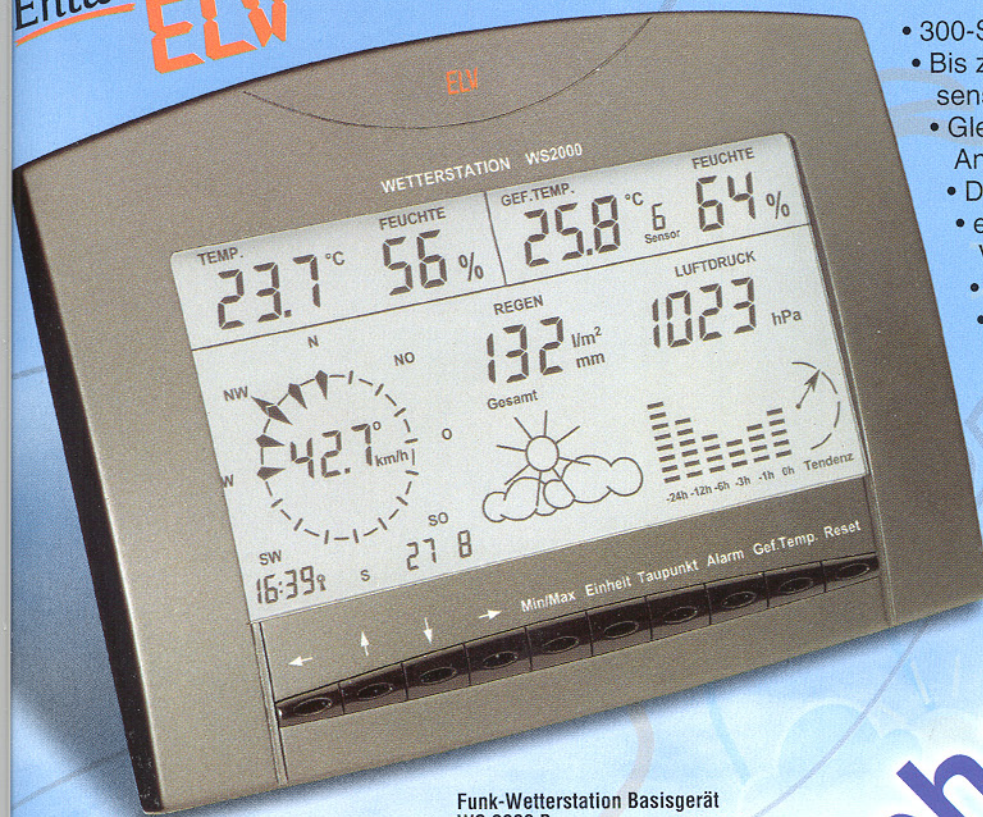

Funk-Wetterstation Basisgerät
WS 2000 B
mit Großdisplay

198,-
45-317-52

Umfassender kann man kaum noch über das lokale Wetter informiert werden, dank hochwertiger und dennoch preiswerter Wettermeßtechnik. Beruhend auf jahrelanger Erfahrung in Entwicklung und Bau professioneller Wettermeßstationen, entstand im Hause ELV nun eine neue, innovative Generation von „intelligenten“ Kompakt-Wettermeßstationen, die nahezu allen Ansprüchen nicht nur privater Anwender, sondern auch gewerblicher Nutzer von Wetterdaten wie Land- und Forstwirte, Hobbyflieger, Boots- und Schiffsführer, Veranstalter von Freiluftveranstaltungen (Konzert, Sport usw.), der Wasserwirtschaft u. v. a. m. genügen.

Die Komfort-Funk-Wetterstation WS 2000 - das Spitzenmodell von ELV - stellt ein hochwertiges, äußerst komfortables Universal-Wettermeßsystem mit besonders günstigem Preis-/Leistungsverhältnis dar, mit der gleichzeitigen Anzeige von 2 Temperaturen und zugehöriger Luftfeuchte, Niederschlagsmenge, Luftdruck mit Tendenzen und Historie, Vorhersage per Wattersymbolen, Windrichtung mit Schwankungsbereichen, Windgeschwindigkeit, DCF-Uhrzeit und Datum.

Neben weiteren Features wie Eingabe von Alarmwerten, z. B. Sturmwarnung, Frostgefahr, usw. ist vor allem der mögliche Anschluß von bis zu neun externen Temperatur- und Feuchtesensoren hervorzuheben, die bis zu 100 m (Freifeldreichweite) von der Wetterstation entfernt arbeiten können und ihre Daten per Funk, d. h. ohne jegliche Verkabelung übertragen. Bemerkenswert auch die Versorgung aller Außensensoren über integrierte Solarzellen und Pufferung durch eingebaute Akkus d. h. kein lästiger Batteriewechsel bei zum Teil schwierig erreichbaren Sensoren (z. B. Windabnehmer auf dem Dach).

Der Innensensor sowie die eigentliche Basisstation arbeiten besonders Stromsparend jeweils mit 2 Mignonzellen und somit ebenfalls unabhängig von lästigen Kabelverbindungen, d. h. die Aufstellung ist an nahezu beliebigen

Orten innerhalb der Reichweite der Funksensoren möglich.

Trotz der enormen Funktionsvielfalt der WS 2000 ist dank des großen Displays bis auf bestimmte seltener benötigte Statusanzeigen und Editor-/Programmierungseingaben keinerlei Bedienung erforderlich, da alle relevanten Werte gleichzeitig im Display angezeigt werden.

Beeindruckend sind die vielfältigen Meßmöglichkeiten der Funk-Wetterstation WS 2000:

- Bis zu 9 unterschiedliche Temperaturmeßstellen, davon werden zwei gleichzeitig dargestellt (Innentemperatur mit Druck sowie eine von 8 weiteren Temperaturen)
- Bis zu 9 unterschiedliche Feuchtemeßstellen, davon werden eine von 8 gleichzeitig dargestellt
- Gefühlte Temperaturen
- Taupunkte, diese werden für jeden der neun Temperatur-/Feuchtefühler getrennt errechnet
- Luftdruck, wahlweise in hPa oder mm
- Luftdruck-Tendenzanzeige (gleichbleibend, steigend, stark steigend, fallend, stark fallend)
- Grafische Anzeige der Luftdruckveränderungen der letzten 24 Stunden
- Symbolanzeige für Wettervorhersage (Sonne, leicht bewölkt, stark bewölkt, Regen)

- Windgeschwindigkeit: wahlweise in km/h, m/s, Knoten oder Beaufort
- Windrichtung in Form einer Windrose mit Anzeige der Windrichtungsschwankungen (anstatt der Windgeschwindigkeit kann auch die Windrichtung mit 5°-Auflösung angezeigt werden)
- Integrierte Funkuhr für die exakte zeitliche Zuordnung der Meßwerte
- Speicherung der Minimal- und Maximal-Meßwerte für sämtliche Sensoren mit zugehöriger Zeit- und Datumsangabe (bei der Windgeschwindigkeit wird zusätzlich die zugehörige Windrichtung mit angezeigt)
- Erfassung der Regenmenge mit 0,5 mm Auflösung (gesamt, 24h, 1h)
- Programmierbare Alarmmöglichkeiten bei bestimmten Wetterzuständen, z. B. bei Frostgefahr, Sturmgefahr, ungünstige Luftdruck- und Temperaturtendenzen (z. B. auf See oder im Gebirge)
- Gleichzeitige Anzeige aller wichtigen Wetterinformationen auf einem großflächigen LC-Display
- Datenübertragung per Funk von sämtlichen Meßwertaufnehmern zur Wetterstation
- Optional ist ein PC-Funkempfänger erhältlich, der gleichzeitig zur Basisstation sämtliche Meßwerte empfängt und an den PC übergibt. So sind ausführliche Langzeitwetteruntersuchungen und -analysen möglich.

- 300-Segment-LC-Großdisplay
- Bis zu 9 Temperatur- u. Feuchtesensoren anschließbar
- Gleichzeitige Darstellung von 14 Anzeigen
- DCF-Uhrzeit mit Datum
- einfachste Installation, keinerlei Verkabelung
- Alarmwerte für alle Meßwerte
- Solarbetrieb der Außensensoren somit kein lästiger Batteriewechsel
- Designgehäuse für Wand-aufhängung oder Tischaufstellung geeignet.

Schnurlos.

Angebot WS 2000:

Funk-Innensensor S 2000 ID
mit Temperatur-, Feuchte- und Luftdrucksensor,
Batteriebetrieb

148,-
45-317-55

Funk-Innensensor S 2000 I
mit Temperatur- und Feuchtesensor,
Batteriebetrieb

39,-
45-317-57

Funk-Innen-/Außen-Tempersensor
S 2000 IA

mit 1,5 m Zuleitung zwischen Sensor und Elektronik zur Messung z. B. von Bodentemperatur, Wassertemperatur im Teich o. ä. Eine Feuchtemessung ist in diesem Fall nicht möglich, da der Luftfeuchtesensor für eine genaue Messung gleichzeitig den zugehörigen Temperaturwert benötigt.

95,-
45-317-58

Komplettsset Wetterstation WS 2000 bestehend aus:

- Basisstation WS 2000 B
- Funk-Innensensor WS 2000 ID
- Funk-Außensensor S 2000 A
- Funk-Windsensor S 2000 W
- Funk-Regenmengenmeßsystem S 2000 R


798,-
45-317-59

Sie sparen 5 % (DM 42,-) gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten.

Komfort-Funk-Wetterstation WS 2000

Innovatives Wind-Meßsystem

Ein Highlight der WS 2000 stellt das vollkommen neu konzipierte Wind-Meßsystem dar, das langfristig weitestgehend wartungsfrei arbeitet. Die Stromversorgung erfolgt wie bei den anderen Außensensoren ebenfalls über eine integrierte Solarzelle, d. h. es ist kein Stromanschluß erforderlich. Die Datenübertragung erfolgt per Funk, so daß keinerlei Verbindungsleitungen zu verlegen sind. Der Windaufnehmer zur Registrierung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit kann somit an günstiger Stelle z. B. auf dem Dach platziert werden ohne jegliche weitere Installation.

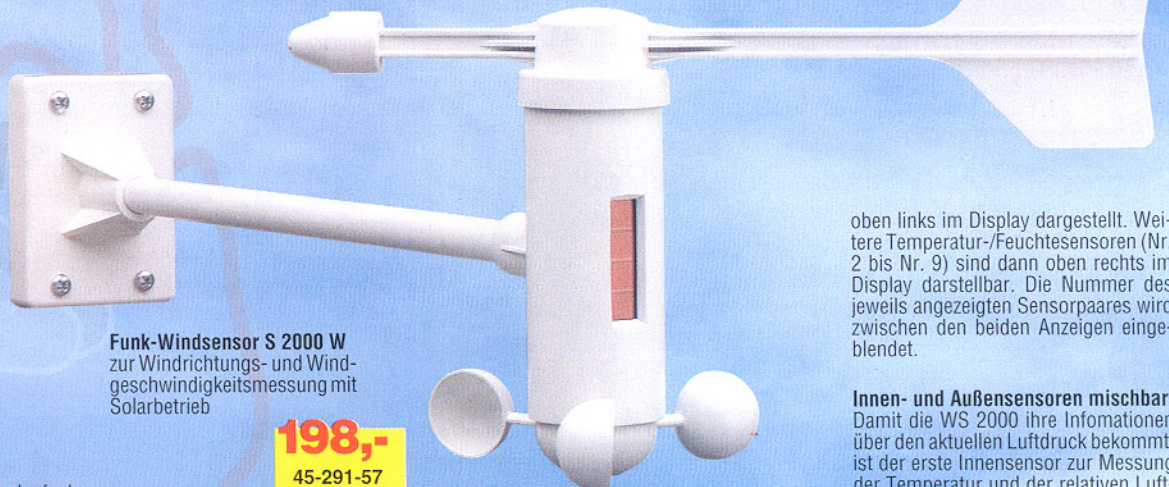

Funk-Windsensor S 2000 W
zur Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsmessung mit Solarbetrieb

198,-
45-291-57

oben links im Display dargestellt. Weitere Temperatur-/Feuchtesensoren (Nr. 2 bis Nr. 9) sind dann oben rechts im Display darstellbar. Die Nummer des jeweils angezeigten Sensorpaares wird zwischen den beiden Anzeigen eingeblendet.

Innen- und Außensensoren mischbar

Damit die WS 2000 ihre Informationen über den aktuellen Luftdruck bekommt, ist der erste Innensensor zur Messung der Temperatur und der relativen Luftfeuchte zusätzlich mit einem Drucksensor ausgestattet. Alle weiteren Sensorpaare (Temperatur und Feuchte) benötigen keinen zusätzlichen Drucksensor und können beliebig kombiniert werden. Während die Außensensoren ein spezielles Wetterschutzgehäuse besitzen und ihre Energie aus einer Solarzelle mit Pufferakku beziehen, arbeiten die Innensensoren mit 2 Mignonzellen, deren Lebensdauer bei typ. 3 Jahren (!) liegt. So ist auch eine Platzierung in dunklen Räumen (Weinkeller, Dachboden usw.) möglich.

per Funk

Feuchtesensor mit Druckmesser bis zu 8 Codiermöglichkeiten bestehen, d. h. wenn Sie in jedem Raum, in dem eine Basisstation (Anzeigeeinheit) aufgestellt wird, zusätzlich die Innentemperatur in diesem Raum auf der ersten Meßstelle (links oben im Display) zur Anzeige bringen möchten, können Sie dies durch unterschiedliche Codierungen der Innensensoren vornehmen und jede Basisstation zeigt nun ihre Innentemperatur/Feuchte individuell an sowie bis zu 8 weitere Temperatursensoren die Ihnen gemeinsam die Daten zur Verfügung stellen.


PC-Interface

Doch damit nicht genug. Für ambitionierte Hobby-Meteorologen und Profis steht ein Funk-Interface für die Datenauswertung auf einem Personalcomputer zur Verfügung, dessen ausführliche Beschreibung Sie im Hauptkatalog 1999 auf Seite 148 finden.

Da für die Meßstelle 1 wie vorstehend erwähnt, ebenfalls bis zu 8 Sensoren anschließbar sind, bietet das PC-Interface somit die Möglichkeit, insgesamt bis zu 16 Temperatur-/Feuchtesensoren auszuwerten, wie auch sämtliche weitere Daten der anderen Sensoren.

Bis zu 9 Temperatur-/Feuchtesensoren

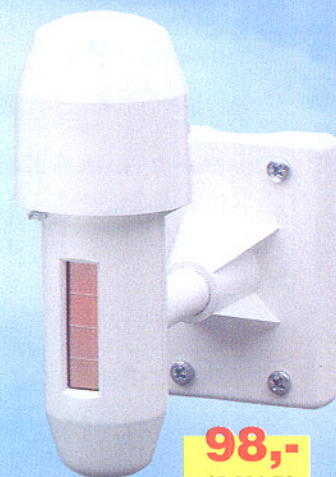Sind mehr als 2 Temperatur-/Feuchtesensoren angeschlossen, können deren Meßwerte direkt per Tastendruck zur Anzeige gebracht werden. Die erste Temperatur-/Feuchtemeßstelle ist dabei als Innensensor ausgeführt (in Kombination mit einem Luftdrucksensor) und wird



98,-
45-291-73

Funk-Außensensor S 2000 A
mit Temperatur- und Feuchtesensor, Solarbetrieb

Professionelles Regenmengen-Meßsystem

Dieses innovative Niederschlagsmengen-Meßsystem überträgt per Funk die Niederschlagsmenge mit einer Auflösung von 0,5 mm zur Wetterstation. Durch die Funkübertragung kann der Aufstellungsort des Systems jederzeit leicht verändert werden.

Der Niederschlag wird mit Hilfe eines Trichters aufgefangen und intern auf eine Wippenkonstruktion zur Messung geleitet. Die integrierte Elektronik zählt die Wippenbewegungen und überträgt diese per Funk an die Basisstation. Der Betrieb des Sensors erfolgt über eine integrierte Solarzelle mit Akkupufferung.

Übersichtliche Bedienung

Durch innovative Technik ist es gelungen, die Bedienung einfach und übersichtlich zu gestalten. Für die reine Wetterbeobachtung ist überhaupt keine Bedienung erforderlich, da sämtliche Meßwerte gleichzeitig im besonders großflächigen (160 x 83 mm) LC-Display dargestellt werden.

Wetterhistorie- und Vorhersage

Darüber hinaus bietet die Station die Möglichkeit der Anzeige von zahlreichen Wetter-Tendenzen und -ergebnissen. So ist der Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden genauso ablesbar wie dessen zu erwartende Tendenz, es sind Min- und Max-Werte aller relevanten Daten speicherbar und z. B. die Regenmenge in aufsummierten Mengen über 1 h, 24 h oder Gesamt seit letzter Speicherlöschung erfassbar. Besonders angenehm, da auf einen Blick ablesbar, ist die Darstellung des derzeitigen bzw. kurzfristig erwarteten Wettergeschehens über große Wettersymbole.

Multifunktionaler Betrieb

Ein weiteres Highlight des neuen ELV-Wetterdaten-Meßsystems soll nicht unerwähnt bleiben: Sie können beliebig viele Basisgeräte innerhalb der Reichweite der Funksensoren betreiben, so z. B. eine Station im Büro, eine im Wohnhaus, eine im Schlafzimmer....

Möglich wird dies zum einen dadurch, daß sämtliche Sensoren per Funk betrieben werden, so daß alle Anzeigegeräte dieselben Informationen erhalten und zum anderen dadurch, daß bei Bedarf auch für den ersten Temperatur-/

Technische Daten: Wetterstation WS 2000

Anzeige: Großflächiges LC-Display (160 x 83mm) zeigt alle wichtigen Meßwerte auf einen Blick

Funkübertragung: 433MHz Funkübertragungssystem zur Ankopplung sämtlicher Sensoren

Temperatur: bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Temperaturwerte werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit $\pm 1^\circ\text{C}$

Relative Luftfeuchte: Bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Feuchtwerte werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 1%, Genauigkeit $\pm 8\%$ (je 1 Temperatur- und Feuchtesensor sind in einem Funksensor zusammengefaßt)

Luftdruck: Meßbereich 300 bis 1100 hPa, Auflösung 1 hPa, Genauigkeit ± 1 hPa (der Luftdrucksensor ist zusammen mit einem Temperatur- und Feuchtesensor im Innen-Funksensor eingebaut)

Luftdrucktendenz: Anzeige durch fünf Pfeile, steigend, stark steigend, fallend, stark fallend, gleichbleibend

Regenmenge: Meßbereich 0 bis 999mm, Anzeige gesamt seit letztem Reset, letzte 24 h oder 1h, Auflösung 0,5 mm, Genauigkeit $2\% \pm 1$ mm

Luftdruckveränderung: Anzeige durch Liniendiagramm, bis 24h zurückverfolgbar

Windgeschwindigkeit: Anzeige wahlweise in km/h, m/s, Knoten, Beaufort, Auflösung 0,1 km/h, Genauigkeit 2%

Windrichtung: Grafische Anzeige durch Windrose (Auflösung 22,5 Grad mit Anzeige der Windrichtungsschwankungen, Digitalanzeige mit 5 Grad-Auflösung anstatt Windgeschwindigkeit möglich)

Uhr: integrierte DCF-Funkuhr

Wettervorhersage: durch Wettersymbole, Sonne, bewölkt, stark bewölkt, Regen

Umfangreiche Speichermöglichkeiten: Min./Max. mit Zeit und Datum

Netzunabhängig: Betrieb mit 2 Mignonzellen

Gehäuseabmessungen (B x H x T): 217mm x 160mm x 30mm



198,-
45-291-68

Funk-Regenmengen-Meßsystem S 2000 R mit Solarbetrieb

Meßtechnik

- Drehzahlregler für Elektrowerkzeuge 14
- ▶ SMD-Temperatursicherung TS 89 28
- ▶ Luxmetervorsatz für Multimeter 79

Stromversorgungen

- Mikrocontroller-Lade-/Entladegerät MLE 12 ... 40
- Akku-Lade-Meßgerät ALM 9010, Teil 2 19

PC-Software

- PMess Win 4 38

PC-Technik

- PC-Funkuhr DCF 98 PC 72
- PC-IO-Interface, Teil 2 70

Videotechnik

- Video-Color-Prozessor VCP 7003 75

Haustechnik

- Funk-Wassermeldesystem FWM 100 58

Audiotechnik

- ▶ Stereoverstärker SV 2-6 65

Hobby und Freizeit

- ▶ Akku-Blinker 48

Elektronik-Grundlagen

- PIC-Grundlagen, Teil 5 25
- High-End-HiFi-Stereo-Röhrenvorverstärker
ELV-RVV-100 50
- Digitaltechnik - ganz einfach, Teil 6 30

Praktische Schaltungstechnik

- Audio-Rauschunterdrückungs-
system NSR 401, Teil 2 86

ELV-Serien

- So funktioniert's:
- Der ELV-CallManager 8
- Schallpegelmesser, Teil 2 34
- Funk-Wetterstation WS 2000, Teil 2 62
- Aus dem All geholt, Teil 1 82
- Modulationsverfahren 44
- Bauelemente-Info:
- Multi-Überwachungs-IC LM 78 55

Rubriken

- Platinenlayouts 69
- Die Neuen 90
- Bestellhinweise, Kundendienst, Impressum ... 115
- Vorschau auf die nächste Ausgabe 116
- ▶ besonders leicht nachbaubar



◀ **Drehzahlregler für Elektrowerkzeuge** zur Einstellung und lastunabhängigen automatischen Drehzahlregelung
Seite 14

Mikro- ▶ controller-Lade-/Entladegerät MLE 12
Zur schonenden Akku-Schnellladung aus dem Kfz-Bordnetz
Seite 40



▼ **Akku-Lade-Meßgerät ALM 9010**
Ladetechnologie der absoluten Spitzenklasse mit Ladeströmen bis zu 5 A und Entladeströmen bis zu 20 A
Seite 19



◀ **Luxmetervorsatz für Multimeter**
Zur genauen Erfassung der Umgebungshelligkeit
Seite 79

▼ **PMess4Win**
Meß- und Analyseprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem ELV RS232-Meßinterface nahezu alle vorkommenden Meß- und Analyseaufgaben löst.
Seite 38





Der ►
ELV-Call-Manager
Optimieren Sie Ihre
Telefonkosten!
Seite 8

◀ Video-Color-Prozessor VCP 7003

Optimierung der
Bildqualität von
Videoaufnahmen
während des
Überspielvorganges
Seite 75




Stereo-
verstärker SV 2-6
Nur 50 x 50 mm kleiner
Winzling mit viel Power
Seite 65



◀ Akku-
Blinker
Signalisiert
z. B. beim
Modellflug den
Akku-Zustand
Seite 48

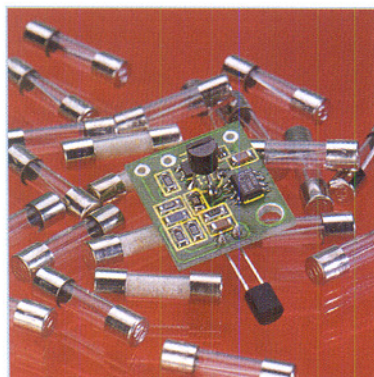▼ PC-Funkuhr
DCF 98 PC
mit serieller Schnittstelle
Seite 72



◀ SMD-
Temperatur-
sicherung
TS 89
Für den nach-
träglichen
Einbau in
bestehende
Geräte geeig-
net
Seite 28



▲ PC-Parallel-IO-Interface
Über eine serielle Schnittstelle
des PCs 16 Input- und 16
Output-Kanäle steuern
Seite 70



◀ Wetterstation WS 2000
Innovative Wettermeßtechnik für
jedermann
Seite 62

Funk-Wasser- ►
meldesystem FWM 100
Informiert Sie per Funk über
einen evtl. Wassereintrich
Seite 58



◀ High-End-HiFi-
Stereo-Röhrenvor-
verstärker
ELV-RVV-100
Vorverstärker für
die ELV-Röhren-
endstufe RV-100
Seite 50



Call Manager

Optimieren Sie Ihre Telefonkosten durch den neuen anbieterunabhängigen Least Cost Router von ELV!



149,-
50-324-24



Entwicklung
ELV

Seit dem 01.01.98 gibt es neben der Deutschen Telekom zahlreiche andere Anbieter, die teilweise zu erheblich günstigeren Konditionen um die Gunst der Kunden ringen. In kürzester Zeit ist ein Anbieter- und Tarifdschungel entstanden, in dem sich kaum noch jemand zurechtfindet. Täglich drängen neue Anbieter auf den Markt, werden neue Tarifstrukturen erdacht, ändern sich Konditionen usw.

Um den günstigsten* Anbieter vor jedem Telefonat auszuwählen (im sogenannten Call-by-Call-Verfahren) müssen Sie neben der Tarifstruktur der einzelnen Anbieter auch die Entfernung zum Gesprächsteilnehmer, die Tageszeit, die voraussichtliche Gesprächsdauer und die Vertragsrahmenbedingungen (wie z. B. Grundgebühr und Mindestumsatz) berücksichtigen. Realistisch betrachtet ist dies ohne elektronische Hilfsmittel kaum möglich. Die Festlegung auf nur einen Anbieter verringert zwar den Aufwand, stellt aber in der Regel nur eine unzureichende Lösung dar.

CallManager wählt für Sie automatisch den jeweils günstigsten* Anbieter aus

- Wählt den günstigsten* Provider (=Anbieter) individuell für jedes Telefongespräch aus - Sie wählen wie bisher nur die Nummer des Gesprächsteilnehmers, alles andere erledigt der CallManager für Sie!
- Zeigt während des Gespräches den ausgewählten Anbieter, die Gesprächsdauer und die laufenden Gebühren an.
- Speichert die letzten 50 Anrufe mit folgenden Daten: Rufnummer, Datum, Zeit, Anbieter, Gesprächsdauer und -kosten.
- Bis zu 8 unterschiedliche Provider können gleichzeitig verwaltet werden, bis zu 90 insgesamt.
- Update der Daten (Entfernungstabellen, Tarifstrukturen, Provider usw.) erfolgt online durch ein unabhängiges Service-Center.
- Vorgabe der voraussichtlichen Gesprächsdauer individuell für jedes Gespräch möglich. Übersichtliche Anzeige der angefallenen Gebühren, gesamt und je Anbieter.
- Einfache und übersichtliche Parametereinstellung mittels 3 Gerätetasten (bzw. über das Tastenfeld Ihres Telefons) und großem 2-zeiligen Display.
- Aktuelle Statusanzeige im Display.
- Wird einfach mit dem beiliegenden TAE-N-Kabel an Ihre vorhandene Telefonanschlusdose angesteckt (BZT-Zulassung). Kein Netzanschluß!

Einfache Installation

- Gerät auspacken, Anschlußkabel in die N-Buchse Ihrer TAE-Dose stecken
- eigene Telefonnummer mit Ortskennzahl (Vorwahlnummer) eingeben
- gewünschte Provider auswählen und freigeben
- Starten des Online-Updates durch das Service-Center
- Fertig! Ab jetzt gilt: **Bei Anruf sparen**

Sie sind immer auf dem laufenden ...

o.tel.o
04:59 0,66

► Anbieter, Gesprächsdauer, Gesprächsgebühren

Ein Maximum an Komfort ...

Update am
22:45 12.04

► Nächstes Update erfolgt am 12.04. um 22.45 Uhr

... und Transparenz ...

Update läuft -----

► Aktualisierung der Daten ist aktiv
Volle Kostenkontrolle ...


ARCOR
55,32

► Anbieter und aufgelaufene Gebühren

* Der kostengünstigste Anbieter ist abhängig von Ihren Telefongewohnheiten (Anzahl der Nah- und Ferngespräche, gesamtes Gesprächsaufkommen pro Monat, Länge der einzelnen Gespräche etc.) und wird maßgeblich von der Auswahl der freigeschalteten Anbieter mitbestimmt. Der CallManager kann natürlich nicht die über 80 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten („Spiegel“-Ausgabe 10/1998) abbilden, die evtl. notwendig wären, um in jedem Falle den billigsten Anbieter zu garantieren. Das Gerät optimiert Ihre Telefonkosten unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Wer ruft an?

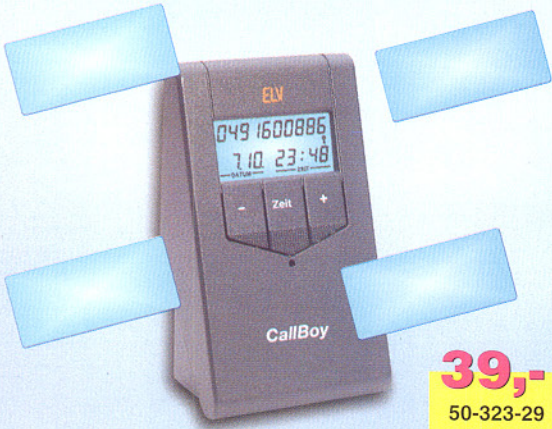- Anrufer-Identifizierung jetzt auch ohne ISDN-Anschluß
- fortlaufender Speicher (last in/first out) für bis zu 40 Rufnummern
- inkl. DCF-Uhr + Datum +



39,-
50-323-29

Mit dem ELV CallBoy nutzen Sie einen brandneuen Dienst der Telekom, der ab Januar 1998 die Anrufer-Identifizierung auch bei Analog-Telefonanschlüssen ermöglicht.

Einfach den ELV CallBoy mit dem bereits fertig montierten TAE-N-Kabel an Ihre vorhandene Telekom-Anschlußdose anstecken. Sofort nach dem ersten Klingeln erscheint auf dem Display des CallBoys die Nummer des Anrufers*. Diese bleibt bis zu 7 Sekunden nach dem letzten Klingeln erhalten und wird anschließend in den Speicher übernommen. Die gespeicherten Rufnummern lassen sich durch Tastendruck jederzeit wieder aufrufen. Mit der mittleren Taste werden Datum und Uhrzeit zur jeweiligen Nummer aufgerufen.

Voraussetzung, daß Sie die Rufnummer des Anrufers sehen: 1. Leistungsmerkmal (CLIP) bei der Deutschen Telekom AG beantragen (einmaliger Bereitstellungspreis DM 10,09 und zus. DM 2,99 pro Monat); 2. Der Anrufer muß die Übermittlung seiner Rufnummer bei der Deutschen Telekom AG freigeschaltet haben; kostenlos unter 0 11 14.

hagenuk-DECT-HomeHandy

Dieses digitale HomeHandy bietet neben seinen hervorragenden DECT-Eigenschaften (störungsfrei, abhörsicher) weitere interessante Möglichkeiten wie den Ausbau zu einer kleinen, drahtlosen Haustelefonanlage mit bis zu 4 Handys, innerhalb der Sie kostenlos telefonieren können - und das im Umkreis von bis zu 300 m im Freien und bis 50 m in Gebäuden.

Weitere Leistungsmerkmale:

- „lange“ Flashtaste (226 ms) zur Nutzung der neuen, digitalen Leistungsmerkmale der Telekom
- 10 Rufnummernspeicher
- Gesprächsdaueranzeige
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Hörerlautstärke individuell einstellbar
- Stand-by-Zeit bis zu 40 h
- Gesprächszeit bis zu 5 h
- Anzeige des Akkuladestands im Display
- Standard-Akkuzellen Typ Mignon verwendbar

Lieferung als Set: Basisstation mit Steckernetzteil, Anschlußkabel und Handy inkl. Akkusatz.

Unser Tip: Erweiterungsmöglichkeit
Bei Zukauf eines weiteren DECT-Sets kann dessen Mobilteil auch als zusätzliches Mobilteil für die erste Anlage eingesetzt werden.

229,-
50-304-07


ELV

Der Elektronik-Spezialist
Postfach 1000 • 26787 Leer

Telefon-Nr.: 0491 - 600 888
Fax-Nr.: 0491 - 7016

Electronics Workbench[®] 5.0

Das Elektroniklabor im Computer[™]

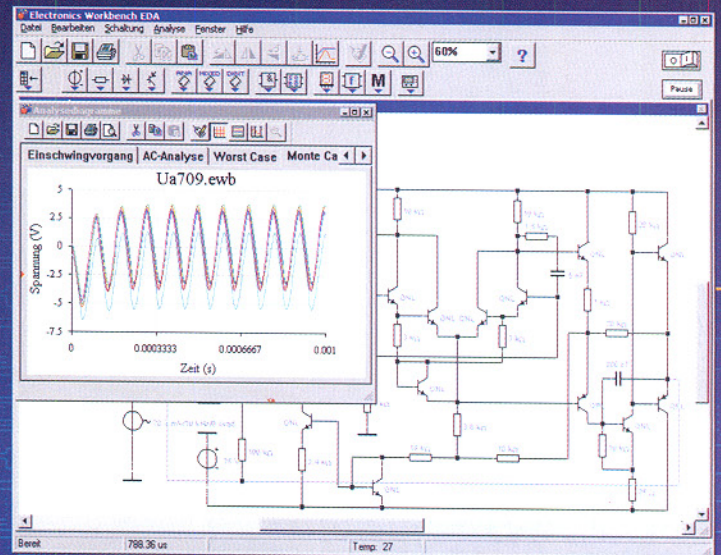

Analoge, digitale und gemischte Schaltungen schnell und effizient simulieren: Entwickeln und analysieren Sie Ihr Schaltungsdesign mit Electronics Workbench, dem Marktführer unter den computerunterstützten Simulatoren mit weltweit über 80.000 Anwendern.

Interaktiver 32-Bit Mixed-Mode-Simulator

SPICE 3F5/XSPICE-kompatibel

Analysen (DC-Arbeitspunkt, Transienten, Fourier, AC-Frequenz, Rauschen, Pol-Nullstellen, Klirrfaktor, Temperatur, Worst-Case, Empfindlichkeit, Transferfunktion, Parameter-Variation und Monte-Carlo Bibliothek mit über 8.000 Bauelementen. Direkte Einbindung von SPICE-Modellen und Makros von Halbleiterherstellern.

Grundmodelle für Röhren, Motoren, Schaltnetzteile, PLL's, VCO's, Thyristoren, Diacs, Triacs, u.v.m.

Erweitertes Analog-Behaviour-Modelling (ABM) mit linearen, nichtlinearen, Tabellen (PWL) und Polynom-Quellen. Induktivitäten und Trafos mit nichtlinearen Kerneigenschaften

Virtuelle Meßgeräte (Multimeter, Oszilloskop, Bode-Plotter, 16-Bit Logic-Analyzer, 16-Bit-Bitmuster-Generator, Funktionsgenerator)

Import/Export von SPICE-Netzlisten

Export nach Tango, Orcad, Protel, Eagle, Ultimate, Layo DIN/IEC/EN/ANSI-Symbole

Software komplett in Deutsch

Kostenloser technischer Support

Für Windows 3.1x, Windows 95 und Windows NT

Gutschein

Ja, schicken Sie mir so schnell wie möglich die kostenlose Com Pro EDA CD-ROM mit Demoverisionen und Infos an:

Absender:



Com Pro Hard- & Software Vertriebs GmbH

Reinsburgstraße 82 • D-70178 Stuttgart • Tel. 07 11/62 77 40

Fax 07 11/62 77 60 • Internet: <http://www.com-pro.de>

E-Mail: 102212,1123@compuserve.com



Billiger telefonieren - der ELV-CallManager

Die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes hat zwangsweise einen neuen „Volkssport“ ausgelöst - die individuelle Suche nach dem günstigsten Anbieter für die aktuelle Zeit, im aktuellen Gebiet, zum aktuellen Ziel.

Der Telefonkunde ist gezwungen, immer wieder lange und immer undurchsichtigere Tariflisten zu wälzen, um den für ihn günstigsten Tarif zu ermitteln. Wer dazu weder Lust noch Zeit hat, bleibt halt bequemerweise bei der Telekom. Dabei geht das preiswerte Telefonieren auch fast ohne Zutun des Nutzers - Least-Cost-Router heißt das Geheimnis, das das preisgünstige Telefonieren kinderleicht macht.

*Wir stellen anhand des „ELV CallManager“ das Least Cost Routing vor, das Telefonrechnungen schlagartig zusammenschrumpfen lassen kann.**

01.01. 1998 - alles anders...

Als am ersten Januar diesen Jahres das Telekom-Monopol fiel, stürzte sich eine für deutsche Verhältnisse ungeheure Vielzahl von neuen Telekommunikationsan-

bietern auf diesen Riesen-Markt, in dem Milliarden Mark neu zu verteilen waren.

Mittlerweile tummeln sich mehr als 80 Telefongesellschaften auf dem Markt. Es ist zwar eine gewisse Konzentration abzusehen, aber noch im Sommer 1998 drängen immer neue Anbieter auf den Markt,

die sich einen harten Preiskampf liefern.

Legende und zugleich erhebliches Ärgernis ist der Senkrechtstarter der deutschen Telekommunikationsbranche - MobilCom. Die bisher als äußerst erfolgreicher Mobiltelefon-Provider aufgetretene Gesellschaft hat den Preiskampf aggressiv

27.03	11:14:48	0:01:07	04916008XXX	Leer Ostfriesland	Fern Vorm	6	0,6258
27.03	11:17:53	0:00:29	04916008XXX	Leer Ostfriesland	Fern Vorm	3	0,3129
27.03	11:38:21	0:00:15	04916008XXX	Leer Ostfriesland	Fern Vorm	2	0,2086
27.03	12:04:13	0:00:47	04916008XXX	Leer Ostfriesland	Fern Nachm	4	0,4172
27.03	16:19:15	0:03:08	04916008XXX	Leer Ostfriesland	Fern Nachm	14	1,4602
27.03	16:24:09	0:00:52	04916008XXX	Leer Ostfriesland	Fern Nachm	4	0,4172
27.03	16:24:34	0:01:42	04916008XXX	Leer Ostfriesland	Fern Nachm	8	0,8344
13.06	11:44:23	00:00:11	053173XXX	Braunschweig	IC		0,1638
13.06	11:55:01	00:01:04	049173XXX	Leer Ostfriesla	IC		0,3276
11.05	11:48:43	00:01:24	04916008XXX	Leer Ostfriesla	IC		0,3276
11.05	11:56:47	00:00:59	04916008XXX	Leer Ostfriesla	IC		0,1638
12.05	15:44:59	00:00:33	04916008XXX	Leer Ostfriesla	IC		0,1638

Bild 1: Die Auszüge aus authentischen Einzelverbindungs nachweisen mit nahezu identischen Gesprächsdaten zeigen es: mit Call-By-Call sind erhebliche Einsparungen erreichbar. Oben Telekom, unten Mobilcom mit dem für dieses Gespräch an sich ungünstigen Minutentarif, da man ab der ersten Sekunde der neuen Minute bereits wieder die volle Minute zahlt. Trotzdem ist sogar hier schon fast die Hälfte gespart.

im Januar mit einem Ferngesprächs-Tarif von nur 19 Pfennigen je Minute, rund um die Uhr und an allen 7 Wochentagen, eröffnet und ist damit z. B. gegenüber der Telekom, die z. B. zwischen 9 und 18 Uhr werktags 60 Pfennige je Minute kassiert, um mehr als 2/3 günstiger.

Entsprechend reduzierten sich die Rechnungen vieler Telefonierer, die von Anfang an etwa Mobilcom für ihre Ferngespräche nutzten, schlagartig, wie die in Abbildung 1 gezeigten Ausschnitte aus zwei Einzelverbindungs nachweisen mit nahezu identischen Gesprächsdaten deutlich zeigen.

Noch günstiger liegt derzeit (August 98) nur Tele2, bei denen die Minute zwar 19,72 Pfennig (krummer Wert durch das werbetreibende Angebot „0,17 DM exkl. MWSt.“) kostet, die aber sekundengenau abrechnen, während Mobilcom im Minutentakt kassiert.

Das erhebliche Ärgernis bezieht sich auf das Telefonieren während der stark frequentierten Arbeitszeit zwischen 9 und 18 Uhr werktags. Da passiert es schon mal, daß man 5 Anwahlversuche benötigt, um z. B. über Mobilcom telefonieren zu können. Der Grund liegt indes nicht bei Mobilcom, sondern bei der Politik der Telekom, von denen die meisten Anbieter die Leitungen mieten.

Diese Leitungen (Interconnections genannt) werden von der Telekom kontigentierte und nur mit langen Vorlaufzeiten zur Verfügung gestellt, so daß Engpässe bei stark frequentierten Anbietern programmiert sind. Ein Schelm, der Arges dabei denkt...

Andere Anbieter, wie Mannesmann Ar-

cor, verfügen bereits seit Jahren über ein hochleistungsfähiges Kabel- und Richtfunknetz und können entsprechend ihre Leistung anbieten. So ist Arcor vor allem in Ballungsgebieten zum starken Konkurrenten der Telekom geworden. Arcor bietet ab der zweiten Gesprächsminute (in der ersten werden noch 0,06 DM Verbindungsgebühr kassiert) in der Region 50 billiger als die Telekom an.

Bleibt der Telekom (vorläufig) nur noch das Ortsmonopol.

Tarifdschungel

Warum die Telekom noch keine roten Zahlen schreibt? Das hat verschiedene Gründe. Zum ersten hat auch der rosa Riese seine Tarife zum Teil angepaßt und sorgt mit einer unglaublichen Werbe-Power in allen Medien für ständige Präsenz. Dieses Rezept hat Erfolg - denn angesichts des heute fast undurchdringlichen Tarifdschungels hat so mancher Telefonkunde es verschreckt aufgegeben, überhaupt nach einer Alternative zu suchen.

Dies betrifft immer noch enorme Anteile von (besonders älteren) Privatkunden, die die umständliche Ermittlung des günstigsten Anbieters gar nicht erst angehen und weiter brav hohe Preise zahlen.

Dazu kommt, daß die Werbung der privaten Konkurrenten des halbstaatlichen Telefonriesen geradezu kümmerlich erfolgt. Was kann denn eine mit englischen Begriffen um sich werfende 30-Sekunden-Werbung, die nichts aussagt, als „for a better understanding“, gegen Sympathie-Träger Krug mit den langen Doppelspots ausrichten?

Dazu kommen dann Flops, wie sie sich O.tel.o geleistet hat - Riesen-Werbung, publicity-trächtige Frontalangriffe gegen die Telekom - und dann wird der Marktstart monatelang verschoben und voll auf das gewinnträchtige Firmenkundengeschäft gesetzt. Die Vernachlässigung des Privatkundengeschäftes hat sich gerächt - der Geschäftsführer mußte gehen, O.tel.o hinkt im Privatkundengeschäft hinterher.

Und schließlich liefern sich die privaten Anbieter einen gnadenlosen Preiskampf, der sich, ähnlich wie in der Reise- oder Versicherungsbranche, für den Kunden in einer völlig unübersichtlichen Preislandschaft ausdrückt. So kommen solche Beispiele wie bereits zitiert zustande - Tele2 wirbt mit tollen 0,17 DM die Minute und schreibt ins Kleingedruckte, daß dazu noch die Mehrwertsteuer kommt. Allerdings kann man am (Werk-) Tage dafür zwischen 8 und 9 Uhr bei Tele2 für nur 15 (Brutto-) Pfennige je Minute derzeit unschlagbar günstig telefonieren!

Andere Anbieter verlangen eine Verbindungsgebühr pro Gespräch in ihrem Kleingedruckten, so etwa Arcor oder O.tel.o mit 0,06 DM je Anruf. Wieder andere stellen eine monatliche Grundgebühr wie VEW Telnet mit 9,90 DM in Rechnung, die jedoch ab einem Mindestumsatz von 40 DM entfällt. Oder aber man legt einfach, nach bewährter Mobilfunk-Manier, eine Mindestumsatzsumme je Monat vor, die der Kunde in jedem Falle bezahlt, ob er telefoniert oder nicht. Beispiel: talkline mit 20 DM/Monat.

Schließlich gibt es auch noch die verschiedensten Rabattstaffeln, so etwa bei Arcor (5% ab 150 DM/Monat), tele 2 (2%

Bild 2: So funktioniert Call by Call: je nach Tag, Zeit und Telefonpartner ist jeweils der günstigste Anbieter nach nebenstehenden Kriterien auszuwählen.

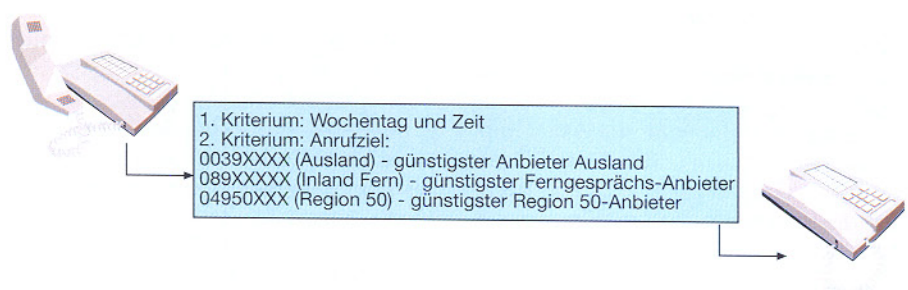




Bild 3: Formschön und durch das große Display enorm praktisch, weil dadurch alle Vorgänge transparent werden.

bereits ab 50 DM/Monat) oder talkline (sogar 10% ab 50 DM/Monat).

Eine Tariftabelle hier abzubilden, ist bei dem sich ständig bewegenden Markt und den unterschiedlichen Bedingungen müßig, da zwischen Manuskriptzeitpunkt und Erscheinen dieser Ausgabe des „ELVjournals“ nahezu 6 Wochen liegen, da kann sich viel tun. Aktuelle Tabellen sind z. B. per Faxabruf bei Spezialzeitschriften wie „connect“ (auch per Internet www.connect-online.de) erhältlich.

Datenschutz contra Call-by-Call

Und dann kommt schließlich noch hinzu, daß es sowohl Anbieter gibt, die überhaupt keine Anmeldung erfordern als auch solche, die eine umständliche schriftliche Anmeldung sehen wollen. Man wählt also im ersten Falle nur die entsprechende Netzkennzahl vor und ist drin im Netz von z. B. Arcor, Mobilcom oder Viatel. Dieses Verfahren wird, wie auch das folgende, Call by Call genannt - man kann jedes einzelne Gespräch über einen (anderen) Anbieter seiner Wahl führen (Abbildung 2).

Bei anderen, wie tele2, talkline, VEW, Telepassport oder Westcom ist ein Antrag erforderlich. Hauptsächlich liegt dies am Datenschutzgesetz, das es der Telekom verbietet, Kundendaten weiterzugeben. Damit kann der Anbieter auch nicht ohne weiteres die Schranke umgehen, die die Telekom aufgestellt hat, indem sie für die Rechnungs-Erstellung für die erste Gruppe der Anbieter auch kräftig kassiert (derzeit 2,4 Pf/Gespräch). Eine eigene Rechnung kann also nur der erstellen, der die Kundendaten hat - über eine eigene Anmeldung, die oft bis zu 6 Wochen dauert (Beispiel tele2). Solange telefoniert der

Kunde also noch über die rosa Konkurrenz.

Angesichts der massenhaften Weitergabe selbst empfindlicher persönlicher Daten durch staatliche Stellen, z. B. Bürgerämter, an nahezu jeden, der Interesse daran zeigt, ein Anachronismus des Datenschutzes. Der Hintergrund scheint klar - gehört die Telekom doch noch zum größten Teil dem Bund. Also schiebt man den Datenschutz vor, um weiter kräftig abzukassieren. Der zuständige Minister Rexrodt schiebt die Entscheidung vor sich her - die Crux eines Wahljahres, in dem nahezu keine Gesetzesentscheidungen fallen. Selbst der Telekom ist, dies sei zu ihrer Ehrenrettung gesagt, die Gesetzeslage peinlich, sie fordert ebenfalls schnelle Klärung.

Ist es da verwunderlich, daß viele Kunden beim Thema „Billiger telefonieren“ entnervt abwinken und doch bei Althergebrachtem bleiben?

Technik hilft - Least-Cost-Router

Gerade aber für diesen Personenkreis, der sich nicht aktiv mit dem Tarif-Hick-Hack von mittlerweile mehr als 80 Anbietern herumschlagen will, hat sich die Industrie rechtzeitig etwas Intelligentes einfällen lassen.

Man installiert einen kleinen Computer oder, falls bereits eine computergesteuerte Telefonanlage vorhanden ist, ein Programm, das ohne Zutun des Nutzers stets die billigste Verbindung auswählt. Bis auf bestimmte individuelle Kriterien wie die Mindestumsatzklauseln, variable Abrechnungstakte, Rabattstaffeln oder individuelle Telefongewohnheiten wählt solch ein Gerät, treffend englisch Least-Cost-Rou-

ter genannt, dann bei jedem Anruf den günstigsten Anbieter aus.

Er erkennt dabei anhand der Vorwahlnummer die Zone, in die man telefonieren möchte, und wählt dann in einer intern gespeicherten Anbieterliste den für diese Zeit und dieses Anrufziel günstigsten Anbieter aus.

Das lästige Besetztproblem bei einigen Anbietern umgeht der Least-Cost-Router durch ein Fallback genanntes Verfahren, das im Besetztfall, oft auch in mehreren Stufen, den kostenmäßig nächstliegenden Anbieter auswählt. Damit wird das preiswerte Telefonieren entscheidend streßfreier, die Wahlwiederholungstaste hat nun wieder mehr Ruhe.

Begnügt man sich mit den derzeit 5 Call-by-Call-Anbietern, die auf spezielle Randbedingungen, wie z. B. eine Anmeldeprozedur verzichten, kann man mit einem Least Cost Router bei minimalem Inbetriebnahmeaufwand ohne weiteres Zutun problemlos telefonieren.

Will man anmeldepflichtige Anbieter mit durch den Least Cost Router (LCR) „verarbeiten“ lassen, so benötigt man auch hier die Anmeldung.

Ist diese Hürde genommen, beschert ein solches Gerät ein sorgenfreies Telefonieren. Für einen Vieltelefonierer amortisiert sich der Anschaffungspreis eines LCR bereits nach einigen Wochen und spätestens nach einem halben Jahr hat sich solch ein Zusatzgerät auch bei den meisten Wenigtelefonierern amortisiert.

Da der Markt ständig in Bewegung ist, ist jedoch eine regelmäßige Kontrolle der eigenen Telefongewohnheiten und des Marktangebotes notwendig.

Den Rest besorgt allerdings der LCR selbst, indem er in definierbaren Abständen in einer verkehrsarmen Zeit von allein bei einem Service-Center ein Update seines integrierten Datensatzes anfordert und aktualisierte Daten bekommt.


Ein solches Update kostet je nach Service-Center zwischen mehreren DM, wozu in einigen Fällen noch zusätzlich eine monatliche Grundgebühr zu entrichten ist. Für diese vergleichsweise geringe Summe ist es, bis auf die bereits genannten Einschränkungen, die der Nutzer jedoch selbst aufheben kann, also stets möglich, mit dem preiswertesten Anbieter zu telefonieren.

Wir wollen die Technik und die Funktion eines solchen Least Cost Routers am Beispiel des ELV-CallManager (Abbildung 3) diskutieren.

ELV-CallManager

Der kompakte, anthrazitfarbene CallManager wird, nachdem er mit 4 Babyzellen zur netzunabhängigen Stromversorgung bestückt ist, einfach mit an die

Bild 4: So erfolgt der Anschluß des CallManagers an die NFN-TAE-Dose. Gleichzeitig verdeutlicht die Grafik die Zusammenarbeit mit dem Service-Center.

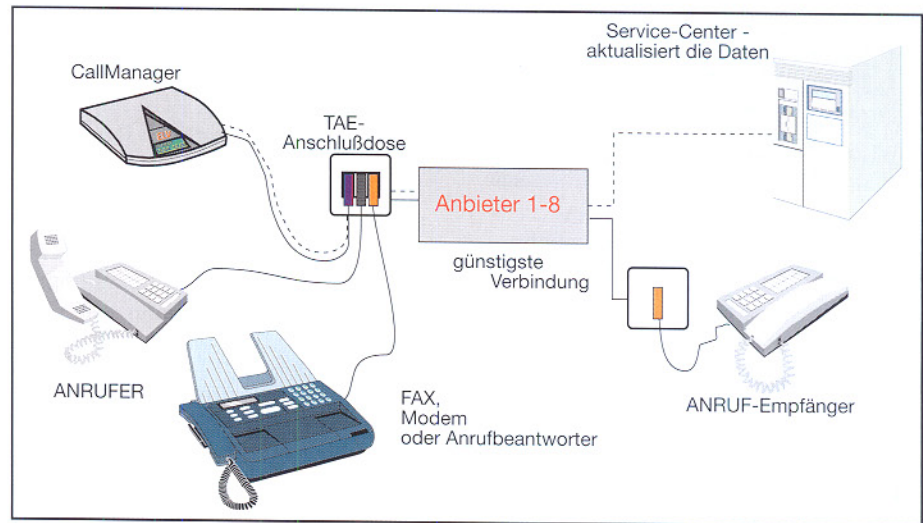

normale NFN-TAE-Steckdose angeschlossen (Abbildung 4). Dabei ist aufgrund der schaltungstechnischen Besonderheiten der NFN-Steckdose für den CallManager die linke N-Dose zu wählen, in die F-Buchse in der Mitte kommt das Telefon und in die rechte Buchse dann ein eventuell vorhandener Anrufbeantworter, das Faxgerät oder das Computermodem.

Nach einem Selbsttest des Gerätes kann es nun schon losgehen.

Das ausführliche Handbuch beschreibt Schritt für Schritt die Inbetriebnahme, bei der u. a. die eigene Rufnummer ebenso einzugeben ist wie man dem Gerät mitteilen muß, ob es sich mit einer Amtsholkenziffer über eine Telefonanlage ins Telefonnetz einwählen soll.

Da man heutzutage auch den primären Anbieter, der ja bis 01.01.98 ausschließlich Telekom hieß, beliebig wechseln kann (nennt sich neudeutsch Preselection), muß auch dieser dem Gerät mitgeteilt werden.

Solche Preselection-Anbieter schließen, wie die Telekom, mit dem Kunden einen Anschlußvertrag ab, der ihn allerdings meist über Jahre bindet und bei der heute sich schnell bewegenden Preislandschaft gut überdacht sein will. Dann erfolgen z. B. alle Gespräche (außer den Ortsgesprächen, die gehen nach wie vor über die Telekom), automatisch über das Netz dieses neuen Primär-Anbieters, z. B. Arcor.

Natürlich geht auch von hier aus Call-by-Call!

Als nächsten Schritt legt man fest, wie oft das (von ELV unabhängige) Service-Center TELEDATA-Update GmbH in Berlin die Anbieterdaten aktualisieren soll (bis zu 8 Anbieter gleichzeitig, bis zu 90 insgesamt, das generelle Profil legt der

Nutzer anhand seiner Telefoniergewohnheiten selbst fest) und wählt die von einer internen Liste bereits vorgeschlagene Anbieter aus. Dann startet das automatische, erste Online-Update.

Spart und informiert

Ab da gilt das Motto: Bei Anruf sparen!

Ob Sie nun in der Nachbarstadt anrufen, ein Ferngespräch innerhalb Deutschlands oder ins Ausland führen, der Least-Cost-Router wählt von nun an immer die günstigste** Verbindung automatisch aus.

Um noch einmal auf die Auswahl von 8 Anbietern aus bis zu 90 zurückzukommen: diese Relation hat sich in bisherigen Feldversuchen bewährt. Schließlich hat jeder Nutzer andere Prioritäten, die von den möglichen Markt-Optionen gleichzeitig nur von wenigen Anbietern bedient werden.

Führt man vorwiegend Inlandsgespräche, reichen nach bisherigem Angebot etwa 6-7 Anbieter, je nach Zeit und Werk- oder Feiertag (eingeschlossen Rufe ins Mobilfunknetz) aus. Für den gelegentlichen Ruf ins Ausland entscheidet man sich praxisgerecht für einen bis zwei Anbieter, die speziell zugeschnittene Auslandsgespräche in das jeweilige Land anbieten.

Auslands-Vieltelefonierer können die Auswahl am Gerät dann entsprechend dem häufig angewählten Land modifizieren und vielleicht dafür einen Inlands-Anbieter aus der Liste nehmen, der, etwa zwischen 2 und 5 Uhr nachts, am günstigsten ist, weil man da ohnehin fast nie telefoniert. Man hat also nahezu alle Freiheiten, den Komfort eines solchen Least-Cost-Routers für seinen individuellen Bedarf zu nutzen.

Immer im Bilde

Zusätzlich, dies zeichnet den ELV-CallManager besonders aus, werden alle relevanten Statusdaten ständig in einem gro-

ßen LC-Display (Abbildung 5) angezeigt. Das Gerät zeigt den gewählten Anbieter an, die Gesprächsdauer, die Gebühren für dieses Gespräch, für alle Gespräche mit dem gewählten Anbieter (max. 50) und den Gerätestatus.

Besonders interessant ist hier die eigenständige Gebührenanzeige.

Da es bisher von Anbieterseite her nicht möglich ist, für alle Anbieter Gebührenimpulse zu erzeugen und an den Nutzer weiterzuleiten, verfügt der CallManager über einen internen Gebührenzähler, der auf der Basis des gewählten Tarifmodells arbeitet und die Verbindungsgebühren recht genau auch ohne Gebührentakt zählt.

Die Gebührenanzeige ist zwar, wie gesagt, relativ genau, ersetzt aber nicht den amtlichen Gebührentakt.

Jedoch wird man, vergleicht man seinen Einzelverbindungs nachweis mit dem Gebührenzähler des LCR, u. U. geringe Abweichungen pro Einzelgespräch feststellen.

Dazu kommen die umfangreichen Speichermöglichkeiten. Das Gerät speichert die letzten 50 Gespräche mit Rufnummer, Datum, Zeit, Anbieter, Gesprächsdauer und Gesprächskosten. Umfangreicher geht's kaum, man kann also bequem anzeigen lassen, was sich während der letzten Zeit am eigenen Telefonanschluß getan hat und welche Telefonkosten aufgelaufen sind (Abbildung 6).

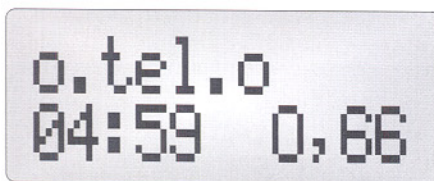


Bild 5: Das Display hält Sie immer auf dem laufenden: es zeigt gleichzeitig den aktuellen Anbieter, die Gesprächsdauer und die aufgelaufenen Gebühren an.

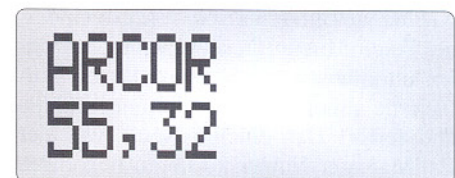


Bild 6: Volle Kostenkontrolle: für jeden genutzten Anbieter kann man sich u. a. die kumulierten Kosten anzeigen lassen.

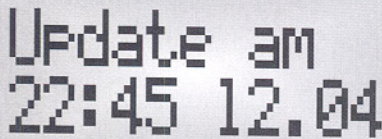


Bild 7: Läßt den Nutzer nicht im unklaren - Datum und Zeit des nächsten Updates werden angezeigt.

Immer transparent

Auch über die Update-Funktionen läßt der CallManager seinen Nutzer nicht im unklaren. Er zeigt sowohl das nächste Updatedatum mit Zeit (Abbildung 7) als auch ein laufendes Update (Abbildung 8) an, so daß auch hier höchste Transparenz herrscht. Der Nutzer braucht also keine Angst vor „Big Brother“ zu haben, der CallManager zeigt all seine Aktivitäten sowie alle auf laufenden Kosten stets im Klartext an.

Genauso transparent sind nun die gesamten eigenen Telefonkosten, die verzeichneten Einsparungen sind enorm.

Das kann man übrigens auch gründlich testen, ohne daß eine kostenpflichtige Verbindung zustande kommen muß. Denn der CallManager bietet eine Test-Route-Funktion an, die eine Verbindung über den günstigsten Anbieter simuliert, auf Wunsch kann man sogar die voraussichtliche Gesprächsdauer definieren, so daß man, z. B. vor einem längeren Auslandsgespräch, in Ruhe den günstigsten Anbieter für diese Zeit und gleichzeitig diese Gesprächsdauer (auch hier machen die Anbieter Unterschiede, Stichwort Tarifsenkung ab einer bestimmten Gesprächsdauer) auswählen und kontrollieren kann.

Auch die bereits beschriebene Möglichkeit des Fallback beherrscht der ELV-CallManager in zwei Stufen.

Anschalten und vergessen

So funktioniert das kleine Gerät an sich. Läßt man ein regelmäßiges automatisches Update durchführen, braucht man sich um die Funktion an sich eigentlich keine Gedanken mehr zu machen. Auch die vielen fünfstelligen Anbieterkennzahlen kann man getrost wieder vergessen, genauso wie die vielfältigen Tricks, die ein modernes Telefon bietet, diese Anbieterkennzahlen automatisch vorwählen zu lassen. Einfach die althergewohnte Nummer wählen und fertig! Das einzige Neue, was der CallManager-Nutzer zu hören bekommt, ist ein interner Vorwählton, sonst bleibt alles beim Alten.

Sollte plötzlich ein Anbieter mit **d e m** Tarif auftauchen, steht das in der Zeitung oder läuft im Fernsehen als Werbespot.

Will man den Tarif dann unmittelbar zum Einsatzzeitpunkt nutzen, reicht die Auslösung eines sofortigen Updates, das Service-Center von TELEDATA-Update GmbH in Berlin erledigt den Rest (siehe Anbieterliste von TELEDATA-Update GmbH in Tabelle 1).

Die Bedienung des Gerätes kann übrigens (bis auf wenige spezielle, im Handbuch ausführlich beschriebene Funktionen) sowohl von der Telefontastatur (das Telefon muß über die Funktion Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) verfügen) als auch über die nur drei! Tasten des CallManager erfolgen. Überflüssig fast zu erwähnen, daß alle Meldungen in deutschem Klartext und nicht in kryptischem Taiwan-Englisch erfolgen.

Entwicklung und Fertigung - Made in Germany

Nun wird sich so mancher fragen, wieso kommt so etwas erst im Spätsommer 1998 auf den Markt, wo die Liberalisierung doch schon ab 01.01.98 galt?

Wer allein unsere lange Artikeleinleitung zum Thema Telekommunikationsmarkt „verdaut“ hat, weiß, welche Probleme sich den Geräteentwicklern eines solchen Gerätes in den Weg stellen können. Rund ein halbes Jahr hat ein Entwicklerteam aus 14 Ingenieuren und Technikern bei ELV in Zusammenarbeit mit renommierten Telekommunikations-Herstellern an dieser Lösung gearbeitet. Nun tritt ELV als einer von nur sehr wenigen Herstellern in Europa auf den Plan, die diesen nicht einfachen Entwicklungs- und Reifeprozess mit einem tatsächlich marktfähigen Gerät, das höchsten Nutzen für den Käufer bietet, überstanden und zu Ende geführt haben.

Ausführliche Feld-Tests in der bestehenden Telekommunikationslandschaft waren entsprechend auch erst ab dem späten Frühjahr möglich, schließlich kann man solch ein im wahrsten Sinne des Wortes geldwertes Gerät nicht mit der Option „Hoffnung“ anbieten.

Sieht man sich am Markt tatsächlich um, gibt es nicht einmal eine Handvoll tatsächlich angebotener Least Cost Router (abgesehen von vor allem in größeren Firmen vorhandenen spezifischen Anlagen-Lösungen für ganze Telefonanlagen).

Besonderer Wert wurde bei der Konzeption auf höchsten Bedienkomfort durch das informative Display und die preiswerte und vor allem vom Zeitpunkt her selbst bestimmbare Update-Möglichkeit gelegt. Wer den Markt gut beobachtet, kann dabei das Update stets selbst steuern, ohne zwingende regelmäßige monatliche Grundkosten!

Die umfangreiche Schaltungstechnik des Least-Cost-Routers an dieser Stelle darzu-

stellen, erübrigt sich aufgrund der (für eine Zulassung) ausschließlichen Verfügbarkeit als Fertiggerät sowie des hohen Integrationsgrades mit maskenprogrammierten, kundenspezifischen Spezial-Prozessoren.

Apropos Lebensdauer: der integrierte Batteriesatz hält bei Einsatz von Alkaline-Batterien bis zu 5 Jahre, eine gegenüber dem Netzbetrieb ökonomische Lösung (man denke nur an den Ruheverbrauch eines Steckernetzteils). Ein Batteriewechsel-Symbol im Display zeigt den notwendigen Batteriewechsel rechtzeitig an.

Betrieb auch über ISDN

Natürlich kann man den CallManager, wie alle anderen analogen Telekommunikationsgeräte auch, an einer ISDN-Telefon-Anlage an deren Analog-Ports betreiben. Hier belegt er lediglich einen parallel zu einem vorhandenen Telefon installierten N-Anschluß. Dazu ist eine eventuell vorhandene Nur-F-Dose gegen eine NFN- oder NFF-Dose auszuwechseln oder ein entsprechender Adapter zu verwenden. Letzteres gilt im übrigen auch für analoge Telefonanlagen mit Einzel-TAE-Dosen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der ELV-Least-Cost-Router „CallManager“ eine einfach handhabbare und äußerst komfortable Lösung darstellt, um sowohl dem privaten Telefonnutzer als auch der kleinen Firma die aktive Möglichkeit zu bieten, ohne ständigen Rechercheaufwand die Möglichkeiten des modernen deutschen Telefonmarktes zur deutlichen Kostensenkung zu nutzen.

Dank ständig aktualisierbarer Update-Möglichkeit bleibt das Gerät unabhängig von Marktentwicklungen stets auf dem laufenden und erspart so auch in Zukunft nennenswert Telefonkosten. Der Anwender kann sich ohne das lästige Eintippen von Anbieterkennzahlen einfach wieder dem widmen, was er mit dem Telefon eigentlich tun will - telefonieren!

Der Update-Service

Der ELV-CallManager stellt die Hardware nebst Software-Betriebssystem dar, was analog zur PC-Welt einem PC mit Betriebssystem entspricht. Die weitere „Intelligenz“ (beim PC die Anwenderprogram-

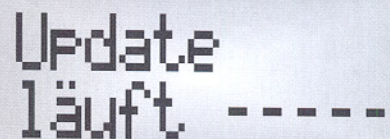


Bild 8: Transparenz über die Aktionen des Service-Centers - die Aktualisierung der Daten läuft gerade.

Anbieter	Netz-Kennzahl	Anmeldung erforderlich	Hotline	Grundgebühr	Mindestumsatz	Kosten pro Verbindung	Eigene Rechnung	Gebiete
ACC Telecom	01049	Ja	0800/12 25 52 22	-	-	-	Ja	bundesweit
Arcor	01070	-		-	-	0.06	-	bundesweit
EWE TEL	01014	Ja	01803/25 24 23	-	-	-	Ja	Weser-Ems
Interoute	01066	Ja	0800/660 1066	-	-	-	Ja	bundesweit
KomTel	01046	Ja	0461/487 1998	-	-	-	Ja	Kreis Schleswig, Flensburg und Nordfriesland
MobilCom 1)	01019	-		-	-	-	-	bundesweit
O.tel.o	01011	-		-	-	0.06	-	bundesweit
Talkline 2)	01050	Ja	01802/20 00	-	20.00	-	Ja	bundesweit
TelDaFax	01030	-		-	-	-	-	bundesweit
Tele2	01013	Ja	0800/240 1013	-	-	-	Ja	bundesweit
TelePassport	01024	Ja	0800/808 80 88	-	-	-	Ja	bundesweit
Telekom	01033	-		24.60	-	-	Ja	bundesweit
Tesion))	01023	Ja	0800/711 07 11	8.00	30.00	-	Ja	Baden-Württemberg, Landkreise in Hessen und Bayern
Viag Interkom	01090	Ja	0800/10 90 000	-	-	-	Ja	bundesweit
WestCom 3)	01085	Ja	0800/937 8266	7.90	49.00	-	Ja	bundesweit

Tabelle 1: Eine Anbieterliste, die das Service Centrum TELEDATA-UPDATE GmbH dem CallManager-Nutzer anbietet (Stand 18.8.98)

Diese wird ständig aktualisiert.

Bemerkungen: 1) Auslandsgespräche und Mobilfunk nur bei Anmeldung. 2) Verträge, die vor dem 1.6.98 abgeschlossen wurden, sind ohne Mindestlaufzeit und -umsatz. 3) Grundgebühr entfällt ab 49,00 DM Monatsumsatz

me) muß dem ELV-CallManager in Form von Tarifzonen, bezogen auf seinen aktuellen Standort sowie den aktuellen Anbietertarifen separat mitgeteilt werden. Damit sowohl die Zonendaten als auch insbesondere die Anbieterpreise möglichst aktuell und komplett sind, ist ein nicht unerheblicher fortlaufender Recherche- und Pflegeaufwand für die entsprechenden Daten erforderlich. Verschiedene Anbieter haben sich darauf spezialisiert, angefangen vom „Ein-Mann-Betrieb“ bis hin zu renommierten Firmen.

Da die Leistungsfähigkeit eines Least-Cost-Routers, so auch des ELV-CallManagers zum einen zwar von seiner eigenen Performance (Hardware und Betriebssystem) zum anderen aber ganz erheblich auch von der Aktualität und Vollständigkeit der Tarifdaten abhängt, ist der Auswahl des entsprechenden Servicecenters entscheidende Aufmerksamkeit zu widmen.

ELV hat sich, wie bereits zahlreiche weitere renommierte Vertreter von Least-Cost-Routern (so z. B. einer der größten deutschen ISDN-Anlagen-Hersteller) für die Firma TELEDATA-Update GmbH in Berlin entschieden, um für Ihre Least-Cost-Router die Updates durchführen zu lassen.

Die TELEDATA-Update GmbH ist eine von Telefongesellschaften und Providern absolut unabhängige Gesellschaft, die sich auf die Bereitstellung entsprechender Service-Leistungen spezialisiert hat.

Neben den geschulten Mitarbeitern zur Datenpflege bietet allein schon die ausgezeichnete Marktposition und die Gewichtung von TELEDATA-Update GmbH praktisch eine Gewähr dafür, daß die Provider ihrerseits großes Interesse daran haben werden, zum frühestmöglichen Zeitpunkt ihre Daten zur Verfügung zu stellen.

Der Kunde von TELEDATA-Update GmbH kann das gute Gefühl haben, stets Zugriff auf aktuelle umfangreiche Tarifdaten zu haben, und dies ohne jegliche vertragliche Bindung. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann der Besitzer des ELV-CallManagers ein Update starten. Die Anmeldung dazu erfolgt nach Auslösung durch den Kunden über eine 0190-Nummer zum Festpreis von DM 0,97, wobei der Anmeldevorgang ca. 15 Sek. dauert. Daraufhin vergibt TELEDATA-Update GmbH einen Termin zur Ausführung des eigentlichen Updates, das je nach Umfang der zu aktualisierenden und zu übertragenden Daten zwischen 30 Sek. und 3 Min. dauern kann (vom allerersten Update, bei dem auch die Zonendaten mit übertragen werden müssen, dauern die Folge-Updates üblicherweise weniger als 1 Minute). Im allgemeinen wird dieses Update bereits nach wenigen Minuten vollautomatisch ablaufen, wobei der Kunde dafür die „normalen“ Leitungsgebühren bezahlt.

Je nach Konfiguration des ELV-CallManagers können Folge-Updates auf

Wunsch nur manuell oder auch automatisch innerhalb bestimmter Zeitraster (Werkseinstellung 1 x im Monat) ausgeführt werden. Im Automatic-Modus wählt der ELV-CallManager zum vorgesehenen Zeitpunkt das Service-Center TELEDATA-Update GmbH an (vorzugsweise nachts unter Nutzung des günstigsten Tarifes). TELEDATA-Update GmbH übermittelt dann den aktuellen Datensatz, wobei aus Gründen der Zeiteinsparung ein optimierter Datentransfer erfolgt, indem nur diejenigen Daten, die sich tatsächlich geändert haben, transferiert werden, so daß im allgemeinen die Leitungsverbindung zwischen dem ELV-CallManager und TELEDATA-Update GmbH nur kurz ist (weniger als 1 Minute). **ELV**

*Stand der in diesem Artikel angegebenen Daten und Fakten: 01.09.1998.

** Der kostengünstigste Anbieter ist abhängig von Ihren Telefongewohnheiten (Anzahl der Nah- und Ferngespräche, gesamtes Gesprächsaufkommen pro Monat, Länge der einzelnen Gespräche etc.) und wird maßgeblich von der Auswahl der freigeschalteten Anbieter mitbestimmt. Der CallManager kann natürlich nicht die über 80 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten („Spiegel“-Ausgabe 10/1998) abbilden, die evtl. notwendig wären, um in jedem Falle den billigsten Anbieter zu garantieren. Das Gerät optimiert Ihre Telefonkosten unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen.



Lastunabhängiger Drehzahlregler für Elektrowerkzeuge

Durch Vorschalten dieses Drehzahlreglers läßt sich die Drehzahl von Elektrowerkzeugen mit Kollektormotor, wie Bohrmaschinen, Sticksägen, Schleifern usw. stufenlos einstellen. Als Besonderheit weist die Schaltung ein drehzahlstabilisierendes Verhalten auf, d. h. die Drehzahl wird weitgehend lastunabhängig automatisch nachgeregelt. Ein weiteres Einsatzgebiet kann die Verwendung als Vorschaltdimmer für Lampen oder auch induktive Lasten, wie z. B. Halogenlampen mit Vorschalttrafo sein.

Allgemeines

Gerade bei vielen preisgünstigen oder älteren Elektrowerkzeugen besteht keine Möglichkeit, die Drehzahl einzustellen. Die Geräte arbeiten entweder ausschließlich mit der Höchstdrehzahl oder besitzen einen Umschalter zwischen zwei Drehzahlen (High/Low), wobei intern Wicklungen geschaltet werden. Bei älteren Maschinen findet man manchmal noch ein mechanisch umschaltbares Getriebe vor, das zwischen verschiedenen Drehzahlen unterscheidet.

Aufgrund dessen sind diese Geräte für

viele in der Praxis auftretende Aufgaben nicht einsetzbar, wie z. B. das Arbeiten einer Bohrmaschine in Verbindung mit einem Aufsatz für das Anziehen von Schrauben usw..

Speziell für Geräte ohne vorhandenen Drehzahlregler wurde diese Schaltung im praktischen Stecker-Steckdosengehäuse entwickelt, die durch einfaches Vorschalten schnell und universell einsetzbar ist. So läßt sich die Drehzahl des Motors im Bereich von sehr niedrigen Drehzahlen bis zur Maximaldrehzahl stufenlos und weitgehend lastunabhängig einstellen. Bevor wir uns mit der Schaltung selbst beschäf-

tigen, noch einige Vorbetrachtungen.

Drehzahleinstellung von Kollektormotoren

Voraussetzung für die Einstellung der Motordrehzahl mit der hier vorgestellten Schaltung ist es, daß es sich um einen Kollektormotor handelt. Dies sind im Bereich von Elektrowerkzeugen die derzeit am weitest verbreiteten Motoren, nicht zuletzt wegen des hohen Drehmoments.

Drehzahleinstellung durch Variation des Stromflußwinkels

Die einfachste und preiswerteste Mög-

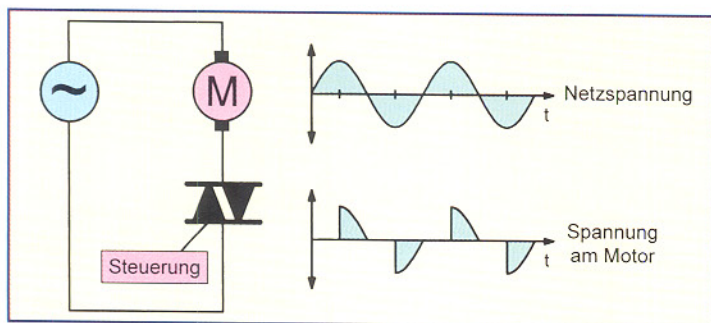


Bild 1: Vereinfachte Grundschaltung einer Phasenanschnittsteuerung

lichkeit der Drehzeleinstellung eines Kollektormotors ist die Variation des Stromflußwinkels (z. B. Phasenanschnitt per Triac). Dabei gilt: Je größer der Stromflußwinkel, desto höher die Motordrehzahl. In Abbildung 1 ist die vereinfachte Grundschaltung dargestellt.

Nach diesem Prinzip wird auch die Motordrehzahl beim ELV-Drehzahlregler eingestellt. Im mittleren Drehzahlbereich, d. h. Schalten bei 90° und 270° , enthält der Laststrom neben der Grundschwingung Harmonische mit erheblicher Amplitude. Deshalb ist es erforderlich, die Schaltung ausreichend zu entstoren, um die Grenzwerte der geltenden EMV-Normen einzuhalten.

Drehzeleinstellung per Chopper

Eine weitere Möglichkeit, die Drehzahl einzustellen, ist das aufwendigere Chopper-Prinzip, bei dem die Netzspannung zunächst gleichgerichtet und dann mit einem Power-MOS-FET bei höherer Frequenz (z. B. 20 kHz) auf den Motor geschaltet wird. Dabei erfolgt die Drehzeleinstellung durch Variation des Tastverhältnisses des Schaltsignals. Abbildung 2 zeigt die Grundschaltung dazu. Besondere Vorteile im Vergleich zur Stromflußwinkel-Drehzeleinstellung sind geringere Harmonische aufgrund des gleichmäßigeren Stromflusses und besserer Wirkungsgrad durch geringere Eisen- und Kupferverluste. Auch hier sind Entstörbauelemente erforderlich, die aber aufgrund der

hohen Schaltfrequenz kleiner ausfallen können.

Drehzeleinstellung - Drehzahlregelung

Bis jetzt haben wir uns lediglich mit der Einstellung von Drehzahlen beschäftigt, wobei eine feste Steuergröße eine bestimmte Drehzahl vorgibt. Wechselt die Belastung eines Motors, z. B. beim Bohren eines Loches mit einer Bohrmaschine, verändert sich die Drehzahl entsprechend der Belastung. Bei vielen Anwendungen ist es erforderlich, die Drehzahl des Motors unabhängig von der Last konstant zu halten.

In diesem Fall wird die einfache Einstellung durch eine Regelung ersetzt, die den Istwert der Drehzahl mit dem Sollwert vergleicht und die Steuergröße stets so verändert, daß die Drehzahl konstant bleibt.

Exakt diesen entscheidenden Vorteil bietet auch die ELV-Drehzahlregelung, die die Motordrehzahl lastabhängig nachregelt und weitgehend stabil hält.

Drehzahlregelung - verschiedene Methoden

Eine konventionelle Methode, Drehzahlen elektronisch zu regeln und zu stabilisieren besteht darin, daß der Ist-Wert der Drehzahl über einen Tachogenerator ermittelt und mit dem Sollwert verglichen wird. Die Differenz wird einem Regelverstärker zugeführt, dessen Ausgangsspan-

nung als Steuergröße zur Motorregelung dient. Mit diesem Regelprinzip lassen sich hochwertige elektronische Drehzahlstabilisierungen realisieren, die aber aufgrund des großen Aufwands verhältnismäßig teuer sind.

Unter Verwendung des Temic ICs U210B1 hat ELV eine Drehzahlregelung entwickelt, die auf einen Tachogenerator verzichtet. Dabei stützt sich die Schaltung auf den Effekt, daß bei steigender Belastung die Stromaufnahme des Motors ebenfalls ansteigt. Der Drehzahlregler mißt die Stromaufnahme des Gerätes und vergrößert bei steigender Stromaufnahme automatisch den Stromflußwinkel. So wird dem Motor mehr Leistung zugeführt, was dem Absinken der Drehzahl entgegenwirkt. Die im ELV-Labor erzielten Ergebnisse zeigen ein deutliches und gut ausgeprägtes Nachregelverhalten der Schaltung bei sich ändernden Belastungsverhältnissen.

Wir möchten an dieser Stelle jedoch darauf hinweisen, daß man nicht ganz die Ergebnisse einer erheblich aufwendigeren Regelung mit Tachogenerator erwarten darf. Eine gewisse Drehzahlveränderung muß dennoch in Kauf genommen werden. Im Vergleich zu einer einfachen Drehzeleinstellung ohne Nachführung des Phasenwinkels ergibt sich jedoch eine erhebliche Verbesserung in Richtung „steife“ Motordrehzahl.

Bedienung und Funktion

Die Bedienung der Drehzahlregelung ist denkbar einfach und beschränkt sich auf das Verbinden mit einer Netzsteckdose und den Anschluß der Last. Die gewünschte Drehzahl läßt sich mit dem Drehknopf zwischen 0 und 100% einstellen. Nach dem Einschalten der Last wird diese dann zügig erreicht und weitgehend konstant gehalten. Selbstverständlich kann auch während des Betriebes der Last die Drehzahl verändert werden.

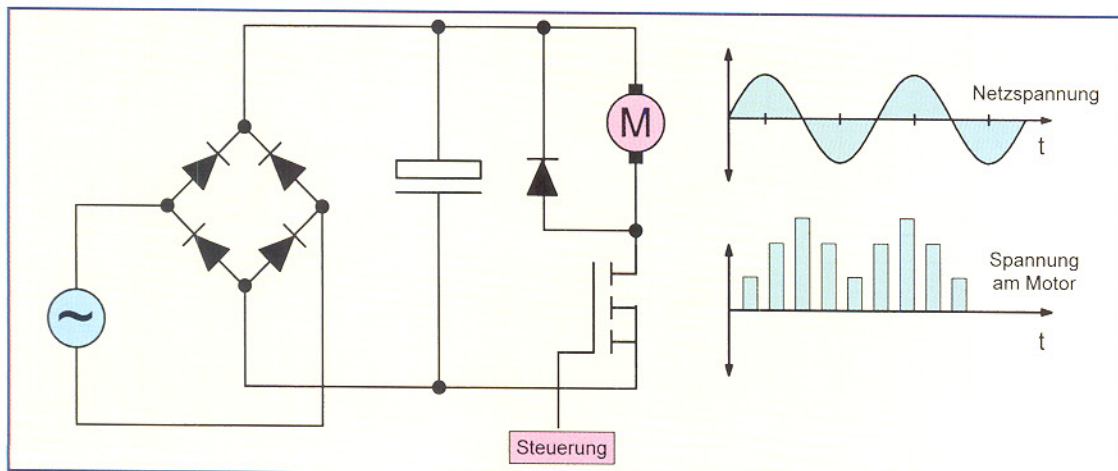


Bild 2: Schaltungsprinzip einer Drehzahlregelung per Chopper

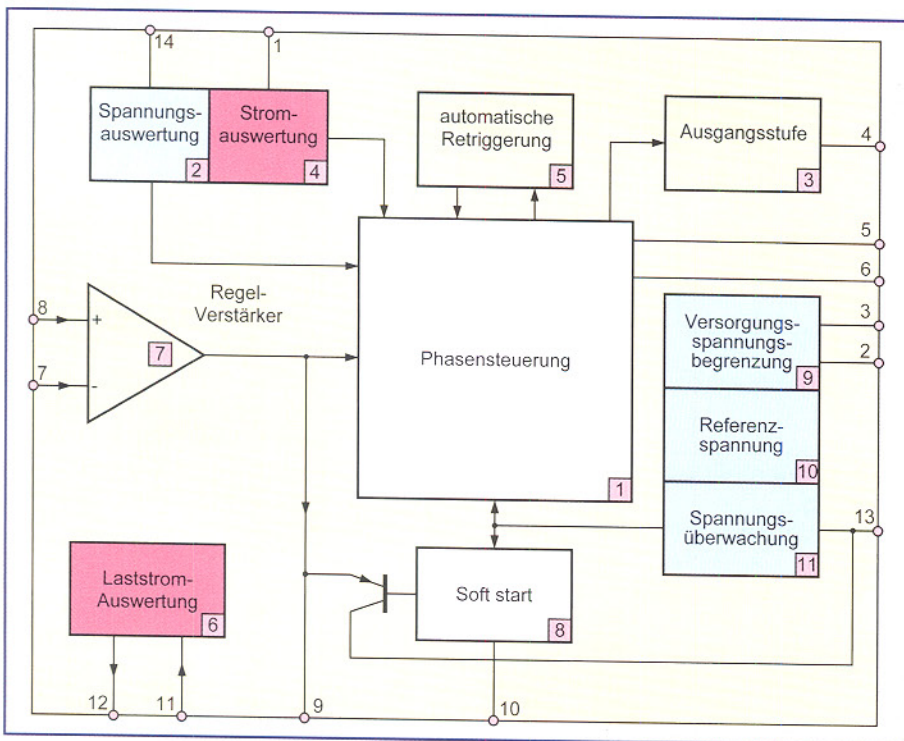


Bild 3: Innenschaltung des U210B1 von Temic.

Die Schaltung ist für eine Dauerlast von maximal 600 VA ausgelegt. Für eine Dauer von 10 Min. darf eine Maximallast von 1000 VA angeschlossen werden. Um die Schaltung vor Überlast zu schützen, ist zwischen den Steckkontakten des Steckerteils eine 5A-Feinsicherung untergebracht.

Der Chip U210B1

Zentrales Bauelement der Drehzahlregelung ist der Temic Baustein U210B1,

der alle wesentlichen Funktionen der Triac-Ansteuerung beinhaltet und ein einfaches, nur wenige Bauelemente umfassendes Schaltungsdesign ermöglicht. Für den interessierten Leser ist die Innenschaltung in Abbildung 3 dargestellt.

Die interne Einheit Phasensteuerung (1) entspricht im wesentlichen der Phasensteuerung des weit verbreiteten und bereits im „ELVjournal“ 5/97 ausführlich beschriebenen Bausteins TEA1007. Deshalb wollen wir an dieser Stelle nur in Kurzform darauf eingehen:

Technische Daten: Drehzahlregler LD 100


Betriebsspannung: 230 V / 50Hz
Dauer-Anschlußleistung: 600 VA
max. Anschlußleistung (10 Min.): 1000 VA
Abmessungen: 131 x 77 x 68mm

Der Phasenwinkel des Triac-Zündimpulses wird durch den Vergleich einer IC-intern generierten und durch die Spannungs-auswertung (2) netzsynchronisierten Rampenspannung mit der an Pin 9 anliegenden Steuerspannung bestimmt. Die Steigung der Rampenspannung legen ein externer Kondensator von Pin 6 nach Masse (C 6 im Schaltbild, Abbildung 4) und der intern erzeugte Ladestrom fest. Die Größe des Ladestroms selbst bestimmt ein von Pin 5 gegen die Versorgungsspannung geschalteter Widerstand (R3 im Schaltbild). Mit diesem Widerstand wird ebenfalls der maximale Phasenwinkel α_{\max} festgelegt.

Erreicht die Rampenspannung an Pin 6 den Wert der eingestellten Steuerspannung an Pin 9, wird über die Ausgangsstufe (3) ein Zündimpuls ausgegeben.

Die Stromauswertung (4) stellt über die Messung an Pin 1 sicher, daß beim Betrieb induktiver Last kein neuer Zündimpuls ausgegeben wird, solange der Strom aus der vorangegangenen Halbwelle noch fließt. Der Zündimpuls wird dann entsprechend verschoben. Dies verhindert den sogenannten „Halbwellenbetrieb“, der zur

Bild 4:
Schaltbild des Drehzahlreglers

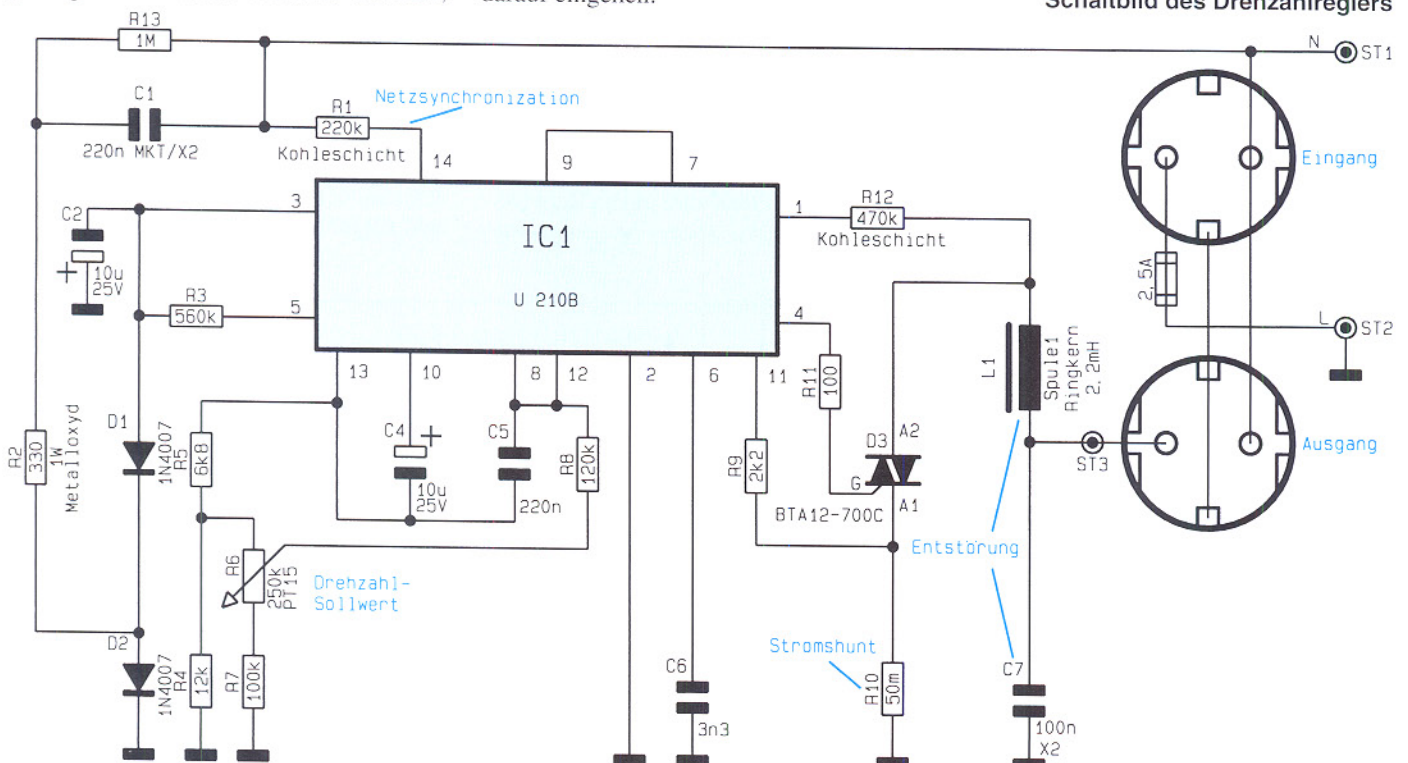

Zerstörung gerade induktiver Lasten führen kann.

Die automatische Retriggierung (5) verhindert Halbwellen ohne Stromfluß. Dies könnte z. B. bei nicht exakt zentriertem Kollektor (Bürstenversatz) oder bei erfolgloser Zündung entstehen. Es werden dann in bestimmten Abständen erneute Triggerimpulse ausgegeben, bis der Triac zündet.

Die für die Regelung erforderliche Messung des Laststromes erfolgt über den Shuntwiderstand R 10, siehe Schaltbild. Der Spannungsabfall über R 10 erzeugt über R 9 einen Eingangsstrom an Pin 11. Die Laststromauswertung (6) bewertet diesen Strom mit einem Faktor, so daß der Ausgangsstrom an Pin 12 abhängig von der Phasenlage und der Amplitude des Laststromes ist. Er wird über C 5 integriert und dem Regelverstärker (7) zusammen mit der an R 6 abgegriffenen Sollgröße zugeführt. Die Ausgangsspannung des Regelverstärkers steht an Pin 9 an und ist intern mit der Phasensteuerung verbunden.

Da der Motor unmittelbar nach dem Einschalten die volle Drehzahl aufweisen soll, wird die Softstart-Funktion (8) bei dieser Schaltung nicht verwendet.

Die Versorgungsspannungsbegrenzung (9) stabilisiert die Versorgungsspannung auf maximal 15,5 V. Der Funktionsblock (10) dient zur IC-internen Erzeugung einer Referenzspannung von 8,9 V, von der unter anderem die Sollwerteneinstellung mit R 6 abgeleitet wird. Die Spannungsüberwachung (11) überwacht die Betriebsspannung und sorgt für ein definiertes Hochfahren der Schaltung nach dem Einschalten oder nach Unterbrechungen der Betriebsspannung. Mit diesen Informationen über das Innenleben des U210B1 läßt sich das nachfolgend detailliert betrachtete Schaltbild leicht verstehen.

Schaltung

In Abbildung 4 ist die mit geringem Aufwand realisierte Schaltung des Drehzahlreglers dargestellt. Die über den im Gehäuse integrierten Stecker abgenommene Netzspannung liegt an ST 1 und über der Sicherung an ST 2 an.

Um die Verlustleistung im Gehäuse möglichst gering zu halten, wird die Schaltung mit Hilfe eines Kondensatornetzteils versorgt, das aus dem X2-Kondensator C 1, den Dioden D 1 und D 2, dem Elko C 2 sowie der IC-internen Spannungsbegrenzung besteht. R 2 dient beim Verbinden mit dem Netz als Strombegrenzungswiderstand. Damit am Netzstecker bei herausgezogenem Gerät keine Restspannung ansteht, ist der Entladewiderstand R 1 zum schnellen Entladen von C 1 eingefügt.

Für die Netzsynchronisation der bereits erwähnten Rampenspannung wird die Netz-

spannung über den Widerstand R 1 abgegriffen und dem IC an Pin 14 zugeführt.

Die Stromauswertung erfolgt über die Ermittlung des Triac-Zustandes durch eine Spannungsüberwachung mit Hilfe von R 12. Leitet der Triac, ist die Spannung über R 12 nahezu 0 V, ist er gesperrt, steht die volle Netzspannung an. Diese Information wird für den Betrieb induktiver Lasten und die entsprechende zeitliche Positionierung des Zündimpulses benötigt.

Der Lastzweig führt von der Sicherung im Steckereinsatz über ST 2 zur Schaltungsmasse, von dort über den Shuntwiderstand R 10, den Triac D 3, die Drossel L 1 bis hin zum Ausgang ST 3. Die Zündung des Triacs erfolgt durch einen Zündstrom vom Gate zur Anode A 1, der von Pin 4 über R 11 in das Gate eingespeist wird. Zur Entstörung der Schaltung dienen der X2-Kondensator C 7 und die Drossel L 1.


Der Drehzahl-Sollwert wird mit dem Poti R 6 als Spannung zwischen -1,6 V und -5,6 V eingestellt und dem IC wie bereits erläutert über R 8 zugeführt.

Die zur Regelung notwendige Laststrommessung erfolgt in Verbindung mit dem Shuntwiderstand R 10. Die an ihm abfallende, stromproportionale Spannung gelangt über R 9 an Pin 11 und wird dort durch die Laststromauswertung verarbeitet.


Nachbau

Der Drehzahlregler besteht aus-

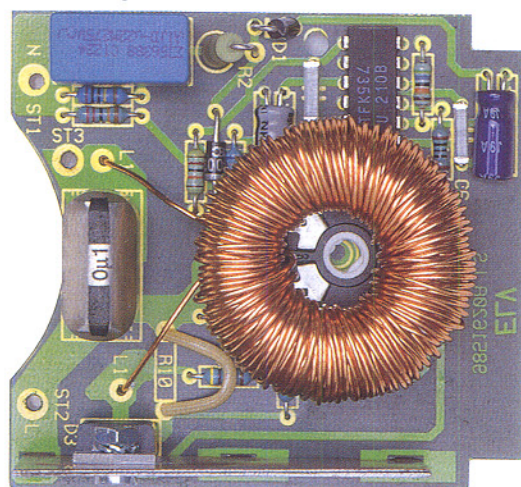schließlich aus bedrahteten Bauelementen, wodurch sich der Nachbau recht einfach gestaltet. Bevor wir mit dem Nachbau



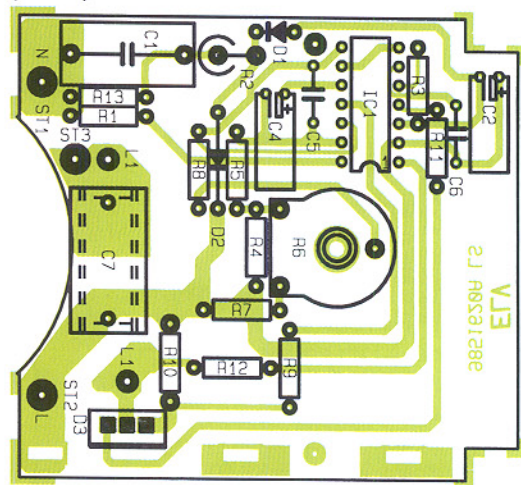Ansicht der fertig bestückten Leiterplatte (oben) mit zugehörigem Bestückungsplan (unten)



Stückliste: Lastunabhängiger Drehzahlregler für Elektrowerkzeuge

Widerstände:

3cm Widerstandsdraht,	
1,95Ω/m, 50mΩ	R10
100Ω	R11
330Ω/1W/Metalloxyd	R2
2,2kΩ	R9
6,8kΩ	R5
12kΩ	R4
100kΩ	R7
120kΩ	R8
220kΩ/Kohleschicht	R1
470kΩ/Kohleschicht	R12
560kΩ	R3
1MΩ	R13
PT15, liegend, 250kΩ	R6

Kondensatoren:

3,3nF	C6
100nF/X2/250V~	C7
220nF	C5
220nF/MKT/X2/275V~	C1
10μF/25V	C2, C4

Halbleiter:

U210B	IC1
1N4007	D1, D2
BTA12-700C	D3

Sonstiges:

Ringkernspule, 2,2 mH	L1
1 Sicherung, 2,5 A, träge	
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 6 mm	
1 Mutter, M3	
1 Fächerscheibe, M3	
1 Isolierplatte, gebohrt	
1 Kühlblech, gebohrt	
1 Design-Stecker-Steckdosengehäuse, OM53C, bedruckt	
1 Einstellzylinder für PT15	
3 cm Gewebeschlauch	
16 cm flexible Leitung, ST1 x 1,5 mm, schwarz	
7 cm flexible Leitung, ST1 x 1,5 mm, blau	

beginnen, möchten wir auf die Gefahr durch die im Gerät frei geführte Netzspannung hinweisen.

Achtung! Aufgrund der im Gerät frei geführten lebensgefährlichen Netzspannung dürfen Aufbau und Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften vorgenommen werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten.

Nach diesen wichtigen Hinweisen ist nun die 67 x 61 mm messende einseitige Platine anhand von Bestückungsplan, Platinenfoto und Stückliste zunächst mit Widerständen, Kondensatoren, Dioden und dem Poti zu bestücken. Bei den Elkos und den Dioden ist auf richtige Polung zu achten, alle Elkos sind liegend zu montieren.

Nach Einsetzen der Bauelemente werden die Anschlußbeine auf der Lötseite leicht auseinandergebogen. Es folgt das Verlöten und Kürzen der überstehenden Anschlußdrähte mit einem Seitenschneider, ohne dabei die Lötstellen zu beschädigen. Bei der Montage des ICs ist auf die Übereinstimmung der Markierungen im Bestückungsdruck und am Bauteil zu achten.

Der Shuntwiderstand R 10 besteht aus 30 mm Widerstandsdraht, der vor der Montage mit Isolierschlauch zu überziehen ist. Die Enden sind vor dem Verlöten blank zu kratzen. Nach dem Verlöten wird der Shunt in Richtung Poti nach unten gebogen.

Im nächsten Schritt folgt die Montage des Triacs. Dieser wird zunächst mit etwas Wärmeleitpaste bestrichen und dann am Kühlblech wie auf dem Foto erkennbar verschraubt. Anschließend sind die Fahnen des Kühlbleches und die Triac-Anschlußbeine in die Fräsungen bzw. Bohrungen der Platine bis zum Anschlagpunkt einzuführen. Mit einer Zange werden die Kühlblechfahnen leicht gedreht, bis das Kühlblech einen festen Sitz erreicht hat. Jetzt erfolgt das Verlöten des Triacs.

Für die Montage der Drossel L 1 sind zunächst die Anschlußdrähte um je eine Windung abzuwickeln, damit sie eine Mindestlänge von 30 mm aufweisen. Mit einem Messer muß die Isolation auf den letzten 5 mm entfernt werden. Jetzt sind die Anschlußdrähte in die Bohrungen einzuführen und leicht umzubiegen. Im Anschluß wird die Isolierplatte mit der größeren Aussparung nach rechts obenweisend unter die Drossel geschoben und der Drehknopf durch das Loch in der Isolierplatte in das Poti gesteckt. Der Shuntwiderstand sollte sich jetzt unterhalb der Isolierplatte befinden. Bevor die Anschlußbeine verlötet werden, ist die Drossel so zu positionieren, daß sich der Drehknopf in der Mitte des Innenlochs befindet. Nachdem die vorher beschriebenen Schritte ausgeführt sind,

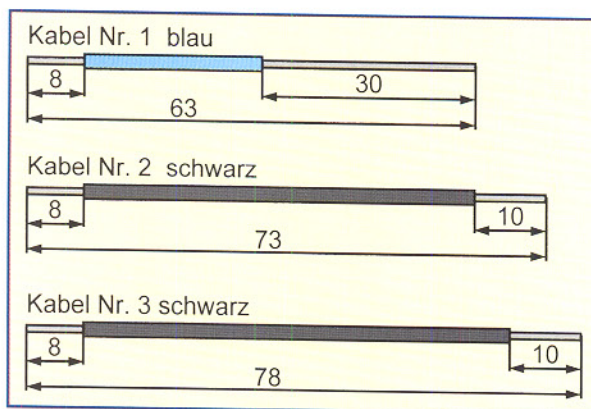


Bild 5: Anzufertigende Kabelabschnitte für die Verkabelung der Steckereinheit

ist die korrekte Bestückung zu überprüfen, eventuell vorhandene Lötzinnbrücken sind zu entfernen.

Bevor die Verkabelung mit der Steckereinheit erfolgt, sind die Buchsenkontakte und der Sicherungskontakt in die seitlichen Schlitz des Steckers zu schieben und die in Abbildung 5 gezeigten Kabelabschnitte anzufertigen.

Das auf 8 mm abisolierte Ende von Kabel Nr. 1 wird in die Bohrung ST 1 eingeführt und so umgebogen, daß es auf der vom Lötstoplack befreiten Fläche aufliegt.

und verlötet. In gleicher Weise verbindet man Kabel Nr. 3 mit dem Anschluß ST 5 der Steckereinheit.

Bevor die so fertiggestellte und komplett mit dem Stecker verkabelte Platine in das Gehäuseunterteil eingesetzt wird, müssen nochmals sowohl die korrekte Bestückung als auch das saubere Verlöten kontrolliert werden. Der Stecker ist in das Loch des Gehäuseunterteils einzusetzen und fest anzudrücken. Die Platine wird mit einer Knippingschraube 2,2 x 6,5 mm auf der rechten Platinenseite festgeschraubt.

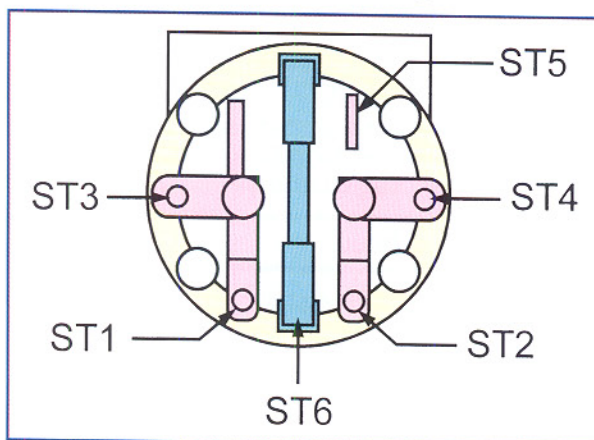


Bild 6: Anschlußbelegung der Steckereinheit

Beim Einführen ist darauf zu achten, daß jede einzelne Ader mit durch die Bohrung geschoben wird. Es erfolgt das Verlöten unter Zugabe von ausreichend Lötzinn. Kabel Nr. 2 ist mit dem auf 8 mm abisolierten Ende in die Bohrung ST 3 einzuführen, umzubiegen und in gleicher Weise zu verlöten. Kabel Nr. 3 wird mit dem auf 8 mm abisolierten Ende in die Bohrung ST 1 eingeführt, ebenfalls umgebogen und verlötet. Alle 3 Kabel sind auf der Platine mit etwas Heißkleber zu fixieren.

Abbildung 6 zeigt detailliert die Anschlußbelegung der Steckereinheit.

Das auf 30 mm abisolierte Ende von Kabel Nr. 1 wird von der Unterseite her in ST 2 eingeführt, dann von oben durch ST 4 geschoben und so umgebogen, daß kein Herausrutschen mehr möglich ist. Anschließend erfolgt das Verlöten an ST 2 und ST 4 unter Zugabe von ausreichend Lötzinn. Kabel Nr. 2 wird in die Bohrung von ST 3 der Steckereinheit eingeführt, umgebogen

Nachfolgend ist der Schutzkontaktverbinder in den Steckereinsatz einzusetzen.

In die Steckdosenabdeckung muß die Kindersicherung wie folgt eingebaut werden:

- Einsetzen des Abdeckplättchens
- Einbau der Feder
- Aufsetzen der Abdeckung

Die so komplettierte Steckdosenabdeckung ist mit der runden Seite nach untenweisend in den Steckereinsatz einzusetzen und so weit wie möglich hineinzudrücken. Es folgt das Aufsetzen der Gehäuseoberhalbschale und das Verschrauben mit den 4 Gehäuseschrauben auf der Unterseite. Damit ist der Nachbau fertiggestellt, und das Gerät kann in Betrieb genommen werden. Bei korrektem Aufbau ist der Drehzahlregler sofort betriebsbereit. Nach Verbinden mit einer Netzsteckdose und Anschließen einer Last muß sich die Drehzahl des angeschlossenen Gerätes von 0 bis 100% einstellen lassen.

ELV



Akku-Lade-Meßgerät

ALM 9010 Teil 2

Ladetechnologie auf höchstem Niveau. Im zweiten Teil dieses Artikels wird die Beschreibung der herausragenden Funktion und der Bedienung fortgesetzt sowie die Schaltung des Digitalteils mit dem Single-Chip-Mikrocontroller vorgestellt.

Einstellen der Ladefunktion

Mit der Taste „Funktion“ wird der Lademodus vorgewählt. Auch hier schaltet jeder Tastendruck zur nächsten Funktion weiter.

Laden: In der oberen Stellung (LED „Laden“ leuchtet auf) wird ein angeschlossener Akku gemäß den eingestellten Werten aufgeladen.

Beim ALM 9010 ist vor Ladebeginn keine Entladung erforderlich. Der Akku wird unabhängig von einer eventuell vorhandenen Restladung auf 100 % seiner tatsächlichen Kapazität aufgeladen. Neuwertige Akkus können dabei durchaus mehr als die jeweils angegebene Nennkapazität speichern, während ältere Akkus die Nennkapazität nicht mehr erreichen. Das ALM 9010 ermöglicht unabhängig vom Zustand des Akkus eine ausgezeichnete Kapazitätsnutzung.

Abgesehen von einer manuellen Unterbrechung wird der Lade- bzw. Schnellladevorgang nach folgenden Kriterien automatisch beendet:

1. Steigungsumkehr der Ladekurve ($d^2U/dt^2 = 0$).
2. Negative Steigung der Zellenspannung ($-\Delta U$).
3. Ablauf der maximalen Ladezeit (Sicherheitstimer).
4. Überschreitung der maximal erlaubten Ladeschlußspannung.

5. Überschreitung der max. zulässigen Akkutemperatur (nur mit externem Temperatursensor).

Nach Beendigung des Ladevorgangs schaltet das ALM 9010 automatisch auf Impuls-Erhaltungsladung (Trickle Charge) um. Der dann noch fließende Rest-Ladestrom entspricht einem Hundertstel des Zahlenwerts der Nennkapazität.

Der Abschluß des Ladevorgangs wird durch Blinken der LED „Laden“ signalisiert.

Entladen: Durch einmalige Betätigung der Taste „Funktion“ wird auf „Entladen“ umgeschaltet. In dieser Position nimmt das ALM 9010 eine Entladung des angeschlossenen Akkus bis zur jeweiligen Entladeschlußspannung vor, unter Berücksichtigung des vorgewählten Entladestromes. Den Abschluß des Entladevorgangs kennzeichnet das Blinken der LED „Entladen“.

Nach Abschluß des Entladevorganges wird die Akkukapazität vom ALM 9010 automatisch gespeichert und erscheint auf dem Display. Zusätzlich leuchtet die LED „Kapazität“.

Entladen/Laden: In dieser Funktion leuchten die beiden LEDs „Laden“ und „Entladen“ gleichzeitig auf, und es wird zunächst eine Entladung, wie vorstehend beschrieben, vorgenommen und anschließend der oben ausgeführte Ladeprozeß durchgeführt. Die momentan ablaufende Funktion (Laden oder Entladen) wird durch helles Leuchten der entsprechenden LED

angezeigt, während die zweite zur Entlade-/Ladefunktion gehörende Leuchtdiode „gedimmt“ wird. Auch hier geht das ALM 9010 nach abgeschlossener Ladung in den Erhaltungslade-Modus über.


Der Abschluß des Ladevorgangs, d. h. die Funktion der Erhaltungsladung, wird durch Blinken der LED „Laden“ signalisiert.

Test: In dieser Einstellung wird die Akku-Kapazität unter Nennbedingungen getestet. Hierzu muß man wissen, daß die einem Akku entnehmbare Energiemenge unter anderem auch vom jeweiligen Entladestrom abhängt. In der Praxis bedeutet dies eine Erhöhung der verfügbaren Akku-Kapazität, wenn der Entladestrom verringert wird, und umgekehrt.

Aus diesem Grunde wird die technische Angabe der Akku-Kapazität ergänzt durch die ihr zugrundeliegende Entladezeit (z. B. 12V/10Ah bei 10stündiger Entladung oder 12V/48Ah bei 20stündiger Entladung).

Weit verbreitet ist die Angabe der Akku-Kapazität unter Zugrundelegung einer 10stündigen Entladezeit. In diesem Falle wäre mit der Taste „Strom“ der Wert „C/10“ anzuwählen. Bei Solar- bzw. Blei-Akkus wird häufig auch entsprechend DIN 72311 die Angabe „C/20“ eingesetzt, während NC-Akkus oft auch auf „C/5“ bezogen sind.

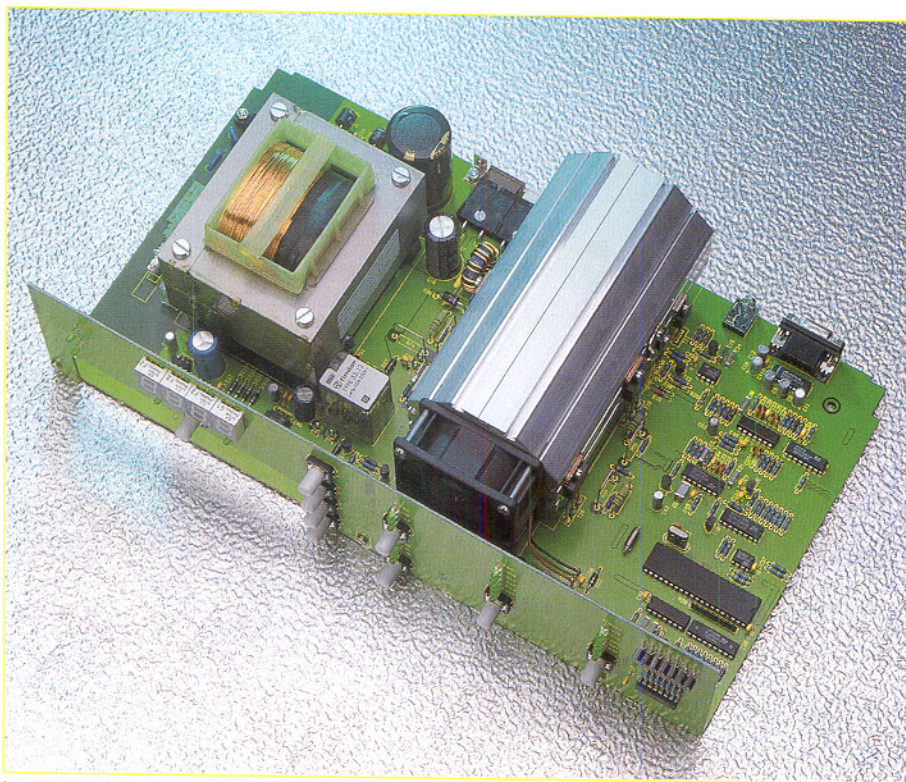Der jeweils erforderliche Entladestrom ist mit der Taste „Strom“ zu wählen.



Innenansicht des ALM 9010

In der Funktionseinstellung „Test“ wird zunächst der Akku auf seine tatsächlich verfügbare Kapazität, d. h. bis zur Steigungsumkehr der Ladekurve und anschließender Übergangsladung aufgeladen. Danach schließt sich die Entladung unter den zuvor eingestellten Nennbedingungen an, bei fortlaufender Messung bis zur Entladeschlussspannung.

Zum Abschluß erfolgt dann wieder ein Aufladen mit anschließender Erhaltungsladung. Sobald das ALM 9010 auf Erhaltungsladung umschaltet, beginnt die LED „Test“ zu blinken und signalisiert damit das Ende des Testvorgangs. Nach Abschluß des Testvorganges wird die Akkukapazität vom ALM 9010 automatisch gespeichert und erscheint direkt auf dem 4stelligen Display, wobei die LED „Kapazität“ leuchtet.

Wartung: Diese Funktion ist vor allem für Blei-Akkus sinnvoll, die „überwintern“ sollen. Zur Unterbindung einer Verhärtung und Passivierung der Blei-Platten reicht es bei Pb-Akkus im allgemeinen nicht aus, diese nur mit einer Erhaltungsladung zu beaufschlagen. Vielmehr empfiehlt es sich, in etwa wöchentlichem Abstand eine 20%ige Entladung mit anschließender Aufladung durchzuführen, während der Akku ansonsten mit einer Erhaltungsladung beaufschlagt wird. Dieses Verfahren bietet für Blei-Akkus günstige Voraussetzungen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit.

In der Einstellung „Wartung“ erfolgt ein entsprechender Ablauf vollautomatisch.

Auffrischen: In dieser Einstellung wird vom ALM 9010 zunächst geprüft, ob auf-

grund des aktuellen Innenwiderstandes des angeschlossenen Akkus ein langsames „Erholen“ oder ein impulsartiges „Wiederbeleben“ die Nutzbarkeit des Akkus wieder herstellen kann.

Bei einem hohen Innenwiderstand geht das ALM 9010 davon aus, daß aufgrund eines eingetretenen Memory-Effektes im Verlauf von 3 Entlade-/Ladezyklen eine deutliche Verbesserung der im Akku speicherbaren Kapazität möglich ist. Der erste Entlade-/Ladevorgang wird mit C/10 durchgeführt, der zweite mit C/5, der dritte und letzte mit C/10.

Während des letzten Entladezyklus mit C/10 wird die Akku-Kapazität gemessen, abgespeichert und angezeigt.

Sind im angeschlossenen Akku Teildeckele und Kurzschlüsse vorhanden, so nimmt das ALM 9010 ein Auffrischen über starke Stromimpulse vor, die einen etwaigen internen Schluß beseitigen können. Im Anschluß daran läuft der Auffrischvorgang wie beschrieben ab.

Durch die dargestellten Maßnahmen ist in vielen Fällen eine Erhöhung der Akku-Kapazität möglich, und zum Teil können auch schadhafte Akkus für eine weitere Verwendung zurückgewonnen werden.

Nach Abschluß des Auffrisch-Vorgangs, d. h. beim Übergang auf die Erhaltungsladung, beginnt die LED „Auffrischen“ zu blinken.

Zyklen

Die Funktion „Zyklen“ dient in erster

Linie zur Belebung von Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert und nicht genutzt wurden. Das Programm führt in dieser Funktion so lange den Lade-/Entladezyklus durch, bis eine nennenswerte Kapazitätssteigerung (0,01 Ah) der bei jedem Entladezyklus gemessenen Kapazität nicht mehr festzustellen ist.

Nach Beendigung des „Wiederbelebungsprogramms“ blinkt die LED „Zyklen“.

Start des Ladevorgangs

Zur Ausführung der per Taster „Funktion“ vorgewählten Operation muß der betreffende Akku an die Buchsen des zugehörigen Ladekanals (Kanal 1 oder Kanal 2) angeschlossen sein.

Durch Betätigen der Taste „Start“ (unter den Cursortasten für die Display-Einstellung) wird die eingestellte Funktion gestartet. Nach Beendigung des Ladevorgangs beginnt die entsprechende Funktions-LED, als Kennzeichnung einer Erhaltungsladung zu blinken. Der Akku wird jetzt mit einem Strom, dessen Zahlenwert einem Hundertstel der Akku-Nennkapazität entspricht, weitergeladen (Impuls-Erhaltungsladung).

Eine Ausnahme bildet die Funktion „Entladen“. In diesem Fall erfolgt natürlich keine Erhaltungsladung.

Abbruch des Ladevorgangs

Wird während des laufenden Betriebes die Start-Taste betätigt, so unterbricht dies den jeweiligen Lade- oder Entladevorgang. Eine erneute kurze Betätigung der Taste läßt das ALM 9010 die Funktion fortführen.

Als besondere Sicherheitsmaßnahme wird die Temperatur der ALM 9010-Endstufe und des Netztransformators mit Hilfe von Temperatursensoren überwacht.

Tritt eine Überhitzung auf (zu hohe Umgebungstemperaturen oder ein sonstiger Defekt), so wird der gerade laufende Lade- oder Entladevorgang unterbrochen. Auf dem Display erscheint die Anzeige „Hot“. Normalisiert sich die Temperatur wieder, so nimmt das ALM 9010 seine Arbeit automatisch wieder auf.

Digital-Anzeige

Während der Abarbeitung der eingestellten Funktion erscheint auf dem 4stelligen Display des ALM 9010 jeweils die mit der Taste „Anzeige“ bzw. mit der Taste „Eingabe“ ausgewählte Größe. Als weiteres Komfortmerkmal besitzt das ALM 9010 einen Funktions-Speicher, d. h., nach dem Einschalten des Gerätes wird die letzte Geräteeinstellung automatisch wieder angenommen.

Betrieb mit 2 Akkus

Als weitere wichtige Besonderheit bietet das ALM 9010 die Möglichkeit, gleichzeitig 2 Akkus anzuschließen, die auch vollkommen verschiedene Daten aufweisen dürfen.

Die Programmierung der Ladefunktion für Kanal 2 erfolgt in der eingangs beschriebenen Weise; lediglich wird nun mit der zugehörigen Taste oberhalb der Ausgangsbuchsen auf Kanal 2 geschaltet. Alle weiteren Funktionen sind in der beschriebenen Weise, vollkommen unabhängig vom ersten Kanal, programmierbar.

Sobald nun die Taste „Start“ gedrückt wird, beginnt der Programmablauf mit der Aktivierung des zuletzt angewählten Kanals, und dessen Akku wird geladen, während der zweite stromlos ist. Nach Beendigung des Ladevorgangs für den ersten Akku wird dann automatisch auf den anderen Kanal und dessen Akku umgeschaltet und anschließend das eingestellte Programm abgearbeitet. Der zuerst geladene Akku ist während dieser Zeit stromlos.

Arbeitet der bereits aktivierte Ladekanal mit Ladeströmen $> „C/1“$, so ist die Programmierung des zweiten Ladekanals aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Zuordnung des Temperatur-Sensors ist somit nicht verwechselbar.

Ist auch der Ladevorgang des zweiten Akkus abgeschlossen, beginnt ein neuer Betriebsmodus des ALM 9010, in der eine permanent stündlich abwechselnde Erhaltungsladung von Akku 1 und Akku 2 (Ausnahme: Funktion „Entladen“) erfolgt.

Abgespeicherte Entladekapazitäten

Neben der aktuellen Entladekapazität werden beim ALM 9010 für jeden Kanal bis zu 3 zuvor ermittelte Entladekapazitäten abgespeichert. Zur Anzeige auf dem Display ist die Taste „Anzeige“ zu betätigen und so lange festzuhalten, bis die LED „Kapazität“ blinkt. Nun können mit der „Eingabe“-Taste die einzelnen Kapazitäten abgefragt werden.

Der Anzeige-Mode wird automatisch verlassen, wenn länger als 5 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt. Um den Anzeige-Mode sofort zu verlassen, ist die Taste „Anzeige“ kurz zu betätigen.

Leistungsdaten

Das ALM 9010 ist in der Lage, NiCd-, NiMH- und Bleiakkus mit Nennspannungen von 1,2 V bis 24 V zu laden.

Der maximal programmierbare Ladestrom beträgt 5 A, während Entladeströme bis zu 20 A programmierbar sind. Ein

großzügig dimensioniertes Lüfteraggregat ist in der Lage, mehr als 150 W Wärmeleistung abzutransportieren. Am ALM 9010 sind Akkus mit Nennkapazitäten von 0,1 Ah bis 599,9 Ah anschließbar.

Schaltung des Digitalteils

Durch den Einsatz eines Single-Chip-Mikrocontrollers sowie eines modernen Ladekonzeptes mit Step-Down-Wandler ist der Schaltungsaufwand für das neue ALM 9010 gemessen an dem Leistungsspektrum übersichtlich.

Wir beginnen die Schaltungsbeschreibung mit dem in Abbildung 2 dargestellten, digitalen Schaltungsteil.

Sämtliche Funktionen des ALM 9010 werden über den Mikrocontroller des Typs ELV 9636-5 (IC 2) gesteuert.

Die Digit-Auswahl des im 7fach-Multiplexbetrieb arbeitenden 4stelligen 7-Segment-Displays und der 22 Einzel-Leuchtdioden erfolgt über Port 2.5 bis Port 2.7 des Prozessors, den Leitungstreiber IC 4 und die als Digit-Treiber fungierenden Transistoren T 1 bis T 7.

Zur Spannungsversorgung der Transistoren dient die unstabilierte Gleichspannung von 8 V, so daß der Spannungsregler im Netzteil nicht mit dem Displaystrom belastet wird.

Die Segment-Informationen gelangen vom Port 0.0 bis Port 0.7 auf die Eingänge des Segment-Treibers vom Typ ULN 2803 (IC 3). Zur Segment-Strombegrenzung dienen in diesem Zusammenhang die Widerstände R 21 bis R 28.

Der an Pin 18 und Pin 19 des Controllers extern zugängliche Taktoszillator ist mit dem Quarz Q 1 und den beiden Keramik Kondensatoren C 1 und C 2 beschaltet.

Die Abfrage der 9 Bedientaster des ALM 9010 erfolgt in Verbindung mit der Displaysteuerung im Multiplexbetrieb an Port 2.0 bis Port 2.5 des Prozessors.

Das zum Backup der Bedienelemente und zur Speicherung der letzten Daten bei einem Spannungsausfall erforderliche ferroelektrische EEPROM (IC 1) ist über den 2-Draht-Inter-IC-Bus (I²C) mit Port 1.6 und Port 1.7 des Single-Chip-Mikrocontrollers verbunden.

Sämtliche Akkudaten sowie die eingestellten Funktionen des ALM 9010 werden dabei im 3-Sekunden-Zyklus im ferroelektrischen EEPROM gesichert und bleiben bei einem Netzausfall selbst über Jahre erhalten.

Zur Überwachung der Prozessorfunktionen ist mit IC 5 und den zugehörigen externen Komponenten eine Watchdog-Schaltung realisiert. Solange die Multiplex-Ansteuerung des Displays an Port 2.7 arbeitet, wird der Reset-Pin des Prozessors

(Pin 9) auf „Low“-Potential gehalten. Sowohl eine zu hohe als auch eine zu niedrige bzw. keine Frequenz an Port 2.7 führen zum Reset. Liegt die Display-Frequenz im zulässigen Bereich, wird C 4 ständig wieder entladen. Am Ausgang des Gatters IC 5 B stellt sich ein „High“-Pegel ein, der über D 24 den mit IC 5 C aufgebauten Oszillator stoppt. Der Ausgang des Oszillators und somit der Reset-Pin des Prozessors führen „Low“-Pegel.

Sobald die Display-Ansteuerung nicht mehr arbeitet, gibt IC 5 B den Oszillator frei, und nach einem Reset des Controllers stellen sich die „normalen“ Betriebsbedingungen wieder ein.

Betrachten wir als nächstes den mit dem 4fach Operationsverstärker IC 6 C, D und externen Komponenten aufgebauten Dual-Slope AD-Wandler des ALM 9010, der im Schaltbild unterhalb des Mikrocontrollers eingezeichnet ist.

Der Wandler zur Erfassung der analogen Meßwerte erreicht eine Genauigkeit von 14 Bit. Die Meßwertabfrage erfolgt im Multiplexverfahren über den 8fach-Analogschalter IC 7. Neben dem Ladestrom (3), dem Entladestrom (4) und der Akkuspannung (+ Akku) werden noch 3 unterschiedliche Temperaturwerte (Trafo, Endstufe und Akkugehäuse an BU 1) erfaßt. Im Super-Schnelllade-Modus ist die Erfassung der Akku-Gehäusetemperatur unbedingt erforderlich. Nur wenn die Akkutemperatur innerhalb des zulässigen Fensters von +15°C bis +45°C liegt, ist die Super-Schnellladung zulässig. Der externe Sensor ist an die Klinkenbuchse BU 1 anzuschließen.

Für die Kommunikation mit einem PC ist das ALM 9010 mit einer Standard-V24-Schnittstelle ausgestattet, die an der 9poligen Sub-D-Buchse BU 2 zur Verfügung steht. Der extern lediglich mit 5 Elkos beschaltete Treiber-Baustein des Typs MAX 232 (IC 8) sorgt für eine entsprechende Pegelwandlung.

Über den Portausgang P 3.6 wird der Lüfter des ALM 9010 gesteuert. Sobald die Kühlkörpertemperatur 65° C überschreitet, wird der Open-Drain-Ausgang des Prozessors gesperrt und T 9 über den Pull-Up-Widerstand R 17 durchgesteuert. Dadurch wird gleichzeitig der Darlington-Transistor T 8 in den leitenden Zustand versetzt und der im Kollektorkreis liegende Lüfter mit Spannung versorgt. Erst bei Unterschreiten von 45° C deaktiviert der Prozessor den Lüfter wieder.

Analogteil

Der analoge Schaltungsteil des ALM 9010 ist in Abbildung 3 zu sehen.

Wir beginnen die Schaltungsbeschreibung mit der im unteren Bereich darge-

stellten Betriebsspannungs-Versorgung.

Über die Schraubklemme KL 1, den zweipoligen Netzschalter S 1 und die Schmelzsicherung Si 1 gelangt die Netzwechselspannung zunächst auf die Primärwicklung des 175VA-Netztransformators. Sekundärseitig ist der Netztransforma-

tor mit zwei unterschiedlichen Wicklungen ausgestattet.

Die erste Wicklung mit Mittelanzapfung gibt eine Spannung von $2 \times 8 \text{ V}$ mit 800 mA Strombelastbarkeit ab und dient zur Speisung der gesamten Steuerelektronik.

Zunächst erfolgt im positiven Zweig eine Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung mit den Dioden D 30 und D 32. Die unstabilisierte Spannung gelangt dann auf den Pufferelko C 34 und Pin 1 des Spannungsreglers IC 12.

Im negativen Zweig erfolgt mit D 31 und

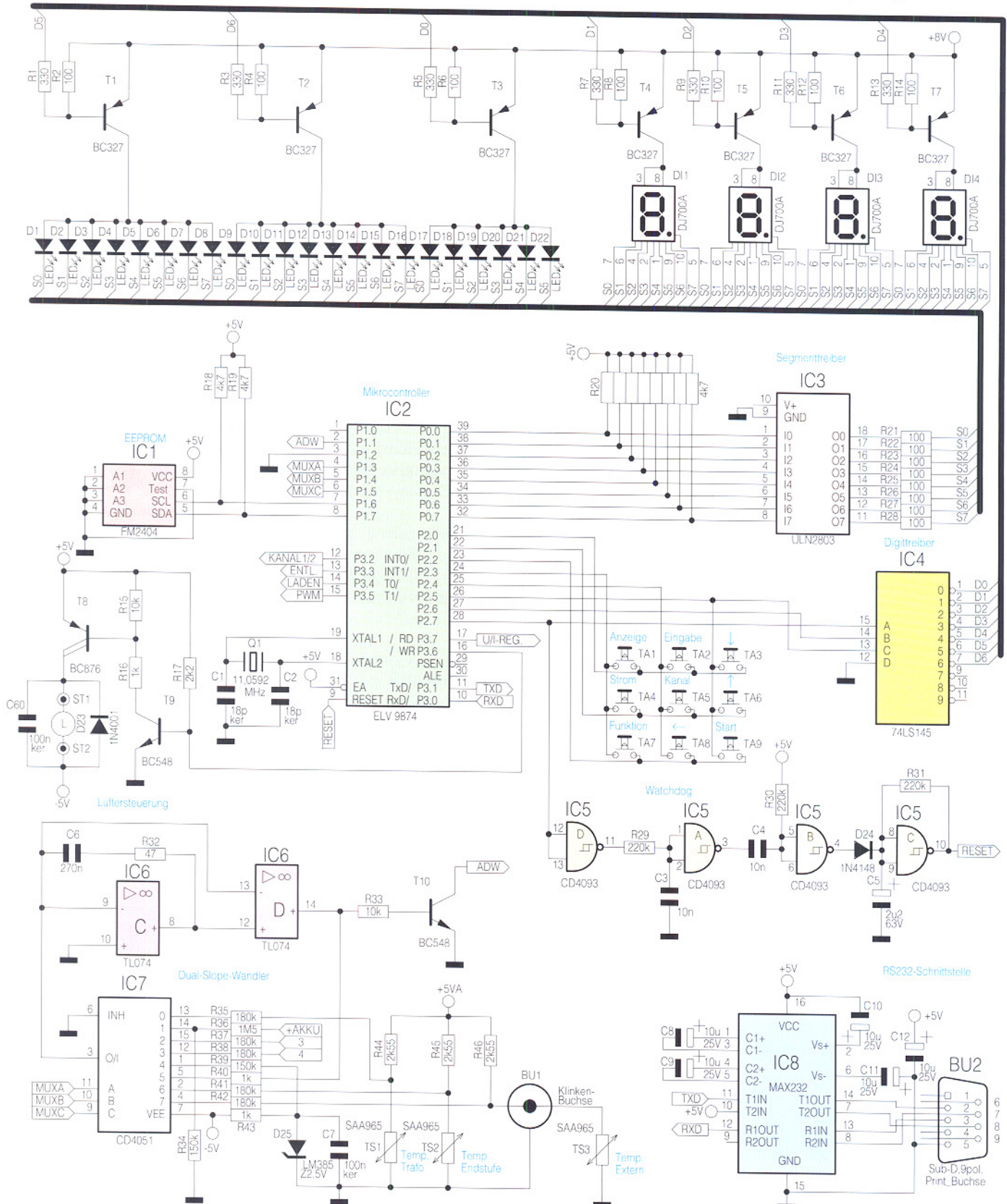


Bild 2: Schaltbild des Digitalteils des ALM 9010

D 33 ebenfalls eine Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichtung. Die unstabilisierte, negative Spannung gelangt auf Pin 2 des Reglers IC 13, wobei C 46 eine erste Pufferung vornimmt. Ausgangsseitig stehen dann an IC 12 stabilisiert +5 V und an IC 13 stabilisiert -5 V zur Versorgung der elektronischen Komponenten bereit.

Die Kondensatoren C 35 und C 50 dienen zur Schwingneigungsunterdrückung und die Keramik-Kondensatoren C 36 bis C 41 sowie C 48, C 49 und C 51 bis 53, sind zur HF-Blockung direkt an die Versorgungs-Pins der einzelnen ICs angeordnet.

Zur Versorgung der analogen Komponenten wird mit L 3 und C 42 eine weitere Siebung vorgenommen. Auch hier sind zur HF-Abblockung C 43 bis C 45 direkt an die Versorgungs-Pins der entsprechenden ICs angeordnet.

Zur Spannungsversorgung des Leistungsteils (PWM-Abwärts-Schaltregler) liefert die zweite Sekundärwicklung des Netztrafos eine Spannung von 30 V bei 5A-Strombelastbarkeit. Nach der Brückengleichrichtung mit D 34 bis D 37 nimmt der Pufferelko C 59 eine Glättung der unstabilisierten, zur Versorgung des PWM-Schaltreglers dienenden Spannung vor. Störspitzen werden mit C 54 bis C 58 unterdrückt. Die unstabilisierte Ladespannung gelangt direkt auf die beiden parallel geschalteten Leistungs-FETs T 11 und T 12.

Im Lademode erhalten wir zunächst einen stromproportionalen Spannungsabfall am Shunt-Widerstand R 74, der mit dem als nicht-invertierender Verstärker arbeitenden Operationsverstärker IC 10 B um den Faktor 19 verstärkt wird. Das an Pin 7 verstärkt zur Verfügung stehende „Ist-Signal“ dient über den CMOS-Schalter IC 11 C zur Steuerung des Step-Down-Wandlers. Gleichzeitig erhält der Mikrocontroller über den AD-Wandler die „Ist-Größe“.

Die Erfassung des Akku-Spannungsverlaufs erfolgt über den Spannungsteiler R 72 und R 73. Je nach Ladeverfahren (Konstantstrom oder Konstantspannung) wird über IC 11 B die heruntergeteilte Ausgangsspannung oder die stromproportionale Spannung am Ausgang des IC 10 B zur Steuerung des Step-Down-Wandlers zurückgekoppelt und auf den invertierenden Eingang des IC 6 A geführt. Diese Stufe bildet den Regler für die Stabilisierung des Ausgangsstromes (Konstantstromladung) oder der Ausgangsspannung (Konstantspannungsladung).

Die Soll-Vorgabe erfolgt durch ein PWM-Signal vom Mikrocontroller. Nach der Mittelwertbildung mit R 79 und C 61 wird die Soll-Vorgabe dem Regler an seinem nicht-invertierenden Eingang (Pin 3) zugeführt.

Der linear arbeitende Regler (IC 6 A mit

Zusatzbeschaltung) vergleicht die Eingangsgrößen (Soll-Spannung an Pin 3 und Ist-Spannung an Pin 2) miteinander und steuert über seinen Ausgang (Pin 1) das mit IC 9 B aufgebaute Stellglied.

Unabhängig von der Zeitkonstante des Reglers ist mit Hilfe des Transistors T 13 der Ladevorgang vom Mikrocontroller (Port 3.4) abschaltbar. Des weiteren ist eine schnelle Abschaltung über die mit IC 9 A realisierte Schutzschaltung möglich.

Sobald die stromproportionale Spannung an Pin 2 des IC 9 A die Spannung an Pin 3 übersteigt, wird schlagartig die Endstufe gesperrt.

Die Schaltfrequenz des Wandlers wird durch den mit IC 6 B aufgebauten Oszillator bestimmt. Durch die externe Beschaltung mit den Widerständen R 47, R 48 und R 50 arbeitet der OP als Inverter mit Schmitt-Trigger-Funktion. Mit dem Widerstand R 49 im Gegenkopplungsweig und dem Kondensator C 13 wurde diese Stufe zu einem Multivibrator erweitert.

Durch die Dimensionierung der Bauelemente R 49 und C 13 liegt die Schaltfrequenz des Oszillators bei ca. 22 kHz und somit über der Hörschwelle des Menschen. Hierdurch werden, besonders bei hohen Strömen, eventuell auftretende mechanische Schwingungen an der Drossel nicht mehr als störend empfunden.

Das Rechteck-Ausgangssignal des Oszillators wird mit Hilfe eines Tiefpasses (R 51, C 15) in ein sägezahnförmiges Signal umgewandelt und dem Stellglied IC 9 B an Pin 6 zugeführt.

Die Schaltschwelle des Komparators IC 9 B wird durch die vom Regler kommende Gleichspannung an Pin 5 (nicht-invertierender Eingang) bestimmt. In Verbindung mit dem Sägezahn-Signal an Pin 6 ergibt sich am Ausgang ein pulsweitenmoduliertes Rechtecksignal. Dieses PWM-Signal steuert über den Treiber-Transistor T 21 die beiden parallel geschalteten P-Kanal-Leistungs-FETs T 11 und T 12. Neben den beiden mit 22 kHz getakteten Leistungstransistoren sind die Speicherdrossel L 1 und die Diode D 26 die wichtigsten Bauelemente des Step-Down-Wandlers. Solange T 11 und T 12 durchgesteuert sind, fließt der Strom über die Speicherdrossel L 1 zum Akku bzw. Akkupack und über den Shunt-Widerstand R 74 zur Schaltungs-masse zurück.

Bei gesperrtem FET bleibt aufgrund der in L 1 gespeicherten Energie der Stromfluß über die Diode D 26 aufrechterhalten (Gegeninduktion). Der in den Akku hineinfließende Ladestrom ist neben der Versorgungsspannung besonders vom Tastverhältnis des PWM-Signals abhängig. Über die Messung des am Shunt (R 74) auftretenden Spannungsabfalls ist der Re

Zum Schutz der angeschlossenen Akkus bei Verpolung oder einem Defekt in der Endstufe (T 11, T 12) dient die Sicherung SI 2.

Besonders hohe Anforderungen werden beim ALM 9010 an den Entladezweig gestellt, wo Entladeströme bis zu 20 A zulässig sind.

Die Steuerung des Entladestromes erfolgt ebenfalls vom Mikrocontroller durch ein pulsweitenmoduliertes Signal an Port 3.5. Über den mit IC 10 A aufgebauten Pufferverstärker gelangt das PWM-Signal dann auf das mit R 79, C 61 aufgebaute RC-Glied zur Mittelwertbildung.

Die durch Integration gewonnene Steuergleichspannung wird anschließend über den Spannungsteiler R 80, R 81 dem nicht-invertierenden Eingang des mit IC 10 D aufgebauten Stromreglers zugeführt.

Die Freigabe des Entlade-Mode erfolgt durch ein High-Signal an Port 3.3 des Mikrocontrollers (IC 2). Solange Port 3.3 des Controllers „Low-Pegel“ führt, bleibt der Treiber-Transistor T 22 über die Diode D 29 gesperrt.

Die mit einem Hochleistungs-Lüfteraggregat ausgestattete Entladeendstufe besteht im wesentlichen aus den 4 Leistungstransistoren T 17 bis T 20 mit externer Beschaltung.


Die an den Emitter-Widerständen R 94 bis R 97 gewonnene ausgangsstromproportionale Meßspannung wird über die Widerstände R 90 bis R 93 zusammengefaßt und auf den invertierenden Eingang des für die Entladestromregelung zuständigen Operationsverstärkers IC 10 D zugeführt. Dieser dem Entladestrom proportionale Ist-Wert wird mit dem integrierten PWM-Signal am nicht-invertierenden Eingang verglichen.

Der Ausgang des OPs (IC 10 D) steuert über R 83 den mit T 16, T 22 aufgebauten Treiber und dieser wiederum die Endstufen-Transistoren, so daß der Regelkreis auch hier wieder geschlossen ist. R 82 dient zur leichten Vorspannung des invertierenden OP-Eingangs und C 30 zur Schwingneigungsunterdrückung. Hochfrequente Störeinflüsse werden mit C 28 und C 29 verhindert.

Die am invertierenden Eingang von IC 10 D anliegende, entladestromproportionale Spannung wird mit Hilfe des nicht-invertierenden Verstärkers IC 10 C um den Faktor 11 verstärkt und über den AD-Wandler (IC 6 C, IC 6 D und IC 7) dem Mikrocontroller zugeführt.

Die Auswahl des Lade- bzw. Entladekanals erfolgt beim ALM 9010 mit dem Hochlastrelais RE 1, wobei die Steuerung über T 14 und T 15 vom Mikrocontroller erfolgt.

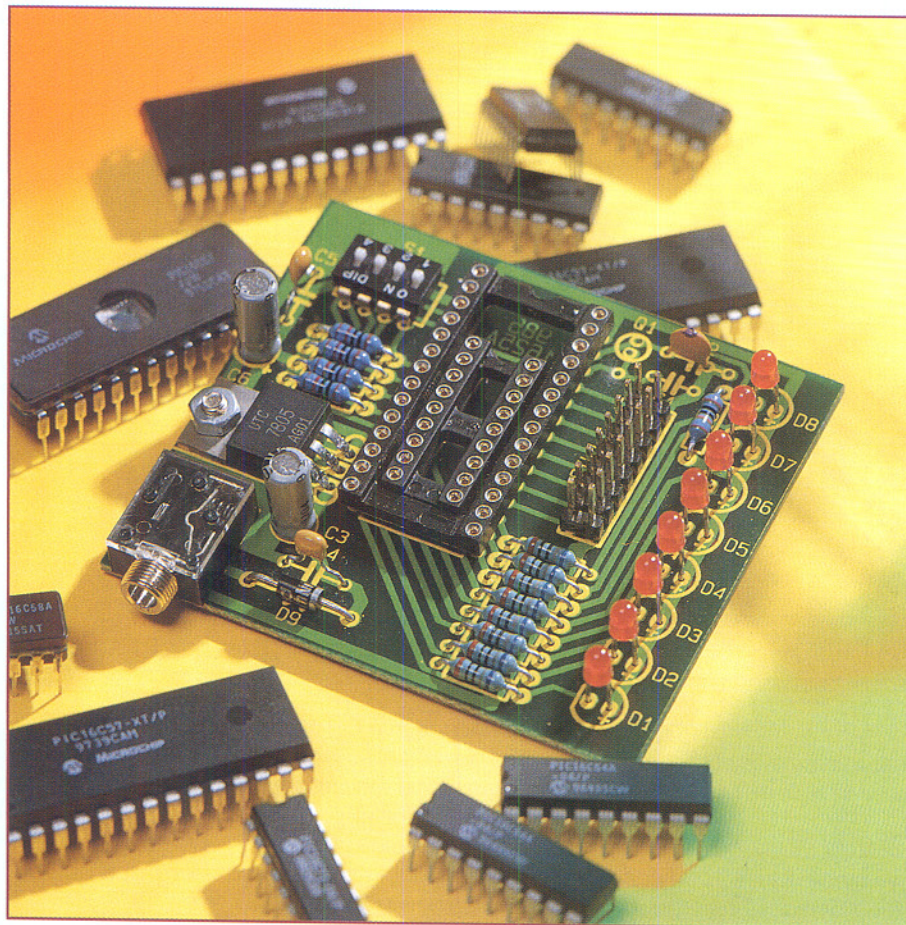Den Nachbau und die Inbetriebnahme dieses innovativen Ladegerätes stellen wir ausführlich im „ELVjournal“ 6/98 vor **ELV**



PIC-Grundlagen, Teil 5

In diesem Teil der Artikelserie wird eine kleine Testschaltung vorgestellt, die den Test selbsterstellter Programme ermöglicht.

Allgemeines

Nachdem in den letzten Teilen der Artikelserie die Grundlagen zum Erstellen von eigenen Programmen, bis hin zur Programmierung des Controllers mit dem PIC-START-PLUS-Programmiergerät vermittelt wurden, soll nun eine kleine Testplatine vorgestellt werden, mit der die eigenen Programme ausprobierbar sind.

Zwar können die einzelnen Programmabläufe bereits komfortabel mit dem Softwaresimulator auf dem PC durchgespielt werden, wenn es jedoch zum Beispiel um die Überprüfung von zeitlichen Abläufen geht, sind die Programmierung eines Controllers und die Überprüfung im Zielsystem unbedingt erforderlich.

Ebenso wünscht sich der Einsteiger, der seine ersten Erfahrungen im Programmie-

ren von PICs macht, nach der grauen Theorie eine kleine Schaltung, die das eigene erstellte Programm ausführt. So ist auch „nur“ eine blinkende Leuchtdiode für den Programmierer ein Zeichen dafür, daß er die Vorgehensweise und Funktionen verstanden hat und gibt so neuen Aufwind und Mut für weitere Projekte.

Zwar ist es auch möglich, eine kleine Schaltung auf einem Steckbrett oder auf einer Lochrasterplatine aufzubauen, in der dann der PIC überprüft werden kann. Unterläuft einem dabei jedoch ein Fehler, so arbeitet der Controller nicht, und es ist schlecht festzustellen, ob nun ein Fehler in der Testschaltung vorliegt, oder ob bereits ein Fehler im Programm oder bei der Programmierung des PICs aufgetreten ist.

Dieser Unsicherheitsfaktor kann nun mit der Testplatine ausgeschlossen werden. Die Platine ist mit zwei IC-Sockeln bestückt, in

die ein PIC 16C55, 16C57, 16C54 oder 16C56 einsetzbar ist. Über 8 LEDs sind die Ports RB0 bis RB7 für Ausgaben nutzbar. An RA0 bis RA3 ist ein 4fach DIP-Schalter angeschlossen, mit dem Eingaben erfolgen können. Die PICs 16C55 und 16C57 verfügen zusätzlich über die Ports RC0 bis RC7, die auf eine Stiftleiste geführt sind und nach eigenen Vorstellungen beschaltet werden können.

Schaltung

Die Schaltung der PIC-Testplatine ist in Abbildung 23 dargestellt. Die Spannungsversorgung erfolgt auf einfache Weise über ein Steckernetzgerät, das eine Gleichspannung im Bereich von 8 V bis 15 V liefern muß und an die Klinkenbuchse BU 1 angeschlossen wird. Dabei muß der Pluspol mit dem vorderen Kontakt des Steckers ver-

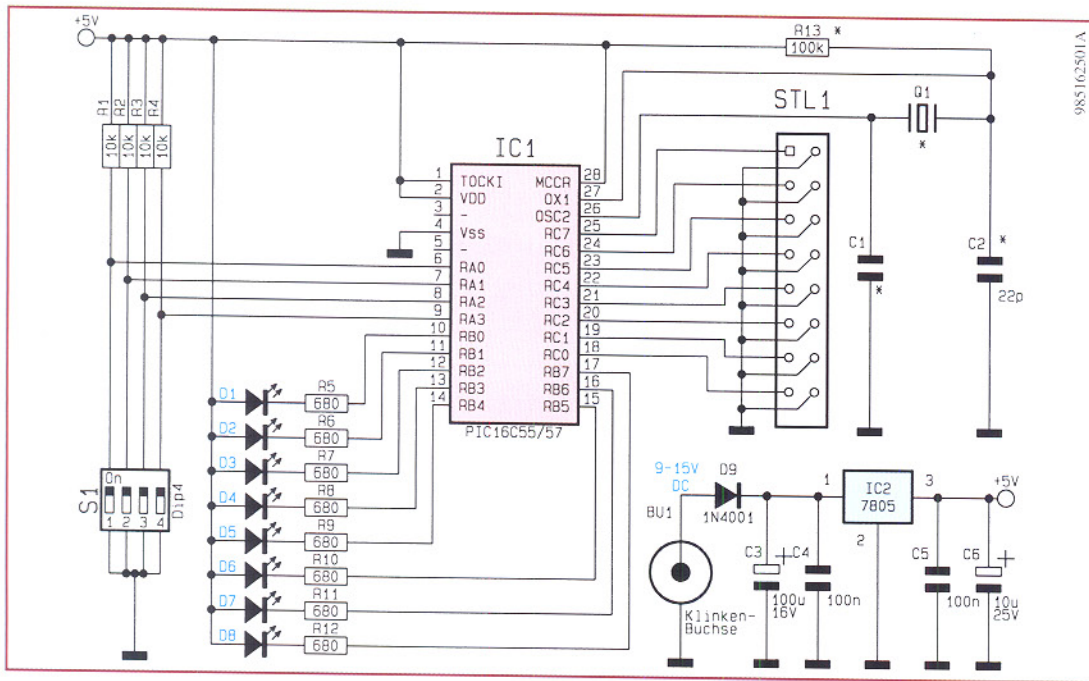


Bild 23: Schaltbild der PIC-Testplatine

bunden sein. Um bei einer versehentlichen Verpolung die Schaltung vor Zerstörung zu schützen, ist die Diode D 9 vom Typ 1N4001 vorgesehen.

Die Stabilisierung der 5V-Betriebsspannung erfolgt über den Spannungsregler IC 2 vom Typ 7805, wobei die Kondensatoren C 3 bis C 6 zur Pufferung und Unterdrückung von Schwingneigungen dienen.

Um auf der Testplatine die 18poligen PICs 16C54 und 16C56, sowie die 28poligen Typen 16C55 und 16C57 betreiben zu können, sind zwei IC-Sockel vorgesehen, die den jeweiligen Typ aufnehmen. Dabei sind die gleichnamigen Signale der beiden Sockel miteinander verbunden.

Die positive Spannungsversorgung erhält der PIC IC 1 über den Pin 2 und die Masse ist mit Pin 4 verbunden. Der Reset-Eingang (Pin 28) des Controllers ist mit der positiven Spannungsversorgung verbunden, so daß der Reset von der internen Reset-Schaltung des PICs generiert wird.

Der Oszillator, der die Taktfrequenz des PICs bestimmt, ist mit den Bauteilen R 13,

Q 1 und den Kondensatoren C 1 und C 2 aufgebaut, wobei verschiedene Oszillatorvarianten realisierbar sind. Im einfachsten Fall wird ein RC-Oszillator aufgebaut, der aus den Bauteilen R13 und C 2 besteht, wobei die Bauteile Q 1 und C 1 entfallen. Bei einer Kombination aus einem 100k-Widerstand (R 13) und einem 22pF-Kondensator (C2) ergibt sich für den Oszillator eine Frequenz von ca. 160 kHz.

Um einen Quarzoszillator zu realisieren, sind die Kondensatoren C 1 und C 2 sowie der Quarz Q 1 zu bestücken, wobei der Widerstand R 13 dann entfällt.

Für den Test sind die Ports RA 0 bis RA 3 des IC 1 mit dem DIP-Schalter S 1 beschaltet, über den die Pins einzeln auf Masse-Potential gelegt werden können. Im geöffneten Zustand führen die Pins über die 10k Ω -Pull-Up-Widerstände R 1 bis R 4 High-Potential.


Für Ausgaben können die Ports RB0 bis RB7 genutzt werden, die jeweils über einen Vorwiderstand R 5 bis R 12 mit einer LED D 1 bis D 8 verbunden sind. Die

Anoden der LEDs sind mit der 5V-Versorgungsspannung verbunden, so daß die Portpins auf Low-Potential geschaltet werden müssen, um eine LED zu aktivieren.

Die 28poligen PICs 16C55 und 16C57 verfügen zusätzlich über die Portpins RC0 bis RC7, die auf die 2reihige Stiftleiste STL 1 geführt sind. Diese Pins können sowohl als Ein- und Ausgänge genutzt werden und erlauben den Anschluß von externen Komponenten.

Nachbau

Der Nachbau der PIC-Testplatine gestaltet sich sehr einfach, da nur wenige Bauteile auf der einseitigen, 66 x 58 mm messenden Leiterplatte zu bestücken sind. Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste und des Bestückungsdruckes, wobei zuerst die niedrigen, gefolgt von den höheren Bauteilen bestückt und von der Unterseite verlötet werden. Danach sind die überstehenden Drahtenden mit einem Seitenschneider abzuschnei-

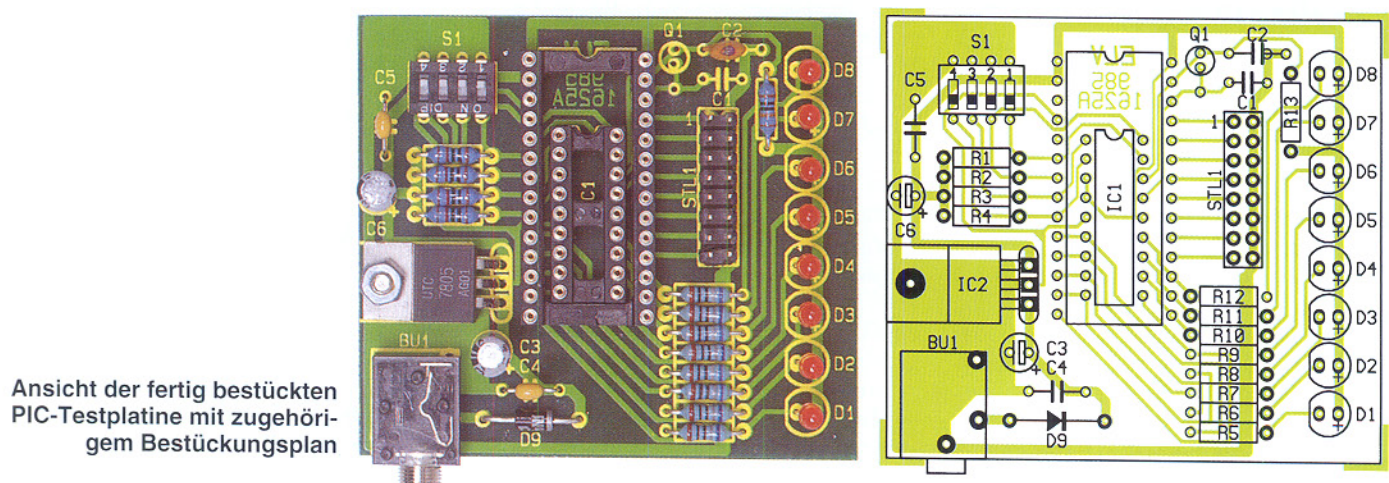

den, ohne dabei die Lötstellen zu beschädigen.

Für das IC 1 sind zwei IC-Sockel zu bestücken, zur späteren Aufnahme des zu testenden PIC. Dabei muß der mittlere Steg der 28poligen IC-Fassung mit einem Seitenschneider entfernt werden, da der 18polige IC-Sockel innerhalb der nun freien Fläche des 28poligen Sockels gesetzt wird.

Die Anschlußdrähte des Spannungsreglers IC 2 sind um 90° nach hinten abzuwickeln, und das Gehäuse ist vor dem Verlöten mit einer M3x 6mm-Zylinderkopfschraube und einer M3-Mutter auf der Leiterplatte zu verschrauben.

Bei der Bestückung der Oszillatorschaltung ist darauf zu achten, das bei einem RC-Oszillator nur der Widerstand R 13 und der Kondensator C 2 zu bestücken sind und die Bauteile Q 1 und C 1 entfallen. Soll ein Quarzoszillator Einsatz finden, so entfällt R 13 und C 1, C 2 und Q 1 sind zu bestücken.

Damit ist der Aufbau abgeschlossen, und der erste Test eines PIC-Controllers kann folgen.

Testprogramm

Ein einfaches Testprogramm für den PIC 16C54 soll das erste Programm sein, das mit Hilfe der Testplatine überprüft wird. Es handelt sich hierbei um ein einfaches Lauflicht, bei dem immer ein Port (RB0 bis RB7) auf Low-Pegel liegt, wodurch eine LED leuchtet. Nach einer Wartezeit, die

Stückliste: PIC-Testplatine

Widerstände:

680Ω R5-R12
10kΩ R1-R4
100kΩ R13

Kondensatoren:

22pF/ker C2
100nF/ker C4, C5
10µF/25V C6
100µF/16V C3

Halbleiter:

7805 IC2
1N4001 D9
LED, 3mm, rot D1-D8

Sonstiges:

Klinkenbuchse, 3,5mm,
mono, print BU1
Mini-DIP-Schalter, 4polig,
liegend S1
Stiftleiste, 2 x 8polig STL1
1 Präzisions-IC-Fassung, 18polig
1 Präzisions-IC-Fassung, 28polig
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 6 mm
1 Mutter, M3

```

;*****
; PIC-Grundlagen-Demoprogramm Nr. 2   V1.0
; Datum       : 18.08.98
; Dateiname   : C54_LAUF.ASM
; Controller   : PIC16C54A
;*****

LIST    p=16C54A ; PIC16C54A Controller

#include <p16c5x.inc>

UNII     equ     8           ; Adresse des UNII-Registers
UNI2     equ     9           ; Adresse des UNI2-Registers

;*****
;                               Programmablauf
;*****

                org         1FFh      ; Speicherende (Startposition nach RESET)
                goto        start     ; Sprung zum Programmanfang

                org         000h      ; Beginn des Hauptprogramms
start          clrw          ; W-Register löschen
                option       ; OPTION-Register löschen
                tris         PORTB    ; alle Pins von PORT B als Ausgänge
                movlw        0FEh     ; (=1111110b) in W-Register laden
                movwf        PORTB    ; W-Register nach Port B kopieren

loop          ; Anfang der Programmschleife
                ; Wartezeit bis zum Weiterschalten der LEDs
                movf         PORTA,0  ; PORTA nach W kopieren
                movwf        UNII     ; W -> UNII
                swapf        UNII,1   ; High- und Low-Nibble tauschen
                movlw        0F0h     ; Maske (11110000)
                andwf        UNII,1   ; Low-Nibble von UNII löschen
                incf         UNII,1   ; UNII = UNII + 1

warte1        movlw        0FFh
                movwf        UNI2     ; UNI2 = FFh

warte2        decfsz        UNII,1   ; UNII -1 bis 0 dann springen
                goto        warte2
                decfsz        UNII,1   ; UNII -1 bis 0 dann springen
                goto        warte1

                ; nächste LED
                bsf          STATUS,0 ; C-Flag setzen
                rlf          PORTB,1  ; PORTB eine Stelle nach links schieben
                btfsc        STATUS,0 ; C-Flag gelöscht -> Befehl überspringen
                goto        loop
                ; Durchlauf beendet -> wieder bei D0 beginnen
                movlw        0FEh     ; (=1111110b) in W-Register laden
                movwf        PORTB    ; W-Register nach Port B kopieren
                goto        loop      ; Sprung zum Schleifenanfang

END           ; Programmende


```

durch die Stellung des Schalters S 1 (an den Ports RA0 bis RA3) bestimmt ist, wechselt die Ausgabe, wobei die LED erlischt und die nächste aufleuchtet. Nach einem Durchlauf soll das Lauflicht wieder bei der ersten LED beginnen.

Das Erstellen eines Projektes und die Bedienung des Microchip-Entwicklungssystem wurden im vorherigen Artikel be-

reits ausführlich beschrieben. Da der abgebildete Quellcode ausreichend dokumentiert ist, bedarf dieser keiner weiteren Erklärungen.

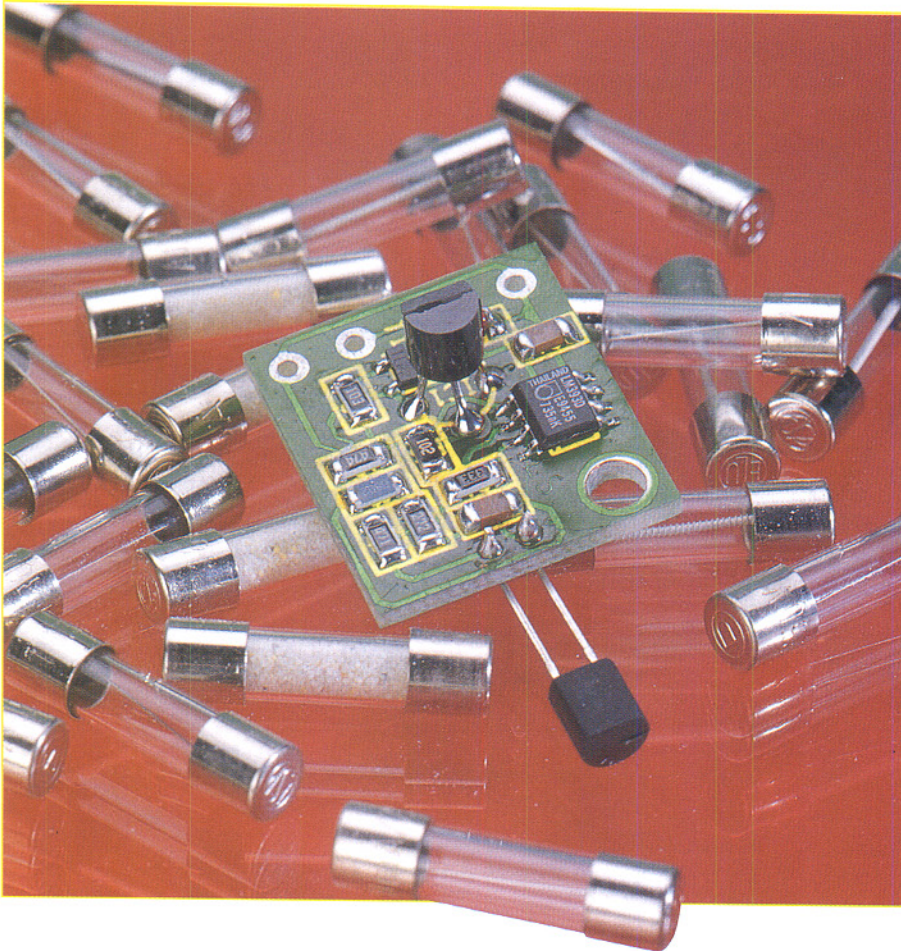Im nächsten Teil der Artikelserie stellen wir den PIC 18F84 vor, der über einen Flash-Programmspeicher verfügt, dessen Programmspeicher ohne Einsatz eines UV-Löschgerätes wieder überschreibbar ist. **ELV**



SMD Temperatursicherung TS 89

Wenige SMD-Bauelemente sind für den Aufbau dieser kleinen Temperatursicherung erforderlich, die aufgrund der äußerst geringen Abmessungen auch für den nachträglichen Einbau in bestehende Geräte geeignet ist.

Allgemeines

In vielen Bereichen der Elektronik ist die Wärmeentwicklung an Bauelementen, wie z. B. an Trafos und Endstufen, nicht zu vernachlässigen. Im gestörten Betrieb oder bei Überlastung kann eine fehlende Temperaturüberwachung dann schnell zu irreversiblen Schäden führen. Auch der „Hitzetod“ von vielen Leistungsbaulementen und Endstufen wäre mit einer reversibel arbeitenden Temperaturschutzschaltung vermeidbar, die jedoch häufig aus Kostengründen nicht vorhanden ist.

Unter normalen Betriebsbedingungen kann bereits eine unzureichende Luftzirkulation oder eine zu hohe Umgebungstemperatur zur Überhitzung von Endstu-

fen und Leistungsbaulementen führen.

Die hier vorgestellte kleine Schaltung ist aufgrund des geringen Platzbedarfes besonders für den nachträglichen Einbau in bestehende Geräte geeignet.

Der Halbleitertemperatursensor wird mit einer kleinen Metallschelle direkt am Lei-

Technische Daten: SMD-Temperatursicherung TS 89

Ansprechtemperatur: ca. 89° C (veränderbar)
Anschalt-schwelle: ca. 58° C (veränderbar)
Betriebs-spannung: 5 V - 16 V
Stromaufnahme: ca. 15 mA
Abmessungen Platine: . 23,5 x 20,5 mm

stungsbaulement oder an einem Kühlkörper montiert. Bei genügend Platz ist die Montage der kleinen Leiterplatte (Abmessungen 23,5 x 20,5 mm) mit der gleichen Befestigungsschraube möglich. Andernfalls ist die Montage der Leiterplatte abgesetzt vom Sensor vorzunehmen. Die Verbindung zwischen Leiterplatte und Sensor wird dann über isolierte Leitungen hergestellt.

Die Temperaturschutzschaltung verfügt über einen Open-Kollektor-Ausgang, der beliebig nutzbar ist. So kann z. B. ein Kleinleistungsrelais direkt angesteuert werden. In einem Audioverstärker besteht häufig auch die Möglichkeit, mit dem Open-Kollektor-Ausgang direkt einen Mute-Eingang (Stummschaltung) zu steuern.

Hinweis: Die Temperatursicherung TS 89 dient dem zusätzlichen Schutz vor Übertemperaturen, ersetzt jedoch nicht Notabschaltungen, die zur Erfüllung bestehender Sicherheits- und VDE-Bestimmungen erforderlich sind.

Schaltung

Das Schaltbild unserer kleinen Temperaturschutzschaltung ist in Abbildung 1 zu sehen. Im wesentlichen besteht die Schaltung aus einer Wheatstone'schen Meßbrücke und einem Komparator mit Hysterese.

Die für die Meßbrücke erforderliche Betriebsspannung wird mit dem über R 4 versorgten Referenzelement IC 1 auf 2,5 V stabilisiert. Solange keine Übertemperatur auftritt, führt der Ausgang des Komparators Low-Pegel, und die Widerstände R 3 und R 5 sind praktisch parallel geschaltet.

Bei der vorgegebenen Schaltungsdimensionierung stellt sich nun an IC 2 Pin 3 eine Spannung ein, die folgendermaßen zu berechnen ist:

$$R3 \parallel R5 = R3' = \frac{1}{\frac{1}{R3} + \frac{1}{R5}} = \frac{1}{\frac{1}{68k\Omega} + \frac{1}{470k\Omega}} = 59,4k\Omega$$

$$U_{R3'} = \frac{U_{Ref} \cdot R3'}{R2 + R3'} = \frac{2,5V \cdot 59,4k\Omega}{33k\Omega + 59,4k\Omega} = 1,607V$$

Der in der Meßbrücke in Reihe zum Sensor geschaltete Widerstand R 1 dient gleichzeitig zur Sensor-Linearisierung. Bei 0° C ist der Temperatursensor mit einem nominalen Widerstand von 790 Ω angegeben, so daß die Spannung bei 0° C in diesem Brückenweig leicht zu berechnen ist.

$$U_{R1} = \frac{U_{Ref} \cdot R1'}{R_{Sensor} + R1'} = \frac{2,5V \cdot 2,7k\Omega}{790\Omega + 2,7k\Omega} = 1,934 V$$

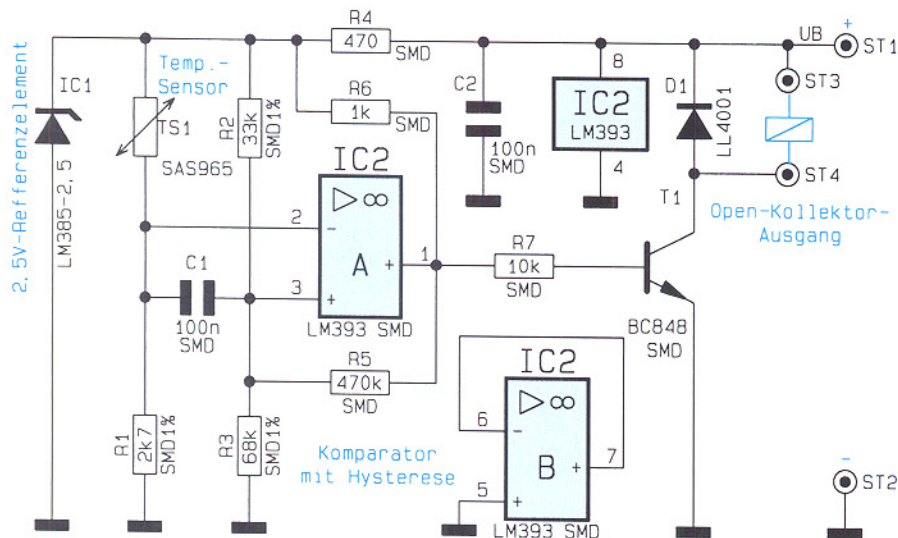


Bild 1: Schaltbild der Temperatursicherung TS 89

Es stellt sich somit eine Brückenspannung von $1,934 \text{ V} - 1,607 \text{ V} = 327 \text{ mV}$ ein.

Mit steigender Temperatur wird der Sensor hochohmiger. Aufgrund der vorgenommenen Sensor-Linearisierung ändert sich die Spannung an R 1 linear um $3,68 \text{ mV je } ^\circ\text{C}$ Temperaturänderung, d. h. in unserem Dimensionierungsbeispiel ist eine Temperatur von

$$\frac{327 \text{ mV}}{3,68 \text{ mV}} = 88,86^\circ\text{C}$$

zum Ansprechen der Temperaturschutzschaltung erforderlich.

Sobald die Temperaturschutzschaltung angesprochen hat, wechselt der Komparatorausgang (Pin 1) von „low“ nach „high“ und versetzt über R 7 den Open-Kollektor-Transistor T 1 in den leitenden Zustand. Gleichzeitig wird bei aktivierter Temperatursicherung die Reihenschaltung aus R 5 und R 6 parallel zum Widerstand R 2 gelegt, so daß eine Schalthysteresis entsteht.

Die Spannung an R 3 ist nun folgendermaßen zu berechnen:

$$R_2 || R_5 + R_6 = R_2' = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5 + R_6}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{33 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{470 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega}} = 30,84 \text{ k}\Omega$$

$$U_{R3} = \frac{U_{\text{Ref}} \cdot R_3'}{R_3 + R_2'}$$

$$= \frac{2,5 \text{ V} \cdot 68 \text{ k}\Omega}{68 \text{ k}\Omega + 30,84 \text{ k}\Omega} = 1,720 \text{ V}$$

Wenn bei 0°C $1,934 \text{ V}$ an R 1 anliegen und 1°C $3,68 \text{ mV}$ Spannungsänderung hervorgerufen, ist die Temperatur, die zum Deaktivieren der Schutzschaltung führt, einfach zu berechnen:

$$\frac{U_{R1}(0^\circ\text{C}) - U_{R3}}{3,68 \text{ mV}}$$

$$= \frac{1,934 \text{ V} - 1,720 \text{ V}}{3,68 \text{ mV}} = 58,2^\circ\text{C}$$

Die einfache Berechnung zeigt, daß durch Dimensionierungsänderungen die Ein- und Ausschaltschwellen der Schutzschaltung leicht zu verändern sind.

Durch den Open-Kollektor-Ausgang ist die Schaltung vielseitig einsetzbar und ein Kleinleistungsrelais kann direkt gesteuert werden. Ersetzen wir die Freilaufdiode D 1 durch einen Widerstand, so erhalten wir einen Spannungsausgang.

Die Betriebsspannung der Schaltung darf zwischen 5 V und 16 V liegen, wobei die Stromaufnahme mit ca. 15 mA gering ist.

Nachbau

Trotz der winzigen SMD-Bauelemente ist der praktische Aufbau unserer kleinen Schutzschaltung kein Problem und in ca.

Stückliste: SMD-Temperatursicherung TS 89

Widerstände:

470Ω/SMD	R4
1kΩ/SMD	R6
2,7kΩ/SMD/1%	R1
10kΩ/SMD	R7
33kΩ/SMD/1%	R2
68kΩ/SMD/1%	R3
470kΩ/SMD	R5
SAA965	TS1

Kondensatoren:

100nF/SMD	C1, C2
-----------	--------

Halbleiter:

LM385/2,5V	IC1
LM393/SMD	IC2
BC848	T1
LL4001	D1

einer halben Stunde erledigt. Um Schaltungen in Oberflächenmontage von Hand herzustellen, sollte jedoch etwas Löterfahrung vorhanden sein.

An Spezial-Werkzeugen ist ein Lötkolben mit dünner SMD-Lötlitze, dünnes SMD-Lötlut mit ca. $0,6 \text{ mm } \varnothing$ und eine Pinzette zum Fassen der Miniaturbauelemente erforderlich. Des weiteren kann eine Lupenleuchte das Arbeiten erheblich erleichtern.


Wir beginnen den Aufbau mit der Bestückung des Komparators IC 2, wo zuerst ein Löt看 der Leiterplatte leicht vorzuverzinnt ist. Danach wird das Bauteil platziert und am vorverzinnten Löt看 angelötet. Erst wenn die Position des ICs exakt stimmt, sind die weiteren Anschlüsse zu verlöten.

Danach werden die beiden Keramik-Kondensatoren bestückt, die nicht durch einen Aufdruck gekennzeichnet sind. Auch hier ist zuerst jeweils ein Löt看 der Leiterplatte zu verzinnt, das Bauteil exakt positioniert am vorverzinnten Löt看 anzulöten und dann der zweite Anschluß zu verlöten.


Bei den SMD-Widerständen gibt die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen an. Die Verarbeitung erfolgt in der gleichen Weise wie bei den Kondensatoren.

Alsdann werden die SMD-Diode D 1 und der Treibertransistor T 1 vorsichtig aufgelötet. Das Referenzelement IC 1 in bedrahteter Bauform wird ebenfalls von der Leiterbahnseite bestückt.

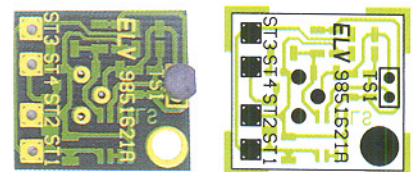Bleibt zuletzt nur noch der Temperatursensor TS 1 übrig, dessen Einbauweise von den individuellen Gegebenheiten abhängig ist.




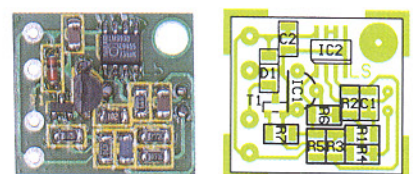Ansicht der fertig aufgebauten Leiterplatte von der Bestückungsseite mit zugehörigem Bestückungsplan




Ansicht der fertig aufgebauten Leiterplatte von der Lötseite mit zugehörigem Bestückungsplan

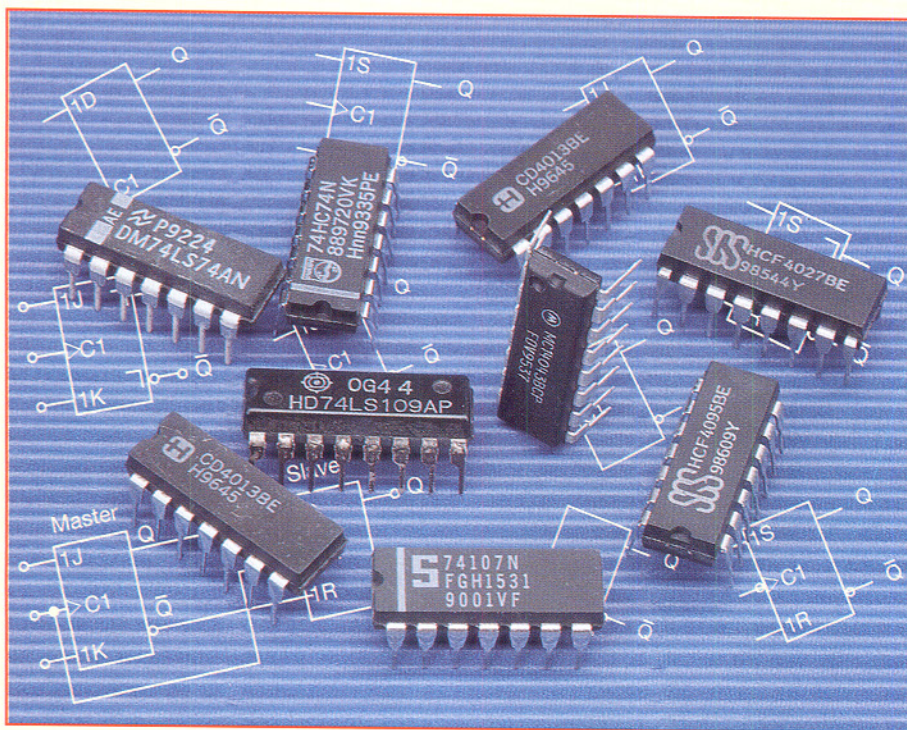Mit der nun so weit fertiggestellten kleinen Leiterplatte steht ein wirksamer Schutz von Endstufen und zahlreichen weiteren Leistungsbaulementen vor thermischer Überlastung zur Verfügung.



Digitaltechnik - ganz einfach Teil 6

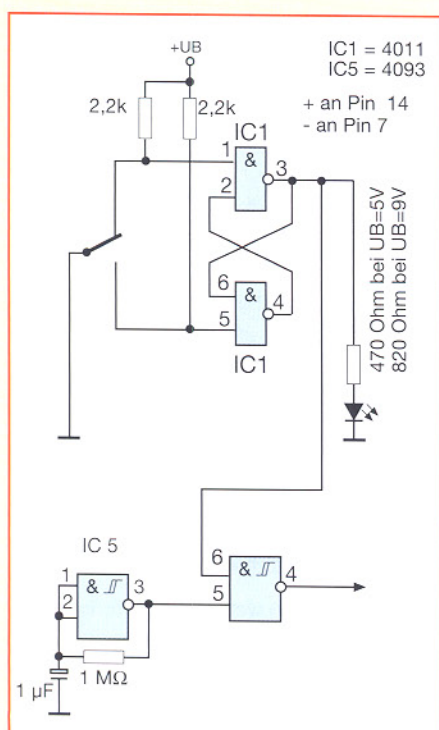Unser erster Zähler ist aufgebaut, nun wollen wir ihn komfortabler gestalten und an unsere Wünsche anpassen, indem wir Rückstellmöglichkeiten, die Festlegung des Zählumfangs, eine automatische Takterzeugung, den Schmitt-Trigger und die Torschaltung besprechen.



Stop and Go - die Torschaltung

Das geht aber auch noch komfortabler. Denn in der Praxis ist es eigentlich unerwünscht, daß ein Taktgenerator laufend

Bild 46: Tor auf, Tor zu - die Tor-schaltung regelt den Datenfluß zum Zähler.

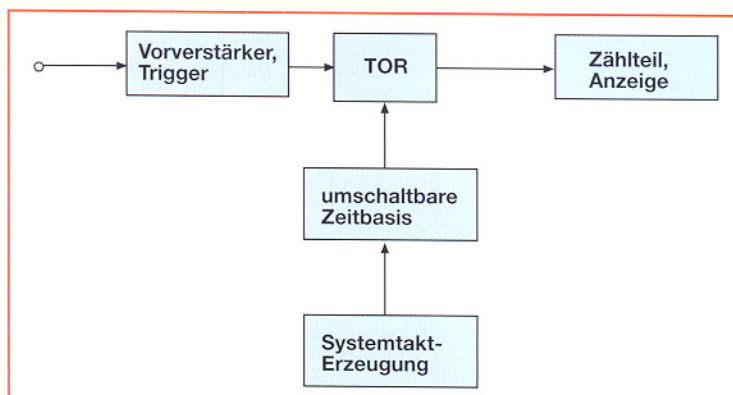


Bild 47:
Die Tor-
schaltung
ist eines der
zentralen
Elemente
eines
Frequenz-
zählers.

gestoppt und wieder gestartet wird. Denn er benötigt eine gewisse Zeit, bis er stabil läuft - alles, wie gesagt, abhängig von Betriebsspannung, Bauteilequalität und sogar Umgebungstemperatur. Deshalb sollte man ihn, wenn es auf Genauigkeit ankommt, ständig durchlaufen lassen und nur bei Bedarf die Taktimpulse zum Zähler durchschalten.

Nichts einfacher als das! Wir kennen uns ja nun schon gut aus mit den Gatterfunktionen und wissen schon sehr gut, daß ein NAND-Gatter immer auf H geht, sobald einer der Eingänge auf L liegt. Diesen Umstand machen wir uns bei einer weiteren Ergänzung unseres Zählers zunutze, wir fügen eine Torschaltung ein (Abbildung 46). Verdrahten wir das Ganze auf unserem Experimentierbrett, so werden wir sehen, daß bei L an Pin 6 von IC 5 der Zählvorgang stoppt und bei H die Zählimpulse des Impulsgenerators am Zähler anliegen.

Daher auch der Name der Schaltung. Ist das Tor offen, so kann der „Impulsstrom“ hindurch, d. h., die Impulse werden gezählt. Ist es dagegen geschlossen, bleiben die Zählimpulse außen vor.

Übrigens kann hier auch direkt der Taster an den ersten Gattereingang geschaltet werden, unser Entpreller wurde nur zur Veranschaulichung der Zustände durch die Leuchtdiode eingesetzt.

Die Torschaltung finden wir in der Digitaltechnik in unendlich vielen Schaltungslösungen. Immer, wenn das Weiterreichen eines Signals in einer Schaltung temporär verhindert oder freigegeben werden soll, ist diese einfache Schaltung zu finden.

Sie ist z. B. eines der zentralen Elemente eines Frequenzzählers (Abbildung 47). Er macht in der Betriebsart Frequenzzählung stark vereinfacht eigentlich nichts anderes, als die aus der Meßfrequenz im Eingangskanal aufbereiteten, zu zählenden Eingangsimpulse für eine genau definierte Zeit, die von der Zeitbasis vorgegeben wird, zur Zähleinrichtung durchzulassen. Die in dieser definierten Zeit, z. B. 1 s, hindurchgelassenen Impulse werden dann angezeigt. Beispiel: Passieren in einer gewählten Tor-

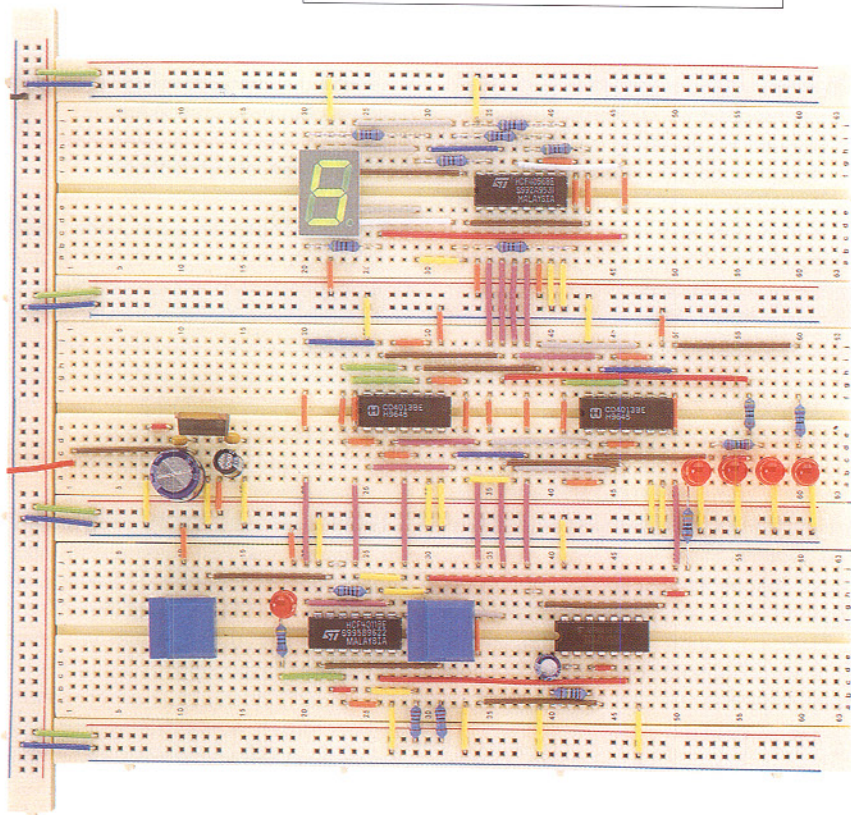
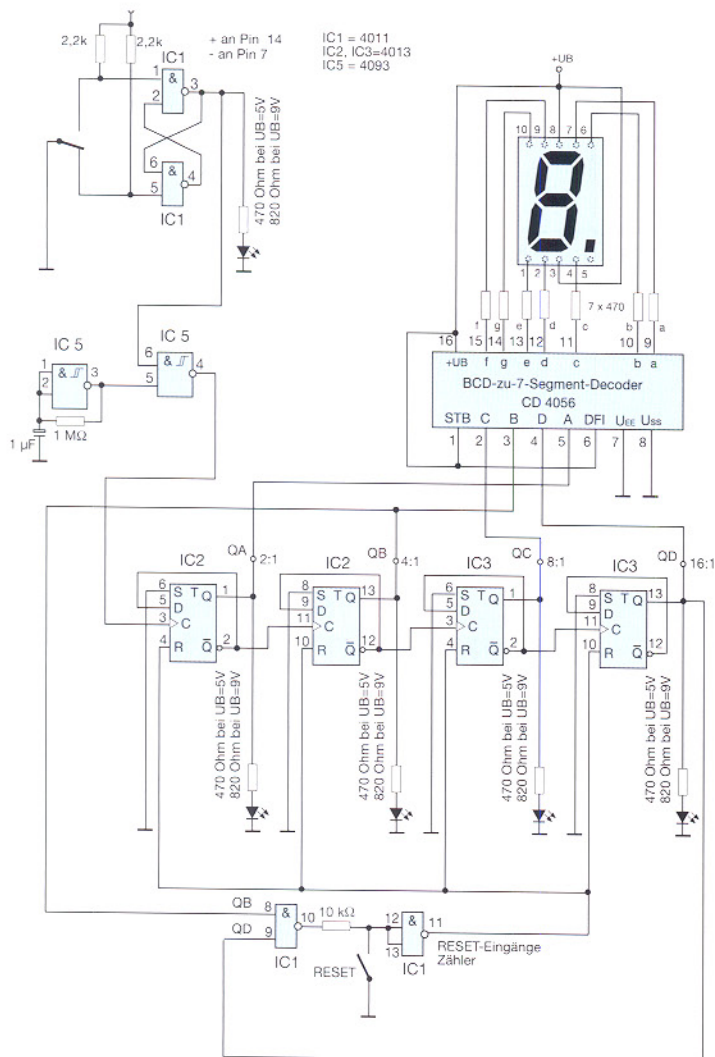


Bild 48: Unser Zähler, mit allen bisher besprochenen Teilschaltungen ergänzt, ist nun sehr komfortabel - und auch schon recht komplex.

zeit von 1 s 16.250 Impulse das Tor, so zeigt uns unser Zähler (der dann entsprechend in der Stellenzahl ausgebaut werden muß) 16.250 Hz an.

Und genau diese Funktion führt unsere kleine Schaltung nun aus: Wir definieren quasi als Zeitnormal durch die Betätigung des Tasters die Torzeit, und der Zähler zeigt die in dieser Zeit hindurchgelassenen Impulse an. Einen echten Demonstrations-Frequenzzähler werden wir in dieser Reihe noch aufbauen, freilich mit komplexeren Schaltkreisen, denn langsam wird es auf unserem Experimentierboard doch recht eng, wie unsere Abbildung 48 mit Zähler, Zählumfangverkürzung, Impulsgenerator und Torschaltung zeigt.

Stabiler Geselle - Schmitt-Trigger

Wollen wir noch einmal hinter das steigen, was wir schon mehrfach gelobt haben, das Verhalten des 4093-Gatters als Schmitt-Trigger.

Der ist als Schwellwertschalter definiert, der vereinfacht gesagt, analoge Eingangssignale in digitale Ausgangssignale umwandeln kann. Wenn die Eingangsspannung eine bestimmte Schaltschwelle überschreitet, so kippt der Trigger schlagartig in einen neuen Zustand. Er folgt also in seinem Schaltverhalten nicht etwa der flachen Flanke eines Eingangssignals, sondern schaltet, sobald diese einen bestimmten Pegel erreicht hat und stellt somit am Ausgang stets exakt Low oder High zur Verfügung.

Ein Zurückkippen in den vorherigen Zustand erfolgt erst, wenn die Eingangsspannung eine zweite, wesentlich niedrigere Schaltschwelle unterschritten hat. So stellt der Schmitt-Trigger auch bei fallender Flanke stets ein exakt „digitales“ Ausgangssignal zur Verfügung.

Der Pegelabstand zwischen den beiden Schaltschwellen wird Hysterese genannt. Abbildung 49 zeigt zur Veranschaulichung das eben Beschriebene. Aus dem Pegeldiagramm hat man auch das Schaltzeichen abgeleitet.

Jetzt wird auch klar, warum wir für die Realisierung unseres Impulsgenerators einen 4093 eingesetzt haben. Der Kondensator wird durch den Gatterausgang über den Widerstand zwischen den beiden Schaltschwellen, d. h. innerhalb der Hysterese, ständig aufgeladen und entladen. Beim Erreichen der jeweiligen Schaltschwelle kippt dann der Gatter-Ausgang und die Laderichtung für den Kondensator kehrt sich um.

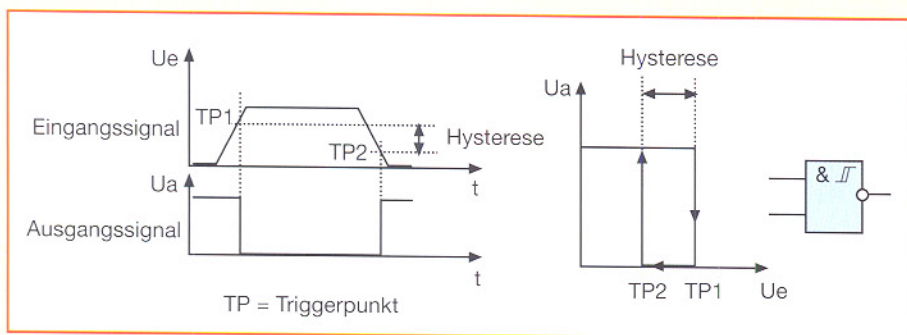


Bild 49: So funktioniert der Schmitt-Trigger, im Bild der Signalverlauf an Ein- und Ausgang, die Übertragungskennlinie und das Schaltzeichen des Schmitt-Triggers.

Solche Schmitt-Trigger finden wir überall in der Digitaltechnik, sei es die Umwandlung von analogen in digitale Signale (z. B. die Formung von Rechteckimpulsen aus einem Sinus-Eingangssignal beim be-

Umladevorgänge des Elkos generiert wird.

Dem 4093 werden wir in der Folge noch in vielfältigsten Einsatzgebieten begegnen, er ist gewissermaßen der „Saubermann“ der Digitaltechnik.

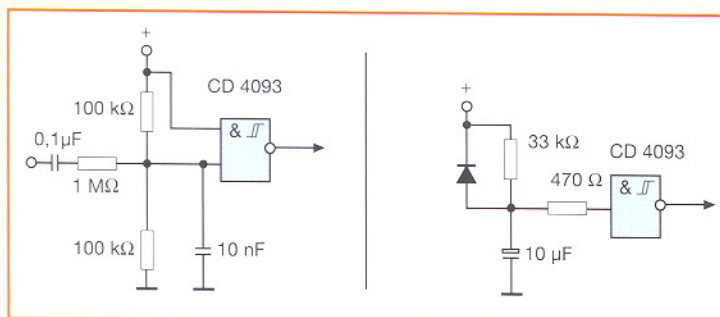


Bild 50: Zwei Anwendungsbeispiele für den Schmitt-Trigger: links Impulsformer und rechts Power-On-Reset-Impulsformer.

sprochenen Frequenzzähler, Beispiel siehe Abbildung 50).

Eine weitere interessante Möglichkeit ist der Einsatz für einen definierten Einschalt-Reset in Digitalschaltungen, wie ebenfalls in Abbildung 50 dargestellt. Solch ein Einschaltreset sorgt für ein definiertes Rücksetzen z. B. von Zählern im Einschaltmoment oder etwa nach einem kurzen Stromausfall, um keine undefinierten Funktionen und Anzeigen herbeizuführen. Hier sorgt der 4093 für ein definiertes, kurzes Reset-Signal, das aus der relativ langsamen Reset-Signal-Erzeugung durch die

Ein Zähler - ein Chip

Unser Zähler nach Bild 48 ist recht komplex ausgefallen, wir erreichen schon fast die Grenzen des Experimentierboards.

Da wir jetzt aber schon sehr genau wissen, wie ein auch komplexer Zähler funktioniert, brauchen wir uns eigentlich nicht mehr mit der Verdrahtung einzelner Flip-Flops herumschlagen, sondern setzen ab sofort Schaltkreise ein, die auf einem Chip einen kompletten Zähler tragen.

Diese Zähler-ICs gibt es in nahezu allen denkbaren Variationen vom einfachen 4-Bit-(Ur-) Zähler 7490 bis zu komplexen Zählbausteinen, die mehrstufige Zähler inklusive Zwischenspeicher und Zeichendecoder enthalten. Zum Beispiel beinhaltet der CD 4026 sowohl den Zähler als auch den 7-Segment-Decoder in einem Baustein. Noch komplexer sind Zählerschaltkreise mit integrierten Datenwandlern, wie AD-Wandlern.

Diese bilden den Kern der modernen Digitalvoltmeter, wie etwa der legendäre ICL 7106, der einen AD-Wandler, einen 3,5stelligen Zähler und eine entsprechende Decodierung für die Ansteuerung einer LC-Anzeige enthält.

Wir gehen bei unserem nächsten Zähleraufbau gleich zwei Schritte weiter und setzen einen CMOS-Zähler des Typs CD 4518 ein.

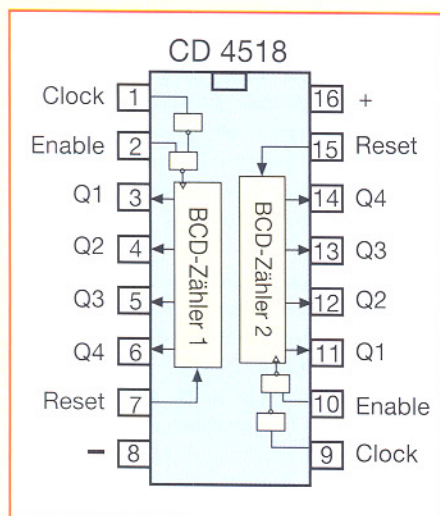


Bild 51: Die Anschlußbelegung des Doppel-Dezimalzählers CD 4518.

Warum zwei Schritte? Wie das Innenschaltbild des CD 4518 (Abbildung 51) zeigt, beherbergt dieser Zählerbaustein in einem Gehäuse gleich zwei vierstufige BCD-Zähler, so daß ein Zähler-IC jeweils zwei Decoder mit nachfolgender Anzeige ansteuern kann.

Hinter dem unscheinbaren Feld „BCD-Zähler“ verbirgt sich genau unser bisheriger 4-Bit-BCD-Zähler, aus vier Flip-Flops bestehend, inklusive einer integrierten Zählumfangsverkürzung auf 10, was uns die bequeme Nutzung als Dezimalzähler ohne Zusatzmaßnahmen erlaubt.

Zusätzlich bietet dieser Zähler einen sogenannten Freigabe-Eingang (Enable) an, der den Zähler sperren kann, auch wenn der Zähltakt an „Clock“ anliegt (Stichwort Torschaltung). Je nach Ansteuerungsart sind hier Enable- und Takteingang (Clock) beliebig vertauschbar, man kann also die Negatorfunktion der beiden internen Gatter nach Belieben nutzen. Natürlich gibt es, wie bei unseren bisherigen Zähleraufbauten, einen Reset-Eingang für das Rücksetzen des Zählers.

Auch hier ist über die Q-Ausgänge eine Zählumfangsverkürzung, wie im Teil 5 besprochen, möglich, um z. B. eine Uhr zu konfigurieren.

Bauen wir also gemäß Abbildung 52 zunächst einen einstufigen Zähler mit dem CD 4518 auf. Natürlich lassen wir auch den komfortabel mit Taktgenerator und Torschaltung ansteuern, auch eine Reset-Möglichkeit fehlt nicht. Da geht es also schon deutlich übersichtlicher auf unserem Experimentierboard zu. Wir können uns also einmal einer kleinen Anwendung widmen und dabei all unsere bisher erworbenen Kenntnisse anwenden.

Lottozahlen elektronisch

Sparen wir uns doch die Mühe, uns unsere Tipzahlen beim Lotto selbst auszu-denken, überlassen wir das der Elektronik und bauen einen kleinen Zufallsgenerator, schließlich ist Lotto ein Glücksspiel.

Dabei tun wir nichts anderes, als unsere bisherige Zählerschaltung einfach zu erweitern bzw. zu modifizieren.

Welche Aufgabe muß der Lottozahlen-generator lösen?

Er muß zunächst bis 49 zählen können, wir müssen also den maximal möglichen Zählumfang eines zweistelligen Zählers auf diesen Wert begrenzen. Zum Zweiten soll die Zahlenauswahl nicht vom Bediener manipulierbar sein. Also erhöhen wir einfach die Taktfrequenz unseres Taktgenerators durch Veränderung der zeitbestimmenden Glieder derart, daß man den eigentlichen Zählvorgang nicht mehr mit bloßem Auge verfolgen und auch durch Abschätzen nicht treffen kann.

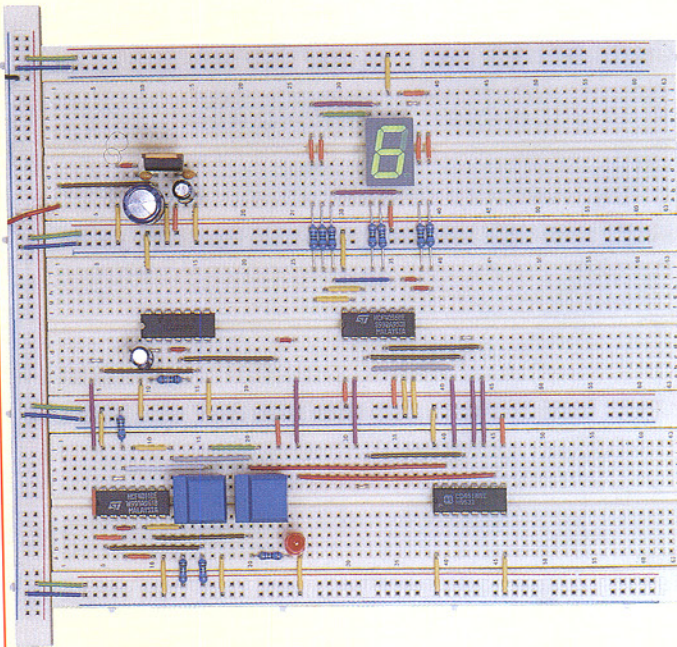
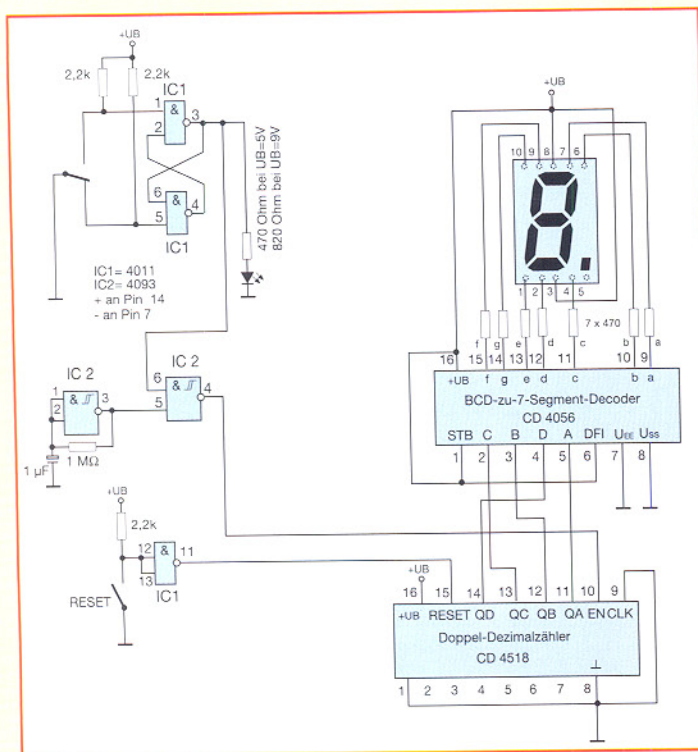


Bild 52: Einstelliger Zähler mit dem Zählerschaltkreis CD 4518.

Der komplette Lottozahlengenerator ist in Abbildung 53 dargestellt. Wir erkennen die bekannten Baugruppen Start-/Stop-Schaltung, Torschaltung, Taktgenerator (Achtung, geänderte Taktfrequenz durch 10nF-Kondensator!), Zählumfangverkürzung und Reset, wobei letztere Teilschaltung dem Löschen des Ergebnisses dient. Die zwei internen 4-Bit-Zähler des CD 4518 sind hintereinandergeschaltet, so daß die Übergabe bei Erreichen der zehnten Zählstufe des ersten Zählers (Einerstelle) an den zweiten Zähler (Zehnerstelle, Zählumfang auf 4 verkürzt) erfolgen kann.

Durch Druck auf die Freigabetaste beginnt der Zähler zu zählen. Die einzelnen

Zählschritte sind mit bloßem Auge nicht zu verfolgen. Läßt man die Freigabetaste nun los, steht die erste Zahl für den Tipschein im zweistelligen Display.

Mit diesem Bauprojekt haben wir uns nun in die Welt der komplexen Zähler eingearbeitet und beherrschen deren wichtigste Steuerungsmöglichkeiten. Wer mag, kann solch einen Zähler weiter zu einem vierstelligen Zähler ausbauen und per Zähl-

umfangsverkürzung so etwa eine Uhrzeit-anzeige realisieren. Stellt man den Taktgenerator z. B. auf 1/10-Sekunden-Takt um, kann man so schon eine kleine Stoppuhr realisieren.

Im nächsten Teil der Serie wollen wir, wie bereits angekündigt, die Technik der Decoder näher beleuchten und lernen die interessante Ansteuerung von LCD-Anzeigebaulementen kennen. **ELV**


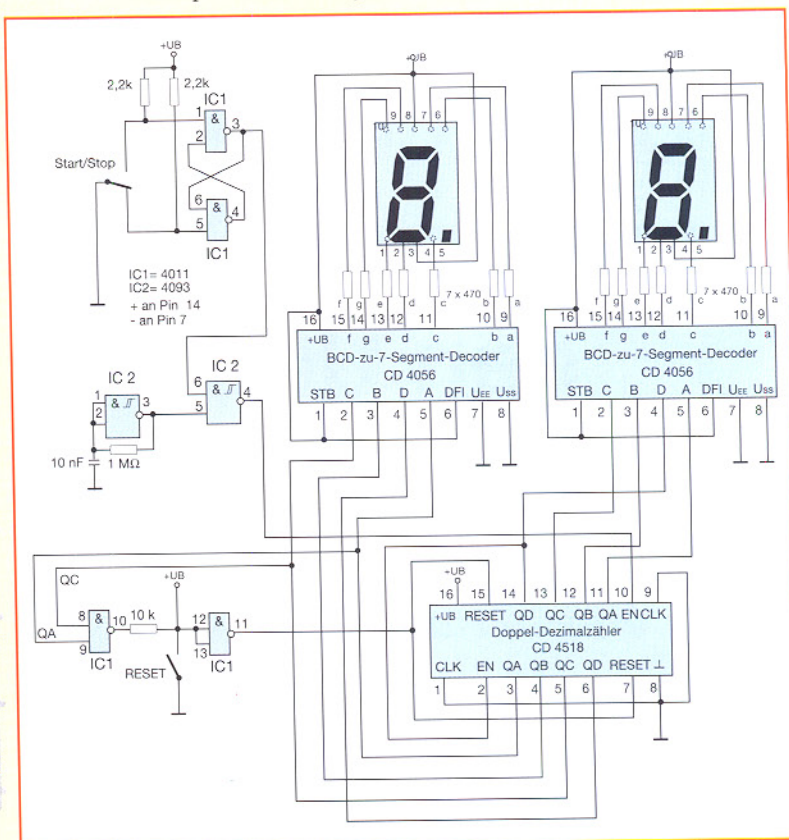


Bild 53: Praktische Zähleranwendung - unser Lottozahlengenerator.

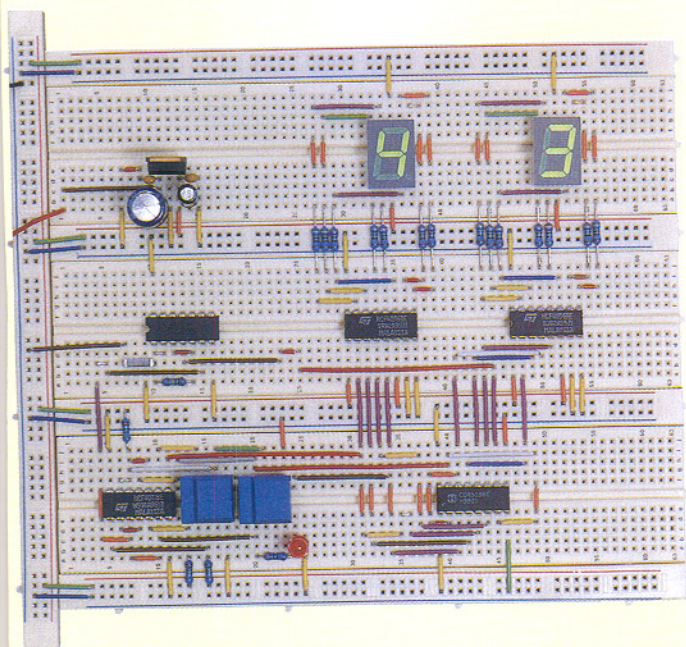

Der Schallpegelmesser - ein unentbehrliches Meßgerät für den Umweltschutz Teil 2

Dr. Ivar Veit

Die Funktionen und die akustischen Eigenschaften von Schallpegelmessern werden im 2. Teil dieses Artikels erläutert. Dazu gehören der Freifeld- und der Diffusfeld-Frequenzgang sowie Fragen der Kalibrierung.

Der Schallpegelmesser - akustischer Teil

Zur Messung von Schalldruckpegeln gibt es Schallpegelmesser, die von verschiedenen Herstellern auf dem Markt angeboten werden. Damit das gemessene „Dezibel“ des einen Geräteherstellers auch gleich dem des anderen ist, und zwar gemessen an je-

dem Ort und zu jeder Zeit, gibt es nationale und internationale Normen, in denen die an Schallpegelmesser zu stellenden Anforderungen klar und eindeutig niedergelegt sind. In Deutschland sind dies heute die DIN/IEC-Normen 651 für Schallpegelmesser und 804 für Integrierende Schallpegelmesser. Die deutschen Vorgänger dieser Normen sind die DIN 45633, Blatt 1/2 und die DIN 45634; beide sind derzeit noch gültig.

In allen Ländern besteht generell die Pflicht, daß die zur amtlich anerkannten Schallpegelmessung eingesetzten Meßgeräte den entsprechenden Normen genügen müssen. Dies wird in Form einer Typenprüfung von den zuständigen Ämtern bzw. Anstalten ausgeführt. Ferner müssen alle diese Geräte jeweils nach einer bestimmten Zeitspanne amtlich überprüft werden.

Doch nun zur Technik: Jeder Schallpegel-

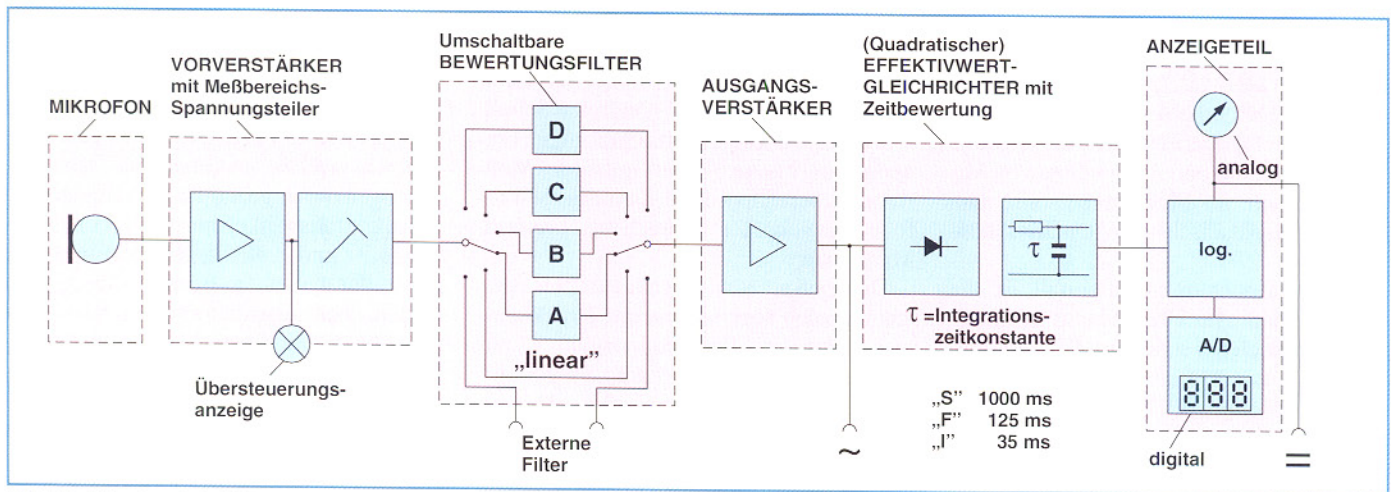


Bild 6: Blockschaltbild eines Schallpegelmessers

gelmesser besteht grundsätzlich aus:

- einem Mikrofon,
 - einem Vorverstärker, in dem Spannungsteiler enthalten sein können, mit deren Hilfe das zu messende Geräusch an den Darstellungsbereich des Anzeigeteils angepaßt werden kann,
 - einem Block mit umschaltbaren Bewertungsfiltern (A, B, C, D; in der Betriebsart „linear“ werden bei unbewerteten Schallpegelmessungen alle Frequenzen innerhalb des Hörschallbereichs gleichmäßig verstärkt),
 - einem weiteren Verstärker sowie
 - einem darauffolgenden Effektivwert-Gleichrichter (Detektor)
 - und dem Anzeigeteil,
- siehe dazu auch das Blockschaltbild in Bild 6.

Die Meßmikrofone unserer heutigen Schallpegelmesser sind ausnahmslos Kondensatormikrofone. Über den Aufbau und die Funktion von Kondensatormikrofonen hat der Autor bereits im „ELVjournal“ Nr. 44, März/April 1986, Seite 20-21 berichtet. Seit einigen Jahren sind auch Elektret (Kondensator)-mikrofone im Einsatz, die sich bei Präzisions-Schallpegelmessern bewährt haben. Von der akustischen Funktion her sind die bei Schallpegelmessern verwendeten Meßmikrofone außerdem Druckempfänger, d. h. ihre Membranauslenkung ist dem jeweils herrschenden Schalldruck direkt proportional. Infolgedessen sind die elektroakustischen Empfangs- und Übertragungseigenschaften (= Empfindlichkeit) solcher Mikrofone, ausgedrückt durch deren elektroakustischen Übertragungsfaktor

$$B_E = \frac{u}{p} \quad (\text{V/Pa})$$

u = elektrische Spannung an den Anschlußklemmen des Mikrofonen

p = vom Mikrofon empfangener Schalldruck

bzw. deren elektroakustisches Übertragungsmaß

$$G_E = 20 \cdot \lg \frac{B_E}{B_{EO}} \quad (\text{dB über } 1 \text{ V/Pa})$$

$$B_{EO} = \text{Bezugs-Übertragungsfaktor} = 1 \text{ V/Pa}$$

unabhängig von der Schalleinfallrichtung. Mit Schallpegelmessern mißt man somit richtungsunabhängig. Diese Tatsache ist bei druckempfindlichen Mikrofonen vom Prinzip her gegeben, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß deren geometrische Abmessungen klein im Vergleich zur Schallwellenlänge λ ($= c/f$ = Schallausbreitungsgeschwindigkeit dividiert durch die Schallfrequenz f) sind.

Was geschieht nun aber, wenn diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist? Und irgendwann ist das bei ansteigender Frequenz einmal der Fall. Nähert sich nämlich mit wachsender Frequenz die Schallwellenlänge größenordnungsmäßig dem

Durchmesser des Meßmikrofons, so kommt es zu einer Rückwirkung des Mikrofonen auf das Schallfeld.

Als Ergebnis dieser „Störung“ des Schallfeldes entsteht vor dem Mikrofon ein lokal begrenzter (Schall-) Druckstau, der - insbesondere bei senkrecht auf die Mikrofonmembran einfallenden, ebenen Schallwellen - einen entsprechenden Anstieg der vom Mikrofon abgegebenen Signalspannung im höheren Frequenzbereich zur Folge hat. Es wird somit ein höherer Schalldruck bzw. Schalldruckpegel gemessen und angezeigt, als er ohne Vorhandensein des Mikrofonen am gleichen Ort herrschen würde. Dieser bei senkrechtem Schalleinfall angezeigte erhöhte Schalldruck ist stets größer als bei statistisch aus allen Richtungen gleichmäßig verteiltem Schalleinfall (= Diffusfeld).

Je größer der Mikrofondurchmesser ist, um so früher tritt diese druckstaubedingte Überhöhung auf. Bei Mikrofonen mit eiMi-

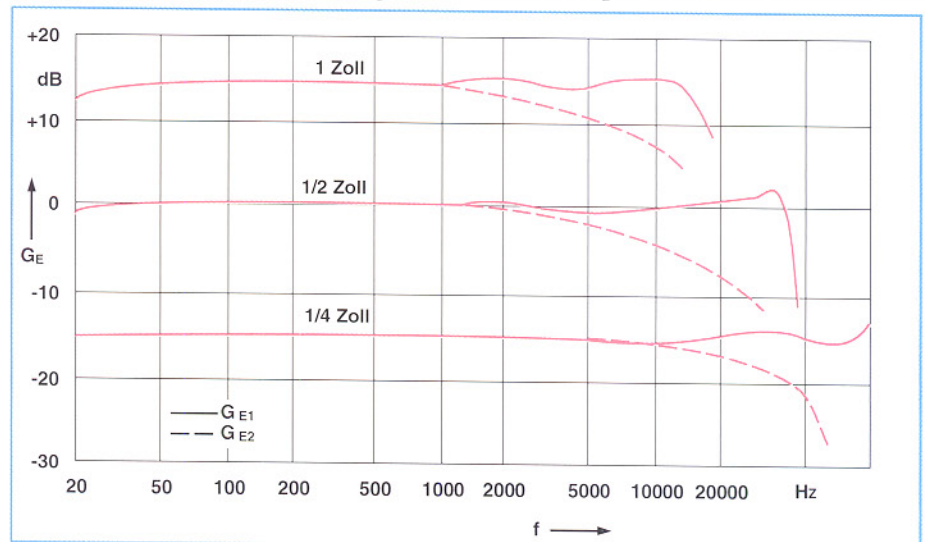


Bild 5: Elektroakustische Übertragungsmaße von drei Kondensator-Meßmikrofonen unterschiedlichen Kapseldurchmessers (Relativdarstellung, bezogen auf die 1/2-Zoll-Kapsel).

G_{E1} = Freifeld-Frequenzgang für senkrechten Schalleinfall

G_{E2} = Diffusfeld-Frequenzgang

nem Durchmesser von beispielsweise 1 Zoll (= 25,4 mm) tritt dieser Effekt bereits ab etwa 1 kHz auf, bei Mikrofonen mit kleinerem Durchmesser geschieht das erst bei höheren Frequenzen, siehe dazu Bild 7. Bei der Auswahl und Anwendung von Mikrofonkapseln für Meßzwecke sollte man an diesen physikalisch bedingten Effekt denken.

Bei senkrechtem Schalleinfall ist die druckstaubedingte Überhöhung am größten. Aber auch bei schrägem Schalleinfall ist eine - je nach Einfallswinkel - mehr oder weniger erkennbare Überhöhung im Bereich der höheren Frequenzen vorhanden. Das bedeutet, daß Meßmikrofone (entgegen der sonst geltenden Vorstellung) bei höheren Frequenzen den Schall sehr wohl „richtungsabhängig“ empfangen. Für Meßzwecke hat das natürlich Konsequenzen, vor allem bei Präzisionsschallpegelmessern. Um richtig zu messen, muß man das Ausmaß dieser „Richtungsabhängigkeit“ natürlich kennen. Die Hersteller von Meßmikrofonen geben aus diesem Grunde für ihre Erzeugnisse sogenannte 'Freifeld-Korrekturkurven' mit, aus denen die Pegelüberhöhungen in Abhängigkeit vom Schalleinfallswinkel und von der Frequenz abgelesen werden können.

Wie solchen Freifeld-Korrekturkurven zu entnehmen ist, können druckstaubedingte Überhöhungen des elektroakustischen Übertragungsmaßes Werte bis über 12 dB erreichen. Hochwertige Meßmikrofone sind daher meist schon herstellersei-

tig „freifeld-entzerrt“. Durch bestimmte Dämpfungsmaßnahmen im Kapselinneren gibt man solchen Mikrofonen für senkrechten Schalleinfall (0°) im freien Schallfeld einen weitestgehend geradlinigen Frequenzgang bis zur oberen Grenze des Meßfrequenzbereichs hinauf. Derartige Mikrofone bezeichnet man auch als Freifeld-Mikrofone.

Daneben gibt es in der akustischen Meßtechnik auch noch sogenannte Druckkammer-Mikrofone. Ihr Frequenzgang ist nur bei Messungen in Druckkammern geradlinig und überhöhungsfrei; dort, d. h. in Druckkammern, kann sich kein Druckstau aufbauen. Druckkammer-Mikrofone verwendet man beispielsweise für Messungen in Ohrkopplern. Für Freifeldmessungen sind sie nicht geeignet. Umgekehrt sollte man Freifeld-Mikrofone nicht für Druckkammermessungen verwenden, da dort ihr Meßfrequenzbereich nach hohen Frequenzen hin sehr bald zu Ende wäre. Das Bild 8 zeigt diesen Zusammenhang noch einmal grafisch sehr deutlich.

Die im Bild 7 abgebildeten Frequenzgänge G_{E1} sind im übrigen auch schon Freifeld-Mikrofonkurven, d. h. „geglättete“ Frequenzgänge. Die dort mit G_{E2} bezeichneten, unterbrochenen Kurven gelten für Messungen im Diffusfeld. Ähnlich wie beim nicht vorgesehenen Druckkammereinsatz von Freifeld-Mikrofonen fallen deren Frequenzgänge auch bei diffusum Schalleinfall nach hohen Frequenzen hin sehr bald ab.

An die Freifeld-Übertragungseigenschaften höherwertiger Meßmikrofone werden nach den heutzutage gültigen Normen sehr hohe Anforderungen gestellt. In der DIN IEC 651 z. B. ist u. a. festgeschrieben, wie groß die maximal zulässigen Änderungen der angezeigten Schallpegel für Schalleinfallswinkel innerhalb der Grenzen $\pm 30^\circ$ und $\pm 90^\circ$ gegenüber einer vom Hersteller genannten Bezugsrichtung sein dürfen. Diese Angaben sind dort auch noch untergliedert in 5 verschiedene Frequenzbereiche, und zwar für alle 4 bei Schallpegelmessern üblichen Genauigkeitsklassen.

Bei all diesen Betrachtungen über die störende Rückwirkung des Meßmikrofons auf das Schallfeld hatten wir zunächst nur die Mikrofonkapsel und deren Abmessungen betrachtet. Nun ist aber bei den weitaus meisten Schallpegelmessern das Mikrofon fest mit dem eigentlichen Meßgerät verbunden, so daß auch das vergleichsweise große Gehäuse des Gerätes ebenfalls in das zu messende Schallfeld eingebracht wird, wo es - zumindest grundsätzlich - als feldstörender Einflußfaktor nicht von vornherein zu vernachlässigen ist.

Bereits in den 60er Jahren wurden bei einem namhaften Hersteller für akustische Meßgeräte, der Firma Brüel & Kjaer in Dänemark, diesbezügliche, grundlegende Untersuchungen durchgeführt, und zwar mit dem Ergebnis, daß Gehäuse, die konisch zum Mikrofon hin auslaufen, die geringsten Feldveränderungen um das Mikrofon herum verursachen. In der gleichen Untersuchung wurde damals bereits festgestellt, daß die bei einer Messung hinter dem Pegelmesser befindliche Bedienungsperson das Schallfeld u. U. wesentlich mehr stören kann (vor allem im Bereich 300 ... 700 Hz) als das Gehäuse. Die detaillierten Untersuchungsergebnisse sind nachzulesen im Technical Review, Brüel & Kjaer, 1969, Nr. 2, S. 15 bis 20.

Mikrofone mit größerem Durchmesser haben ein größeres elektroakustisches Übertragungsmaß (= größere Empfindlichkeit) als Mikrofone mit kleinerem Durchmesser; dafür reicht aber ihr Übertragungsbzw. Meßfrequenzbereich nach höheren Frequenzen hin nicht so hoch hinauf, s. Bild 7. In der Praxis sind i. a. Meßmikrofondurchmesser von 1 Zoll, 1/2 Zoll, 1/4 Zoll und vereinzelt auch 1/8 Zoll üblich, wobei jede Halbierung des Mikrofonkapseldurchmessers eine Empfindlichkeitsabnahme um 14 dB (zumindest im Prinzip) bedeutet.

Neben der reinen Mikrofonempfindlichkeit (G_E), dem Meß-Frequenzbereich und der Richtungsabhängigkeit (bei höheren Frequenzen) ist noch eine weitere Kenngröße zur Beurteilung eines Meßmikrofons von Bedeutung, nämlich sein Schalldruck (pegel)-Meßbereich (=Dynamikbereich).

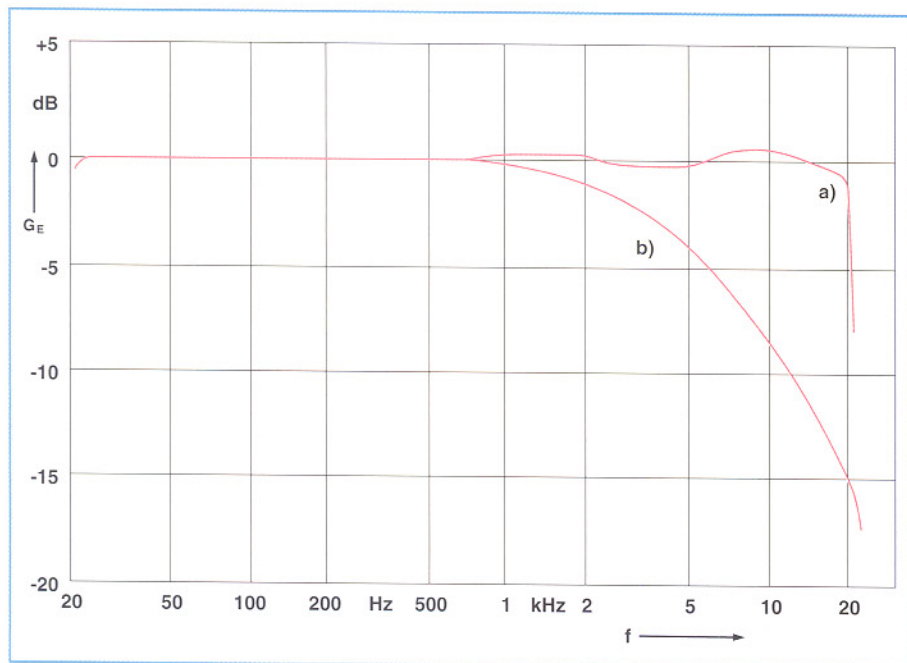


Bild 8 : a) Frequenzgang eines 1-Zoll-Freifeld-Mikrofons. Durch konstruktive Maßnahmen im Inneren der Mikrofonkapsel hat man einen Kurvenverlauf erreicht, der bei senkrechtem Schalleinfall (0°) im freien Schallfeld bis zur oberen Meßfrequenzgrenze hin nahezu geradlinig, und somit fast ideal verläuft.

b) Frequenzgang des gleichen Mikrofons, gemessen in einer Druckkammer (= Druckkammer-Frequenzgang).

krofone mit großem Membrandurchmesser haben eine größere Meßempfindlichkeit als solche mit kleinerem Durchmesser, und man kann mit Ihnen auch die niedrigsten Schalldruckpegel messen. Bei sehr hohen Schalldruckpegeln treten zwei Begrenzungsmechanismen in Aktion: Zum einen wird die elektrische Ausgangsspannung größer, als die meisten nachfolgenden Vorverstärker verkraften können, und zum anderen kann die Spannung im Mikrofon selbst zusätzlich noch Verzerrungen erleiden.

Mikrofone mit kleinen Membrandurchmessern erlauben dagegen zwar die Messung sehr hoher Schalldruckpegel, dafür sind aber sehr niedrige Schalldruckpegel mit ihnen nicht erfaßbar. Außerdem entstehen an kleineren Mikrofonen wegen ihrer geringeren elektrischen Kapazität höhere elektrische Störpegel. Mit anderen Worten: Je nach Membrandurchmesser ergeben sich unterschiedliche Dynamikbereiche.

Hersteller von Kondensator-Meßmikrofonen geben den Arbeits- oder Dynamikbereich ihrer Erzeugnisse in den technischen Datenblättern stets an. Mikrofone mit einem Dynamikbereich von beispiels-

Anzeige des Schallpegelmessers innerhalb der nachfolgend angegebenen Fehlergrenzen richtig sein:

Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
± 0,4 dB	± 0,7 dB	± 1,0 dB	± 1,5 dB

Des weiteren müssen Einrichtungen verfügbar sein und auch verwendet werden, mit deren Hilfe die Kalibrierung des Schallpegelmessers überprüft und erforderlichenfalls korrigiert werden kann. Das bekannteste Hilfsmittel für eine praxisgerechte Überprüfung der Kalibrierung ist das Pistonphon, siehe Bild 8. Seine Funktion wird noch erläutert.

Zuvor nun noch eine weitere Forderung der DIN IEC 651, deren Einhaltung von guten Schallpegelmessern gewährleistet sein muß, nämlich die zeitliche Konstanz der Anzeige. Die maximal zulässige Änderung der Anzeige eines Schallpegelmessers darf sich danach innerhalb einer Betriebsstunde um nicht mehr als

Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
0,2 dB	0,3 dB	0,5 dB	0,5 dB

ändern. An der Einhaltung dieser Anforder-

0,7 dB bzw. ±1,0 dB. Solange diese Norm jedoch noch nicht in Kraft ist, gilt weiterhin die bisherige Festlegung mit insgesamt vier Genauigkeitsklassen.

Für die Kalibrierung von Meßmikrofonen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine in der Praxis sehr häufig benutzte Methode beruht auf der Zuhilfenahme eines sogenannten Pistonfons (piston = Kolben). Das Pistonfon besteht aus einer allseits geschlossenen, meist zylindrischen Kammer, deren innere Abmessungen klein gegenüber der benutzten Wellenlänge sind; man nennt eine solche Kammer auch Druckkammer. Mit Hilfe eines motorisch oder elektrodynamisch angetriebenen Kolbens wird darin ein Schalldruck p erzeugt, der durch den größten Kolbenausschlag \hat{x} (von Spitze zu Spitze gemessen) genau definiert und innerhalb der gesamten Druckkammer konstant ist, siehe Bild 10. Die Druckkammer wird mit dem zu kalibrierenden Mikrofon schalldicht abgeschlossen, wobei eine in der Kammerwand befindliche Kapillare für den erforderlichen statischen Druckausgleich sorgt. Der durch die Kolbenbewegung innerhalb der Druckkammer und somit auch an der Mikrofonmembran erzeugte Effektivwert des Schalldrucks \tilde{p}

$$\tilde{p} \sim \frac{p_- \cdot \hat{x} \cdot S}{V_0}$$

ist direkt proportional dem atmosphärischen Luftdruck p_- , dem größten Kolbenausschlag \hat{x} und der Kolbenfläche S , sowie umgekehrt proportional dem mittleren Kolbenvolumen V_0 . Bei den älteren Pistonfonausführungen konnte man den Kolbenausschlag \hat{x} an einer eigens dafür vorgesehenen Vorrichtung ablesen. Moderne Pistonfone sind so beschaffen, daß der im Inneren der durch das zu kalibrierende Meßmikrofon abgeschlossenen Druckkammer erzeugte Schalldruck \tilde{p} einen vom Hersteller angebenen und garantierten Wert hat, der lediglich noch vom atmosphärischen Luftdruck p_- abhängt. Solchen Pistonfönen liegt daher üblicherweise ein Luftdruckmesser (Barometer) bei.

Soweit zum akustischen Teil eines Schallpegelmessers.

Im dritten und letzten Teil dieser Beitragsreihe wird der elektrische Teil von Schallpegelmessern angesprochen. **ELV**

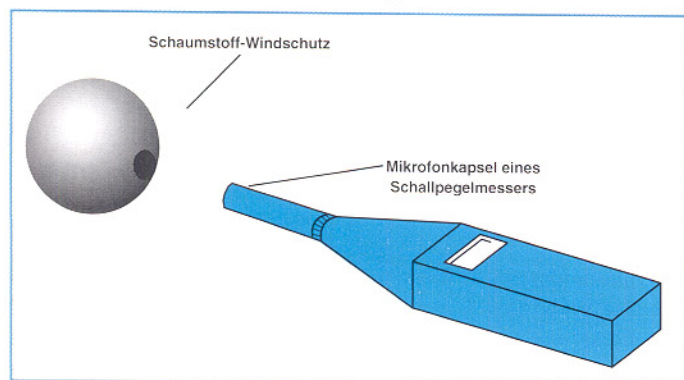


Bild 9 : Ein Schaumstoff-Windschutz bietet nicht nur Schutz vor Windgeräuschen, sondern er schützt die Mikrofonkapsel auch vor mechanischer Beschädigung.

weise -10 dB bis 150 dB gehören schon zur 'gehobenen' Kategorie.

Wegen des sehr geringen Abstandes zwischen Membran und Gegenelektrode (z. B.: ca 10 µm) sind Kondensator-Mikrofone verständlicherweise sehr empfindlich gegen mechanische Stöße, z. B. beim Herunterfallen auf einen harten Boden. Nun gibt es zum Schutz vor Windgeräuschen eigens dafür geschaffene Schaumstoff-Windschützer (s. Bild 9), die auch einen wirksamen Mikrofonschutz gegen derartige mechanische Beschädigungen bieten.

Gemäß dem schon zuvor erwähnten Regelwerk DIN IEC 651 „Schallpegelmessers“, Dez. 1981, werden Schallpegelmessers in vier verschiedene Genauigkeitsklassen (0, 1, 2 und 3) eingeteilt, die sich insbesondere durch ihre Fehlergrenzen voneinander unterscheiden. Nach einer vom jeweiligen Hersteller anzugebenden Anlaufzeit des Gerätes, die in jedem Falle kürzer als 10 Minuten sein soll, muß die ±

rungen hat auch das Meßmikrofon einen entscheidenden Anteil. Es bedarf daher keiner besonderen Erklärung, daß solche Mikrofone auch einen angemessenen Preis rechtfertigen. Kapseln sehr hochwertiger, eichfähiger Präzisionsschallpegelmessers können heute bis zu 1500,- DM und mehr kosten.

Gemäß der in Vorbereitung befindlichen und noch nicht in Kraft getretenen Schallpegelmessers-Norm IEC 1672 soll es in Zukunft nur noch zwei Genauigkeitsklassen 1 und 2 geben mit den Fehlergrenzen


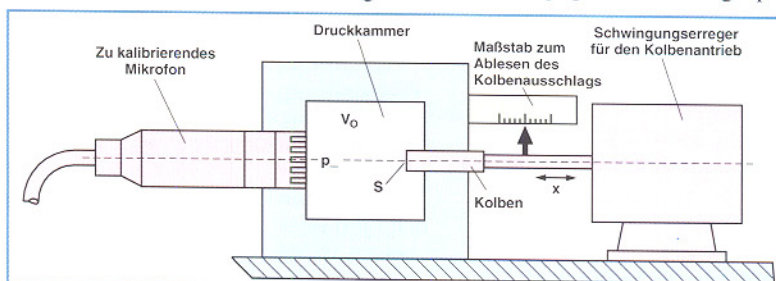


Bild 10 : Mikrofonkalibrierung mit einem Pistonfon

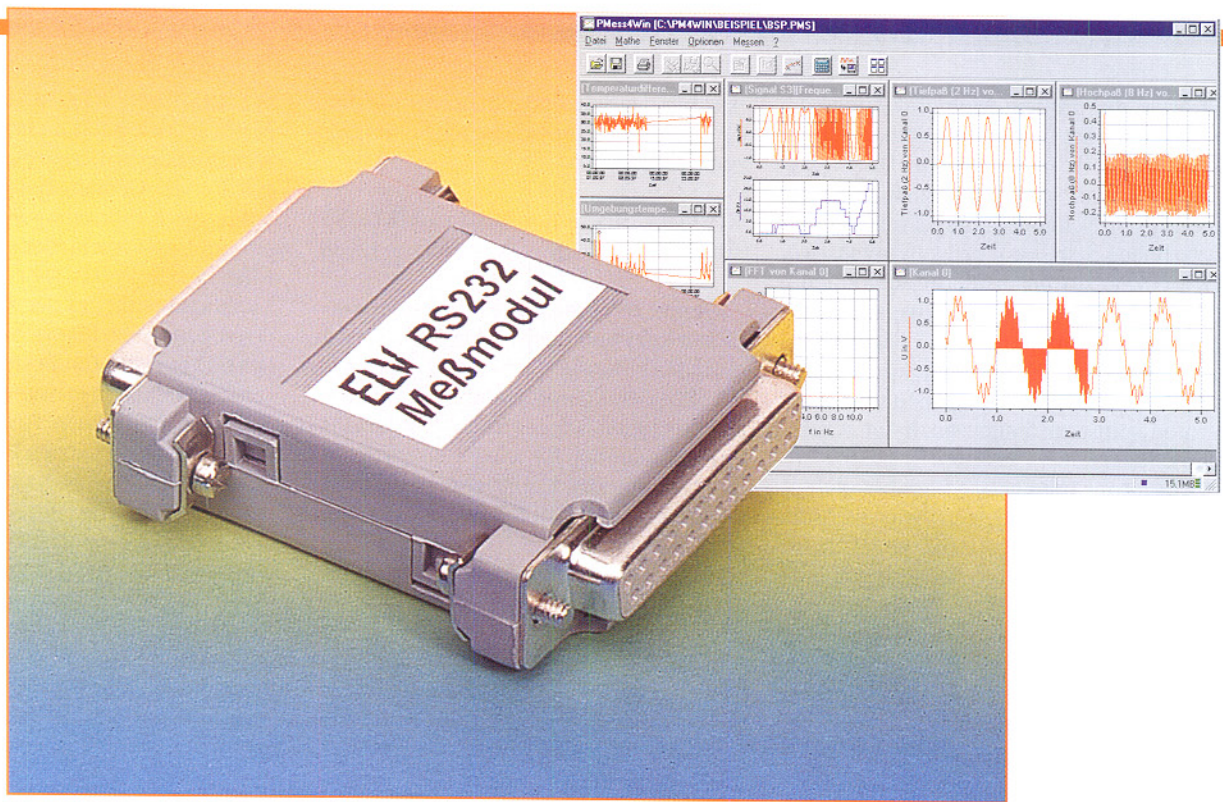

PMess4Win - der PC-Meßprofi

Komplexe Meßaufgaben sind heute bequem per PC lösbar, da dieser prinzipiell über alle Anlagen verfügt, schnell und effizient mit seiner Außenwelt zu kommunizieren, von dort Daten zu empfangen, Daten herauszuschicken und komfortabel auszuwerten und zu präsentieren. Wir stellen mit PMess4Win ein mächtiges Meß- und Analyseprogramm vor, das in Zusammenarbeit mit dem ELV-RS-232-Meßinterface nahezu alle vorkommenden Meß- und Analyseaufgaben lösen kann.

PMess4Win - Messen mit System

Mit einem Computer Meßdaten erfassen ist heute eigentlich kein Problem mehr, dank standardisierter Schnittstellen können entsprechende Programme mit ihren Leistungen hardwaremäßig leicht „andocken“. Lediglich die Komplexität der externen Hardware sowie eventuell vorhandene eigene Intelligenz der Meßhardware, Stichwort Multitasking, macht Unterschiede fest.

Es liegt an der Konzeption der Software, wie umfangreich die anstehenden Meßaufgaben gelöst werden können.

Entscheidend sind heute Bedienkomfort, intuitive Bedienbarkeit und vor allem Kompatibilität zu üblichen Datenformaten. Ferner ist eine komfortable und detaillierte Auswertung aller erfaßten Meßdaten immer deutlicher gefragt. Wozu erfaßt man sonst stundenlang Labordaten, wenn man schließlich nur eine grobe Kurve auf dem Bildschirm hat, deren exakte Werte kaum ablesbar sind?

Das Programm PMess4Win ist eine vielseitige Standardsoftware für die Meßdatenerfassung und -verarbeitung unter Win-

dows und zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Die Erfassung von Meßwerten kann entweder über Meßhardware oder über die frei konfigurierbare Ladefunktion aus Dateien verschiedenster Typen erfolgen, z. B. ASCII-Dateien anderer Meßwerterfassungsprogramme.

Ferner ermöglicht die Software die mathematische Weiterverarbeitung der ermittelten Daten wie Filtern, FFT-Analyse, Integration, Differentiation etc.

Statistische Auswertungen wie die Berechnung von Kenngrößen, Pass-/Fail-Tests, Erstellung von Amplitudenhistogrammen usw. sowie die Darstellung der Daten (linear, logarithmisch, langzeit-ska-

liert etc., Zoomen, Beschriften, Ausschneiden von Teilbereichen) lassen sich schnell und ohne langwierige Einarbeitungszeiten bewerkstelligen. Schließlich ermöglichen verschiedene Druckfunktionen aussagefähige Analyseergebnisse.

Das Programm akzeptiert Daten im ASCII- oder Binärformat und ist damit faktisch kompatibel zu allen gängigen Meßsystemen.

Das gesamte Programm basiert auf wenigen Funktionsblöcken, die sehr effektiv zusammenarbeiten.

Die Meßdaten werden in sogenannten Kanalspeichern verwaltet.


Alle Meßdaten, die von der Festplatte oder einer Datendiskette geladen oder durch

Bild 1: Die Definition, Bearbeitung, Speicherung, Ein- und Ausgabe der Meßdaten erfolgen über bis zu 16384 Kanäle.

PMess4Win [C:\PM4WIN\BEISPIEL\BSP.PMS] - [Kanäle]					
Nr.	Name	#Werte	Kanalart	Herkunft	Status
1	Zeit	10000	Zeitkanal	berechnet	frei
2	Kanal 0	10000	Datenkanal	berechnet	frei
3	Teilpaß (2 Hz) von Kanal 0	10000	Datenkanal	berechnet	frei
4	Hochpaß (0.1 Hz) von Kanal 0	10000	Datenkanal	berechnet	frei
5	FFT - Frequenzen	4096	Zeitkanal	berechnet	frei
6	FFT von Kanal 0	4096	FFT	berechnet	frei
7	Signal S3	10000	Datenkanal	berechnet	frei
8	Frequenzanalyse sin(2*pi*x*Ch7)	10000	Datenkanal	berechnet	frei
9	Umgebungstemperatur	1995	Datenkanal	A3716519.003	frei
10	Kanal7	1995	Zeitkanal	A3716519.003	frei
11	Temperaturdifferenz	1995	Datenkanal	A3716519.004	frei
12	Kanal8	1995	Zeitkanal	A3716519.004	frei



Bild 2: Die einzelnen Meßwertverläufe lassen sich wahlweise grafisch oder als numerische Tabelle darstellen.

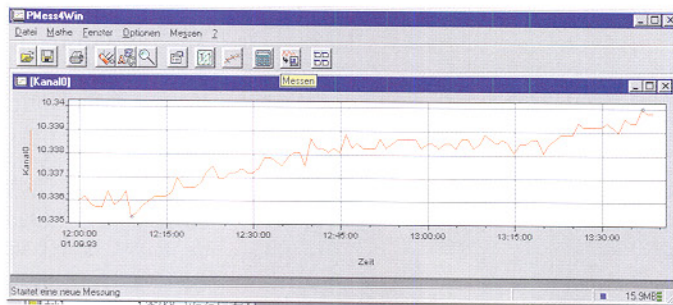

das Meßmodul erfaßt werden, gelangen zunächst in den zuvor zu definierenden Kanalspeicher. Ebenso greift das Programm beim Speichern von Daten auf diese Kanalspeicher zu.

Die Daten im Kanalspeicher bilden die Grundlage für die Ausgabe in den einzelnen Fenstern, die die Anzeige der im Kanalspei-

Die Bedienung

Grundlage der Datenverwaltung sind, wie gesagt, die Kanalspeicher (Abbildung 1). Das Programm erlaubt eine virtuelle Speicherverwaltung von bis zu 16384 Kanälen mit maximal 2^{26} Meßwerten (entspricht

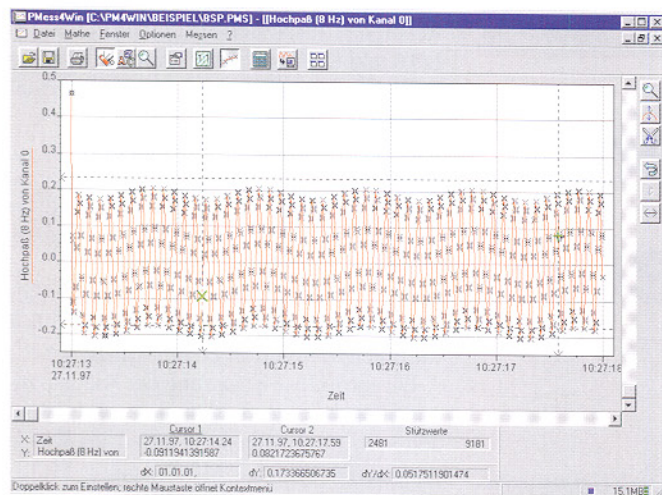


Bild 3: Mittels umfangreicher Cursor- und Markerfunktionen sind genaueste Auswertungen erstellbar. Parallel zum Cursor erfolgt z. B. hochgenau die Werte- und Koordinatenanzeige in den Statuszeilen unten (Cursor und Marker nur für die bessere Druckwiedergabe gefärbt).

cher befindlichen Daten auf die verschiedensten Weisen vornehmen, wie das Titelbild dieses Beitrags zeigt. Alle Funktionen zur Bearbeitung und Manipulation finden ebenso im Kanalspeicher statt, nur bestimmte Manipulationen, z. B. die Auswahl der Grenzen eines bestimmten Integrals, sind direkt in der Grafik auszuwählen.

Die Software bietet die Möglichkeit, durch sogenannte Headersteuersequenzen die Bildschirmanzeige individuell zu gestalten. Dies beinhaltet u. a. die automatische Beschriftung und Skalierung der Graphen für wiederkehrende Messungen.

Genügsam und kompatibel

Das Programm kommt gepackt auf zwei Disketten daher und nimmt, mit WinZip dekomprimiert, inklusive mitgelieferter Beispieldateien ca. 6 MB auf der Festplatte ein.

PMess4Win stellt nicht mehr Anforderungen an den Computer als dessen Betriebssystem, das Windows ab 3.1 heißen muß.

Die Installation erfolgt Windows-typisch halbautomatisch und geht recht schnell zu Werke. Nach dem ersten Start meldet sich das Hauptfenster des Programms.

ca. 0,5 GB Daten) - nur begrenzt durch die maximal mögliche Größe der Auslagerungsdatei auf der PC-Festplatte.

Im Kanalfenster sind alle Meßkanäle, die sich gerade im Speicher befinden, verzeichnet. Hieraus kann der aktuell gewählte Meßkanal gewählt und geöffnet werden.

Es erscheint wahlweise die grafische Darstellung der Funktion (Abbildung 2) oder die numerische Auflistung der Meßwerte. Durch Anwahl der Option „Eigenschaften“ kann man die Beschreibung der Zusatzinformationen, die jeder Kanal neben den eigentlichen Meßwerten speichert, bearbeiten, z. B. die Beschriftung von Achsen, Achsentyp usw. Übrigens kann man über das Fenster „Ei-

genschaften“ auch festlegen, daß Daten aus verschiedenen Kanälen in einem Diagramm als jeweiliger Wert der X- oder Y-Achse erscheinen.

Mit der Option „Weitere“ sind für den erfahrenen Benutzer sogar sämtliche Kanalparameter einseh- oder editierbar.

Nach der Auswahl der grafischen Anzeige eines bestimmten Meßvorgangs im Kanalfenster erscheint dieser Meßvorgang in grafischer Form. Hier kann mit mehreren Marker-Funktionen die Meßwertkurve hochgenau abgetastet und ausgewertet werden (Abbildung 3). Mit diesen Marker-Funktionen sind auch ganze Bereiche für die weitere Auswertung z. B. markierbar.

Eine Ausschneidefunktion schneidet den Bereich zwischen zwei gesetzten Marken aus und legt diesen in einem neuen Fenster ab.

Natürlich läßt sich das Fenster zoomen, dies auch komfortabel über partielle Vor- und Auswahl des interessierenden Bereiches (Abbildung 4).

Weiter kann in der Grafik der enthaltene Text bearbeitet oder aber neuer Text eingesetzt werden, so daß man die Meßergebnisse nahezu beliebig beschriften und markieren kann, da Textgröße und Textfarbe sowie Stil frei wählbar sind.

Die Druckausgabe der bearbeiteten Datei erfolgt über ein Menü, das je nach Art und Anzahl der gerade geöffneten Kanäle und Fenster in seinen Auswahlmöglichkeiten variiert (Abbildung 4). So kann man die die Meßwertkurve ohne oder mit ihrer kompletten Statistik ausdrucken, nur eine Wertetabelle oder gar nur die statistischen Werte des Meßvorgangs. Auch eventuell vorgegebene Toleranzgrenzen können hier berücksichtigt werden und sind in tabellarischer Form ausdrückbar.

Im zweiten Teil stellen wir die umfangreichen Analysefunktionen und die Hardwareanbindung vor.

ELV

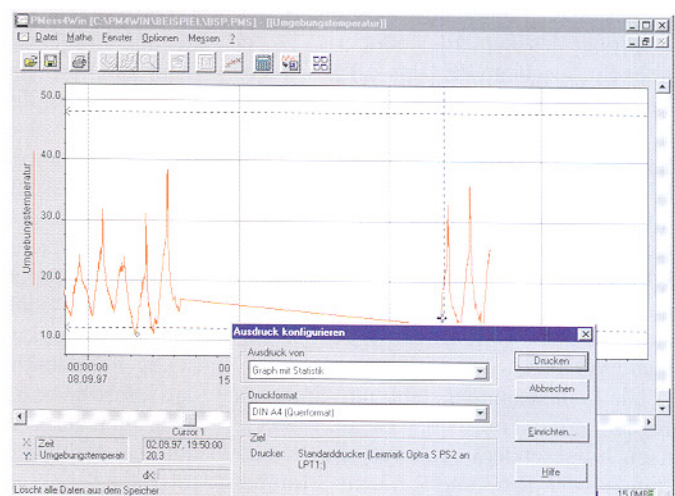


Bild 4: Ausschnitte können zur genaueren Auswertung definiert vergrößert werden. Das kleine Fenster zeigt einen Teil der möglichen Druckoptionen.



Mikrocontroller-Lade-/Entladegerät MLE 12 Teil 2

Nachdem im „ELVjournal“ 4/98 ausführlich die Funktionsweise, die Bedienung und die Schaltung des für 12V-Eingangsspannung konzipierten PWM-Schaltnetzteils vorgestellt wurden, folgt nun die Beschreibung der eigentlichen Ladeschaltung und des praktischen Aufbaus.

Ladeschaltung

Zentrales Bauelement der in Abbildung 3 dargestellten Ladeschaltung ist ein Mikrocontroller des Typs ELV 9615 (IC 1), der über die Ausgänge RB 0 bis RB 5 die sechs Ladekanäle steuert.

Soll z. B. der Ladekanal 1 eingeschaltet werden, so wechselt der Ausgang RB 0 (Pin 6) des Controllers von „low“ nach „high“. Über die Lade-Kontroll-LED (D 9) sowie den Basisvorwiderstand R 31 wird der Treibertransistor T 6 durchgeschaltet, der wiederum den Längstransistor T 2 über R 37 in den leitenden Zustand versetzt.

Die Ladespannung steht nun direkt am Kollektor des Transistors T 2 an, wobei je nach eingesetztem Akkutyp die Widerstände R 59, R 63 und R 67 zur Strombegrenzung dienen. Grundsätzlich erfolgt im 20-Sekunden-Zyklus eine Ladepause zur stromlosen Akkuspannungserfassung.

Kommen wir nun zum Entladezweig. Durch Tastendruck ist über den Port-Ausgang RB 6 (Pin 12) die Entladefunktion des MLE 12 aktivierbar.

Die Entladefunktion, die grundsätzlich für alle Ladekanäle gleichzeitig aktiv ist, dient zur Verhinderung des „Memory-Effektes“ bei NC-Zellen. Um die volle Speicherkapazität zu erhalten, ist es sinnvoll, NC-Akkus vor jedem 5. bis 10. Ladezyklus bis zur Entladeschlussspannung zu entladen.

Der Entlademodus bleibt so lange aktiviert, bis der letzte zu entladende Akku die Entladeschlussspannung von 1 V erreicht hat. Danach schaltet das Ladegerät automatisch in den Lademodus um.

Die Entladeschaltung ist so ausgelegt, daß selbst bei stark unterschiedlichen Entladezeiten keine Tiefentladung des Akkus mit dem geringsten Rest-Energieinhalt erfolgt.

Betrachten wir dazu die mit T 12 und T 18 aufgebaute Entladeschaltung des ersten Kanals.

Zuerst wird vom Controller über R 45 der Treibertransistor T 12 durchgesteuert. Am Kollektor des Transistors stellt sich daraufhin die Kollektor/Emitter-Sättigungsspannung ($U_{CE\text{SAT}}$) von ca. 100 mV ein. Solange am Emitter des Transistors T 18 eine Akkuspannung von >1 V anliegt, fließt je nach eingesetztem Akkutyp über die Widerstände R 59, R 63 und R 67 der maximal zulässige Entladestrom.

Mit sinkender Akkuspannung verringert sich auch die Emitter/Basisspannung des Entladetransistors T 18. Dessen Emitter/Kollektorstrecke wird langsam hochohmiger, bis bei einer U_{BE} von ca. 0,7 V der Transistor nahezu vollständig sperrt. Dadurch wird automatisch unabhängig von der Einschaltdauer der Entladefunktion eine Tiefentladung sicher verhindert.

Im Bereich der beiden 9V-Entladestufen dienen zusätzlich die beiden Z-Dioden D 16 und D 17 sowie die Dioden D 18 und D 19 zur Einstellung der korrekten Entladeschlussspannung.

Nun zurück zum Mikrocontroller (IC 1). Der chipinterne Oszillator ist an Pin 15 und Pin 16 mit einem 455kHz-Keramik-Resonator und den beiden Keramik-Kondensatoren C 1 und C 2 beschaltet.

Im Einschaltmoment des Ladegerätes sorgen die Bauelemente R 3, C 3 und D 1 für einen definierten Power-On-Reset.

Die stromlose Erfassung der Akkuspannung der einzelnen Ladekanäle erfolgt über den vom Controller-Port (RA 1 bis RA 3) gesteuerten 8fach-CMOS-Analog-Multiplexer (IC 3).

Der AD-Wandler zur Messung der analogen Meßwerte wurde mit Hilfe des Dual-Operationsverstärkers IC 2, R 4 und C 4 in Verbindung mit IC 3 und dessen externen Komponenten realisiert.

Der Wandler arbeitet nach dem Dual-Slope-Verfahren und erreicht eine Genauigkeit von 14 Bit.

Nachbau

Zum praktischen Aufbau dieses interessanten Ladegerätes stehen eine doppelseitig durchkontaktierte Basisplatine und eine einseitige Platine für das Schaltnetzteil zur Verfügung.

Dank der durchdachten Konstruktion ist der Nachbau in ca. 2 Stunden erledigt.

Entsprechend des Bestückungsplanes sind auf der Schaltreglerplatine zuerst 8 Brücken aus versilbertem Schmelzdraht einzulöten. Als dann folgen 7 Lötstifte mit Öse, die vor dem Verlöten stramm in die zugehörigen Platinenbohrungen zu pressen sind.

Sämtliche Metallfilmwiderstände der Netzteilplatine sind stehend zu bestücken, und die Anschlußbeinchen der Kleinsignal-Transistoren werden vor dem Löten so weit wie möglich durch die entspre-

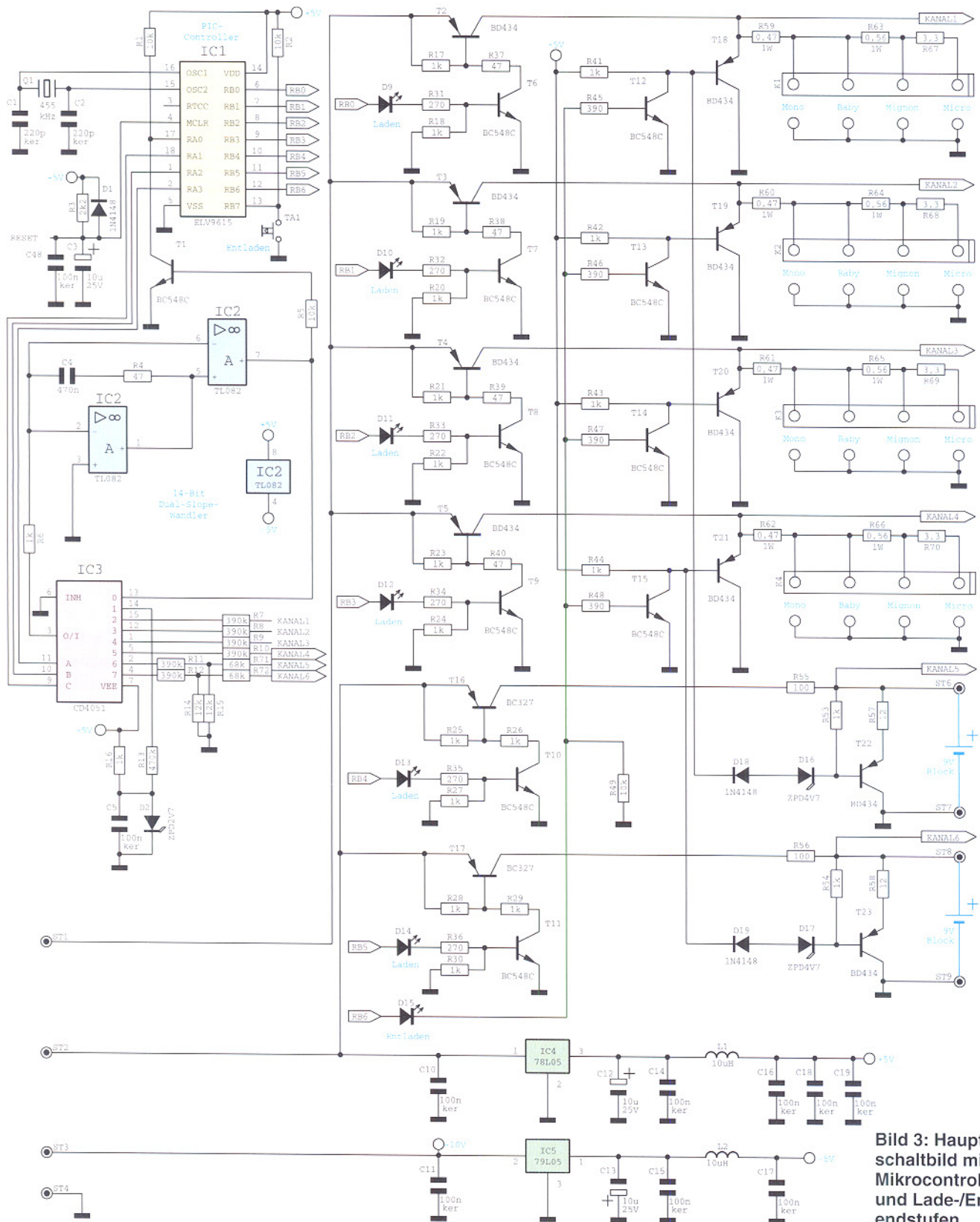


Bild 3: Hauptschaltbild mit Mikrocontroller und Lade-/Entladeendstufen

chenden Platinenbohrungen geführt. Auch die Bestückung der Keramik- und Folienkondensatoren sollte so tief wie möglich erfolgen.

Nach dem Verlöten werden die überstehenden Drahtenden, wie auch bei den nachfolgend einzusetzenden Bauelementen, direkt oberhalb der Lötstelle abgeschnitten.

Beim Einlöten der Dioden ist darauf zu


achten, daß die Leistungsdiode D 30 und D 31 ca. 5 mm Platinenabstand benötigen.

Die Polarität der beiden integrierten Schaltkreise ist an einer Gehäusekerbe zu erkennen, die mit dem Symbol im Bestückungsdruck übereinstimmen muß.

Bei den am Minuspol gekennzeichneten Elektrolytkondensatoren ist auf die korrekte Polarität zu achten, und die Anschluß-

beinchen der Speicherdrossel sowie die beiden Hälften des Platinensicherungshalters sind mit ausreichend Lötzinn festzusetzen.

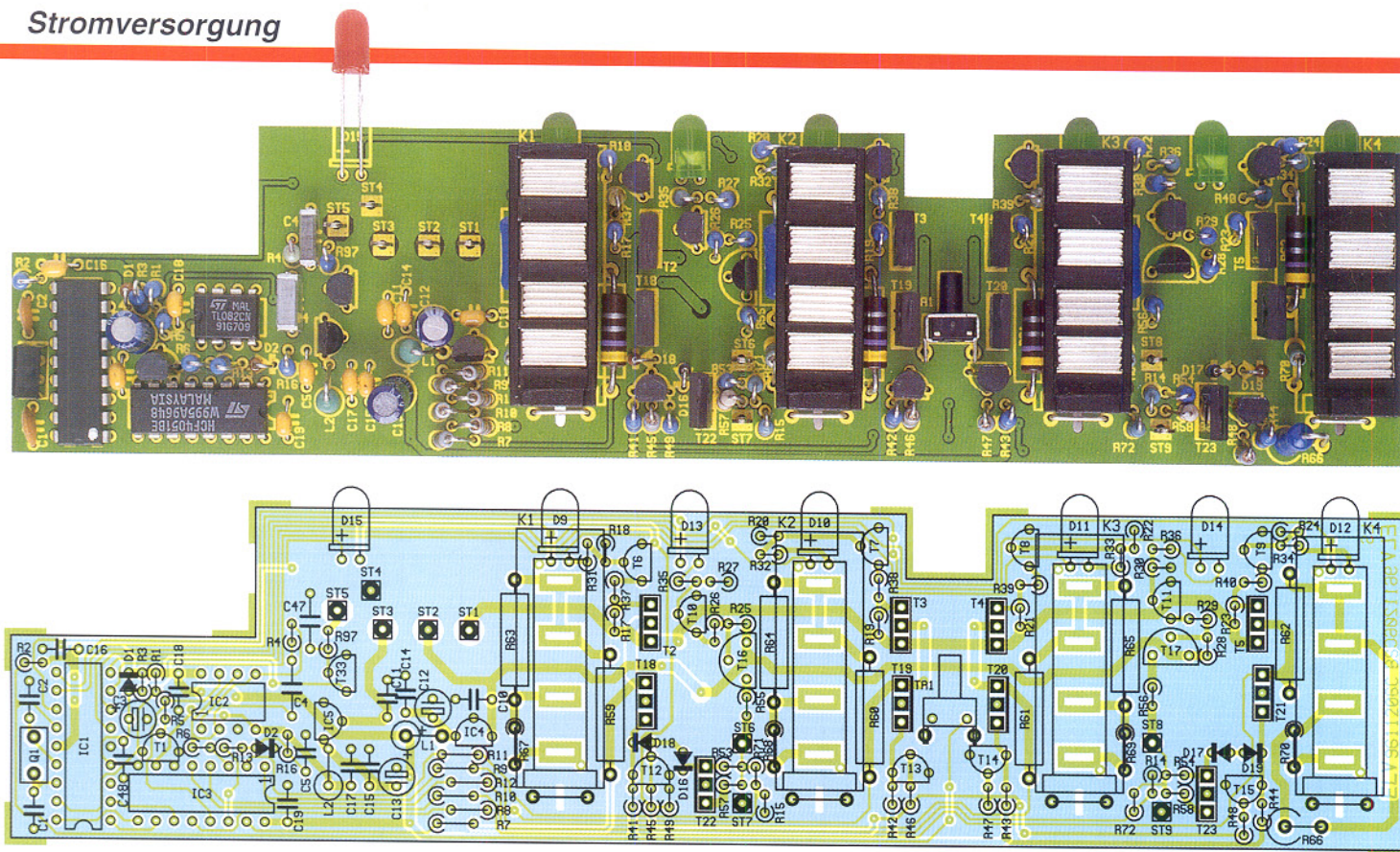Der Leistungstransistor (T 30) ist mit einer Schraube M3 x 6 mm und zugehöriger Mutter am Kühlkörper festzuschrauben, wobei zur Verringerung des Wärmewiderstandes die Rückseite des Transistors dünn mit



Ansicht der fertig bestückten Basisplatine mit zugehörigem Bestückungsplan

Wärmeleitpaste zu bestreichen ist. Danach wird der Transistor zusammen mit dem Kühlkörper auf die Platine gelötet.

Der Temperatursensor ist so einzulöten, daß die flache Seite des Gehäuses federnd gegen den Kühlkörper drückt. Reichlich Wärmeleitpaste an der flachen Gehäuse-seite des Sensors sorgt für den bestmöglichen thermischen Kontakt.

Letztes Bauelement der Trafoplatine ist der Shunt-Widerstand R 88, der aus 48 mm Manganindraht mit 0,659 Ω /m herzustellen ist. Der Draht ist danach entsprechend dem Platinenfoto in einem Bogen nach oben so einzulöten, daß 45 mm des Widerstandsdrahtes wirksam bleiben.

Die Bestückung der Basisplatine erfolgt

in der gleichen Weise, wobei jedoch einige Besonderheiten zu beachten sind.

So werden die 1W-Leistungswiderstände in liegender Position mit 2 bis 3 mm Leiterplattenabstand eingelötet. Die einzige Ausnahme bei den Leistungswiderständen bildet R 66, der stehend zu bestücken ist.

Die Anschlußbeinchen der Leistungstransistoren sind vor dem Verlöten unbedingt so weit wie möglich durch die Platine zu führen.



Es folgt die Bestückung der Anzeigeelemente (LEDs) mit korrekter Polarität, entsprechend dem Bestückungsplan. Während die Anschlußbeinchen der 6 grünen Lade-Kontroll-LEDs direkt hinter dem Gehäuseaustritt abzuwinkeln sind, werden die

Anschlußbeinchen der roten Entladeanzeige mit 11 mm Abstand abgewinkelt. Die grünen LEDs sind ohne Abstand zur Leiterplatte einzulöten, und die rote LED benötigt einen Abstand von 5 mm. Durch eine Abflachung im Bereich des unteren Gehäusekragens ist jeweils die Katoden-seite gekennzeichnet.

Nach den elektronischen Bauteilen der Basisplatine kommen wir nun zur Bestückung der mechanischen Komponenten.

Hierbei beginnen wir mit dem Print-Taster, der mit reichlich Lötzinn festzusetzen ist. Danach werden die Plus-Anschlüsse der 1,5V-Ladeschächte eingelötet (siehe Platinenfoto).

Zur Aufnahme der Zugfedern der Mi-

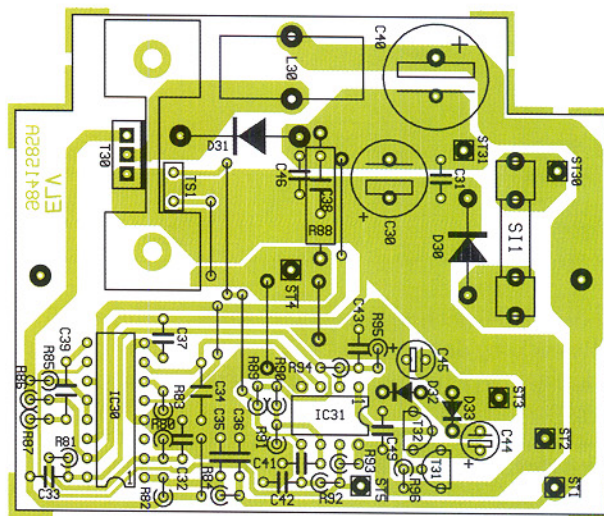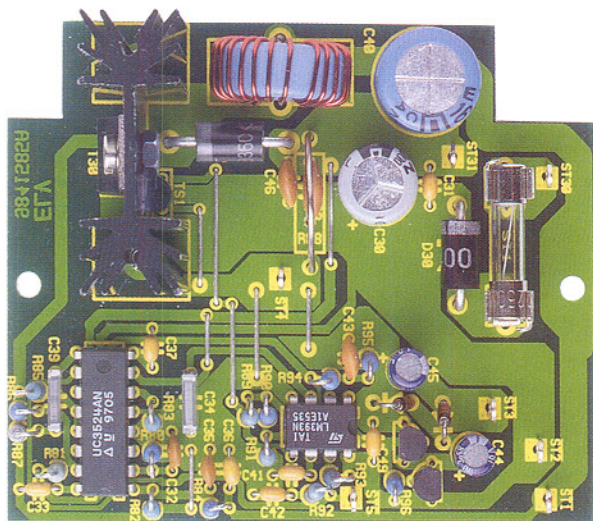

Ansicht der fertig bestückten Schaltreglerplatine mit zugehörigem Bestückungsplan

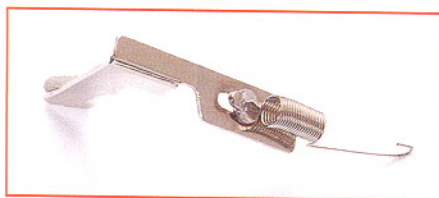


Bild 4: Die Zugfedern der 1,5V-Ladeschächte sind entsprechend dem Foto an die Minuskontakte anzulöten. Das Lötzinn darf nur innerhalb der Öse verlaufen.

minus-Schiebekontakte sind zuerst vier Drahtbrücken einzulöten. Danach werden die Zugfedern eingehakt und mit ausreichend Lötzinn festgelötet. Das Verlöten der Zugfedern ist zur Verringerung von Übergangswiderständen besonders wichtig.

Im Anschluß hieran ist an die Lötösen ST 6 bis ST 9 je eine einadrig isolierte Leitung von 5 cm Länge anzulöten.

Sind die Aufbauarbeiten so weit abgeschlossen, folgt eine gründliche Überprüfung der Leiterplatte hinsichtlich kalter Lötstellen, Bestückungsfehler und Lötzinn-spritzer.

Als dann werden die korrespondierenden Lötstifte der Basisplatine und der

Netzteilplatine über einadrig isolierte Leitungen miteinander verbunden. Während für die Masseleitung eine Kabellänge von 100 mm vorzusehen ist, reicht bei allen weiteren Verbindungen 70 mm Schaltlitze aus.

Die Basisplatine der soweit vorbereiteten Leiterplattenkonstruktion ist nun zusammen mit dem Entladetastknopf in die Führungsschienen der Gehäuseoberhalbschale abzusenken.

Im nächsten Arbeitsschritt werden dann die Minus-Schiebekontakte der 1,5V-Ladeschächte in das Gehäuse eingesetzt und die zugehörigen Zugfedern eingehakt. Zur Vermeidung von Übergangswiderständen ist es wichtig, die Ösen der Federn direkt an die Kontakte anzulöten. Die Gleitfähigkeit der Kontakte darf durch das Verlöten nicht behindert werden, so daß das Lötzinn, wie in Abbildung 4 zu sehen, nur innerhalb der Öse verläuft. Um eine zu große Hitzeeinwirkung auf das Gehäuse zu vermeiden, werden während des Lötvorgangs die Kontakte mit einer Flachzange oder einer Pinzette angehoben. Erst nach Abkühlen sind diese wieder in das Gehäuse abzusenken.

Es folgt die Bestückung der 9V-Lade-Anschlüsse. Die von ST 6 und ST 8 kom-

menden Leitungen werden jeweils am Pluskontakt und die von ST 7 und ST 9 kommenden Leitungen an die zugehörigen Minuskontakte angelötet.

Die 1,5 m lange Zuleitung ist am Kabelende zweimal durch einen Ferrit-Ringkern zu führen und mit dem Plus-Pol an ST 30 sowie mit dem Minus-Pol an ST 31 anzulöten.

Danach ist das 12V-Versorgungskabel durch die Kabel-Knickschutzhülle zu führen und die Netzteilplatine mit 2 Knipping-Schrauben 2,9 x 11 mm in der Gehäuseoberhalbschale festzusetzen.

Im letzten Arbeitsschritt wird die Gehäuseunterhalbschale aufgesetzt und mit 6 Knipping-Schrauben festgeschraubt. Der Ferrit-Kern der Versorgungsleitung ist dabei in die kleine Gehäusekammer am Kabelaustritt zu legen.

Mit dem MLE 12 stehen nun auch beim mobilen Einsatz immer voll geladene Akkus zur Verfügung. In Verbindung mit einem Standard-Festspannungs-Netzteil (z. B. HGL-2413Z, 13,8 V-DC/2 A, Bestell-Nr. 40-196-05, ELV-Hauptkatalog 1998, Seite 106) ist das MLE 12 auch stationär, zu Hause, im Labor oder in der Werkstatt einsetzbar. **ELV**

Stückliste: 6fach-Ladegerät für 12V-Versorgungsspannung MLE 12

Widerstände:

48mm Manganindraht (0,659Ω/m),	
30mΩ	R88
0,47Ω/1W	R59-R62
0,56Ω/1W	R63-R66
3,3Ω	R67-R70
10Ω	R85
12Ω	R57, R58
47Ω	R4, R37-R40
100Ω	R55, R56, R86
270Ω	R31-R36
390Ω	R45-R48
1kΩ	R6, R16-R30, R41-R44, R53, R54, R80, R96
1,5kΩ	R93
2,2kΩ	R3
2,7kΩ	R83, R89
4,7kΩ	R81
5,6kΩ	R82
10kΩ	R1, R2, R5, R49, R84, R97
12kΩ	R14, R15, R91
18kΩ	R92
24kΩ	R90
39kΩ	R95
47kΩ	R87, R94
68kΩ	R71, R72
390kΩ	R7-R12
470kΩ	R13

Kondensatoren:

10pF/ker	C32, C35
100pF/ker	C43
220pF/ker	C1, C2

820pF/ker	C46
1nF	C39
3,9nF/ker	C38
10nF	C47
22nF	C34
100nF/ker	C5, C10, C11, C14-C19, C31, C33, C36, C37, C41, C42, C48, C49
470nF	C4
10µF/25V	C3, C12, C13, C44, C45
1000µF/16V	C30
2200µF/16V	C40

Halbleiter:

ELV9615	IC1
TL082	IC2
CD4051	IC3
78L05	IC4
79L05	IC5
UC3524	IC30
LM393	IC31
BC548C	T1, T6-T15, T31, T33
BD434	T2-T5, T18-T23
BC327	T16, T17
BUZ171	T30
BC558	T32
1N4148	D1, D18, D19, D32, D33
ZPD2,7V	D2
ZPD4,7V	D16, D17

1N5400	D30
SB360	D31
LED, 5mm, grün	D9-D14
LED, 5mm, rot	D15

Sonstiges:

Keramikschringer, 455kHz	Q1
Festinduktivität, 10µH	L1, L2
Speicherdrossel, 40µH	L30
Temperatursensor, SAA965	TS1
Mini-Taster, abgewinkelt, print ..	TA1
Sicherung, 3,15A, träge	
1 Platinensicherungshalter (2 Hälften)	
1 Start-Tasterknopf	
1 Ferrit-Ringkern, 14 ø x 5mm	
1 Kühlkörper, SK104	
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 6mm	
2 Knippingschrauben, 2,9 x 10mm	
1 Mutter, M3	
15 Lötstifte mit Lötöse	
4 Ladekontaktplatten	
4 Minuspol-Kontakte	
4 Federn	
2 9V-Block Anschlußplatten	
1 Ladegerät-Gehäuse MLE 12, gebohrt und bedruckt, kpl.	
1 Kfz-Bordspannungsstecker	
150 cm flexible Leitung, 2 x 0,4mm ²	
24 cm flexible Leitung, blau	
12 cm flexible Leitung, rot	
12 cm flexible Leitung, schwarz	
26 cm Schalt Draht, blank, versilbert	
1 Knickschutzhülle	

Modulationsverfahren Teil 1

Die Übertragung von Signalen ist eine grundlegende Aufgabe der Nachrichtentechnik. Um einen zur Verfügung stehenden Übertragungskanal optimal ausnutzen zu können, müssen die zu übertragenden Nachrichtensignale in geeigneter Form an den Kanal angepaßt werden - sie werden moduliert.

Neben der in der Rundfunk- und Fernsehtechnik weit verbreiteten und allgemein bekannten Amplituden- und Frequenzmodulation gibt es noch eine Vielzahl weiterer Modulationsverfahren und Derivate, die wir in übersichtlicher Weise ausführlich in dieser Artikelserie darstellen. Dabei halten wir einen engen Bezug zu praktischen Anwendungen in Verbindung mit der Beschreibung mathematischer Zusammenhänge.

Allgemeines

Wer in unserer heutigen Informationsgesellschaft erfolgreich sein will, muß stets über alle Neuheiten und Neuigkeiten informiert sein. Dies gilt in der Wirtschaft genauso wie im privaten Bereich. Um einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen zu haben, bedienen wir uns verschiedener Informationssysteme. Beispielsweise informiert uns das Radio- und Fernsehprogramm stets über die neuesten Ereignisse in der Welt. Das Internet stellt eine kaum überschaubare Informationsflut zur Verfügung, und mit einem Handy sind wir nahezu überall erreichbar. Das Handy wird einschaltet, die Nummer gewählt, und man erwartet, daß sich die Verbindung innerhalb von Sekunden aufbaut. Die Nutzung all dieser Informationsquellen ist für uns selbstverständlich geworden, über die sich dahinter verborgende Technik macht sich kaum jemand Gedanken. Im folgenden werden wir einige technische Grundlagen der Nachrichtenübermittlung beschreiben.

Einige grundsätzliche Definitionen zur Nachrichtenübertragung sind in Abbildung 1 dargestellt. Als einfache Anwendung dieser theoretischen Betrachtung wenden wir diese auf das Beispiel einer Rundfunkübertragung an. Als Nachrichtenquelle ist hier der Sprecher im Studio zu sehen. In der Definition Sender sind alle notwendigen Schritte zur Signalaufbereitung zusammengefaßt. So gehört hierzu z. B. das Aufnahmemikrofon, die gesamte Signalverarbeitung bis zur eigentlichen Sendestation incl. der Sendeantenne. Die Funkstrecke zwischen Sendeantenne und Empfangsantenne wird hierbei als Über-

tragungskanal definiert. Zum Empfänger gehören dann neben der Empfangsantenne wiederum alle notwendigen Signalverarbeitungen bis hin zum Lautsprecher, der dann letztlich das gesprochene Wort wiedergibt. Der Zuhörer an seinem heimischen Radiogerät kann als Nachrichtensenke aufgefaßt werden.

Multiplexverfahren

Die Engstelle in einem solchen System ist der Übertragungskanal. Dieser kann als Funkstrecke, Kabelverbindung etc. ausgeführt sein. Aber auch Speichermedien, die es erlauben, ein Nachrichtensignal zu transportieren, können als Übertragungskanal angesehen werden. Jede Übertragungsstrecke kann dabei nur eine bestimmte Menge an Informationen weitergeben.

Auch ist die Anzahl der Übertragungskanäle nicht beliebig erweiterbar. So läßt sich z. B. der Kanal Funkstrecke aus physikalischen Gründen nicht beliebig vervielfachen. Meistens schließen aber vor allem wirtschaftliche Aspekte eine beliebige Steigerung der Übertragungskanäle aus. Eine theoretisch unendliche, jedoch wirtschaftlich begrenzte Anzahl transatlantischer Verbindungsleitungen für die Telekommunikation ist nur ein Beispiel. Daher ist man stets bestrebt, einen vorhandenen Kanal so effizient wie möglich auszunutzen. Dies bedeutet in der Praxis, mehrere Nachrichtensignale verschachtelt auf dem gleichen Übertragungskanal zu übertragen. Wichtige Prinzipien zur wirtschaftlichen Mehrfachausnutzung von Übertragungskanälen sind die verschiedenen Multiplexverfahren.

In der Nachrichtentechnik sind die wichtigsten Verfahren das Frequenzmultiplex-,

das Zeitmultiplex- und das Codemultiplex-Prinzip. Wobei das bekannteste Prinzip das Frequenzmultiplex-Verfahren (FDMA = Frequency Division Multiple Access) ist, nach dem alle Übertragungen, die das Funkfeld als Übertragungskanal nutzen, arbeiten. So basiert die gesamte Rundfunktechnik auf diesem Verfahren. Die Nachrichtensignale werden dabei verschiedenen hochfrequenten Trägern aufgeprägt, die sich dann alle ohne gegenseitige Beeinflussung (theoretisch) parallel auf dem Kanal übertragen lassen. Aufgrund der unterschiedlichen Frequenzlage, lassen sich die ursprünglichen Nachrichten wieder voneinander trennen.

Beim Zeitmultiplex (TDMA = Time Division Multiple Access) werden die verschiedenen Basisbandsignale zeitlich nacheinander auf den Übertragungskanal gegeben.

Beim Codemultiplex-System (CDMA = Code Division Multiple Access) erfolgt die Unterscheidung der einzelnen Nachrichten auf dem Übertragungskanal durch verschiedene Codierungen.

Bei allen Multiplexverfahren müssen die Basisbandsignale, d. h. die zu übertragenden Nachrichtensignale in ihren ursprünglichen Frequenzbereichen, entsprechend dem verwendeten Multiplexverfahren bearbeitet werden. Diese Aufbereitung wird auch Modulation genannt. Die Modulation stellt eine Anpassung des zu übertragenden Nachrichtensignals an den Übertragungskanal dar.

Modulationsverfahren

Bei der Modulation wird ein Trägersignal im Sinne des Nachrichtensignals beeinflusst. Das Nachrichtensignal wird auch vielfach als Quellensignal oder modulierendes Signal bezeichnet, während das gesamte Signal Modulationsprodukt oder modulierte Signal genannt wird.

Je nachdem welchen Signalparameter des Trägersignals das Quellensignal beeinflusst, unterscheidet man zwischen den verschiedenen Modulationsverfahren. Die

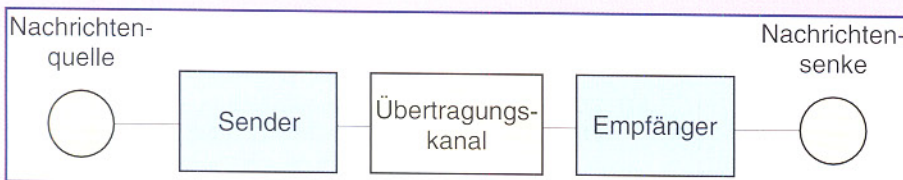


Bild 1: Grundprinzip der Nachrichtenübertragung

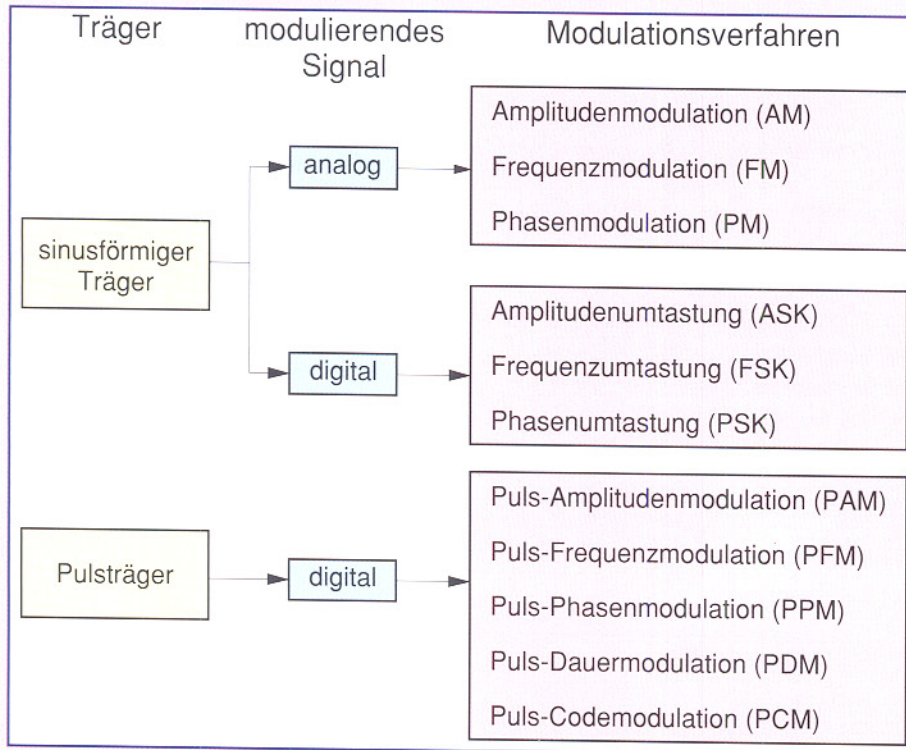


Bild 2: Einteilung der Modulationsverfahren

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die am weitesten verbreiteten Modulationsverfahren. Eine grobe Unterscheidung wird zunächst durch die Signalform des Trägers gemacht. Anschließend teilt die Art des modulierenden Signals diese Darstellung weiter auf.

Nach dieser allgemeinen Einführung wenden wir uns nun den einzelnen Modulationsverfahren zu und werden, um den praktischen Bezug nicht zu verlieren, typische Einsatzgebiete der vorgestellten Verfahren nennen. Zunächst beschäftigen wir uns in diesem Artikel mit der Amplitudenmodulation.

Amplitudenmodulation (AM)

Wir haben die Modulation grundsätzlich als eine Beeinflussung eines Trägersignals in Abhängigkeit vom Quellen- bzw. modulierenden Signal kennengelernt. Ein Parameter, der auf relativ einfache Weise beeinflusst werden kann, ist die Amplitude des Trägersignals, man spricht dann von einer Amplitudenmodulation.

Die Amplitude eines hochfrequenten Trägersignals wird im Sinne des niederfrequenten Quellensignals, des modulierenden Signals, verändert. Mathematisch betrachtet handelt es sich dabei um eine einfache Multiplikation beider Signale. Diese Amplitudenmodulation ist noch mit einfacher Mathematik beschreibbar.

Ein sinusförmiges Trägersignal läßt sich mit

$$s(t) = s \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \quad (\text{Gl.1})$$

beschreiben. Setzt man die Amplitude willkürlich auf $s = 1$, so ergibt sich das Trägersignal zu:

$$s(t) = \cos(\omega_0 \cdot t) \quad (\text{Gl.2})$$

Um die Formeln so übersichtlich wie möglich zu gestalten, geben wir die Kreisfrequenz ω an, die über $\omega = 2\pi f$ mit der Frequenz f verknüpft ist.

Legt man ein Quellensignal mit

$$f(t) = a \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) \quad (\text{Gl.3})$$

zugrunde, so erhält man durch die Multiplikation beider Signale eine Amplitudenmodulation. Für das modulierte Signal ergibt sich:

$$m(t) = f(t) \cdot s(t) \\ = a \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \quad (\text{Gl.4})$$

Der Term $a \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)$ kann als „neue“ Amplitude des Trägers interpretiert werden. Die lineare Abhängigkeit vom Quellensignal läßt sich erkennen, man spricht dann von linearem Modulationsverfahren. Die Verteilung der Signale im Frequenzbereich, d. h. die spektrale Darstellung kann aus der Gleichung 4 nicht ohne weiteres abgelesen werden. Daher wenden wir ein Theorem der Trigonometrie an:

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) \quad (\text{Gl.5})$$

Angewandt auf die Gleichung 4 ergibt sich für das Modulationssignal:

$$m(t) = \frac{1}{2} a \cdot \cos((\omega_0 - \omega_1) \cdot t) \\ + \frac{1}{2} a \cdot \cos((\omega_0 + \omega_1) \cdot t) \quad (\text{Gl.6})$$

Diese Gleichung zeigt, daß eine Verschiebung des Quellensignals stattgefunden hat. In Abbildung 3 sind die Signale im Frequenzbereich entsprechend dargestellt. Aus der Betrachtung kann man erkennen, daß zwei neue Frequenzen entstanden sind, die um die Signalfrequenz ω_1 vom ursprünglichen Träger ω_0 verschoben sind. Hierbei handelt es sich um die sogenannten Seitenbänder, das untere Seitenband mit $\omega_0 - \omega_1$ und das obere mit $\omega_0 + \omega_1$.

Führt man die auch in der Abbildung dargestellten negativen Frequenzen ein,

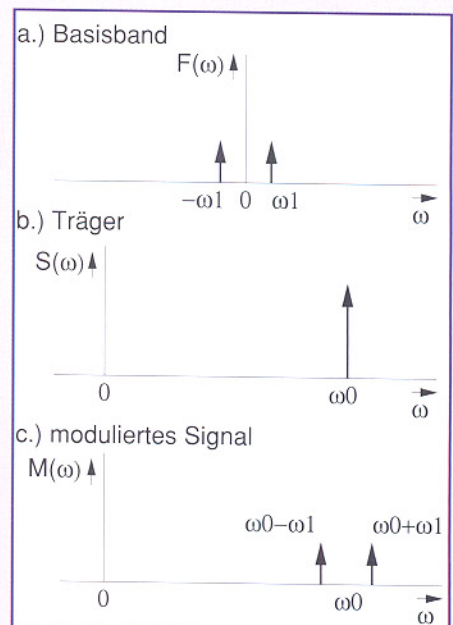


Bild 3: Doppelseitenband-AM mit unterdrücktem Träger und sinusförmigem Quellensignal

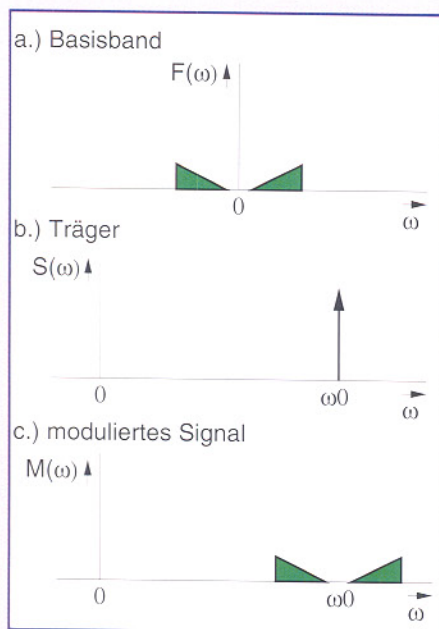


Bild 4: Doppelseitenband AM mit unterdrücktem Träger und breitbandigem Quellsignal

die nur als theoretisches Hilfsmittel gedacht sind und in der Praxis nicht vorkommen, kann man leicht erkennen, daß es sich bei diesem Modulationsverfahren nur um eine Frequenzverschiebung des Basisbandes an die Position des Trägers im Frequenzbereich handelt.

In obigem Rechenbeispiel ist das modulierende Signal eine Sinusschwingung. Diese Betrachtung läßt sich aufgrund des linearen Zusammenhangs mit der dann erlaubten Überlagerung auf einen breiteren Frequenzbereich, dem gesamten Basisband, verallgemeinern. In Abbildung 4 ist die Modulation für ein beliebiges Basisbandsignal dargestellt. Die Darstellung des Basisbandes als Dreieck ist allgemein üblich, dies soll aber nicht einen unterschiedlichen Pegel widerspiegeln, sondern nur als optische Hilfe für die Lage des Spektrums dienen. Nach der Modulation ergibt sich dann die in Abbildung 4c dargestellte spektrale Verteilung. Auch hier ist die Frequenzverschiebung gut zu erkennen. Die Bezeichnung der neuen Frequenzen als Seitenbänder ist hier eher zutreffend. Zu beachten ist bei dieser Modulationsart, daß das eigentliche Trägersignal aus dem Spektrum verschwunden ist. Aufgrund der beiden Seitenbänder und dem fehlenden Träger nennt man dieses Verfahren Doppelseitenband-AM (DSB = Double Sideband) mit unterdrücktem Träger.

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, daß bei der Zurückgewinnung des Quellsignals im Empfänger (Demodulation) das verwendete Trägersignal zur Verfügung stehen muß, man spricht dann von einer erforderlichen kohärenten Demodulation. Weiterhin hat sich die Bandbreiteneffizienz

verschlechtert, d. h. der Bandbreitendeckungsfaktor β wird größer. Dieser Parameter beschreibt, um welchen Faktor der vom modulierten Signal beanspruchte Frequenzbereich größer ist, als der des Basisbandsignals (Quellsignals). Bei dem vorgestellten Verfahren hat sich die belegte Bandbreite verdoppelt, es gilt $\beta = 2$.

Die Doppelseitenband-AM mit unterdrücktem Träger wird im UKW-Stereo-Rundfunk eingesetzt. Dort wird das Differenzsignal (linker Kanal - rechter Kanal) auf einen 38kHz-Träger aufmoduliert. Der Träger, der zur korrekten Demodulation notwendig ist, wird als 19kHz-Stereo-Piloton übertragen und durch eine Frequenzverdopplung im Empfänger zurückgewonnen.

Um den Träger nicht wieder separat zu setzen zu müssen und um den Empfänger so einfach wie möglich gestalten zu können, verwendet man bei der „normalen“ Rundfunkübertragung im Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereich eine abgewandelte Form der oben beschriebenen AM mit unterdrücktem Träger. Man verhindert die Unterdrückung des Trägers, indem dem Quellsignal $f(t)$ ein Gleichanteil A hinzugefügt wird. Für das Trägersignal gilt weiterhin Gleichung 2, das modulierende Signal wird durch den additiven Gleichanteil zu:

$$f(t) = A + a \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) \quad (\text{Gl.7})$$

Das Verhältnis zwischen der maximalen Amplitude des Quellsignales a und dem

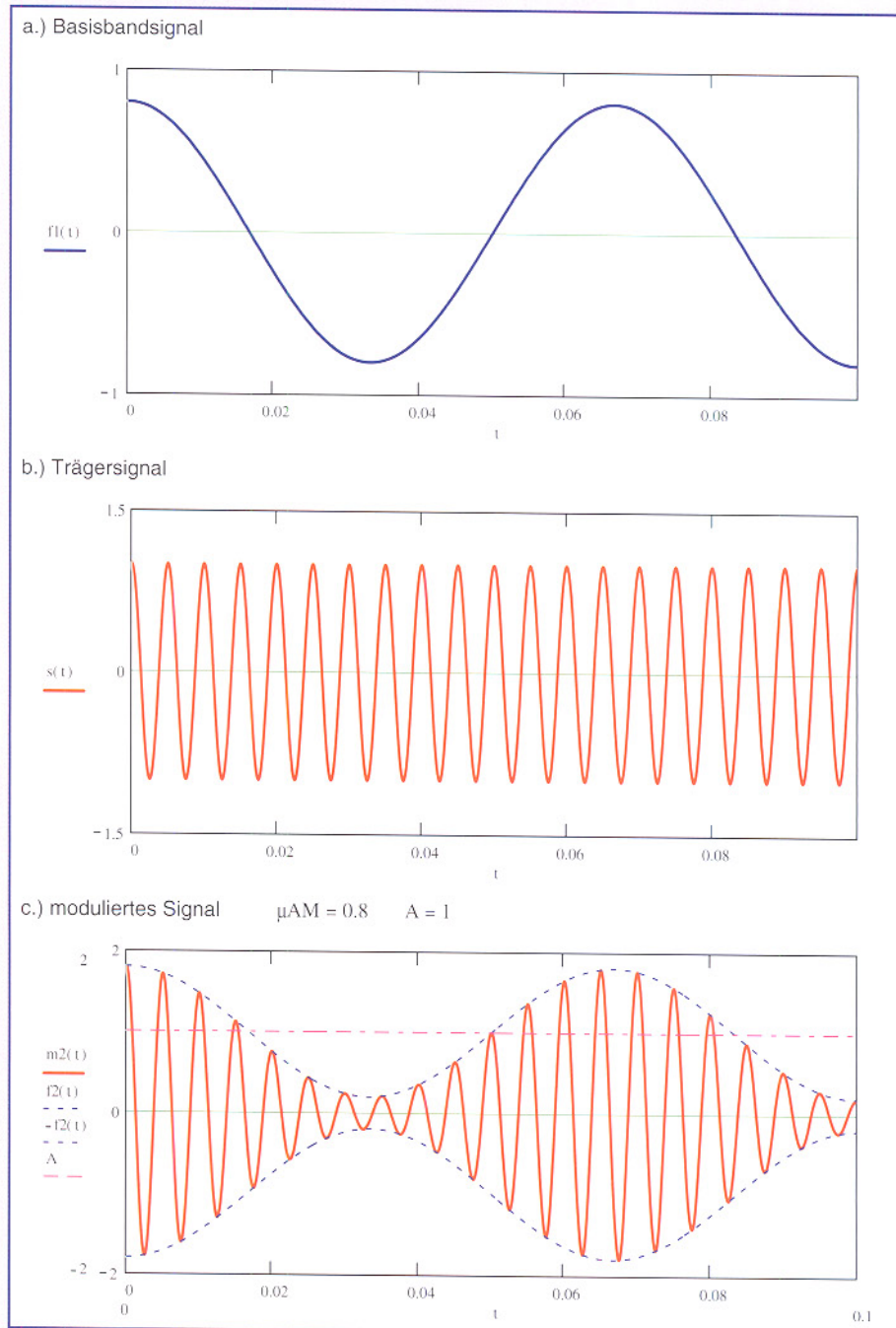


Bild 5: Amplitudenmodulation mit Träger im Zeitbereich

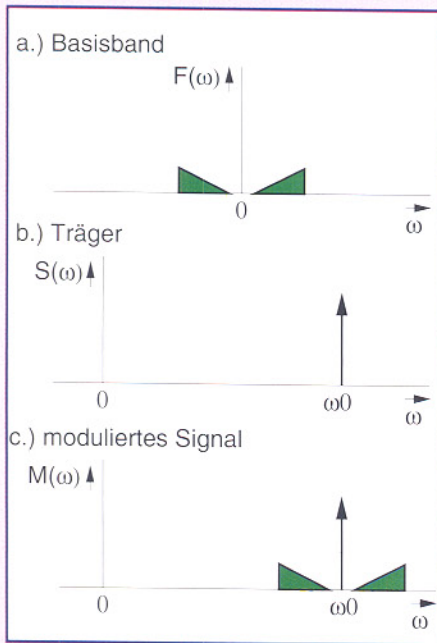


Bild 6: Amplitudenmodulation mit Träger im Frequenzbereich

Gleichanteil A wird als Modulationsgrad μ_{AM} bezeichnet. Dieser Parameter gibt an, wie stark der Träger moduliert ist. $\mu_{AM} = 0$ entspricht keiner Beeinflussung des Trägers, während bei $\mu_{AM} = 1$ die maximal ohne Verzerrungen mögliche Modulation erreicht wird. Für eine lineare Modulation muß immer gelten $\mu_{AM} \leq 1$. Es gilt die Definition:

$$\mu_{AM} = \frac{a}{A} \quad (\text{Gl.8}),$$

wodurch Gleichung 7 zu

$$f(t) = A + \mu_{AM} \cdot A \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) \quad (\text{Gl.9})$$

wird.

Der Träger lt. Gleichung 2 wird mit dem oben beschriebenen Signal moduliert. Die mathematische Multiplikation ergibt dann folgendes Ergebnis:

$$\begin{aligned} m(t) &= f(t) \cdot s(t) \\ &= A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \\ &\quad + A \cdot \mu_{AM} \cdot \cos(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \end{aligned} \quad (\text{Gl.10})$$

Wenden wir auch hier auf den zweiten Term das obige Theorem der Trigonometrie an, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} m(t) &= A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \\ &\quad + \frac{A \cdot \mu_{AM}}{2} \cos((\omega_0 - \omega_1) \cdot t) \\ &\quad + \frac{A \cdot \mu_{AM}}{2} \cos((\omega_0 + \omega_1) \cdot t) \end{aligned} \quad (\text{Gl.11})$$

Der erste Term ist die nicht unterdrückte Trägerfrequenz, während die beiden weiteren Terme die Seitenbänder angeben. Zur Verdeutlichung ist in Abbildung 5 ein solches amplitudenmoduliertes Signal im Zeitbereich dargestellt. Bild 5c. zeigt deutlich, daß sich das modulierende Quellsignal in der Einhüllenden des modulierten Signals wiederfinden läßt. Abbildung 6 zeigt die entsprechenden Signale im Frequenzbereich.

Eine sehr anschauliche Darstellung dieser Modulationsart ist das Zeigerdiagramm in Abbildung 7. Der Trägerzeiger rotiert mit ω_0 und die Seitenbänder jeweils mit

$\omega_0 + \omega_1$ und $\omega_0 - \omega_1$. Eine vektorielle Addition aller Zeiger ergibt dann die Amplitude des Momentanwertes des modulierten Signals. Reduziert man gedanklich die Rotation der Zeiger um die Kreisfrequenz des Trägers ω_0 , so erhält man einen stehenden Trägerzeiger und zwei mit der Kreisfrequenz ω_1 drehende Seitenbandzeiger. Die Unterscheidung der Seitenbänder erfolgt durch die gegensinnige Drehrichtung dieser Zeiger. Die jetzt vereinfachte vektorielle Addition der drei Zeiger ergibt den resultierenden Zeiger, der den Momentanwert des modulierten Signals angibt. Aufgrund der gegensinnigen Drehrichtung der Seitenbandzeiger liegt die Resultierende immer in Phase mit dem Trägerzeiger, nur die Amplitude ändert sich.

Vor allem die Illustration im Frequenzbereich (Bild 6) zeigt sehr deutlich die Verteilung der Amplituden und somit auch die Leistungsverteilung. Die Gesamtleistung P_{AM} teilt sich auf die Trägerleistung P_T und die Leistung in den Seitenbändern P_{SB} auf, wobei die Verteilung je nach Modulationsgrad variiert. Das Verhältnis von Seitenbandleistung zur Trägerleistung ist:

$$\frac{P_{SB}}{P_T} = \frac{\mu_{AM}^2}{2} \quad (\text{Gl.12})$$

Geht man vom maximalen Modulationsgrad $\mu_{AM} = 1$ aus, so wird von der gesamten zur Verfügung stehenden Sendeleistung 2/3 für die Übertragung des Trägers und nur 1/3 für die Seitenbänder aufgebracht. Wenn man dann noch bedenkt, daß beide Seitenbänder eigentlich die gleiche Information tragen, dann verschlechtert sich die Effizienz dieses Modulationsverfahrens noch weiter.

Neben den bisher beschriebenen Verfahren existieren weitere Abwandlungen, die alle auf einer Amplitudenmodulation beruhen. Mit diesen Varianten beschäftigen wir uns im nächsten Teil dieser Artikelserie. **ELV**

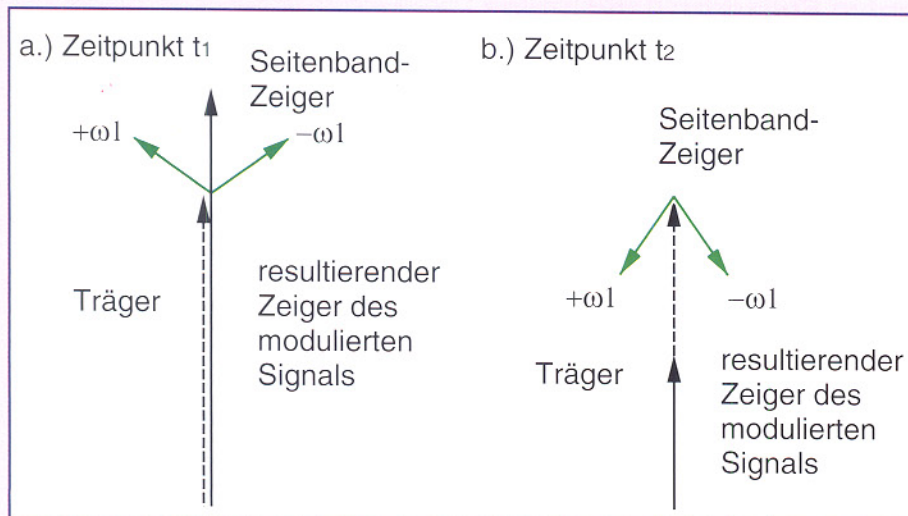


Bild 7: Zeigerdiagramm einer Amplitudenmodulation mit Träger



Dem Crash vorgebeugt - der Akku-Blinker

Akkus zeichnen sich durch eine recht flache Entladekurve aus, die jedoch ab einem bestimmten Entladezustand rapide abfällt. Dieses Verhalten kann z. B. beim Modellfliegen gefährliche Situationen hervorrufen, wenn das Modell plötzlich, geradezu ohne Vorwarnung, nicht mehr steuerbar ist. Unsere kleine, in SMD-Technik ausgeführte Schaltung warnt den Bediener vor einer zu weiten Entladung des Akkus.

Habe fertig...

...sagte sich der Akku und ließ den Empfänger plötzlich Empfänger sein. Folge: Crash, Schaden, womöglich Verletzte - immer eine Gefahr beim Modellflug.

Aber auch viele andere elektronische Geräte bedürfen eigentlich einer rechtzei-

tigen Warnung, wenn ihre Akkus bzw. Batterien erschöpft sind.

Diese Warnung sollte sehr deutlich ausfallen und auch zu sehen sein, wenn man nicht unmittelbar in der Nähe ist, etwa auf ein Display blicken kann, das ja meist das nahe Batterieende mit einem kleinen Symbol ankündigt.

Über eine solche deutliche Warnanzeige

verfügen z. B. viele unserer Laptop-Computer.

Eine deutlich blitzende LED signalisiert je nach Typ den eingeschalteten Computer oder einen bald erschöpften Akku - eine auch bei Sonnenlicht kaum zu übersehende Warnung. So ist der Akkuzustand auf einen Blick eindeutig zu erkennen.

Unser äußerst kompakter Akku-Blinker verhält sich ganz ähnlich. Er steuert, durch die Akkuspannung des überwachten Gerätes versorgt, eine LED an, die kurze, aber sehr intensive Lichtblitze abgibt, die auch auf großer Entfernung und bei Sonnenlicht gut sichtbar sind. Sinkt die Akkuspannung ab, so setzt das Blitzen aus.

Dies prädestiniert den Einsatz der kleinen Schaltung, die nahezu noch überall ihren Platz findet, als Überwachungsgerät für die vielfältigsten Geräte vom Modellflugzeug bis etwa zum Handfunkgerät.

Die LED blitzt, solange sich die reguläre Akkuspannung (4,8 bis 6 V) über der Grenze von 4,5 V befindet, auffällig und sehr hell und setzt aus, sobald die Spannung unter 4,5 V absinkt. Spätestens dann sollte man beim Modellflug landen bzw. bei anderen Geräten die Akkus wechseln.

Schaltung

Abbildung 1 zeigt das Schaltbild des Mini-Blinkers, dessen Arbeitsweise auf einem permanenten Vergleich zwischen Ist- und Sollspannung durch einen Spannungskomparator beruht.

Als Spannungskomparator dient eine programmierbare Z-Diode (IC 1) vom Typ TL431C. Wie im Blockschaltbild (Bild 2) zu erkennen, besteht diese „Z-Diode“ im wesentlichen aus einem Komparator und einer Referenz-Spannungsquelle (2,5 V). Die Funktion einer Z-Diode wird mit diesen Komponenten elektronisch nachgebildet. Durch Veränderung der Außenbeschaltung von IC 1 läßt sich auf einfachste Weise ein Spannungsindikator realisieren.

Die Funktionsweise sieht im einzelnen wie folgt aus:

Über das Widerstandsverhältnis zwischen R 1 und R 2 wird die Schwellwertspannung eingestellt.

Betrachten wir zunächst den Fall der Unterspannung, d. h. die Leuchtdiode wird nicht angesteuert. In diesem Fall liegt die an Pin 8 des IC 1 anstehende und aus der Versorgungsspannung über R 1, R 2 abgeleitete Steuerspannung unterhalb des Schwellwertes von 2,5 V. Der interne Kom-

Technische Daten:

Schaltswelle: 4,5 V
Stromaufnahme: 8 mA
Abmessungen: 25 x 25 mm
Gewicht: 3,6 g

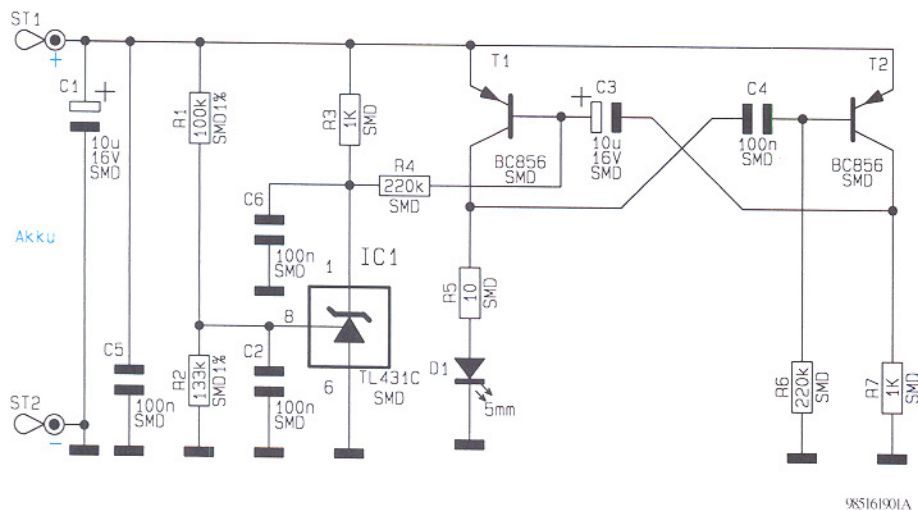


Bild 1: Schaltbild des Akku-Blinkers

Voraussetzung für ein sauberes Verlöten der SMD-Bauteile ist ein LötKolben mit sehr schlanker Spitze und eine möglichst ruhige Hand. Außerdem empfiehlt es sich, SMD-Lötzinn (0,5 mm) zu verwenden.

Wegen der sehr geringen Abmessung der Platine sollte man die Platine mit Klebeband auf einer Arbeitsunterlage fixieren, um ein problemloses Bestücken zu gewährleisten.

Die Bestückungsarbeiten sind anhand der Stückliste und des Bestückungsplans durchzuführen. Die SMD-Bauteile werden an der entsprechend gekennzeichneten Stelle auf der Platine mit einer Pinzette fixiert und zuerst nur ein Anschlußpin angelötet. Nach dem Kontrollieren der korrekten Position können die restlichen Anschlüsse verlötet werden.

Bei den beiden Tantal-Elkos C 1 und C 3 ist unbedingt auf die korrekte Polung zu achten, wobei der Pluspol durch eine Strichmarkierung gekennzeichnet ist (siehe auch Platinenfoto).

Die 5mm-LED wird auf der Platinenoberseite bestückt, kann aber bei Bedarf auch abgesetzt von der Platine montiert werden. Zur Polaritätsbestimmung besitzt die LED eine abgeflachte Gehäuseseite, die die Katode kennzeichnet.

Ein Funktionstest ist mit einem regelbaren Netzteil durchführbar. Hierzu sind die beiden Anschlüsse ST 1(+) und ST 2(-) mit dem Ausgang des Netzteils zu verbinden.

Bei einer Spannung von mehr als 4,5 V (max. 6 V) sollte die LED blinken und umgekehrt bei weniger als 4,5 V erlöschen.

Bei einem positiven Funktionstest ist die Schaltung dann einsatzbereit und kann im zu überwachenden Gerät montiert werden.

Neben 4,8V-Geräten leistet der Akkublinker auch gute Dienste bei der Überwachung von 6V-Geräten, deren kritische Funktionsgrenze meist ebenfalls bei 4,5 V liegt.

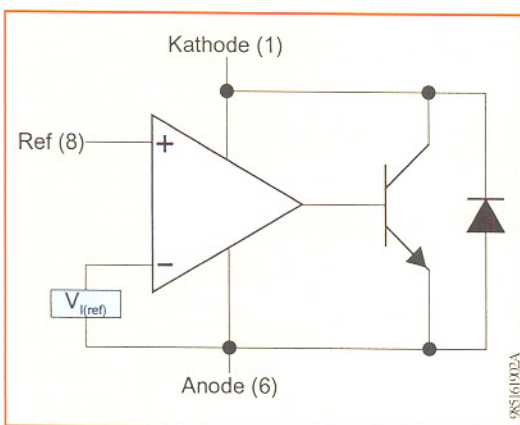





Bild 2: Blockschaltbild des TL431C

an Pin 8 des IC 1 liegt dabei über 2,5 V, und der integrierte Komparator steuert den integrierten Transistor soweit durch, daß an Pin 1 des IC 1 eine Spannung von ca. 2 V liegt. Hierdurch wird der nachfolgende astabile Multivibrator über R 4 aktiviert.

Die beiden Transistoren T 1 und T 2 mit Zusatzbeschaltung (R 4 bis R 7, C 3 und

Nachbau

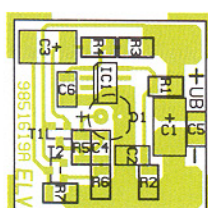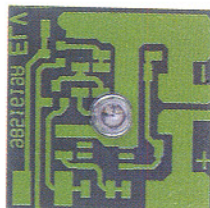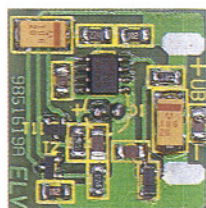Um die Abmessungen sowie das Gewicht gering zu halten, ist die Schaltung in SMD-Technik aufgebaut. Die Abmessungen der Platine betragen lediglich 25 x 25 mm.



Ansicht der fertig bestückten Platine des Akku-Blinkers
von der Löt- und Bestückungsseite mit zugehörigem Bestückungsplan

Stückliste: Akku-Blinker

Widerstände:

10Ω/SMD	R5
1kΩ/SMD	R3,R7
100kΩ/1%/SMD	R1
133kΩ/1%/SMD	R2
220kΩ/SMD	R4,R6

Kondensatoren:

100nF/SMD	C2,C4-C6
10μF/16V/SMD	C1,C3

Halbleiter:

TL431C/SMD	IC1
BC856/SMD	T1,T2
LED, 5 mm, superhell	D1



Faszination Röhre Teil 11

HiFi-Stereo-Röhrenvorverstärker

ELV RVV-100

In diesem elften Teil der Artikelserie beginnen wir mit der Vorstellung der Schaltung unseres neuen ELV-Röhrenvorverstärkers. Mit diesem Röhrenvorverstärker RVV-100 ergibt sich in Verbindung mit der ELV-Röhrenendstufe RV-100 ein leistungsfähiger Vollverstärker, der komplett auf Röhrenbasis ausgelegt ist, wobei der Vorverstärker natürlich auch als Signallieferant für jede andere Endstufe dienen kann.

Allgemeines

Wer eine High-End-Röhrenendstufe sein Eigen nennt, oder wer einmal eine etwas andere Vorstufe erproben möchte, wird sich für eine Röhrenvorstufe entscheiden. Wie schon mehrfach in unserer Artikelserie „Faszination Röhre“ beschrieben, zeigt sich auch bei dieser Röhrenanwendung, mit wie wenigen Bauteilen sehr gute Ergebnisse erreichbar sind. Eine wesentliche Voraussetzung für sehr gute technische Daten und gute Klangeigenschaften ist natürlich auch hier die Verwendung hochwertiger Bauteile wie ausgesuchte Röhren, Kondensatoren und Widerstände sowie ein optimierter Aufbau.

Dem Aufbau kommt hier wieder eine besondere Bedeutung zu, da etwaige Unzulänglichkeiten bei den hier zu verarbeitenden sehr kleinen Signalpegeln fatale Folgen für die erreichbaren technischen Daten haben.

Außerdem spielt das ansprechende Design beim Röhrenvorverstärker, wie auch schon bei der Röhrenendstufe, eine wesentliche Rolle. Hier haben wir die Konstruktion und das Design in Anlehnung an den ELV-Röhrenverstärker RV-100 entworfen. Somit ergibt sich bei der Kombination beider Geräte ein homogenes Bild eines High-End-Vollverstärkers. Aber nicht nur in Verbindung mit der ELV-Endstufe kann sich der neue Vorverstärker „sehen lassen“, auch als Signallieferant für andere Endstufen überzeugt er durch sein ansprechendes Design und die guten technischen Daten.

Ein Vorverstärker muß viele verschiedene Funktionen erfüllen. Seine primäre Aufgabe ist die Bereitstellung eines Quellensignales für die Ansteuerung einer Endstufe. Die Röhrenvorstufe verfügt daher über die Anschlußmöglichkeit mehrerer verschiedener Signalquellen. Die wichtigsten Audioquellen sind der Tuner, der CD-Spieler, das Tapedeck und, für einen Röh-

renfan unverzichtbar, der Plattenspieler. Um auch einem TV-Gerät oder einer anderen Audioquelle Anschluß zu gewähren, besitzt der ELV-Röhrenvorverstärker neben den oben erwähnten Anschlüssen zusätzlich einen Aux(iliary)-Eingang.

Als weitere Funktionen können

- die Auswahl einer angeschlossenen Quelle und die Durchschaltung zur Endstufe,
- die Umschaltung „Source/Monitor“ bei Tape-Betrieb,
- die Pegelanpassung der verschiedenen angeschalteten Quellen,
- die Entzerrung des Schneidkennlinienfrequenzganges von Schallplatten,
- die PegelEinstellung (Lautstärkesteuerung) und
- die Bereitstellung des Signals für die Ansteuerung der Endstufe an einem möglichst kleinen Innenwiderstand

genannt werden.

Auf eine Bandbreitenbegrenzung durch Rausch- und Rumpelfilter wird bewußt

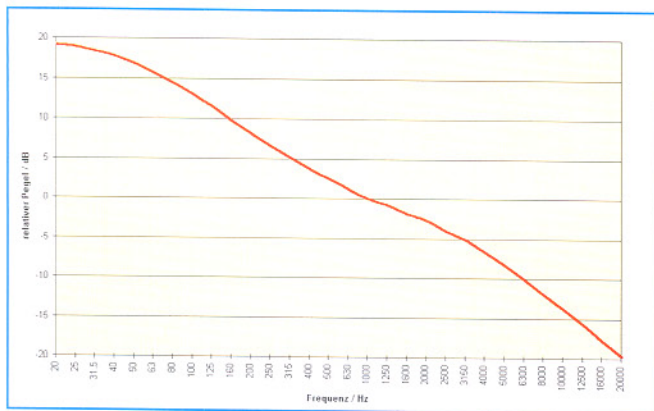


Abbildung 55: Frequenzgang eines Phonoentzerrungsverstärkers nach RIAA

verzichtet, genauso wie auf eine Balance-Einstellung.

Die Einstellbarkeit der Stereo-Balance ist eigentlich bei keinem Vorverstärker erforderlich, da alle Endstufen, so auch die ELV-Röhrendstufe RV-100, mit für beide Stereokanäle getrennten Pegel-einstellern ausgerüstet sind. Mit einer Balance-Einstellung werden die Lautstärkeunterschiede am Hörort aufgrund der unterschiedlichen Position bzw. Entfernung zum jeweiligen Lautsprecher ausgeglichen. Da es sich hierbei im Prinzip um eine einmalige Einstellung handelt, ist es nicht erforderlich diese Funktion als Bedienelement in einen Vorverstärker aufzunehmen, diese Grundeinstellung wird an der Endstufe durchgeführt.

Auch eine Klangregelung ist bei High-End-Geräten eher selten zu finden, und wenn ein Gerät mit diesen „Signalverfälschern“ ausgerüstet ist, besitzt der Vor- bzw. Vollverstärker immer eine „Tone-Defeat-Taste“, um das gesamte Klangregelnetzwerk zu überbrücken. Der HiFi-Purist wird diese Taste, falls vorhanden, immer eingeschaltet haben, um das „wahre“ Audiosignal zu hören. In der gesamten Übertragungskette einer HiFi- bzw. High-End-Anlage wird bei der Entwicklung auf einen „geraden“ Frequenzgang besonderer Wert gelegt.

Alle Audiokomponenten, so auch die ELV-Röhrendstufe und -endstufe, sind stets dahingehend optimiert, daß sich möglichst keine Abweichungen vom idealen geraden Frequenzgang ergeben. Aus diesem Grund haben wir im ELV-RVV-100 auf eine Frequenzgangverzerrung mittels Tiefen- und Höheneinstellern verzichtet.

Eine ganz andere Art der Frequenzgangverzerrung ist jedoch bei jedem Vor- bzw. Vollverstärker notwendig, die Entzerrung der Schneidkennlinie am Plattenspieler-eingang.

Ein Phono-eingang gehört bei allen hochwertigen Vor- bzw. Vollverstärkern zur absolut notwendigen Grundausstattung. Da der Liebhaber des Röhrenklangs auch zu

den potentiellen Schallplattenliebhabern gehört, ist ein entsprechender Eingang auch für den ELV-Röhrendstufe vorverstärker Pflicht.

Nahezu alle Plattenspieler besitzen ein Abtastsystem, das nach dem Induktionsprinzip arbeitet. Bei einem Magnetsystem (moving magnet =

MM) und auch bei einem dynamischen System (moving coil = MC) wird die Ausgangsspannung des Tonabnehmers aufgrund des Induktionsprinzips erzeugt. Beim Moving-Magnet-System ist die Abtastnadel mit einem Magneten versehen, der sich aufgrund der Rillenauslenkung der Schallplatte innerhalb eines festen Spulensystems bewegt. Bei einem Moving-Coil-System ist das Spulensystem auf der Abtastnadel angebracht und bewegt sich in einem festen Magneten. Da nach dem Induktionsgesetz die induzierte Spannung proportional der Ablenkgeschwindigkeit ist, stellt sich auch die Ausgangsspannung des Magnetsystems proportional dieser als Schnelle bezeichneten Parameters ein.

Die Schnelle ist proportional der Frequenz und Auslenkung bzw. Amplitude. Eine Schallplatte wird aber nicht mit konstanter Schnelle sondern nach dem Prinzip konstanter Auslenkung „geschrieben“. Hierfür gibt es eine genormte Kennlinie, die sogenannte RIAA-Kennlinie des Schneidfrequenzganges (Recording Industries Association of America), die die Beeinflussung der aufzuzeichnenden Schnelle in Abhängigkeit von der Frequenz angibt.

Da die Ausgangsspannung am Tonabnehmersystem proportional der Schnelle ist, d. h. bei niedrigen Frequenzen aufgrund der dann sehr kleinen Schnelle klein ist und zu höheren Frequenzen ansteigt, muß die Kennlinie wieder kompensiert werden. Dazu wird eine entsprechende Frequenzgangentzerrung eingesetzt.

Weil ein magnetisches Tonabnehmersystem auch nur sehr kleine Ausgangsspannung abgibt, ist für eine Weiterverarbeitung zunächst eine entsprechende Vorverstärkung notwendig. In diesen Vorverstärker wird die notwendige Frequenzgangentzerrung der Schneidkennlinie mit eingebaut, es entsteht ein Phonovorverstärker. Der für eine normengerechte Entzerrung notwendige Frequenzgang ist in Abbildung 55 dargestellt. Die am weitesten verbreiteten Tonabnehmer sind magnetische Systeme, die sogenannten Moving-Magnet-Systeme. Daher ist im ELV-Röhrendstufe vorverstärker auch ein Phonovorverstärker für dieses Abtastprinzip implementiert.

Eine weiteres Feature, das in jedem guten Vor- bzw. Vollverstärker zu finden ist, ist die Tape-Monitor-Funktion. Grundsätzlich wird hiermit das am Tape-Eingang anstehende Signal als Quelle ausgewählt und zur Endstufe weitergeführt. Die wesentliche Besonderheit tritt bei dieser Funktion aber erst bei der Aufnahme mit dem angeschlossenen Tapedeck in Aktion. Hierbei wird dann nicht das für Aufnahme-zwecke zur Bandmaschine geführte Audiosignal parallel dazu auch zur Endstufe geführt, sondern das an den Tape-Eingangsbuchsen anliegende Signal wird vom Vorverstärker verarbeitet.

„Normale“ Tapedecks stellen im Aufnahmebetrieb das Audiosignal nach der Aussteuerungsregelung wieder an ihren Ausgangsbuchsen zur Verfügung. Somit ist das ausgesteuerte Signal hörbar. Erst bei hochwertigen Cassettendecks mit Hinterbandkontrolle kommt der Tape-Monitor-Funktion ihre eigentliche Aufgabe zu. Ein Tapedeck mit dieser Hinterbandkontrollfunktion ist in der Lage, bereits während der Aufnahme mit Hilfe eines separaten Wiedergabekopfes das gerade aufgenommene Signal wiederzugeben. So ist es möglich die Aufnahme zu überwachen und evtl. korrigierend einzugreifen.

Nach diesen grundsätzlichen Anmerkungen zur Röhrendstufe, stellen wir im folgenden die Schaltung des ELV-RVV-100 vor.

Schaltung

Die Abbildung 56 zeigt das Schaltbild des Signalteiles, während in Abbildung 57 das Netzteil des Röhrendstufe vorverstärkers dargestellt ist. Die Ansteuerung der Relais in der Signalumschaltung gibt Abbildung 58 wieder. Bei der ersten Betrachtung wird dem Leser der vergleichsweise hohe Aufwand für das Netzteil auffallen. Dieser ist erforderlich, um eine gute Kanaltrennung sowie den gewünschten Signal-Rauschabstand zu gewährleisten. Das dargestellte Schaltbild des Signalteiles zeigt nur die Komponenten des linken Stereokanals. Der rechte Kanal ist identisch aufgebaut, das Schaltbild enthält somit keine bedeutenden Informationen, weshalb auf eine Darstellung verzichtet werden kann. Die nun folgende Schaltungsbeschreibung des Verstärkerteiles orientiert sich am dargestellten linken Stereokanal.

Verstärker

Die oben beschriebenen Funktionen der Vorstufe lassen sich relativ einfach unter einen Hut bringen. Da eine wesentliche Funktion der Röhrendstufe die Vorverstärkung der Eingangssignale ist, muß bei der Entwicklung und Dimensionierung

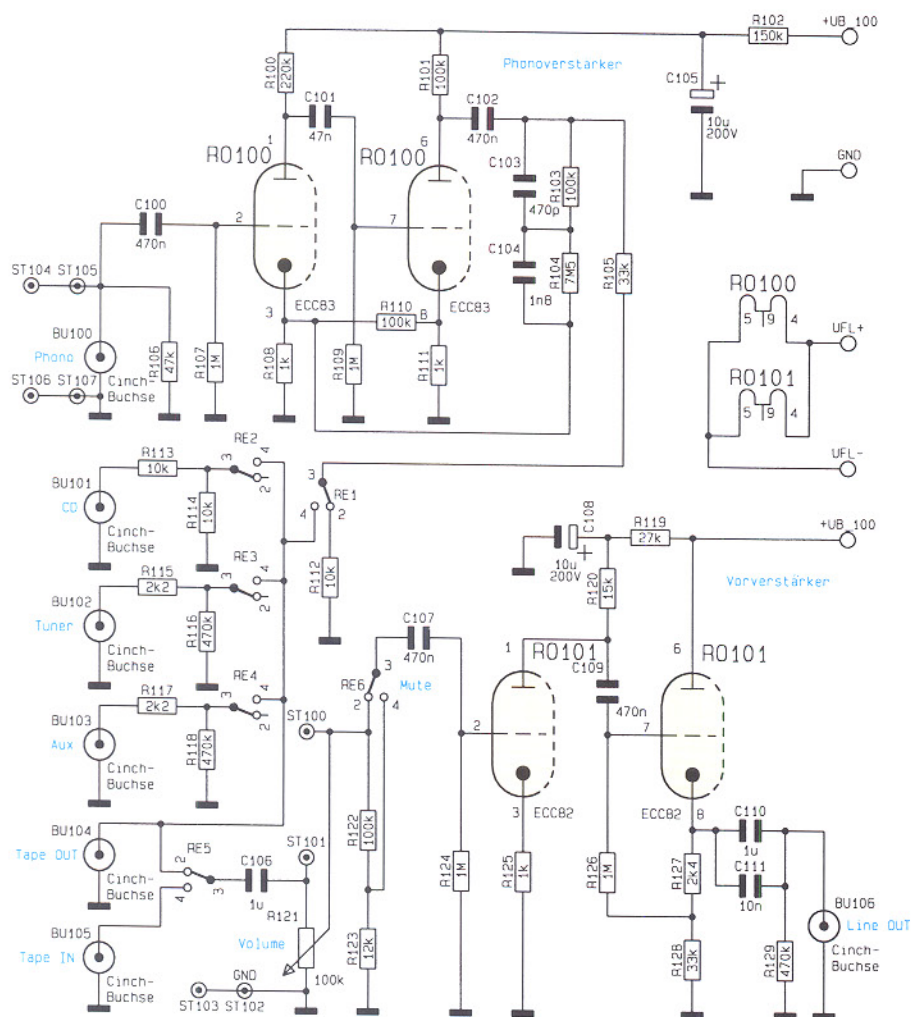


Abbildung 56: Schaltbild des Signalteiles

zunächst die erforderliche Verstärkung bestimmt werden. Diese basiert natürlich auf einer optimierten Anpassung an unsere Röhrenendstufe ELV-RV-100.

Da alle Audioquellen (außer Phono) bereits einen hohen Ausgangspegel von $>100\text{ mV}$ aufweisen und die ELV-Röhrenendstufe nur eine Eingangsspannung von etwa 700 mV zur Vollaussteuerung benötigt, reicht eine Verstärkung der Vorstufe von $V = 5$ aus, um die Endstufe sicher auszusteuern. Geht man davon aus, daß die Pegeleinsteller an der Endstufe etwa auf eine mittlere Lautstärke eingestellt sind, benötigt man für die Vollaussteuerung eine Eingangsspannung von $1,4\text{ V}$.

Bei einer Verstärkung von $V = 5$ der Vorstufe ist an deren Eingang eine Spannung von 280 mV erforderlich. Bei üblichen Ausgangsspannungen von ca. 500 mV bei UKW-Tunern, Tapedecks usw. wird also eine Vollaussteuerung der Endstufe bereits bei nicht voll aufgeregeltem Lautstärkeeinsteller sicher erreicht. Wir wählen also eine Verstärkerstufe mit $V = 5$, die ohne Schwierigkeiten aus einem System einer ECC 82 gebildet werden kann.

Die Röhre RO 101 System 1 (RO 101/1) mit Beschaltung stellt die entsprechende Verstärkung zur Verfügung, um der Endstufe das Audiosignal mit einem ausreichenden Pegel zu liefern.

Für eine korrekte Ansteuerung der Endstufenschaltung kommt dem Ausgangswiderstand des Vorverstärkers eine wesentliche Bedeutung zu. Um der Endstufe das Audiosignal mit einem ausreichend kleinen Innenwiderstand zuführen zu können, ist eine Impedanzwandlerstufe erforderlich. So wird das zweite System der ECC 82, RO 101/2, als nachfolgende Kathodenstufe betrieben, die dann den gewünschten kleinen Innenwiderstand liefert (wir erinnern uns an die Röhregrundschaltungen im „ELVjournal 3/97“). In der vorliegenden Dimensionierung ergibt sich ein Innenwiderstand von $R_i < 1\text{ k}\Omega$. Dieser Wert ist ausreichend, um bei einer angenommenen Kapazität des Verbindungskabels zur Endstufe von 200 pF eine obere Grenzfrequenz von $>> 20\text{ kHz}$ mit großer Sicherheit zu gewährleisten.

Ein weiterer wesentlicher Parameter ist die Übersteuerungsfestigkeit. Die im

RVV-100realisierte Verstärkerstufe ist bis ca. $U_A = 10\text{ V}$ bei einem Klirrfaktor von $k < 2\%$ aussteuerbar. Das ist eine 7fache Übersteuerungsfestigkeit gegenüber dem tatsächlich benötigten Maximalwert von $U_A = 1,4\text{ V}$ zur Vollaussteuerung der Endstufe.

Bevor das Signal, von den Signaleingangsbuchsen kommend, auf den Vorverstärker bestehend aus RO 101 mit Zusatzbeschaltung gegeben wird, ist die Lautstärkeeinstellung in den Signalweg eingefügt. Mit Hilfe des Tandempotentiometers R 121/R 221 läßt sich die Lautstärke einstellen. Hierbei muß ein Typ mit logarithmischer Widerstandsverteilung über den Drehwinkel zur Anwendung kommen, um eine zum Drehwinkel näherungsweise synchrone Lautstärkeänderung zu gewährleisten. Diese logarithmische Skalierung beruht auf der Tatsache, daß zwischen der physikalisch erzeugten Größe Schalldruck und der vom menschlichen Gehör empfundenen Lautstärke ein nahezu logarithmischer Zusammenhang besteht. Wird kein logarithmisches Poti verwendet, so würde sich die gesamte wahrgenommene Lautstärkeänderung in einer sehr kleinen Drehwinkeländerung widerspiegeln, die Lautstärkeeinstellung wäre in der Praxis weniger brauchbar.

Ein weiterer Aspekt bei der Auswahl des Lautstärkereglers ist der Gleichlauf beider kombinierter Potentiometer. Hier spielt die absolute Differenz eine untergeordnete Rolle, da dieser Unterschied durch eine einmalige Einstellung der Signalpegel an der Endstufe kompensiert werden kann, wichtiger ist hier die Änderung des Gleichlaufs über den Drehwinkel. Für besonders hohe Ansprüche kann man einen Spannungsteiler aus engtolerierten Festwiderständen und Stufenschalter (ausgeführte Teilung in „dB-Schritten“) einsetzen. Dieser extrem hohe Aufwand steht aber in keiner Relation zur erzielbaren Verbesserung.

Eine weitere Einflußnahme auf die Lautstärke ergibt sich mit der Mute-Funktion. Mit Hilfe des Schalters S 4, der über die Arbeitskontakte des Relais RE 6 die Widerstände R 122 und R 123 in den Signalweg schaltet, läßt sich die Lautstärke um 20 dB absenken. Mit dieser Funktion erreicht man bei kleinen Lautstärken eine bessere Einstellbarkeit.

Phonoverstärker

Wie schon erwähnt, gehört das Abhören von Schallplatten auch heute noch zum Standard vieler Musikliebhaber. Also ist im ELV-Röhrenvorverstärker auch ein passender Röhren-Entzerrerverstärker implementiert, der den Aufnahme Frequenzgang der Schallplatte entzerrt. Diese Entzerrung erfolgt nach der RIAA-Kennlinie,

die hohe Frequenzen abgesenkt und die tiefen Frequenzen im Pegel anhebt.

Da ein magnetisches Tonabnehmersystem nur einige Millivolt als Ausgangssignal liefern kann, muß der Vorverstärker etwa um den Faktor 100, d. h. um $V \approx 40$ dB verstärken. Diese Verstärkung wird sinnvollerweise auf zwei Stufen aufgeteilt. Praktisch erfolgt dies durch RO 100.

Die beiden Systeme dieser Röhre vom Typ ECC 83 sind zu einem zweistufigen RC-gekoppelten Verstärker verschaltet. Die erforderliche Entzerrung des Frequenzganges erfolgt dabei über die RC-Glieder R 103 / C 103 und R 104 / C 104. Diese den Frequenzgang bestimmenden Bauteile liegen im Gegenkopplungsweig von der Anode des zweiten Systems (RO 100/2) zur Kathode des ersten Systems (RO 100/1) der ECC 83. Durch diese Kombination wird die Frequenzgangbeeinflussung entsprechend der RIAA-Kurve erreicht. Die zugehörige Kennlinie ist in Bild 55 dargestellt.

Um eine korrekte Anpassung sicherzustellen, weist der Entzerrerverstärker die für magnetische Tonabnehmersysteme erforderliche Eingangsimpedanz von ca. 47 k Ω auf. Die Ausgangsimpedanz des Vorverstärkers beträgt $R_A < 5$ k Ω .

Die Schwierigkeit bei der Realisierung dieser Stufe liegt weniger in der Auswahl und Dimensionierung der Schaltung, das größere Problem besteht darin beim Aufbau dieser Stufe die erforderliche gute Abschirmung gegen Brummeinstreuungen sowie die optimale Wahl der Erdungspunkte zur Erreichung eines guten Störspannungsabstandes zu finden.

Netzteil

Um ausgezeichnete technische Daten und gute Klangeigenschaften erreichen zu können, ist eine sehr gute Spannungsversorgung notwendig. In dem in Abbildung 57 dargestellten Schaltbild zeigt sich der relativ hohe Aufwand für das Netzteil einer Vorstufe. Absolut stabile und sauber geglättete Netzteilspannungen sind eine Grundvoraussetzung für eine gute Vorstufe. Unzulänglichkeiten im Netzteil spiegeln sich z. B. sofort im erreichbaren Fremdspannungsabstand oder in der Kanaltrennung wieder. Um hier optimierte Voraussetzungen zu schaffen, ist eine aufwendige Stabilisierung notwendig.

Der erhöhte Entwicklungsaufwand beginnt mit der Auswahl des Netztransfor-

mators. Ein streuarmer Netztransformator stellt vier Spannungen zur Verfügung: eine 200V-Wicklung zur Anodenspannungsversorgung, je Stereokanal ein 17V-Abgriff zur Heizspannungsversorgung und eine 5V-Wicklung für die Relais der Signalumschaltung.

Die Anodenspannungen für die beiden Kanäle werden aus einer Wicklung gewonnen. Nach der Gleichrichtung und einer folgenden Siebung sorgen zwei einstellbare Hochspannungslinearregler (IC 150 und IC 250) für die stabilisierten Ausgangsspannungen von 200 V je Kanal. Um diese Spannung auch unter allen Toleranzbedingungen möglichst genau einhalten zu können, ist hier mit dem Trimmer R 152 bzw. R 252 ein Abgleichpunkt vorgesehen. Jeder Kanal erhält so seine separat stabilisierte Anodenspannung, was eine gute Kanaltrennung unterstützt.

Ebenso wie die Anodenspannung wird auch die Heizspannung für jeden Kanal gesondert erzeugt. Die entsprechenden Wechselspannungen werden gleichgerichtet und durch die Kondensatoren C 160 bzw. C 260 geglättet. Je Kanal sorgt dann ein einstellbarer Längsregler vom Typ LM 317 (IC 160 und IC 260) für die genaue

Heizspannung von 12,6 V für jede Röhre. Diese Gleichstromheizung ist für jede gute Röhrenvorstufe Bedingung, um Brummeinstreuungen über die Heizfaden-Kathodenkapazität, insbesondere bei der empfindlichen Entzerrervorstufe, zu vermeiden.

Die Wechselspannung zur Versorgung der Relaisstufen wird nur gleichgerichtet und anschließend mit C 7 geglättet, eine weitere Stabilisierung ist hier nicht notwendig. Die hier gewählte Netzteil-schaltung bildet die Grundlage für einen qualitativ hochwertigen Vorverstärker.

Für Vorverstär-

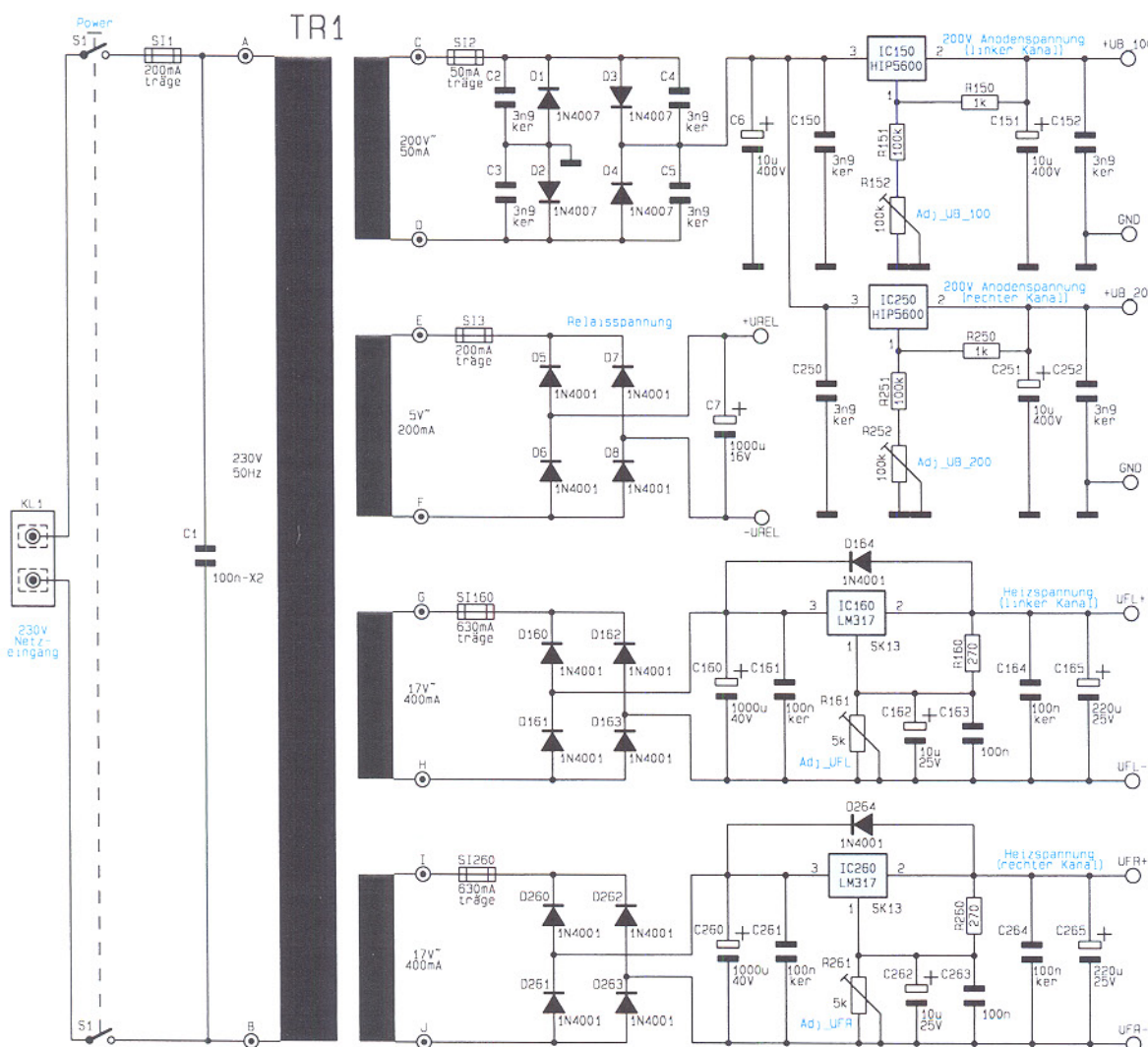


Abbildung 57:
Schaltbild des
Netztes

ker in der Preisklasse von 5.000,- bis 10.000,- DM werden zuweilen zur Gleichrichtung ebenfalls Röhren eingesetzt, die Netzteile räumlich getrennt vom Verstärkerteil aufgebaut oder gar Akkumulatoren zur Heizung eingesetzt. Beim RVV-100 haben wir auf solche auf zum Teil exotische Lösungen verzichtet und uns auf eine optimierte Qualität des Signalweges konzentriert, der im aktiven Teil selbstverständlich ausschließlich mit hochwertigen Röhren bestückt ist. Bei der übrigen Schaltungstechnik, die zum „Röhrensound“ keine objektiven Beiträge leistet, kommen daher modernste Komponenten zum Einsatz, was sich im Ergebnis in einem erlesenen Klangbild widerspiegelt.

Signalquellenumschaltung

Nachdem wir nun die Verstärkerschaltung und die Spannungsversorgung besprochen haben, wenden wir uns im letzten Abschnitt der Signalquellenumschaltung zu. Dieser auf den ersten Blick triviale Schaltungsteil kann große Auswirkungen auf die Qualität eines Vorverstärkers haben.

Die einzige Aufgabe, die der Signalquellenumschaltung zukommt, ist die Auswahl einer Wiedergabequelle aus den verschiedenen angeschlossenen Audioquellen, ohne dabei das Audiosignal zu beeinflussen. Bei einem idealen Schalter ergibt sich kein Einfluß auf das Quellensignal. Da aber kein Schalter als ideal angesehen werden kann, ergeben sich je nach ausgewähltem Konzept für die Signalquellenumschaltung verschiedene Einflußmöglichkeiten. So gibt es je nach Konstruktionsaufwand und Bedienungskomfort verschiedene Ausführungsvarianten. Mehrere Lösungen stehen zur Diskussion:

- der gute alte Drehschalter,
- der Tastenschalter bzw. Tastensatz,
- die Umschaltung durch Relais und
- die Umschaltung durch moderne Halbleiter.

Die Varianten mit ihren Vor- und Nachteilen werden wir im folgenden kurz betrachten.

Der Drehschalter ist eine sehr preiswerte und robuste Lösung, hat jedoch den Nachteil, daß er konstruktiv nicht ohne Mühe in der Nähe der Eingangsbuchsen untergebracht werden kann, zumal die Eingangsbuchsen meist fast die gesamte Rückfront des Verstärkers in Anspruch nehmen. Der Verdrahtungsaufwand ist so relativ hoch und Probleme im Übersprechen sind vorprogrammiert.

Der Tastenschalter ist ebenfalls robust und preiswert. In der Ausführung für Platinenmontage ist es aber erforderlich, alle zu- und abführenden Leitungen auf den relativ geringen Raum des Tastenschalters zusammenzuführen. Probleme im Übersprechverhalten sind auch hier zu erwarten.

Die Umschaltung mit Relais als Umschaltelemente hat den großen Vorteil, daß man in der Gestaltung des Verstärkers fast völlig freie Hand hat. Die Umschaltrelais können direkt in der Nähe der zugehörigen Eingangsbuchsen positioniert werden. Von dieser Relaisanordnung führt dann nur ein Leitungspaar zum Eingang des Vorverstärkers. So läßt sich die Leitungsführung der empfindlichen Audiosignale optimieren. Da der Wahlschalter nur für die Ansteuerung der zugehörigen Relais sorgt, kann dieser dort platziert werden wo er vom Gehäusedesign her optimal wirkt. Ein Nachteil des Relaisverfahrens ist der erhöhte Kostenaufwand.

Auch die Umschaltung durch Halbleiterschalter bietet ähnliche Möglichkeiten wie die Umschaltung mittels Relais. Als Nachteil muß angeführt werden, daß ein Halbleiterschalter keinen idealen „Ein-“ bzw. „Aus“-Zustand besitzt, ansonsten haben sie die gleichen Vorteile wie Relais und sind zudem preiswerter. Eine Signalquellenumschaltung mittels Halbleiterschalter gehört allerdings vorzugsweise in eine entsprechende Halbleiterschaltung, ihr

Einsatz in einer Röhrenvorstufe wäre ein Stilbruch.

In der ELV-Röhrenvorstufe ist aufgrund der besten Voraussetzungen für eine möglichst geringe Signalbeeinflussung die Signalquellenumschaltung mit einer Relaisumschaltung realisiert. Der Vorverstärker besitzt die Eingänge Phono, CD, Tuner, Aux und Tape.

Mit dem als Drehschalter ausgeführten Umschalter S 2 wird die gewünschte Quelle (außer Tape) ausgewählt. Das zugehörige Relais (RE 1 bis RE 4) schaltet dann die ausgewählte Quelle in den Signalweg.

Das Relais RE 5 dient als Umschalter „Source/Monitor“ bei Tape-Betrieb. In der Stellung „Source“ liegt das mit dem Schalter S 2 eingeschaltete Quellensignal am Tape-Ausgang (BU 104) des Vorverstärkers, d. h. am Aufnahmeeingang des Recorders oder der Bandmaschine an. Außerdem gelangt das ausgewählte Quellensignal parallel dazu auf den Line-Ausgang (BU 106) der Verstärkerstufe und kann abgehört werden. In der Stellung „Monitor“ von RE 6 wird das Wiedergabesignal des Recorders oder der Bandmaschine an den Eingang der Verstärkerstufe gelegt und kann abgehört werden.

Wie bereits erwähnt, kann bei Recorders mit Hinterbandkontrolle in dieser Stellung die laufende Aufnahme (von einer der Quellen Phono, CD, Tuner oder Aux) mitgehört werden. Das Einschalten dieser Tape-Monitor-Funktion erfolgt zweckmäßig durch den separaten Schalter S 3.

Die Eingangsbuchsen CD, Tuner, Aux und Tape (BU 101 bis BU 103, BU 105 sowie BU 201 bis BU 203, BU 205) sind direkt mit den Arbeitskontakten der jeweiligen Relais verbunden. Nur der Phono-eingang (BU 100, BU 200) geht zunächst direkt auf den Entzerrerverstärker.

Das verstärkte und entzerrte Plattenspieler-signal gelangt anschließend auf den Arbeitskontakt des Relais „Phono“ (RE 1). Das Signal vom CD-Player wird über einen Teiler 1:2, bestehend aus R 113 und R 114, an die übrigen Pegel angepaßt. Die Widerstandskombinationen aus 2,2 kΩ und 470 kΩ an den Eingängen Tuner und Aux schließen diese Quellen ab, wenn sie nicht an den Verstärker geschaltet sind.

Damit ist die detaillierte Beschreibung der Schaltung abgeschlossen und wir wenden uns im nächsten Teil des Artikels dem Nachbau des ELV-Röhrenvorverstärkers zu.

ELV

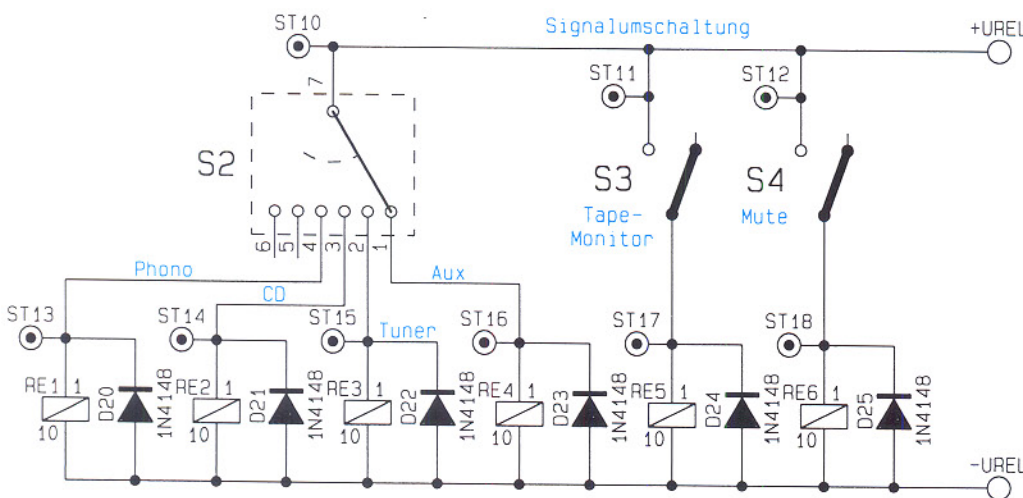


Abbildung 58:
Relaisansteuerung

Multi-Systemmonitor LM 78

Kurzbeschreibung:

Hochintegrierter Überwachungschip für die Kontrolle von Computersystemen, Kommunikationszentralen, medizinischen Geräten, Steuerungen und anderen mikroprozessorgesteuerten Geräten mit hohem Zuverlässigkeitsanspruch. Überwachung von Busaktivitäten (ISA), Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Versorgungsspannungen und Warnung innerhalb des Hostsystems.

Hersteller: National Semiconductor, www.national.com

- Erfassung der Daten von bis zu 8 digitalen Temperatursensoren (LM 75) und einer Temperatur durch internen Sensor
- 7 Spannungsüberwachungseingänge (5 x positiv; 2 x negativ)
- 3 Eingänge für die Erfassung von Lüfterdrehzahlen
- Eingang für Gehäusealarm
- WATCHDOG-Funktion für alle Monitorfunktionen
- interner 32 Byte-POST-Code-RAM, überwacht ISA-Bus
- Power Switch Bypass - überwacht Systemvorgänge und verhindert vorzeitiges Abschalten
- ISA- und I²C-Bus-Interface

Funktionsbeschreibung

Der LM 78 stellt ein komplexes Überwachungssystem dar, das die wichtigsten Betriebszustände eines elektronischen Systems, vorzugsweise eines Mikroprozessorsystems überwacht und bei Störungen dieses Systems sowohl den Benutzer warnt als auch automatisch Schutzmaßnahmen einleitet.

Der in einem 44poligen Flat-Pack-Gehäuse untergebrachte Chip enthält eine sehr komplexe Schaltungsstruktur (Abbildung 2), die die verschiedenen Überwachungsaufgaben realisiert und koordiniert.

Temperaturüberwachung

Der LM 78 bietet zwei Arten der Temperaturüberwachung. Zum einen ist ein Temperatursensor bereits im Chip integriert. Dieser ermöglicht bereits die Erfassung der unmittelbaren Umgebungstemperatur.

Typischer Einsatzfall des Bausteins ist z. B. die Überwachung eines PC-Motherboards. Dort findet der Chip meist unmittelbar unter dem Prozessor seinen Platz und kann so innerhalb der Prozessor-Steckfassung direkt die Prozessor-Betriebstemperatur erfassen.

Der folgende 8-Bit-AD-Wandler setzt die Temperaturinformationen in ein Datenwort um, das bei einem vom Systemprogrammierer bzw. Nutzer bestimmten Schwellwert einen Interrupt auslöst, der

wiederum nahezu beliebige Meldungen oder Aktionen aktivieren kann. Der erfassbare Temperaturbereich des Sensorteils beträgt -55°C bis +125°C.

Da gerade in einem komplexen System wie einem PC oder gar einem Server oder aber einem mikroprozessorgesteuerten Ladergerät mehrere kritische Wärmequellen existieren, verfügt der LM 78 über die Möglichkeit, via integriertem I²C-Bus und BTI-Eingang (Board Temperature Interrupt) bis zu acht zusätzliche digitale Temperatursensoren des Typs LM 75 (Standard-Temperatur-Sensor für digitale Anwendungen) abzufragen, die z. B. an Festplatten, Netzteilen und anderen temperaturkritischen Teilen angebracht werden können.

Pin	Bezeichnung
1	IORD#
2	IOWR#
3	SYCLK
4	D7
5	D6
6	D5
7	D4
8	D3
9	D2
10	D1
11	D0
12	VCC
13	GNDD (Digital)
14	SMI_IN#
15	Chassis Intrusion
16	Power Switch Bypass
17	FAN 3
18	FAN 2
19	FAN 1
20	SCL
21	SDA
22	RESET#
23	NTEST
24	GNDA (Analog)
25	-IN6
26	FB6
27	FB5
28	-IN5
29	IN4
30	IN3
31	IN2
32	IN1
33	IN0
34	VID3
35	VID2
36	VID1
37	VID0
38	BTI#
39	NMI/IRQ#
40	SMI#
41	A2
42	A1
43	A0
44	CS#

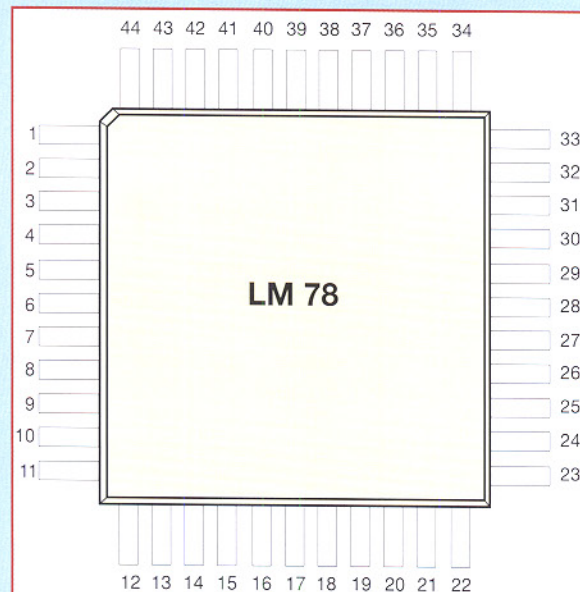


Bild 1: Pinbelegung LM 78

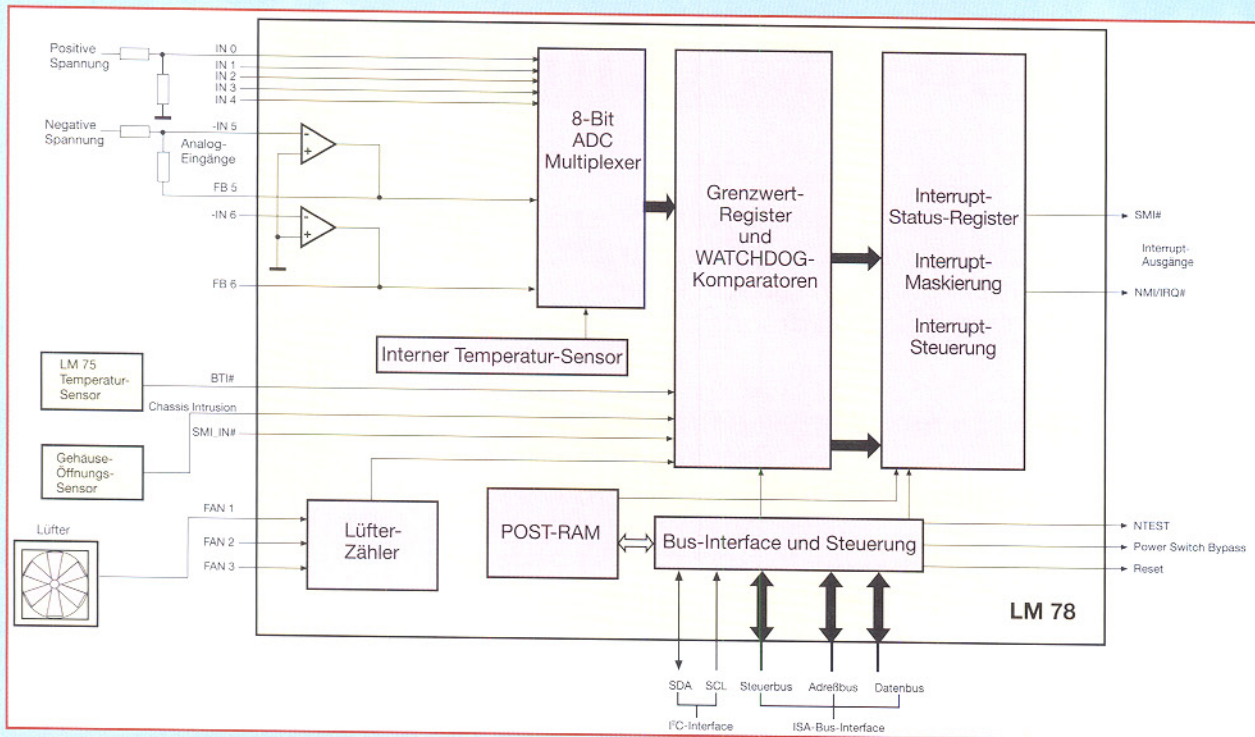


Bild 2: Übersichts-Blockschaltbild des LM 78 mit typischer Außenbeschaltung.

Diese Temperatursensoren verfügen bereits über einen integrierten AD-Wandler und ein I²C-Interface, so daß die Einbindung direkt in die interne Bus- und Registerstruktur des LM 78 erfolgen kann.

Spannungs-Überwachung

Hierunter ist die mögliche Überwachung von bis zu 7 Versorgungsspannungen eines Systems zu verstehen. Während bis zu 5 positive Versorgungsspannungen direkt an den AD-Wandler geführt sind, erfolgt für die 2 negativen Spannungen zuvor eine Pegelwandlung über zwei integrierte OPV.

Der AD-Wandler nimmt an IN0 bis -IN6 direkt Eingangsspannungen zwischen 0 und 4,096 V an, entsprechend sind die zu überwachenden Spannungen mit externen Widerständen anzupassen, wie in der Applikationsschaltung in Abbildung 3 gezeigt.

Um das Spannungsmanagement moderner Mikroprozessoren zu genügen, deren Versorgungsspannungen nur sehr geringe Toleranzen aufweisen dürfen, verfügt der LM 78 über vier zusätzliche Digitaleingänge (VID 0 bis VID 3), die die VID-Spannungscodes der Prozessoren aus diesen auslesen. Diese Spannungscodes werden mit den tatsächlich anliegenden Spannungen verglichen, um bei Abweichungen entsprechende (wiederum durch den Programmierer/Nutzer festzulegende) Maßnahmen und Warnungen einzuleiten.

Alarm beim Öffnen

Nicht nur zur Klärung von Garantiefragen, sondern auch zur Überwachung von

Gehäusen, Festplatten, Serverzugängen etc. im laufenden Betrieb ist eine Signalisierung des Öffnens von Gehäusen sehr nützlich. Deshalb enthält der LM 78 einen weiteren Signaleingang, der solch eine Registrierung in vielfältiger Weise erlaubt. Die Standard-Applikation in Abbildung 3 schlägt z. B. einen optischen Sensor vor, der das Öffnen des PC-Gehäuses registriert, aber auch mechanische Sensoren, bei entsprechender äußerer Verknüpfung sogar mehrere, sind so in das Überwachungssystem einfach integrierbar. So kann man z. B. als Hersteller eine Meldung in dem CMOS-RAM des PCs „hinterlegen“ lassen, falls ein Gehäuse unberechtigt (Stichwort Geräte-Garantie) geöffnet wird und diese Meldung später auslesen. Aber auch eine Alarmauslösung z. B. beim Zugriff auf ein Data-Storage o. ä. ist denkbar.

Lüfterüberwachung

Das Temperaturmanagement innerhalb moderner elektronischer Geräte wird zunehmend schwieriger, deshalb kommen immer öfter Lüfter zum Einsatz, in modernen PCs z. B. bis zu 3 Stück. Deren Ausfall kann verheerende Folgen für die ansonsten gekühlten Bauteile und Geräte haben, die bis zum Totalausfall führen können.

Deshalb verfügt der LM 78 über drei FAN-Eingänge, die die Drehzahl von Lüftern überwachen. Dabei müssen die Lüfter einen digitalen Tachometerausgang aufweisen, was bei vielen modernen, vor allem den Prozessorlüftern, per drittem Pin am Stecker schon der Fall ist. Dieser Tachometer-

ausgang gibt 8 Bit-Digitalwerte (je nach Drehzahl 0 bis 255) aus, die mit Normwerten verglichen werden. Weichen die Werte voneinander ab, so erfolgt wiederum eine Interruptauslösung durch den LM 78.

Ein Eingang (FAN 3) ist fest auf die Standard-Drehzahl dieser Lüfter von 4400 min⁻¹ eingestellt, während die beiden anderen FAN-Eingänge vom Anwender auf Drehzahlen zwischen 1100 und 8800 min⁻¹ programmierbar sind. Dies erfolgt durch die Programmierung von Teilverhältnissen im Watchdog-Register.

So kann man das Interruptverhalten auch mit der Temperaturentwicklung verknüpfen, damit der Lüfter z. B. auch nur mit Höchstdrehzahl laufen muß, wenn z. B. der Prozessor entsprechend erwärmt ist.

Aufpasser am Bus

Schließlich „achtet“ der LM 78 auch auf den ISA-Bus, an dem er arbeitet. Er registriert im POST-RAM alle Abläufe auf dem Bus und speichert 32 Bytes der 8-Bit-Post-Codes. Ein Überlauf dieses RAMs ergibt wiederum einen Interrupt. Das RAM ist auslesbar, so daß man eine exakte Analyse z. B. des Bootvorgangs vornehmen kann.

Finden am Bus z. B. noch Speichervorgänge, ein Herunterfahren eines Betriebssystems o. ä. Vorgänge statt, so sorgt die Watchdog-Schaltung dafür, daß das Gerät nicht vorzeitig ausgeschaltet werden kann, sondern erst nach Abschluß z. B. des Herunterfahrens. Dazu dient der „Power-Switch-Bypass“, der ein Schaltglied steuert. In der Applikationsschaltung Abbil-

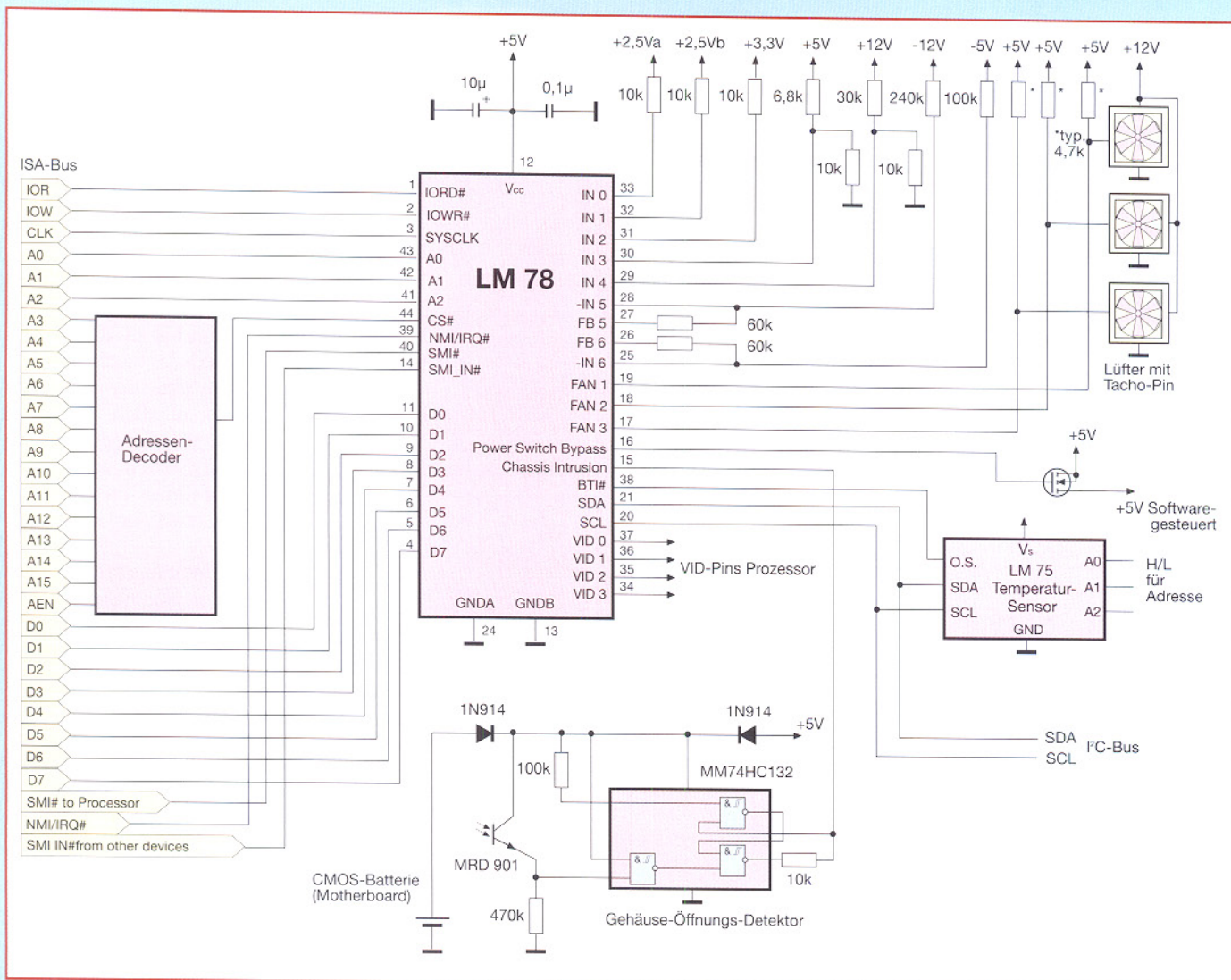


Bild 3: Komplette Applikationsschaltung des LM 78 mit Vollausbau der externen Komponenten. Weitere Temperaturgeber sind über den I²C-Bus einbindbar.

dung 3 ist dies ein MOSFET, das z. B. das Netzteil solange blockieren kann, bis der Rechner tatsächlich zum Abschalten bereit ist. Dies kann z. B. erfolgreich Datenverluste etc. verhindern.

Vielseitig programmierbar

Wie bereits erwähnt, sorgen im LM 78 verschiedene Speicher- und Registerkomponenten für die Auswertung und Verarbeitung der von den zahlreichen externen und internen Sensoren eintreffenden Daten. Kern dieser Funktionsgruppe sind das Value-RAM und das Watchdog-Register. Während im ersteren ständig die digitalisierten Meßwerte abgelegt und ausgetauscht werden, sorgt das Watchdog-Register, vom Anwender programmierbar, für die Festlegung der oberen und unteren Grenzwerte der Daten und eine Weitergabe der Vergleichsergebnisse an das Interrupt-Status-Register. Im folgenden Interrupt-Maskier- und Steuerteil erfolgt dann

die Auswertung des Registers und die Weitergabe der Interrupts an das Host-System bzw. eine andere Auswerteeinheit.

Der gesamte Baustein ist wahlweise über den ISA-Bus oder den I²C-Bus programmierbar.

Deshalb ist der Einsatz des LM 78 auch nicht zwingend ausschließlich an ein ISA-Bussystem gebunden (obwohl nur dies das Ausnutzen aller Funktionen erlaubt, da der LM 78 ja primär hierfür designed wurde), auch über den I²C-Bus eröffnen sich für

dieses vielseitige IC zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, z. B. die Einbindung in I²C-Steuer- und Auswertesysteme. Die umfangreiche Applikationsschrift von National Semiconductor bietet dazu eine komplette Hilfe in Form von detaillierten Registerbeschreibungen.

Eine auf die Kommunikation per I²C-Bus beschränkte Weiterentwicklung dieses interessanten ICs ist der LM 80, der bis auf die entfallende ISA-Bus-Kommunikation und -Überwachung dem LM 78 entspricht. **ELV**

Elektrische Kennwerte/Grenzwerte

Parameter	min.	typ.	max.	Einheit
Betriebsspannung	4,25	5	5,75	V
Betriebsstrom	10 µA*	1,0	2,0	mA
interne Taktfrequenz (25°C - 75°C)	20,2	22,5	24,8	kHz
Arbeitstemperaturbereich	-55		+125	°C
* im Shut-Down-Mode				



Funk-Wassermeldesystem FWM 100

Das neue vielfältig einsetzbare Funk-Wassermeldesystem FWM 100 informiert Sie per Funk über einen Wassereinbruch im Umkreis von bis zu 100 m bei anmelde- und gebührenfreiem Betrieb. Als Besonderheit überwacht die Schaltung selbsttätig die Funktion der Funkstrecke, d. h. falls hier eine Störung vorliegt, wird dies signalisiert und der Anwender kann entsprechend agieren.

Allgemeines

Unbemerkte Wassereinbrüche oder Leckagen können zu großen Schäden führen und somit hohe Kosten verursachen. Als

Beispiele seien hier nur eine verdeckte Leckstelle an der Heizungsanlage, das unbemerkte Eindringen von Wasser in den Keller oder Regen auf die neuen Gartenmöbel und die Markise genannt. Zu den kleineren Ärgernissen zählt es, wenn die

zum Trocknen nach Draußen gehängte Wäsche durch einen Regenschauer wieder völlig durchnässt ist. Dies sind nur einige von vielen Fällen, in denen das neue Funk-Wassermeldesystem sehr gute Dienste leisten kann. Durch schnelles Erkennen eines Wassereintrittes können sofort Gegenmaßnahmen getroffen werden, die dann größere Schäden verhindern.

Das ELV-Funk-Wassermeldesystem FWM 100 überzeugt durch vielfältige Funktionen und die hohe Reichweite der Funkübertragung von bis zu 100 m. Die Ausführung auf Funkbasis macht aufwendige Verkabelungen überflüssig und ist besonders dann sehr nützlich, wenn der Sensor an schwer zugänglichen oder akustisch abgetrennten Stellen angebracht werden soll, z. B. im Keller, im Hauswirtschaftsraum, in der Garage, im Gartenhaus usw.

Die Meldestelle (Empfänger) ist bequem an einem beliebigen Ort innerhalb der Funk-Reichweite positionierbar. Es lassen sich auch mehrere Empfänger verteilen, so daß man je nach Belieben mehrere Meldestellen zur Verfügung hat.

Ein weiteres Feature dieses Systems ist die ständige Überwachung der Funkstrecke. Liegt hier eine Störung vor oder sind die Batterien des Senders erschöpft, signalisiert der Empfänger dies. Dann sollte die Ursache der Störung schnellstmöglich behoben werden. Durch die vielfältigen Möglichkeiten der hier vorgestellten Schaltung ergeben sich weitreichende Anwendungsfälle.

Bedienung und Funktion

Das System besteht aus einer batteriebetriebenen Sendeeinheit mit Wassersensor und einem Empfänger im praktischen Stecker-Steckdosengehäuse. Sobald der Sensor einen Wassereintritt erkennt, sendet die Sendeeinheit sofort ein entsprechendes Funksignal aus.

Der Empfänger signalisiert den Alarm

Technische Daten: Funk-Wassermeldesystem FWM 100

Sender Reichweite: bis 100 m
(Freifeldreichweite)
Sendefrequenz: 433,92MHz
Modulation: AM, 100%
Batterien: 3xMignon
Batterielebensdauer: ca. 4 Jahre
Sendekanäle: 16
Abmessungen:
115 x 65 x 40 mm (LxBxH)
Empfänger Empfangsfrequenz:
433,92MHz
Abmessungen: 131 x 77 x 68mm

optisch per LED, akustisch über einen lauten starken Piezo-Signalgeber sowie über die Aktivierung eines Schaltausganges. Sender und Empfänger können auf 16 verschiedenen Kanälen arbeiten, so daß eine Überschneidung mit ähnlichen Geräten in der Nachbarschaft vermieden werden kann oder bis zu 16 Systeme gleichzeitig betreibbar sind. Die Kanaleinstellung erfolgt im Geräteinnern mit einem 4poligen DIP-Schalter, der wie unter „Konfiguration“ beschrieben zu codieren ist.

Sendeeinheit

Die Sendeeinheit ist in einem nach IP65 spritzwassergeschützten Gehäuse mit den Abmessungen 115 x 65 x 40mm (LxBxH) untergebracht und eignet sich aufgrund dessen auch hervorragend für die Außenmontage. Bei der Montage ist zu beachten, daß die Sendeeinheit nicht direkt auf Metallteilen angebracht wird, da die Reichweite durch die abschirmende Wirkung reduziert würde.

Zur Detektion von Wasser macht sich die Schaltung die in gewissen Grenzen leitenden Eigenschaften von Wasser zunutze, d. h. es erfolgt eine Widerstandsmessung zwischen den Sensoranschlüssen. Zwischen diesen liegt zur Messung eine Wechselspannung, die im Alarmfall durch das Wasser kurzgeschlossen wird. Das Anlegen einer Wechselspannung bietet den Vorteil, daß Elektrolyseffekte, die bei Gleichspannungsmessungen entstehen würden, vermieden werden.

Soll das System zur Überwachung im Innenbereich, z. B. für die Heizung oder den Keller eingesetzt werden, ist an die beiden Sensoranschlußleitungen eine 2po-

lige Stiftleiste anzulöten, die dann entsprechend positioniert wird.

Will man die Sendeeinheit hingegen zur Detektion von Regen verwenden, sollte der Regensensor benutzt werden. Dieser besteht aus einer kleinen Leiterplatte, die mit vergoldeten Stiftleisten, die kammartig ineinander greifen, bestückt ist. Fallen die ersten Regentropfen, werden die Stiftleisten miteinander verbunden, der Alarm wird ausgelöst. Diese Sensorlösung bietet gegenüber einem einfachen Leiterplatten-sensor mit kammartig verzahnten Leiterbahnen den Vorteil, daß kein Fehlalarm durch Betauung ausgelöst wird.

Für die bereits erwähnte Funkstreckenüberwachung aktiviert die interne Ablaufsteuerung alle 10 min. für ca. 1 sek. den Sender. Das ausgesendete Funksignal wird vom Empfänger ausgewertet. Ist die Funkverbindung unterbrochen, signalisiert der Empfänger dies nach ca. 1 h als Störung.

Die Spannungsversorgung der Sendeeinheit erfolgt aus 3 Mignon-Batterien, die aufgrund des sehr geringen Stromverbrauchs für einen Betrieb von ca. 4 Jahren ausreichen. Sind die Batterien erschöpft, zeigt der Empfänger dies durch die Funkstreckenüberwachung an.

Empfänger

Der Empfänger im praktischen Stecker-Steckdosengehäuse ist mit einer Kontroll-LED und einem Reset-Taster ausgestattet. Im normalen Betrieb, d. h. kein Wasser- alarm und korrekt arbeitende Funkstrecke, ist die LED nicht aktiv.

Für die Funkstreckenüberwachung ist der Empfänger mit einem Zähler ausgestattet, der bei korrekt arbeitender Funk-

strecke im 10Min.-Rhythmus zurückgesetzt wird. Die LED bleibt dunkel. Bei einer Störung der Funkstrecke entfällt das Zurücksetzen des Zählers, was der Empfänger nach ca. 1 h durch Dauerleuchten der LED signalisiert. Störungen können durch andere Funksender im 433MHz-Bereich, die dauernd eingeschaltet sind, oder durch erschöpfte Batterien verursacht werden.

Den Empfang eines Wasseralarms meldet der Empfänger wie folgt:

- Die LED beginnt zu blinken
- Ein akustisches Signal ertönt für ca. 60 Sek.
- Das Relais zieht an und schaltet die 230V-Netzspannung auf die im Gehäuse integrierte Netzsteckdose durch.


Besonders nützlich ist die Aktivierung des Schaltausganges, z. B. zum Einschalten einer Pumpe oder zum Zu- bzw. Einfahren von Fenstern oder Markisen. Durch Betätigung des Reset-Tasters fällt das Relais ab. Die LED stellt erst dann das Blinken ein, wenn die Ursache des Wasseralarms behoben ist, d. h. der Wassersensor wieder trocken ist, und das entsprechende Funksignal im Rahmen der Funkstreckenüberwachung einmal gesendet wurde. Durch Abziehen eines Jumpers im Geräteinnern kann der akustische Alarm abgeschaltet werden.

Schaltung

Sendeeinheit

Die Schaltungsbeschreibung beginnt mit

Bild 1: Schaltbild der Sendeeinheit des Funk-Wassermeldesystems FWM 100

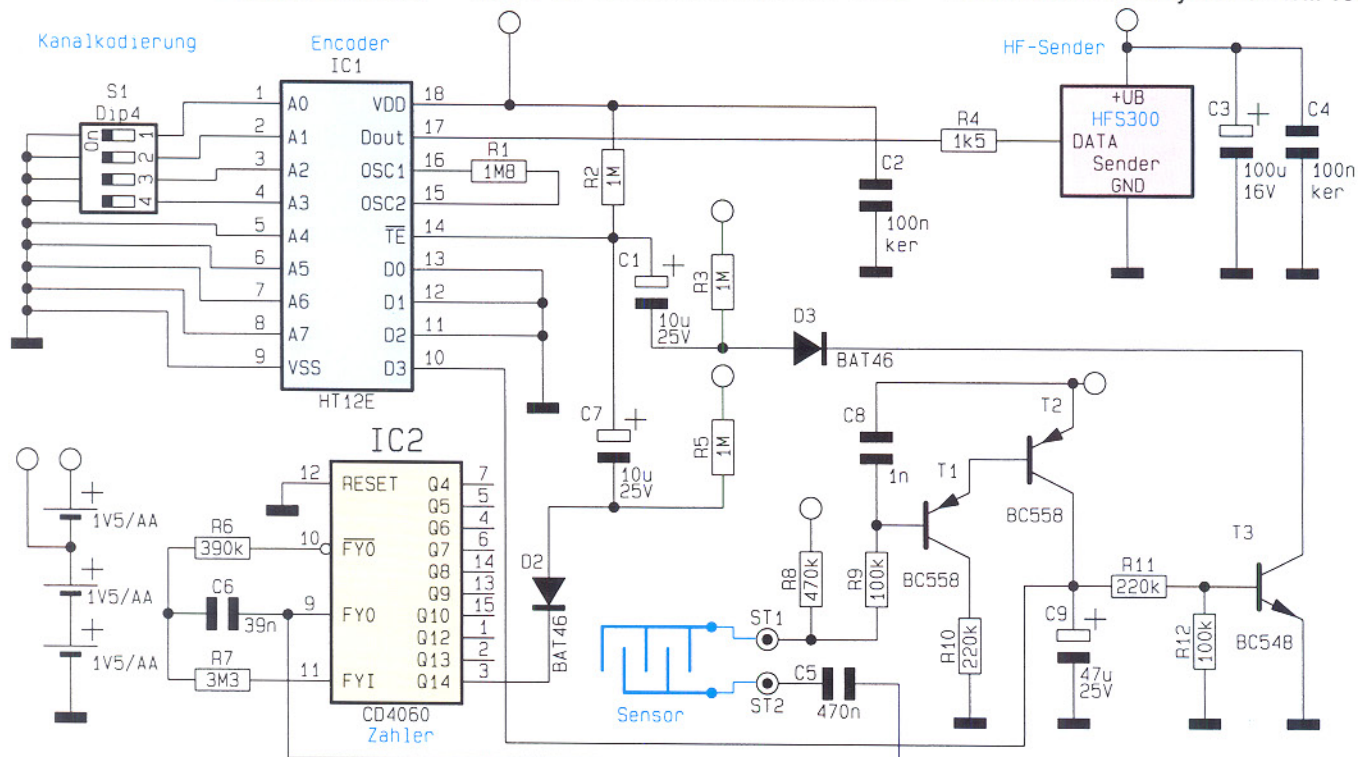

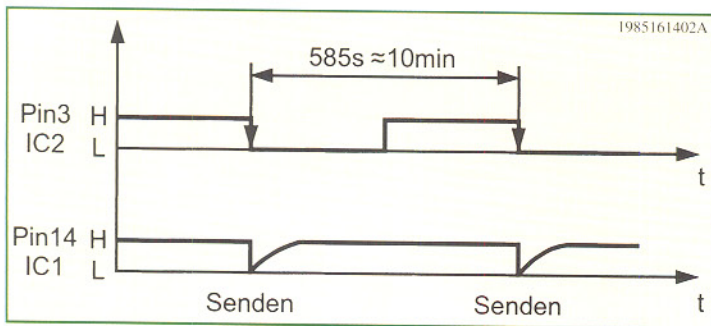


Bild 2:
Timing-Diagramm (Sendeeinheit)

der Sendeeinheit, die in Abbildung 1 dargestellt ist. Zentrales Bauelement für die Codierung des Funksignals ist der Encoder-Baustein HT12E (IC 1). Sobald der Freigabeeingang „TE“, Pin 14, Low-Pegel erhält, gibt der Baustein am Datenausgang „Dout“, Pin 17, ein serielles Datensignal aus, das in einem festen Datenprotokoll sowohl die Kanalcodierung als auch eine 4 Bit-Dateninformation (D 0 bis D 3) enthält. Dieses Datensignal steuert über R 4 den Sender HFS 300 an, der eine Umset-


zung in ein 100%-AM-moduliertes HF-Signal bei einer Frequenz von 433,92 MHz vornimmt. Die Hohe Sendeleistung des Moduls von 8 dBm gewährleistet die große Reichweite des Systems von bis zu 100 m im Freifeld.

Die Kanalcodierung wird an den Eingängen A 0 bis A 3 (Pin 10 bis Pin 13) durch High- oder Low-Pegel mit dem DIP-Schalter S1 eingestellt, wodurch sich insgesamt 16 Kanäle ergeben. Bleibt der Schalter offen, bedeutet dies High-Pegel. Das

Schließen verbindet mit Masse und stellt einen Low-Pegel dar. Der im HT12E integrierte Oszillator zur Festlegung der Übertragungsgeschwindigkeit ist mit dem Widerstand R 1 beschaltet.

Für die Ablaufsteuerung ist der CMOS-Baustein CD 4060, IC 2, verantwortlich. Der integrierte Oszillator wurde mit den Widerständen R 6, R 7 und dem Kondensator C 6 so beschaltet, daß er mit einer Frequenz von ca. 28 Hz schwingt. Dieses 28Hz-Oszillatorsignal steht an Pin 3 durch $2^{14} = 16384$ geteilt zur Verfügung, also mit einer Frequenz von $1,71 \times 10^{-3}$ Hz. Die entsprechende Periodendauer dazu beträgt 585 Sek. oder 9 Min. und 45 Sek. Bei jeder fallenden Flanke dieses Signals wird der Freigabeeingang „TE“ (Pin 14) des Encoderbausteins IC 1 über C 7 und D 2 für ca.

Bild 3: Schaltbild des Empfängers des Funk-Wassermeldesystems FWM 100

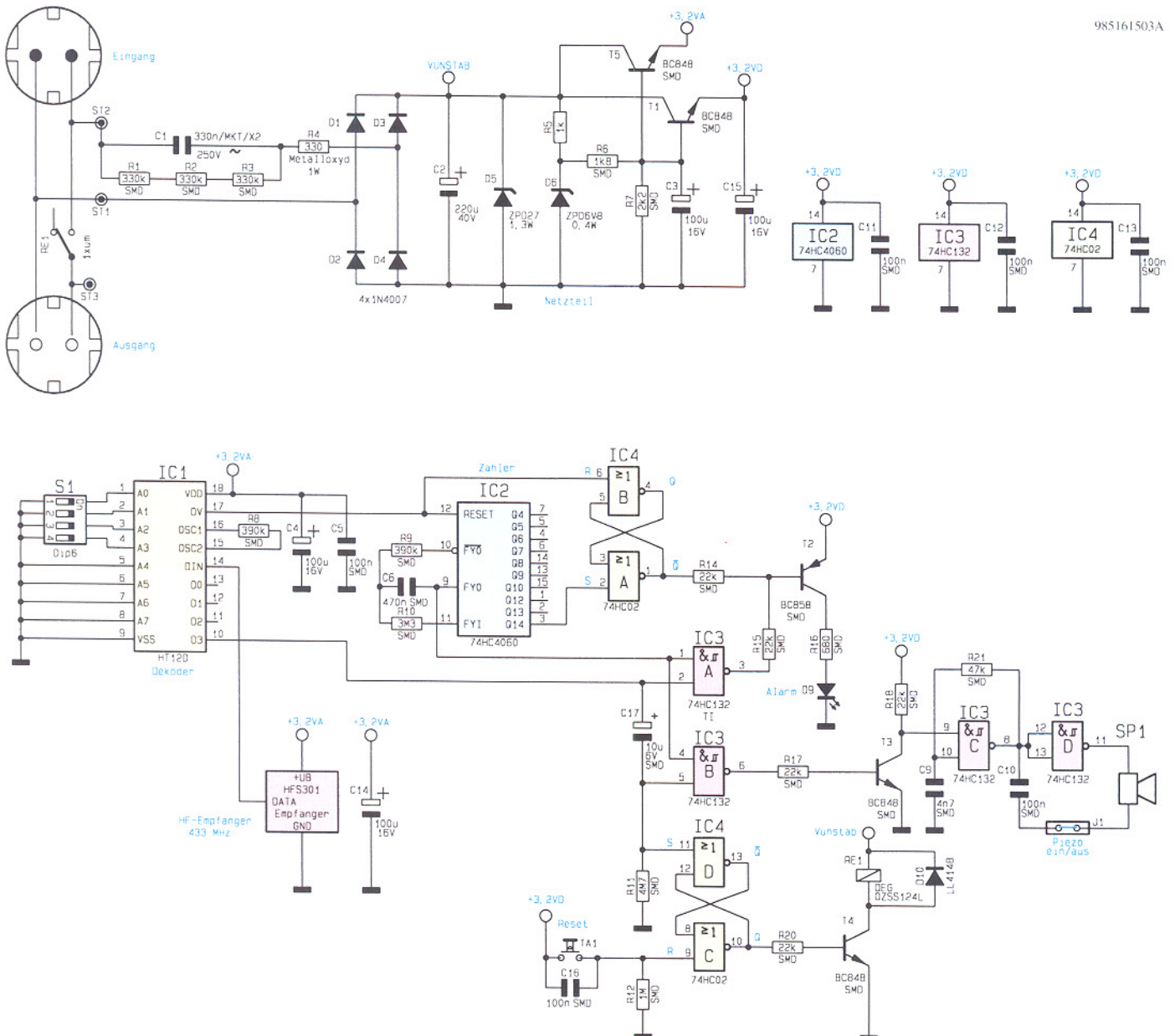

1 Sek. nach Masse gezogen, woraufhin die Sendeeinheit ein Funksignal mit der Dateninformation $D0=D1=D2=D3=0$ absetzt. In Abbildung 2 ist der zeitliche Ablauf der Signale an Pin 3/IC 2 und an Pin 14/IC 1 dargestellt. Auf diese Weise läßt sich die Funkstrecke im 10 Min.-Rhythmus kontrollieren.

Die Widerstandsmessung zwischen den Sensoranschlüssen ST 1 und ST 2 ist mit der Transistor-Darlingtonschaltung T 1/T 2 und Peripherie realisiert. Der Kondensator C 5 koppelt das 28Hz-Oszillatorsignal auf den Sensoranschluß ST 2. Werden ST 2 und ST 1 durch einen hochohmigen Widerstand (Wasser) miteinander verbunden, steuern T 1 und T 2 durch, wodurch sich der Elko C 9 auflädt. Dies hat zur Folge, daß der Dateneingang D 3, Pin 10, vom Encoderbaustein IC 1 High-Pegel erhält und T 3 durchsteuert. Das Durchsteuern von T 3 bewirkt, daß der Freigabeeingang von IC 1, Pin 14, über D 3 und C 1 kurzzeitig Low-Pegel erhält, woraufhin die Ausgabe eines Funksignals mit der Dateninformation $D0=D1=D2=0$, $D3=1$ gestartet wird. Die Information $D3=1$ übermittelt dem Empfänger den Wasseralarm. Bleibt das Wasser zwischen den Sensoranschlüssen vorhanden, erfolgt auch bei jedem folgenden 10minütigen Kontrollsenden die Ausgabe dieser Dateninformation. Erst nach Abtrocknen des Sensors wird wieder die Dateninformation $D0=D1=D2=D3=0$ gesendet.

Den Versorgungsstrom bezieht die Schaltung aus 3 Mignon-Batterien, wobei 2 Versorgungsspannungen zur Verfügung stehen. Der HF-Sender wird mit 3 V betrieben, die Kondensatoren C 3 und C 4 dienen zur Pufferung im Sendebetrieb. Die Versorgung des restlichen Schaltungsteils erfolgt mit 4,5 V.

Empfänger

In Abbildung 3 ist das Schaltbild des Empfängers dargestellt. Das vom HF-Empfänger HFS 301 empfangene Datensignal wird dem Decoderbaustein HT12D am Dateneingang Pin 14 („Din“) zur Auswertung zugeführt. Mit dem DIP-Schalter S 1 stellt man die Kanalcodierung wie bereits beim Sender beschrieben ein. Stimmen Kanalcodierung in Sender und Empfänger überein, erscheint beim Datenempfang zum einen die 4Bit-Dateninformation an den Datenausgängen D 0 bis D 3 (Pin 10 bis Pin 13) und zum anderen nimmt Pin 17 High-Pegel an. Der High-Pegel an Pin 17 steht nur für die Zeit des Datenempfangs an, während die Dateninformation an D 0 bis D 3 solange gespeichert bleibt, bis das Überschreiben durch neue Werte erfolgt.

Mit dem C-MOS-Baustein CD 4060, IC 2, ist der bereits erwähnte Zähler zur Funkstreckenüberwachung realisiert. Dazu

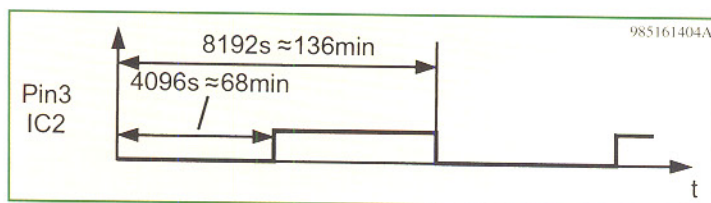


Bild 4:
Timing-Diagramm (Empfänger)

ist der IC-interne Oszillator mit R 9, R 10 und C 6 so beschaltet, daß die Oszillatorfrequenz ca. 2 Hz beträgt. Die Oszillatorfrequenz steht an Pin 3 durch $2^{14} = 16384$ geteilt zur Verfügung. Dieses Signal weist eine Frequenz von $1,22 \times 10^{-4}$ Hz auf, entsprechend einer Periodendauer von 8192 s oder 136 Min. Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf der Spannung an Pin 3. Wird der Zähler nicht innerhalb der halben Periodendauer, also 68 Min., zurückgesetzt, nimmt Pin 3 H-Pegel an. Bei korrekt arbeitender Funkstrecke erfolgt das Rücksetzen des Zählers alle 10 Min. durch den High-Pegel an Pin 17 von IC 1, so daß Pin 3 zu keiner Zeit High-Pegel annehmen kann.

Mit den beiden NOR-Gattern IC 4 A und IC 4 B ist ein R/S-Flip-Flop realisiert. Liegt eine Störung der Funkstrecke vor, nimmt Pin 3 von IC 2 wie bereits erläutert nach 68 Min. High-Pegel an und setzt damit das Flip-Flop. Pin 4 von IC 4 nimmt High-Pegel, Pin 1 Low-Pegel an, wodurch der Transistor T 2 durchsteuert. Die LED D 9 leuchtet dauerhaft und signalisiert so die Störung der Funkstrecke.

Erfolgt nach Beseitigung der Störung wieder eine gültige Datenübertragung, nimmt Pin 17 von IC 1 kurzzeitig High-Pegel an. Das Flip-Flop wird zurückgesetzt und die LED erlischt.

Setzt die Sendeeinheit einen Wasseralarm ab, wird die Dateninformation $D0=D1=D3=0$, $D3=1$ empfangen. Der High-Pegel an D 3 bleibt aufgrund der Zwischenspeicherung von IC 1 dauerhaft stehen. Folgende Aktionen werden jetzt ausgeführt:

- Das mit IC 4 C und IC 4 D aufgebaute RS-Flip-Flop wird über das Differenzierglied C 17/R 11 gesetzt. Über den High-Pegel an Pin 10 steuert T 4 durch, das Relais RE 1 zieht an und schaltet die 230V-Netzspannung auf den Ausgang durch.
- Das NAND-Gatter IC 3 A schaltet das 2Hz-Oszillatorsignal über den Widerstand R 15 auf den Transistor T 2 durch. Dadurch beginnt die LED zu blinken.
- Das NAND-Gatter IC 3 B schaltet das 2Hz-Oszillatorsignal solange nach Pin 6 durch, bis C 17 auf die Schaltschwelle aufgeladen ist. Dieser Vorgang dauert ca. 60 s. Der Transistor T 3 invertiert das Signal und gibt den mit IC 3 C aufgebauten 2kHz-Oszillator im 0,5s-Takt frei. IC 3 D invertiert das Oszillatorsignal. Der Piezo-Signalge-

ber SP 1 liegt über C 10 zwischen Oszillatorausgang Pin 8 und dem invertierten Oszillatorsignal (Pin 11), erhält also ein mit 2 Hz gepulstes 2kHz-Rechtecksignal mit ca. 6 V_{ss}. Durch Abziehen des Jumpers J 1 ist der Piezo-Signalgeber abschaltbar.

Mit dem Reset-Taster TA 1 kann der Schaltausgang zurückgesetzt werden, d. h. das Relais fällt ab. Die blinkende LED wird ausschließlich von der Sendeeinheit zurückgesetzt, indem die Dateninformation $D0=D1=D2=D3=0$ nach Abtrocknen des Sensors im Rahmen der Funkstreckenüberwachung gesendet wird.

Nach Beschreibung der Logikfunktionen betrachten wir zum Schluß der Schaltungsbeschreibung das Netzteil. Die über den im Gehäuse integrierten Stecker abgenommene Netzspannung liegt zwischen ST 1 und ST 2 an.

Die Umsetzung in die Betriebsspannungen erfolgt per Kondensatornetzteil mit dem X2-Kondensator C 1 und dem mit D 1 bis D 4 realisierten Brückengleichrichter. Der Elko C 2 siebt die gleichgerichtete Spannung, die Diode D 5 begrenzt auf maximal 27 V. Dies stellt die unstabilisierte Versorgungsspannung V_{unstab} dar, die zum Schalten des Leistungsrelais RE 1 benötigt wird.

Der übrige Schaltungsteil wird mit 3,2 V betrieben, wobei hier zwischen Digitalteil und Analogteil zu unterscheiden ist. R 5 und D 6 erzeugen zunächst eine auf 6,8 V stabilisierte Spannung, die über R 6 und R 7 auf 3,75 V heruntergeteilt wird und die beiden als Längsregler arbeitenden Transistoren T 1 und T 5 ansteuert.

An den Emittern von T 1 und T 5 stehen die stabilisierten Versorgungsspannungen 3,2 VA und 3,2 VD zur Verfügung. Die Spannung 3,2 VA dient ausschließlich zur Versorgung des HF-Empfängers HFS 301 und des Decoders IC 1. Der restliche Schaltungsteil wird mit 3,2VD versorgt. Eine Entkopplung der beiden Spannungen ist notwendig, da durch das Schalten von IC 2 Spikes auf der Versorgungsspannung entstehen, die den Datenempfang des Empfängers beeinträchtigen würden.

Damit am Netzstecker bei herausgezogenem Gerät keine Restspannung ansteht, wurden die Entladewiderstände R 1 bis R 3 eingefügt. R 4 begrenzt den Strom beim Verbinden mit dem Netz.

Im zweiten und abschließenden Teil beschreiben wir ausführlich den Nachbau und die Inbetriebnahme des FWM 100. **ELV**

Das ganze Wetter kompakt - die ELV-Funk-Wetterstation WS 2000

Teil 2

Nach der ersten, ausführlichen Vorstellung der Wetterstation betrachten wir im zweiten Teil schwerpunktmäßig die leistungsfähige Sensortechnik rings um die Wetterstation und den technischen Background des gesamten Wetterbeobachtungssystems.

Sensoren, Sensoren...

Ja wirklich, es ist frappierend, welche Anzahl von externen Sensoren die Wetterstation funkgestützt verarbeiten kann.

Das Sensorkonzept der WS 2000 besteht aus zwei Gruppen von Sensoren. Grundsätzlich erforderlich für den Betrieb der Wetterstation ist der Funk-Innensensor **S 2000 ID**. Er sendet ein fest eingestelltes Datentelegramm, das die Anzeige von Temperatur und Luftfeuchte stets auf den Anzeigeplatz für die Innenwerte links oben im Display festlegt. Er muß daher vom Anwender nicht adressiert werden und ist sofort einsatzbereit.

Auch das Funk-Regenmengen-Meßsystem **S 2000 R** und der Funk-Windsensor **S 2000 W** sind fest adressiert und gehören so zu dieser Gruppe, da ihre Meßwerte ebenfalls einen festen Platz im Display (s. Abbildung 6) besitzen.

Die zweite Gruppe von Sensoren sind die Typen **S 2000 I**, **S 2000 IA** und **S 2000 A**. Diese Sensoren senden ihr Datensignal für das Außen-Anzeigefeld rechts oben im Display aus, es sind wahlweise bis zu 8 Sensoren einsetzbar. Sie werden über die Taste „Sensor“ angewählt. Daher ist

diesen Sensoren jeweils eine Adresse zuzuordnen, um ihren Platz in der Abfragerihenfolge fest definieren zu können. Sie sind entweder ab Werk fest adressiert oder nachträglich über DIP-Schalter adressierbar.

Wie gesagt, auch das Innenleben der Sensoren läßt High-Tech sehen, denn jeder Sensor besteht neben der Stromversorgung (Solarzelle/Pufferakku für Dunkelheit bzw. Batterien für **S 2000 ID**, **I** und **IA**) und Sendebaustein aus den jeweiligen Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, Windrichtung, Windgeschwindigkeit oder Regenmenge mit zugehörigem, eigene Mikroprozessor, der die Daten für die Sendung aufbereitet und das Zeitmanagement der Sendungen steuert. Abbildung 9 zeigt einen zerlegten Temperatur-/Feuchtesensor **S 2000 A**. Hier kann man sehen, welche komplexe Technik jeder Sensor in sich birgt.

Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck messen

Hierfür hält das WS2000-System 3 verschiedene Sensortypen für die Erfüllung verschiedener Aufgaben bereit:

Der **Funk-Innensensor S 2000 ID** (Ab-



Bild 10: Mißt Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck: der **S 2000 ID**.

bildung 10) erfordert zum Betrieb 2 Mignonzellen. Er enthält je einen Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensor. Seine Daten erscheinen grundsätzlich fest adressiert im Innen-Anzeigefenster oben links im Display. Er mißt neben Innentemperatur und Innenluftfeuchte den Luftdruck und ist Voraussetzung für die Anzeige des Luftdrucks, der Luftdrucktendenz, der Wittertendenz und der Luftdruckhistorie. Dieser Sensor ist aufgrund seiner Bauart nicht außen oder an Orten mit hoher Luftfeuchte bzw. Feuchtesättigung einsetzbar. Er ist damit prädestiniert für die Erfassung der o. g. Daten im Innern von Gebäuden.

Apropos Luftdruckmessung: Selbstverständlich ist an der Basisstation eine Einstellung auf die örtliche Höhenlage möglich, um objektive Luftdruckdaten zu erhalten. Denn abhängig von der Höhe des Meßortes über oder unter (gibt es wirklich!) dem Meeresspiegel herrschen unterschiedliche Luftdruckverhältnisse.

Werkseitig ist der Luftdruckmesser auf die Messung des absoluten Luftdruckes eingestellt, d. h. auf dem Display erscheint

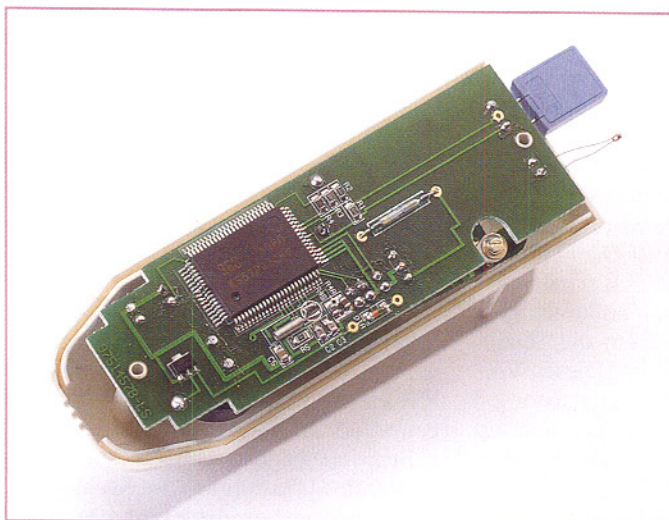


Bild 9: Ein Blick ins Innere des **S 2000 A** zeigt die Komplexität eines solchen Sensors mit Funk-Signalübermittlung.

Technische Daten: Wetterstation WS 2000

Anzeige: Großflächiges LC-Display (160 x 83mm) zeigt alle wichtigen Meßwerte auf einen Blick

Funkübertragung: 433MHz-Funkübertragungssystem zur Ankopplung sämtlicher Sensoren

Temperatur: bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Temperaturwerte werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit $\pm 1^\circ\text{C}$

Relative Luftfeuchte: Bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Feuchtwerte werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 1%, Genauigkeit $\pm 8\%$ (je 1 Temperatur- und Feuchtesensor sind in einem Funksensor zusammengefaßt)

Luftdruck: Meßbereich 300 bis 1100 hPa, Auflösung 1 hPa, Genauigkeit ± 1 hPa (der Luftdrucksensor ist zusammen mit einem Temperatur- und Feuchtesensor im Innen-Funksensor eingebaut)

Luftdrucktendenz: Anzeige durch fünf Pfeile, steigend, stark steigend, fallend, stark fallend, gleichbleibend

Regenmenge: Meßbereich 0 bis 3999 mm, Anzeige gesamt seit letztem Reset, letzte 24 h oder 1h, Auflösung <0,5 mm, Genauigkeit $2\% \pm 1$ mm

Luftdruckveränderung: Anzeige durch Liniendiagramm, bis 24 h zurückverfolgbar

Windgeschwindigkeit: Anzeige wahlweise in km/h, m/s, Knoten, Beaufort, Auflösung 0,1 km/h, Genauigkeit 2%

Windrichtung: Grafische Anzeige durch Windrose (Auflösung 22,5 Grad mit Anzeige der Windrichtungsschwankungen, Digitalanzeige mit 5 Grad-Auflösung anstatt Windgeschwindigkeit möglich)

Uhr: integrierte DCF-Funkuhr

Wettervorhersage: durch Wettersymbole, Sonne, bewölkt, stark bewölkt, Regen

Umfangreiche Speichermöglichkeiten: Min./Max. mit Zeit und Datum

Netzunabhängig: Betrieb mit 4 Mignonzellen

Gehäuseabmessungen (B x H x T): 217mm x 160mm x 30mm

derjenige Luftdruck, den der Sensor an seinem Aufstellort mißt. Ist diese Anzeigeart gewünscht, so braucht man an der werkseitigen Einstellung nichts zu verändern, egal an welchem Ort die WS 2000 ihren Dienst tut.

Damit Luftdruckangaben ortsunabhängig miteinander verglichen werden können, hat man sich in der Meteorologie darauf geeinigt, die Angaben auf Meereshöhe (NN - Normal Null) zu beziehen, denn je weiter man sich vom Meeresspiegelniveau entfernt, desto stärker weicht der Luftdruck von diesem Bezugswert ab. In erster Näherung kann man sagen, daß sich der Luftdruck bei zunehmender Höhe alle 5.500 m halbiert. Würde der Luftdruck in Meereshöhe aktuell 1.000 hPa betragen, so könnte in 5.500 m Höhe ein Wert von 500 hPa und in 11.000 m von 250 hPa gemessen werden. Liegt eine Meßstation des Deutschen Wetterdienstes z. B. in 80 m Höhe, so wird der Luftdruck auf Meereshöhe (NN) umgerechnet und dieser so errechnete Wert ausgegeben. Soll ihre eigene WS 2000 nun ebenfalls die Luftdruckwerte bezogen auf Meeressniveau anzeigen, so ist eine Höhenkorrektur erforderlich, sofern sich der Aufstellort des Sensors nicht zufälligerweise auf Meereshöhe befindet. Hierzu bietet die WS 2000 die Möglichkeit, einen entsprechenden Höhen-Offset zu programmieren (ist in der Bedienungsanleitung beschrieben).

Genau deshalb finden wir auf besseren herkömmlichen Luftdruckmessern eine Höhen-Bereichsangabe für die exakte Luftdruckanzeige vor. Und genau deshalb wer-

den Sie, wenn Sie die Angaben der (angepaßten) WS 2000 mit denen Ihres alten Dosen-Luftdruckmessers vergleichen, feststellen, daß dieser den absoluten Wert je nach Höhenlage nicht genauso anzeigt wie die WS 2000. Solche Geräte sind aber auch vor allem für die Tendenzanzeige gedacht, weshalb sich viele Hersteller auch genaue Skalen sparen.

Der **Funk-Innensensor S 2000 I** entspricht prinzipiell dem Funk-Innensensor S 2000 ID. Er enthält jedoch nur einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor, keinen Luftdrucksensor. Des weiteren ist dieser Sensor frei für die Anzeige innerhalb des Außen-Anzeigefeldes rechts oben im Display (siehe Abbildung 7) adressierbar. Die Adressierung kann entweder bei einer Bestellung werkseitig vorgenommen oder nach der ausführlichen Bedienungsanleitung der Wetterstation individuell eingestellt werden.

Aufgrund des Betriebes mit zwei Mignonzellen, die für einen Dauereinsatz von über 3 Jahren reichen, eignet sich dieser Sensor besonders gut zum Einsatz in (dunklen) Innenräumen von der Garage über den Weinkeller bis zum Dachboden.

Der **Funk-Innen-/Außentemperatur-sensor S 2000 IA** erfordert zum Betrieb ebenfalls 2 Mignonzellen. Er ermöglicht durch einen von der Elektronik abgesetzten, gekapselten Temperatursensor an einer 1,5 m langen Anschlußleitung die Temperaturmessung im Swimming-Pool, Gartenteich, der Bodentemperatur o. ä.

Auch dieser Sensor kann frei für die Anzeige innerhalb des Außen-Anzeigefeldes rechts oben im Display adressiert werden.

Der **Funk-Außensensor S 2000 A** (Abbildung 12) ermöglicht die Übermittlung der Temperatur- und Luftfeuchtwerte am Standort des Sensors. Er ist ebenfalls frei für die Anzeige innerhalb des Außen-Anzeigefeldes adressierbar.

Der Montageort des Sensors sollte möglichst auf der Nord- oder Westseite erfolgen, da die Temperaturangabe in der Meteorologie üblicherweise „im Schatten“ erfolgt. Sie können ihn auch an anderen Orten nach Wunsch anbringen. Es ist lediglich darauf zu achten, daß die Solarzelle, die den Sensor mit Strom versorgt, stets zum Licht ausgerichtet ist.

Ein denkbarer Aufbauort ist z. B. unter einem Dachvorsprung.

Der Sensor ist für die Wand- bzw. Mastmontage vorgesehen.

Während der Dunkelheit und während einer Schlechtwetterperiode mit relativ wenig Sonnenlicht sorgt ein internes Akkusystem für die Versorgung des Sensors. Während Perioden ausreichender Sonneneinstrahlung wird das Akkusystem geladen und bietet eine „Dunkelgangreserve“ von 2 bis 3 Monaten. Warum wir von „Akkusystem“ sprechen, wird schnell anhand der eingesetzten ausgesprochen hochwertigen Komponenten deutlich. Ein „normaler“ NC-Akku ist für den vorliegenden Einsatzfall nämlich keinesfalls geeignet. Unterhalb einer Temperatur von 0°C, die in unseren Breiten über längere Zeiträume auftreten kann, nimmt ein Nickel-Cadmium-Akku nämlich keine Ladungsenergie auf. Gleichzeitig erfolgt eine starke Reduzierung der Leistungsabgabe. So wäre ein Totalausfall des kompletten Sensorsystems in der kalten Jahreszeit vorprogrammiert.



Bild 11: Außensensor S 2000 A: kann bequem an einem Mast oder an einer Wand montiert werden, Montage-material im Lieferumfang.



Bild 12: Übersichtliche Anzeige von Windrichtung und Windstärke.

Auch die meisten anderen herkömmlichen Akkus sind zum Teil aus unterschiedlichsten Gründen für einen Einsatz in der WS 2000 ungeeignet, während ein vergleichsweise wenig verbreitetes, da ausgesprochen hochpreisiges und zudem recht neues Akkusystem, nämlich der Lithium-Akku gut geeignet ist. Als nicht wiederaufladbare Primärzellen (Batterien) sind Lithiumzellen (Lithium-Batterien) bereits seit vielen Jahren bekannt und auf Grund ihrer ausgezeichneten Eigenschaften geschätzt. Basierend auf der Lithium-Technologie stehen jetzt für besondere Anwendungen auch wiederaufladbare Lithiumzellen in Form von Lithiumakkus zur Verfügung, die in den ELV-Sensoren des WS2000-Systems zum Einsatz kommen.

Um bei sehr tiefen Temperaturen auch noch eine gute Sendeleistung und damit eine hohe Reichweite zwischen Sensor und Anzeigestation zu erzielen, reicht der Einsatz von Lithiumakkus allein noch nicht aus, da bei Minusgraden der Innenwiderstand deutlich ansteigt. So sind parallel zu den Lithiumakkus wiederum ganz spezielle hochwertige Goldcaps geschaltet, die auf niedrigen Innenwiderstand „gezüchtet“ sind. Erst in dieser zugegebenermaßen recht kostenintensiven Kombination entspricht das Akkusystem den Anforderungen für den Einsatz in der WS 2000. Gleiche Puffer-technologie findet sich auch in den Wind- und Regensensoren.

Soweit also die Funktionsumfänge und

Besonderheiten der Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensoren.

Fähnlein, dreh Dich - Windmessung

Natürlich gehört zum Komplett-Umfang einer Wetterstation die Erfassung und Statistik aller Werte rund um die Luftbewegung - die Windmessung. Das Basisgerät ermöglicht die Anzeige der Windrichtung mit Haupt- und Nebenwindrichtung entweder mit der altbekannten Windrose oder zusätzlich mit dem numerischen Wert der 360°-Kompaßrose.

Zusätzlich erfolgt die Erfassung der Windgeschwindigkeit, die am Basisgerät in den meteorologisch üblichen Einheiten km/h, m/s, Knoten oder Beaufort angezeigt wird (Abbildung 12).

Für die Erfassung dieser Daten sorgt der Funk-Windsensor **S 2000 W** (Abbildung 13). Er ist wie der Funk-Außensensor **S 2000 A** ebenfalls entweder an einer Wand oder an einem Mast montierbar, verfügt zur Spannungsversorgung ebenfalls über eine Solarzelle und Akkupufferung für die Arbeit in der Dunkelheit. Natürlich ist auch er fest adressiert.

Gerade hier fällt die kabellose Montage positiv ins Gewicht. Dadurch ist der Sensor tatsächlich fast ohne jegliche Standort-rücksicht (eingedenk der beschriebenen möglichen Funk-Abschattungen) für eine bestmögliche Erfassung der Winddaten, z. B. auf dem Dach (Blitzschutz beachten!) montierbar. Er muß lediglich genau senkrecht und nach Süden ausgerichtet montiert werden, um einen genauen Bezugspunkt für die Richtungserfassung zu haben und die maximale Freigängigkeit für das Windrad zu gewährleisten.

Erbsenzähler - der Regenmesser

Ein weiteres Sensor-Highlight des WS 2000-Systems ist der Funk-Regenmengen-Messer **S 2000 R** (Abbildung 14). Er wird natürlich ebenfalls von einer Solarzellen-/Pufferakku-Kombination versorgt und ist dank Funkübertragung frei platzierbar.

Sein Funktionsprinzip beruht auf der genauen Volumenerfassung der Regenmenge und der anschließenden Umrechnung im Rechner der Basisstation in l/m² oder mm Niederschlag (genauer „Regen“, die Schneehöhe muß man auch im High-Tech-Zeitalter noch mit dem Zentimetermaß messen). Der Regen wird im Meßtrichter des Sensors aufgefangen, gelangt über einen Schmutzfilter, der das Auftreffen von Schmutzteilen, z. B. von Bäumen verhindert, auf eine genau dimensionierte Wippe, die bei einer definierten Wassermenge kippt und damit einen Zählimpuls auslöst. Das Ganze arbeitet so ge-

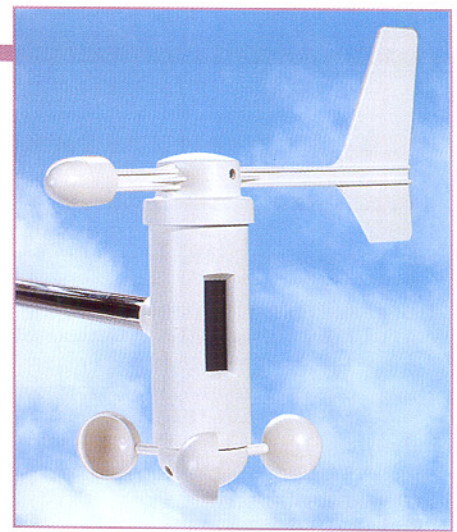


Bild 13: Komplex und professionell - der Funk-Windsensor S 2000 W.

nau, daß die weitaus meisten Nutzer das Gerät so nutzen können, wie es ausgeliefert wird. Wer es noch genauer wissen will, dem ist mit der Bedienungsanleitung eine hochgenaue Abgleichmöglichkeit in die Hand gegeben.

Auch der Regenmengensensor stellt nur bescheidene Bedingungen an seinen Aufstellungsort: Er sollte unter freiem Himmel stehen, mittels der eingearbeiteten Wasserwaage exakt waagrecht aufgestellt werden, und die Solarzelle ist nach Süden auszurichten. Er sollte jedoch nicht direkt auf dem Boden stehen, da bei einem Platzregen Schmutz und zusätzliches Regenwasser in den Auffangtrichter gelangen können. Die Wetterprofis nehmen gar einen separaten Beton- oder Holzsockel.

Auch der Sender des Regenmengensensors reicht bis zu 100 m weit, da findet sich immer ein kinder-, hunde- und vandalismussicherer Standort.

Der dritte und zugleich abschließende Teil dieses Artikels befaßt sich ausführlich mit den umfangreichen Funktionen der Basisstation. **ELV**



Bild 14: Hochgenau und solarversorgt - der Funk-Regenmengenmesser S 2000 R.



Kleiner Nachbrenner - 2x6W-Stereoverstärker SV 2-6

Kleine, einfach aufzubauende und dennoch leistungsfähige NF-Verstärker stellen immer noch eines der beliebtesten Selbstbauprojekte dar. Grund genug für uns, das Thema wieder einmal aufzugreifen - auf moderner Basis, versteht sich. Durch Einsatz eines modernen Stereo-verstärker-ICs sind Aufbau und Inbetriebnahme besonders einfach, weshalb sich die kleine Schaltung auch hervorragend als Erstlingsprojekt für Einsteiger eignet.

Ergänzt durch ein passendes Netzteil, macht solch ein Verstärker kleine bis mittelgroße Boxen in wenigen Stunden zum leistungsfähigen Aktivlautsprecher für den Garten, das Kinderzimmer oder die Terrasse.

Universeller Krachmacher

Krachmachern soll hier nur auf die erreichbare, beachtliche Lautstärke des kleinen Stereoverstärkers bezogen sein, denn das eingesetzte IC vom Typ TDA 1516BQ

bürgt für sehr akzeptable Wiedergabequalität, hat es sich doch seine Spuren vor allem in Millionen von hochwertigen Autoradios verdient.

Wie vielfältig ein solch kleiner Verstärker einsetzbar ist, beweist die Resonanz unserer Leser auf bisherige Schaltungs-

vorschläge dieser Art. Sprichwörtlich als Sonntag-Nachmittag-Projekt aufgebaut, kann er seinen Dienst in vielfältiger Weise verrichten, ob dies nun der berühmte Nachbrenner für des Juniors Walk- oder Discman ist, der ein Paar preiswerter Lautsprecherboxen, z. B. aus Vaters abgelegter

Stereoanlage oder aus dem Nachlaß des längst zu Bruch gegangenen „Ghetto-Blasters“ ist, oder aber der Verstärkereinsatz für die Außenbox auf der Terrasse oder den kleinen Partykeller, den Campingplatz, das Boot...

Aber auch als kleiner PA-Verstärker für Veranstaltungen, Clubtreffen etc. ist ein solcher Verstärker schon gut einzusetzen.

Die damit erreichbaren Ausgangsleistungen von 2 x 6 W (Sinus) hören sich nach erheblich mehr an, als dies auf dem Papier aussieht, wenn man bedenkt, daß nur 50 mW schon als ausreichende Zimmerlautstärke gelten, mit der man üblicherweise Radio hört. Die kleinen Taschen- und Kofferradios, die man vielfach am Arbeitsplatz im Büro vorfindet, werden mit Rücksicht auf die Umgebung noch weniger gefordert! Und Walkman-Kopfhörer werden schon zum Ruhestörer für die Umgebung, steuert man sie mit 2 x 50 mW an.

2 x 6 W Sinus dagegen liefert kaum eine der kleinen, preiswerten Kompaktanlagen oder Radiorecorder. Deren glänzende Prospektangaben von „150W PMPO“ erweisen sich dann im praktischen Betrieb nur als wenige Watt Sinusleistung (PMPO = Peak Music Power Output; zu reinen Werbezwecken theoretisch erreichbare Spitzenausgangsleistung, keine Dauerleistung)!

Oder wußten Sie, daß die meisten Autoradios gerade renommierter Firmen mit 4 x 7 W daherkommen und dies sich für die weitaus meisten Nutzer als völlig ausreichend erweist?

Doch zurück zu unserem kleinen Verstärker. Klein paßt wirklich, denn die komplette Baugruppe mißt (ohne Kühlkörper) gerade 50 x 50 mm und paßt damit auch in kleine Boxen oder etwa als Ersatz in einen Radiorecorder.

Prämissen waren neben Kompaktheit der minimale Bauteilaufwand, Nachbausicherheit und vor allem die erreichbare Qualität.

So weist die vorgestellte Baugruppe einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz auf - HiFi also.

Schaltung

Ein herausragendes Kennzeichen ist auch der äußerst geringe periphere Bauteilaufwand, wie im Schaltbild (Abbildung 1) zu sehen ist. Die externe Beschaltung des Verstärker-IC's besteht nur aus wenigen Elkos und Widerständen.

Im Blockschaltbild (Abbildung 2) ist das Innenleben von IC1 schematisch dargestellt. Die Vorteile eines integrierten Verstärkers sind unter anderem:

- kein Abgleich des Ruhestroms erforderlich
- linearer Frequenzgang und
- geringe Verzerrungen.

Über die beiden Koppelkondensatoren C 3 und C 4 gelangt das NF-Signal von den Eingängen ST 3 und ST 5 zu IC1. Die beiden Kondensatoren C 1 und C 2 sorgen für die notwendige Siebung der Versorgungsspannung.

R 1 und R 2 sind für die Pegelanpassung an den Eingängen verantwortlich. R 3 und C 8 schließlich realisieren ein Zeitglied, das die vom Hersteller geforderte leicht verzögerte Einschaltung des Stand-By-Eingangs Pin 11 vornimmt.

Nachbau

Der Nachbau gestaltet sich dank der geringen Anzahl an Bauteilen recht einfach.

Der Aufbau des Stereo-Verstärkers er-

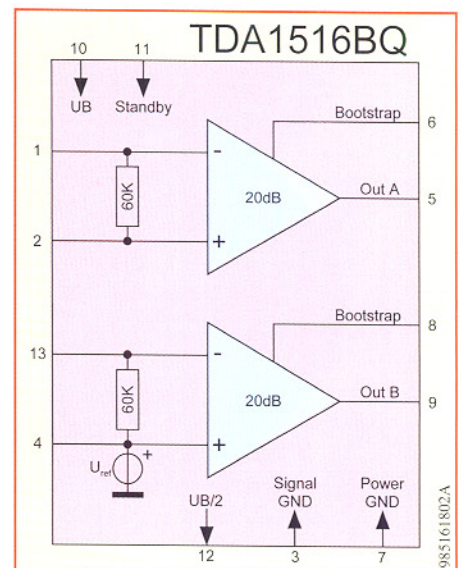


Bild 2: Blockschaltbild des TDA1516BQ

folgt auf einer einseitig bestückten Platine mit den Abmessungen 50 x 50 mm.

Für einen korrekten Aufbau ist eine bestimmte Reihenfolge in der Bestückung einzuhalten. Die Bestückungsarbeiten sind anhand der Stückliste und des Bestückungsplans in der Reihenfolge Widerstände, Lötösen, Elkos durchzuführen.

Nach dem Verlöten auf der Platinenunterseite sind die überstehenden Drahtenden mit einem Seitenschneider abzuschneiden. Bei den Elkos ist unbedingt auf die richtige Polung zu achten.

Das IC sollte erst eingelötet werden, wenn der Einbaort und damit die Wahl des Kühlkörpers feststeht. Der thermische Widerstand des Kühlkörpers darf nicht größer als 10 K/W sein. Als Kühlkörper kann z. B. auch die Metallrück-




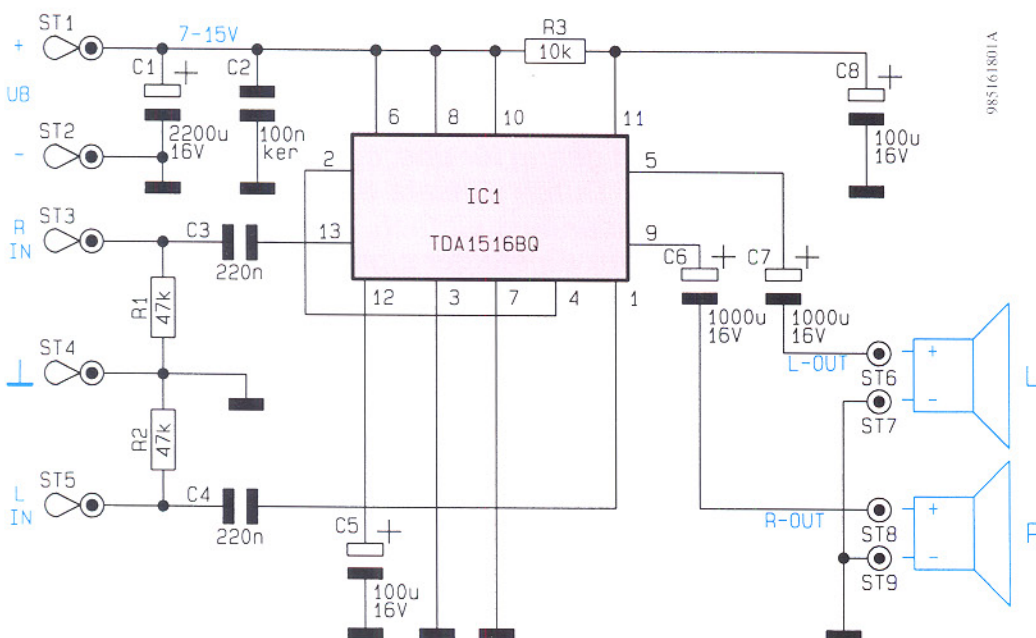
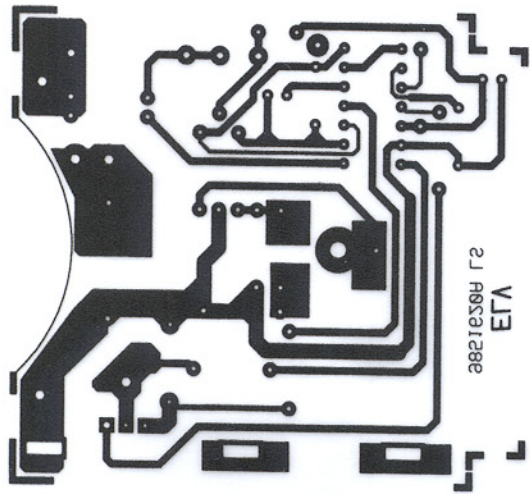
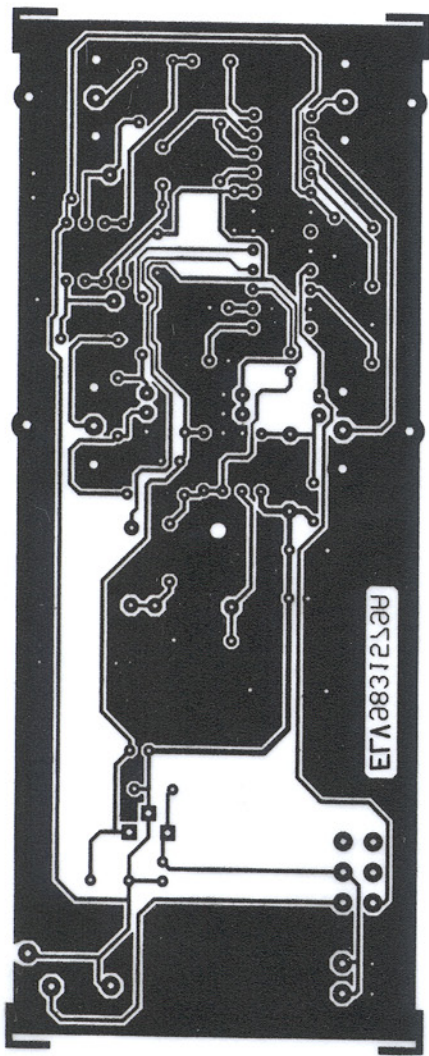
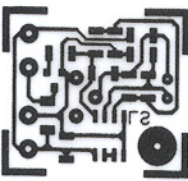
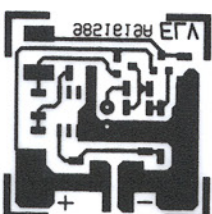
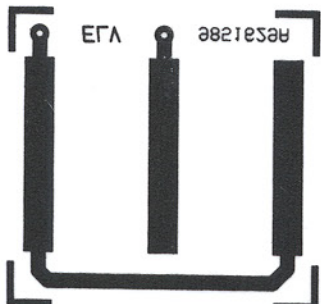
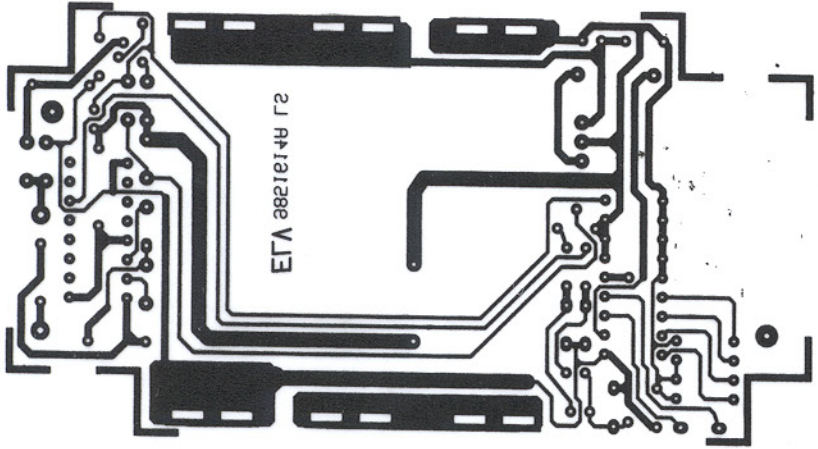
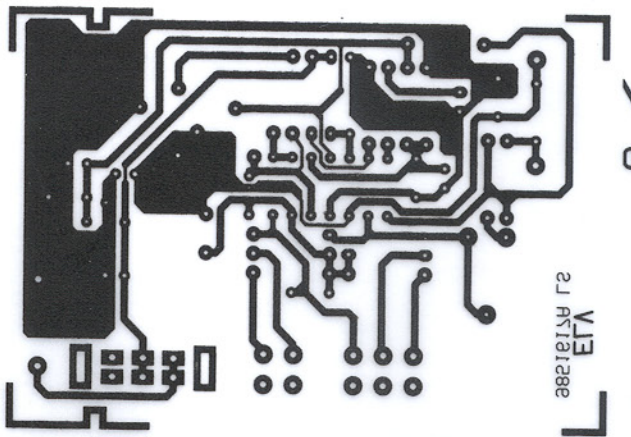
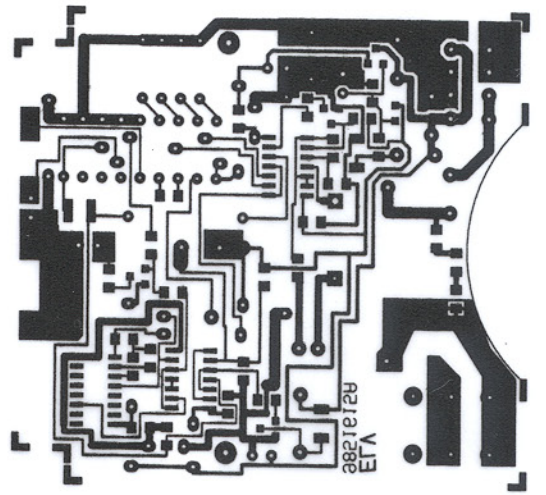
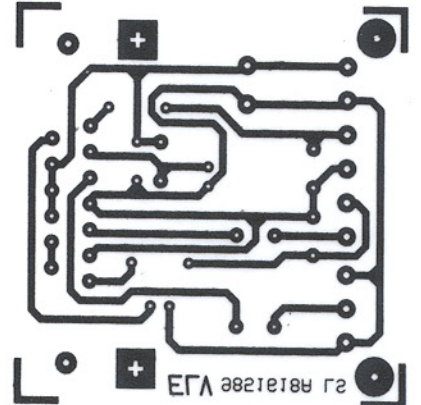
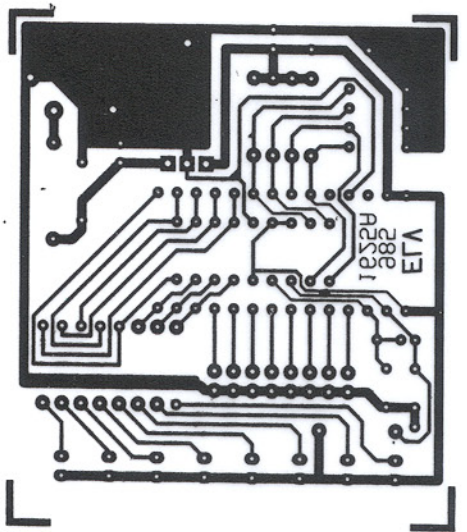
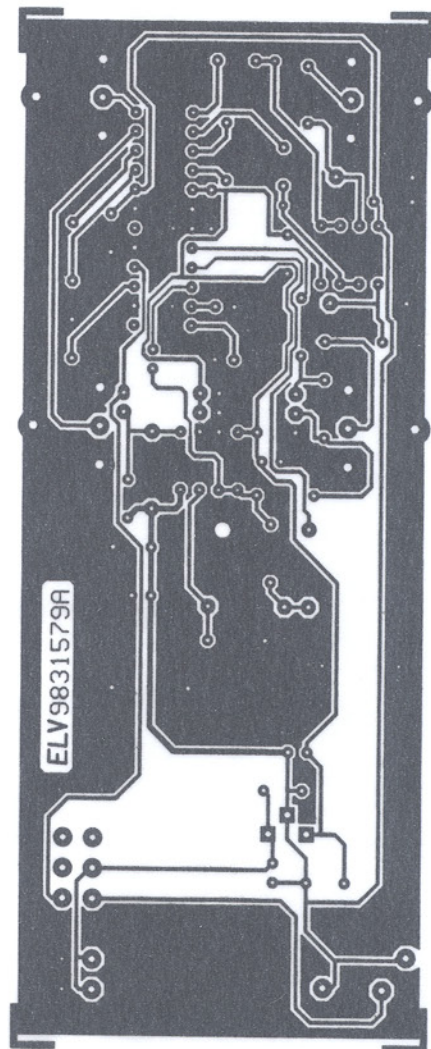
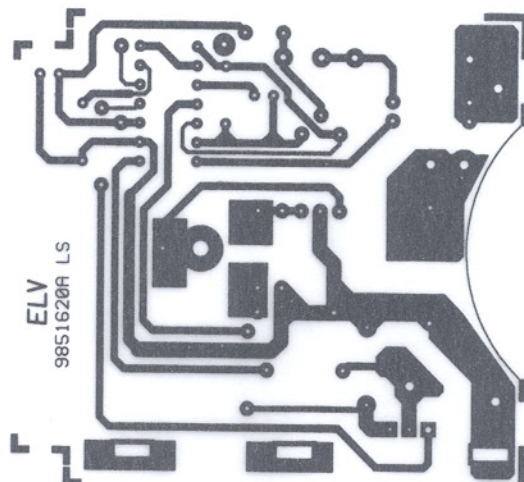
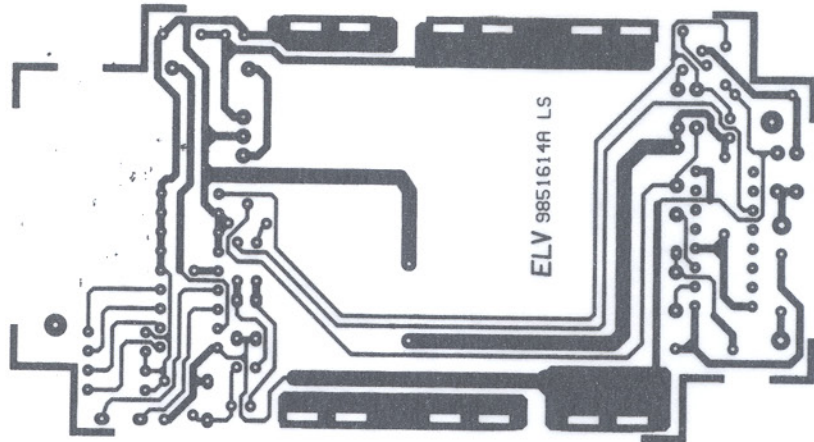
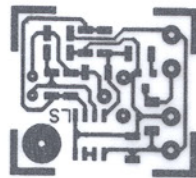
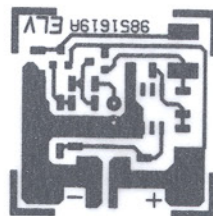
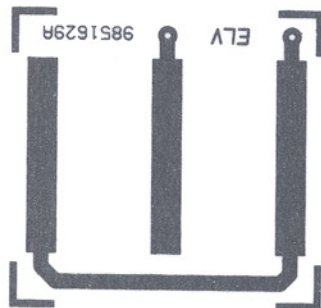
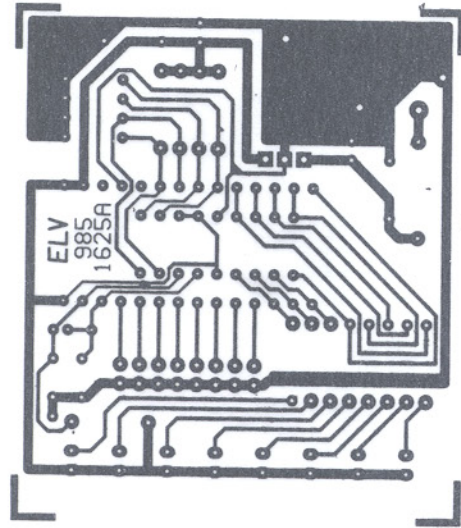


Bild 1: Schaltbild Stereoverstärker 2 x 6 W

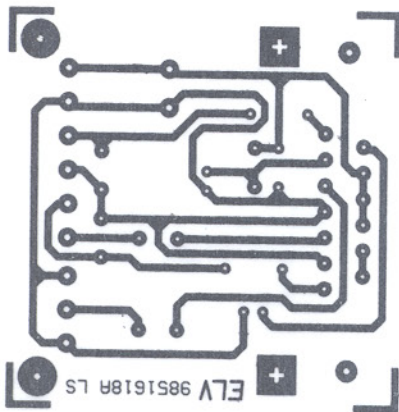

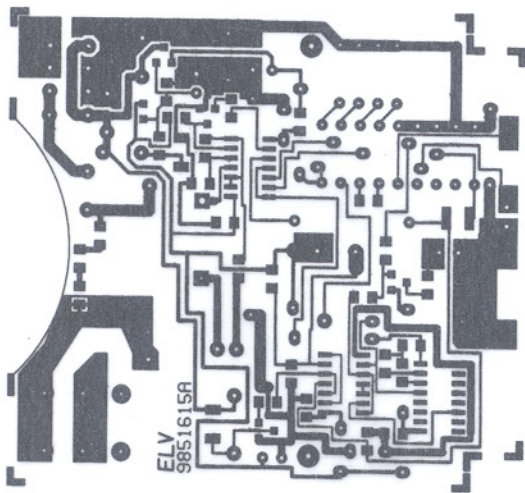

ELV
9851617A LS

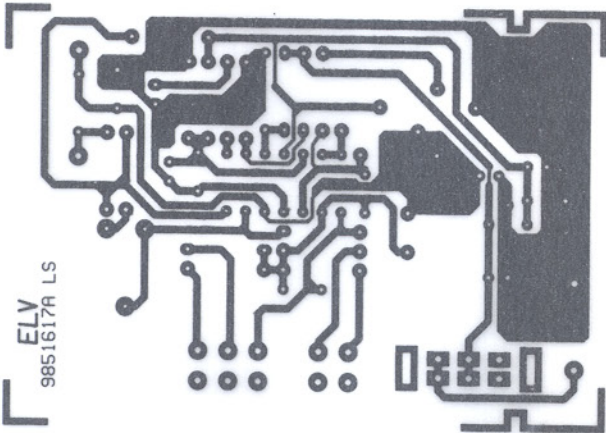

Technische Daten: SV 2-6

Spannungsversorgung: 7 - 15 V/DC
 Stromaufnahme: max. 1 A
 Ausgangsleistung ($R_L = 4 \Omega$): 2 x 6 W
 Klirrfaktor (2 x 5 W): 0,5%
 Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
 Sonstiges: Ausgänge kurzschlußfest,
 Temperaturschutzschaltung
 Abmessungen: 50 x 50 mm
 (ohne Kühlkörper)



wand eines Gehäuses genutzt werden.

Um die thermische Kopplung des ICs an den Kühlkörper zu verbessern, sind die Metallfläche des ICs und der Kühlkörper vor der Montage mit Wärmeleitpaste zu beschichten. Die Wärmeleitpaste muß in einer hauchdünnen Schicht aufgetragen werden, ein zu reichlicher Auftrag würde das Gegenteil bewirken, die thermische Kopplung also verschlechtern.

Montieren Sie, nachdem in den Kühlkörper entsprechende Montagebohrungen für das IC (Abstand 20 mm) und die Platinenbefestigungswinkel eingebracht sind, das IC an den Kühlkörper, setzen Sie das IC dann in die Platine ein, ohne es jedoch bereits zu verlöten.

Nun kann die Platine mittels zwei Befestigungswinkeln mit dem Kühlkörper verschraubt werden.

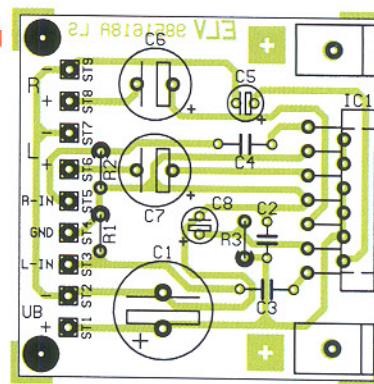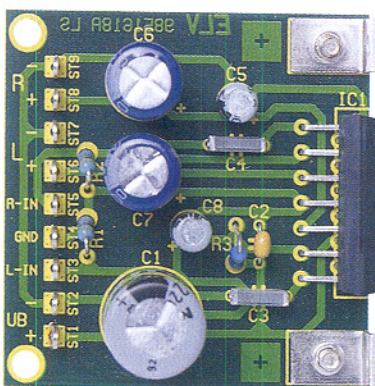Erst dann sollten die Anschlüsse des ICs in der Platine verlötet werden. Damit wird verhindert, daß die Anschlüsse und die Lötstellen mechanisch durch den schweren Kühlkörper belastet und evtl. beschädigt werden.



Ansicht der fertig bestückten Platine des 2 x 6W-Stereoverstärkers mit zugehörigem Bestückungsplan

Stückliste: Stereoverstärker SV 2-6

Widerstände:

10k Ω R3
 47k Ω R1, R2

Kondensatoren:

100nF/ker C2
 220nF C3, C4
 100 μ F/16V C5, C8
 1000 μ F/16V C6, C7
 2200 μ F/16V C1

Halbleiter:

TDA1516BQ IC1

Sonstiges:

Lötstifte mit Lötöse ST1- ST9
 2 Befestigungswinkel
 2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 5mm

Wichtig! Die Schaltung darf niemals ohne entsprechenden Kühlkörper betrieben werden!

Der Anschluß der Betriebsspannung, der Lautsprecher und der NF-Eingangsleitungen erfolgt über die Lötösen der Platine. Als NF-Eingangsleitungen sollten, vor allem beim Betrieb über ein Netzteil, stets geschirmte Leitungen zum Einsatz kommen, um Brummeinstreuungen zu vermeiden.

Nun steht dem Einsatz der kleinen, vielseitigen Baugruppe nichts mehr im Wege.

Beachten Sie bei der Wahl der Betriebsspannungsquelle, daß 15 V nicht überschritten werden dürfen und daß diese genügend belastbar ist (reichliche Pufferung), damit es nicht zu unangenehmen Betriebsspannungseinbrüchen kommen kann, die sich als Pegelschwankungen und Verzerrungen im Betrieb äußern.

ELV

Belichtungsvorgang

Zur Erzielung einer optimalen Qualität und Konturenschärfe bei der Herstellung von Leiterplatten mit den ELV-Platinenvorlagen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Die transparente Platinenvorlage so auf die fotopositiv beschichtete Platine legen, daß die bedruckte Seite zur Leiterplatte hinweist, d. h. die auf der Vorlage aufgedruckte Zahl ist lesbar (nicht seitenverkehrt).
2. Glasscheibe darüberlegen, damit sich ein direkter Kontakt zwischen Platinenvorlage und Leiterplatte ergibt.
3. Belichtungszeit: 3 Minuten (1,5 bis 10 Minuten mit 300Watt-UV-Lampe bei einem Abstand von 30 cm oder mit einem UV-Belichtungsgerät).

Achtung:

Bitte beachten Sie beim Aufbau von Bausätzen die Sicherheits- und VDE-Bestimmungen.

Netzspannungen und Spannungen ab 42 V sind lebensgefährlich. Bitte lassen Sie unbedingt die nötige Vorsicht walten und achten Sie sorgfältig darauf, daß spannungsführende Teile absolut berührungssicher sind.

9831579A	Rauschunterdrückung
9851614A	Funk-Wassemeldesystem
	Sender
9851615A	Funk-Wassemeldesystem
	Empfänger
9851629A	Funk-Wassemeldesystem
	Sensor
9851617A	Luxmetervorsatz
9851618A	Stereoverstärker 2 x 6 W
9851619A	Akku-Blinker
9851620A	Lastunabhängiger Drehzahl
	regler
9851621A	SMD-Temperatursicherung
9851625A	PIC-Grundlagen

Fernstudium

Staatl.
geprüft

Erfolg kann man lernen!

Aus- und Weiterbildung durch staatlich geprüfte Fernlehrgänge. Beginn jederzeit - ohne Vorkenntnisse.

- Computer-Techniker
 - Netzwerkspezialist (Selbststudium)
 - Microsoft (MCSE) / Novell (CNE)
 - Umwelt-Techniker
 - Fernseh-Techniker
 - Elektronik-Techniker
 - Amateurfunk-Zeugnis
 - Kundenbeziehungen
- aufbauen, pflegen und ausbauen

Seit 1959 über 120.000 erfolgreiche Absolventen.
 Gestalten auch Sie Ihre Zukunft durch ein Fernstudium.

Fernschule
weber
 Institut für Fernunterricht

Jetzt kostenlose
 Info-Mappe anfordern!
 Tel. (04487) 263

Abt. 518 • Postfach 21 61 • 26192 Großenkneten
 Fax (04487) 264 • E-Mail: fernschuleweber@t-online.de
 Internet: <http://home.t-online.de/home/fernschuleweber>



PC-Parallel-IO-Interface

PC-IO 16 Teil 2

Nachdem wir im ersten Teil die Funktionsweise und die Schaltung dieses intelligenten Interface kennengelernt haben, behandelt der zweite Teil den Nachbau des Gerätes.

Nachbau

Wie bei dem übersichtlichen Schaltungsaufbau zu erwarten, gestaltet sich der Nachbau des Gerätes ebenso einfach und problemlos. Er erfolgt auf einer zweiseitigen Platine mit den Abmessungen 82 x 119 mm.

Entsprechend der Stückliste und des Bestückungsplans beginnt die Bestückung mit dem Einsetzen der Widerstände, der Kondensatoren und des Quarzes.

Nach dem Verlöten der Anschlußbeine und dem vorsichtigen Abschneiden der

überstehenden Drahtenden werden nun, unter Berücksichtigung der richtigen Polarität, die Elkos und die Dioden eingesetzt und verlötet.

Danach folgt das Einsetzen des Spannungsreglers, nachdem dessen Anschlußbeine vorsichtig um 90 Grad nach hinten abgewinkelt wurden (siehe Platinenfoto).



Bevor der Spannungsregler verlötet wird, ist er mit einer M3x6mm-Schraube und zugehöriger Mutter auf der Platine zu befestigen, um ihn einerseits sicher zu fixieren und andererseits eine mechanische Belastung der Lötanschlüsse zu vermeiden.

Danach erfolgen das Verlöten der Anschlüsse des Spannungsreglers.

Die ICs sind gemäß dem Bestückungsplan lagerichtig auf die Platine zu setzen. Nach dem Verlöten der IC-Anschlüsse ist die Klinkenbuchse einzusetzen und zu verlöten.

Schließlich werden mittels vier M3x6mm-Schrauben die vier Abstandsbolzen für die 25-pol Sub-D-Buchsen auf der Oberseite befestigt und dann die Buchsen selbst eingesetzt, ohne sie jedoch sofort zu verlöten.

Um die Lötstellen nicht mechanisch zu

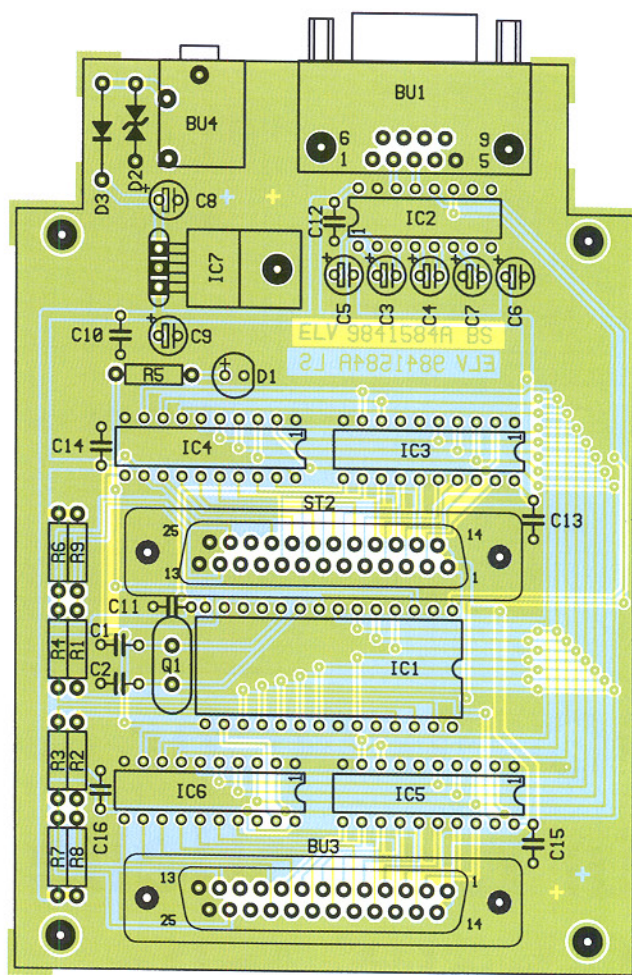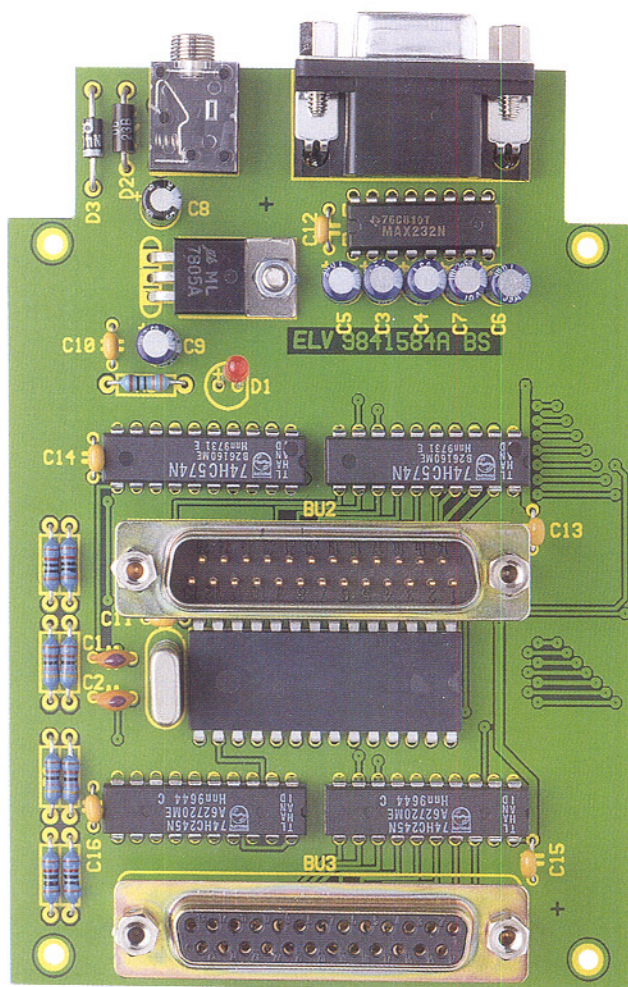

Ansicht der fertig bestückten Platine des PC-IO-Interfaces mit zugehörigem Bestückungsplan

belasten, erfolgt zunächst die Befestigung der Sub-D-Buchsen mit je zwei Gewindebolzen auf den zuvor eingesetzten Abstandsbolzen. Erst dann sind die Buchsen zu verlöten.

Abschließend ist die LED so einzuset-

zen, daß die Unterkante ihres Gehäuses einen Abstand von 15 mm zur Platine aufweist. Dabei ist wiederum auf die richtige Polarität zu achten; der längere Anschluß der LED ist die Anode.

Nachdem die gesamte Platine auf richti-

ge Bestückung und eventuelle Lötbrücken kontrolliert wurde, kann man sie nun ins Gehäuse einbauen.

Gehäuseeinbau

Die Unterseite des zum Bausatz gelieferten Gehäuses besitzt vier Schraubdomen, auf denen die bestückte Platine befestigt wird. In diese Schraubdomen setzt man nun zunächst vier dickere Drahtenden von 20 mm Länge als Montagehilfe ein.

Anschließend sind auf diese die vier 5mm-Distanzrollen aufzusetzen gefolgt von der Platine, so daß die vier Drahtenden durch die Befestigungslöcher der Platine ragen.

Ist die Platine richtig positioniert, werden die Drahtenden nacheinander entfernt und jeweils durch eine Knippingschraube 2,2 x 12,5 mm ersetzt.

Nach dem Aufsetzen des Gehäuseoberteils (LED in die entsprechende Öffnung „einfädeln“) und dem Verschrauben mit dem Gehäuseunterteil ist das Interface von der Hardwareseite her einsatzbereit.

Im dritten und abschließenden Teil beschreiben wir den Datenaustausch mit dem PC sowie die Software-Befehle für die Steuerung des Interface.

ELV

Stückliste: PC-IO-Interface

Widerstände:

330Ω	R5
4,7kΩ	R1-R4
10kΩ	R6-R9

Kondensatoren:


22pF/ker	C1, C2
100nF/ker	C10-C16
10µF/25V	C3-C7, C9
22µF/40V	C8

Halbleiter:

ELV9873	IC1
MAX232	IC2
74HC574	IC3, IC4
74HC245	IC5, IC6
7805	IC7
BZW06-23B	D2
1N4001	D3
LED, 3mm, rot	D1

Sonstiges:

Quarz, 14,745MHz	Q1
SUB-D-Buchsenleiste, 9polig, print	BU1
SUB-D-Stiftleiste, 25polig, Wire-Wrap	BU2
SUB-D-Buchsenleiste, 25polig, Wire-Wrap	BU3
Klinkenbuchse, 3,5mm, mono, print	BU4
5 Zylinderkopfschraube, M3 x 6mm	
4 Knippingschrauben, 2,2 x 10mm	
1 Mutter, M3	
4 Metall-Abstandsbolzen, 15mm, M3-Innengewinde	
4 Distanzrollen, 5mm, für M3-Schrauben	
4 SUB-D-Bolzen mit M3-Gewinde	
1 Gehäuse, bedruckt und bearbeitet, komplett	

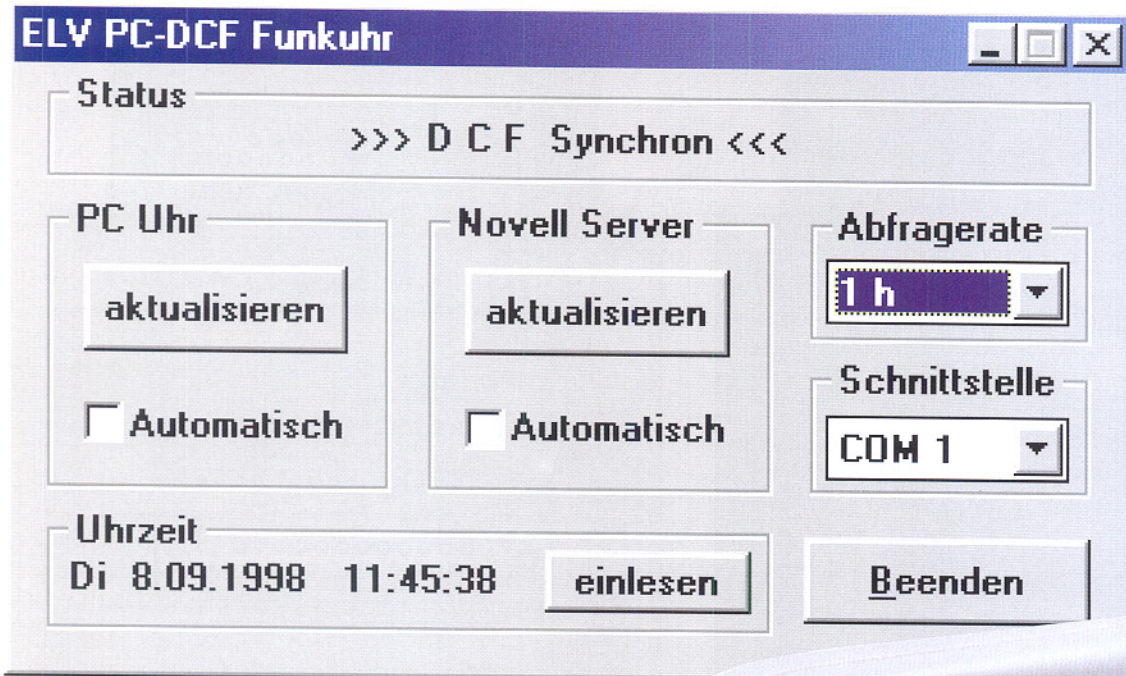

PC-Funkuhr für die serielle Schnittstelle DCF 98 PC Teil 1



Immer mehr Prozesse bei der Anwendung von Computern erfordern die Verfügbarkeit sehr genauer Zeitdaten, z. B. bei Prozeßsteuerungen oder aber auch nur die Abstimmung im Computernetzwerk. Die neue ELV-PC-DCF-Funkuhr sorgt für die hochgenaue Ausgabe der Zeitdaten sowohl am Einzelplatz als auch im Netz, denn auch das Setzen der Uhrzeit für einen Novell-Server ist möglich.

Wie wichtig ist die genaue Zeit?

Für zahlreiche Prozesse ist der exakte Uhrzeitanweis erforderlich, seien es nun der Laboreinsatz, die Prozeßsteuerung, die Nutzung des Rechners als Fax- oder ISDN-Datenübertragungsgerät oder der Dateiaustausch im Netzwerk.

Jeder Personalcomputer verfügt über eine interne CMOS-Uhr, die beim Setup des Rechners gestellt wird. Diese arbeitet zwar mit Quarzgenauigkeit, wird aber durch die verschiedensten Einflüsse wie Rechnerabstürze, Konfigurationsarbeiten, schwächer werdende CMOS-Puffer-Batterie uvm. beeinflusst bzw. verstellt. Damit ist sie für die oben genannten Prozesse nicht mehr genau und vor allem zuverlässig genug.

Abhilfe schafft hier eine extern und unabhängig vom Rechner arbeitende Uhr, die dessen Systemzeit beim Rechner-Start bzw. im Betrieb - oder auch manuell ausgelöst - ständig synchronisiert - und dies sowohl unter DOS als auch Windows (3.xx/95).

Natürlich bietet sich hier die atomgenaue DCF-Zeit an. Hier werden nicht nur die genaue Zeit, sondern auch Zeitumstellungen und das Datum berücksichtigt.

Auf diese Art läßt sich auch die Uhr eines Novell-Servers automatisch setzen, und der Netzwerkadministrator hat damit stets systemweit die exakte Zeit zur Verfügung.

Durch den Einsatz eines Mikrocontrollers in der externen Funkuhr belasten der DCF-Empfang und die Auswertung nicht den PC, sondern diese Prozesse werden in

der Funkuhr selbst vorgenommen. Das Datentelegramm, das der Funkuhrprozessor zur Verfügung stellt, gelangt über eine beliebige serielle Schnittstelle zum Rechner.

Treue Leser werden sich erinnern, bereits in den Ausgaben 3 und 4/97 des „ELV-journals“ haben wir eine ähnliche DCF-Funkuhr vorgestellt, die jedoch über die Zusatzfunktion Temperaturfernanzeige für vier Funk-Meßstellen verfügte und am Maus-Port mit anzuschließen war.

Die neue Funkuhr DCF 98 PC ist auf den reinen Zeitservice optimiert und arbeitet an einer beliebigen seriellen Schnittstelle des PC's (das Bedienprogramm kann die verwendete Schnittstelle selbst erkennen).

Dazu bietet die Software einen sofortigen Überblick über die Synchronisierung

der DCF-Funkuhr mit dem Zeitsender, so daß etwaige Empfangsstörungen rechtzeitig erkannt werden und z. B. der Systemadministrator sich hierauf einstellen kann.

Durch Einbindung in die Startdateien des Computers erfolgt der Programmstart und die wählbare automatische Zeitaktualisierung der internen CMOS-Uhr selbständig bei jedem Rechnerstart.

Zeitempfang

Die Inbetriebnahme der Funkuhr erfordert neben dem Batterieeinlegen keinerlei Bedienung.

Nach dem Einlegen der Batterien empfängt und decodiert die Funkuhr sofort automatisch das DCF-Signal (Synchronisierung).

In der Folge synchronisiert sich die Funkuhr täglich um 03:00 Uhr selbständig mit dem DCF-Zeitzeichensender Mainflingen.

Sollte dieser Synchronisationsversuch, z. B. durch äußere Störeinflüsse erfolglos bleiben, werden bis 06:00 Uhr stündlich neue Synchronisationsversuche vorgenommen.

Die erfolgte oder evtl. auch nicht erfolgte Synchronisation mit dem Zeitsender wird in einer Statuszeile des Bedienprogramms ständig angezeigt, so daß der Nutzer ständig über den Empfangszustand informiert ist.

Die Spannungsversorgung der Funkuhr erfolgt mit zwei Mignon-Batterien, so arbeitet sie auch bei abgeschaltetem Rechner.

Das 1 m lange Verbindungskabel zum Rechner erlaubt einen abgesetzten Betrieb vom Rechner, so daß Störeinflüsse durch elektronische Geräte wie Monitore, Rechner, Peripherie, schlecht geschirmte Verbindungskabel etc. ausblendbar sind.

Schaltungsbeschreibung

Durch den Einsatz eines Mikrocontrollers ergibt sich ein äußerst geringer Schaltungsaufwand (Abbildung 1). Die gesamte „Intelligenz“ des Gerätes befindet sich im 4-Bit-Mikrocontroller IC 1.

Dieser aktiviert bei Bedarf, also entsprechend des Abfrage- und Synchronisationsregimes, über P 0.2 den DCF-Empfänger IC 3, wertet dann die an P 0.3 ankommenden DCF-Signale aus und ermittelt daraus die gültige Uhrzeit.

Serielle Schnittstelle

Da das Interface nur eine Versorgungsspannung von 3 V besitzt und diese somit für die V24-Kommunikation nicht ausreicht (benötigt werden -12 V und +12 V), erfolgt die Versorgung der Schnittstellen-

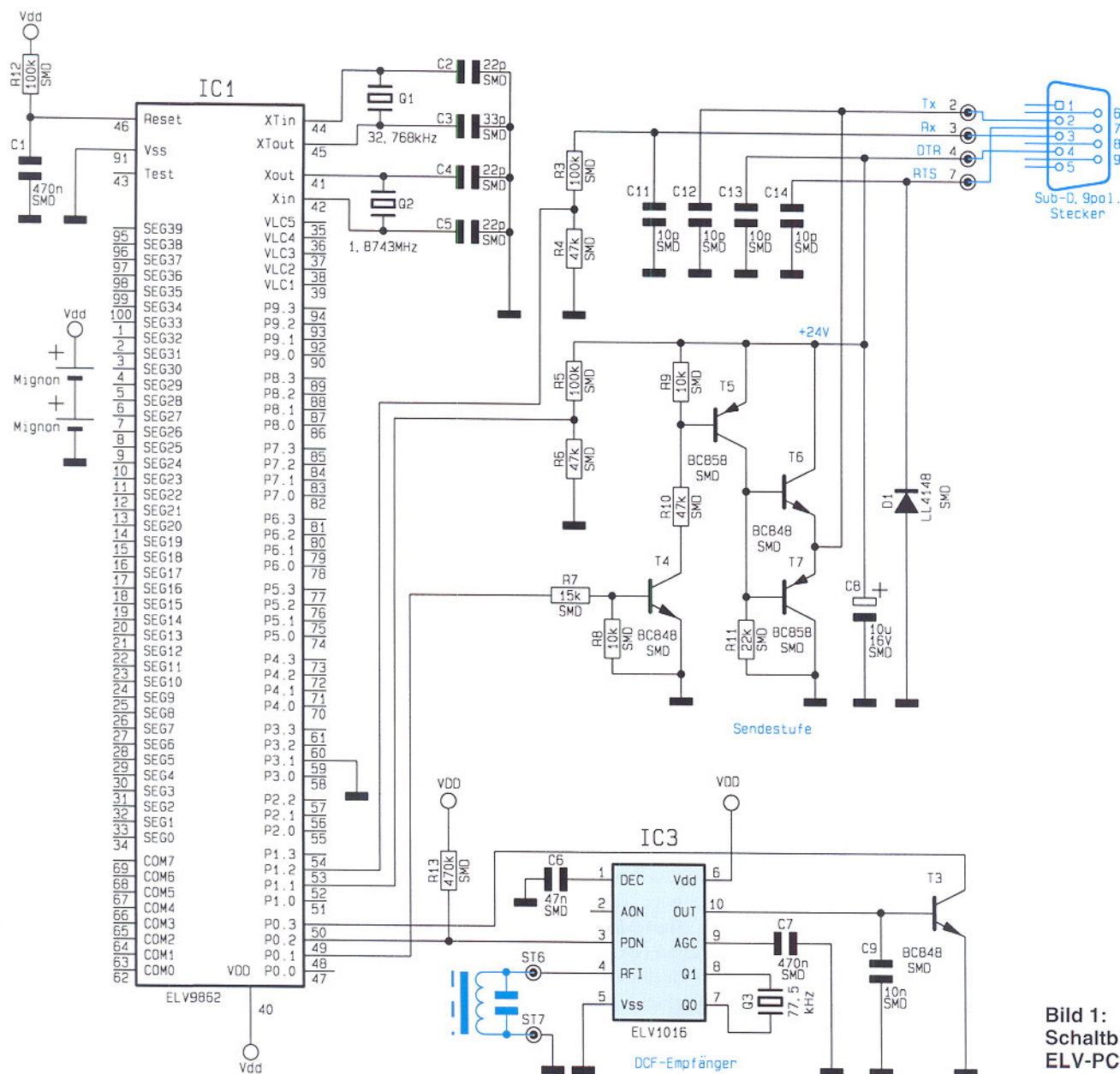


Bild 1:
Schaltbild der
ELV-PC-DCF-
Funkuhr

1. Byte: Bit 4 -> Flag, ob DCF-synchron oder nicht
2. Byte: Stunde im BCD-Format (Bit 0-3 : Einer; Bit 4-7 : Zehner)
3. Byte: Minute im BCD-Format (Bit 0-3 : Einer; Bit 4-7 : Zehner)
4. Byte: Sekunde im Binärformat
5. Byte: Tag im BCD-Format (Bit 0-3 : Einer; Bit 4-7 : Zehner)
6. Byte: Monat im BCD-Format (Bit 0-3 : Einer; Bit 4-7 : Zehner)
7. Byte: Jahr im BCD-Format (Bit 0-3 : Einer; Bit 4-7 : Zehner)

Tabelle 1:
Inhalt der
Zeitdaten-
Bytes

endstufe aus zwei Steuerleitungen des PCs, indem die RTS-Leitung auf Low (-12V) und die DTR-Leitung auf High (+12V) gesetzt wird.

Da die RTS-Leitung im Interface auf GND liegt, ergibt sich somit eine Versorgungsspannung für die Sendeendstufe von 24 V. Dies ist für das Interface gleichzeitig das Signal, daß eine Datenübertragung beginnt. Der Mikrocontroller kann nun über die Gegentaktendstufe T 6 und T 7 Daten mit den richtigen Pegeln zum PC senden. Über Rx ankommende Signale werden über den Spannungsteiler R 3 / R 4 an den Mikrocontroller geleitet, der sie decodiert.

Datenübertragung

Im Ruhezustand müssen die beiden Steuerleitungen RTS und DTR den Zustand Low führen und somit einen Pegel von -12 V besitzen. Das Interface ist dann inaktiv und braucht nur sehr wenig Strom (ca. 15 µA). Um es für eine Datenübertragung zu aktivieren, muß die DTR-Leitung auf High (+12 V) gesetzt werden.

Nach ca. 30 ms antwortet nun das Interface mit dem ASCII-Zeichen **ETX** als Bestätigung, daß es empfangsbereit ist. Die Datenübertragung kann nun beginnen.

Das Interface wird wieder inaktiv, sobald die DTR-Leitung wieder Low-Pegel führt oder für 0,5 s kein Startzeichen (SOH) empfangen wurde.

Die Datenübertragung erfolgt mit 9600

Baud, Even Parity, 8 Datenbits und 2 Stopbits.

Um das Interface zur Übertragung der Zeitdaten aufzufordern, sind die vier Bytes der Zeichenfolge : (01h) (30h) (CFh) (04h) zu senden. Das Interface überträgt daraufhin die Zeitdaten.

Das erste Zeichen ist das Startzeichen **STX**, es folgt die Anzahl der nachfolgenden Zeichen (in diesem Fall immer 07) und anschließend die 7 Bytes mit der Zeitinformation.

Daraufhin folgt die Prüfsumme (negierte Summe aller bisher gesendeten Zeichen) und anschließend das Endezeichen **ETX** (Wenn alle Zeichen von **STX** bis einschließlich der Prüfsumme addiert und die Summe mit 255 UND-verknüpft wurde, muß sich 0 ergeben). Zur Übersicht noch einmal der gesamte Datenrahmen:

<STX> <Länge> [Zeitdaten] <Prüfsumme> <ETX>

Da die Steuerzeichen **STX** und **ETX** zwischen diesen beiden Befehlen nicht mehr vorkommen dürfen, werden sie, wie auch **ENQ**, beim Senden durch folgende Bytekombinationen ersetzt :

STX -> ENQ & DC2

ETX -> ENQ & DC3

ENQ -> ENQ & NAK

Die Ausfilterung dieser drei Bytekombinationen muß direkt nach dem Dateneingang erfolgen. Sie zählen für die Länge als auch für die Prüfsumme als das Originalzeichen!

Die 7 gesendeten Bytes der Zeitdaten haben den in Tabelle 1 dargestellten Inhalt.

Installation der Software

Die Installation ist sehr einfach durchzuführen. Unter Windows wird mit Hilfe der Funktion „Ausführen“ die Datei „INSTALL.EXE“ auf der Installationsdiskette gestartet. Das Installationsprogramm übernimmt nach Angabe des gewünschten Verzeichnisses das Kopieren der benötigten Programme und legt schließlich eine neue Programmgruppe an, die über das Start-Menü unter „Programme“ erreichbar ist (DCF -> PC DCF).

Damit ist die Installation der Software bereits abgeschlossen.

Bei Bedarf kann die Software wieder komplett deinstalliert werden. Dazu ist über das Programmverzeichnis das Programm

„Programmeinstallieren“ aufzurufen. Nach einer Sicherheitsabfrage erfolgt dann das Deinstallieren aller Programmbestandteile.

Installation der Hardware

Das Hardwaremodul ist lediglich an eine beliebige freie serielle Schnittstelle COM 1, 2, 3 oder 4 des PCs anzuschließen. Durch die Batterie-Stromversorgung des Empfangsmoduls ist keine externe Spannungsversorgung erforderlich.

Die Software erkennt den belegten COM-Port selbständig.

Aufstellung und Empfangsoptimierung

Die DCF 98 PC ist mit einem besonders hochwertigen integrierten Empfangschip ausgestattet, der sein Eingangssignal von einer verlustarmen, fein abgestimmten Ferritantenne erhält. Wie für jeden Rundfunk-, Fernseh-, CB-Funk- oder sonstigen Empfänger gelten auch für unseren DCF-Empfänger einige grundsätzliche Randbedingungen, um einen möglichst guten und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten:

- Die Aufstellung des Empfängers sollte möglichst nicht in der Nähe von Störquellen erfolgen. Die meisten älteren aber auch manche neue PCs senden ein mehr oder weniger starkes elektromagnetisches Störfeld aus, das die Eingangsstufe des Empfängers „dichtmachen“ kann. Es ist daher möglichst unter Ausnutzung der ganzen Länge des zur Verfügung stehenden Verbindungskabels ein vom PC entfernter Aufstellort zu wählen.

- Der Empfänger sollte nicht in unmittelbarer Nähe von großen Metallteilen platziert werden (z. B. nicht direkt an einem Heizkörper befestigen o. ä.)

- Durch die stark abschirmende Wirkung von Stahlbeton ist der Empfang in entsprechenden Gebäuden erschwert. Hier bietet sich notfalls die Platzierung unmittelbar in Fensternähe an.

- Durch den Einsatz einer Ferritantenne mit ausgeprägter Richtcharakteristik ergeben sich in bezug auf die Ausrichtung optimale Empfangsergebnisse, wenn sich der Ferritstab der Empfangsantenne in einem 90°-Winkel zur gedachten Linie befindet, die den eigenen Standort mit Frankfurt/Mainflingen verbindet (Abbildung 2).

Einen einwandfreien Empfang vorausgesetzt, sind nach entsprechenden Plausibilitätsprüfungen innerhalb des Prozessorsystems nach ca. 3 Minuten alle Daten vorhanden und die DCF 98 PC ist zur Übertragung der DCF-genauen Uhrzeit über die serielle Schnittstelle an den PC bereit.

Im zweiten und abschließenden Teil widmen wir uns der Bedienung der PC-DCF-Funkuhr-Software.

ELV


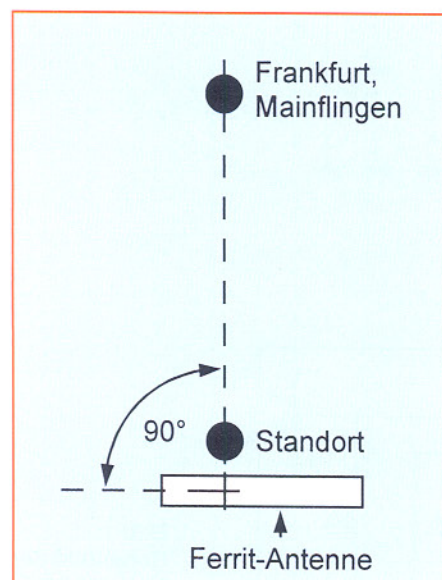


Bild 2: Ausrichtung der Aktiv-Antenne

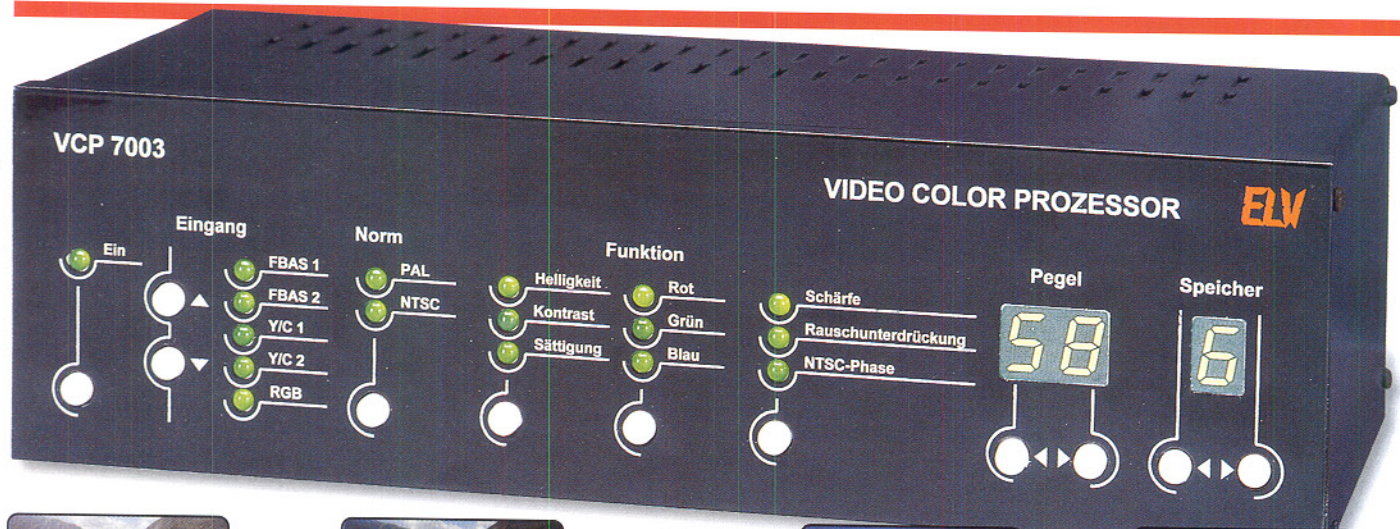

zuwenig Farbe



zuviel Farbe



optimale Farbsättigung



helle Flächen überstrahlt



helle Flächen zu
matt



richtig abgestufter Kontrast

Video-Color-Prozessor VCP 7003

Optimierung der Bildqualität von Videoaufnahmen während des Überspielvorganges durch getrennte, digitale Einstellung der Farbintensität für Rot, Grün und Blau, der Bildhelligkeit, des Kontrastes und der Farbsättigung. Das in einem soliden Metallgehäuse untergebrachte, mikroprozessorgesteuerte Gerät verfügt des weiteren über umfangreiche Konvertierungsmöglichkeiten.

Allgemeines

Als Nachfolger des 10.000fach bewährten VCP 7002 stellen wir mit dem VCP 7003 eine konsequent weiterentwickelte Version vor, bei der sämtliche Funktionen digital einstellbar sind. Den richtigen Rahmen für dieses Gerät bildet das neue, von ELV konzipierte Metallgehäuse, mit hochwertigem Aluminium-Frontprofil und gelungenen Designmerkmalen. Das Gerät läßt sich mühelos in jedes Video-Equipment einreihen und hebt sich, schon allein aus optischer Sicht, deutlich von Video-Nachbearbeitungsgeräten im Plastikgehäuse ab. Übersichtlich angeordnete Bedien- und Anzeigeelemente und eine komfortable Mikroprozessorsteuerung machen die Bedienung des VCP 7003 zum „Kinderspiel“.

Ein weiteres Komfortmerkmal ist das

eingebaute 230V-Netzteil mit hermetisch vergossenem Netztransformator, dessen Sekundärseite nur Niederspannung abgibt. Besonders für den Nachbau bietet dieses Konzept Vorteile, so daß innerhalb des Gerätes keine berührungsgefährlichen Spannungen auftreten.

Im Stand-by-Zustand ist die Stromaufnahme nahezu vernachlässigbar, da außer dem Transformator keine weiteren Komponenten aktiv sind.

Zur Verbesserung und Optimierung von Videoaufzeichnungen während des Überspielvorganges hat das neue VCP 7003 viel zu bieten. Sämtliche Bildparameter sind digital über Tasten einstellbar, wobei eine zweistellige 7-Segmentanzeige die jeweils individuell eingestellten Pegel anzeigt. Des weiteren sind bis zu 8 unterschiedliche, komplette Bildeinstellungen speicherbar und bei Bedarf wieder aufzu-

rufen. Selbstverständlich kann auch jederzeit eine Neuprogrammierung der Speicherplätze erfolgen. Die Daten werden in einem ferroelektrischen EEPROM gespeichert und bleiben auch bei Netzausfall (bis zu 100 Jahre) erhalten.

Neben dem Kontrast, der Helligkeit und der Sättigung ist die Intensität der Primärfarben Rot, Grün und Blau in einem sehr weiten Bereich, d. h. von -30 dB bis +18 dB getrennt einstellbar. Eine Korrekturmöglichkeit im Bereich der Bildschärfe sorgt für saubere Konturen.

Betrachten wir als nächstes die Anschlußmöglichkeiten an der Geräterückseite des VCP 7003.

Eingangsseitig ist das Gerät mit zwei Scartbuchsen und einer Mini-DIN (Hosiden)-Buchse ausgestattet, an der je nach selektiertem Eingangskanal FBAS, Y/C, oder RGB-Signale zugeführt werden kön-

nen. Der Video-Color-Prozessor unterstützt sowohl die PAL- als auch die NTSC-Fernsehnorm.

Am VCP 7003 können bis zu 3 unterschiedliche Videosignalquellen gleichzeitig angeschlossen werden. Wahlweise ist dabei an der ersten Scartbuchse ein FBAS- oder ein RGB-Signal, an der zweiten Scartbuchse ein FBAS- oder ein Y/C-Signal (S-VHS, Hi 8) und an der Mini-DIN-Buchse ein weiteres Y/C-Signal (S-VHS, Hi 8) anzuschließen.

Ausgangsseitig stehen beim VCP 7003 ebenfalls zwei Scartbuchsen, eine Mini-DIN- und zwei Cinchbuchsen zur Verfügung. Auch die Ausgangsbuchsen sind vollkommen unabhängig voneinander und können somit gleichzeitig genutzt werden.

An der ersten Scart-Ausgangsbuchse steht dabei wahlweise ein FBAS- oder Y/C-Signal zur Verfügung, während der zweite Scart-Ausgang gleichzeitig ein FBAS- und ein RGB-Signal liefert. Ein weiteres Komponentensignal (Y/C) für den Anschluß eines Hi 8 oder SVHS-Gerätes (TV-Gerät, Videorekorder) steht an einer Mini-DIN-Buchse zur Verfügung, wobei die Audio-Signale des linken und rechten Stereo-Kanals an den zugehörigen Cinch-Buchsen ausgekoppelt werden.

Wie bereits erwähnt, erfolgt im Gegensatz zum Vorgängermodell die Einstellung der Bildparameter nicht mehr mit Hilfe von Potentiometern, sondern mikroprozessorgesteuert über Tasten, die praktisch verschleißfrei sind und einen hohen Bedienungskomfort ermöglichen. Aufgrund eines Tastatur-Back-Ups in einem ferroelektrischen EEPROM bleiben sämtliche Einstellungen nach dem Ausschalten des VCP 7003 oder bei einem Netzausfall erhalten.

Anschluß externer Komponenten

Wie vorstehend beschrieben, stehen an der Geräterückseite des VCP 7003 vier Scartbuchsen, zwei Mini-DIN-Buchsen (SVHS, Hi 8) und vier Cinchbuchsen zum Anschluß der externen Komponenten, wie Videorecorder, Camcorder, TV-Geräte usw. zur Verfügung. Betrachten wir zuerst die Videoeingänge.

FBAS 1, RGB-Eingang

Scartbuchse zur Einspeisung eines FBAS- oder RGB-Signals mit Normpegel (FBAS 1 Vss, RGB 0,7 Vss). Intern sind die Signalleitungen jeweils mit 75 Ω abgeschlossen.

FBAS 2, Y/C 1-Eingang

Auch diese Euro-Scartbuchse besitzt eine Doppelbelegung. Hier kann je nach Eingangsauswahl, am Bedienpendel ein FBAS-Signal oder ein Y/C-Signal (S-VHS, Hi 8) dem VCP 7003 zugeführt werden. In den meisten Anwendungsfällen kommt sicherlich der Anschluß eines VHS, SVHS oder Hi8-Zuspielrecorders in Betracht.

Y/C 2-Eingang

Diese Mini-DIN-Eingangsbuchse dient zum Anschluß eines S-VHS- oder Hi8-Gerätes (Videorecorder, Camcorder). Die Audio-Signale des rechten und linken Stereokanals sind an die zugehörigen Cinchbuchsen (Audio L, R) anzuschließen.

FBAS, Y/C-Ausgang

Ausgangs-Scartbuchse mit Doppelbelegung. Je nach Stellung des über der Buchse angeordneten Schiebeschalters steht an diesem Ausgang ein FBAS-Signal oder ein Y/C-Signal mit 75 Ω Ausgangsinnenimpedanz zur Verfügung.

FBAS, RGB-Ausgang

Scartbuchse zur Auskopplung eines FBAS-Signals und eines RGB-Signals, jeweils mit 75 Ω Ausgangsinnenimpedanz. Aufgrund des anliegenden RGB-Statussignals wird ein angeschlossenes TV-Gerät automatisch in den RGB-Modus geschaltet.

Y/C 2-Ausgang

Mini-DIN (Hosiden)-Ausgangsbuchse

Optimierung der Bildqualität von Videoaufzeichnungen während des Überspielvorgangs und umfangreiche Signalkonvertierungsmöglichkeiten zeichnen den VCP 7003 aus.

zum Anschluß von Video- und TV-Geräten mit Y/C-Eingang (S-VHS, Hi 8). Das Stereo-Audio-Signal wird dabei an zwei Cinchbuchsen ausgekoppelt.

Signalkonvertierung

Neben der Hauptaufgabe, die Bildparameter von Videoaufzeichnungen zu verändern, bietet der VCP 7003 auch die Möglichkeit der Signalkonvertierung. So ist z. B. die Umwandlung von SVHS, Hi 8 nach RGB mit voller Videobandbreite möglich. Im Folgenden gehen wir kurz auf die unterschiedlichen Möglichkeiten ein.

SVHS-, Hi 8 nach RGB-Wandlung

Signalumwandlung von Y/C in RGB-Signale in 100 % S-VHS-, Hi8-Qualität. Hierdurch können Farbfernsehergeräte, die

keinen Y/C-Eingang besitzen, die volle Bildqualität (Videobandbreite) von SVHS- bzw. Hi8-Recordern wiedergeben.

Die konvertierten RGB-Signale werden an der Scartbuchse FBAS, RGB-Ausgang ausgekoppelt, während als Signaleingang wahlweise die Scartbuchse FBAS 2, Y/C 1-Eingang oder die Mini-DIN-Buchse Y/C 2-Eingang zu verwenden ist.

RGB nach Y/C-Wandlung

In diesem Fall folgt die Einspeisung der RGB-Signale an der Scartbuchse FBAS, RGB-Eingang. Zur Signalauskopplung ist entweder die Scartbuchse FBAS, Y/C-Ausgang oder die Mini-DIN-Buchse Y/C-Ausgang zu verwenden.

RGB nach FBAS-Wandlung

In diesem Fall wird in erster Linie der PAL-Encoder des VCP 7003 genutzt. Für die Einspeisung der RGB-Signalspannung steht wieder die Scartbuchse FBAS, RGB-Eingang zur Verfügung. Zur Auskopplung der FBAS-Signale sind beide Euro-Scart-Ausgangsbuchsen gleichzeitig nutzbar.

FBAS nach RGB-Wandlung

Für die Einspeisung von FBAS-Signalen stehen beide Scart-Eingangsbuchsen zur Verfügung, wobei zur Signalauskopplung die Buchse mit der Bezeichnung FBAS, RGB-Ausgang zu verwenden ist.

FBAS nach Y/C-Wandlung

In dieser Funktion wird das FBAS-Signal in die Komponenten Y-Signal und Chroma-Signal aufgesplittet. Da die Video-

bandbreite des FBAS-Signals bereits eingeschränkt ist, macht eine derartige Konvertierung z. B. dann Sinn, wenn in einem S-VHS-Film Passagen eingeblendet werden sollen, die nur als FBAS-Signal (z. B. VHS-Video) zur Verfügung stehen.

Normwandlung

Dader Video-Color-Prozessoreingangsseitig die Farbfernsehnorm PAL und NTSC verarbeiten kann, besteht auch die Möglichkeit der Normwandlung von NTSC nach PAL. Bei der Normwandlung ist jedoch zu bedenken, daß keine Konvertierung der Zeilen- und Bildfrequenz möglich ist. Ein amerikanisches NTSC-Signal ist somit auch nach der Normwandlung nicht mit einem Videorecorder aufzuzeichnen, während die TV-Darstellung im allgemeinen problemlos möglich ist.

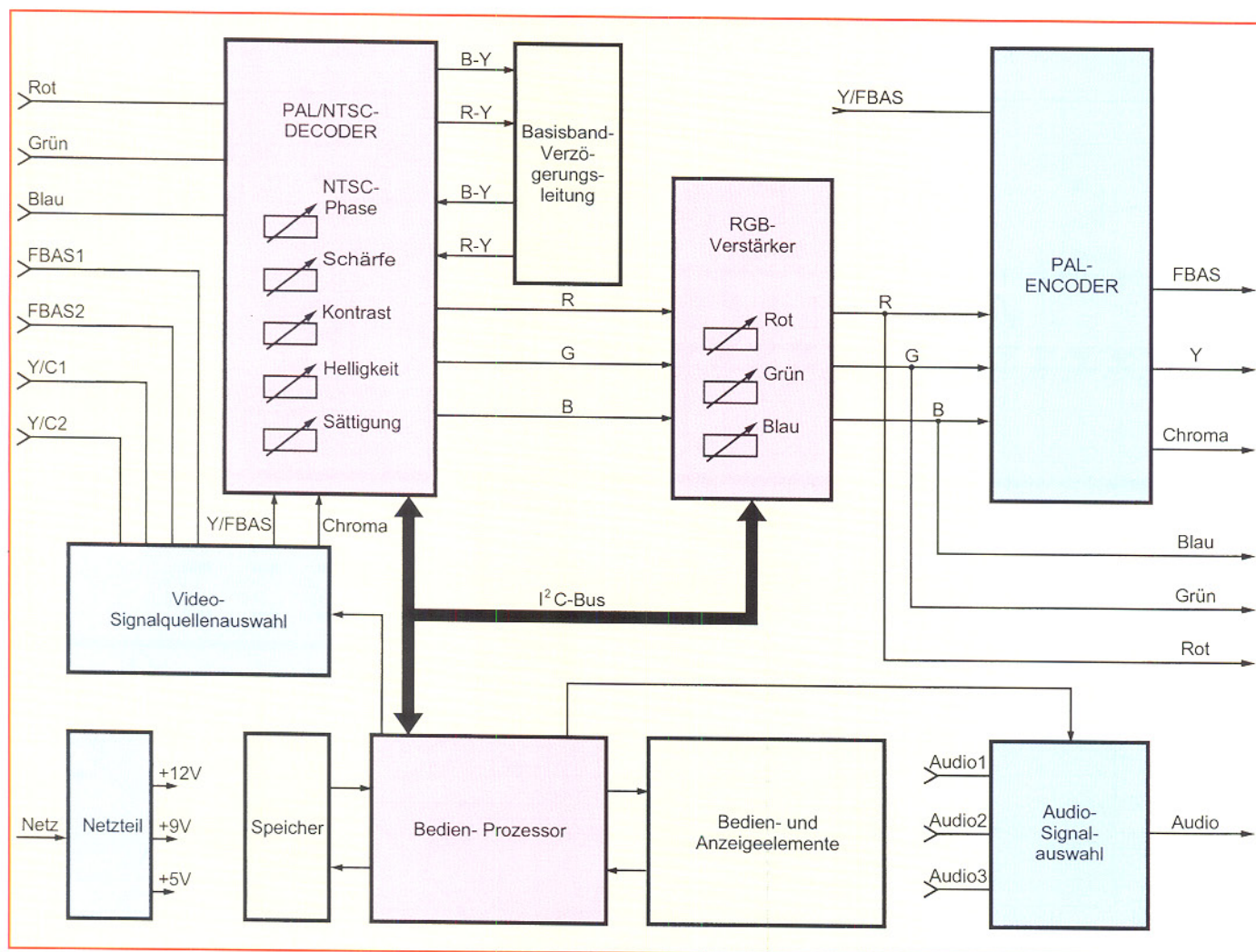


Bild 1: Blockschaltbild des Video-Color-Prozessor VCP 7003

Bedienung

Nach Anlegen der Netzspannung und Anschließen der externen Komponenten ist das Gerät mit dem auf der Frontplatte links unten angeordneten Druckschalter einzuschalten. Die darüber angeordnete Kontroll-LED zeigt daraufhin die Betriebsbereitschaft an.

Rechts daneben sind zwei Tasten zur Eingangskanal-Auswahl mit den zugehörigen Kontroll-LEDs zu sehen und die Auswahl der Farbnorm PAL oder NTSC erfolgt mit der Taste Norm, wobei die aktivierte Norm mit der entsprechenden Leuchtdiode angezeigt wird.

Zur Veränderung der Bildparameter sind im mittleren Bereich der Frontplatte drei Bedientasten und neun Leuchtdioden zu sehen. Nach Auswahl der gewünschten Funktion, ist eine Veränderung der Einstellung mit Hilfe der beiden Pegeltasten möglich.

Wird zum Beispiel die Funktion „Grün“ selektiert, so ist die Farbintensität für den Grün-Kanal mit Hilfe der Pegeltasten von 0 bis 64 einstellbar. Auf dem zugehörigen zweistelligen 7-Segment-Display wird die

ausgewählte Intensitätsstufe angezeigt.

Wie bereits erwähnt, sind beim VCP 7003 bis zu 8 unterschiedliche Bild- und Bedieneinstellungen speicherbar. Die Anzeige des aktivierten Speicherplatzes erfolgt mit einem weiteren 7-Segment-Display und die Auswahl des Speicherplatzes mit den beiden darunter angeordneten Tasten. Bei jedem Speicherplatzwechsel werden Änderungen automatisch übernommen. Das gleiche gilt auch beim Ausschalten des VCP 7003 oder bei einem Spannungsausfall.

Blockschaltbild

Einen grundsätzlichen Überblick über die Funktionsweise des Video-Color-Prozessors VCP 7003 verschafft das in Abbildung 1 dargestellte Blockschaltbild. Der Multinorm-Farbdecoder (PAL, NTSC) erhält die RGB-Signale direkt und die FBAS- und Y/C-Informationen über eine vom Prozessor gesteuerte Signalquellenauswahl.

Die Kommunikation zwischen Prozessor und Decoder erfolgt über den in der Konsumer-Elektronik weit verbreiteten 12C-Bus. Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung sowie die Bildschärfe und die NTSC-Phasenlage sind direkt per Software über

den 12C-Bus steuerbar.

Neben dem eigentlichen Decoder ist auch die gesamte Synchronimpulsaufbereitung in diesem hochintegrierten Chip integriert. Lediglich im Bereich des PAL/NTSC-Decodermodulators ist eine externe Basisband-Verzögerungsleitung erforderlich.

Besonders interessant ist auch, daß weder im Bereich des Decoders noch im Bereich der Synchronimpulsaufbereitung ein Abgleich erforderlich ist.

Ausgangsseitig liefert der Decoder RGB-Signale, die einem über 12C-Bus gesteuerten RGB-Verstärker zugeführt werden. Hier kann softwaregesteuert die Intensität der Primärfarben Rot, Grün und Blau im Bereich von -30 dB bis +18 dB verändert werden.

Nach der Amplitudeneinstellung gelangen die RGB-Signale zum einen zum Ausgang und zum anderen auf den Eingang des PAL-Encoders. Auch beim PAL-Encoder handelt es sich um einen hochintegrierten Videobaustein. Die Aufgabe dieses Bausteins ist es, die Primärfarben Rot, Grün und Blau wieder zu einem FBAS-Signal zusammenzusetzen. Des weiteren liefert der Encoder das Y-Signal und das Chrominanz-Signal getrennt für die S-VHS/Hi8-

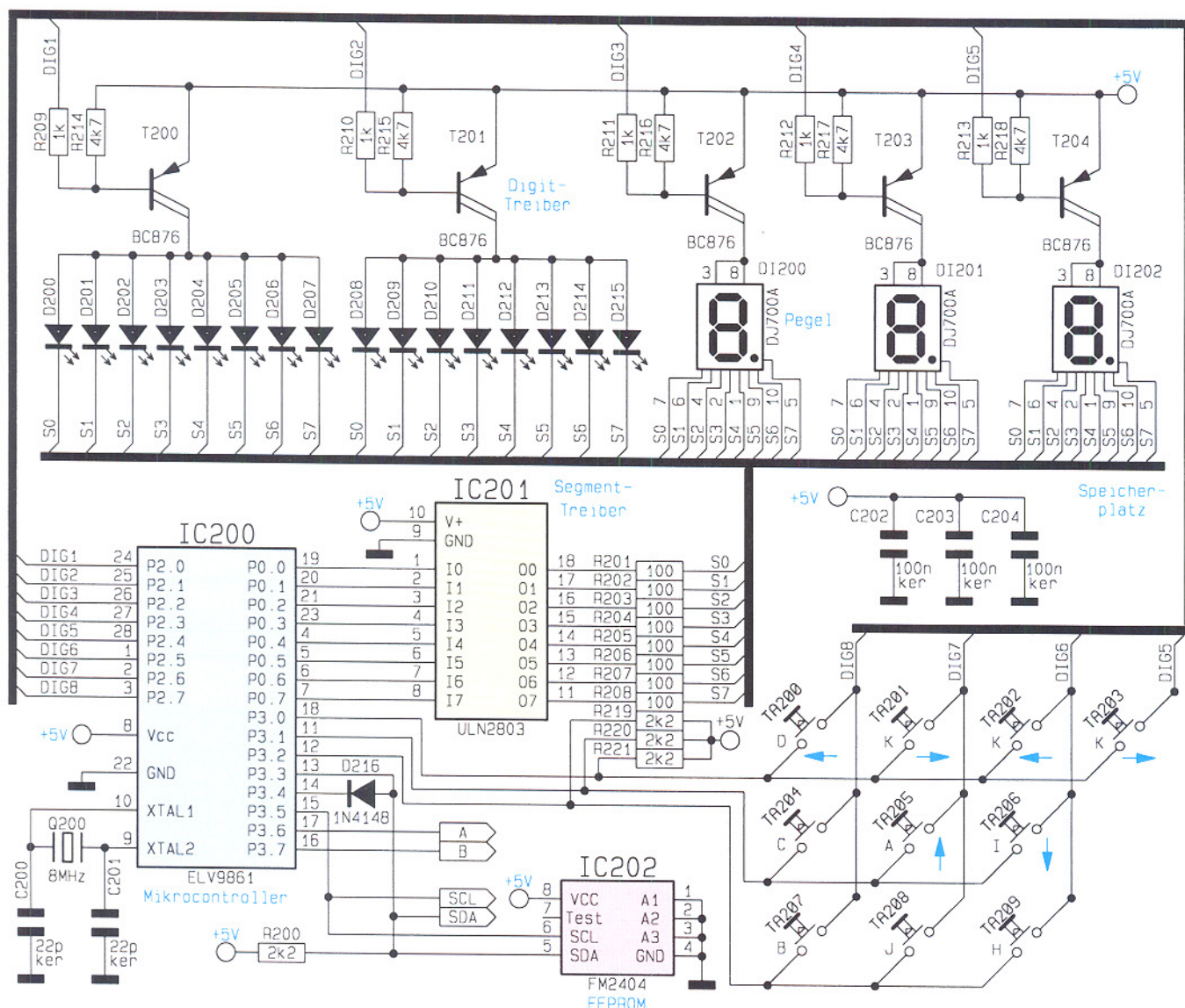


Bild 2: Prozessorteil des Video-Color-Prozessors VCP 7003.

Ausgänge.

Der im unteren Bereich des Blockschaltbildes eingezeichnete Bedienprozessor steuert sämtliche Funktionen des VCP 7003 und ist mit dem Bedien- und Anzeigepanel sowie einem EEPROM zum Backup der Bedienelemente und zum Speichern von bis zu 8 kompletten Bedieneinstellungen verbunden.

Die rechts unten eingezeichnete Audio-Signalquellenumschaltung wird ebenfalls direkt vom Prozessor gesteuert.

Das eingebaute Netzteil (unten links) liefert die Spannungen +12 V, +9 V und +5 V.

Schaltung

Das Schaltbild des VCP 7003 ist in zwei, in sich geschlossene Teilschaltbilder gegliedert. Abbildung 2 zeigt den für die Bedien- und Anzeigefunktionen zuständigen Mikroprozessor mit zugehöriger Peripherie, während im Hauptschaltbild die Schaltung der gesamten Videosignalverarbeitung dargestellt ist. Wir beginnen die

detaillierte Erläuterung der Schaltung mit dem Prozessorteil (Abbildung 2).

Beim Mikrokontroller (IC 200) des Typs Z 86E30 von Zilog handelt es sich um eine OTP-Version (One time programmable), d. h. der für die Steuerfunktionen erforderliche Programcode (Firmware) befindet sich direkt im Chip. Dadurch kann auf einen externen Programmspeicher (EPROM) mit zugehöriger Steuerung verzichtet werden.

Der chipinterne Taktoszillator des Prozessors ist an Pin 9 und Pin 10 extern zugänglich und wird lediglich mit einem 8MHz-Quarz und zwei keramischen Kondensatoren (C 200, C 201) beschaltet.

Das dreistellige 7-Segment-Display (2 Stellen Pegel, 1 Stelle Speicherplatz) und die 16 Einzel-Leuchtdioden werden im 5fach-Multiplex-Betrieb angesteuert. Die Digitauswahl folgt direkt über Port 2.0 bis Port 2.4 des Mikrocontrollers, wobei die Darlington-Transistoren T 200 bis T 204 als Digittreiber fungieren.

Über die Treibertransistoren liegen im

durchgeschalteten Zustand die gemeinsamen Anoden der 7-Segment-Displays sowie die Anoden der Einzel-Leuchtdioden an +5V.

Von Port 0.0 bis Port 0.7 gelangen die 7-Segment-Informationen auf die Eingänge des in IC 201 integrierten Segmenttreibers vom Typ ULN2803. Über die zur Segment-Strombegrenzung dienenden Widerstände R 201 bis R 208 werden die Katoden der Anzeigeelemente im Multiplex-Betrieb nach Masse gezogen.

Die Abfrage der insgesamt 10 Bedientaster des VCP 7003 erfolgt über Port 2.4 bis Port 2.7 sowie Port 3.0 bis Port 3.2 des Z86E30, wobei die Tasten in eine 4x3-Matrix geschaltet sind.

Das ferroelektrische EEPROM IC 202 dient zum Abspeichern von bis zu 8 kompletten Bedien- und Bildeinstellungen. Des weiteren erfolgt hier ein Tastatur-Backup beim Ausschalten des VCP 7003 bzw. bei einem Spannungsausfall.

Mit der detaillierten Schaltungsbeschreibung des Videoteils geht es dann im „ELVjournal“ 6/98 weiter. **ELV**



Luxmetervorsatz für Multimeter

*Einfach an den Meßeingang eines handelsüblichen Multimeters
im 2V-Meßbereich angeschlossen, ermöglicht diese einfach zu realisierende
Schaltung die genaue Erfassung der Umgebungshelligkeit.*

Allgemeines

Die richtige Beleuchtungsstärke ist nicht nur in vielen Bereichen der Technik, sondern auch im beruflichen Alltag und im privaten Bereich wichtig. So gelten für verschiedene Räume und unterschiedliche Tätigkeiten abweichende Beleuchtungswerte als optimal.

Im technischen Bereich spielt die Beleuchtungsstärke, unter anderem im Foto- und Video-Bereich, eine wichtige Rolle und am Arbeitsplatz muß, oft schon allein aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben, eine der jeweiligen Tätigkeit entsprechende Beleuchtung zur Verfügung stehen.

Das menschliche Auge ist in der Lage, extrem große Helligkeitsunterschiede (von kleiner 0,1 Lux bis über 100 kLux) zu verarbeiten. Der Helligkeitsdynamikbereich beim menschlichen Auge umfaßt somit mehr als 6 Dekaden.

Die relative spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges reicht etwa von 400 nm bis 800 nm. Unterhalb von 400 nm (blau) befindet sich der Ultraviolettbereich

und über 800 nm (rot) der Infrarotbereich. Beide Bereiche (UV- und IR-Strahlung) können von unserem Auge nicht mehr wahrgenommen werden. Weiterhin ist zu bedenken, daß auch innerhalb des sichtbaren Lichtbereichs die Empfindlichkeit des Auges nicht linear ist.

Aufgrund des extrem großen Dynamikumfangs ist eine Beurteilung der Helligkeit ohne geeignete Meßgeräte nicht möglich.

Eine zuverlässige und genaue Messung

Technische Daten: Luxmetervorsatz für Multimeter

Meßbereich:	0 - 200 Lux
	0 - 2 kLux
	0 - 20 kLux
	0 - 200 kLux
Auflösung:	0,1 Lux (im 200 Lux-Bereich)
Ausgangsspannung:	0 - 2 V
Low-Bat.-Anzeige	
Versorgungsspannung:	9V-Blockbatterie
Stromaufnahme:	<5 mA
Platinenabmessungen:	78 x 53,5 mm

muß neben dem hohen Dynamikumfang auch eine Anpassung der Meßcharakteristik an die relative spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges berücksichtigen. Schließlich soll nur diejenige Helligkeit gemessen und angezeigt werden, die auch vom Auge wahrgenommen wird.

Fast sämtliche handelsüblichen Fotodiode haben die größte spektrale Empfindlichkeit im Infrarotbereich und scheiden somit als Meßwertaufnehmer aus.

Die in unserem Luxmetervorsatz eingesetzte Fotodiode ist mit einem BewertungsfILTER für die Augencharakteristik ausgestattet und liefert einen absolut linearen Fotostrom im Bereich von 10^{-2} bis 10^5 Lux. Die relative spektrale Empfindlichkeit dieses Bauelements in Abhängigkeit von der Wellenlänge ist in Abbildung 1 zu sehen.

Abgesehen von der Fotodiode sind keine weiteren Spezialbauelemente für die technische Realisierung dieses interessanten Meßvorsatzes erforderlich. Zusammen mit einer 9V-Blockbatterie ist die Schaltung für den Einbau in ein transparentes Universalgehäuse vorgesehen. In vier Meßbereichen wurde ein sehr großer Anzeige-

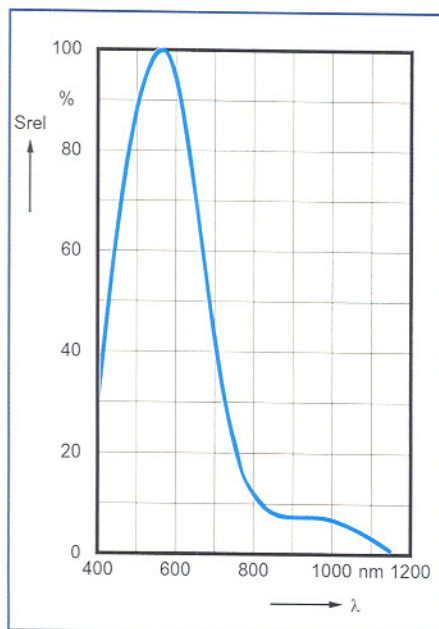


Bild 1: Relative spektrale Empfindlichkeit des Sensors (BPW 21)

umfang von 0,1 Lux bis 200 kLux realisiert. Im kleinsten (empfindlichsten) Meßbereich entsprechen 2 V = 200 Lux und im größten Meßbereich entspricht die gleiche Ausgangsspannung 200 kLux.

Schaltung

Die Schaltung des in Abbildung 2 dargestellten Meßvorsatzes ist im wesentlichen mit einem einzigen 4fach-Operationsverstärker des Typs TLC274 und wenigen externen Komponenten realisiert.

Die Versorgungsspannung (9V-Blockbatterie) wird mit dem Pluspol an ST 1 und mit dem Minuspol an ST 2 (Schaltungsmasse) angeschlossen. Über S 1 gelangt die Spannung auf den Eingang des Spannungsreglers IC 2, an dessen Ausgang dann stabilisiert 6 V zur Verfügung stehen.

Mit dem Spannungsteiler R 5 und R 6 wird eine auf halber Betriebsspannung liegende Bezugsspannung für den Meßverstärker erzeugt, wobei IC 1 B als Puffer geschaltet ist. Für den mit IC 1 C und IC 1 D aufgebauten Meßverstärker ist somit der Ausgang von IC 1 B (Pin 7) der virtuelle Massepunkt. R 7 und C 6 dienen als zusätzliches Siebglied am Ausgang.

Mit IC 1 C der Fotodiode D 1 und den im Gegenkopplungszweig liegenden, umschaltbaren Widerständen R 8 bis R 11 ist der eigentliche Meßverstärker aufgebaut. Der von der Fotodiode proportional zur Helligkeit erzeugte Fotostrom an den Eingangs-Pins von IC 1 wird durch den jeweils selektierten Gegenkopplungswiderstand in eine proportionale Spannung am Ausgang des IC 1 C (Pin 8) umgewandelt.

4 unterschiedliche Gegenkopplungswiderstände und somit 4 Meßbereiche, sind mit Hilfe des 4fach-Umschalters S 2 selektierbar. Befindet sich R 8 im Rückkopplungszweig, so entsprechen 2 V Ausgangsspannung 200 Lux, während mit R 11 im Rückkopplungszweig die gleiche Ausgangsspannung (2 V) 200 kLux entspricht.

Der Spindeltrimmer R 13 dient zur Offsetspannungskorrektur des Meßverstärkers (Nullpunktgleich). Über den mit R 14 und R 15 aufgebauten Spannungsteiler ist der Einstellbereich auf ca. ± 3 mV am OP-Eingang begrenzt.

Die Ausgangsspannung des Meßverstärkers gelangt direkt auf den mit R 12, R 16, R 17 und IC 1 D aufgebauten invertierenden Verstärker. Hier wird eine Invertierung der Meßspannung und eine Verstärkung vorgenommen, die abhängig ist von der Einstellung des Trimmers R 16. Der Abgleichtrimmer R 16 (Skalenfaktor) ist so einzustellen, daß jeweils am Meßbereichsende 2 V erreicht werden (siehe Kapitel „Abgleich“).

Über den mit R 18 und C 7 aufgebauten Tiefpaß gelangt die Meßspannung letztendlich zum Multimeter-Plusanschluß (ST 3). Der Minusanschluß des Multimeters ist mit der Bezugsspannung, d. h. mit der virtuellen Masse an ST 4 zu verbinden.

Der vierte, für das Luxmeter nicht benötigte Operationsverstärker (IC 1 A), wird in unserer Schaltung zur Überwachung der Batteriespannung genutzt.

Zur Spannungsüberwachung wird die in Durchlaßrichtung geschaltete Diode D 3 über R 3 mit Spannung versorgt. Die an D 3 abfallende Flußspannung liegt direkt am nicht-invertierenden Eingang von IC 1 A an. Der invertierende Eingang ist über den Spannungsteiler R 1 und R 2 direkt mit der Batteriespannung verbunden. Sobald die Batteriespannung unter 7 V sinkt, wird die Schaltschwelle erreicht. Die Spannung am invertierenden Eingang fällt dann unterhalb der Spannung an Pin 3. Der Ausgangspegel an Pin 1 wechselt von „low“ nach „high“, und über R 5 wird die „Low-Bat“-Anzeige (D 2) mit Spannung versorgt.

Nachbau

Da die gesamte Schaltung nur aus einer Handvoll Standardbauelementen besteht, ist der praktische Aufbau sehr einfach und in kurzer Zeit erledigt.

Zuerst sind 4 Lötstifte mit Öse stramm in die zugehörigen Platinenbohrungen zu pressen.

Dann werden die Anschlußbeinchen von sämtlichen Widerständen auf Rastermaß abgewinkelt und von der Bestückungsseite durch die zugehörigen Bohrungen der Leiterplatte geführt. Damit die Bauteile nach dem Umdrehen der Platine nicht wieder herausfallen können, sind die Anschlußbeinchen auf der Lötseite leicht anzuwinkeln. Danach ist die Platine vorsichtig


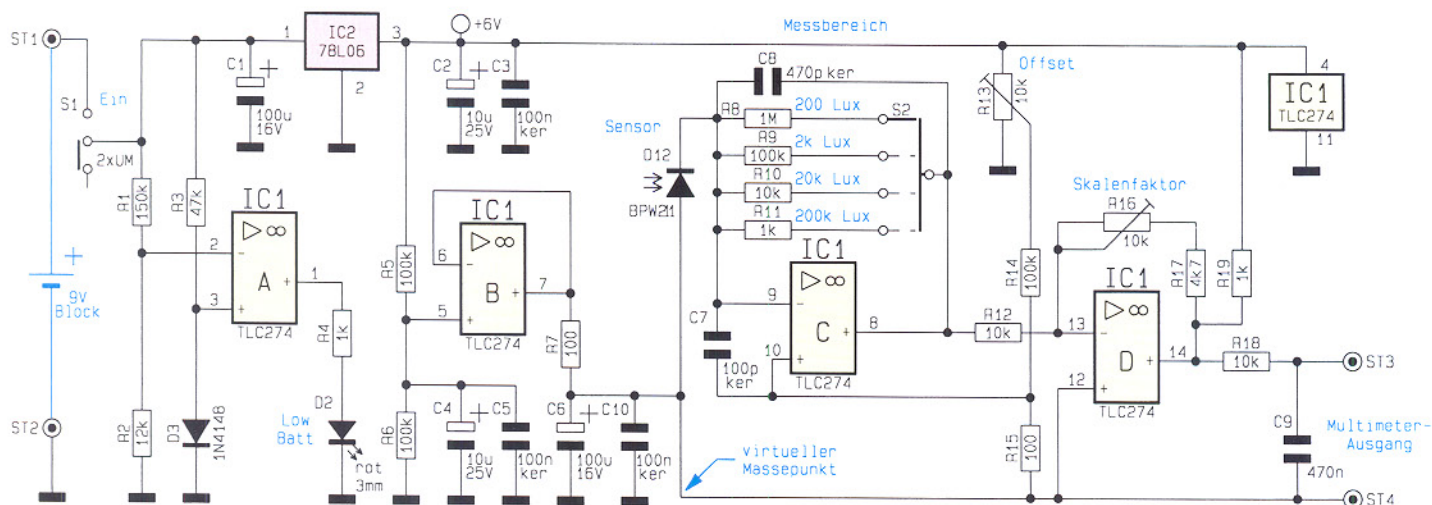


Bild 2: Schaltbild des Luxmetersvorsatzes für Multimeter

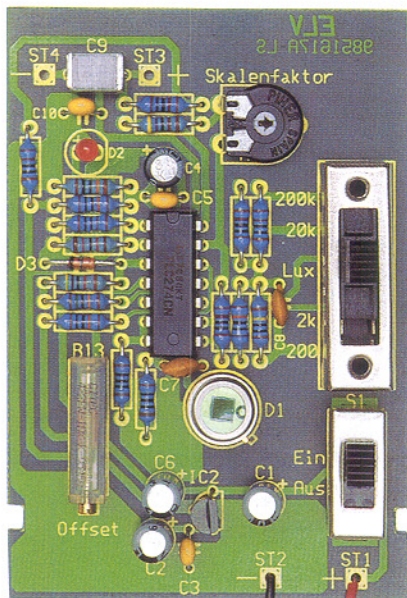

Ansicht der fertig bestückten Leiterplatte

Stückliste: Luxmetervorsatz für Multimeter

Widerstände:

100Ω	R7, R15
1kΩ	R4, R11, R19
4,7kΩ	R17
10kΩ	R10, R12, R18, Rx
12kΩ	R2
47kΩ	R3
100kΩ	R5, R6, R9, R14
150kΩ	R1
1MΩ	R8
Spindeltrimmer, 10kΩ	R13
PT10, liegend, 10kΩ	R16

Kondensatoren:

100pF/ker	C7
470pF/ker	C8
100nF/ker	C3, C5, C10
470nF	C9
10µF/25V	C2, C4
100µF/16V	C1, C6

Halbleiter:

TLC274	IC1
78L06	IC2
BPW21 (ausgemessen)	D1
1N4148	D3
LED, 3mm, rot	D2

Sonstiges:

Schiebeschalter, 2 x um, hoch	S1
Schiebeschalter, 2 x 4 Stellung	S2
1 9V-Batterieclip	
2 Lötstifte mit Lötöse	
30 cm 2adrig isolierte Leitung	
1 Bananenstecker rot	
1 Bananenstecker schwarz	


Zur Verbindung mit dem Multimeter ist an ST 3 und ST 4 eine 50 cm lange, 2-adrige, isolierte Leitung anzulöten. Die von ST 3 kommende Leitung wird danach mit einem roten Bananenstecker und die von ST 4 kommende Leitung mit einem schwarzen Bananenstecker bestückt.

Abgleich

Der Abgleich ist besonders einfach, da jeder einzelne Sensor in einer Kalibrierkammer bei genau definierter Lichtstärke ausgemessen und mit einem individuellen Kalibrierfaktor versehen wurde.

Doch zuerst ist die Offsetspannung des Meßverstärkers abzugleichen, d. h. der Nullpunktgleich durchzuführen. Dazu wird der Sensor (D 1) provisorisch durch einen 10kΩ-Widerstand (Rx) ersetzt und im 200kLux-Meßbereich die Ausgangsspannung auf exakt 0 V eingestellt.

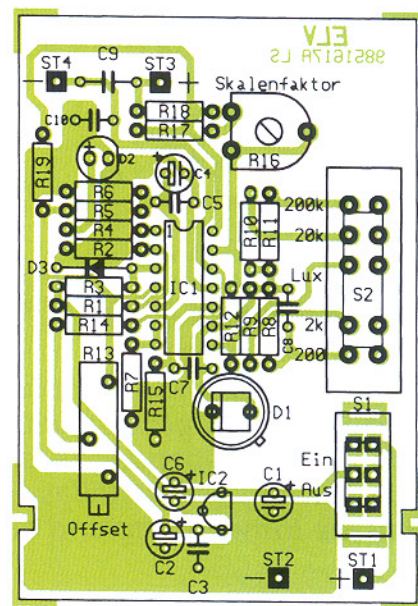Danach ist der Sensor wieder einzubauen und im 2kLux-Meßbereich einer Helligkeit auszusetzen, die am Ausgang des Meßverstärkers (IC 1 C, Pin 8) eine Aus-



Bestückungsplan des Luxmetervorsatzes für Multimeter

gangsspannung von -1 V bis -1,5 V liefert. Die gewünschte Helligkeit ist am einfachsten mit einer Glühlampe, deren Abstand variiert wird, zu erreichen.

Mit Hilfe des Trimmers R 16 (Skalenfaktor) wird nun am Ausgang (ST 3) eine Spannung eingestellt (allerdings mit positivem Vorzeichen), die der Spannung an Pin 8 geteilt durch den Kalibrierfaktor entspricht.

$$\frac{-U_{IC1, \text{Pin 8}}}{\text{Kalibrierfaktor}} = U_{ST3}$$

Beispiel:

1. Multimeter in den 2V-Meßbereich bringen.
2. Minus-Meßspitze mit ST 4 der Schaltung verbinden.
3. Plus-Meßspitze an IC 1, Pin 8 anlegen und Meßwert notieren (z. B. -1,2 V).
4. Meßwert durch Kalibrierfaktor teilen (liegt der Fotodiode bei, z. B. 1.500).
5. Plus-Meßspitze an ST 3 anlegen und mit R 16 das Ergebnis aus Punkt 4

$$\left(\text{hier } \frac{-(-1,2 \text{ V})}{1,500} = 0,800 \text{ V}\right) \text{ einstellen}$$

- der Abgleich ist fertig.

Nach erfolgreich durchgeführtem Abgleich kann der Einbau der Schaltung in ein zweiteiliges, schraubenloses Profilgehäuse erfolgen. Aufgrund der glasklaren Ausführung ist kein Durchbruch für das Sensorelement und für die Leuchtdiode erforderlich. Auf Wunsch ist das Gehäuse auch mit einer Feinsäge auf die erforderliche Länge zu kürzen. Für die exakte Erfassung der Umgebungshelligkeit steht nun ein praktisches und preiswertes Meßgerät zur Verfügung. **ELV**

umzudrehen und auf eine ebene Unterlage zu legen, um sämtliche Widerstände in einem Arbeitsgang zu verlöten. Die überstehenden Drahtenden werden direkt oberhalb der Lötstelle abgeschnitten.

Nun folgen die Keramik- und Folienkondensatoren, die mit beliebiger Polarität und möglichst kurzen Anschlußbeinchen einzulöten sind.

Vorsicht ist bei den Elektrolyt-Kondensatoren geboten, da es sich hierbei um gepolte Bauelemente handelt. Üblicherweise ist bei Elkos der Minuspol gekennzeichnet.

Danach ist der Spannungsregler IC 2 mit kurzen Anschlußbeinchen einzulöten.

Der 4fach-Operationsverstärker IC 1 ist so zu bestücken, daß die Gehäusekerbe des Bauelements mit dem Symbol im Bestückungsdruck übereinstimmt.


Bei der Leuchtdiode D 2 (Low-Bat.) ist der untere Gehäusekragen an der Katodenseite (Pfeilspitze) abgeflacht. Die LED ist mit einem Abstand von 14 mm, gemessen von der LED-Spitze bis zur Platinoberfläche, zu bestücken.

Die gleiche Einbauhöhe gilt auch für die Fotodiode D 1. Das Gehäuse des Sensorelementes ist mit der Anode verbunden und die Katodenseite durch ein Metallfähnchen am unteren Gehäusekragen gekennzeichnet.

Beim Einlöten der beiden Einstelltrimmer ist eine zu große Hitzeeinwirkung zu vermeiden, und die Anschlußpins der beiden Schiebeschalter sind mit ausreichend Lötzinn festzusetzen.

Der 9V-Batterieclip ist mit dem Pluspol an ST 1 und mit dem Minuspol an ST 2 anzuschließen.

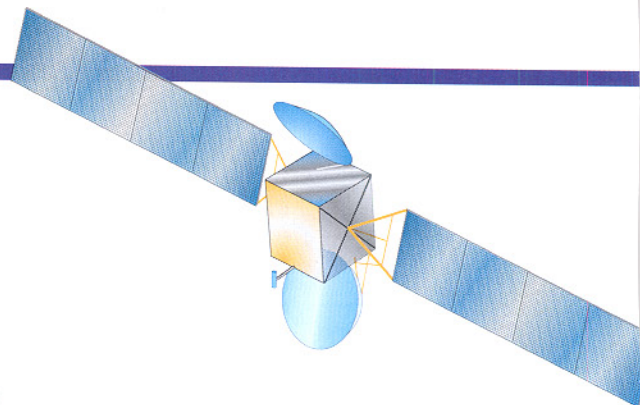Aus dem All geholt - Satellitenempfang Teil 1



Die Attraktivität von Rundfunk- und Fernsehsatelliten steigt zusehends angesichts nahezu unendlicher Programmvietalt, preiswerter und dabei technisch stets verfeinerter und einfach zu handhabender Satellitenempfangstechnik. Wir vermitteln konkrete Hinweise für die Anschaffung und Installation einer Satellitenempfangsanlage und geben eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand moderner Satellitenempfangstechnik.

Satellit kontra Kabel

Satellitenempfang ist heute attraktiver als je zuvor - nicht einmal in den ersten Jahren des Mediums wurden so viele Satellitenempfangsanlagen, so viel Zubehör verkauft, wie es derzeit geschieht.

Ganz wesentlich trägt dazu wohl die ungeheure Programmvietalt bei, die man sich per relativ einfach zu beherrschender Technik bequem vom Himmel holen kann. Auch sinkende Preise und immer zuverlässigere, kompaktere Technik haben an dieser Begeisterung für den Satellitenempfang ihren Anteil.

Und nicht zuletzt trägt die Verlagerung des Publikumsinteresses weg vom unat-

traktiver werdenden Kabel dazu bei, das zudem ständig von neuen und leider auch meist wahr werdenden Preissteigerungsdiskussionen begleitet ist.

Wird wahr, was derzeit über das „undichte“ Telekom-Kabel, das umliegende Funkdienste in Ballungsgebieten stört, diskutiert wird, stehen uns ohnehin bald deftige Programmkürzungen im teuren Kabel ins Haus, die nach Murphy vermutlich nicht solche „Specials“ der deutschen Fernsehlandschaft wie „arte“ oder „phoenix“ treffen, sondern etwa allseits beliebte Musiksender oder vielleicht sogar einige „Dritte“.

Dazu wird dann vielleicht auch noch der bundesweite Empfang vieler Radioprogramme entfallen, und wir dürfen wieder

einmal unsere Programmspeicher umsorrieren, denn die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post wird wohl bald eine ganze Reihe von Kabelkanälen, vorzugsweise Sonderkanäle, sperren.

Die Grundlage dafür hat das Amtsblatt 12/98 mit der Verfügung 73/1998 bereits gelegt. Hier wird eine beabsichtigte Frequenzuteilung der Kabelnetze angekündigt. Die Begründung ist klar, Mobil- und Flugfunknetze werden durch das Kabel gestört (Ursache sind meist unzureichend geschirmte Verteilanlagen, das Problem ist also von den Betreibern hausgemacht), folglich werden die Frequenzbereiche nach § 47 TKG neu zugeteilt.

Entsprechend legen zunehmend mehr Sender, auch angesichts ihrer ständig stei-

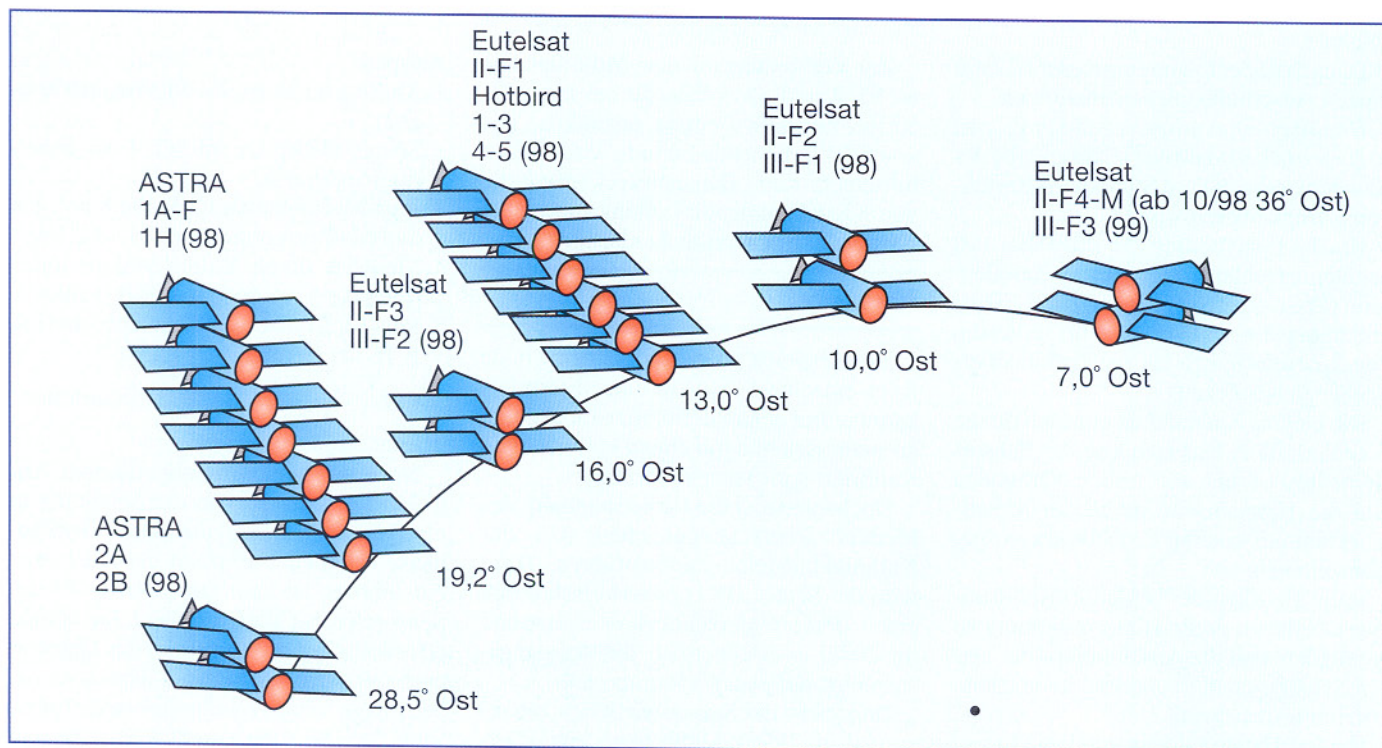


Bild 1: Das ASTRA-/Eutelsat-System mit den jeweiligen Richtungswinkeln (Längengrad auf Äquator bezogen). Ausbau-stand Mitte 1998.

genden Gebühren bei der Telekom (diese verdoppelt sich etwa für die Sender alle zwei Jahre (1995 zahlte ein Sender 36.000 DM je 500.000 erreichte Kabelhaushalte, 1999 werden es 120.000 DM sein), ihre Kabelpräsenz auf Eis. So verzichten sogar Regionalsender in ihrem eigenen Verbreitungsgebiet auf das Kabel, weil sie die Gebühren für unverhältnismäßig halten.

Satellitenpräsenz sichert dagegen eine nahezu unbegrenzte Verbreitung - natürlich auch gegen Geld.

Diesen Problemen entgeht man mit der Installation einer Satellitenanlage, sofern man nicht in einem Mietshaus mit für dieses Thema wenig geneigtem Vermieter wohnt.

Solch eine Anlage gibt es schon in guter Qualität ab ca. 250 DM.

Folgekosten entstehen nur bei einem Aufstieg in höhere Technik-Ligen, bei der Aufrüstung für mehrere Satelliten oder - die Verlockung liegt nahe - Aufrüstung zur Super-Drehanlage mit Empfängerversorgung für alle Familienmitglieder. Doch all diese Optionen sind dann nur von den eigenen Interessen selbst bestimmt und von niemandem diktiert.

Das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist ein Streit der Betreiber um zu volle Satellitenstandorte im All, so daß schließlich einer auf eine andere Position geschossen werden muß - neu ausrichten, heißt da die äußerst selten geforderte Devise.

Was kommt da vom Himmel?

Im Orbit, zwischen 30.000 und 40.000 km über unseren Köpfen, tummeln sich seit 1957, als der russische Sputnik die Eroberung des Weltalls einleitete, Tausen-

de von Satelliten, ohne die Kommunikation, Wetterbeobachtung, militärische Beobachtung und schließlich für viele Gebiete der Erde auch Rundfunk- und Fernsehempfang heute nicht möglich wären.

Zwei gute Dutzend davon stehen über Europa, das allgemein bekannteste System ist wohl ASTRA, eines der ersten Free-TV-Sat-Systeme in Europa (erster Satellit ASTRA 1A am 11.12.1988 gestartet).

Inzwischen stehen bei 19,2° Ost bereits 7 ASTRA-Satelliten, 1998 ist mit ASTRA 1 H ein achter geplant.

Betreiber des Systems ist die SES (Société Européenne des Satellites) mit Sitz in Betzdorf in Luxemburg. Zwei dieser Satelliten (ASTRA 1A und 1B) sollen noch in diesem Jahr den Standort nach 29, 5° Ost wechseln (Abbildung 1).

Für den deutschsprachigen Raum ist weiterhin das Eutelsat-System mit bisher vier Standorten zwischen 16° Ost und 7° Ost interessant. Am Standort 13° Ost sind auf Eutelsat II F1, Hotbird 1-4 eine ganze Reihe deutschsprachiger Programme wie etwa die beliebten Musiksender Onyx, Viva (II) oder etwa VOX, Eurosport und Euronews vertreten. Auch z. B. Polen, Ungarn, Italien, die Niederlande oder Großbritannien werden vorzugsweise von Eutelsat bedient. Das System wird von einem Konsortium der EU verwaltet (European Telecommunication Satellite Organisation, Sitz in Paris).

Vornehmlich für unsere ausländischen Mitbürger sind weitere Systeme wie etwa Türksat (42° Ost) interessant.

All diese Satelliten strahlen eine ungeheure Vielfalt an Fernseh- und Rundfunkprogrammen aus, die allein im deutschsprachigen Raum bereits mehr als Einhundert an der Zahl betragen, insgesamt in Europa mehrere Hundert.

Denn hinter nahezu jedem Fernsehsender liegen bis zu acht Tonunterträger, die zumeist verschiedene Rundfunkprogramme befördern, manchmal, z. B. bei Eurosport, auch die verschiedenen Sprachen des Empfangsgebietes bedienen.

Frappierend, wenn man bedenkt, daß die Satelliten z. B. des ASTRA-Systems nur mit 45 bis 100 W senden, wogegen terrestrische (erdgebundene) Sender stets im KW-Bereich arbeiten.

Kunststück, schließlich sind die Ausbreitungsbedingungen der Satellitensignale ungleich günstiger, befindet sich doch jede Empfangsantenne direkt im „Blickkontakt“ mit dem geostationären Satelliten. Geostationär bedeutet, der Satellit „steht“ an einem festen Standort im Orbit, etwa 36.000 km über uns und „dreht“ sich mit der Erde. Dagegen fliegt ein Raumschiff wie die MIR etwa zehnmal so hoch, befindet sich als nicht mehr im direkten Gravitationsfeld der Erde und kann so die Erde frei umkreisen.

Wer also keinen „Blickkontakt“ zum Satelliten hat, hat keinen Empfang - ein Fakt, der uns noch beschäftigen wird.

Von Beams und Fußabdrücken

Jeder Satellit hat, durch Standort, Höhe und Antennenausrichtung bestimmt, einen bestimmten Bereich, den er quasi auf der Erde ausleuchtet. In der Fachsprache wird dieser Bereich gut bezeichnend „Footprint“ (Fußabdruck) genannt (Abbildung 2). Innerhalb dieses Bereiches ist Empfang möglich. Die verschiedenen Linien des Footprints kennzeichnen dabei die erforderliche Antennengröße für das Empfangsgebiet, mit der sicherer Empfang dieses Satelliten möglich ist.

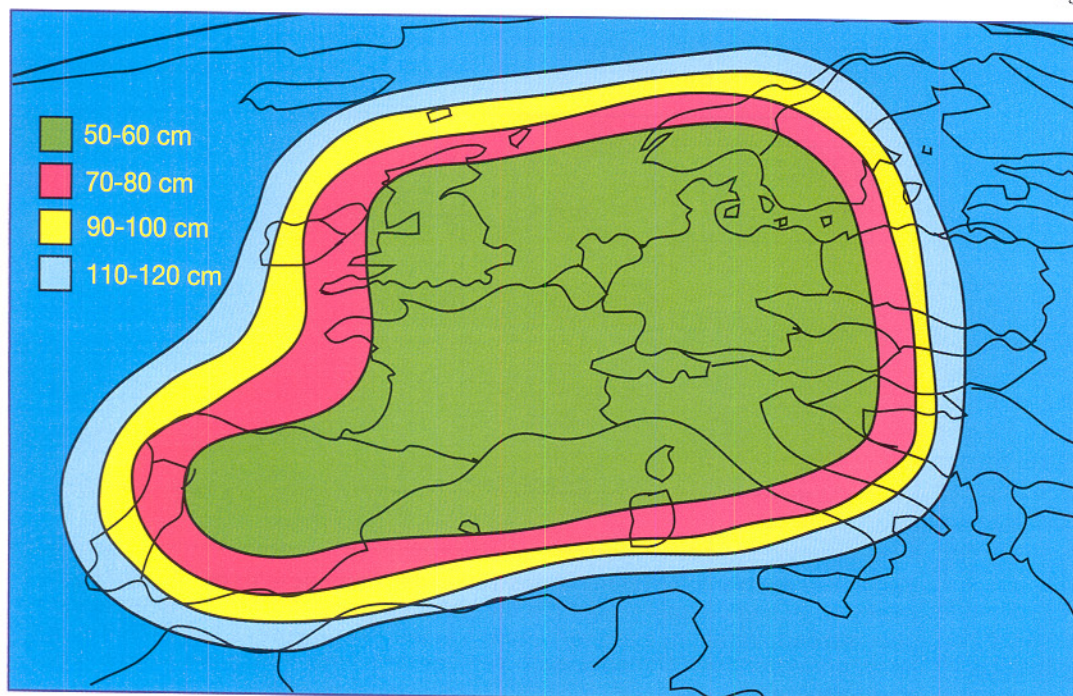


Bild 2: Der Footprint von ASTRA 1B, vertikale Polarisation (ohne Kanaren-Spot). Man erkennt deutlich die Empfangsgebiete bei verschiedenen Antennengrößen.

Tabelle 1:
Azimet- und Elevationswinkel für ausgewählte Standorte In Deutschland

Standort	ASTRA		Eutelsat Hotbird	
	Azimet/Grad	Elevation/Grad	Azimet/Grad	Elevation/Grad
Aachen	16,6	30,9	9,0	31,8
Berlin	7,0	29,9	0,3 West	30,2
Bremen	13,1	28,6	5,6	29,3
Dortmund	14,9	30,2	7,3	31,0
Dresden	7,6	31,3	0,5 West	31,5
Erfurt	10,5	31,5	2,4	32,0
Frankfurt/M	13,7	31,7	6,0	32,5
Garmisch-P.	10,8	35,1	2,7	35,6
Görlitz	6,1	31,3	2,0 West	31,4
Hannover	12,0	29,6	4,5	30,2
Karlsruhe	14,1	32,5	6,3	33,3
Regensburg	9,2	33,4	1,2	33,8
Rostock	9,0	27,9	1,2	28,2
Saarbrücken	16,2	32,4	8,4	33,3
Stuttgart	13,1	33,6	5,2	34,2

Nun sollte man meinen, daß der Footprint für alle Satelliten des gleichen Systems der gleiche ist, jedoch machen Antennenpolarisation, Strahlungsleistung und neuerdings der Frequenzbereich feine Unterschiede besonders in den Randbereichen.

So kann es durchaus sein, daß man auf Urlaubsfahrt in Italien mit einem 60cm-Spiegel den Kontakt zu ASTRA 1E partiell verliert, weil der horizontale Beam (Strahl) eben in Norditalien endet.

Für Deutschland selbst wie für die direkten Nachbarländer gibt es eigentlich kein unlösbares Empfangsproblem. Wollen wir also in die Technik einsteigen und uns zunächst der Planung einer Satellitenanlage widmen.

Planung ist alles

Man kann beim heutigen Stand der Technik recht sicher davon ausgehen, daß selbst die preiswerte Anlage aus dem Baumarkt problemlos und weitgehend ohne Hilfe eines Fachmanns aufgebaut und in Betrieb genommen werden kann.

Das entscheidende Kriterium für problemlosen Satellitenempfang ist die Wahl von Antennengröße und -standort.

Galt früher bei der herkömmlichen Dipolantenne grob: „je länger, desto besser“, gilt diese Regel sinngemäß auch heute noch für die Größe der Satellitenempfangsantenne, in Kurzform auch Spiegel genannt.

Zwar genügt u. U. in Deutschland auch ein Spiegel mit 35 cm Durchmesser, man sollte jedoch als Standardgröße bei völlig freier Sicht zum Satelliten zum 60cm-Spiegel greifen, bei kritischen Empfangslagen und Gegenden mit häufigem Niederschlag gar zu noch größeren Durchmessern bis zu 1 m.

Was eine kritische Empfangslage ist? Jedes Hindernis, nicht etwa nur ein metallisches, behindert den Empfang der relativ schwach und in einem hohen Frequenzbe-

reich (zwischen 10,7 und 12,75 GHz) ausgestrahlten Satellitensignale.

In einem solchen Frequenzbereich breiten sich die elektromagnetischen Wellen nur geradlinig aus und werden von jedem Hindernis erheblich bis total gedämpft.

Da stören selbst die Blätter des schönen Baums gegenüber, Regen und Schnee behindern den Empfang, und in einer Häuserschlucht ist nur bei Nord-Süd-Verlauf der Straße ein Empfang möglich, indem die „Blickrichtung“ des Spiegels dem Straßenverlauf folgt.

Bevor man also eine Empfangsanlage kauft, muß man zwingend prüfen, ob am geplanten Standort überhaupt Empfang möglich ist. Dazu ist zunächst einmal ein freier Blick zum Himmel nach Süden notwendig.

Hilfestellung gibt dabei ein Kompaß, über dessen Skala man in die gewünschte Richtung peilt. Dabei sollte man beachten, daß der im Winter kahle Baum gegenüber im Sommer ein dichtes Laubkleid trägt, das erheblich dämpfen wird.

Die genaue Richtung ist stark wohnort- und natürlich vom Standort des Satelliten abhängig. Man nennt diese Richtung entlang des Horizonts den Azimetwinkel, der die horizontale Ausrichtung bestimmt. Man darf nicht dem Irrglauben erliegen, daß etwa die Angabe ASTRA 19,2° Ost heißt, daß der Satellit in 19,2° Ost nach dem Kompaß steht. Dies bedeutet lediglich den Standort des Satelliten auf dem Längengrad 19,2°, allerdings vom Äquator aus gesehen.

In Wahrheit steht ASTRA, bezogen auf Düsseldorf, exakt bei 15,5° Ost, in Berlin sogar bei 7° Ost! Das macht, wenn man genau durch eine Bau(m)lücke peilen muß, schon einen Unterschied.

Als Extremwerte des Azimets kann man in Deutschland auf der Westseite Aachen mit 16,5° Ost und auf der Ostseite Görlitz mit 6,1° Ost (jeweils für ASTRA) betrachten. Ausgewählte Werte für Azimet und Elevation (Höhenwinkel) finden Sie in Tabelle 1.

Also richtet man den Kompaß gegen Süden aus und peilt über dessen Gradmarkierung (Azimet-Gradzahl von Süden aus gegen Osten gezählt, siehe Abbildung 3) den Standort des Satelliten an.

Befindet sich hier gar kein Hindernis, so haben Sie schon gewonnen.

Steht jedoch das Haus gegenüber genau im Weg, ist dennoch nicht alles verloren, denn der Satellit steht ja nicht am Horizont, sondern am Himmel erheblich darüber. Diesen Erhebungswinkel über dem Horizont nennt man Elevationswinkel. Auch dieser ist - natürlich, die Erde ist rund - standortabhängig. Hier gehen wir danach, ob unser Standort im Süden, der Mitte oder im Norden des Landes ist.

In Deutschland beträgt er für ASTRA zwischen 27,6° (Kiel) und 35,1° (Garmisch-Partenkirchen). Man nehme also einen üblichen Winkelmesser, lege diesen auf eine waagerechte Fläche und peile über

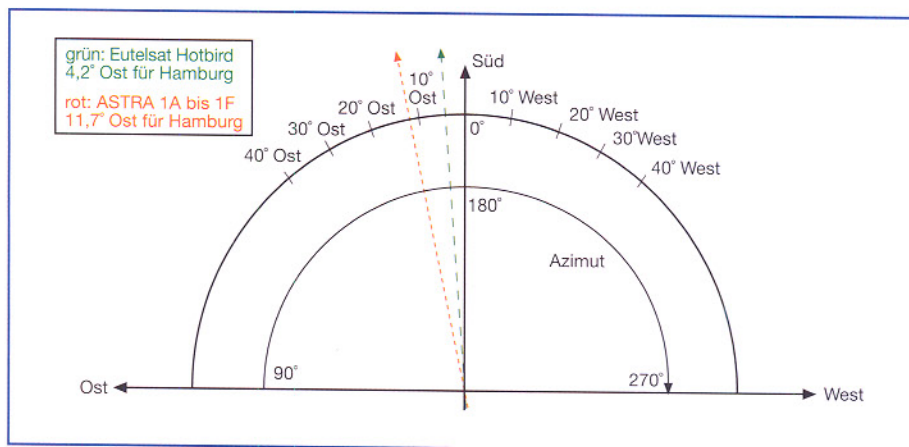


Bild 3: Der horizontale Ausrichtungswinkel der Antenne wird mit Azimet bezeichnet. Definitionsgemäß hat die Südrichtung genau 180 Grad Azimet gegenüber Norden. Vereinfacht wird jedoch in der Praxis jeweils von Süden ausgehend, entweder nach Ost oder nach West gezählt, indem man die Südrichtung als 0° annimmt.

Bild 4: Der Elevationswinkel bezeichnet die Erhebung der Richtung über den Horizont (vertikaler Winkel).

die Gradskala den Elevationswinkel des jeweiligen Standortes, z. B. 31° an. Befindet sich der Giebel des gegenüberliegenden Hauses unterhalb dieser gedachten Linie, kann man getrost trotz dieses Hindernisses zum Kauf schreiten. Es sei denn, das Hindernis heißt Baum (Abbildung 4). Dann hat man spätestens nach einigen Jahren ein Problem: Bäume wachsen, also deren Wachstum einkalkulieren!

Streift die gedachte Linie nur knapp das Hindernis, kann man sich helfen, indem man, sofern möglich, einen höheren Standort wählt, den Spiegel also z. B. statt auf dem Balkon zwei Meter höher am Giebel montiert.

Andererseits ist es bei freier Sicht so auch gut möglich, einen Spiegel etwa hinter einer Balkonbrüstung aufzustellen, wenn der Elevationswinkel ausreicht, daß sowohl über die Balkonbrüstung „hinweggeschaut“ als auch die Geschoßdecke nicht „gestreift“ wird. Da kann dann kaum ein Vermieter etwas sagen, denn der Spiegel befindet sich ja quasi unsichtbar hinter der Balkonbrüstung.

Das Ganze hört sich kompliziert an, ist aber in Minuten erledigt. Man benötigt, wie gesagt, lediglich einen Kompaß und einen Winkelmesser.

Montageort der Antenne


Bisher sind wir davon ausgegangen, daß Sie sich bereits einen gewünschten Montageort ausgewählt haben, bevor Sie Azimut und Elevation ausgemessen haben.

Einige Hinweise zur Auswahl des Montageortes sind dennoch allgemein zu beachten.

Wohnen Sie in einem Mietshaus, müssen Sie Ihren Vermieter fragen, denn Sie haben durchaus nicht das Recht auf die Montage einer Satellitenantenne - dieses Recht besitzen bei uns nur Ausländer, um ihnen die Möglichkeit eines Empfangs von Sendern in ihrer Muttersprache zu ermöglichen.

Weiter ist bei einer geplanten Montage auf einem Dach oder aber am Boden zu beachten, daß die Antenne fachgerecht gerundet sein muß (Blitzschutz). So etwas darf nur ein Fachbetrieb ausführen und das kann ins Geld gehen - eine Blitzschutzanlage ist nicht billig.

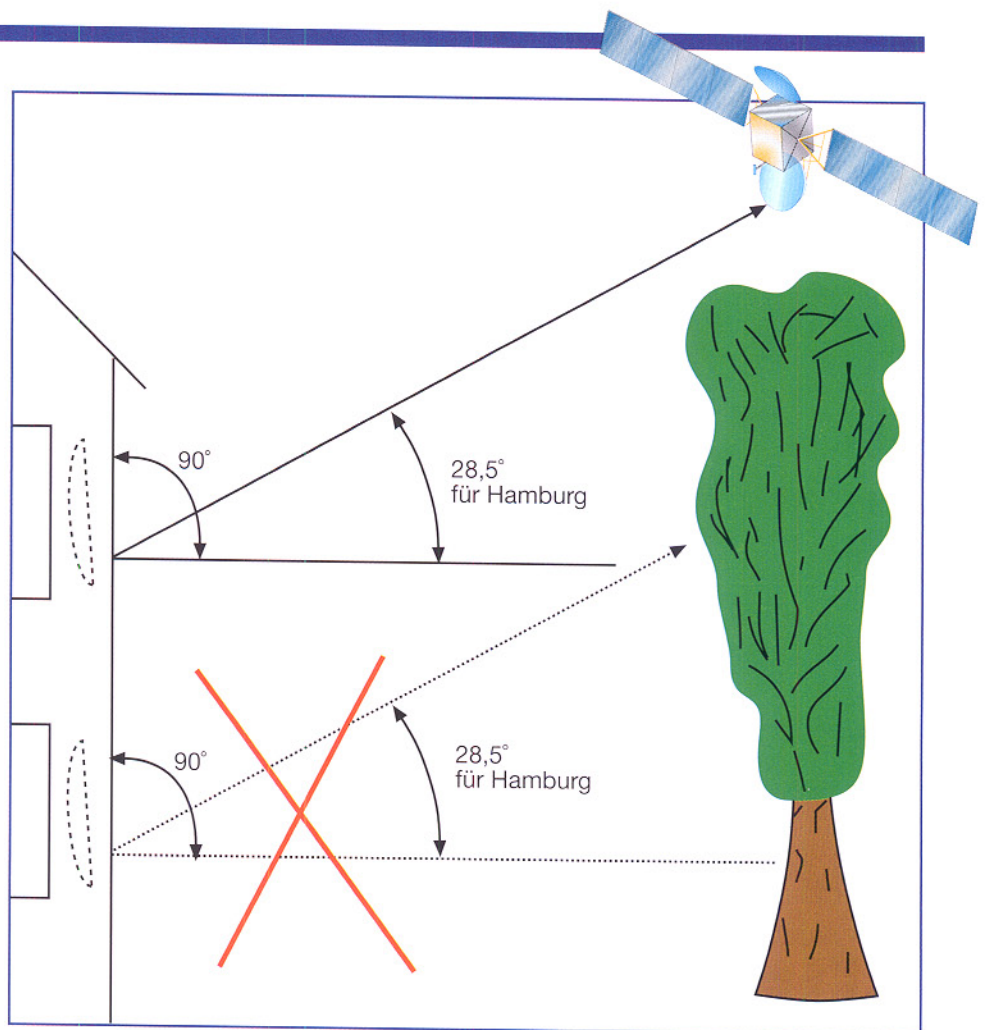Also lieber einen günstigen Standort am Giebel, einer anderen Hauswand, auf oder am Balkon gesucht. Will man auf separate Blitzschutzmaßnahmen verzichten, muß sich dieser Standort zwingend mindestens 2 m unterhalb des Dachgiebels befinden



und so gewählt werden, daß auch bei etwa abgeknickter Antenne diese einen ausreichenden Abstand zu Starkstrom- oder Telefonfreileitungen besitzt.

Und schließlich müssen auch Eigenheimbesitzer die örtlichen Bestimmungen der Bauordnung beachten, um nicht später vom mißliebigen Nachbarn gezwungen zu werden, den „Schandfleck“ abzumontieren.

Für die Montage der Antenne am Gebäude gibt es die verschiedensten Lösungen, die vom vorhandenen Antennenmast für terrestrische Antennen bis zum stabilen Winkelrohr für die Wandmontage (Abbildung 5) reichen.

Eines müssen alle gemeinsam haben, sie

müssen stabil genug sein, die erhebliche Windlast aufzunehmen, die eine Parabolantenne mit ihrer erheblichen Angriffsfläche erzeugen kann.


Diese Windlast kann der alte Antennenmast auf dem Dach wohl noch für die bisherige Fernsehantenne aufnehmen, u. U. aber nicht mehr für die Parabolantenne!

Daneben ist die sichere Verankerung am Gebäude wichtig, also richtig lange Stein-schrauben und ähnlich stabile Verankerungen verwenden!

Nachdem nun der Antennenstandort geklärt ist, ergibt sich die Frage nach der richtigen Antenne, die wir im zweiten Teil unseres Artikels ausführlich beantworten wollen.

ELV

Bild 5: Niemals ein Provisorium als Spiegelhalter einsetzen! Stabile Spiegelhalter gibt es preiswert zu kaufen, sie sollten in Durchmesser und Materialdicke den Vorschriften des Antennenbaus entsprechen.

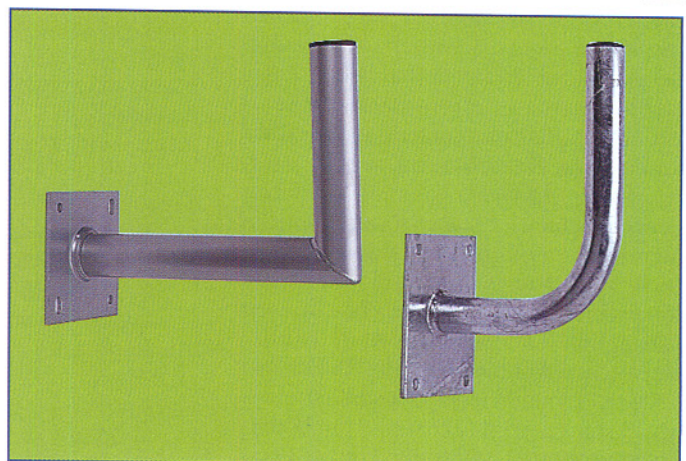



Audio-Rauschunterdrückungssystem NRS 401

Teil 2

Dieses nach dem HUSH-System arbeitende Rauschunterdrückungsverfahren unterscheidet sich von den meisten anderen am Markt befindlichen Systemen durch seine universelle Einsetzbarkeit. Die nicht notwendige Vorcodierung des zu „entrauschenden“ Audiosignales ermöglicht es, alle beliebigen Audio-Signalquellen zu bearbeiten. In diesem zweiten Teil des Artikels wenden wir uns der detaillierten Schaltungsbeschreibung zu und werden anschließend den sehr einfach gehaltenen Nachbau beschreiben.

Allgemeines

Ein signifikantes Merkmal eines jeden Signales in der Nachrichtentechnik ist der Signal-Rauschabstand. Bei Audiosignalen tritt dieser Signalparameter sehr deutlich hervor, da er direkt hörbar wird. Jedes Audiosignal ist mit einem mehr oder weniger großen Rauschen unterlegt. Ob dieser vorhandene Rauschsockel hörbar wird, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Neben dem betrachteten Frequenzbereich spielen hier noch verschiedene andere Effekte (z. B. Maskierungseffekte), die wir bereits im ersten Teil dieses Artikels beschrieben haben, eine entscheidende Rolle bei der akustischen Wahrnehmung des Rauschens.

Die gesamte Wiedergabequalität eines Musikstückes wird sehr stark vom hörbaren Rauschanteil beeinflusst. Um die Qua-

Technische Daten

Audio-Eingang: 2 x Cinch-Buchse
Eingangsimpedanz: 47 k Ω
Audio-Ausgang: 2 x Cinch-Buchse
Ausgangsimpedanz: 7 Ω
effektive
Rauschunterdrückung: max. 25 dB
Verstärkung: 0 dB
Klirrfaktor (@ 1 kHz, Bypass-Mode):
..... $\leq 0,02$ % (typ.)
Frequenzgang:
- Bypass-Mode ... 10 Hz bis 37 kHz
- Rauschunterdrückung aktiv:
10 Hz bis (3 kHz bis 37 kHz
dynamisch angepaßt)
Abmessungen
(L x B x T): 140 x 66 x 26 mm
Stromversorgung: 12 V bis 16 V DC /
25 mA (3,5mm-Klinkenbuchse)

lität von Audioaufzeichnungen zu steigern, wurden zahlreiche verschiedene Rauschunterdrückungsverfahren entwickelt. Sehr starke Auswirkungen ergeben sich vor allem bei Bandaufnahmen, da hier das Bandrauschen die erreichbare Dynamik sehr stark einschränkt. Daher gibt es für diesen Einsatzbereich eine große Zahl verschiedener Systeme.

Gemeinsames Merkmal der meisten Systeme ist aber die Notwendigkeit, schon bei der Aufnahme das entsprechende Rauschunterdrückungsverfahren zu aktivieren (Vorcodierung), um später bei der Wiedergabe in den Genuß der Rauschreduktion kommen zu können. Diese Systeme versagen somit bei nicht vorcodierten Aufnahmen, außerdem ist ihr Anwendungsbereich auf die Bandaufzeichnung und -wiedergabe beschränkt.

All diese Einschränkungen gelten nicht

Die hohe Kunst dieses Rauschunterdrückungssystems liegt in der patentierten Erzeugung der Steuerspannungen, die in der Lage sein müssen zwischen Nutzsignal und Rauschsignal zu unterscheiden. Diese Steuerung hat so zu erfolgen, daß das Nutzsignal möglichst wenig beeinflusst wird, während das störende Rauschen möglichst komplett eliminiert wird. Abbildung 8 zeigt das prinzipielle Blockschaltbild des Rauschunterdrückungssystems, anhand dessen wir im folgenden die Funktion konkret beschreiben werden.

Das Audio-Eingangssignal gelangt IC-intern zunächst auf das spannungsgesteuerte Filter, anschließend wird das Signal über den spannungsgesteuerten Verstärker und die Pufferstufe auf die Ausgangspins geführt. Um den Durchgriff der Steuerspannungen auf das Nutzsignal zu reduzieren, ist der gesamte Signalweg IC-intern symmetrisch ausgeführt.

Die zur Steuerung des VCA und VCF erforderlichen Spannungen werden mit sehr aufwendigen Verfahren aus den Audio-Eingangssignalen gewonnen. Dazu wird aus dem rechten und linken Stereokanal zuerst ein Summensignal gebildet, das am Pin 9 von IC 2 zur Verfügung steht.

In einem Fremdsignalfilter erfolgt dann eine Vorfilterung, bevor das Summensignal auf die entsprechenden Filter der zugehörigen VCF- und VCA-Detektoren gelangt. Das Fremdsignalfilter soll verhindern, daß nicht zum Audiosignal gehörende Signalanteile, wie z. B. der Stereopiloton eines UKW-Tuners, Fragmente der Arbeitsfrequenz von Schaltnetzteilen oder Ablenkschaltungen im TV- oder PC-Bereich, Reste der Samplingfrequenz von CD-

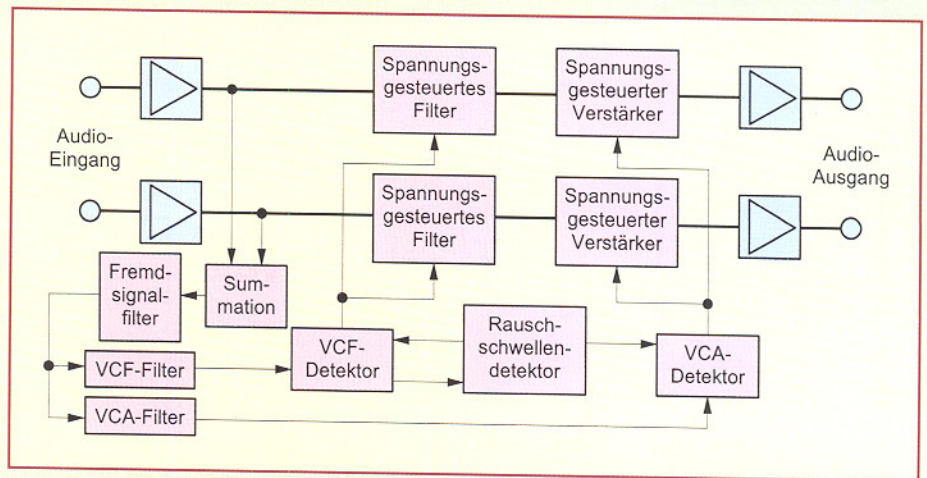


Bild 8: ELV-NRS 401 im Blockdiagramm

Playern usw. das Rauschunterdrückungssystem „außer Tritt“ bringen. Diese Gefahr besteht prinzipiell bei allen Rauschunterdrückungssystemen. Wird z. B. der Stereopiloton nicht ordnungsgemäß aus dem Ausgangssignal eines Tuners herausgefiltert, so wird das Rauschunterdrückungssystem dieses als Nutzsignal erkennen, obwohl das derzeit aktuelle Nutzsignal beispielsweise nur eine obere Grenzfrequenz von 10 kHz benötigt. Das variable Filter (VCF) würde seine Grenzfrequenz konstant auf >19 kHz legen und wäre somit für die Rauschunterdrückung nicht wirksam. Um dies zu vermeiden, wird mit Hilfe einer zusätzlichen Filterschaltung verhindert, daß diese Fremdsignale auf die Signaldetektoren gelangen.

In der ELV-Rauschunterdrückung kommt ein Butterworth-Tiefpaßfilter 2. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von ca. 24 kHz zum Einsatz. Dieses Filter ist mit

IC 3A und Beschaltung aufgebaut. Die Grenzfrequenz wurde so gewählt, um die außerhalb des Hörbereichs liegenden Störungen zu unterdrücken. Die Grenzfrequenz dieses Tiefpaßfilters darf nicht in den aktiven Frequenzbereich einer Audioquelle gelegt werden, da die dann herausgefilterten Nutzsignalanteile nicht mehr für die Steuerspannungserzeugung wirksam werden. Liegen die Fremdsignale im Nutzbereich, wie z. B. der Stereopiloton, so muß mit einer steiflankigen Bandsperre gearbeitet werden, um dieses Signal von den Detektorschaltungen fern zu halten.

Da das ELV-NRS 401 universell einsetzbar sein muß, wurde hier auf ein so spezielles Filter verzichtet. Ein solches Filter würde den Einsatzbereich des Systems z. B. auf Quellsignale eines Tuners (19kHz-Bandsperre) oder eines TV-Gerätes (15,625kHz-Bandsperre) beschränken. Außerdem werden bei den heutigen Geräten diese im Hörbereich liegenden Fremdsignale soweit unterdrückt, daß sie sich normalerweise nicht mehr störend auswirken.

Bei Störsignalen, die oberhalb des Hörbereichs (>20 kHz) liegen, wird allerdings oft auf eine wirksame Filterung verzichtet. So taucht z. B. oftmals die Taktfrequenz eines Schaltnetztes im NF-Spektrum auf und kann dann u. a. ein Rausch-

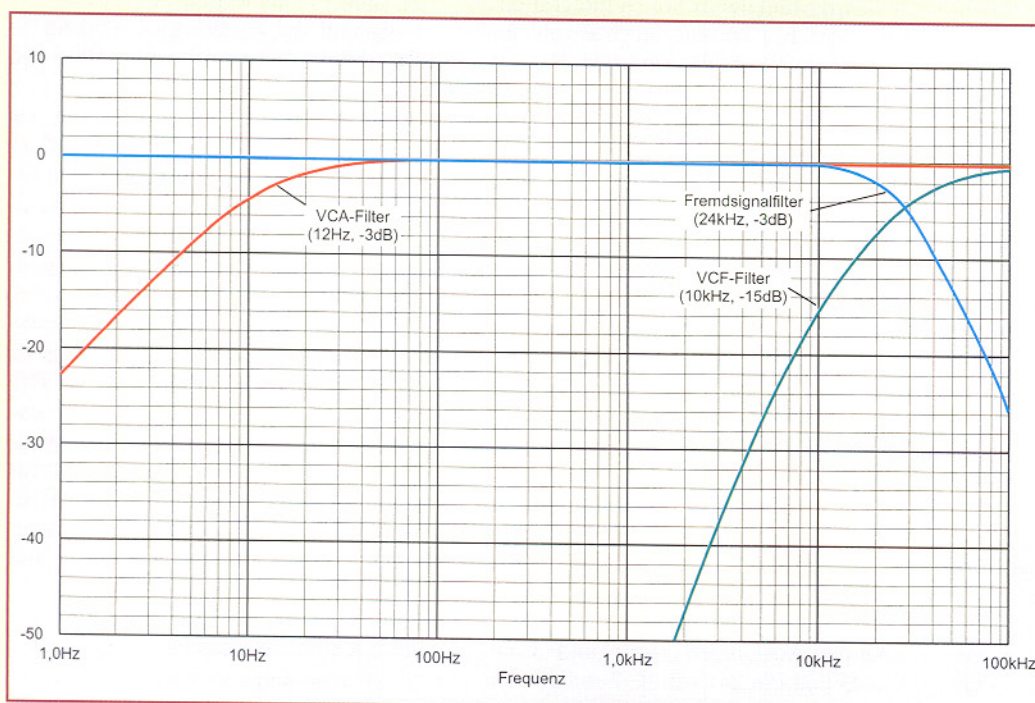


Bild 9: Frequenzgang des Fremdsignals, VCA- und VCF-Filters

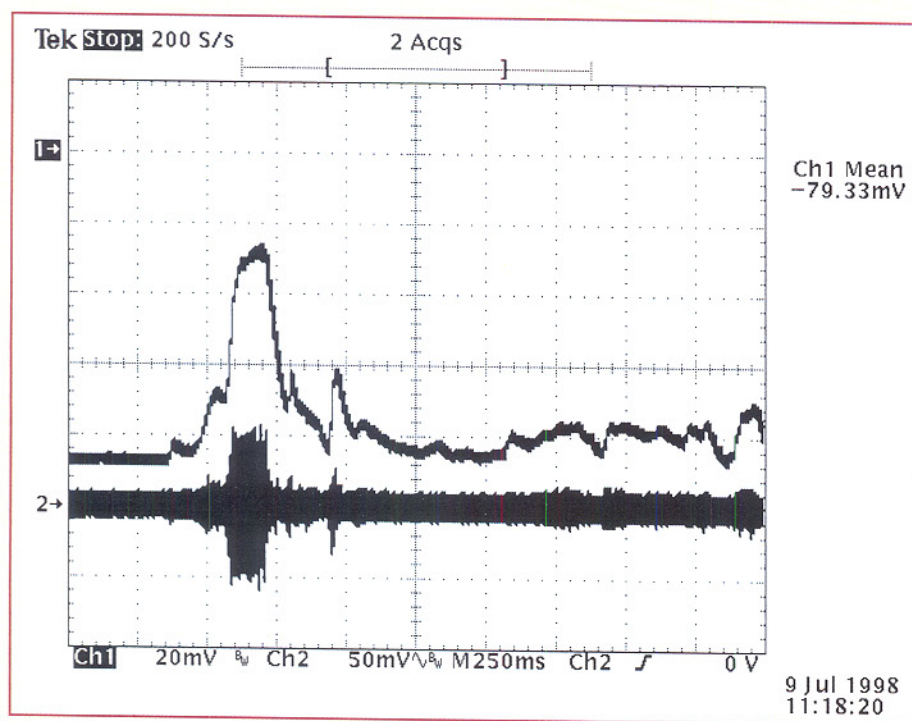


Bild 10: Eingangssignal des VCF-Detektors mit zugehörigem Detektorausgangssignal

unterdrückungssystem völlig lahmlegen. Solche Störungen unterdrückt das hier eingesetzte Fremdsignalfilter.

Nach der Filterung der Fremdsignale wird das Summensignal auf die beiden Bewertungsfiler für die speziellen Detektoren gegeben. Da beide Detektoren (VCF und VCA) im Prinzip einfache Spitzenwertdetektoren sind und somit nur die Amplitude des zugeführten Signales auswerten, muß die „Intelligenz“ in die vorgeschalteten Bewertungsfiler (VCF- und VCA-Filter) verlegt werden.

Der VCF-Detektor generiert die Steuerspannung für den variablen Tiefpaß (VCF). Daher muß hier gewährleistet sein, daß diese Steuerspannung im wesentlichen aus den hochfrequenten Signalanteilen gebildet wird. Das Bewertungsfiler hat dafür zu sorgen, daß die höherfrequenten Signalanteile eine stärkere Gewichtung bekommen als die niederfrequenten. Weiterhin muß das Filter die Tatsache berücksichtigen, daß in einem Musikstück die Signalamplituden mit steigender Frequenz kleiner werden.

Um all diese Vorgaben zu erfüllen, ist dem VCF-Detektor an Pin 8 von IC 8 ein Hochpaßfilter 3. Ordnung vorgeschaltet. Dieses VCF-Filter, bestehend aus C 6 bis C 8 und R 3, R 4 und dem Eingangswiderstand des ICs, ist so dimensioniert, daß sich bei $f = 10 \text{ kHz}$ eine Dämpfung von $\approx 15 \text{ dB}$ einstellt.

An das Bewertungsfiler für den spannungsgesteuerten Verstärker (VCA) werden andere Anforderungen gestellt. Die Verstärkungsänderung soll bei sehr kleinen Signalpegeln wirksam werden, unab-

hängig von der spektralen Verteilung. Im allgemeinen sind in einem Musikstück vor allem die nieder- und mittelfrequenten Signalanteile im Bereich 50 Hz bis 2 kHz mit großen Amplituden vertreten. Um auch diese Signale dem VCA-Detektor an Pin 10 zuzuführen, muß die untere Grenzfrequenz des VCA-Filters sehr klein gewählt werden. Bei dem hier eingesetzten Hochpaßfilter, bestehend aus C 11 und dem Eingangswiderstand von IC 2, wurde eine untere Grenzfrequenz von ca. 12 Hz gewählt. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 9 der Frequenzgang des Fremdsignals, des VCA- und des VCF-Filters dargestellt.

Nachdem die entsprechenden Detektoren mit den zugehörigen Signalen versorgt werden, erzeugen diese daraus entsprechende Steuersignale. Diese Steuerspannungen werden mit Hilfe der Detektorkapazitäten C 12 und C 13 gefiltert, die die Zeitkonstante des zugehörigen Detektors bestimmen. Durch die Dimensionierung der Kapazitäten hat der Entwickler die Möglichkeit, auf die Steuerspannungen Einfluß zu nehmen. Ein typisches Ausgangssignal des VCF-Detektors (Pin 11) mit dem zugehörigen bewerteten NF-Eingangssignal (Pin 8) ist in Abbildung 10 dargestellt. Der untere Graph (Ch2) zeigt das NF-Signal, während oben (Ch1) das VCF-Detektor-Ausgangssignal zu sehen ist, das letztlich die Steuerspannung für das spannungsgesteuerte Filter generiert. Hier ist gut zu erkennen, daß sobald ein entsprechend hochfrequenten NF-Signal auftaucht, die Änderung der Steuerspannung ohne Verzögerung erfolgt und somit das interne

variable Tiefpaßfilter (VCF) seine Grenzfrequenz anpaßt.

Die beiden bisher beschriebenen Detektorschaltungen sind für die spektrale Analyse des NF-Signals zuständig. Eine ganz entscheidende Aufgabe, die ein effektives Rauschunterdrückungssystem lösen muß, ist die Unterscheidung zwischen Nutz- und Rauschsignal. Da diese Differenzierung automatisch und quellsignalabhängig erfolgen muß, ist hierfür ein durchdachtes Konzept notwendig.

Beim HUSH-System wird die Aussage über den aktuellen Rauschsockel des NF-Eingangssignals aus dem Ausgangssignal des VCF-Detektors gewonnen. Der Kondensator C 16 hat hier für die Arbeitsweise eine entscheidende Bedeutung. Die Höhe des detektierten Rauschsockels spiegelt sich im Ladezustand dieser Kapazität wieder. Die eigentlichen Steuerspannungen für den spannungsgesteuerten Verstärker und das spannungsgesteuerte Filter werden dann, wie auch aus Abbildung 8 ersichtlich, aus den entsprechenden Detektorspannungen und einer der Rauschschwelle proportionalen Spannung gebildet.

Wie aus der obigen Beschreibung, die nur einen kleinen Einblick in die recht komplexe Arbeitsweise des ELV-NRS 401 geben sollte, erkennbar ist, handelt es sich hier um ein sehr dynamisches System. Diese hohe Dynamik ist notwendig, um eine möglichst effiziente Rauschreduktion zu gewährleisten und dabei das Nutzsignal so wenig wie möglich zu beeinflussen.

Zum Abschluß der Schaltungsbeschreibung wenden wir uns noch einem einfacheren Schaltungsteil zu und erläutern das Netzteil mit der Erzeugung der „künstlichen Masse“.

Die an der 3,5mm-Klinkenbuchse BU 5 zugeführte Gleichspannung muß im Bereich von 12 V bis 16 V liegen und in der Lage sein, einen Strom von ca. 25 mA zu liefern. Über den Schalter S 1 gelangt die DC-Spannung dann auf den Spannungsregler IC 4, der eine stabilisierte Ausgangsspannung von 10 V generiert.

Da sowohl das Rauschunterdrückungs-IC als auch die zur Pufferung verwendeten Operationsverstärker eine symmetrische Betriebsspannung benötigen, muß eine künstliche Symmetrierung erfolgen. Mit Hilfe der beiden Widerstände R 8 und R 9 und des Operationsverstärkers IC 3 B wird ein künstliches Massepotential erzeugt. Das so geschaffene Potential ist der Massebezugspunkt für die gesamte Schaltung und definiert so die positive und negative Betriebsspannung von $\pm 5 \text{ V}$.

Nach dieser detaillierten Beschreibung der Schaltung wenden wir uns im „ELV-journal“ 6/98 dem übersichtlichen Nachbau des ELV-Rauschunterdrückungssystems NRS 401 zu.

ELV

PMess4Win - der PC-Meßprofi

Komplexe Meßaufgaben sind heute bequem per PC lösbar.


PMess4Win stellt ein mächtiges Meß- und Analyseprogramm dar, das in Zusammenarbeit mit geeigneten Interfaces, z. B. dem ELV RS-232-Meßinterface, nahezu alle vorkommenden Meß- und Analyseaufgaben lösen kann.

Die Erfassung von Meßwerten kann über Meßhardware oder über die frei konfigurierbare Ladefunktion aus Dateien verschiedener Typen erfolgen.

Weitere Features: mathematische Weiterverarbeitung der ermittelten Daten wie Filtern, FFT-Analyse, Integration, Differenzierung etc., statistische Auswertungen wie die Berechnung von Kenngrößen, Pass-/Fail-Tests, Erstellung von Amplitudenhistogrammen usw. sowie die Darstellung der Daten (linear, logarithmisch, langzeit-skaliert etc., Zoomen, Beschriften, Ausschneiden von Teilbereichen).

Verschiedene Druckfunktionen ermöglichen aussagefähige Analyseergebnisse. Lieferung auf 2 x 3,5"-Diskette mit ausführlichem Handbuch.

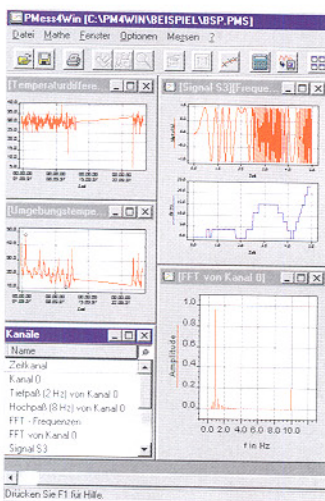Eine komplette Beschreibung des Funktionsumfangs der Light- und der Vollversion finden Sie im „ELVjournal“ 6/98 sowie unter der Fax-Abfr.-Nr. 934.



PMess4Win Lightversion mit eingeschränktem Funktionsumfang
Best.Nr.: 45-334-58 **99,-**
PMess4Win Vollversion
Best.Nr.: 45-334-39 **898,-**


PIC-Testplatine PIC-TPL 1

Für den Test selbstgestellter Programme leistet diese kleine Testplatine wertvolle Unterstützung.

Die Platine ist mit zwei IC-Sockeln bestückt, in die ein PIC 16C55, 16C57, 16C54 oder 16C56 einsetzbar ist.

Über 8 LEDs sind die Ports RB0 bis RB7 für Ausgaben nutzbar. An RA0 bis RA3 ist ein 4fach DIP-Schalter angeschlossen, mit dem Eingaben erfolgen können. Die PICs 16C55 und 16C57 verfügen zusätzlich über die Ports RC0 bis RC7, die auf eine Stiftleiste geführt sind und nach eigenen Vorstellungen beschaltet werden können.

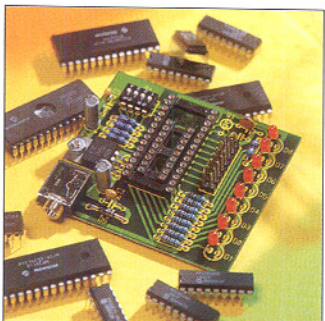Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Steckernetzteil, das eine Gleichspannung im Bereich von 8 V bis 15 V liefert



sollte. Die Stabilisierung der 5V-Betriebsspannung erfolgt auf der Testplatine.

PIC-Testplatine PIC-TPL 1 Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-353-18 **18,95**

PC-Funkuhr für die serielle Schnittstelle DCF 98 PC


Die neue ELV-PC-DCF-Funkuhr sorgt für die hochgenaue Ausgabe der Zeitdaten sowohl am Einzelplatz als auch im Netz, denn auch das Setzen der Uhrzeit für einen Novell-Server ist möglich.

Jeder PC verfügt über eine interne CMOS-Uhr, die üblicherweise quatzgenau im Laufe der Monate eine immer größer werdende Zeitabweichung besitzt. Abhilfe schafft hier die PC-Funkuhr DCF 98 PC von ELV. Die unabhängig vom Rechner arbeitet und dessen Systemzeit beim Rechnerstart bzw. im Betrieb automatisch (oder auch manuell ausgelöst) synchronisiert - und dies sowohl unter DOS als auch unter Win-

dows (3.xx/95). Durch den Einsatz eines Mikrocontrollers in der externen Funkuhr belastet weder der DCF-Empfang noch die Auswertung den PC, denn diese Prozesse werden direkt in der Funkuhr selbst vorgenommen. Das Datentelegramm, das der Funkuhr-Prozessor bereitstellt, gelangt über eine beliebige serielle Schnittstelle zum PC (1m-Verbindungskabel).

Mit 2 Mignonzellen arbeitet diese neue ELV-Funkuhr 2 - 3 Jahre im Dauerbetrieb.

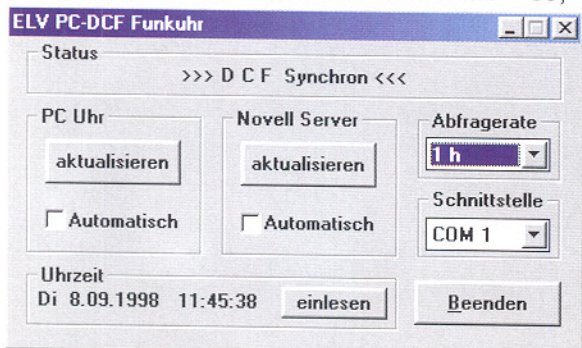PC-Funkuhr DCF 98 PC Fertiggerät
Best.Nr.: 45-353-36 **39,95**



PC-Parallel-IO-Interface



Das Parallel-IO-Interface ermöglicht das Setzen und Abfragen von bis zu 2 x 8 TTL-Ausgängen bzw. 2 x 8 TTL-Eingängen über eine serielle Schnittstelle des PC und so eine komfortable Steuerung bzw. Datenabfrage externer Geräte, ohne eine sonst dafür übliche parallele Schnittstelle zu besetzen.

So können z. B. Lichtsteuerungen, die Fernbedienung externer Geräte, Labor-techniksteuerungen oder nicht zeitkritische Steuer- und Regelaufgaben recht bequem und galvanisch vom PC getrennt gelöst werden, zumal die Programmierung über die serielle Schnittstelle relativ einfach vorzunehmen ist. Jeder 8-Bit-Block ist durch ein externes Triggersignal triggerbar, je nach Übertragungsrichtung wird das Datenbyte in das Ausgangsregister oder in den Prozessor des Interfaces übertragen. Der angeschlossene PC überträgt die Daten seriell zum Prozessor des Interfaces oder fragt sie von dort ab.

Der Interface-Prozessor ermöglicht auch das autarken Abarbeiten einmal geladener Daten, z. B. eine Bitmuster-Ausgabe für ein Lauflicht.

Der PC kann Bitmuster sowohl direkt in die Ausgangsregister als auch in den Zwischenspeicher des Interface-Prozessors übertragen. Die serielle Datenübertragung vom/zum PC erfolgt mit 38.400 Baud, 8 Bit, 2 Stopp-Bits, ungerade Parität.

PC-Anschluß über 9pol. Sub-D-Buchse, Peripherieanschluß über 2 x 25polige Sub-D-Buchsen. Stromversorgung über externes Steckernetzteil (8-15 V DC/200 mA, nicht im Lieferumfang).

Komplettbausatz PC-Parallel-IO-Interface
Best.Nr.: 45-350-37 **149,-**

Fertigerät PC-Parallel-IO-Interface
Best.Nr.: 45-333-09 **229,-**

Microcontroller-Lade-/Entladegerät MLE 12

Dieses intelligente mikrocontrollergesteuerte 6-fach Universal-Lade-Entladegerät sorgt für die exakt dosierte Laden von bis zu vier Rundzellen und zwei 9V-Block-Akkus am Kfz-Bordnetz oder einer anderen 12V-Spannungsquelle.

Sowohl NC- als auch NiMH-Akkus sind ladbar. Durch eine zusätzliche Entlademöglichkeit wird der Memory-Effekt bei NC-Akkus vermieden.

Die Ladezeit des MLE 12 ist abhängig vom Akkutyp sowie der Anzahl der zu ladenden Akkus.

Nach Beendigung der Schnell-Ladung schaltet das Gerät automatisch auf Impulserhaltungsladung um. Die Akkus können nun (bei voller Kapazität) unbegrenzt im Ladegerät verbleiben, ohne die Gefahr einer Überladung.

Mikrocontroller-Lade-Entladegerät MLE 12

Fertigerät
Best.Nr.: 45-350-96 **99,-**

Mikrocontroller-Lade-Entladegerät MLE 6

wie MLE 12, jedoch Betrieb am 230 V-Netz, Ladeströme der Rundzellen bis 2,5 A, 9V-Blocks bis 180 mA.

Fertigerät
Best.Nr.: 45-216-58 **99,-**

Technische Daten: Lade-Entladegerät MLE 12

- 6 voneinander unabhängige Ladeschächte (4 x Rundzellen, 2 x 9V-Block-Akkus)
- Ladbare Akkutypen: Mono, Baby, Mignon, Micro, 9V-Block
- Ladeströme:
 - Rundzellen je nach Typ bis zu 1 A
 - 9V-Block-Akkus bis 50 mA
- Lade-Enderkennung durch Auswertung der negativen Spannungsdifferenz am Ende der Ladekurve (-ΔU-Ladeverfahren)
- Stromlose Akku-Spannungserfassung (zur Eliminierung von Übergangs- und Innenwiderständen) für präzise Meßergebnisse
- Unabhängig vom aktuellen Ladezustand ist keine Vorentladung erforderlich
- Zur Verhinderung des „Memory-Effektes“ bei NC-Zellen Vorentlademöglichkeit per Tastendruck
- Erhaltungsladung mit I/100-Stromimpulsen
- Statusanzeigen: 6 LEDs (grün): Laden, 1 LED (rot): Entladen
- Betriebsspannung: 9 bis 16 V DC
- Abmessungen: 230 x 115 x 66 mm (LxBxH)



Funk-Wassermeldesystem FWM 100

Unbemerkt Wassereintritte, wie z. B. eine verdeckte Leckstelle an der Heizungsanlage usw., können große Schäden und Kosten verursachen. Das neue vielfältig einsetzbare Funk-Wassermeldesystem FWM 100 informiert Sie per Funk über einen Wassereintritt im Umkreis von bis zu 100m.

Die Ausführung auf Funkbasis macht aufwendige Verkabelungen überflüssig und ist besonders dann sehr nützlich, wenn der Sensor an schwer zugänglichen oder akustisch abgetrennten Stellen angebracht werden soll (Keller, Hauswirtschaftsraum, Garage usw.). Durch das nach IP65 spritzwassergeschützte Gehäuse ist ebenfalls eine Außenmontage möglich, z. B. als Regenmelder. Die Meldestelle (Empfänger) im praktischen Stecker-Steckdosengehäuse ist bequem an einem beliebigen Ort innerhalb der Funk-Reichweite positionierbar und gibt akustisch, visuell und durch die Aktivierung eines Schaltausganges Alarm. Ein weiteres Feature dieses Systems ist die ständige Überwachung der Funkstrecke, die eine Störung oder erschöpfte Batterien signalisiert.


Komplettbausatz Sendeeinheit FWM 100

Best.Nr.: 45-352-80 29,⁹⁵

Stereoverstärker SV 2-6

Die kompakte Stereoverstärker-Baugruppe basiert auf einem ausgereiften Verstärkerkonzept mit einem IC, das in Millionen hochwertiger Autoradios arbeitet. Dabei ist die Baugruppe besonders nachbausicher, daher für Einsteiger geeignet.

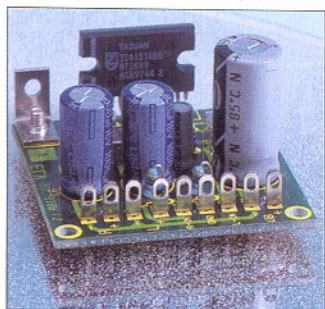Bei der Konzeption dieses kleinen Stereoverstärkers wurde besonderes Augenmerk auf Kompaktheit, Nachbausicherheit und hervorragende Leistungsdaten gelegt. Das eingesetzte IC



Passendes Gehäuse, spritzwassergeschützt

Best.Nr.: 45-305-50 12,⁹⁵

Komplettbausatz Empfänger FWM 100

Best.Nr.: 45-352-76 49,⁹⁵

Technische Daten:

Sendeeinheit

Sendefrequenz 433,92MHz

Spannungsversorgung: 3 Mignon-Batterien

Batterielebensdauer: ca. 4 Jahre

Sendekanäle: 16

Abm. (LxBxH): 115x 65 x 40mm

Sensoren: Innensensor, Regensensor

Empfänger

Spannungsversorgung: 230V/50Hz

Schaltausgang: 230V/16A

Abm.: 131 x 77 x 68mm

weist umfangreiche Schutzschaltungen wie Temperaturschutz und Kurzschlußschutz auf, weshalb der Umgang mit dem Verstärker im praktischen Einsatz unproblematisch ist.

Die kleine Baugruppe eignet sich hervorragend für die Aufrüstung kleiner bis mittlerer Lautsprecherboxen zu Aktivboxen, als Ersatz defekter Endstufen in Consumer-Geräten oder als „Nachbrenner“ z. B. für PC-Soundkarten.

Komplettbausatz

Best.Nr.: 45-352-34 19,⁹⁵

Technische Daten: SV 2-6

Spannungsversorgung: 7 - 15 V/DC

Stromaufnahme: max. 1 A

Ausgangsleistung

($R_L = 4 \Omega$): 2 x 6 W

Klirrfaktor (2 x 5 W): 0,5%

Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz

Sonstiges: Ausgänge kurzschlußfest,

Temperaturschutzschaltung

Abmessungen: 50 x 50 mm

(ohne Kühlkörper)



folgen sollte. Geeignet für Akku-Nennspannungen von 4,8 bis 6 V (4 - 5 Zellen).

Akku-Blinker

Komplettbausatz

Best.Nr.: 45-352-29 8,⁹⁵

Fertigerät

Best.Nr.: 45-334-59 14,⁹⁵

Technische Daten

Schaltswelle: 4,5 V

Stromaufnahme: 8 mA

Abmessungen: 25 x 25 mm

Gewicht: 3,6 g

Lastunabhängiger Drehzahlregler für Elektrowerkzeuge bis 1 KW

Drehzahlregler für die Einstellung der Drehzahl von Elektromaschinen mit Kollektormotor wie Bohrmaschinen, Stichsägen, Schleifer usw.

Als Besonderheit weist die Schaltung ein drehzahlstabilisierendes Verhalten auf - die Drehzahl wird bei wachsender Motorbelastung weitgehend automatisch nachgeregelt, so daß gleichmäßige Bohrungen, Schnitte usw. möglich sind.

Ein weiteres Einsatzgebiet dieses Reglers kann die Verwendung als Vorschalt-dimmer für Lampen oder auch für induktive Lasten, wie z. B. Halogenlampen mit Vorschalttrafo sein.



Technische Daten: Drehzahlregler LD 100

Betriebsspannung: 230 V / 50Hz

Dauer-Anschlußleistung: 600 VA

max. Anschlußleistung (10 Min.): 1000 VA

Abmessungen: 131 x 77 x 68 mm

Drehzahlregler Komplettbausatz

Best.Nr.: 45-353-22 49,⁹⁵

Drehzahlregler Fertiggerät

Best.Nr.: 45-333-74 69,⁹⁵

Luxmetervorsatz für Multi-meter

Einfach an den Meßeingang eines handelsüblichen Multimeters im 2V-Meßbereich angeschlossen, ermöglicht diese einfach aufzubauende Schaltung die



Technische Daten: Luxmetervorsatz für Multimeter

Meßbereich: 0-200 Lux

0-2 kLux

0-20 kLux

0-200 kLux

Auflösung: 0,1 Lux

(im 200 Lux-Bereich)

Ausgangsspannung: 0 - 2 V

Low-Bat.-Anzeige

Versorgungsspannung: 9V-Blockbatterie

Stromaufnahme: <5 mA

Platinenabm.: 78 x 53,5 mm

genaue Erfassung der Umgebungshelligkeit und die direkte Anzeige in numerischen Werten.


Komplettbausatz ohne Gehäuse

Best.Nr.: 45-352-84 29,⁹⁵

passendes Gehäuse, unbearbeitet

Best.Nr.: 45-125-15 8,⁹⁵

SMD Temperatursicherung TS 89

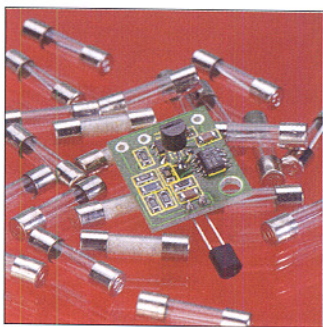

Die Temperatursicherung ermöglicht bei äußerst geringem Platzbedarf, der einen einfachen Einbau auch in vorhandene Geräte erlaubt, die Überwachung und ggf. Abschaltung (Ansprechtemperatur

ca. 89°C) temperaturkritischer Bauelemente bzw. Baugruppen.

Montage des Temperatursensors direkt am zu überwachenden Bauteil.

Open-Kollektor-Ausgang, geeignet z. B. zur Ansteuerung eines kleinen Leistungsrelais.

Komplettbausatz

Best.Nr.: 45-352-87 16,⁹⁵

Technische Daten: SMD-Temperatursicherung TS 89

Ansprechtemperatur: ca. 89°C (veränderbar)

Anschaltswelle: ca. 58°C (veränderbar)

Ausgang: Open-Kollektor

Ausgangsstrom: max. 100 mA

Betriebsspannung: 5 V - 16 V


Stromaufnahme: ca. 15 mA

Abmessungen Platine: 23,5 x 20,5 mm

Systemmonitor LM 78

Komplexer Systemmonitor für die Überwachung von PCs und anderen mikroprozessorgesteuerten Geräten: bis 9 Temperatur-Meßstellen, Drehzahl von bis zu 3 Lüftern, Gehäuseöffnung, ISA-Bus-Überwachung mit POST-RAM, 7 Spannungen (5x positiv, 3 x negativ), Power Switch Bypass, Watchdog, Steuerung über ISA- und I²C-Businterface.

Best.Nr.: 45-334-60 19,⁹⁵

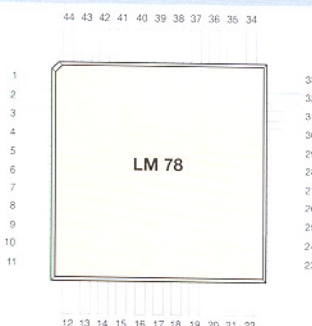

FTP 100 SE - Stationärer Empfänger für die Funk-Klingelverlängerung/Personenrufanlage FTP 100

Dieser Empfänger im praktischen Stecker-Steckdosengehäuse erweitert die im „ELV-Journal“ 2/98 und 3/98 vorgestellte Funk-Klingelverlängerung/Personenrufanlage FTP 100 zu einem universell einsetzbaren Komplettsystem und meldet ein Türklingeln bzw. einen Personenruf sowohl akustisch als auch durch Aktivierung eines Schaltausgangs (230 V/16 A).

Die Funk-Türklingelverlängerung/Personenrufanlage FTP 100, bestehend aus einem außerordentlich kleinen und mobilen Empfänger im Pager-Format und einer vielseitig aktivierbaren Sendeeinheit, verlängert das Türklingelsignal bzw. einen Personenruf auf Entfernungen bis zu 100 m. Damit ist man im Garten, in der Garage, beim Nachbarn usw. stets erreichbar.

Als Ergänzung zum mobilen Pager-Empfänger steht der hier vorgestellte Empfänger im Stecker-Steckdosengehäuse zur Verfügung, der ein Türklingeln oder einen Personenruf sowohl akustisch als auch durch Aktivierung eines Schaltausgangs meldet.

Besonders nützlich bei dieser Empfängervariante ist der Schaltausgang, an den eine Lampe o. ä. zur visuellen Meldung des Türklingelns anschließbar ist. In diesem Fall ist das Klingelsignal auch bei ohnehin schon hohem Geräuschpegel, z. B. in der Werkstatt, beim Musikhören usw., stets wahrnehmbar. Sinnvoll kann diese Lösung ebenfalls für schwerhörige oder taube Menschen sein, die die akustische Klingelsignali-



sierung nicht wahrnehmen können. So kann z. B. eine auf dem Fernsehgerät positionierte Lampe über das Klingeln informieren.

Es lassen sich mehrere dieser Empfänger im Haus, in der Garage oder dem Gartenhaus verteilen, so daß man je nach Belieben mehrere Meldestellen zur Verfügung hat. Durch die vielfältigen Möglichkeiten der FTP 100 sind weitreichende Anwendungsfälle gegeben.

Stationärer Empfänger FTP 100 SE Komplettsatz Empfänger (mit betriebsfertigem Empfangsmodul)
Best.Nr.: 45-350-49 49,95

Komplettsatz Sender FTP 100 S (mit betriebsfertigem Sendemodul)
Best.Nr.: 45-311-13 38,95

Komplettsatz Empfänger FTP 100 E (mit betriebsfertigem Empfangsmodul)
Best.Nr.: 45-311-05 39,95

Technische Daten:
Stationärer Empfänger FTP 100 SE

Empfangsfrequenz: 433,92 MHz
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 0,5 W
max. Anschlußleistung: 3600 VA
Abmessungen: 131 x 77 x 68 mm

Automatischer Telefon-Wechselschalter TW 2



liebig vieler Telefone an eine Leitung ohne gegenseitige Störung durch Mitklingeln beim Wählen, ohne Abhören oder versehentliche Unterbrechungen.

Ein Baustein TW 2 dient zur Anschaltung von zwei Telefonen. Für den Betrieb von drei bzw. vier Telefonen sind 2 Stück TW 2 erforderlich.

Automatischer Telefon-Wechselschalter TW 2 Komplettsatz (ohne Gehäuse)
Best.Nr.: 45-350-53 10,95


passendes Gehäuse, bearbeitet und bedruckt
Best.Nr.: 45-350-57 5,95

* Aufgrund der postalischen Bestimmungen ist die Anschaltung an das Postnetz in Deutschland nicht gestattet. Nichtbeachtung kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

2-3Kanal-Motorschalter

Dieser Schalter ermöglicht das „EIN/AUS“-Schalten eines Elektromotors während des Flugs mit einer 2-Kanal-Fernsteuerung, auch wenn die zwei vorhandenen Kanäle schon durch Seiten- und Höhenruder belegt sind. Durch eine schnelle Rechts-Links-Bewegung des Steuerknüppels wird der Motor ein- bzw. ausgeschaltet.

Best.Nr.: 45-319-92 39,90

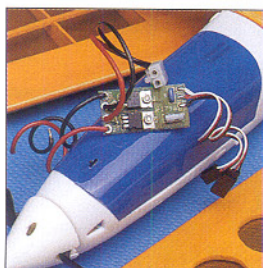

Audio-Rauschunterdrückungssystem NSR 401

Ein neues, revolutionäres Rauschunterdrückungssystem macht von sich reden. Mit dem HUSH-System können bestehende (also auch alte) Audio-Aufnahmen „entrauscht“ werden, wobei in hoch effizienter Weise die Rauschteile signal- und frequenzabhängig um bis 25 dB gemindert werden - ein traumhafter Wert, wenn man berücksichtigt, daß aufnahmeseitig keine Vorcodierung erforderlich ist und wirklich jede Audio-Aufnahme von der alten Schellackplatte bis zur modernen CD damit „behandelt“ werden kann.

Das Rauschunterdrückungssystem ELV-NSR 401 wird einfach in die Stereo-Audio/Signalleitung zum Verstärker eingeschleift (z. B. zwischen Cassettenrecorder und Verstärker), wozu das Gerät zwei Cinch-Eingangs- und zwei Cinch-Ausgangsbuchsen besitzt. Zur Spannungsversorgung dient ein handelsübliches 12V-Steckernetzteil.

Mit einem dreistufigen Schiebeschalter



können die beiden Betriebsarten „Rauschunterdrückung aktiv“, „Rauschunterdrückung aus (Bypass)“ sowie „Gerät aus“ gewählt werden.


Audio-Rauschunterdrückungssystem NSR 401, Komplettsatz
Best.Nr.: 45-351-51 69,50

Fertigergerät
Best.Nr.: 45-327-12 99,50

Technische Daten: ELV-NSR 401

Audio-Eingang: 2 x Cinch-Buchse
Eingangsimpedanz: 47 kΩ
Audio-Ausgang: 2 x Cinch-Buchse
Ausgangsimpedanz: 7 Ω
effektive Rauschunterdrückung: max. 25 dB
Verstärkung: 0 dB
Klirrfaktor (bei 1 kHz, Bypass-Mode): ± 0,02 % (typ.)
Frequenzgang: -Bypass-Mode, 10 Hz bis 37 kHz
-drückung aktiv 10 Hz bis (3 kHz bis 37 kHz, dynamisch angepaßt)
Abmessungen (L x B x T): 140 x 66 x 26 mm
Stromversorgung: 12 V bis 16 V DC / 25 mA, 3,5mm-Klinkenbuchse

Mini-Netzteile MNT 1 und MNT 2

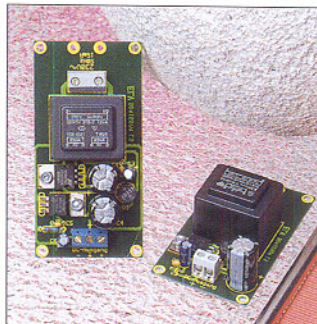

gangsspannungen, sind kurzschlußfest und liefern eine Ausgangsleistung je nach Typ zwischen 0,75 W und 1,25 W.

Mini Einfach-Netzteile MNT 1

Komplettsatz:
5V-Version/150 mA 14,95
Best.Nr.: 45-350-69
9V-Version/120 mA 14,95
Best.Nr.: 45-350-68
12V-Version/100 mA 14,95
Best.Nr.: 45-350-67
15V-Version/80 mA 14,95
Best.Nr.: 45-350-66

Mini-Doppel-Netzteile MNT 2

Komplettsatz:
± 5V-Version/2 x 80 mA 19,95
Best.Nr.: 45-350-75
± 9V-Version/2 x 60 mA 19,95
Best.Nr.: 45-350-74
± 12V-Version/2 x 50 mA 19,95
Best.Nr.: 45-350-73
± 15V-Version/2 x 40 mA 19,95
Best.Nr.: 45-350-72

Mini-Roulette


Dieses kleine, übersichtlich und einfach realisierte Mini-Roulette läßt die „Kugel“ elektronisch rollen und bietet somit viel Spaß sowohl beim Nachbau als auch beim anschließenden Spiel. Analog zum „richtigen“ Roulette ist jeder der 10 im Kreis angeordneten LEDs eine Zahl zugeordnet, die einem „Feld“ entspricht. Durch Betätigen der Start-Taste beginnen die LEDs nacheinander im Kreis zu leuchten, wobei die Rotationsgeschwindigkeit abnimmt bis zum Stillstand. Innerhalb einer Spielrunde kann man z. B. auf eine bestimmte Farbe oder Zahl setzen bzw. Punkte vergeben. Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Mini-Roulette Komplettsatz (ohne Gehäuse)
Best.Nr.: 45-350-44 15,95

passendes Gehäuse, glasklar

Best.Nr.: 45-350-48 8,95



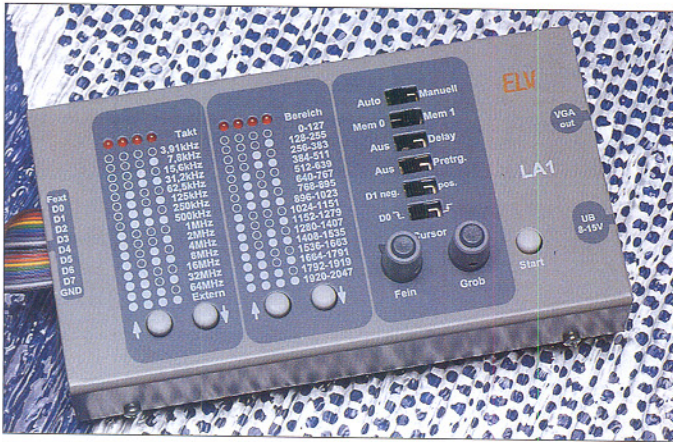

Stand-Alone 64MHz-Logik-Analysator LA 1

Der ELV-Logik-Analysator LA 1 verbindet die Vorzüge einer gleichzeitigen Anzeige selbst komplexer Vorgänge auf bis zu 8 Kanälen auf einem beliebigen VGA-Monitor mit besonders einfacher Bedienbarkeit und günstigem Preis. Ein PC ist zum Betrieb dieses innovativen

Stand-Alone-Gerätes, das eine Taktrate bis 64 MHz erreicht, nicht erforderlich.

Stand-Alone 64MHz-Logik-Analysator LA 1
Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-350-80 **198,-**

Technische Daten: Logik-Analysator LA 1

Taktfrequenz:	3,9 kHz bis 64 MHz, 15 Stufen
Takt:	intern oder extern
Speichertiefe:	2048 Bit
Kanäle:	8 Daten-Eingänge
1 externer Takt-Eingang:	47 k Ω , 15 pF
Videoausgang:	VGA Monitor, 640 x 480
	31,25 kHz Horizontalfrequenz
	61,56 Hz Vertikalfrequenz
Triggerung:	D0 (Flanke), D1 (Pegel)
Spannungsversorgung:	8V - 15V/Steckernetzteil
Stromaufnahme:	200 mA (bei 12 V)
Eingangsspannung:	5 V/TTL, CMOS
Abmessungen (Gehäuse):	142 x 57 x 23 mm

Voll-Duplex-Frequenz-Inverter FX 118

Sprachverschleierungs-IC, konzipiert für den Einsatz in schnurlosen Telefonen, auch als Stand-Alone-Sprachverschleierer einsetzbar.

Hersteller: CML, Consumer Microcircuits Limited, <http://www.cmlmicro.co.uk>

- Sprachverschleierung durch Frequenzinversion (Subtraktion von einer Bezugsspannung)

- Voll-Duplex-Betrieb mit einem IC
- großer Betriebsspannungsbereich (3,0 V bis 5,0 V), empfohlen 3,5 V
- hohe Schaltungsintegration (integrierte SC-Filter) mit minimierter Außenbeschaltung
- quarzstabilisierter Oszillator (4,433619 MHz) für hohe Reproduktionsgüte

Integrierter Schaltkreis FX 118
Gehäuse DIL 16
Best.Nr.: 45-327-09 **18,95**

PC-Powerkarte

Stromversorgung von Peripheriegeräten direkt aus dem PC

Anstelle von Steckernetzteilen liefert die PC-Powerkarte PK 12 eine mit 1 A belastbare Ausgangsspannung, die über Jumper zwischen 3 V und 12 V vorwählbar ist zur Versorgung diverser Peripheriegeräte.


Fertigergerät
Best.Nr.: 45-327-10 **19,95**

Die PC-Powerkarte PK 12 von ELV liefert über ein Adapterkabel an das PC-Netzteil angeschlossen eine vorwählbare stabilisierte Ausgangsspannung zur Versorgung von Aktivboxen, Videokameras, ISDN-Adaptoren, Modems usw. Damit werden diese Geräte auch automatisch mit dem PC ausgeschaltet.


Die Befestigung erfolgt einfach über ein Slotblech, d. h. die Karte belegt keinen PC-Steckplatz.

PC-Powerkarte
Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-350-58

14,95

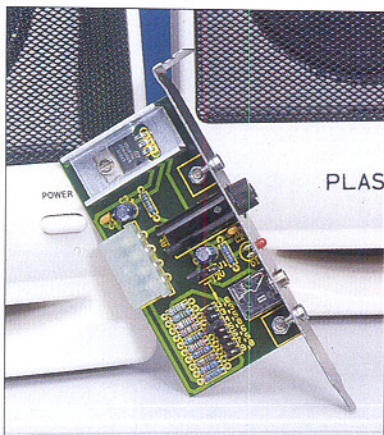

ScreenCheck SC 200

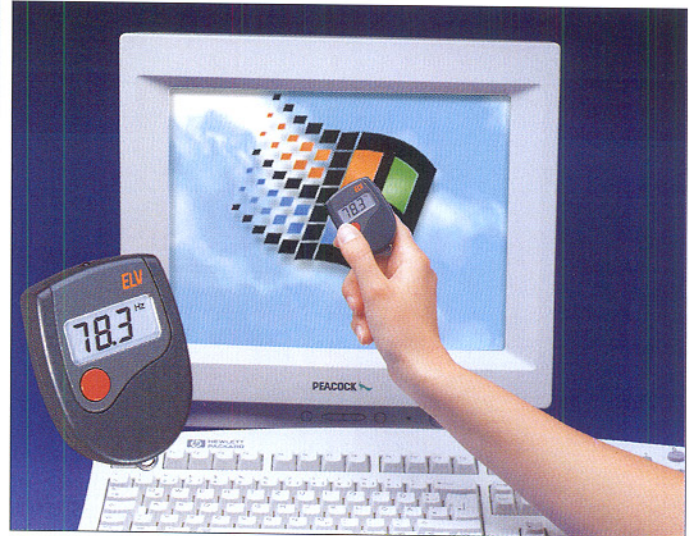

Für ein entspanntes Arbeiten am Bildschirm ist eine Bildwiederholfrequenz von mind. 72 Hz erforderlich - besser sind jedoch 75 Hz oder höher.
Die Ermittlung und Anzeige der wichtigen Bildwiederholfrequenz ist die Aufgabe des ELV-ScreenCheck SC 200. Einfach das Gerät gegen die Monitorsichtfläche halten, Taste drücken, und schon

zeigt der SC 200 die Bildwiederholfrequenz des untersuchten Monitors an. Auch Ihren Fernseher können Sie prüfen, ob er mit 50Hz- oder 100Hz-Technik arbeitet.

ScreenCheck SC 200
Fertigergerät
Best.Nr.: 45-314-86 **19,95**

CHECKIT - PC-Troubleshooting - schnell und einfach

CHECK-IT



Es gibt ein Problem

Dieses leistungsstarke Windows-Programm entdeckt Probleme in Ihrem gesamten Computersystem einschließlich Drucker und anderer Peripherie, testet Systemkomponenten, lokalisiert Systemkonflikte, sichert im Fall des Falles Ihre Registrierungs- und wichtige Systemdateien.
Checkit überprüft Modem, Prozessor, Speicher, Festplatte, CD-ROM-Laufwerk, Drucker und vieles mehr. Am Ende eines Testlaufs erhalten Sie detaillierte Informationen zu „durchgefallenen“ Komponenten.
Auch sonst versteckte und kaum zu lokalisierende Systemkonflikte werden vom Programm erkannt, ausführlich ausgewertet und angezeigt für eine effektivere Hilfe zur Behebung von Problemen.

Ein „Systemspion“ beobachtet alle Hard- und Softwareveränderungen an Ihrem Computer, indem es regelmäßig „Schnappschüsse“ Ihres Systems macht und diese miteinander vergleicht. Wenn Ihr System gestern noch tadellos funktioniert hat und heute Probleme macht, kann Ihnen der Systemspion zeigen, woran es liegt.
Auch wenn die große Katastrophe, genannt Windows 95-Crash, passiert, steht Ihnen Checkit zur Seite. Es sichert Ihre Registry- und alle wichtigen Systemdaten und ermöglicht mit einer „Wiederherstellen“-Funktion die Weiterarbeit in kurzer Zeit.

Checkit
Best.Nr.: 45-325-69 **99,-**

Der neue

Spatz



89,-

45-323-28

Beschreibung Angebot
untenstehend

Nie zuvor war Modellfliegen so einfach und preisgünstig

Der Spatz ermöglicht es auch dem Anfänger, schnell zu einem tollen Flugerlebnis zu kommen, das durch die gutmütigen Flugeigenschaften des stabilen und leicht reparierbaren Modells abgerundet wird. Der Spatz besteht aus geschäumtem Styropor, das zum einen sehr leicht ist und zum anderen formstabil und bei einem Crash sehr einfach mit Klebeband, Leim oder Epoxydharz reparierbar ist. So beendet auch eine leichte Bruchlandung nicht den Wochenendspass am Fliegen und hat keine teuren Materialeinkäufe zur Folge. Ein besonders preiswerter Crash-Service bietet die wichtigsten Teile zum problemlosen Nachkauf an. Der Aufbau ist schnell erledigt: Anhand der ausführlich bebilderten Montageanleitung einfach die einzelnen Teile zusammenstecken und mittels beiliegendem Klebeband fixieren. Servos, Empfänger und elektrischer Motorschalter werden in die formgeschäumten Aufnahmen im Rumpf eingeschoben und miteinander verbunden. Mit Hilfe der beiliegenden Tips für erste Flugversuche kann es dann gleich losgehen!

Der neue Spatz

**Lieferumfang:
Spatz (nur Modell)**

- Rumpf, Flügel und Leitwerke aus formgeschäumtem, rotem Styropor
- fertig ausgestanzter Motorspant und Landekufe
- alle zur Endmontage benötigten Kleinteile sowie Schriftzug
- ausführliche Montage-/Fluganleitung





89,-
45-323-28

Technische Daten

Spannweite: 160 cm
Rumpflänge: 90 cm
Flügelfläche: 26,5 dm²
Flächenbelastung: 32 g/dm²
Fluggewicht: 850 g
Motor: Klasse 400

Get
& Go

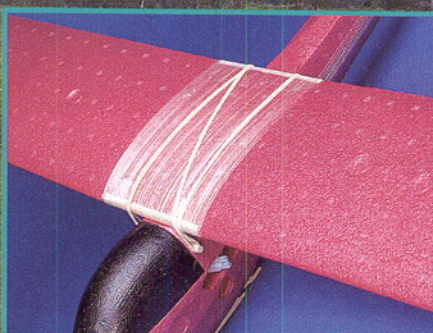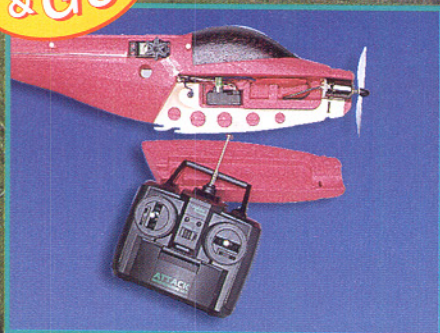



• **schnell aufgebaut durch formgeschäumte, eingefärbte Styroporteile**

• **ausgewogene, gutmütige Flugeigenschaften**

• **kein Spezialwerkzeug, kein Kleber, und keine zusätzlichen Verstärkungen notwendig**

• **kann ohne Vorkenntnisse gebaut und geflogen werden**

• **bebilderte Bauanleitung mit Flugtips**

• **Auch als Komplettsset mit allen benötigten Komponenten erhältlich (-> zusätzlicher Preisvorteil !!)**

• **Tuningmöglichkeiten**

Alles-Drin-Paket

**Lieferumfang:
Spatz Elektrosegler
komplett**

- Modell Spatz
- 2-Kanal Fernsteueranlage Futaba Attack DR inkl. 2 Servos, Empfänger, Batteriebox und Zubehör
- Antriebsset Spatz: Elektromotor, Motorschalter Spatz, Luftschaube, Flugakku
- Ladegerät für Flugakku
- Batterien für Sender

Einzelkomponenten ~~303,45~~

249,-

45-323-26

Alles-Drin-Paket

**Lieferumfang:
Spatz Segler komplett**


- Modell Spatz
- 2-Kanal Fernsteueranlage Futaba Attack DR inkl. 2 Servos, Empfänger, Batteriebox und Zubehör
- Batterien für Sender und Empfänger

179,-

45-323-27

Einzelkomponenten ~~229,40~~

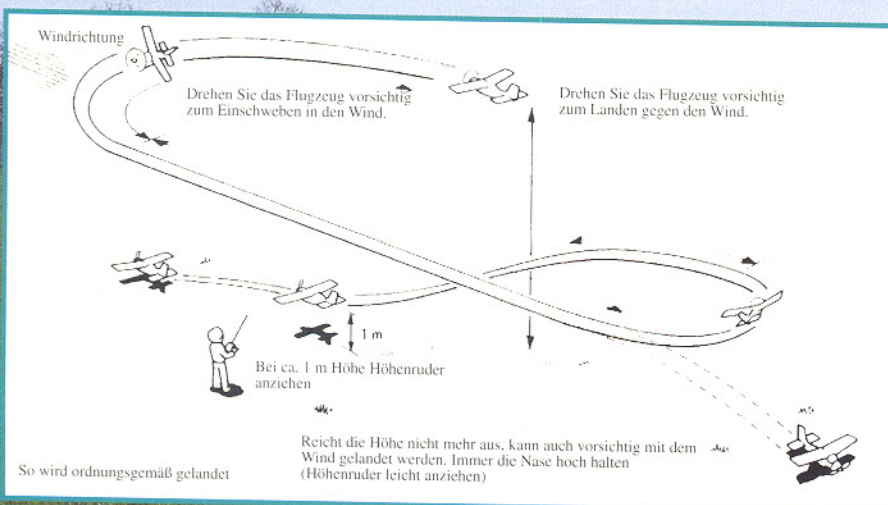Die ausführlich bebilderte Montageanleitung gibt auch Tips für die ersten Flugversuche



Zubehör wahlweise:

Hochstarteinrichtung

Für den Spatz als Segelmodell. Der Co-Pilot zieht das Modell an dem 50 m langen Seil gegen den Wind auf Ausgangshöhe.

Best.-Nr.: 45-319-89 **14,95**

Antriebsset Spatz

Macht aus dem Spatz einen Elektrosegler. Auch für andere Modelle gleicher Größenordnung geeignet.

Lieferumfang: Motor Klasse 400, Motorschalter Spatz, Flugakku Spatz, Propeller Spatz

Best.-Nr.: 45-323-23 **59,90**

Flugakku Spatz

Panasonic P-60 AARM, 7 Zellen, 600 mAh

Best.-Nr.: 45-323-24 **29,90**

Automatik-Schnellladegerät

Lädt den Spatz-Antriebsakku in 1,5 Std.

Eingangsspannung: 230 V

Ladestrom: 600 mA

Best.-Nr.: 45-299-33 **27,50**

Tuningmöglichkeiten:

Tuning-Akku Sanyo 7 N500 AR

Für mehr Leistung

Best.-Nr.: 45-323-25 **69,-**

Elektr. Fahrtregler Jeti 18

Die Drehzahl des Motors stufenlos stellen. Fernsteueranlage mit mind. 3 Kanälen (Bsp.: Hitec Ranger III) und Tuningakku erforderlich

Best.-Nr.: 45-301-96 **59,50**



Crash-Service

Flügel links und rechts, Kleinteile

Best.-Nr.: 45-323-21 **40,-**

Rumpf mit Höhen- und Seitenleitwerk, Motorspann, Kleinteile

Best.-Nr.: 45-323-22 **60,-**

High-End-HiFi-Stereo-Röhrenverstärker ELV-RV-100

**Klanggenuß
erster Wahl!**



Ansicht des ELV-RV-100 mit
abgenommenem Röhrenkäfig

Faszinierendes Design mit dezent glimmenden Power-Röhren, dazu der satte kraftstrotzende 3D-Sound von vier Röhren-Pentoden EL 34 - das ist der neue Röhrenverstärker ELV-RV-100.

Echte 100Watt-Sinus-Dauerleistung, wahlweise an 4 Ω oder 8 Ω , stellt dieser Röhren-Bolide souverän bereit, und das bei einem Frequenzgang von 20 Hz bis 40.000 Hz. Die für einen Röhrenverstärker bemerkenswerten technischen Daten sind in nebenstehender Tabelle zusammengestellt.

Die Konstruktion des ELV-RV-100 entspricht dem neuesten technologischen Stand, und dies nicht nur in bezug auf die Übertragungstechnik, sondern auch unter Berücksichtigung der aktuellen EMV-, CE- und Sicherheitsvorschriften.

Die Verstärkertechnik

Bei der Entwicklung der Schaltungstechnik wurde Altbewährtes mit anspruchsvollsten Komponenten und modernsten Erkenntnissen kombiniert, um daraus einen High-End-Röhren-Leistungsverstärker der Superlative zu kreieren. So finden selbstverständlich nur selektierte Röhren und modernste impulsfeste Hochvolt-Elkos im ELV-RV-100 Verwendung. Bei den Ausgangsübertragern, denen ebenfalls besondere Bedeutung zukommt, werden handgearbeitete NF-Leistungsüberträger mit feingeschachtelten M-Kernen aus deutscher Fertigung eingesetzt.

Für eine optimale Kanaltrennung der beiden 50W-Endstufen wurde von vornherein auf eine möglichst perfekte Trennung sämtlicher Komponenten Wert gelegt, d. h. selbst die beiden Netzteile

zur Versorgung der beiden 50W-Endstufen sind separat ausgeführt bei gemeinsamer Speisung durch einen „steifen“ 350VA-Ringkern-Transformator. Auch die Pegelregler zur Anpassung der Eingangslevel sind aus Gründen bester Kanaltrennung separat und räumlich weit auseinander liegend angeordnet. Daraus resultiert insgesamt die bemerkenswerte Kanaltrennung von über 100 dB (!).

Die großzügig dimensionierte Gesamtkonstruktion bietet eine Sinus-Dauer-Ausgangsleistung von 2 x 50 W, und zwar nicht nur gemessen nach DIN (kurzzeitig), sondern in der Tat im echten Dauerbetrieb.

Das Design

Neben der Übertragungstechnik spielt das Design gerade bei Röhrenverstär-

kern eine wesentliche Rolle, wobei sowohl die Übertragungstechnik als auch die Sicherheitsanforderungen vom Designer nur in Verbindung mit kompetenten Technikern in Einklang gebracht werden können.

Die im Betrieb warm orange-rot glühenden 8 Röhren bilden einen interessanten Kontrast zu den sie umgeben - den Design-Elementen in Schwarz und Chromglänzend. Dominierendes Element ist dabei die obere Gehäuseabdeckung aus hochglanzpoliertem chromglänzendem Spezial-Edelstahl, in der sich die Transformatoren und insbesondere die 8 Röhren widerspiegeln. Der äußere Alu-Gehäuserahmen ist in einem dazu kontrastierenden effektvollen Metallic-Schwarz gehalten. Die Transformatoren sind gekapselt und absolut berührungssicher zusammen mit dem Aluminium-Chassis mit dem Schutzleiter verbunden. Die Hochvolt-Elkos liegen geschützt im Geräteinneren. Neben den erlesenen technischen Daten für einen besonderen Hörgenuss stellt der ELV-RV-100 auch ein markantes Designobjekt dar.

Die Transformatoren sind gekapselt und absolut berührungssicher zusammen mit dem Aluminium-Chassis mit dem Schutzleiter verbunden. Die Hochvolt-Elkos liegen geschützt im Geräteinneren.

Neben den erlesenen technischen Daten für einen besonderen Hörgenuss stellt der ELV-RV-100 auch ein markantes Designobjekt dar.

Die Sicherheit

Zur Erreichung eines hohen Sicherheitsstandards trägt neben der elektrischen Sicherheit auch eine solide mechanische Konstruktion bei. Front- und Rückteil bestehen aus massiven gezogenen und geformten Aluminiumprofilen, während die Seitenteile aus drei Millimeter starken Aluminiumplatten gefertigt sind. Der so entstandene, äußerst stabile Alu-

miniumrahmen nimmt als tragende Komponenten das Deck- und Bodenteil auf.

Der leistungsfähige Ringkern-Netztransformator wie auch insbesondere die beiden Ausgangsübertrager sind jeweils primär- und sekundärseitig hochspannungsmäßig isoliert und jedes Einzelstück auf Spannungsfestigkeit geprüft.

Für den mechanischen Schutz und den Berührungsschutz der Röhren sorgt ein ebenfalls in Schwarz-Metallic gehaltenes Röhrenkäfig, der von außen mit 4 Chromschrauben befestigt ist.

Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Der ELV-RV-100 wurde von vornherein für eine große Serienfertigung entwickelt, um ein möglichst günstiges Preis-Leistungsverhältnis zu erreichen. Obwohl zahlreiche der verwendeten Komponenten zu einem großen Teil in Deutschland in Handarbeit hergestellt werden, konnten die Gesamtfertigungskosten durch optimierte Konstruktion und günstigen Aufbau für einen Röhrenverstärker der Spitzenklasse erstaunlich günstig gehalten werden.

**High-End-HiFi-
Stereo-Röhren-Leistungsverstärker
ELV-RV-100
Komplettbausatz**


Best.Nr.: 45-324-16 nur 998,-

Fertigergerät
Best. Nr.: 45-319-42 nur 1.598,-

Technische Daten*: ELV-RV-100

Sinus-Dauerleistung:	2 x 50W
Frequenzgang:	20 bis 40.000 Hz \pm 1dB
Signal-Rauschabstand:	> 90dB
Stereo-Kanaltrennung:	> 100dB
NF-Eingangsspannung:	DIN-Pegel, ca. 0,7Veff
Eingänge:	2 x Cinch, vergoldet
Eingangsimpedanz:	50 k Ω
Ausgang:	6 x Lautspr.-Polschrauben, vergoldet
Ausgangsimpedanz:	4 oder 8 Ω
Röhrenbestückung:	4xEL34, 2xECC 81, 2xECC 82
Betriebsspannung:	230 V/50 Hz/max. 350 VA
Abmessungen (BxHxT):	430 mm x 200 mm x 420 mm
Gewicht:	16,5 kg

* gemessen am 8 Ω -Ausgang

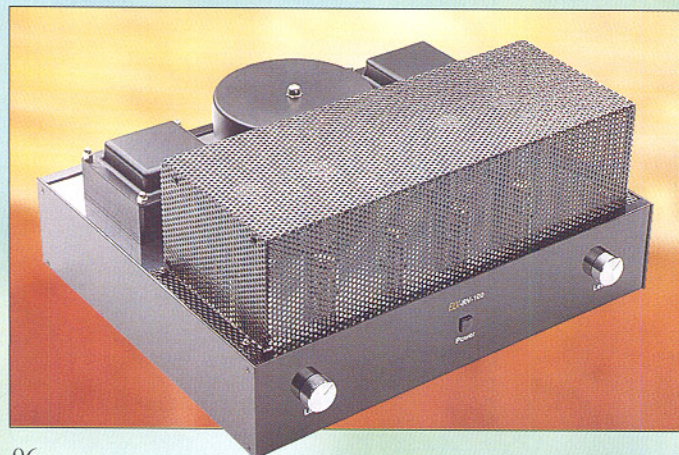

Medizin-Timer MT 3

Wieder mal die Tablette vergessen? Der besonders einfach zu bedienende ELV Medizin-Timer schafft hier Abhilfe. Nach Ablauf einer von drei einstellbaren Zeiten (12 h, 24 h oder 48 h) wird man durch eine blinkende LED an die Einnahme von z. B. Medikamenten erinnert.

Ein Minimum an Bedienelementen, die eindeutig handhabbar sind (z. B. auch von Sehbehinderten) wird ergänzt durch eine besonders große, auffällige Anzeig-LED und einem nicht zu kleinen Gehäuse (damit sich das Gerät nicht in Sitzen, Handtaschen usw. „verkümmeln“ kann).

Die Bedienung des Gerätes ist gemäß seinem Anspruch außerordentlich übersichtlich. Die Programmierung beschränkt sich lediglich darauf, den Schiebeschalter von der Stellung „Aus“ in eine der drei Zeiteinstellungen (12 h, 24 h oder 48 h) zu bringen, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Tabletten-einnahme erfolgen soll. In dieser Stellung verbleibt das Gerät permanent, während die Signal-LED nach Ablauf der

voreingestellten Zeitspanne zu blinken beginnt.

Durch Betätigen der runden Taste „Alarm aus“ unterhalb der LED wird der aktuelle Alarm gelöscht. Das eingestellte Zeitraster von 12 h, 24 h oder 48 h bleibt bezogen auf die Ersteinsschaltung erhalten.


Natürlich kann man zu jeder Zeit auch einen neuen Zeitablauf starten oder den Timer ganz ausschalten - alles mit nur einem Schiebeschalter.

Medizin-Timer MT 3 Komplettbausatz

Best.Nr.: 45-313-49 29,⁹⁵

Fertiggerät

Best.Nr.: 45-326-66 49,⁹⁵

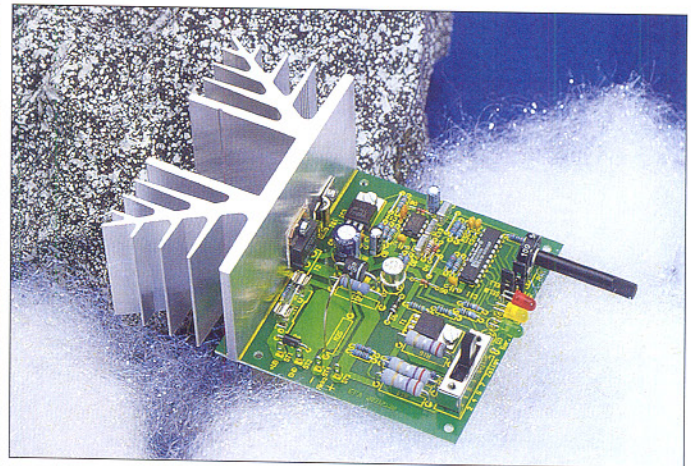

Ladeschaltung nach dem Reflex-Ladeverfahren

Für eine besonders effektive Schnellladung von NC- und NiMH-Akkus sorgt die hier vorgestellte Ladeschaltung. Die Schaltung ist mit einem speziellen, nach dem patentierten Reflex-Ladeverfahren arbeitenden Ladecontroller (ICS 1702) ausgestattet.

Beim Reflex-Ladeverfahren erfolgt die Ladung grundsätzlich mit hohem Strom. Zur Erhöhung der Ladeeffektivität folgt periodisch nach einer kurzen Pause ein kurzer Entladeimpuls mit noch höherem Strom. Durch Elektrolyseprozesse entstehende Sauerstoffbläschen an den Elektroden werden dadurch abgebaut und die Erhöhung des Innenwiderstands verhindert.

Besonders bei sehr hohen Ladeströmen, d. h. wenn der entladene Akku in kürzester Zeit wieder zur Verfügung stehen soll, bietet dieses Ladeverfahren Vorteile. So verhindert das Reflex-Ladeverfahren den Memory-Effekt bei NC-Akkus auch ohne Vorentladung. Die Schaltung ist als Baustein ausge-

Technische Daten:

Ladeverfahren: Reflexladung mit Entladeimpulsen
Ladbare Akkutypen: ... NC und NiMH
Ladestrom: von 2 A bis 4 A einstellbar
Entladeimpulse: bis 10 A (5 ms)
Laderate: einstellbar (C/4 bis 4 C)
Zellenzahl: 2, 4, 6, 7
Anzeigen: Ladebereitschaft, Schnellladung, Übergangs- und Erhaltungsladung
Schutzschaltungen: Temperatur-sicherung, Spannungsüberwachung

führt und kann als Basis zum Aufbau entsprechender Ladegeräte dienen. Die technischen Daten sind in einer Tabelle zusammengefaßt.

Ladeschaltung nach dem Reflex-Ladeverfahren

Best.Nr.: 45-313-29 69,⁹⁵



ST6240 LCD-Starterkit

Komplettes Entwicklungssystem mit LCD-Display und Tastatur zum Programmieren des ST6240-Mikrocontrollers. Die Hardware besteht aus einem fertig aufgebauten und getesteten Programmiergerät. Das Board ist Evaluations-, Simulations- und Emulationsboard in einem.

In Verbindung mit einem PC stellt die Hardware das Interface zum Software-simulator dar.

Das Board beinhaltet die ST6240-EPROM/EEPROM-Programmierungsfunkti-

on, den Anschluß zur „In circuit“-Programmierung von allen ST624X-Prozessoren sowie eine parallele Schnittstelle zum Anschluß an den PC. Lieferumfang: Programmiergerät, Software, Demo-Programme, Datenbuch, User-Manual (Software-Tools), User-Manual (Starterkit), PC-Verbindungskabel und Steckernetzteil. Des weiteren ist ein Prozessor des Typs ST62E40G1 bereits enthalten!

Best.Nr.: 45-304-79 498,-

10mm-LED-Flasher

Kurze Lichtsignale auch in heller Umgebung gut und weithin sichtbar zu machen, ist die Aufgabe dieser kleinen Schaltung, die kurze, helle Lichtblitze Stromsparend über eine großflächige 10mm-LED abgibt.

Universell einsetzbar ist der Flasher z. B.


als Einschaltkontrolle für stationäre und Auto-Alarmanlagen, zur Dekoration, für den Modellbau und für Spielzeug.

10mm-LED-Flasher

Best.Nr.: 45-313-35 7,⁹⁵

Technische Daten: LED-Flasher

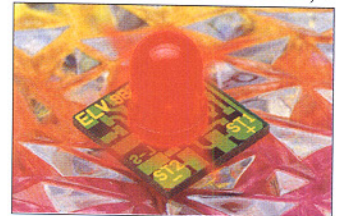Spannungsversorgung: 5 V - 15 V DC
Stromaufnahme: 2 mA/eff. bei 9 V
Blinkfrequenz: ca. 0,5 Hz
Abmessungen: .. 20 mm x 20 mm



Blitzentfernungsmesser BEM 330

Die Entfernung des eigenen Standorts zu einem meist plötzlich aufziehenden Gewitter bestimmen zu können, kann so manche Gefahr abwenden.


Der ELV-Blitzentfernungsmesser ermöglicht es, ohne das lästige Umrechnen im Kopf, die Entfernung eines Gewitters recht genau zu bestimmen und digital anzeigen zu lassen.

Erscheint ein Blitz am Himmel, drückt man eine Taste, hört man den zugehörigen Donner, drückt man die nächste Taste, und sofort erscheint die Entfernung zum Gewitterzentrum im Display - kein Umrechnen mehr, kein panikartiges Räumen der Grill-Terrasse - man kann bequem durch wiederholtes Messen geruhsam verfolgen, daß das Ge-

witter dann doch um den Wald herum abzieht...

Blitzentfernungsmesser BEM 330

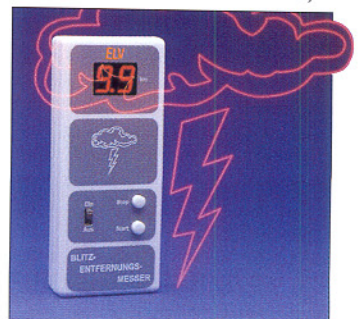
Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-313-43 29,⁹⁰



Logiksimulation mit direkter Hardwareanbindung

V 2.0 mit:

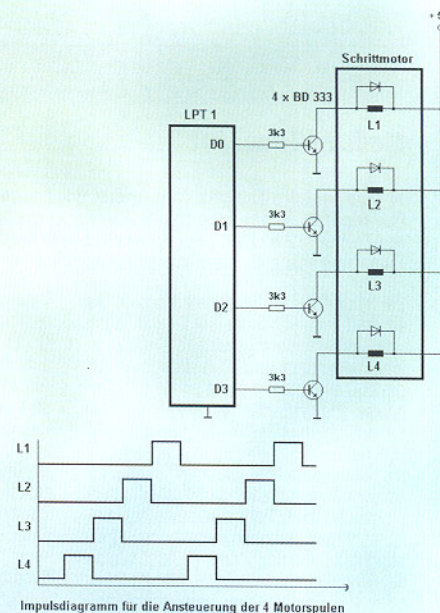- neue Bedienelemente wie Poti und Kippschalter
- Protokollfunktion
- Logikanalyzer
- Soundblasterunterstützung
- Protokollfunktion
- erweiterte Bauteilbibliothek
- Makrofunktion für selbstentworfenen Baugruppen u.v.a.



Ansteuerung eines unipolaren Schrittmotors. Die Ansteuerschaltung wird mit DigiTrace simuliert. Die Impulse werden über die LPT-Schnittstelle des PCs an die Endstufen geleitet.

Technische Daten: Logiksimulator DigiTrace

Haupt-Leistungsmerkmale:

- Boardgröße bis zu 1000 x 1000 Rasterpunkte
- 300 Bauteile pro Schaltung
- 100 Hardware-Eingänge
- 100 Hardware-Ausgänge

Programm-Features: Logiksimulator DigiTrace

- Einfache Schaltungseingabe durch schematic-entry
- Sichere Bauteilplatzierung durch Magnet-Fangmodus
- Raster ein-/ausblendbar
- Beschriftungsfunktion
- Einfache Hardware-Anbindung über LPT-Ports, ELV-Digital-Analyzer oder ELV PIO 32-Karte
- Große Bauteilbibliothek mit TTL-Katalog für praxisbezogenes Arbeiten
- Berichtsfunktion für tabellarische Auflistung aller benutzten Bauteile
- Komfortable Bedienelemente: Schalter, Taster, Hex-Eingabe, Poti
- Ansprechende Anzeigeelemente: LEDs und 7-Segment-Anzeigen, verschiedene Farben
- Erstellung eigener Frontplatten mit allen Anzeige- und Bedienelementen Ihrer Schaltung
- Alle Anzeige- und Bedienelemente erscheinen automatisch auf der Frontplatte
- Echtzeit-Frequenzanzeige der Simulation
- Makrofunktion für selbstzusammengestellte Baugruppen
- Anzeige der Leitungszustände während der Simulation
- Soundausgabe von Ereignissen
- Protokoll der Abläufe anzeigen- und ausdrückbar
- Frei skalierbarer Ausdruck der erstellten Schaltungen
- Online-Hilfe im Programm
- Einfache Installation

Hardware-Voraussetzungen

- IBM-kompatibler PC 286 / 386 / 486 / Pentium • Windows 3.1/3.11/95
- mind. 2 MB RAM • VGA-Grafikkarte (oder besser) • Drucker

Die Simulation digitaler Schaltungen ist im professionellen Einsatz bereits weit verbreitet. Doch inzwischen gibt es auch leistungsfähige PC-Software mit sehr günstigem Preis-Leistungsverhältnis, die sowohl dem Profi als auch dem engagierten Privatanwender den Einstieg in die Welt der Schaltungssimulation ermöglicht.

Ein neues Produkt dieser Kategorie stellt der Logiksimulator DigiTrace dar, der mit seinem neuen Konzept besonders für Praktiker interessant ist.

Die Einsatzgebiete von Logiksimulatoren sind vielseitig. Bisher dienten sie jedoch häufig nur als Entwicklungshilfe in der Entwurfsphase digitaler Schaltungen. Einen besonders anwenderfreundlichen Weg beschreitet nun das neue Simulationsprogramm DigiTrace. Neben der reinen Simulation digitaler Schaltungen bietet DigiTrace die Möglichkeit, zugehörige Hardware in die Software mit einzubeziehen.

Bereits mit einem parallelen Druckerport, der an jedem PC zu finden ist, eröffnen sich interessante Möglichkeiten für den Elektroniker, simulierte Schaltungsteile mit bestehenden Hardwarekomponenten zu verbinden.

Das heißt, der Anwender hat viele Freiheiten, Elektronikkomponenten entweder direkt über den parallelen Drucker-

port oder über Digital-Analyzer-Karten, PIO-Karten etc. mit der Logiksimulatorsoftware zu verbinden.

So ist man z. B. in der Lage, vorhandene Anzeigeeinheiten mit vorerst simulierten Schaltungsteilen zu kombinieren und kann so aufwendige Laboraufbauten zunächst einsparen. Besonders gravierend wirkt sich dieser Vorteil bei der Änderung von Schaltungsteilen aus, man kann Varianten einfach im Computer erproben, bevor man sie aufbaut.

Ein weiteres Feature ist ein integrierter Frontplatten-Editor, bei dem eine Vielzahl von Anzeige- und Bedienelementen zur Verfügung steht. Mit seiner Hilfe erweckt man die simulierte Schaltung zum Leben, und er gibt dem Projekt den letzten Schliff.

Bedien- und Anzeigeelemente sind editierbar, so daß Frontplatten ganz nach Wunsch entstehen können.

Ein TTL-Katalog mit den wichtigsten Standardbausteinen, eine Berichtsfunktion, mit deren Hilfe man schnell einen Überblick über die Bauteile der Schaltung erhält, eine Logikanalyzerfunktion und eine Protokollierungsfunktion runden das praxisorientierte Softwarepaket ab.

PC-Logiksimulator DigiTrace V 2.0

auf 3,5"-Diskette

Best.Nr.: 45-225-26

69,-

DigiTrace-Compiler


Der Compiler erweitert den DigiTrace-Logiksimulator zum Entwicklungssystem für die verschiedensten Steuerungsaufgaben.

Er kompiliert die auf DigiTrace entwickelte Schaltung zum ausführbaren Runtime-File inklusive Frontplattenansicht, ohne daß auf dem ausführenden PC das Programm DigiTrace selbst installiert sein muß.

So wird Ihre Schaltungsentwicklung sicher vor Eingriffen, Manipulationen und Kopieren geschützt und ein funktionssicherer Ablauf der Steuerungsaufgabe gewährleistet.

DigiTrace-Compiler
auf 3,5"-Diskette
Best.Nr.: 45-324-75

149,-

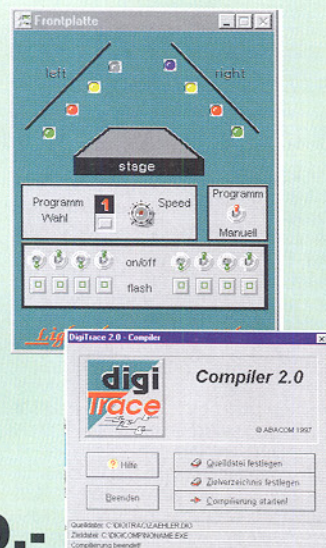

Logiksimulation mit dem PC

Das Praxis-Buch zu DigiTrace und dem zugehörigen Compiler.


Ein wertvolles Unterrichts- und Lernmittel für Studium, Hobby und Berufspraxis.

In Simulationen von Gattern, Zählern, Flip-Flops, Speichern und Bedienelementen eignen Sie sich spielerisch die Grundlagen der Logiksimulation an. In weiterführenden Projekten sehen Sie, wie Sie Schnittstellen für Ihren PC selbst aufbauen und z. B. Modellbahnanlagen selbst steuern.

Die beiliegende CD-ROM enthält neben einer Demo-Version von DigiTrace zahlreiche Beispiele und Projekte wie Schrittmotorsteuerung, Frequenzzähler, Schnittstellentester etc.

Logiksimulator mit dem PC
Bookware mit CD-ROM
Best.Nr.: 45-324-76

59,-

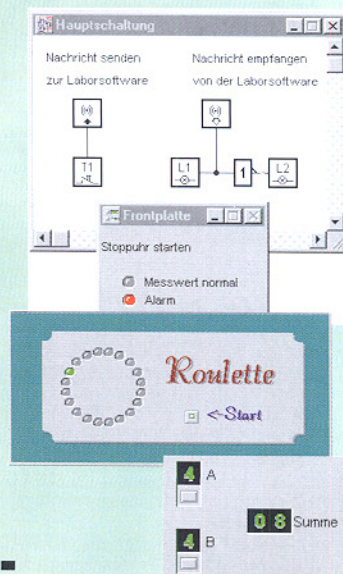

Kombiniertes E/H-Feld-Meßgerät

E/H-Feld-Meßgerät zur komfortablen und genauen Messung sowohl von magnetischen Wechselfeldern (H-Feldern) als auch von elektrischen Wechselfeldern in einem weiten Frequenzbereich (E-Felder). Durch die Mikroprozessorsteuerung ist die Bedienung besonders einfach bei umfangreichen Meßmöglichkeiten und Features.

Daß elektrische und magnetische Felder den menschlichen Organismus beeinflussen, ist wohl unumstritten. Man sagt ihnen nach, daß sie Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen, Nervosität usw. verursachen. Bisher ist wissenschaftlich jedoch nicht genau geklärt, in welcher Form elektromagnetische Felder Einfluß auf das menschliche Wohlbefinden haben oder gesundheitliche Schäden hervorrufen.

Sicher ist jedoch, daß elektromagnetische Felder möglichst gemieden werden sollten, um eine etwaige Gefährdung auf jeden Fall auszuschließen. Da der Mensch selbst keine Sinnesorgane zur Detektierung elektromagnetischer

Felder besitzt, ist er auf präzise Meßgeräte angewiesen.

Dieses kombinierte E/H-Feld-Meßgerät ermöglicht sowohl das Aufspüren als auch die präzise Messung elektrischer und magnetischer Felder. Die vom abgesetzten Aufnehmer im handlichen Format erfaßten Meßwerte erscheinen unverzüglich auf dem kontrastreichen LC-Display. Dieses bietet neben der 3-stelligen Meßwertanzeige einen integrierten Bargraph mit hoher Aktualisierungsrate. Durch diese zusätzliche, quasi analoge Meßwertdarstellung sind Tendenzen eindeutig erkennbar, die Störquelle kann schneller identifiziert werden. Die automatische Bereichswahl ermittelt stets den optimalen Meßbe-

Technische Daten: E/H-Feld-Meßgerät

Elektrisches Feld:

Meßbereich	Auflösung
0 bis 20V/m	10mV/m
0 bis 200V/m	100mV/m
0 bis 2kV/m	1V/m
0 bis 20kV/m	10V/m

Magnetisches Feld:

Meßbereich	Auflösung
0 bis 2uT	1nT
0 bis 20uT	10nT
0 bis 200uT	100nT

Frequenzbereich: 10 Hz bis 100kHz

Anzeige: LCD, 3,5stellig mit Bargraph

Filter: Low: Tiefpaß 500Hz, High: Hochpaß 500Hz

Spannungsversorgung: 9V-Blockbatterie



reich und erleichtert die Handhabung. Speziell für den Einsatz zur Langzeitüberwachung verfügt das Gerät über eine Peak-Hold-Funktion sowie eine Hold-Funktion zum Sichern des Displayinhalts.

Ein weiteres Feature sind die integrierten Filterfunktionen, durch die der Benutzer den Frequenzbereich der Störquelle abschätzen kann. In der Betriebsart „Low“ berücksichtigt das Gerät lediglich Störfrequenzen, die unterhalb von 500 Hz liegen und von netzfrequenten Feldern hervorgerufen werden, wie z. B. durch Hausinstallationen, Halogenlam-

pen usw. Die Betriebsart „High“ blendet Frequenzen unterhalb von 500 Hz aus und läßt eine Bewertung von höherfrequentem Elektrosmog bis 100 kHz (PC-Monitore o. ä.) zu.

Dieses kombinierte E/H-Feldmeßgerät verbindet vielseitige Meßfunktionen mit einfacher Handhabung und ermöglicht dem Benutzer die eindeutige Identifizierung der Störquelle. Schutz- und Verbesserungsmaßnahmen können getroffen und anschließend überprüft werden.

E/H-Feld-Meßgerät
Best.Nr.: 45-292-81 198,-

Leitungs-Zuordnungs-Tester LZT 16-2

Das Verlegen und richtige Beschalten vieladriger Leitungen und Kabel kann zum Problem werden, wenn sich Anfang und Ende der Leitung weit auseinander etwa in verschiedenen Räumen befinden. Hier hilft ein intelligentes Testgerät, das die zu testenden Leitungen selbst zu ihrer Messung nutzt, so daß keine weiteren Verbindungsleitungen zwischen Anfang und Ende der zu messenden Leitung notwendig sind.

Ein solches Gerät ist der ELV-Leitungs-Zuordnungs-Tester LZT 16-2, der die bequeme Zuordnung von bis zu 16 Leitungen eines Kabels in einem Arbeitsgang und ohne Hilfsperson erlaubt und so äußerst universell einsetzbar ist, sei es im privaten Bereich, für vielfältige gewerbliche Installationsaufgaben oder in der Kfz-Werkstatt.

Der Leitungs-Zuordnungs-Tester besteht aus einem Sender, der codierte Signale über bis zu 16 Signalleitungen überträgt und einem Empfänger, der diese Signale empfängt, decodiert und die entsprechend zugeordnete Adern-Nummer auf einer Anzeige darstellt. Man kann also bequem bis zu 16 Adern am einen Ende der Leitung an den Sender des LZT 16-2 anschließen und braucht dann am anderen Ende der Leitung nur noch die Zuordnung der einzelnen Adern abzulesen. Bemerkenswert ist dabei, daß keine separate Bezugsleitung (Masse) erforderlich ist.

Für Leitungen mit mehr als 16 Adern sind mehrere Meßvorgänge erforderlich, bei denen nacheinander

jeweils bis zu 16 Adern zugeordnet werden.

Der Empfänger mit Digital-Anzeige besitzt zwei Meßleitungen, von denen die schwarze Bezugsleitung mit einer beliebigen Ader verbunden wird (die natürlich auch an den Sender angeschlossen sein muß). Die rote Leitung (Test) wird nun nacheinander mit den einzelnen restlichen Adern verbunden, wobei auf dem Display des Empfängers sofort die zugehörige Ader-Nummer erscheint. Der Dezimalpunkt der rechten Anzeigestelle signalisiert die korrekte Verbindung. Wird die rote Klemme wieder abgenommen, erlischt der Dezimalpunkt, wobei die Ader-Nummer bis zur nächsten Messung gespeichert bleibt.

Auch ein Leitungskurzschluß wird vom LZT 16-2 detektiert durch Ausgabe der Anzeige „Err“ (Error).


Set bestehend aus Sender und Empfänger

Komplettbausatz	
Best.Nr.: 45-313-71	89,95
Fertigergerät	
Best.Nr.: 45-326-64	99,95



RS232 nach RS485/422-Wandler W 2-4

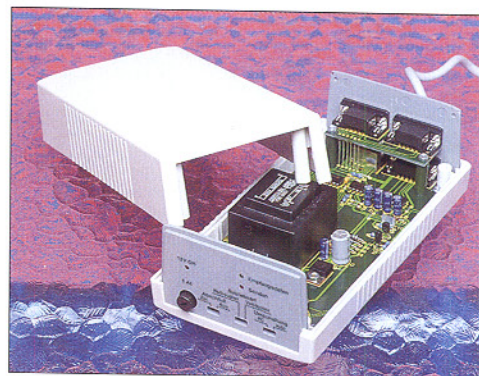Der RS485/422-Standard erlaubt den kostengünstigen Aufbau eines umfangreichen Datenübertragungsnetzes mit großen Reichweiten und hohen Datenübertragungsraten. Der ELV RS232 nach RS485/422-Wandler ermöglicht die einfache Einbindung jedes Gerätes mit RS232-Schnittstelle in ein RS485/422-Netzwerk.



Sollen Geräte über einen seriellen Bus verbunden werden, so bietet sich zunächst dazu die allgegenwärtige RS232-Schnittstelle an (auch V24 genannt), über die jeder PC sowie zahlreiche externe Geräte verfügen. Entscheidende Nachteile von RS232 sind die nur geringe Reichweite (max. 15 m) sowie die fehlende Bus-Fähigkeit. Demgegenüber bieten die industriellen RS422- sowie RS485-Standards durch ihre Ausführung als symmetrische Spannungsdifferenzschnittstellen deutlich sicherere Datenübertragungen sowie Bus-Fähigkeiten an. Außerdem sind bei einer Datenrate von 100 kbit/s noch Leitungslängen bis zu 1000 m möglich.

Um die Vorteile von RS485/422 nutzen zu können, liegt der Gedanke eines externen Wandlers nahe, der die seriellen V24- bzw. RS232-Schnittstelle in eine busfähige RS485-Schnittstelle umsetzt. Der ELV W 2-4 realisiert die Umsetzung in komfortabler Weise. Ne-

ben der Schnittstellenwandlung RS232 nach RS485 bietet er zusätzlich die Möglichkeit der Umsetzung RS232 auf 2 RS485-Stränge und somit Vollduplex-Betrieb (direkt am Wandler schaltbar). Zahlreiche Anzeigen ermöglichen eine übersichtliche Kontrolle der Funktionen. Ein schaltbarer Bus-Abschluß gestattet den Einsatz des Wandlers auch am Busende.

Abgesetzte Geräte können zusätzlich über den RS485-Bus mit einer Betriebsspannung von 12 V bei einer Belastbarkeit von 0,8 A (im Wandler abgesichert) versorgt werden, so daß hier keine separate Spannungsversorgung mehr erforderlich ist.

RS232 nach RS485/422-Wandler W 2-4 Komplettbausatz

Best.Nr.: 45-313-60 139,-

Fertigergerät

Best.Nr.: 45-326-65 229,95

(198,- + MwSt.)

Sprint Layout - Entwickeln Sie Ihre eigenen Leiterplatten am PC

Endlich ist es zum echten Hobbypreis möglich, eigene, professionelle Leiterplatten am PC zu entwerfen und vor allem komfortabel auszudrucken. Einseitige und doppelseitige Layouts, Bestückungsplan, Lötstopmaske, Kupferflächen, verschiedene Lötungenformen, ja sogar Farbausdruck sind kein Problem für Sprint Layout.


Das Layoutprogramm ermöglicht tatsächlich die minutenschnelle Umsetzung von Leiterplattenlayouts auf einer komfortablen Windows-Oberfläche mit übersichtlicher Menüsteuerung. Spezielle, hocheffektive Zeichenwerkzeuge sorgen für die Erarbeitung der einzelnen Bestandteile einer Layoutzeichnung wie Leiterbahnen, Lötungen, Flächen, Text, Bestückungszeichnungen etc.

Ein frei einstellbarer Rastermodus (4 Standardraster bereits voreingestellt) macht das Plazieren aller Elemente besonders einfach. Bei Bedarf ist auch ein rasterloses Layout (1/100 mm) möglich.

Die benötigten Bauteile sind in einer mitgelieferten Bauteilbibliothek als Makros abgelegt und werden per Drag and Drop ins Layout übertragen. Eigene Makros sind dort jederzeit editierbar und speicherbar.

Die Software verwaltet für jede Platine die Bestückungsaufdrucke und das Kupferlayout und ermöglicht die automatische Erstellung von Lötstopmasken.

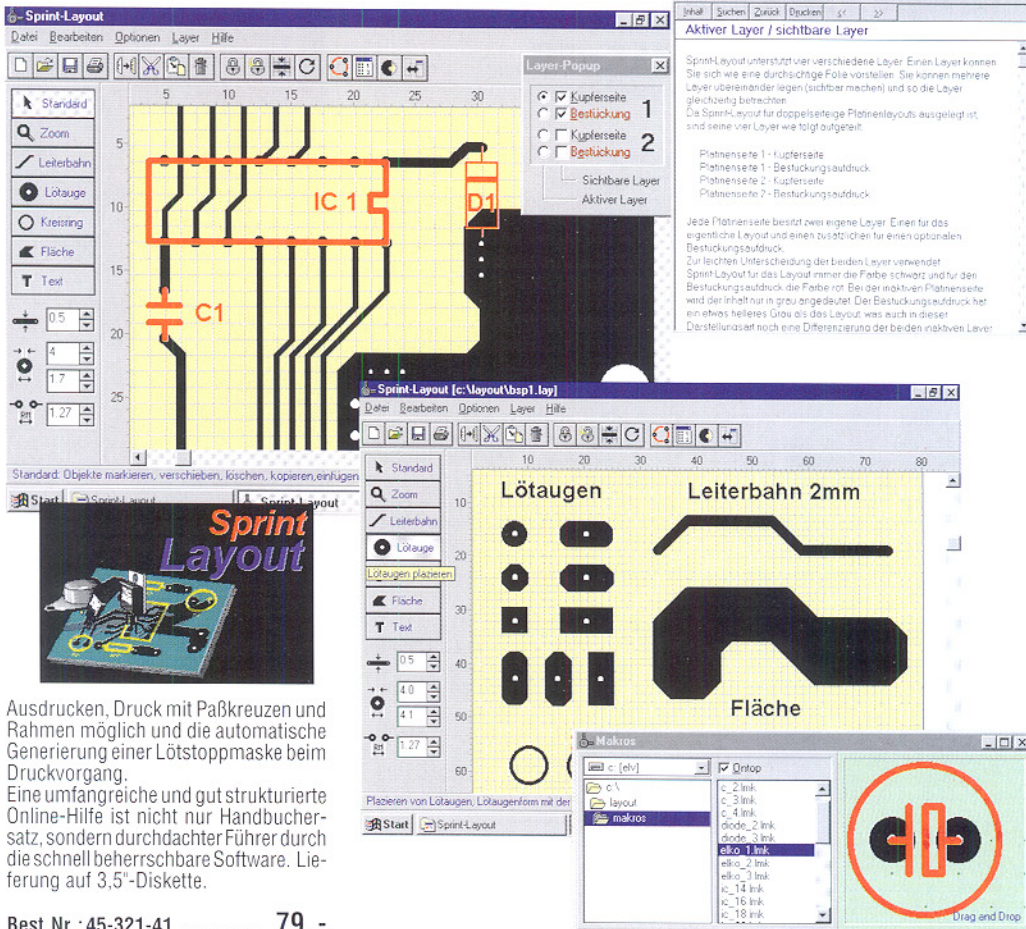
Besonderes Augenmerk wurde auf komfortable Ausdrucksmöglichkeiten gelegt. (Farb-) Ausdrucke sind frei skalierbar und in beliebigen Layerzusammenstellungen zu drucken. Es ist gespiegeltes



Ausdrucken, Druck mit Paßkreuzen und Rahmen möglich und die automatische Generierung einer Lötstopmaske beim Druckvorgang. Eine umfangreiche und gut strukturierte Online-Hilfe ist nicht nur Handbuchsersatz, sondern durchdachter Führer durch die schnell beherrschbare Software. Lieferung auf 3,5"-Diskette.

Best.Nr.: 45-321-41 79,-

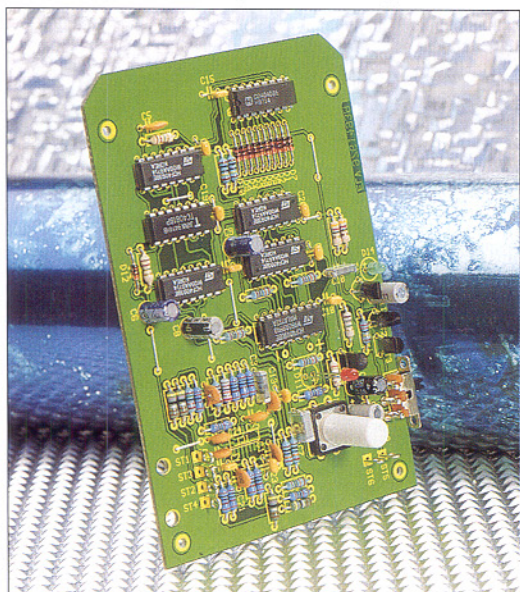Telefon-Fremdaufschaltungs-Erkennung FAE 1000 (ELV 6/97)




Einfach zu installieren, zeigt die FAE 1000 einen Manipulationsversuch zwischen dem Telefon und der Ortsvermittlungsstelle durch eine akustische Signalisierung an. Durch Manipulationen an der Telefonleitung können dem Telefon-Kunden zum Teil erhebliche Kosten entstehen, wobei es jedoch sehr schwer ist, nachzuweisen, daß Dritte über den eigenen Anschluß telefoniert haben. Die hier vorgestellte Fremdaufschaltungs-Erkennung ermöglicht die Erkennung von Manipulationsversuchen zwischen dem angeschlossenen Gerät und

der Ortsvermittlung. Dazu gehören das Unterbrechen (auch durch Abziehen des TAE-Steckers des FAE 1000), Kurzschließen und das Anschalten von einem Telefon vor dem FAE 1000. Die Installation ist denkbar einfach: Durch Einstecken des TAE-N-codierten Steckers der FAE 1000 in die linke der drei Buchsen der TAE-Steckdose.

Komplettbausatz FAE 1000*
Best.Nr.: 45-308-01 29,90

* Aufgrund der postalischen Bestimmungen ist die Anschaltung der FAE 1000 an das Postnetz in Deutschland nicht gestattet. Nichtbeachtung kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

8-Kanal-Datenmultiplexer D-MUX-8

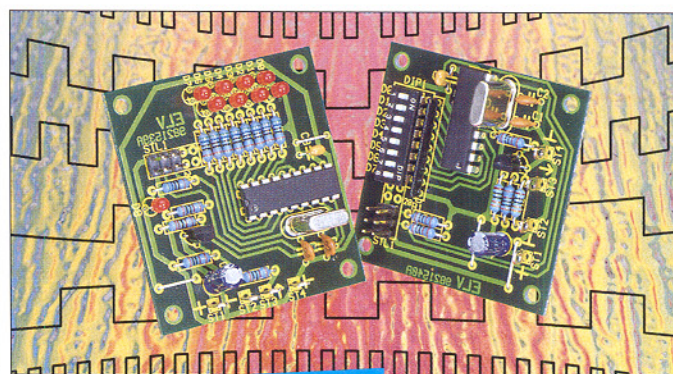

Einfache Anwendung und geringer Schaltungsaufwand

Acht parallel anliegende digitale Signale über nur ein Leitungspaar übertragen, das ermöglicht die hier vorgestellte kleine Schaltung. Dabei sind selbst größere Entfernungen überbrückbar.

Die Übertragung von digitalen Schaltsignalen ist auf konventionelle Weise nur mit einer Vielzahl von Verbindungsleitungen zu realisieren. Einfacher und mit weniger Verdrahtungsaufwand ist hier die Wandlung der parallel anliegenden digitalen Schaltsignale in ein serielles Datenpaket, das dann über nur eine

Datenleitung übertragen und anschließend in die parallelen Daten zurückgewandelt wird.

Mit dem 8-Kanal-Datenmultiplexer D-MUX-8 können 8 parallel vorliegende digitale Signale übertragen werden, wobei leitungsgebunden eine Entfernung von mehreren 100 Metern überbrückbar ist.

8-Kanal-Datenmultiplexer D-MUX-8 Komplettbausatz, bestehend aus Decoder und Encoder
Best.Nr.: 45-310-99 39,90

Funktürklingelverlängerung / Personenrufanlage FTP 100



Reichweite bis 100 m



Technische Daten

Reichweite: bis 100 m (im Freifeld)
Sendekanäle: 16
Sender:
Batterien: 2xLR44
Batterielebensdauer:
ca. 10.000 Betätigungen
Empfänger:
Spannungsversorgung:
2xMicro Batterie oder Akkus
Batterielebensdauer:
ca. 2000 h (Alkali-Mangan)
Alternativ: ... Steckernetzteil 12 VDC
(mit Akku-Ladefunktion)

Komplettbausatz Sender FTP 100 S
mit betriebsfertigem Sendemodul
Best.Nr.: 45-311-13 38,⁹⁵

Komplettbausatz Empfänger FTP 100 E
mit betriebsfertigem Empfangsmodul
Best.Nr.: 45-311-05 39,⁹⁵

ST6-Realizer für ST6-Mikroprozessoren


Der Realizer, die einfache Art zu programmieren, mit einem grafischen Programmierwerkzeug, ohne daß die Kenntnis einer Programmiersprache, wie z. B. Assembler oder C, erforderlich ist.

Beim ST6-Realizer handelt es sich um ein grafisches Programmierwerkzeug zum einfachen Programmieren der ST6-Mikrocontroller, ohne daß die Kenntnis einer Programmiersprache erforderlich ist. Die Software generiert aus der grafischen Symboldarstellung den Programmcode für den entsprechenden Mikrocontroller. Bei der Programmierung unterstützt eine umfangreiche Symbolbibliothek die komfortable grafische Eingabe, und am PC-Bildschirm können die erstellten Programme simuliert, analysiert und verbessert werden, bevor die Programmierung des Prozessors erfolgt. Es wird also mit dem Realizer zunächst nichts anderes als ein Schaltplan er-

stellt, der dann mit dem Analyzer analysiert wird. Dieser erzeugt daraufhin den Assembler-Code und den endgültigen HEX-Code. Über den im Paket enthaltenen Simulator kann die erstellte Applikation auf grafischer Basis auf Funktion getestet werden. Vor der Programmierung ist der für die jeweilige Aufgabe passende Mikrocontroller aus der großen ST6-Familie auszuwählen, wobei nicht zuletzt ökonomische Gründe für die Auswahl entscheidend sind.
Lieferumfang: • Programmiersoftware kpl. mit Analyzer und Simulator • ausführliche Dokumentation (ST6-Realizer, ST62-Family)
Best.Nr.: 45-304-82 89,-



Switched-Capacitor-Filter

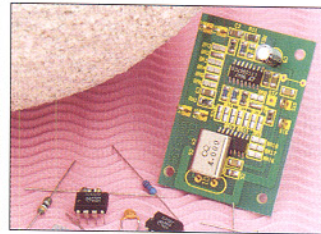

Einen übersichtlichen Einstieg in die interessante Technologie der Switched-Capacitor-Filter (SC-Filter) ermöglicht dieser Bausatz.

Neben der Vermittlung der theoretischen Grundlagen steht die Software „Filter-CAD“ der Firma LT (Linear Technologies) zur Verfügung, die auf der CD „Linear View“ enthalten ist und den Anwender beim Filter-Design mit LT-Bausteinen unterstützt. Weiterhin enthält die CD Datenblätter, Applikationen, Designvorschläge und Fachartikel für LT-Bausteine.

Die praktische Anwenderschaltung ermöglicht die Realisierung eines Tief-, Hoch- oder Bandpasses mit variablem Filterverhalten und in weitem Bereich einstellbarer Grenzfrequenz. Bei Auslieferung ist die Schaltung als Bandpaß 4ter Ordnung mit zwischen 19,5 Hz und 20 kHz wählbaren Mittenfrequenzen dimensioniert.

CD „LINEAR VIEW“
Best.Nr.: 45-250-34 39,-

Komplettbausatz, ohne Software
Best.Nr.: 45-311-19 30,²⁰

Technische Daten: SC-Filter

Filterordnung: 4
Betriebsspannung: 5V
min. Grenz-/Mittenfrequenz: 19,5 Hz
max. Grenz-/Mittenfrequenz: 20 kHz
max. Eingangsfrequenz: 250 kHz
max. Eingangsspannung: $\pm 0,5 \cdot U_b$
Stromaufnahme: 2,5 mA


Blumen-Gieß-Anzeige BGA 98



Nie wieder vertrocknete Blumen - die ELV-Blumen-Gieß-Anzeige überwacht ständig die Feuchtigkeit der Blumenerde und gibt einen akustischen und optischen Alarm aus, wenn die gemessene Feuchte den eingestellten Schwellwert unterschreitet. Diese kleine, preiswerte und leicht nachzubauende Schaltung erinnert somit an das regelmäßige Gießen der Pflanzen. Besonderheit: Ein Helligkeitssensor sorgt dafür, daß Sie der akustische Alarm nachts nicht weckt.

Komplettbausatz
Blumen-Gieß-Anzeige BGA 98
Best.Nr.: 45-311-61 19,⁹⁵

Weidezaun-Testgerät WT 10

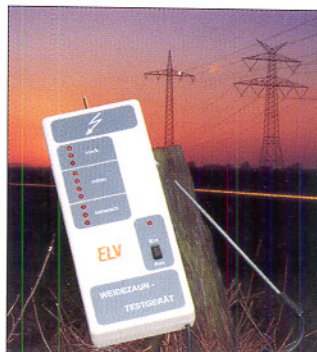


Technische Daten: WT 10

Spannungsversorgung: .. 9V-Batterie
Stromaufnahme: 15 mA
Anzeige: 1 kV-10 kV
Abmessungen(Gehäuse):
..... 141 mm x 60 mm x 25 mm

Die bei einem Weidezaungerät auftretenden Spannungen liegen im Bereich von bis zu 10000 V, so daß ein „normales“ Multimeter bei einem Test sofort zerstört würde. Auch die sehr kurzen Spannungsimpulse der Elektrozaungeräte bedürfen spezieller Prüftechnik. Das vorgestellte Testgerät ist in der Lage, die kurzen Spannungsimpulse zu speichern und auf einer LED-Skala mit einer Auflösung von 1 kV darzustellen, so daß ein gefahrloser Test möglich ist.

Weidezaun-Testgerät WT 10
Komplettbausatz
Best. Nr.: 45-311-32 69,-

4stellige BCD/Hex-Anzeige BCD4

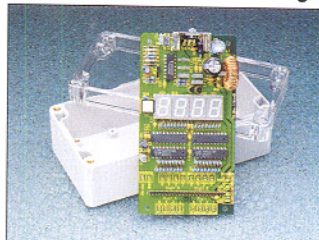

teil arbeitet die Schaltung in einem weiten Spannungsbereich.

Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-311-60 109,-

Technische Daten: 4stellige BCD/Hex-Anzeige BCD 4


Dateneingang: 4 x BCD / Hex
..... (0..9 bzw. 0..FH)
Anzeige: 4 x 7-Segment-Anzeige
Versorgungsspannung: .. 10 V - 45 V
Eingangsstrom bei
10V-Versorgung: max. 190 mA
24V-Versorgung: max. 70 mA
45V-Versorgung: max. 45 mA
Logik-Eingangsspannung:
einstellbar durch Widerstands-
Spannungsteiler

Video-HF-Modulator HFM4 für Überwachungskameras

Bis zu 4 Überwachungskameras an ein Fernsehgerät anschließen und per „normaler“ Fernbedienung umschalten – das ermöglicht dieser Video-HF-Modulator in Verbindung mit der zugehörigen Aktiv-Weiche.

Sub-Miniatur-CCD-Kamera-Module sind beliebt und für unterschiedliche Überwachungsaufgaben einsetzbar. Üblicherweise geben diese Module ein BAS- bzw. FBAS-Signal aus, wofür ein freier Video-Eingang am Fernsehgerät erforderlich ist (meistens steht kein Video-Eingang mehr zur Verfügung, da bereits belegt durch andere Geräte wie z. B. Recorder, Bildplattenspieler ...). Hier nun bietet sich der Einsatz des Video-HF-Modulators von ELV an, der im UHF-Fernsehbereich arbeitet und das Video-Signal von der Kamera in ein HF-Signal umwandelt zum direkten Anschluß an den „normalen“ Antennen-Eingang eines Fernsehgerätes. Um nun mehrere Kameras sowie zusätzlich das von der Antenne oder dem Kabelanschluß kommende Signal an die Antennenbuchse Ihres Fernsehgerätes oder an den Eingang der Fernseh-Hausverteilung anschließen zu können, wird die aktive 4Kanal-Breitband-Weiche von ELV eingesetzt. Mit ihren 4 Eingängen können wahlweise 4 Video-HF-Modulatoren (mit Kameras) oder 3 HF-Modulatoren sowie das Antennensignal einseitig angeschlossen werden. Die Aktiv-Weiche nimmt dann eine Verknüpfung der Signale vor, und am Ausgang steht das gesamte Signal zur Einspeisung in die Haus-Antennenanlage oder zum Anschluß an den Antenneneingang des Fernsehgerätes zur Verfügung. Sie können nun an jedem der angeschlossenen Fernsehgeräte mit Ihrer bisherigen Fernbedienung genau wie zuvor die verschiedenen Fernsehprogramme schalten, zusätzlich jedoch nun auch auf die von den Kameras kommenden Bilder umschalten. Die Kamerabilder werden dabei wie ein terrestrisch empfangener Fernsehsender behandelt, wobei Sie jeden der angeschlossenen Video-HF-Modulatoren auf einen der UHF-Kanäle 21 - 40 einstellen können. Jede Kamera belegt dann einen freien Fernsehkanal, und die Umschaltung erfolgt einfach mit der Fernbedienung. Aufgrund der integrierten „Phantomspannung“ (Spannungsversorgung über die Antennenleitung) ist zur Betriebs-Spannungsversorgung sowohl der Video-HF-Modulatoren als auch der aktiven 4Kanal-Breitband-Weiche nur ein einziges Steckernetzteil erforderlich (nicht im Lieferumfang), das entweder an einen beliebigen Modulator oder aber an die Weiche anzuschließen ist.

Sub-Miniatur-CCD-Kamera-Module sind beliebt und für unterschiedliche Überwachungsaufgaben einsetzbar. Üblicherweise geben diese Module ein BAS- bzw. FBAS-Signal aus, wofür ein freier Video-Eingang am Fernsehgerät erforderlich ist (meistens steht kein Video-Eingang mehr zur Verfügung, da bereits belegt durch andere Geräte wie z. B. Recorder, Bildplattenspieler ...). Hier nun bietet sich der Einsatz des Video-HF-Modulators von ELV an, der im UHF-Fernsehbereich arbeitet und das Video-Signal von der Kamera in ein HF-Signal umwandelt zum direkten Anschluß an den „normalen“ Antennen-Eingang eines Fernsehgerätes. Um nun mehrere Kameras sowie zusätzlich das von der Antenne oder dem Kabelanschluß kommende Signal an die Antennenbuchse Ihres Fernsehgerätes oder an den Eingang der Fernseh-Hausverteilung anschließen zu können, wird die aktive 4Kanal-Breitband-Weiche von ELV eingesetzt. Mit ihren 4 Eingängen können wahlweise 4 Video-HF-Modulatoren (mit Kameras) oder 3 HF-Modulatoren sowie das Antennensignal einseitig angeschlossen werden. Die Aktiv-Weiche nimmt dann eine Verknüpfung der Signale vor, und am Ausgang steht das gesamte Signal zur Einspeisung in die Haus-Antennenanlage oder zum Anschluß an den Antenneneingang des Fernsehgerätes zur Verfügung. Sie können nun an jedem der angeschlossenen Fernsehgeräte mit Ihrer bisherigen Fernbedienung genau wie zuvor die verschiedenen Fernsehprogramme schalten, zusätzlich jedoch nun auch auf die von den Kameras kommenden Bilder umschalten. Die Kamerabilder werden dabei wie ein terrestrisch empfangener Fernsehsender behandelt, wobei Sie jeden der angeschlossenen Video-HF-Modulatoren auf einen der UHF-Kanäle 21 - 40 einstellen können. Jede Kamera belegt dann einen freien Fernsehkanal, und die Umschaltung erfolgt einfach mit der Fernbedienung. Aufgrund der integrierten „Phantomspannung“ (Spannungsversorgung über die Antennenleitung) ist zur Betriebs-Spannungsversorgung sowohl der Video-HF-Modulatoren als auch der aktiven 4Kanal-Breitband-Weiche nur ein einziges Steckernetzteil erforderlich (nicht im Lieferumfang), das entweder an einen beliebigen Modulator oder aber an die Weiche anzuschließen ist.

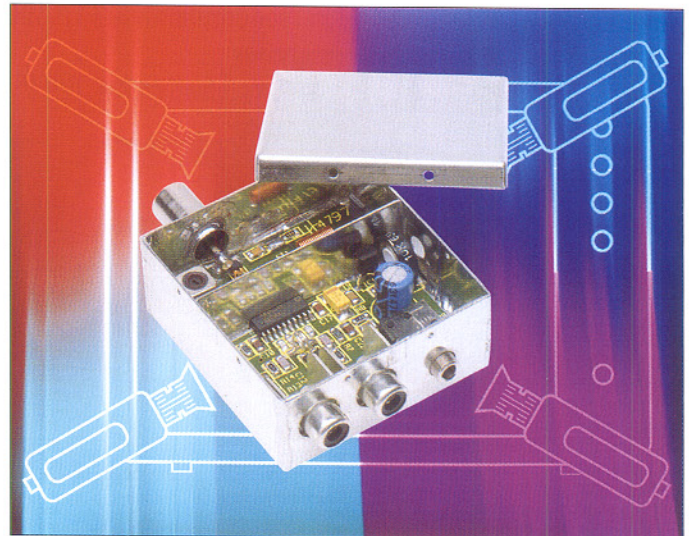

HF-Modulator für Kanal 21 - 40	
Komplettbausatz	
Best.Nr.: 45-319-37	59,-
Fertigergerät	
Best.Nr.: 45-319-38	89,-
Aktive 4Kanal-Breitband-Weiche	
Komplettbausatz	
Best.Nr.: 45-319-80	69,-
Fertigergerät	
Best.Nr.: 45-320-24	99,-
Öko-Steckernetzteil ÖNT 300	
Best.Nr.: 45-221-86	14,95

Technische Daten: HF-Modulator

Frequenzbereich: 470-625 MHz
(UHF-Kanal 21-40)
HF-Ausgangssignal: >60 dB/μV
Eingangssignal: 1 V_{ss} an 75Ω
Audio: 0 dB
Versorgungsspannung: 12V-25VDC

Technische Daten: Aktive 4Kanal-Breitband-Weiche

Eingänge: 4 Antennenbuchsen (75Ω),
Ausgänge: 1 Antennenstecker (75Ω),
Versorgungsspannung: 12V-25VDC


Mini-IR-Detektor IRD 3



Der kompakte Mini-IR-Detektor erkennt die unsichtbaren IR-Signale von IR-Fernbedienungen, IR-Lichtschranken usw. und bringt diese Erkennung akustisch über einen Piezosumner zu Gehör. Er ist damit ein universell und schnell einsetzbares Hilfsmittel zum Auffinden vorhandener IR-Signale bzw. Erkennen ausgefallener IR-Sender. Eine Auto-Power-Off-Schaltung garantiert eine lange Lebensdauer der Batterie.

Technische Daten: IRD 3	
Spannungsversorgung: 3V (Lithium-Batterie)	
Stromaufnahme: 0,8 μA (Aus)	
Auto-Power-Off: 1,2 mA (Ein)	
Abmessungen (Platine): 61 mm x 45 mm	
Mini-IR-Detektor IRD 3	
Komplettbausatz	
Best.Nr.: 45-310-89	24,95

Sat-Finder SF 10

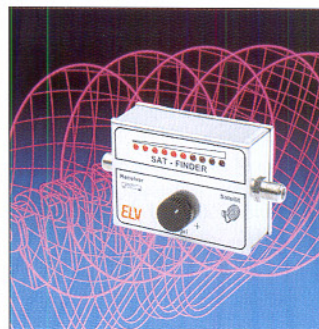

Der kompakte und stets sofort einsetzbare Sat-Finder wird einfach zwischen LNB und Receiver geschaltet und erlaubt die einfache und schnelle Ausrichtung der Satellitenantenne ohne Kontakt zum Bildschirm und ohne Hilfsperson. Die Empfangsfeldstärke wird optisch durch eine 10stellige LED-Kette und akustisch durch ein sich veränderndes Tonsignal angezeigt.

Technische Daten: Sat-Finder SF 10

Spannungsversorgung: ... 12 V-20 V
(vom Receiver)
Stromaufnahme: max. 140 mA
Verstärkung: ca. 15 dB
Anzeige: LED-Skala 10 LEDs
Abmessungen (BxTxH):
74 mm x 56 mm x 30 mm

tung der Satellitenantenne ohne Kontakt zum Bildschirm und ohne Hilfsperson. Die Empfangsfeldstärke wird optisch durch eine 10stellige LED-Kette und akustisch durch ein sich veränderndes Tonsignal angezeigt.

Sat-Finder SF 10 Komplettbausatz

Best.Nr.: 45-311-37 49,95

Phasenprüfer für Kopfhörer



Stellen Sie sich vor, Sie setzen einen Kopfhörer auf, um eine CD oder eine MC zu hören, und Sie hätten den Eindruck, daß mit der Stereophonie „etwas nicht stimmen kann“. Der Klangeindruck ist

irgendwie schief. Ist bei der Tonaufnahme etwas mißglückt? Nein, die größere Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß die beiden Systeme Ihres Kopfhörers nicht phasengleich gepolt sind. ELV hat durch Stichprobenmessungen festgestellt, daß bei manchen Kopfhörerherstellern diese elementare Voraussetzung für HiFi-Stereophonie über Kopfhörer gar nicht bekannt zu sein scheint. Und ELV hat natürlich auch gleich ein einfaches, kleines Gerät zum Überprüfen Ihrer Kopfhörerbestände auf Phasengleichheit entwickelt.

Phasenprüfer für Kopfhörer Komplettbausatz ohne Gehäuse

Best.Nr.: 45-310-94 14,95

Gehäuse unbearbeitet

Best.Nr.: 45-304-57 4,95

Schaltnetzteil SPS 7330 0-30V/0-5A/75VA



Technische Daten: SPS 7330

- Eingangsspannung: 230 V $\pm 10\%$
- Ausgangsspannung: 0-30 V
- Restwelligkeit: 20 mV_{eff} (bei Vollast)
- Ausgangsstrom: 0-2,5/5A
- Wirkungsgrad: 85% (Vollast)
- Einschaltdauer: beliebig
- Gehäuseabmessungen (BxHxT): 350x110 x 210 mm

Großer einstellbarer Spannungs- und Strombereich bei hohem Wirkungsgrad und geringer Verlustleistung sind die hervorstechenden Merkmale dieses innovativen PWM-Schaltnetzteiles.


Für die Spannungsversorgung im Laborbereich konzipiert, arbeitet dieses pulsweitenmodulierte (PWM) Schaltnetzteil nach dem Prinzip des sekundärgetakteten Schaltreglers. Gegenüber linear geregelten Netzgeräten hat der hier eingesetzte Step-Down-Wandler den Vorteil eines besonders hohen Wirkungsgrades selbst bei großen Strömen über den gesamten Ausgangsspannungsbereich. Selbst volle Belastungen lassen das SPS 7330 nahezu „kalt“.

Nachfolgend die wesentlichen Features in Kürze:

- einstellbare Ausgangsspannung von 0 bis 30 V

- getrennte Regler für Groß- und Feineinstellung der Spannung
- einstellbarer Ausgangsstrom von 0 bis 5 A (bis 8 V, darüber hinaus sinkt die maximale Stromentnahme bis zu einer Ausgangsspannung von 30 V auf max. 2,5 A - siehe Grafik)
- gleichzeitige Digitalanzeige von Spannung und Strom
- dauer-kurzschlußfest
- besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

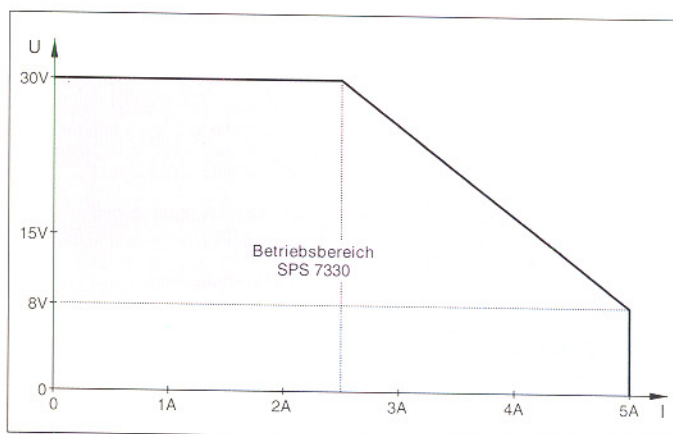PWM-Schaltnetzteil, Fertiggerät
Best.Nr.: 45-291-09 198,-



Experimentier-Boards

Zum schnellen und einfachen Aufbau von Prototypen- und Versuchsschaltungen ohne Löten.

Mit Hilfe dieser hochwertigen Experimentier-Boards realisieren Sie Versuchsaufbauten in kürzester Zeit. Durch die optimierte Stecktechnik sind Änderungen und Anpassungen jederzeit leicht möglich.

Bestens geeignet für den Entwicklungsbereich in Labors, Universitäten, Schulen sowie für Ihr Hobby.


Die Experimentier-Boards gewährleisten sichere Verbindungen für Kontakte von 0,3 bis 0,7 mm Ø. Gefertigt aus hochwertigem, isolierendem Kunststoff sind in die Boards professionelle Kontaktkämme eingesetzt, die jeweils 5 in Reihe liegende Einzelsteckpositionen miteinander verbinden.

Zur Spannungsversorgung stehen zusätzlich Kontaktreihen mit 50 untereinander verbundenen Kontakten zur Verfügung. Die Boards 2 bis 4 sind mit einer mattschwarz eloxierten Alu-Trägerplatte versehen.

Experimentier-Board I

830 Kontakte aufgeteilt in 126 Gruppen à 5 Buchsen sowie 4 Reihen à 50 Buchsen.
Abmessungen: 55 x 165 x 9 mm.

Best.Nr.: 45-172-58 14,95

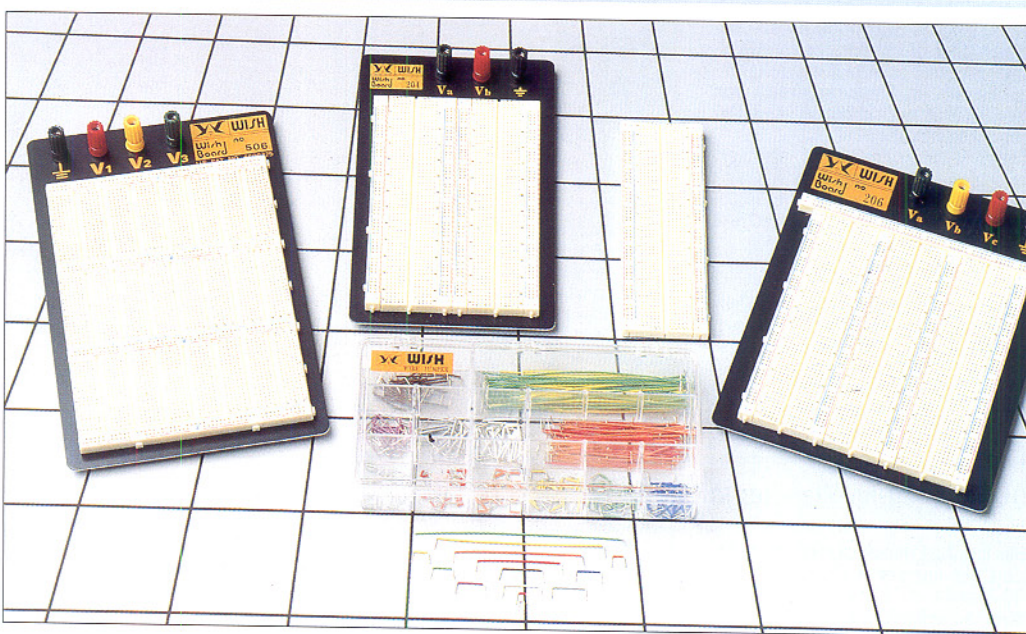

Experimentier-Board II

1660 Kontakte aufgeteilt in 252 Gruppen à 5 Buchsen sowie 8 Reihen à 50 Buchsen. Abmessungen: 110 x 165 x 9 mm. Alu-Trägerplatte 130 x 215 mm mit 3 Meßgerätebuchsen sowie rutschfesten Gummifüßen.

Best.Nr.: 45-172-59 29,95

Experimentier-Board III

2390 Kontakte aufgeteilt in 378 Gruppen à 5 Buchsen sowie 10 Reihen à 50 Buchsen. Abmessungen: 165 x 175 x 9 mm. Alu-Trägerplatte: 230 x 175 mm

mit 4 Meßgerätebuchsen sowie rutschfesten Gummifüßen.

Best.Nr.: 45-172-60 39,95

Experimentier-Board IV

2800 Kontakte aufgeteilt in 560 Gruppen à 5 Buchsen sowie 8 Reihen à 50 Buchsen. Abmessungen: 142 x 198 x 9 mm. Alu-Trägerplatte: 160 x 250 mm mit 4 Meßgerätebuchsen sowie rutschfesten Gummifüßen.

Best.Nr.: 45-172-61 49,95

Verdrahtungs-Set

350 konfektionierte Drahtbrücken für schnelles und einfaches Arbeiten mit den Experimentier-Boards.

Die in 14 verschiedenen Längen sortierten Drahtbrücken sind kunststoffisoliert und rastermaß-abgebogen. Sie können somit die Drahtbrücken sofort in die Experimentier-Boards einsetzen und mit Ihrem Schaltungsaufbau beginnen. Die Brücken sind immer wieder verwendbar. Lieferung im übersichtlichen Klar-sicht-Sortimentskasten mit den Abmessungen: 210 x 108 x 35 mm.

Best.Nr.: 45-172-62 19,95

Geräuschdämmung für Computer

Festplatten pfeifen und brummen, Lüfter rauschen und heulen, CD-ROM-Laufwerke „sägen“ mit mehr oder weniger hohem Geräuschpegel. Zur wirksamen Dämmung von Computergehäusen haben wir nachfolgend entsprechendes Zubehör zusammengestellt.

Prozessorkühler

Konventionelle Prozessorkühler erreichen ihre Kühlleistung über einen kleinen Lüfter, der meist einen mittelfrequenten Schall erzeugt. Hinzu kommen oft schon nach kurzer Laufzeit Klapper- und Surregeräusche, da die Lager häufig billig ausgeführt sind und schnell verschleifen.

Hier bietet sich der Einbau des extrem leisen Prozessorkühlers „NoiseControl Supersilent“ an.

Der patentierte, strömungsoptimierte Langsamläufer ist nach Einbau in den Rechner akustisch kaum mehr zu orten. 60.000 Stunden MTBF (Mean Time Between Failure) sprechen für sich. Die extreme Lebensdauererwartung wird durch eine besonders hochwertige und professionelle Ausführung erreicht - manches Billigprodukt fängt schon nach einer Woche Betrieb an zu quietschen und zu pfeifen.

Und noch ein weiterer Vorteil, der der wertvollen CPU zu gute kommt: Durch optimierte Luftführung ist der „NoiseControl Supersilent“ nicht nur extrem leise, sondern hält die CPU um ca. 4°K kühler als viele „normale“ Lüfter.


CPU-Lüfter „NoiseControl Supersilent“
Sockel 7 - 233 MHz
Best.Nr.: 45-323-63 40,⁸⁵
P II - 300 MHz
Best.Nr.: 45-323-65 70,-

Festplatten-Dämmung

Ein großer Teil des von Festplatten erzeugten Schalls ist niederfrequent (Drehungsbrummen, Unwuchtschwingungen, Zugriffsgeschälle). Diese Geräusche werden durch eine konventionelle d. h. starre Befestigung der Platten im PC-Gehäuse auf die großflächigen Blechteile des Gehäuses übertragen und von dort in der Art eines Resonanzbogens abgestrahlt. Für eine effektive Geräuschdämmung in diesem Bereich bietet sich der Einsatz des 5,25"-Einbaurahmens **NoVibes** an. NoVibes nimmt die Platte in einer zähe elastischen Gummiaufhängung auf und erzielt eine nahezu 100%ige Entkopplung der Festplatte vom Gehäuse. Resultat: Es ist nahezu kein Brummen mehr wahrnehmbar, und der Plattenzugriff wird flüsterleise. Zusätzlicher Vorteil: Am PC-Gehäuse sind kaum Vibrationen mehr spürbar und besonders wichtig: Erhöhte Sicherheit der Platte vor Stoßbelastungen. Einsetzbar für Standard-Festplatten mit bis zu 3,5" Breite und einfacher Bauhöhe (1").

„No Vibes“-Plattenrahmen
Version EIDE, ohne Lüfter für EIDE-Festplatten
Best.Nr.: 45-323-66 44,⁵⁰

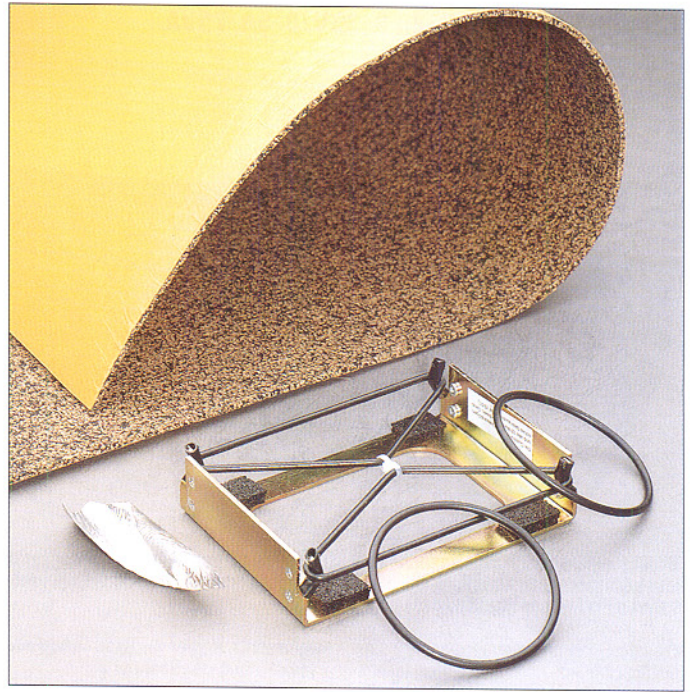Version SCSI, mit Lüfter für SCSI-Festplatten (bei dieser Version wird unter-



halb des Einbauortes ca. 1/2 Slot für den Lüfter benötigt)
Best.Nr.: 45-323-67 59,⁵⁰

Dämm-Matten „Blocker“
Selbstklebende Spezial-Dämm-Matten zur wirkungsvollen Lärmdämmung ei-


nes PCs. Die Dämm-Matten werden in 3 Abschnitten zu je 40x40 cm und 2 Abschnitten zu 20x40 cm geliefert. Individueller Zuschnitt ist möglich.

Dämm-Matten „Blocker“ (5 Stück)
Best.Nr.: 45-323-68 69,-

UKW-Prüfgenerator

Dieser kleine UKW-Prüfgenerator ist ein nützliches Hilfsmittel für den Abgleich oder die Reparatur von UKW-Empfängern. Er stellt FM-modulierbare Signale im Frequenzbereich von 70 - 160 MHz mit definierten Amplituden zur Verfügung.

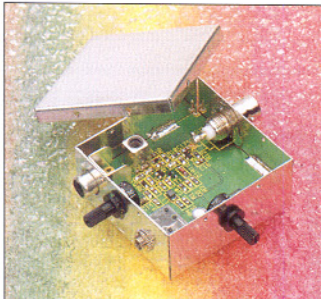Dieser UKW-Prüfgenerator stellt ein universelles Hilfsmittel für den Abgleich und die Fehlersuche bei UKW-Empfängern dar, zumal auch die Möglichkeit



der FM-Modulation gegeben ist. Wichtig: Das an der Ausgangsbuchse anstehende Signal muß dem Testobjekt über ein Koaxialkabel zugeführt werden, da der Prüfgenerator ansonsten als FM-Sender arbeitet.


UKW-Prüfgenerator
Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-309-83 39,⁹⁵

Technische Daten

Frequenzbereich: 70 - 160 MHz
Modulation: FM, Hub einstellbar
Ausgang: 550 mV an 50 Ω, geregelt
Betriebsspannung: 13 V - 22 V
Stromaufnahme: 30 mA
Abmessungen: 58 x 57 x 24 mm

DC-DC-Step-up-Wandler mit LT 1307

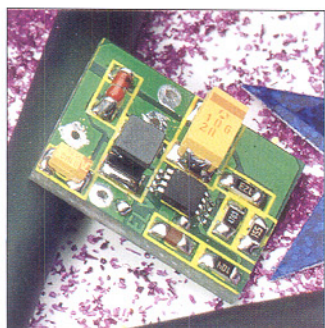Bei nur 1V-Eingangsspannung generiert der universell einsetzbare DC-DC-Wandler LT 1307 3,3 V mit 20mA-Strombelastbarkeit oder aus 1,4 V bis 3,3 V (2 Zellen) 5 V/33 mA.



DC-DC-Wandler mit LT 1307
Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-310-04 18,⁵⁰

Technische Daten: DC-DC-Step-up-Wandler

Eingangsspannung: Min: 1 V, Max. 5 V
Ausgangsspannung: über Spannungsteiler einstellbar
Ausgangsstrom:
20 mA (bei 3,3 V aus 1,0 V)
75 mA (bei 3,3 V aus 1,5 V)
33 mA (bei 5,0 V aus 1,4 V)
100 mA (bei 5,0 V aus 3 V)
Stromverbrauch: 50 µA
(3 µA Shutdown)
Schaltfrequenz: 600 kHz
Wirkungsgrad: 70 % bis 80 %
Platinenabmessung: 19,2 mm x 16,4 mm

PIC-Controller und Starterkit



Besonders für kleine Anwendungen bieten sich die Mikrocontroller aus dem Hause Microchip an. Sie verfügen auf dem Chip über Programm- und Arbeitsspeicher und benötigen extern nur wenige zusätzliche Bauelemente. Daraus ergibt sich eine verringerte Anzahl von Anschlußpins und die Controller benötigen nur wenig Platz auf der Leiterplatte. Durch den günstigen Preis sind diese Mikrocontroller auch für Serieneinsatz geeignet. Vom Hersteller Microchip wurde ein Starterkit zusammengestellt mit Datenbüchern, Assembler, Software-Simulator, Programmiergerät sowie einem PIC16C84-Mikrocontroller. Mit diesem Starterkit können für alle derzeit von Microchip erhältlichen PIC-Controller Programme erstellt, getestet und programmiert werden (Stand Januar 1998).

PICStartPlus - Starterkit
Programmiergerät für PIC-Controller,


RS232-Kabel, Netzgerät, Handbüchern, einem PIC18C84-Controller und Microchip CD-ROM (Datenbuch mit Editor, Assembler und Simulator für DOS und Windows)

Best.Nr.: 45-323-75 398,-

Microchip CD-ROM, einzeln
Best.Nr.: 45-323-76 25,-

PIC 16C54A/P	45-192-85	9,50
PIC 16C54A/JW	45-294-01	23,50
PIC 16C55XT/P	45-323-69	9,95
PIC 16C55/JW	45-323-70	22,95
PIC 16C57XT/P	45-294-03	12,50
PIC 16C57/JW	45-294-02	34,00
PIC 16C58A/P	45-323-71	10,95
PIC 16C58A/JW	45-323-72	25,95
PIC 16C71-04/P	45-294-04	12,90
PIC 16C71/JW	45-294-05	33,60
PIC 12C509-04/P	45-323-73	4,75
PIC 12C509/JW	45-323-74	24,50

ISDN-Tester

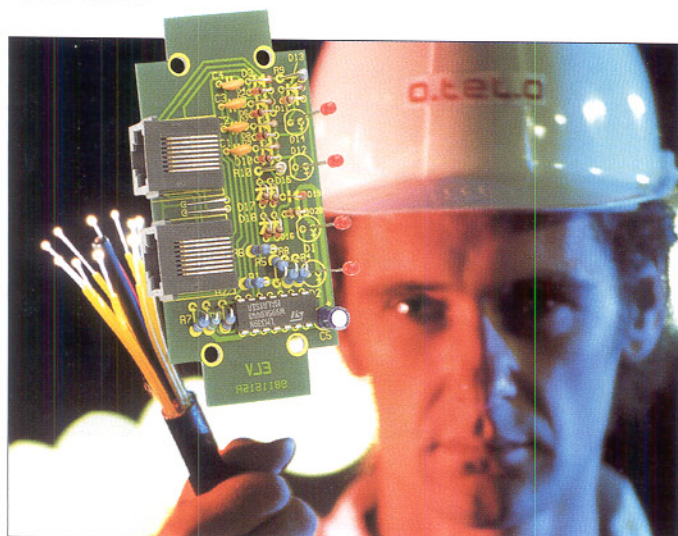

Mit dem ISDN-Tester von ELV überprüfen Sie auf einfache Weise die ISDN-Verkabelung in Ihrer Wohnung. Auch für Service-Zwecke hervorragend geeignet.

Der ELV-ISDN-Tester erlaubt die grundsätzliche Überprüfung der vorhandenen SO-Verkabelung.

Zum Betrieb wird das Gerät mit Hilfe eines 8poligen Western-Modular-Verlängerungskabels an die zu testende Steckdose angeschlossen. Ein hier vorher angeschlossen ISDN-Endgerät läßt sich mit seinem 8poligen Western-Modular-Stecker wiederum an die entsprechende Einbaubuchse unseres Testers anschließen. Das Gerät bezieht seine Stromversorgung aus dem ISDN-Netz.

Über 4 Leuchtdioden werden nun die

verschiedenen Betriebszustände und Datenübertragungen angezeigt. Auch ist eine Fehleranalyse möglich.

Bedienung und Funktion des ISDN-Testers und seine Möglichkeiten zur Fehleranalyse lesen Sie in dem entsprechenden Artikel im „ELVjournal“ 1/98, sowie in der jedem Bausatz beiliegenden ausführlichen Anleitung.

ISDN-Tester

Komplettbausatz, ohne Gehäuse

Best.Nr.: 45-309-73 21,95

Gehäuse, Typ G1068B, schwarz


Best.Nr.: 45-304-34 5,95

ISDN-Verbindungskabel, 3 m

Best.Nr.: 45-323-62 9,95

*Der Betrieb am öffentlichen Fernsprechnetz ist in der BRD nicht gestattet! Nichtbeachtung kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

HF-Verstärker RFA 401

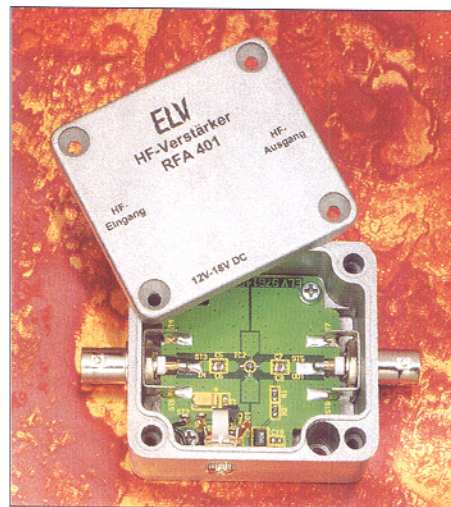

Eine Pegelverstärkung hochfrequenter Signale um 26 dB in einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 1,3 GHz ermöglicht der in 50Ω-Technik aufgebaute RFA 401.

Die Verstärkung von hochfrequenten Signalen über einen weiten Frequenzbereich bei sehr guter Verstärkungslinearität zeichnet den HF-Verstärker RFA 401 besonders aus. Der kompakte Aufbau in einem kleinen Metallgehäuse ermöglicht dabei den universellen Einsatz in Werkstatt und Labor und kann auch

von auf dem Gebiet der HF-Technik weniger erfahrenen Anwendern leicht durchgeführt werden.

HF-Verstärker RFA 401

Komplettbausatz,


inkl. Metall-Abschirmgehäuse

Best.Nr.: 45-307-97 39,50

Technische Daten

Frequenzbereich:	10 MHz - 1,3 GHz
Verstärkung:	V = 23 dB (min.)
Verstärkungslinearität:	$\Delta V \leq \pm 2,5$ dB
Wellenwiderstand:	$Z_0 = 50 \Omega$
max. Ausgangspegel:	$L_{Pmax} = +10$ dBm, 10 mW an 50 Ω
Kontaktierung:	BNC-Buchsen (HF), 3,5 mm Klinken-Buchse (DC)
Spannungsversorgung:	$U_{DC} = 12V$ bis 18V
Stromaufnahme:	$I_{max} = 60$ mA
Abmessungen:	90 x 58 x 35 mm

VU-Meter mit Peak-Hold

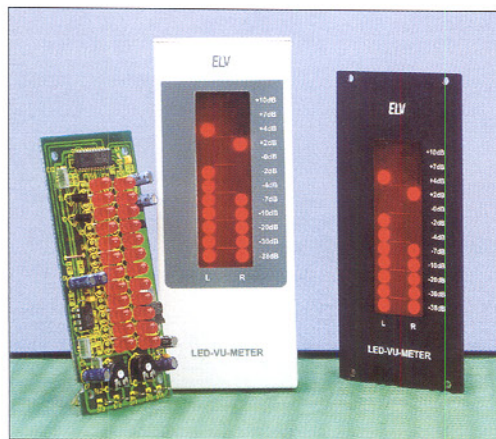

Eine Stereo-Leuchtbandanzeige bestehend aus 2 x 12 LEDs mit logarithmischer Anzeige für einen weiten Meßbereich wird mit dieser einfach aufzubauenden Schaltung realisiert. Zusätzlich wird der Spitzenwert für jeden Kanal separat angezeigt und für jeweils ca. 2 Sekunden gespeichert.

Früher hießen sie schlicht NF-Spannungsmesser und zeigten einfach nur irgendwie den Pegel des anliegenden NF-Signals an. Heute heißen sie VU-

Meter mit Peak-Hold und können dank spezialisierter Elektronik deutlich mehr als ihre Ahnen. Ein solch modernes Gerät stellt unser Stereo-VU-Meter mit einer aus 2 x 12 LEDs bestehenden Leuchtbandanzeige und Peak-Hold-Funktion dar.

Dabei erlauben kompakte Abmessungen der Platine den Einbau sowohl in vorhandene Geräte wie NF-Verstärker oder Mischpulte aber auch in ein separates Gehäuse als Stand-Alone-Gerät.

VU-Meter mit Peak-Hold

Komplettbausatz, ohne Gehäuse, Frontplatte

Best.Nr.: 45-310-05 34,95

Zubehör für Einbauversion:

Frontplatte bedruckt, bearbeitet

Best.Nr.: 45-310-14 9,80

Zubehör für Stand-Alone-Version:

Gehäuse unbearbeitet, unbedruckt

Best.Nr.: 45-310-11 9,80

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	7 V - 12 V
Stromaufnahme:	max. 120 mA
Eingang:	775 mV _{eff} /47 k Ω
Anzeige:	2 x 12 LEDs
	(-38 dB bis +12 dB)
Abmessungen (Platine):	107 mm x 54 mm

Timer für Aquarium-Filterpumpe

Auf Tastendruck wird die Spannungsversorgung der Filterpumpe für eine einstellbare Zeitspanne (10 s bis 20 min) unterbrochen, damit das Futter nicht mehr ungenutzt im Filter landet.


Alternativ besteht auch die invertierte Funktionsmöglichkeit, um per Tastendruck z. B. den Bad-Lüfter für eine bestimmte Zeit zu aktivieren.

Dieser praktische Timer unterbricht auf Tastendruck die Spannungsversorgung der Filterpumpe für eine im Bereich von 10 s bis 20 min einstellbare Zeitspanne.

Durch Starten des Timers vor dem Füttern hält sich das Futter an der Wasseroberfläche und bleibt den Fischen erhalten.

Bedienung und Funktion

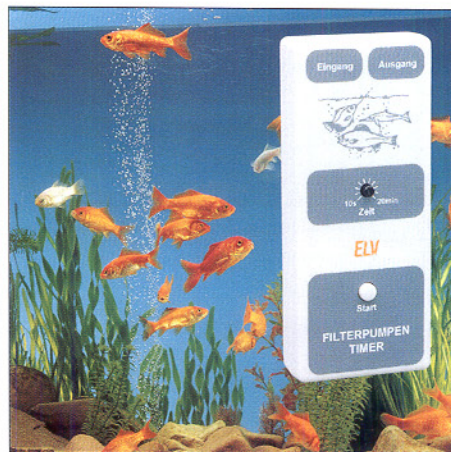Die Installation des Filterpumpen-Timers ist denkbar einfach und in Sekunden-schnelle ausgeführt: Der Stecker der Filterpumpe ist aus der Steckdose zu ziehen und mit der Steckdose des Timers zu verbinden. Anschließend wird der Stecker des Timers mit einer Steckdose



verbunden. Das formschöne flache Gehäuse läßt sich sehr gut auf die Aquariumabdeckung legen und ist dann jederzeit problemlos erreichbar. Mit Hilfe des Potis läßt sich die gewünschte Ausschaltzeit im Bereich von 10 s bis 20 Min. einstellen. Eine Betätigung der Taste „Start“ führt den Ausschaltvorgang aus. Die Schaltung läßt sich jedoch nicht nur als „Ausschalt-Timer“ benutzen, sondern ebenfalls als „Einschalt-Timer“, d. h. der Verbraucher wird für die eingestellte Zeitspanne aktiviert. So kann der Timer ebenfalls z. B. als manuell aktivierte Nachlaufsteuerung für Bad-Lüfter oder ähnliches Einsatz finden.

Timer für Aquarium-Filterpumpe

Komplettbausatz, inkl. Gehäuse, unbedruckt und unbearbeitet, ohne Netz-zuleitung

Best.Nr.: 45-309-93 34,50

Technische Daten:

Filterpumpen-Timer

Schaltzeit:	10 s - 20 min
max. Anschlußleistung:	1000 W
Betriebsspannung:	230 V
Leistungsaufnahme:	ca. 0,3 W
Abschaltung:	einpolig
Abmessungen:	140 x 60 x 26 mm



NF-Signalverfolger SV 7000 (ELV 2 + 3/97)

Ausgestattet mit einem empfindlichen Vorverstärker, VU-Meter und eingebautem klirrfreiem Pegeltongenerator wird dieser Signalverfolger im Audio-Geräteservice schnell zu einem nützlichen und vielseitig einsetzbaren Hilfsmittel.

- empfindlicher Vorverstärker mit 60 dB Verstärkung
- Eingangspegel einstellbar in 20dB-Schritten von -60 dB bis +60 dB (optische Anzeige mit LEDs)
- VU-Meter zur genauen Pegelmessung, Meßbereich von -20 dB bis +3 dB (von -3 dB bis +3 dB mit 1 dB Auflösung)
- Pegelmessung bezogen auf 0 dB und variabel für relative Verstärkungsmessung möglich
- Frequenzgang des Meßverstärkers und VU-Meters: 20 Hz bis 20 kHz

- eingebauter Pegelregler (ALC) mit 20 dB Regelbereich
- eingebauter Entzerrer (Magnet)-Vorverstärker
- eingebaute NF-Endstufe mit getrennter Lautstärkeeinstellung
- Anschlußmöglichkeit für externen Lautsprecher (3,5 mm Klinke)
- eingebauter Pegeltongenerator 20 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz
- Ausgangspegel des Pegeltongenerators schaltbar von +10 dB bis -40 dB, zusätzlich variable Pegelstellung (25 dB)
- Stromversorgung: eingebautes Netzteil 230 V~/4 VA

NF-Signalverfolger SV 7000, Komplettbausatz


Best.Nr.: 45-277-69 198,-

Fertigergerät
Best.Nr.: 45-285-79 298,-

Technische Daten:

- empfindlicher Vorverstärker mit 60 dB Verstärkung
- Eingangspegel einstellbar in 20dB-Schritten von -60 dB bis +60 dB (optische Anzeige mit LEDs)
- VU-Meter zur genauen Pegelmessung, Meßbereich von -20 dB bis +3 dB (von -3 dB bis +3 dB mit 1 dB Auflösung)
- Pegelmessung bezogen auf 0 dB und variabel für relative Verstärkungsmessung möglich
- Frequenzgang des Meßverstärkers und VU-Meters: 20 Hz bis 20 kHz
- eingebauter Pegelregler (ALC) mit 20 dB Regelbereich
- eingebauter Entzerrer (Magnet)-Vorverstärker
- eingebaute NF-Endstufe mit getrennter Lautstärkeeinstellung
- Anschlußmöglichkeit für externen Lautsprecher (3,5 mm Klinke)
- eingebauter Pegeltongenerator 20 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz
- Ausgangspegel des Pegeltongenerators schaltbar von +10 dB bis 40 dB, zusätzlich variable Pegelstellung (25 dB)
- Stromversorgung: eingebautes Netzteil 230 V~/4 VA

MG 7000 Mini-Funktionsgenerator (ELV 37)

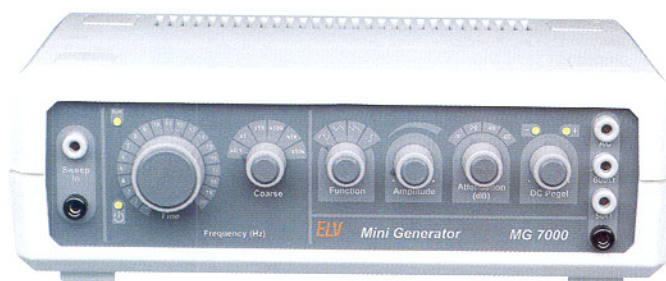

Komplettbausatz nur 99,-

Technische Daten: MG 7000

Frequenzbereich: 0,2 Hz bis 200 kHz (Sinus, Dreieck, Rechteck)
0,1 Hz bis 100 kHz (Sägezahn)
Funktionen: Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck
Ausgangsspannung: max. 10 V_{ss}
Klirrfaktor: 0,5 %
Frequenzeinstellung: .. dekadisch in 6 Stufen
Feineinstellung: kontinuierlich (1:10)
Dämpfung: in 20dB-Stufen von 0 dB bis -60 dB

Amplituden-Feineinstellung: kontinuierlich
Eingänge: 1 Wobbeleingang
Ausgänge: AC, 600 Ω, 50 Ω
Versorgungsspannungen: ... ±8 V bis ±10 V (zwei 9V-Blockbatterien)
Stromaufnahme: ca. ±20 bis ±30 mA (symmetrisch)


Preisgünstiges Gerät, das allen wesentlichen Anforderungen an einen guten NF-Funktionsgenerator erfüllt.

Der MG 7000 liefert Frequenzen im Bereich von 0,2 Hz bis 200 kHz. Die Frequenz-Großeinstellung erfolgt dekadisch in 6 Stufen, während zur Feineinstellung innerhalb einer Dekade ein Poti zur Verfügung steht. Ein Abschwächer dient zur Einstellung der Ausgangsamplitude von 0 bis -60 dB. Zur kontinuierlichen Amplituden-Feineinstellung dient ein Poti.

Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-025-71 99,-

Fertigergerät
Best.Nr.: 45-025-72 198,-

NF-Signalinjektor (ELV 4/91)

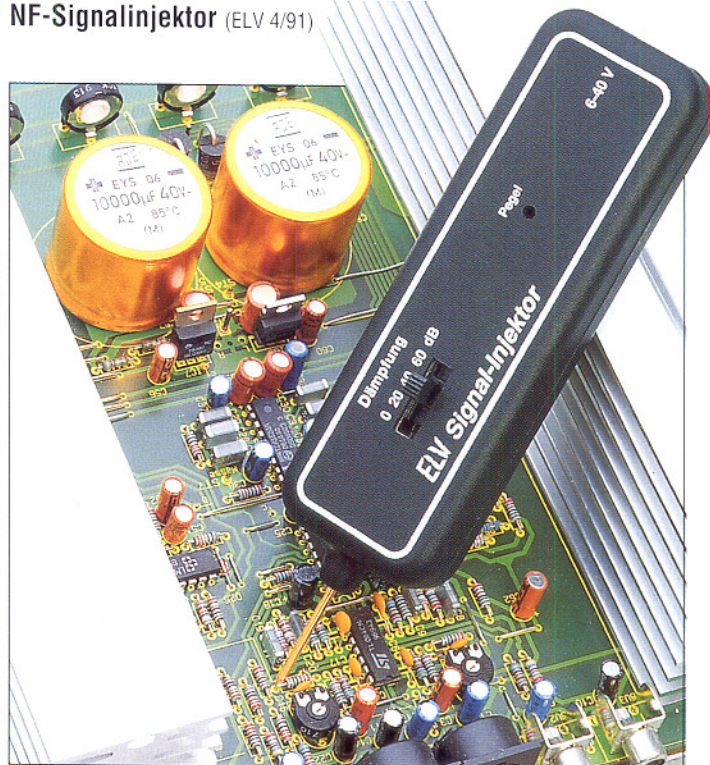

Zur schnellen Fehlerlokalisation in Audiogeräten dient dieser praktische NF-Signal-Injektor. Die Funktionsweise ist denkbar einfach:

Der NF-Signalinjektor stellt ein 1kHz-Sinussignal mit einer vorwählbaren Amplitude zwischen 1 mV und 1 V zur Verfügung. Dieses Signal wird über die vergoldete Tastspitze auf die verschiedenen Stufen der zu untersuchenden Schaltung gegeben. Anhand des vom

Testobjekt verstärkten akustischen Signals kann nun schnell und einfach eine detaillierte Überprüfung erfolgen.

Der NF-Signalinjektor ist als Gegenstück zum Mini-Signalverfolger entwickelt, so daß sich beide Geräte ideal ergänzen, jedoch auch getrennt voneinander eingesetzt werden können.

Komplettbausatz inkl. Platine und Gehäuse mit vergoldeter Tastspitze

Best.Nr.: 45-102-30 24,³⁵



Multi-Function-Generator MFG 9000

0,1 Hz bis 20 MHz (!) umfaßt der Frequenzbereich dieses neuen universellen Function-Generators mit besonders günstigem Preis-/Leistungsverhältnis.

Es sind alle gängigen Kurvenformen wie Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Impuls einstellbar, bei Ausgangsspannungen bis zu 10 V_{ss}.

Ein integrierter Frequenzzähler zeigt die Ausgangsfrequenzen auf einem 4stelligen LED-Display an. Mit Hilfe des eingebauten Vorverstärkers steht somit ein vollwertiger Frequenzzähler auch für externe Signale bis 30 MHz zur Verfügung. Der interne Wobbel-Generator mit einstellbarer Wobbel-Frequenz und vorwählbarem Wobbel-Bereich vervollständigt die Funktionen dieses hochwertigen Labor-Generators.

Durch innovative Technik in Verbindung mit modernsten Halbleiterkomponenten entstand dieser universelle Function-Generator, dessen herausragende Leistungsmerkmale in einer Tabelle zusammengestellt sind.

Die Bedienung des MFG 9000 erfolgt in übersichtlicher Weise, unterstützt durch die anwenderfreundlich gestaltete Front-

platte. So sind z. B. die Auswahl der Signalfrequenz, die Aktivierung des DC-Offsets, die Steuerung des Wobbelteils sowie die Auswahl des Zählereingangssignals über Tipptasten mit optischer Kontrolle durch LEDs realisiert.

Die Einstellung der Ausgangsfrequenz erfolgt mittels eines Drehschalters in 5 Bereichen sowie über zwei Potentiometer (grob und fein). Aufgrund der digitalen Frequenzanzeige ist die Einstellung mit einem Regler ohne Umschaltung im großen Bereich von 100:1 komfortabel und schnell möglich.

Damit neben der maximalen Ausgangsspannung von 10 V_{ss} ebenso kleine Ausgangsspannungen problemlos einstellbar sind, stehen Dämpfungsglieder mit den Faktoren (20 dB = 10:1, 40 dB = 100:1) zur Verfügung.

Mit einem Taster kann der DC-Pegel ein- bzw. ausgeschaltet werden, damit eine langwierige Nullstellung bei Nichtbenötigung vermieden wird.

Für die Kurvenform Rechteck und Dreieck ermöglicht der MFG 9000 die Variation des Tastverhältnisses, so daß ebenfalls die Signalfrequenzen Impuls und Sägezahn zur Verfügung stehen.

Besonders komfortabel ist die Ausführung des Wobbelteils mit einstellbarer Wobbelfrequenz und vorwählbarem Wobbelbereich. Das Signal des internen Wobbelgenerators steht dazu über eine BNC-Buchse zur Verfügung und kann z. B. zur X-Ablenkung eines Oszilloskopes dienen.

Die Wobbelung kann ebenfalls durch eine extern angelegte Spannung vorgenommen werden, wodurch die einfache Realisierung einer Frequenzmodulation möglich ist.

Insgesamt bietet der MFG 9000 alle Ausstattungsmerkmale und technischen Daten, die man von einem Function-Generator der gehobenen Klasse erwarten kann, zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis.



MFG 9000
Komplettbausatz
Kunststoffgehäuse
Best.Nr.: 45-187-11

498,-

MFG 9000
Komplettbausatz
Metallgehäuse
Best.Nr.: 45-239-93

598,-

MFG 9000
Fertiggerät
Kunststoffgehäuse
Best.Nr.: 45-188-74

798,-

MFG 9000
Fertiggerät Metallgehäuse
Best.Nr.: 45-239-94

898,-

Gehäuse-Umbausatz
Metallgehäuse mit gerätespezifischer Front- und Rückplatte sowie allen erforderlichen Teilen, um ein MFG 9000 im Kunststoffgehäuse auf ein Metallgehäuse umzurüsten.
Best.Nr.: 45-239-95

149,-

Technische Daten: MFG 9000

Ausgangs-Kenndaten:

Frequenzbereich: .. 0,1 Hz - 20 MHz,
5 Bereiche
Ausgangssignale: .. Sinus, Rechteck,
Impuls, Dreieck, Sägezahn, DC
DC-Pegel: ±7 V
Ausgangswiderstand: 50 Ω
Dämpfung: 0 dB, 20 dB, 40 dB
Klirrfaktor (Sinus): < 1 %
Anstiegszeit (Rechteck): < 12 ns
Amplitudenstabilität: 4 % im
gesamten Bereich

Tastverhältnis: 10 % - 90 %
Sync.-Ausgang: TTL-Pegel, 50 Ω
Anstiegszeit (Sync): < 5 ns

Wobbel-Teil

Wobbel-Bereich: 1 : 1 - 100 : 1
Start und Stopfrequenz
einstellbar

Wobbel-Frequenz: 1 Hz - 10 Hz
Interner Generator: linear
Wobbel-Eingang: ± 2 V = 1 : 100
Eingangswiderstand: 20 kΩ
Wobbel-Ausgang: 4 V_{ss}
Ausgangswiderstand: 1 kΩ


Frequenzzähler (int./ext.)

Anzeige: 4stellig, LED
Bereich: DC - 30 MHz
Torzeiten: 10 s, 1 s, 0,1 s
(je nach Bereich)

Genauigkeit: ± 1 Digit
Empfindlichkeit: 50 mVeff
Eingangswiderstand: 1 MΩ
Eingangsspannung: max. 50 V

Allgemeine Daten

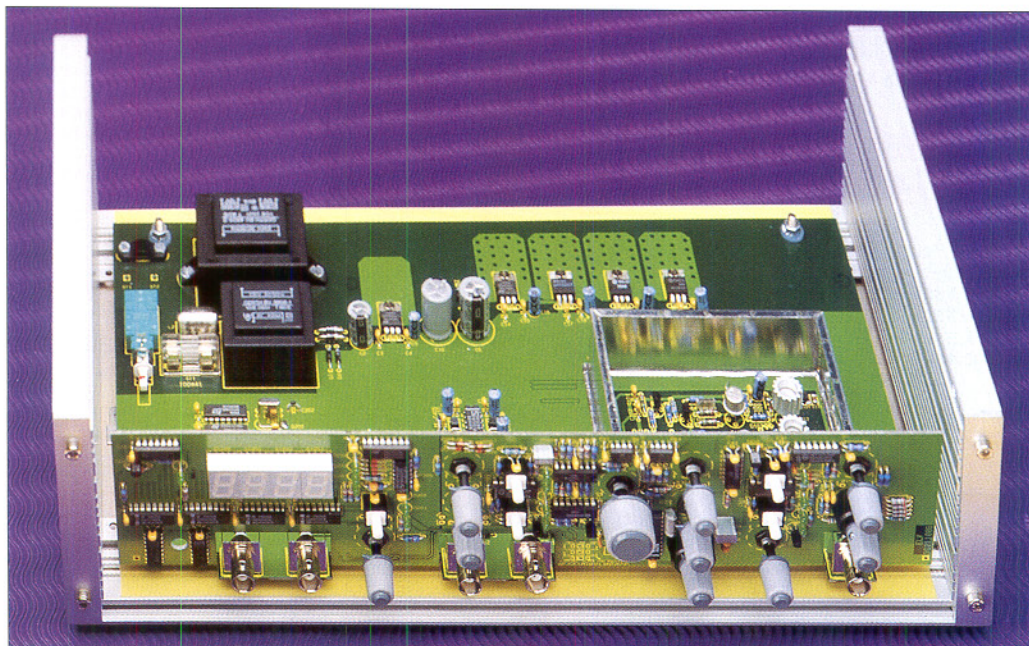Spannungsversorgung: 230 V
Leistungsaufnahme: 13 VA
Abmessungen:
Kunststoff: 350 x 210 x 110 mm
Metall: 348 x 223 x 112 mm
Gewicht:
Kunststoff / Metall ca. 1,8 kg / 3,2 kg



SAFT NC-Akkus

Die universell einsetzbaren NC-Akkus von Saft zeichnen sich durch eine hohe

Lebensdauer aus und sind durch Sinter-
elektroden (außer 9V-Block) für eine
Schnell-Ladung geeignet.

Typ	Micro	Mignon	Mignon	Mignon	Baby	Mono	9V-Block
Kapazität:	220 mAh	600 mAh	700 mAh	950 mAh	2200 mAh	4000 mAh	110 mAh
Abm (mm):	H 44 Ø 10	H 50 Ø 14	H 50 Ø 14	H 50 Ø 14	H 49 Ø 25	H 60 Ø 32	49 x 26 x 16
Best.Nr.:	45-332-36	45-332-37	45-332-38	45-332-39	45-332-40	45-332-41	45-332-42
Preis:	3,75	1,95	2,45	2,95	8,95	12,95	13,95



Panasonic NC-Akkus

Die NC-Akkus von Panasonic zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: lange Lebensdauer, Aufladung mit hohem Ladestrom, großer Temperaturbe-

reich, lange Lagerzeit. Wartungsfreie, stabile und gegen Auslaufen gesicherte Konstruktion.

Typ:	Lady	Micro	Mignon	Mignon	Mignon	Baby	Mono	9V-Block
Kapazität:	150 mAh	250 mAh	600 mAh	800 mAh	1000 mAh	2200 mAh	4000 mAh	120 mAh
Abm (mm):	H 29 Ø 12	H 44 Ø 10	H 50 Ø 14	H 50 Ø 14	H 50 Ø 14	H 50 Ø 25	H 60 Ø 32	49 x 26 x 16
Best.Nr.:	45-180-39	45-180-40	45-180-52	45-180-53	45-302-44	45-180-54	45-180-55	45-180-56
Preis:	4,40	3,90	2,70	3,30	4,50	7,40	15,40	14,90



VARTA Nickel-Metall-Hydrid-Akkus „AccuPlus“

Deutlich umweltfreundlicher, da 0 % Cadmium, bis zu 100 % mehr Kapazität als vergleichbare NC-Akkus, höchste Lebensdauer, kein Memory-Effekt, bis zu 1000mal wieder aufladbar, lange Lebensdauer, gasdicht, wartungsfrei.

Typ:	Mignon	Baby	Mono	9V-Block
Kapazität:	900 mAh	2600 mAh	5000 mAh	120 mAh
Abm (mm):	H 50 Ø 14	H 50 Ø 25	H 60 Ø 32	49 x 26 x 15
Best.Nr.:	45-222-91	45-222-93	45-222-94	45-222-95
Preis:	6,50	18,50	27,50	19,50

VARTA „AccuPlus“ NC-Akkus

Durch die 100 Jahre Erfahrung mit „Aufladbaren“ zählen Varta-Qualitäts-Akkus zu den meistverkauften in Deutschland. Varta „AccuPlus“-NC-Akkus liefern bei extremer Belastung eine deutlich höhere Leistung als Primärzellen. Die Akkus zeichnen sich durch eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer aus. Ideal einsetzbar für Büro- und Telekommunikations- sowie Audio- und Videogeräte.



Typ:	Lady	Micro	Mignon	Baby	Mono
Kapazität:	150 mAh	200 mAh	750 mAh	2000 mAh	4000 mAh
Abm (mm):	H 29 Ø 12	H 44 Ø 10	H 50 Ø 14	H 50 Ø 25	H 60 Ø 32
Best.Nr.:	45-222-81	45-222-82	45-222-83	45-222-84	45-222-85
Preis:	5,30	5,60	3,95	12,40	19,50

Ansmann-Nickel-Metall-Hydrid-Akkus

Mignon 1400 mAh

Die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus bieten gegenüber den Nickel-Cadmium-Akkus folgende Vorteile: zum Teil mehr als doppelte Kapazität eines herkömmlichen Akkus, kein Memory-Effekt. Ohne Blei, Quecksilber, Lithium und Cadmium.



Typ:	Micro	Mignon	Mignon mit Lötfläche	Baby	Mono	9V-Block
Kapazität:	500 mAh	1400 mAh	1400 mAh	3500 mAh	7000 mAh	150 mAh
Abm (mm):	H 44 Ø 10	H 50 Ø 14	H 50 Ø 14	H 50 Ø 25	H 60 Ø 32	49 x 26 x 16
Best.Nr.:	45-332-43	45-332-44	45-332-45	45-332-46	45-332-47	45-332-48
Preis:	6,95	6,45	7,95	15,95	26,50	15,95

Gold Caps

Diese hochkapazitiven Kondensatoren dienen vorwiegend zur Notstromversorgung von Datenspeichern, im Falle einer Stromversorgungsunterbrechung sichern sie den Speicherinhalt. Da Gold Caps im Prinzip wie normale Kondensatoren gehandhabt werden können, ist keine separate Ladeschaltung erforderlich. Durch die miniaturisierte Bauform




und die unproblematische Anwendung sind Gold Caps sehr vielseitig einsetzbar.

Kapazität	Spannung	Rastermaß	(Ø x H)	Best.Nr.	Preis
0,047F	5,5 V	10 mm	11,5 x 6 mm	45-302-45	2,90
0,1F	5,5 V	10 mm	11,5 x 6 mm	45-302-46	3,10
0,47F	5,5 V	20 mm	20 x 6 mm	45-302-47	6,10
1 F	5,5 V	20 mm	20 x 6 mm	45-302-90	6,50

NC Akkus - Printausführung

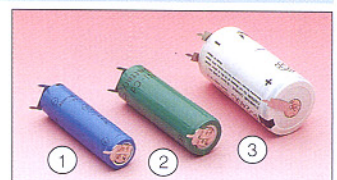Bewährte Panasonic NC-Akkus in Printausführung zur einfachen Platinenmontage.



Modell	Typ	Bauform	V	mAh	(Ø x H) / mm	Best. Nr.	Preis
① P-60	R	Mignon*	1,2	600	14,0 x 47,8	45-302-48	5,90
② P-160	S		1,2	1600	16,5 x 49,5	45-302-49	9,30
③ P-240	N	Baby	1,2	2400	25,3 x 48,8	45-302-50	12,90

Alkali-Mangan-Batterien DURACELL „Powercheck“ und „Ultra“



DURACELL „Powercheck“

Typ	9V-Block	Micro	Mignon	Baby	Mono
Best.Nr.:	45-333-49	45-333-50	45-333-51	45-333-52	45-333-53
Packung zu je	1 Stück	4 Stück	4 Stück	2 Stück	2 Stück
Preis:	7,95	8,95	7,95	6,95	8,95

0 % Quecksilber

0 % Cadmium

Mit Teststreifen



Hochleistungsfähige 1,5V-Gerätebatterien mit integriertem Teststreifen zur Rest-Kapazitätsprüfung.

Die Batterien sind auslaufgeschützt und schadstofffrei mit 0% Quecksilber sowie 0% Cadmium.

Die Reihe „Powercheck“ ist für allgemeine Anwendungen vorgesehen, während die Reihe „Ultra“ speziell für High-Tech-Anwendungen mit besonders hohem Strombedarf wie schnurlose Telefone, Funkgeräte, Kameras, Fernsteuerungen etc. prädestiniert ist.

DURACELL „Ultra“

Mignon, Packung zu je 4 Stück
Best.Nr.: 45-333-55 9,95

DURACELL „Ultra“

Micro, Packung zu je 4 Stück
Best.Nr.: 45-333-54 10,95



Alkali-Mangan-Batterien „Green-Alkaline“

Hochleistungsbatterien für allgemeine Anwendungen von der Taschenlampe bis zur Spielzeugfernsteuerung.

- Hält deutlich länger als eine herkömmliche Zink-Braunstein-Batterie

- 0 % Quecksilber
- 0 % Cadmium
- Optimaler Auslaufschutz
- Durch eine neue Zusammensetzung der Rohmaterialien steigt die Lagerfähigkeit auf 4 Jahre.

Typ:	9V-Block	Lady	Micro	Mignon	Baby	Mono
Best.Nr.:	45-118-27	45-118-29	45-153-17	45-118-28	45-153-18	45-153-19
Abmessungen (mm):	49 x 26 x 16	H 29 Ø 12	H 44 Ø 10	H 50 Ø 14	H 49 Ø 25	H 61 Ø 33
Preis:	5,90	3,95	1,75	1,45	2,75	3,75

0 % Quecksilber

0 % Cadmium



DIE BATTERIE-EXPERTEN

Alkaline „Extra Longlife“

Die „Extra Longlife“-Alkaline-Batterie von einem der weltweit größten Hersteller von Batterien. 0 % Quecksilber und Cadmium.

Geeignet für alle Geräte mit extrem hohen Schutzanforderungen und Dauernutzung. Frischegarantie wurde auf 4 Jahre verlängert.

Typ:	9V-Block	Lady	Micro	Mignon	Baby	Mono
Best.Nr.:	45-222-62	45-222-63	45-222-64	45-222-65	45-222-66	45-222-67
Abmessungen (mm):	48 x 26 x 16	H 29 Ø 12	H 44 Ø 10	H 50 Ø 14	H 50 Ø 25	H 61 Ø 33
Preis:	3,45	2,45	0,95	0,95	1,45	1,95

0 % Quecksilber

0 % Cadmium



DURACELL-Alkaline-Batterien

Leistungsfähige Alkaline-Batterien für den allgemeinen Einsatz in elektronischen Geräten, Fotogeräten, Leuchten und Spielzeugen mit hohem Strombedarf.

Typ	Spannung	Abm. (mm)	Best.Nr.	Preis/Stck.
Micro	1,5 V	H 44 Ø 10	45-333-56	1,50
Mignon	1,5 V	H 50 Ø 14	45-333-57	1,40
Baby	1,5 V	H 50 Ø 25	45-333-58	2,60
Mono	1,5 V	H 61 Ø 33	45-333-59	3,95
9V-Block	9 V	48 x 26 x 16	45-333-60	6,95
Flach 3R12	4,5 V	61 x 64 x 21	45-333-61	6,95
MN 21	12 V	H 27 Ø 10	45-333-62	5,40
7K67 (4LR61)	6 V	35 x 47 x 9	45-333-63	8,95


VdS-geprüft

Kobe/Panasonic Bleiakkus für Profis

Wartungsfrei und lageunabhängig.

Hermetisch geschlossen für Bereitschaftsparallelbetrieb und Zyklenbetrieb. VdS-geprüft (VdS = Verband der Sach-

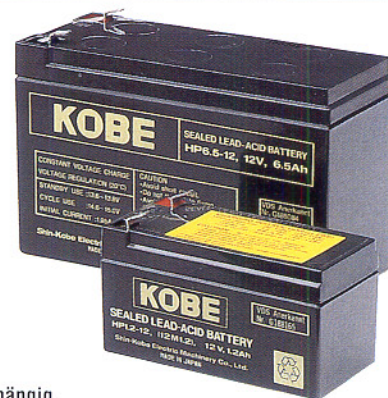versicherer). Einsetzbar z. B. in Alarmanlagen, Solaranlagen, Laborgeräten, medizinischen Geräte etc.



Spannung	Kapazität	LxBxH (mm)	Best.Nr.	Preis
6 V	3,4 Ah	134 x 34 x 60	45-180-59	24,-
6 V	10 Ah	151 x 50 x 94	45-180-60	37,-
12 V	1,2 Ah	98 x 48 x 51	45-107-26	37,-
12 V	2,2 Ah	177 x 34 x 60	45-180-63	42,-
12 V	3,4 Ah	134 x 69 x 60	45-180-64	49,-
12 V	6,5 Ah	151 x 65 x 94	45-125-52	56,-
12 V	24 Ah	125 x 165 x 175	45-180-66	129,-



PANASONIC Photo-Alkaline-Batterien

Speziell an den hohen Strombedarf von Fotogeräten angepaßte Alkaline-Batterien.

Micro, Packung zu je 4 Stück
Best.Nr.: 45-333-64 5,95

Mignon, Packung zu je 4 Stück
Best.Nr.: 45-333-65 4,95

4LR61, Packung zu 1 Stück
Best.Nr.: 45-333-66 6,95

0 % Quecksilber
0 % Cadmium

Blei-Gel-Ladegerät BGL 7000

Zum vollautomatischen Laden speziell von Blei-Gel-Akkus (6 V und 12 V) ist dieses Ladegerät konzipiert.

Die maximale Lebensdauer von Blei-Gel-Akkus ist nur unter optimalen Ladebedingungen erreichbar, wobei für die teuren Energiespeicher das Überladen besonders schädlich ist. Wird der Blei-Gel-Akku hingegen ohne Ausgleichs- bzw. Erhaltungsladung über einen längeren Zeitraum gelagert, so entsteht ein erheblicher Kapazitätsverlust durch Selbstentladung.

Mit dem BGL 7000 wird der angeschlossene Akku immer im voll geladenen Zustand gehalten und steht dann, wenn er benötigt wird, mit der vollen Leistung zur Verfügung.

Entladene Blei-Gel-Akkus werden aufgrund der extrem steilen Stromspannungskurve zunächst mit einem Konstantstrom geladen. Ab Erreichen der Erhaltungsladespannung von 2,23 V je Zelle erfolgt die Konstantspannungsladung. Sobald die Erhaltungsladespannung von 2,23 Volt je Zelle erreicht ist, tritt dann der charakteristische Stromabfall auf.

Solange der zu ladende Akku während des Ladevorgangs noch eine relativ hohe Stromaufnahme aufweist, d. h. noch genügend Energie speichern kann, ist die beschleunigte Ladung mit bis zu 2,45 Volt je Zelle zulässig.

Das BGL 7000 arbeitet nach dem zuvor beschriebenen Ladeprinzip, d. h. es wird zuerst mit einem in 12 Stufen von 0,1 A bis 1,4 A einstellbaren Konstantstrom geladen. Als dann erfolgt die Ausgleichsladung mit erhöhter Zellenspannung, und zuletzt wird der angeschlossene Akku durch Erhaltungsladung ständig im Vollzustand gehalten.

Mit Hilfe der Leuchtdioden „Laden“, „Ausgleichsladung“ und „Voll“ erfolgt die Anzeige des aktuellen Ladestatus. Des weiteren wird eine Verpolung des Akkus sowie das Ansprechen der elektronischen Temperatursicherungen für die Endstufe und den Netz-



transformator auf der Frontplatte des BGL 7000 angezeigt.

Dank der übersichtlich gestalteten Frontplatte ist die Bedienung des Ladegerätes sehr einfach. Es ist lediglich der Akku polaritätsrichtig an die zugehörigen Anschlußbuchsen (Polklemmen) anzuschließen und die Nennspannung (6 V oder 12 V) sowie der gewünschte Ladestrom einzustellen. Der komplette Ladezyklus läuft dann vollautomatisch ab.

Das Ladegerät verfügt über einen integrierten Verpolungsschutz mit Leuchtdiodenanzeige, wobei eine Verpolung weder den Akku noch das Ladegerät beschädigen kann.

Blei-Gel-Ladegerät
Komplettbausatz Kunststoffgehäuse
Best.Nr.: 45-240-01

99,⁵⁰

Technische Daten: Blei-Gel-Ladegerät BGL 7000

Akku-Nennspannung: wahlweise 6 V oder 12 V
Ladestrom: einstellbar in 12 Stufen
von 0,1 A bis 1,4 A
Ladeverfahren: Konstantstrom/Konstantspannung
Ladespannung: 7,05 V/14,1 V
Erhaltungsladespannung: 6,69 V/13,38 V
Anzeigefunktion: ... Voll, Ausgleichsladung, Laden,
Temp. Trafo, Temp. Endstufe, Verpolt
Abmessungen (BxHxT): 272 x 92 x 150 mm

Fertigergerät Kunststoffgehäuse
Best.Nr.: 45-240-02

198,-

Netzfreeschalter NFS 97

Befreien Sie sich von unnötigem Elektromagnetismus. Der NFS 97 nimmt automatisch eine völlige Netztrennung vor, sobald der letzte daran angeschlossene Verbraucher (z. B. Nachttischlampe) ausgeschaltet wurde.

Viele Menschen schlafen jede Nacht in einem elektrischen Störfeld, hervorgerufen durch elektrische Kabel hinter oder unter Ihrem Bett, die z. B. zur Versorgung der Nachttischlampe oder anderer Verbraucher dienen. Auch nach dem Ausschalten der Nachttischlampe führen diese Kabel noch Spannung wodurch das elektrische Störfeld stets vorhanden ist. Es gibt viele weitere Situationen, in denen man sich mit Störfeldern umgibt, die nicht unbedingt erforderlich sind.

Der von ELV entwickelte Netzfreeschalter NFS 97 schaltet die Netzspannung direkt an der Steckdose ab, sobald der letzte dort angeschlossene Verbraucher ausgeschaltet wurde. Damit entfällt dann auch das Störfeld, und es kann zu keiner Beeinträchtigung des Wohlbefindens

Technische Daten: NFS 97

Betriebsspannung: 230V/50Hz
max. Anschlußleistung: 4000 VA
Eigenverbrauch: 0,6 W
Abschaltung: 2polig (L und N)
Meßspannung: 6VDC
Einschaltswelle: .. <5kΩ (ca. 10 W)
Ausschaltstrom: <20mA (ca. 5 VA)
Abmessungen (BxHxT):
..... 68 x 131 x 77 mm

durch diese elektrischen Störfelder mehr kommen.

Die automatische Schaltfunktion des NFS 97 wird durch eine „intelligente“ Elektronik wie folgt ausgeführt: Der Stromfluß der angeschlossenen Verbraucher wird vom NFS 97 ständig gemessen. Sobald die Leistungsaufnahme unter 5 W sinkt, nimmt der NFS 97 eine komplette 2polige Netztrennung vor. Gleichzeitig wird eine kleine 6V-Gleichspannung zu Meßzwecken an die sonst 230V-Wechselspannung führenden Steckdose gelegt, um zu prüfen, ob ein angeschlossener Verbraucher wieder eingeschaltet wurde. Sinkt der angeschlossene Lastwiderstand unter 5 kΩ, was einer Nenn-Anschlußleistung von ca. 10 W entspricht, schaltet der NFS 97 vollautomatisch wieder die 230V-Netzwechselspannung durch. Da das Ganze nahezu verzögerungsfrei und vollautomatisch abläuft, merkt der Nutzer vom Vorhandensein des NFS 97 praktisch nichts. Lediglich die Kontroll-LED signalisiert die durchgeschaltete Netzspannung.

Die Installation des Netzfreeschalters ist aufgrund des praktischen Stecker-Steckdosengehäuses in Sekunden schnelle ausgeführt. Aufgrund der 2poligen Abschaltung (sowohl Phase als auch nur Leiter werden vollständig vom Netz getrennt) ist die Einsteckrichtung des NFS 97 vollkommen egal - das Gerät arbeitet in jeder Einsteckrichtung absolut zuverlässig.

Netzfreeschalter NFS 97, Fertiggerät
Best.Nr.: 45-303-01



Netz-Entstörfilter NEF 97



Zur Verringerung von Netzstörungen


Das Netz-Entstörfilter NEF 97 sorgt für eine wirksame Filterung der zum Teil erheblich mit hochfrequenten Störungen verunreinigten Netzversorgungs-spannung und verbessert die Betriebssicherheit empfindlicher elektronischer Geräte. Das Filter ist zur Verringerung der netzgebundenen Störaussendung eines störenden Gerätes oder zur Erhöhung der Betriebssicherheit eines gestörten Gerätes einsetzbar. Es werden hiermit sowohl die asymmetrischen als

auch die symmetrischen Komponenten der Netzstörungen wirksam unterdrückt.

Best.Nr.: 45-291-01 39,⁹⁵

Technische Daten

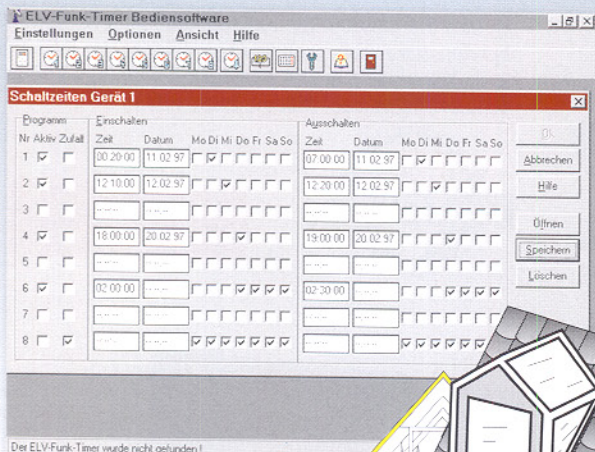Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 4 A
Dämpfung: > 20dB (bis 30MHz)
Abmessungen: ... 132 x 67 x 40 mm




PC-Funkschaltssystem

- über 3000 verschiedene Geräte per PC steuerbar
- Funkverbindung bis zu 100 m

Die Programmierung der Schaltzeiten erfolgt über eine komfortable Windows-Steuersoftware auf einem PC. Dabei wird der PC-Funktimer an eine serielle Schnittstelle (RS 232) des PCs angeschlossen. Die integrierte DCF-Uhr sorgt für höchste Präzision.

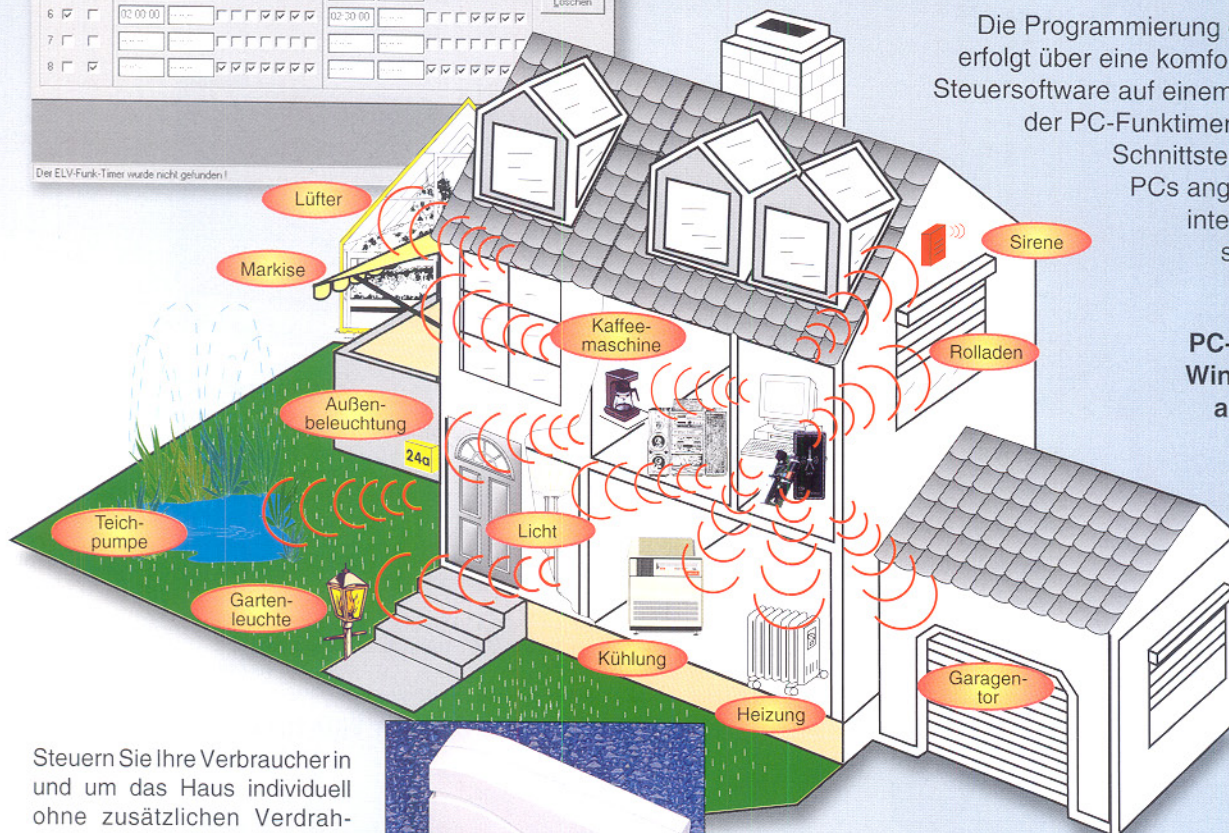PC-Funktimer inkl. Windows-Software auf 3,5"-Diskette



99,-
45-277-87


Öko-Stecker-
netzteil
ÖNT 300

14,95
45-221-86

Steuern Sie Ihre Verbraucher in und um das Haus individuell ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand einfach von Ihrem PC aus.

Große Gerätevielfalt

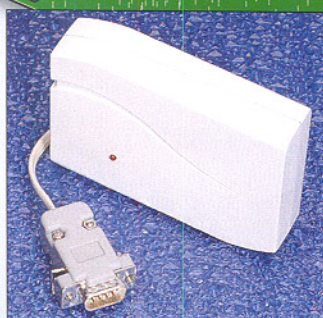Per Funk können neben Schaltsteckdosen auch Dimmer und Aufputzfunkschalter für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wie z. B. Garagentoren und Türöffner angesteuert werden.



Einfache, übersichtliche Bedienung

Angeschlossen an die serielle Schnittstelle des PCs lassen

sich Befehle und Sequenzen komfortabel mit der zugehörigen Windows-Software programmieren.

Das PC-Funkschaltssystem kann auch bei ausgeschaltetem PC Schaltaufgaben ausführen. Dazu erfolgt zuvor die Programmierung von bis zu acht Schaltern/Dimmern über den

PC und die Speicherung im externen Gerät (bis zu 128 Schaltzeiten).

Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung erfolgt über eine 9V-Blockbatterie oder wahlweise über ein 12V-Steckernetzteil.

Funkschaltsteckdose

Mikroprozessor-gesteuert und per Tastendruck auf jeden beliebigen Kanal programmierbar. Über die Bedientaste kann der Schaltvorgang auch direkt am Gerät erfolgen. Schaltleistung: 4000 VA.

29,-
45-292-15

Funkdimmer

Funktion und Einsatz wie bei der Schaltsteckdose jedoch mit zusätzlicher Dimmfunktion für angenehmes individuell einstellbares Licht.

39,-
45-302-17

Halogenlampen-Dimmer



Auch nachträglich einsetzbar. Jetzt können Sie sogar Ihre Halogenleuchten per Funkschalter dimmen. Einfach den Dimmer vor Ihren Halogenlampen einsetzen. Die Funktion des normalen Lichtschalters bleibt dabei voll erhalten.

39,-
45-302-16

Stationärer Funkschalter mit Sicherheitscodierung

Für das Fernschalten stationärer Einrichtungen, die eine erhöhte Sicherheitscodierung verlangen, z. B. Garagentore, Türöffner etc. Erhöhte Störsicherheit durch FM-Modulation.



99,-
45-320-79



Eine Empfehlung von

Computer Bild

UDIO EMPFEHLUNG ISON

Video-Kopierschutzdecoder VKD 7002

Nutzen Sie die legitimen Möglichkeiten beim Überspielen und Archivieren von Leihvideos. Der VKD 7002 wirkt zuverlässig gegen alle derzeit gängigen Kopierschutzverfahren auf Videoleihkassetten.



Mit Sender-Logo-Ausblendung!



Störungsfreies Überspielen aller kopierschutzgeschützten Videofilme

Der VKD 7002 eliminiert zuverlässig alle derzeit bekannten Kopierschutz-Störimpulse auf Videokassetten. Im Gegensatz zur üblichen Ausblendtechnik schaltet

der VKD 7002 gezielt die reine sichtbare Bildinformation durch, während sämtliche übrigen Signale bearbeitet bzw. neu generiert werden.

Einfache Handhabung

Der VKD 7002 ist mit drei Scart-Buchsen ausgestattet, zum Anschluß von zwei Videorecordern und einem Fernsehgerät und wird einfach in die Verbindungs-

leitung zwischen wiedergebendem und aufnehmendem Recorder eingefügt. Die Kopierichtung ist am VKD 7002 umschaltbar, d. h. Recorder A ist der Abspieler und Recorder B das aufzeichnende Gerät oder umgekehrt. Bei ausgeschaltetem Decoder wird der jeweils selektierte Zuspäler zum Fernsehgerät durchgeschleift.

Zur Stromversorgung ist der VKD 7002 mit einem eingebauten 230V-Netzteil ausgestattet.

Optimierung der Bildqualität

Durch die eingesetzte Technik ist bei verschliffenen Synchronimpulsen sogar eine deutliche Verbesserung der Zeichnungsqualität möglich. Des Weiteren steht zur Optimierung der Bildqualität der Einstellregler „Kontur“ zur Verfügung.

Fertigerät
Best.Nr.: 45-250-59 **198,-**
Komplettbausatz
Best.Nr.: 45-243-93 **149,-**

Auto-Video-Selector AVS 4

(ELV 3/94)



Sie möchten mehrere Videogeräte an Ihr Fernsehgerät anschließen, obwohl nur eine Scart-Buchse vorhanden ist? Mit dem automatischen Videoumschalter AVS 4 kein Problem. Des Weiteren können Sie mit dem AVS 4 auch ein beliebiges Video-Eingangssignal auf bis zu 4 Ausgänge verteilen. Die aktive Umschaltung mit integrierten Verstärkern sorgt für hervorragende Übertragungsqualität. Zur Versorgung dient ein 12 V/500mA-Steckernetzteil (z. B. ELV-Steckernetzteil Typ AD-1250B, Best.Nr.: 45-117-08, DM 11,95).


Erweitern Sie Ihren Scart-Anschluß auf 4 Eingänge

Komplettbausatz inkl. Gehäuse
Best.Nr.: 45-160-18 **99,-**

Fertigerät
Best.Nr.: 45-161-52 **149,-**

Video-Kopierschutz-Decoder VKD 1001

Videokopierschutz preiswert

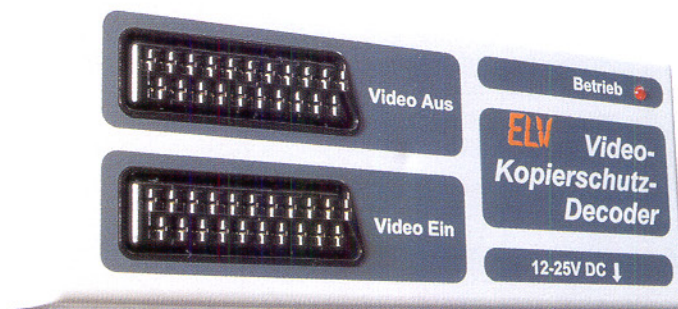

Dieser besonders preiswerte Video-Kopierschutz-Decoder mit Scart-Ein- und Ausgang ermöglicht das störungsfreie Überspielen von sämtlichen, derzeit im Handel befindlichen, kopierschutzgeschützten Videofilmen (Stand: März 1997). Einfach in die Verbindungsleitung zwischen wiedergebendem und aufnehmendem Videorecorder eingefügt, blendet der Decoder Macrovisions-Störimpulse innerhalb der vertikalen Austastlücke sowie vor dem vertikalen Synchronimpuls zuverlässig aus. Die Spannungsversorgung des Decoders erfolgt über ein unstabiliertes 12V-Steckernetzteil mit 300 mA Strombelastbarkeit (z. B. Best.Nr.: 45-223-05, DM 8,95).

Technische Daten: Video-Kopierschutz-Decoder VKD 1001

Video-Eingang: Scart-Buchse (1 Vss)
Impedanz 75 Ω
Video-Ausgang: Scart-Buchse
(1Vss an 75 Ω)
Spannungsversorgung: Steckernetzteil 12V/300 mA (3,5mm-Klinke)
Abmessungen (LxBxH):
140 x 60 x 26 mm

Video-Kopierschutz-Decoder VKD 1001
Best.Nr.: 45-244-45 **99,⁵⁰**

Werkstattzubehör

Kaltlicht-Werkstatt-Lupenleuchte

Ideale Kombination von Lupe und Kaltlicht

In der Elektronik und Feinmechanik sind im Werkstatt-Labor- und Ausbildungsbereich häufig besonders feine, anspruchsvolle Arbeiten auszuführen. Hier bietet sich der Einsatz dieser Kaltlicht-Lupenleuchte an. Durch die ringförmige, blendfreie Anordnung der Leuchtstofflampe ergibt sich eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Die augenschonende verzerrungsfreie Vergrößerung durch eine hochwertige, großflächige 3-Dioptrien-Linse ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Daher auch ideal für alle Präzisionsarbeiten geeignet, so z. B. auch im Bereich der SMD-Technik.

Die 22W-Ring-Leuchtstofflampe sorgt für starke, ausgeglichene Beleuchtung bei niedrigem Stromverbrauch und minimale Wärmeentwicklung.

Die Vergrößerung erfolgt durch eine hochwertige 3-Dioptrien-Linse mit 125 mm Ø.

Gelenkarm und Leuchtenkopf sind allseits in weiten Bereichen dreh- und schwenkbar mit einem Arbeitsradius von 105 cm. Farbe: Weiß

Kaltlicht-Werkstatt-Lupenleuchte

Betriebsfertig mit 22W-Ring-Leuchtstofflampe, Tischklemmer und 175 cm langem Anschlußkabel.

Best.Nr.: 45-267-95 79,-

Ersatz-Ring-Leuchtstoffröhre, 22 W
Best.Nr.: 45-181-31 22,-

Werkstatt-Lupenleuchte (kleine Abbildung)

Besonders preisgünstige Lupenleuchte für Haushalt, Hobby, Beruf und Schule. Der 3-Punkt-Federgelenkarm sorgt für große Ausladung (100 cm) und Beweglichkeit. Wahlweise Tisch- oder Wandbefestigung. Der Lupen-Dreh- und -Schwenkbereich überstreicht ca. 340°. Große, verzerrungsfreie 3-Dioptrien-Linse mit 90 mm Durchmesser. Farbe: Schwarz.

Werkstatt-Lupenleuchte

mit Lupe, Tischklemmer und 150 cm Anschlußkabel.

Best.Nr.: 45-181-32 39,-



Anti-Statik-Armband

Für den Schutz empfindlicher elektronischer Bauteile vor statischen Aufladungen leistet dieses Anti-Statik-Armband wertvolle Dienste.

Das angenehm zu tragende Armband besteht aus Stretchmaterial und paßt sich so jedem Handgelenk gut an.

Über den Metall-Druckknopf wird die flexible Spiralzuleitung angeschlossen, an deren anderem Ende sich eine Krokroklemme befindet, die mit dem Erdpotential zu verbinden ist.

Gemäß den VDE-Vorschriften EN 100 015 ist ein 1MΩ-Ableitwiderstand in die Zuleitung integriert. Auf diese Weise werden statische Aufladungen zuverlässig abgeleitet.


Bitte beachten Sie bei der Anwendung die geltenden VDE- und Sicherheitsbestimmungen!



Anti-Statik-Armband mit Zuleitung
Best.Nr.: 45-123-91 5,95

Der flexible Helfer - Helping Hand


Ein Muß für jeden Modellbau-, Elektronik- und Feinmechanik-Arbeitsplatz. Ein mit rutschsicherem Moosgummi beschichteter Fuß-Alufuß sorgt für sicheren Stand und ein mit zwei stabilen, beweglichen Halteklammern bestückter und durch ein Doppelgelenk in allen Achsen schwenkbarer Objektträger ermöglicht das sichere Halten des Objekts in allen Lagen. Einfaches Arretieren und Lösen aller drei Gelenke durch Flügelschrauben. Statt der Halteklammern mit Bananenstecker-Aufsteckmöglichkeit können auch andere Objekte durch die Haltegelenke fixiert werden. Ein viertes, ebenfalls in allen Achsen

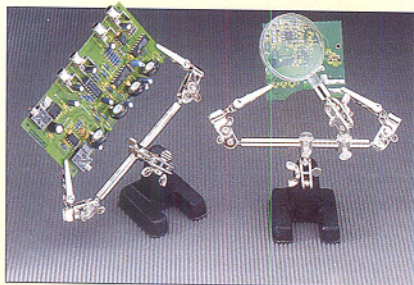

schwenkbare Gelenk trägt eine Lupe, die vor allem bei sehr filigranen Arbeiten hilft.
Helping Hand mit Lupe
Best.Nr.: 45-295-13 10,50

Helping Hand, gleiche Ausführung, jedoch ohne Lupe
Best.Nr.: 45-295-14 7,50

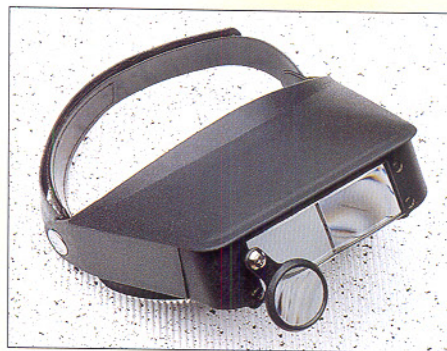
Lupenbrillen für Elektronik, Modellbau und Feinmechanik



Universell einsetzbare Lupenbrille mit Mehrfach-Linsensystem, ideales Laborhilfsmittel für alle feinen Arbeiten, bei denen es auf höchste Genauigkeit ankommt - die Hände bleiben frei!
Sicherer Halt auf dem Kopf mit verstellbarem Halteband mit Klettverschluss. Lupenhalter schwenkbar mit Abdeckung gegen Fremdlucht.

Eine Doppellupe feststehend, eine weitere Doppellupe zusätzlich einschiebbar und eine Einzellupe für stärkere Vergrößerungen zusätzlich vor die Doppellupen schwenkbar. Damit ergeben sich eine Reihe von Vergrößerungsfaktoren je nach Kombination: 1,8 - 2,3 - 3,7 - 4,8. Auch für Brillenträger geeignet. Gewicht: 110 g.

Lupenbrille
Best.Nr.: 45-237-72 29,95

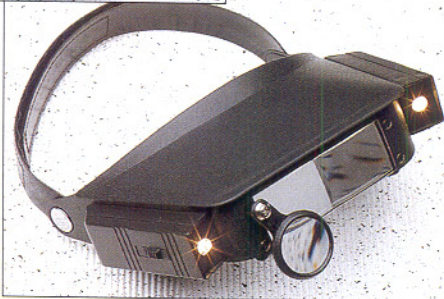

Lupenbrille mit Objektbeleuchtung wie oben, jedoch mit zwei seitlich angebrachten Strahlern, die das Arbeitsobjekt hell ausleuchten. Betrieb mit insgesamt 4 Microzellen 1,5 V. Gewicht mit Batterien nur 180 g.
Best.Nr.: 45-237-73 44,50


Passende Alkali-Mangan-Batterien 1,5 V Micro (4 Stück erforderlich).
Best.Nr.: 45-153-17 per Stück 1,75

Isel-Rund um die Leiterplatte ...ein bewährtes Konzept, ein komplettes Angebot

Leiterplatten

isel-Basismaterial

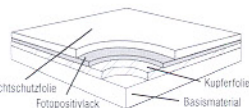
- Basismaterial 1,5 mm stark mit 0,035 mm Cu-Auflage
 - Epoxyd FR4 nach DIN 40802, Freigaben UL, MIL, BS, NF
 - Pertinax FR2 nach DIN-IEC 249, NEMA LI-1, BS, NF, UL
 - hochwertiger Fotolack mit kurzen Prozesszeiten
- z. B.: FR4, 1-seitig fotobesch., Lichtschutzfolie,
100 x 160 mm **2,99 DM / Stück**
- z. B.: FR2, 1-seitig fotobesch., Lichtschutzfolie,
100 x 160 mm **2,07 DM / Stück**



Bearbeitungsmaschinen

isel-CNC-Modular - Der Bausatz

NEU !

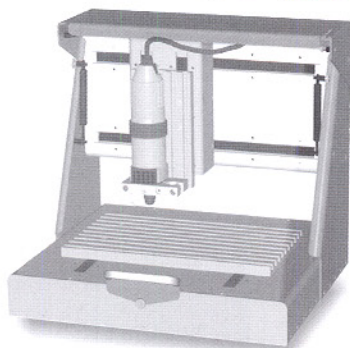

Leiterplatten-Prototypen selbst fertigen ??
Ja - mit der **CNC-Modular** - wirtschaftlich und einfach:

- Chemiefreie Umsetzung des Layouts auf Ihre Platine

Zusätzlicher Nutzen der CNC-Modular:

- Leiterplatten bohren
- Frontplatten bearbeiten (bohren-fräsen-gravieren)

Fordern Sie unseren Katalog an - Sie finden weitere Anwendungen für die CNC-Modular

Und der Preis ?? **Zwischen DM 4000,- und DM 6000,-**, je nach Ausrüstung für einen Bausatz mit drei Achsen und einer ca. DIN A4-großen Bearbeitungsfläche

Leasing möglich.

ätzen, bestücken, löten

isel-Ätzstation 1




- Ätzstation und Küvetten aus transparentem Kunststoff, Küvetten geschweißt
- Lösungen über Kugelhähne ablaßbar
- Verstellbare Platinenhalter zur Aufnahme der Leiterplatten
- stufenlos bis ca. 45°C regelb. Heizstab
- Thermometer f. Entwicklgs.- und Ätzbad
- Kunststoff-Auflangwanne
- leistungsstarke, stufenlos regelbare Membranpumpe
- Spezial-Doppelluft-Verteilerrahmen

693.- DM

isel-Chemie: Fragen Sie unsere aktuellen Preise an !

belichten, entwickeln, prüfen

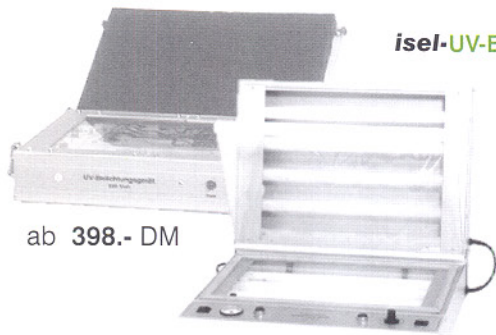

ab **398.- DM**

isel-UV-Belichtungsgeräte

- einseitige Belichtung mit Belichtungsflächen von 160 x 250 / 240 x 365 / 350 x 520 mm
- optimale Ausleuchtung durch 4 bzw. 6 UV-Röhren
- elektronische Zeitschaltuhr (0,5 - 10 min)

ab **1020.- DM**

isel-Vakuum-UV-Belichtungsgeräte

- ein- und zweiseitige Belichtung mit Belichtungsflächen von 360 x 200 bis 520 x 390 mm
- absolut gleichmäßige und seitenidentische Ausleuchtung
- eingebauter Timer mit Sekundeneinstellung (6 - 90 s) und Minuteneinstellung (1 - 15 min)

isel-Durchkontaktierungsstation



- galvanisches Verfahren zur Herstellung durchkontaktierter, doppelseitiger Leiterplatten
- speziell entwickelt zur Herstellung von Prototypen und Musterplatten
- Verfahren additiv - subtraktiv
- Einsatz von geringen Chemikalienmengen, ätzen mit leicht zu entsorgendem Natriumpersulfat oder Isolationsfräsen mit isel-CNC-Modular
- Verfahrenszeit von ca. 2 Stunden, bzw. 1 Stunde
- Kostengünstig und einfach im Vergleich zu herkömmlichen Durchkontaktierungsverfahren

1450.- DM

215.- DM

Erstbestückungs-Chemie-Set für Durchkontaktierungsstation

Verlangen Sie unseren Katalog "Rund um die Leiterplatte" !!

isel automation "Rund um die Leiterplatte"

<http://www.isel.com> • e-mail: marketing.werbung@isel.com

Hugo Isert • Im Leibolzgraben 16 • D-36132 Eiterfeld • Tel.: (0 66 72) 898-444 • Fax: (0 66 72) 898-888

alle Preise zuzüglich Versandkosten

isel-Gehäuse und Gehäuseprofile

- Gehäuseoberfläche ist elektrisch leitend

- EMV-gerechte Abschirmung der im Gehäuse befindlichen Eurokarten

- Korrosionsschutz und guter Haftgrund für Weiterbehandlung

Flexibel und Preisgünstig:

isel-Standardprofile- und Gehäuse

isel-Lötanlagen (o. Abb.)

ab **665.- DM**

isel-Flux- und Trocknungsanlagen (o. Abb.)

ab **502.- DM**

Bestellen ganz bequem

Rücksendegarantie: Wenn einmal ein Artikel nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie ihn innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Gebrauchsspuren in der Originalverpackung zurücksenden. Bitte benutzen Sie hierfür den vorbereiteten Rücksendeschein auf der Rückseite Ihres Lieferscheines. Vom Rückgaberecht ausgenommen sind Zeitschriften, Bücher, Software, CDs, CD-ROMs, Platinen, Batterien, Einzelteile sowie Bausätze und Teile, die bereits eingebaut waren.

Die Gutschrift erfolgt ganz nach Ihrem Wunsch: Geld zurück oder Verrechnung mit Neukauf.

Zahlen ganz bequem

Erstbesteller: Als Neukunde zahlen Sie bitte per Eurocard oder per Nachnahme

ELV-Kunde: Als Stammkunde können Sie Ihre Rechnung auch per Bankeinzug begleichen. Hinweise finden Sie auf den Bestellkarten am Hefende.

Die Katalogpreise sind Endpreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (wird auf der Rechnung gesondert ausgewiesen). Aufgrund der für den Buchmarkt geltenden Preisbindung müssen wir Preisänderungen hierfür unverzüglich weitergeben. Unsere Angebote sind freibleibend. Abbildungen, Abmessungen und Gewichtsangaben in unseren Angeboten sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer sowie technische und preisliche Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe des „ELV-Journals“ bzw. des ELV-Katalogs verlieren alle früheren Angebote ihre Gültigkeit. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von ELV. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der Rückseite einer jeden Rechnung abgedruckt sind.

Wiederverkäufern senden wir gerne unsere Händlerkonditionen: Tel: 0491/600 415

Herausgeber:
Elektronik-Literatur-Verlag GmbH, 26787 Leer
Telefon 0491 / 60080, Telefax 0491 / 70 16, Modem 04 91 / 70 91

Verlagsleitung und Chefredaktion:

Dipl.-Ing. H.-G. Reider, verantw.

Technische Leitung: Heinz Wismers

Anzeigen-Redaktion: Carola Albrecht, verantw.

Technisches Layout:
Wilhelm Helling, Sylvia Lindemann, Wolfgang Meyer,
Annette Schulte, Dipl.-Ing. Günter Slink

Impressum

Satz und Layout:
Tatjana Kloss
Redaktion:
Wilhelm Brückmann, Dipl.-Ing. Gerd Busboom,
Dipl.-Ing. Enno Fasse, Gerhard Gaten, Heinz Gädler, Volkmar Hellmers, Dipl.-Ing. Heinz Hotze, Dipl.-Ing. Wilfried Martens, Helga Reider, Dipl.-Ing. Ernst Richter, Dipl.-Ing. Lothar Schäfer, Dipl.-Ing. Peter Schneider

Grafikdesign:

Manon Schilberth, 70619 Stuttgart

Lithografie:

Kruse Reproduktion, Vreden, Telefon: 02564-98620
Fax: 02564-986240, Technische Leitung: H. Wildenmues

Druck:
Westermann Druck GmbH, 38104 Braunschweig

Erscheinungsweise:
„ELV-Journal“ erscheint zweimonatlich, jeweils zu Beginn der Monate Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember.

Abonnementpreis: 6 Ausgaben DM 39,80 (inkl. Versandkostenanteil), Ausland DM 69,80.

Postcheck- und Bankverbindungen: Postcheckamt Hannover, BLZ 25010030, Kto.-Nr. 335816308, Sparkasse Leer, Weener, BLZ 28550000, Kto.-Nr. 528513

Urheberrechte: Die in diesem Magazin veröffentlichten Beiträge einschließlich der Platinen sind urheberrechtlich geschützt. Eine auszugsweise Veröffentlichung und Verbreitung ist grundsätzlich nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Patente und Warenzeichen: Sämtliche Veröffentlichungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes. Bei den verwendeten Warenbezeichnungen kann es sich um geschützte Warenzeichen handeln, die nur mit Zustimmung ihrer Inhaber warenzeichenmäßig benutzt werden dürfen.

Eingesandte Beiträge: Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, unvertagte eingesandte Manuskripte oder Geräte zurückzusenden. Eine Haftung wird für diese Gegenstände nicht übernommen.

Gesetzliche und postalische Bestimmungen: Die geltenden gesetzlichen und postalischen Bestimmungen hinsichtlich Erwerb, Herstellung und Inbetriebnahme von Send- und Empfangseinrichtungen sind zu beachten.

Haftungsausschluss: Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der veröffentlichten Schaltungen und sonstigen Anordnungen sowie für die Richtigkeit des technischen Inhalts der veröffentlichten Aufsätze und sonstigen Beiträge.

Bestellen

ohne Risiko

Bei Bestellung bis 14.00 Uhr erfolgt Versand am selben Tag

► ohne Aufpreis ◀

Lieferverfügbarkeit vorausgesetzt

Lieferrn schnell und sicher

Ist ein bestellter Artikel nicht sofort lieferbar, informieren wir Sie über den voraussichtlichen Liefertermin.

Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei.

Für Aufträge ab DM 250,- übernehmen wir alle Verpackungs- und Versandkosten bis zum Bestimmungsort. Sie tragen nur die evtl. anfallenden geringen Zustell- und Nachnahme-Gebühren. Lediglich bei Sonderwünschen (Luftpost, Bahnexpress, Schnellpaket) berechnen wir die anfallenden Mehrkosten. Für Aufträge unter DM 250,- berechnen wir eine Versandkostenpauschale von DM 5,90. Wir übernehmen das gesamte Risiko für Beschädigungen oder Verlust Ihrer Ware auf dem Transportweg. Für diese Leistung berechnen wir jeweils nur 0,85 % des Bestellwertes.

ELV-Elektronik weltweit

Kunden außerhalb Deutschlands bitten wir, ihre Bestellung an die genannte Landesvertretung zu richten, die über aktuelle Liefermöglichkeiten und den gültigen Umrechnungsfaktor Auskunft gibt.

Ein Direktversand in Länder, in denen eine Vertretung besteht, ist nicht möglich. Ist in Ihrem Land keine Vertretung, liefern wir direkt. Hierbei kommen die deutschen Katalogpreise zum Ansatz, in denen die jeweils geltende deutsche Mehrwertsteuer bereits enthalten ist. Für Firmenkunden aus der EU mit USt-ID-Nr. und für Kunden aus allen anderen Ländern ziehen wir die deutsche Mehrwertsteuer automatisch ab. Sie zahlen per Vorauskasse. Wir berechnen die tatsächlichen Transport- und Versicherungskosten und wählen eine kostengünstige Versandart für Sie. Bitte beachten Sie, daß vorgewählte bestimmungen und Normen ggf. nur ein Teilprogramm lieferbar ist und daß eine Auslieferung bereits am Bestelltag aufgrund vorgeschriebener Formalitäten nicht garantiert werden kann.

Rücksendungen richten Sie bitte ebenfalls an die jeweilige Bestelladresse Ihres Landes.

Österreich
Wien-Schall
Krichbaumgasse 25 A
1120 Wien
Tel.: 01-81155DW300
Fax: 01-81155DW180

Schweiz
ELV GmbH
Postfach 1000
4452 Itingen
Tel.: 061-9711344
Fax: 061-9711341

Hong Kong
ELV HK Limited
Unit 71, 11th Fl., HITEC
Hong Kong
International Trade
& Exhibition Centre
1 Trademart Drive
Kowloon Bay
Tel.: 2609 5499
Fax: 2609 5166

China
ELV China Co., LTD
6/F., 1 Section 207
Factory Bld.
Nanyou 2nd
Industrial Estate
Nanshan District
Shenzhen 518054
Tel.: (0755) 664-9048
Fax: (0755) 668-9404

USA
ELV USA, Inc.
2476 Palma Drive
Suite A
Ventura, CA 93003
Tel.: (805) 644-1797
Fax: (805) 644-1814

Rund um die Uhr
per Fax:
0491/
7016



Telefonische Bestellannahme



MO - FR: 8.00 - 16.30
0491 / 600 888

So geht's ganz schnell:

Bitte nennen Sie uns ► Kundennummer
► Zahlungswunsch ► Bestellnummern

Dankeschön!

Wir reservieren Ihnen gerne die gewünschten Artikel, informieren Sie gleich, ob die Ware sofort lieferbar ist und beraten Sie in allgemeinen Fragen zu Angebot und Lieferung. Für weitergehende technische Auskünfte nutzen Sie bitte die qualifizierte Fachberatung unseres technischen Kundendienstes. Ein Fax oder Brief genügt.

Kundenbetreuung

Für Auskünfte zu Rücksendungen oder Reklamationen wählen Sie bitte direkt: (Bitte haben Sie Verständnis, daß technische Fragen an dieser Stelle nicht beantwortet werden können.)



Tel.: 0491/6008-455
Fax: 0491/6008-459

Kontostand

Fragen hierzu richten Sie bitte direkt an:



Tel.: 0491/6008-333
Fax: 0491/6008-316

Unser Service für Sie

ELV-Info-Box: 0491/7091

So einfach funktioniert's:

Sie rufen an Ihrem Computer das Terminal-/Modem-Programm auf, ...

... geben die Telefonnummer der ELV-Info-Box ein und starten den Wahlvorgang ...

... Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, geben Sie Ihren Namen und - zu Ihrer Sicherheit - Ihr persönliches Paßwort ein, das Sie bei erstmaliger Benutzung selbst festlegen ...

... vom Hauptmenü ausgehend wählen Sie nun die gewünschte Funktion.

Rund um die Uhr:

- aktuelle Reparaturhinweise abrufen
- Bestellungen absenden
- mit dem Technischen Kundendienst kommunizieren
- neueste Sonderangebote erfragen
- Demo-Versionen überspielen

Probieren Sie es aus!

Komplettbausätze von ELV beinhalten sämtliche zum Aufbau erforderlichen elektronischen und mechanischen Teile einschließlich Platinen, Gehäuse mit gebohrter und bedruckter Frontplatte, Netztrafos, Schrauben, Muttern usw. Es finden ausschließlich hochwertige Markenbauteile Verwendung. Fertiggeräte werden mit Gehäuse betriebsfertig und komplett abgeglichen geliefert. Sämtliche ELV-Bausätze und ELV-Fertigeräte sind mit 1%-Metallfilmwiderständen ausgerüstet. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweise zu Qualität und Sicherheit

Bitte beachten Sie beim Aufbau von Bausätzen die Sicherheits- und VDE-Bestimmungen. Netzspannungen und Spannungen ab 42 V sind lebensgefährlich. Bitte lassen Sie unbedingt die nötige Vorsicht walten und achten Sie sorgfältig darauf, daß spannungsführende Teile absolut berührungssicher sind. Zahlreiche ELV-Bausätze, insbesondere solche, bei denen für den Betrieb der fertigen Geräte Netzspannung erforderlich ist, dürfen ausschließlich von Profis aufgebaut werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt und hinreichend mit den einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen vertraut sind.

Ran an die Box!




Für PCs mit ISDN-Anschluß
0491 / 6008 - 491

Technische Anfragen

Für spezielle technische Fragen nutzen Sie bitte unseren **Technischen Kundendienst**, der Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte erteilt. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, daß wir solche Auskünfte nicht telefonisch geben können. Schildern Sie Ihr Anliegen kurz schriftlich per Fax, Post oder Info-Box. Wir antworten ausführlich und kurzfristig.

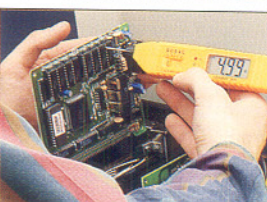Damit's schneller geht: Bitte nennen Sie uns ggf. Bestellnummer, Artikelbezeichnung und Katalogseiten. Danke!



per Fax:
0491/6008-457

per Post:
ELV
Herr Trotte
26787 Leer

Reparatur-Service

Für Geräte, die Sie aus ELV-Bausätzen herstellen, bieten wir Ihnen einen kostengünstigen Reparatur-Service an. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir eine Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Komplettbausatzpreis nicht überschreiten. Bei einem größeren Defekt erhalten Sie vorab einen unverbindlichen Kostenvoranschlag. Bitte senden Sie Ihr Gerät an den

ELV-Reparatur-Service • 26789 Leer

Neu

Aktuelle Reparaturhinweise rund um die Uhr in der ELV-Info-Box abrufbar!



Zu Angeboten mit diesem Zeichen können Sie sich jetzt mit Ihrem Fax rund um die Uhr ausführliche Dokumentationen und technische Daten abrufen.



- Einfach an Ihrem Fax den Abruf- bzw. Polling-Modus einstellen
- Die im Hinweiszeichen angegebene Fax-Nummer eingeben und auf „Start“ drücken.
- Und schon empfängt Ihr Fax die gewünschten Informationen!

* Unter der hier angegebenen Rufnummer erhalten Sie das Inhaltsverzeichnis

0491-6008-777

EMV-Service: Seminare • Beratung • Miet- und Meßservice

ELV GmbH, 26787 Leer

Schwerpunkt-Projekte

Video-Color-Processor VCP 7003, Teil 2
Nach der Vorstellung von Bedienung und Funktion sowie des einfach gehaltenen Prozessorteils folgt die Beschreibung der Video-Signalvorbereitung.



Akku-Lade-Meßgerät ALM 9010, Teil 3
Im dritten und zugleich abschließenden Teil dieses Artikels beschreiben wir ausführlich den praktischen Aufbau und die Inbetriebnahme dieses „High-Tech“-Akku-Lade-Meßgerätes.

Power-Thermostat-Modul

Zum Aufbau eines universell einsetzbaren Thermostaten ist nur ein integrierter Schaltkreis mit einer sehr geringen externen Beschaltung erforderlich. Über die externe Widerstandsbeschaltung sind zwei stabile Temperatur-Schaltwerte programmierbar,

wobei der Baustein mit integriertem Temperatursensor wahlweise als Kühl- oder Heizthermostat einsetzbar ist.

Funk-Wassermeldesystem, Teil 2

Wir beschreiben ausführlich den Nachbau und die Inbetriebnahme dieses anwenderorientierten Funksystems.

Funktionsgenerator FG 7000

Der neue Funktionsgenerator FG 7000 stellt bei ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis die gängigen Kurvenverläufe Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn und Impuls zur Verfügung.


Der Frequenzbereich dieses innovativen Funktionsgenerators mit herausragenden technischen Daten reicht von 0,1 Hz bis 10 MHz. Besonders hervorzuheben ist die Amplitudenstabilität des Ausgangssignals, die durch die hohe Bandbreite der Endstufe erreicht wird.



PC-Technik

PMess4Win - Meß- und Analysesoftware, Teil 2

Nachdem im ersten Teil der Einstieg in die umfangreichen Funktionen dieses mächtigen Windows-Meßdaten-Erfassungs- und Auswertungsprogramms vollzogen wurde, fahren wir im abschließenden Teil fort mit der Beschreibung der Mathematikfunktionen, der Hilfe-, Datenimport-/Export- und Druckfunktionen sowie einer ausführlichen Funktionsübersicht über beide Programmversionen. Dabei wird auch die Hardwareanbindung an das Meßmodul ELV M232 beschrieben.

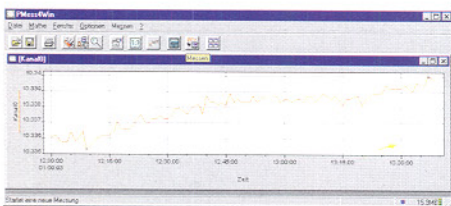

PC-IO-Interface, Teil 3

Wir beschreiben den Datenaustausch mit dem PC und geben eine komplette Übersicht über den Software-Befehlssatz für die Steuerung des Interface.

PC-DCF-Funkuhr für die serielle Schnittstelle, Teil 2

Nach dem Aufbau des Gerätes und seiner Inbetriebnahme wenden wir uns der Bedienung der komfortablen Windows-Software zu.

I²C-Bus-Tester

Der I²C ist wohl einer der meist verbreitetsten Bussysteme in elektronischen Geräten. Nicht selten sind mehrere ICs an einem Bus angeschlossen. Eine Fehlersuche bzw. Überprüfung ist nur mit aufwendigen Meßgeräten möglich. Mit der hier vorgestellten Schaltung können die für den I²C-Bus typischen „START“ bzw. „STOP“-Bedingungen erkannt werden, die Aufschluß über Aktivität auf den Busleitungen geben.

Mini-Schaltungen

Frostwarner

Einfache und preiswerte Schaltung zur Temperaturüberwachung. Sinkt die gemessene Temperatur unter 1°C, so wird dies durch eine blinkende Leuchtdiode signalisiert. Durch den Einsatz eines sehr genauen Temperatursensors ist ein Abgleich der Schaltung nicht erforderlich.

Subwoofer-Filter

Speziell für Tieftonlautsprecher (Subwoofer) entwickelte Filterschaltung. Mit einem Drehschalter kann zwischen 3 verschiedenen

Grenzfrequenzen gewählt werden. Ein NF-Detektor erlaubt das automatische Einschalten einer z. B. nachfolgenden Endstufe.

Signalverfolger SV 1000

Kompakter Signalverfolger mit eingebautem Lautsprecher. Durch den Batteriebetrieb ist dieser Signalverfolger schnell einsetzbar, wenn es um die Fehlersuche in Audiogeräten geht.

Zusätzlich verfügt dieses Gerät über einen Pegelton-Generator, mit dem ein 1kHz-Signal eingespeist werden kann.

Info-Serien

Praktische Schaltungstechnik:

Audio-Rauschunterdrückungssystem, Teil 3

Der Nachbau dieser innovativen Schaltung wird im abschließenden Teil des Artikels detailliert beschrieben. Weiterhin werden einige der zahlreichen Einsatzgebiete des Rauschunterdrückungssystems ELV NRS 401 erläutert.

So funktioniert's:

Der Schallpegelmesser - ein unentbehrliches Meßgerät für den Umweltschutz, Teil 3

Die Beschreibung von elektrischen Details von Schallpegelmessern sowie Hinweise für die Meßpraxis runden diesen Bericht ab.

Aus dem All geholt, Teil 2

Wir behandeln die Auswahl der richtigen Antennenanlage inklusive LNB, Verkabelung und Aufbau.

Funk-Wetterstation WS 2000, Teil 3

Dieser abschließende Teil zur WS 2000 beschäftigt sich ausführlich mit den Funktionen des Basisgerätes der Wetterstation.



Modulationsverfahren, Teil 2

Die Vorstellung der verschiedenen Modulationsverfahren setzen wir mit der ausführlichen Beschreibung weiterer Varianten der Amplitudenmodulation fort.

Elektronik-Grundlagen:

PIC-Grundlagen, Teil 6

Wir stellen den PIC 18F84 vor. Der PIC verfügt über einen internen Flash-Programmspeicher. Im Gegensatz zu manch anderen PICs kann dieser Speicher mehrfach elektrisch gelöscht und anschließend neu programmiert werden. Die Programmierung erfolgt dabei über ein serielles Interface, so daß auch die Programmierung im Zielsystem möglich ist.

Digitaltechnik - ganz einfach, Teil 7



Nachdem wir die Technik der Zähler ausführlich behandelt haben, wenden wir uns den Decodern und den zugehörigen Anzeigen zu.

Faszination Röhre, Teil 12

Der ELV-Röhrenvorverstärker RVV-100

In diesem Teil der Artikelserie „Faszination Röhre“ setzen wir die Beschreibung zu unserem neuen Röhrenvorverstärker ELV-RVV-100 fort.

0,1 Hz - 10 MHz

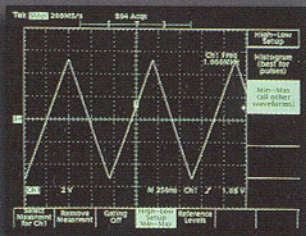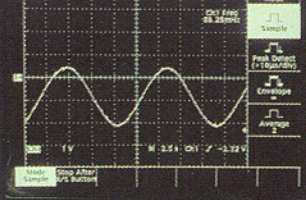

SFG 7002 Sweep-Function-Generator

Der Sweep-Function-Generator SFG 7002 stellt im Frequenzbereich von 0,1 Hz - 10 MHz die gängigen Kurvenverläufe Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn und Impuls zur Verfügung. Ein interner Wobbelgenerator mit einstellbarer Wobbel-Frequenz komplettiert die vielfältigen Features und prädestiniert den SFG 7002 für universelle Aufgaben im Elektronik-Labor.

Der SFG 7002 weist herausragende technische Daten und Ausstattungsmerkmale auf, die in dieser Preisklasse sonst kaum zu finden sind. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Amplitudenstabilität des Ausgangssignals. Die Signalform wird per Tiptaste zwischen Rechteck, Sinus und Dreieck ausgewählt. Ein Symmetrieeinsteller ermöglicht die Variation des Tastverhältnisses und somit die Realisierung von Kurvenverläufen wie Impuls und Sägezahn. Mit dem Drehschalter „Range“ kann der gewünschte Frequenzbereich ausgewählt werden. Es stehen 8 Bereiche zur Verfügung, die Ausgangsfrequenzen im Bereich von 0,1 Hz bis hinauf zu 10 MHz erlauben. Durch zwei Dämpfungsglieder (20 dB = 10:1, 40 dB = 100:1) können auch kleine Ausgangssignale problemlos und vor allem rauscharm eingestellt werden. Mit dem Taster „DC-On/Off“ ist der DC-Pegel ein- bzw. ausschaltbar. Besonders einfach ist die Bedienung des Wobbelteils. Mit einem Druck auf den Taster „Sweep-On/Off“ ist dieser zu aktivieren, woraufhin der gerade gewählte Frequenzbereich vollständig durchfahren wird (Wobbel-Frequenz 1 Hz - 100 Hz). Das Signal des internen Wobbelgenerators steht über eine BNC-Buchse zur Verfügung.

Ausgangs-Kenndaten:

Frequenzbereich: 0,1 Hz - 10 MHz, in 8 Bereichen
Ausg.-sign.: Sinus, Dreieck, Rechteck, Impuls, Sägezahn
DC-Ausgangsspannung: max. 10 Vss
DC-Pegel: ± 7 V
Ausgangswiderstand: 50 Ω
Dämpfung: 0 dB, 20 dB, 40 dB
Klirrfaktor (Sinus): < 1 %
Anstiegszeit (Rechteck): < 12 ns
Tastverhältnis: 10 % - 90 %
Sync.-Ausgang: TTL-Pegel, 50 Ω
Anstiegszeit: < 5 ns

Komplettbausatz Kunststoffgehäuse

Best.Nr.: 45-194-10

238,-

Komplettbausatz Metallgehäuse

Best.Nr.: 45-239-90

298,-

Fertigergerät Kunststoffgehäuse

Best.Nr.: 45-215-55

338,-

Fertigergerät Metallgehäuse

Best.Nr.: 45-239-91

398,-

Gehäuse-Umbausatz

Metallgehäuse mit gerätespezifischer Front- und Rückplatte sowie allen erforderlichen Teilen, um ein SFG 7002 im Kunststoffgehäuse auf ein Metallgehäuse umzurüsten.
Best.Nr.: 45-239-92





99,-

Wobbel-Teil:

Wobbel-Bereich: 10:1
Wobbel-Frequenz: 1 Hz - 100 Hz
interner Generator: linear

Allgemeine Daten:

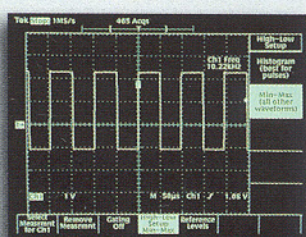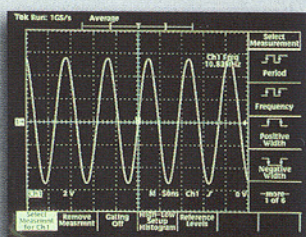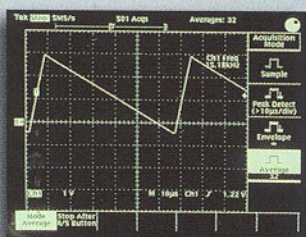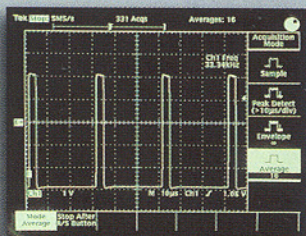Spannungsversorgung: 230 V
Leistungsaufnahme: 7 VA
Abmessungen: Kunststoff: 270 x 150 x 95 mm
Metall: 305 x 162 x 97 mm
Gewicht:
Kunststoff/Metall: ca. 1 kg / 2 kg



Master-Slave-Power-Switch


● schaltet automatisch mehrere Geräte gleichzeitig ein und aus

● praktisch z. B. für PC-Konfigurationen, HiFi-Anlagen, im Elektronik-Labor usw.




59,-

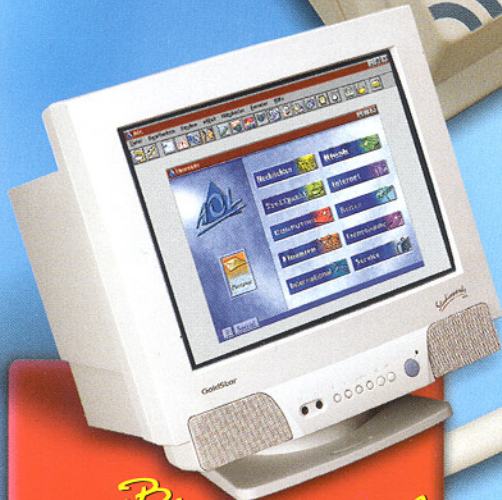**Master-Slave Power-Switch
Best.Nr.: 45-278-25**



*z. B. für:
... Drucker
... Modem*

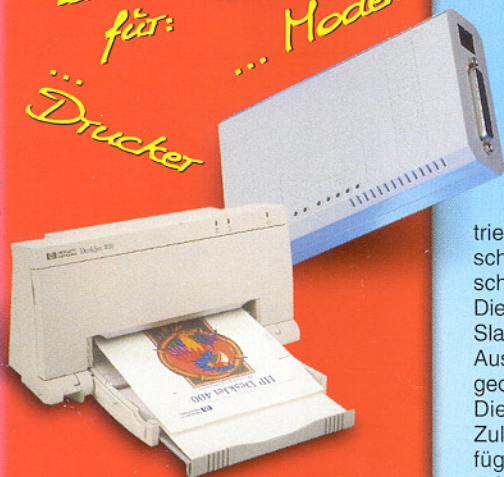

... Sound-Boxen



Sobald Sie das an die Master-Steckdose angeschlossene Hauptgerät (z. B. PC-Monitor) einschalten, übernimmt der MS 97 automatisch das Zuschalten aller weiteren Geräte, die an der 3fach-Steckdose angeschlossen sind (z. B. PC, Drucker, Arbeitsleuchte). Mit dem Ausschalten des Hauptgerätes werden unmittelbar, wiederum automatisch, die an der 3fach-Steckdose angeschlossenen Verbraucher ebenfalls stromlos.

Es gibt unendlich viele Situationen im Haushalt, in denen es erforderlich ist, mehrere Geräte gleichzeitig in Betrieb zu nehmen. Zumeist erfordert das Einschalten eines Hauptgerätes das weitere Einschalten untergeordneter Geräte. Die Lösung bietet sich in Form unseres Master-Slave-Power-Schalters an, der das Ein- und Ausschalten eines Gerätes erkennt und nachgeordnete Geräte entsprechend schaltet. Die Stecker-Steckdosen-Einheit wird in die Zuleitung des Hauptgerätes (Master) eingefügt, wobei die integrierte Elektronik den Einschaltzustand dieses Verbrauchers (Master) überwacht. Wird das Hauptgerät eingeschaltet, übernimmt der MS 97 automatisch das Zuschalten der an die Steckdosenleiste angeschlossenen weiteren Verbraucher (Slaves). Ebenso erfolgt das Ausschalten der Slaves sofort, wenn der MS 97 das Ausschalten des Hauptgerätes feststellt. Schließen Sie z. B. Ihr Fernsehgerät an die Master-Steckdose an und die Fernsehleuchte an eine der drei Slave-Steckdosen. Schalten Sie nun das Fernsehgerät über Ihre IR-Fernbedienung, wird die erhöhte Stromaufnahme

im Zweig der Master-Steckdose vom MS 97 registriert und automatisch die Fernsehleuchte an der Slave-Steckdose zugeschaltet. Über die einstellbare Schaltschwelle von 15 W bis 180 W kann eine Ruhestromaufnahme (Standby-Betrieb des Fernsehgerätes) unterdrückt werden, um die Slave-Steckdosen erst oberhalb des eingestellten Wertes einzuschalten. Gut geeignet ist der MS 97 auch im Computerbereich. An die Master-Steckdose schließen Sie diejenige Komponente an, deren Netzschalter Sie am bequemsten erreichen (z. B. den Monitor). Die nachgeordneten Geräte (PC, Drucker, Arbeitsplatzleuchte...) können an die 3fach-Steckdosenleiste des MS 97 angeschlossen werden. Mit dem Einschalten des Monitors schaltet der MS 97 dann vollautomatisch auch die weiteren Komponenten ein. Das durch die Stromfühlerschaltung im Hauptzweig des MS 97 angesteuerte Leistungsrelais ermöglicht einen Schaltstrom bis zu 16 A entsprechend einer maximalen Verbraucherleistung von 4000 VA, die eine genügende Reserve auch für Geräte mit hoher Leistungsaufnahme bietet.