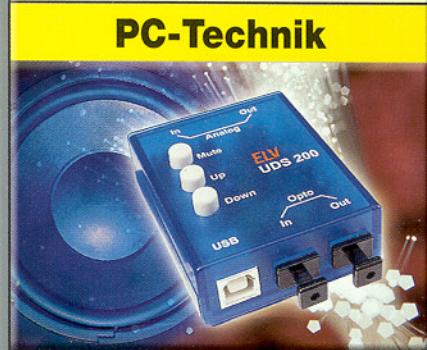


ELV journal



Funk-Servosteuerung
Wir zeigen wie Servos, z. B. funkt gesteuert, Kameras schwenken



USB-Digital-Soundmodul
Soundmodul mit optischen und analogen Eingängen



Von der Platte auf die CD
Sichern Sie Ihre wertvollen Schallplatten auf CD!

PROZESSOR-NETZTEIL mit **USB-Schnittstelle**



Programmierbar
Inkrementalgeber
Datalogger-Funktion

Mehr Wissen in Elektronik

Stromversorgung

- Elektronische Sicherung
- Bleiakk.-Ladegerät mit Aktivator

PC-Technik

- Optisch isoliertes USB-Modul
- Computer-Light-Interface

Mini-Schaltungen


- Mini-Reflexlichtschranke
- Schlüsselwächter
- Schallortungsgerät

Weitere Highlights

- Kopieren verboten?
- Übersicht Speichermodule
- Grundlagen OPs



Mikroskop-Digital-Kamera

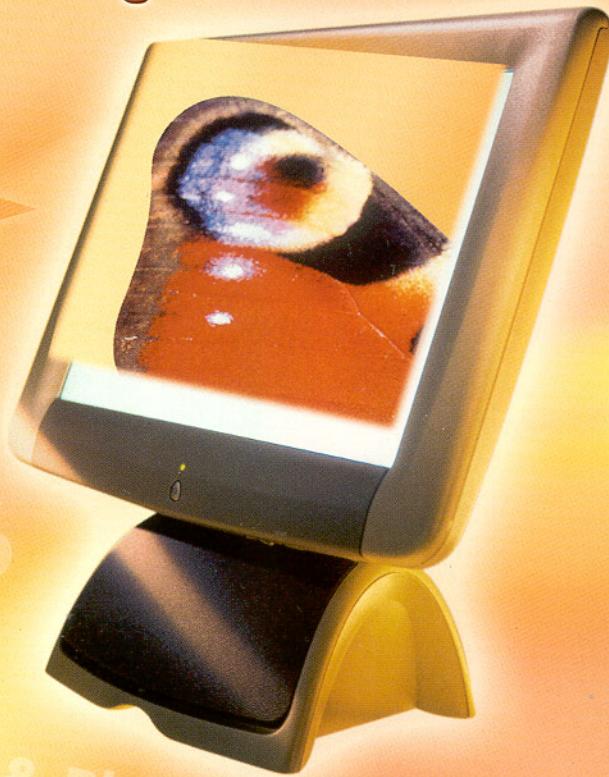

AutoFocus

Plug & Play



Micro-Eye



Diese digitale Mikroskop-Kamera mit einer Bildauflösung von 640 x 480 ist der Universalhelfer für alle, die gerne etwas genauer hinschauen. Per USB-Anschluss lassen sich Bilder in zwei verschiedenen Vergrößerungsstufen (40 x/140 x) einfach auf dem PC anschauen und entsprechend bearbeiten. Die Scharfstellung erfolgt automatisch. Weiße LEDs leuchten das Sichtfeld vollständig aus und ermöglichen eine gute Bildqualität.

Das Anwendungsgebiet ist nahezu unbegrenzt:

- Ob zur Kontrolle von Briefmarken und Münzen oder zur Überprüfung von Lötstellen und Leiterbahnen.
- Alles kann digital unter die Lupe genommen und zusätzlich dokumentiert werden.

Die aufgenommenen Bilder lassen sich abspeichern und auch als E-Mail versenden. Selbst Videosequenzen können mit dem MICRO-EYE aufgenommen werden (640x480@12,5fps/320x240@30fps). Abm. (B x H x T): 65 x 75 x 50 mm.

Systemanforderungen:

IBM-komp. PC mit Pentium-Prozessor ab 166 MHz, freier USB-Port, Betriebssystem ab WIN 98/2000, 32 MB RAM, 100 MB Festplattenspeicher, High-/True-Color-Grafikkarte, CD-ROM LW

Lieferung erfolgt inkl.
USB-Anschlusskabel und Software

€ 199,-

34-495-64



Fernglaskamera

Dokumentieren Sie jetzt alles, was Sie gesehen haben – egal ob Naturereignisse, Konzerte oder Urlaubsimpressionen der letzten Gipfelerklimmung.

Die C-Cam duo III beinhaltet ein Fernglas mit einer 10fachen Vergrößerung bei 25 mm Objektivdurchmesser sowie eine integrierte Digitalkamera mit 1,3 Mio Pixel Auflösung (1280 x 960) und automatischem Weißabgleich. In der höchsten Auflösung können max. 40 Bilder aufgenommen werden. Im VGA-Modus bietet die Kamera sogar Speicherplatz für 100 Bilder! Die Aufnahmen werden einfach mit der mitgelieferten Software über ein USB-Kabel auf den Rechner überspielt und an-



schließend z. B. per E-Mail verschickt. Zusätzlich bietet die Kamera einen TV-Ausgang mit dem sowohl das „Live“-Bild, als auch die zuvor gespeicherten Bilder z. B. auf einem Fernseher angesehen werden können. Die Spannungsversorgung erfolgt über 4 x 1,5-V-AAA-Microzellen (nicht im Lieferumfang). Abm(B x H x T): 90 x 57 x 175 mm



€ 129,95

34-498-25

Zum Lieferumfang gehören: CD-ROM, Handbuch, 1 USB-Anschlusskabel, 1 Cinch-Videokabel sowie eine Schutzhülle.

Systemvoraussetzungen: Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Pentium MMX oder höher, 64 MB RAM, 600 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM, 2 MB Grafikkarte, 16 Bit Farbdarstellung

Batterien bitte gleich mitbestellen:
4 Alkali-Mangan-Microzellen
werden benötigt
34-458-92 per Stück € 0,65

Sea Scooter für den ultimativen Schwimm- und Tauchspaß

Damit machen Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen noch mehr Spaß - lassen Sie sich einfach durch den kräftigen Sea Scooter ziehen!

Das Gerät ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und äußerst robust. Die max. Tauchtiefe beträgt 20 m.


- Zieht Sie mit bis zu 3 km/h durch das Wasser
- Bis zu 40 Minuten Betriebszeit mit einer Akkuladung
- Auftrieb regulierbar für unterschiedliche Anwendungen: Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen
- Akku-Ladung im Gerät, Ladezeit 4 - 6 h, mit Ladeanzeige
- Bei Bedarf auch leistungsstärkerer Akku einsetzbar
- Abschalt Sicherung gegen Überlast bei Auftreffen auf Hindernisse
- Auch als Handgepäck im Flugzeug mitzuführen

Lieferung inklusive 12-V-Bleiakku, Ladegerät und hochwertiger Tragetasche.
Abm. (B x H x L): 360 x 310 x 600 mm.
Gewicht: ca. 7 kg.



€ 395,-

34-496-06

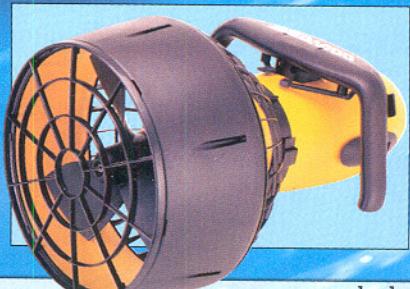

www.elv.de

Inhalt

Stromversorgung

- Bleiakku-Lade-Aktivator 6
- Prozessor-Power-Supply PPS 7330 68

PC-Technik

- Optisch getrenntes USB-Modul 11
- USB-Digital-Soundmodul 30

Videotechnik

- Video-Motion-Switch 22

Haustechnik

- Elektronische Sicherung 54
- Schlüsselwächter 78

Laser- und Lichttechnik

- Computer-Light-Interface 40
- Mini-Reflexlichtschranke 58

Modellsport

- Servo-Steuerung FS20 SV 48

Audiotechnik

- Schallortungsgerät 61

ELV-Serien

So funktioniert's:

- Kopieren verboten? 16
- Von der Platte auf die CD 35
- Flash-Speichermodule - Eine Übersicht 72


Elektronik-Grundlagen:

- Operationsverstärker, Teil 3 28

Rubriken

- Die Neuen 82
- Bestellhinweise,
Kundendienst, Impressum 113
- Vorschau auf die nächste Ausgabe 114

- besonders leicht nachbaubar

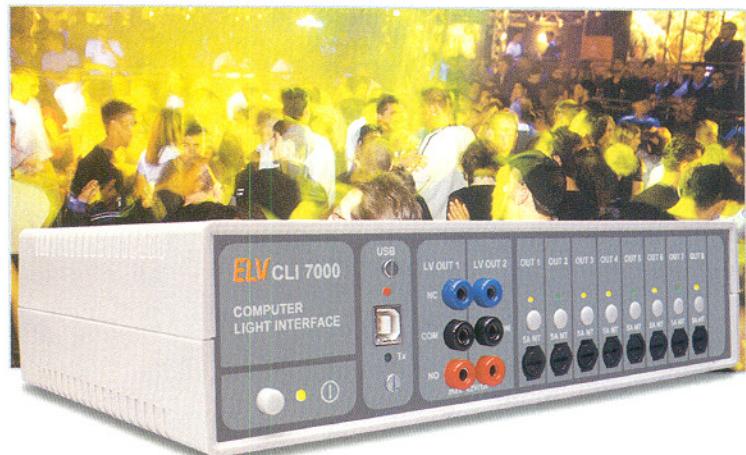

▲ Computer-Light-Interface

Steuert automatisch per PC vorprogrammierte Lichteffekte synchron zum jeweiligen MP3-Musikstück

Seite 40

Video-Motion-Switch ►

Perfektioniert die Video-Überwachung - alarmiert und schaltet bei Bewegung im überwachten Bild-Bereich

Seite 22



◀ **Bleiakku-Lade-Aktivator**
Praxisgerechte Kombination aus Bleiakku-Lader und Aktivator zur Verhinderung von Sulfat-Ablagerungen - die „Lebensversicherung“ für nur saisonal genutzte Akkus

Seite 6

► **Elektronische Sicherung**
Praktischer Helfer im Service - verhindert mit einstellbarer Auslösesstromstärke das Auslösen der Haussicherung bei Anschluss eines (defekten) Gerätes

Seite 54




◀ **Optisch getrenntes USB-Modul**
Verbindet die RS-232-nach-USB-Umsetzung mit optischer Potentialtrennung zwischen PC und Peripherie

Seite 11



▲ **Kopieren verboten?**
Das neue Urheberrechts-
gesetz und seine Folgen
im Alltag - was ist verbo-
ten, was erlaubt?

Seite 16

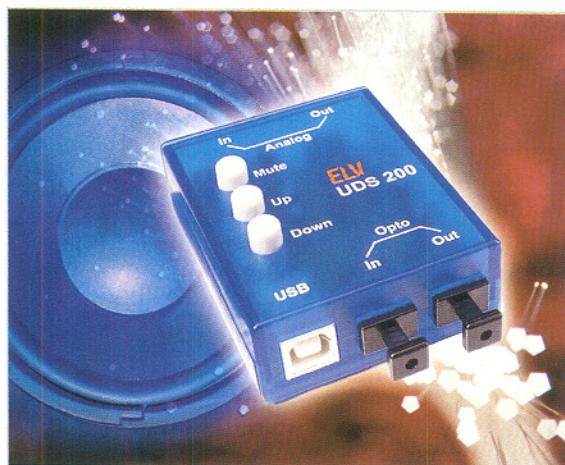


◀ **USB-Digital-Soundmodul**
Schafft die Verbindung zwischen
moderner Audiotechnik mit S/PDIF-
Digitalischnittstellen und PC

Seite 30



◀ **Schlüsselwächter**
Beugt dem Schlüssel-
verlust vor - alarmiert
beim Herabfallen mit
lautem Signalton


Seite 78

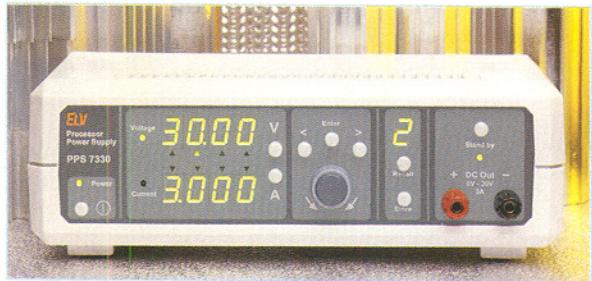

◀ **Prozessor-Power-Supply PPS 7330**
Mikroprozessorgesteuertes Labornetzteil für den
Bereich von 0 bis 30 V und eine Strom-
belastbarkeit bis 3 A

Teil 4: Die PC-Software


Seite 68

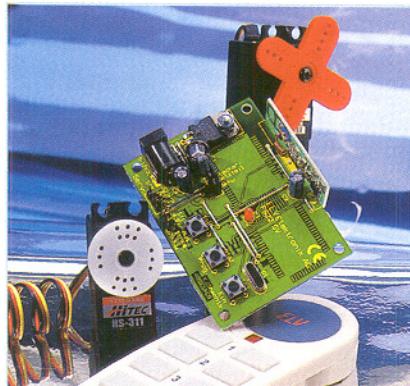

Servo-Steuerung ▶
FS20 SV

Eine neue Empfangs-
komponente für das ELV-
FS20-System: realisiert die
Ansteuerung von Modellbau-
Servos mit den FS20-Funk-
Fernbedienungen

Seite 48

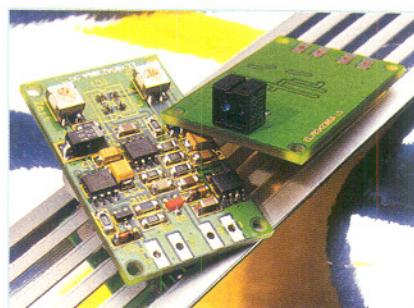

▲ **Mini-Reflexlichtschranke**
Gegen Umgebungslicht unemp-
findliche, kompakte Kurzstrecken-
Lichtschranke

Seite 58

Flash-Speichermodule - ▶
Eine Übersicht

Kompakte Speichermodule sind
vielseitig einsetzbar. Eine Über-
sicht über gängige Module,
Technik, Aufbau, Anwendung und
Peripherie

Seite 72



Schallortungsgerät ▶

Für die genaue Ortung von
(Stör-) Schallquellen Seite 61

Operationsverstärker ▼

Grundlagen
und Anwen-
dung Teil 3:
Addierer,
Subtrahierer
und
Integrator
Seite 28





Bleiakkku-Lade-Aktivator

Das neue ELV-Bleiakkku-Ladegerät BLA 1000 hält 12-V-Bleiakkus immer im vollgeladenen Zustand und verhindert durch periodische hohe Stromimpulse Sulfatablagerungen an den Bleiplatten. Nicht ständig genutzte Bleiakkus können mit diesem Ladegerät eine erheblich höhere Lebensdauer erreichen.

Allgemeines

Da es besonders bei Bleiakkus, die nur saisonweise genutzt werden oder mit geringen Entladeströmen betrieben werden, zum vorzeitigen Ausfall kommt, haben wir im „ELVjournal“ 3/2003 eine Schaltung vorgestellt, die kristallisierte Sulfatablagerungen an den Bleiplatten verhindert. Die Funktionalität dieses Bleiakkku-Aktivators BA 80 haben wir nun mit einem entsprechenden Ladegerät so kombiniert, dass der angeschlossene Akku trotz periodischer Entladeimpulse ständig im vollgeladenen Zustand gehalten wird.

Vom Konzept her kann beim Bleiakkku durchaus eine Lebensdauer von 8–10 Jahren erreicht werden. Schuld am vorzeitigen Ausfall sind meistens die Betriebsbedingungen, wobei eine ständige Nutzung die beste Betriebsvoraussetzung für ein langes „Akkuleben“ ist. Nun werden aber gerade Bleiakkus in vielen Anwendungen nur saisonweise betrieben. Schädlich ist auch eine ständige Entladung mit geringen Strömen. Je stärker die kristallisierten Sul-

fatablagerungen an den Bleiplatten, desto weniger Energie kann gespeichert und natürlich auch abgegeben werden.

Das grundsätzliche Problem der Sulfatablagerungen an den Bleiplatten kann durch hohe periodische Stromimpulse weitestgehend verhindert werden. Das hier vorgestellte Ladegerät bleibt während der Lagerung des Akkus ständig angeschlossen und hält diesen immer im vollgeladenen Zustand, wobei nicht die schnelle Ladung eines entladenen Akkus im Vordergrund steht, sondern die Kombination aus Ladefunktion und Entladeimpulse.

Beim BLA 1000 stehen 3 verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung. In der Funktion „Laden“ wird der angeschlossene Akku ausschließlich geladen, wobei der max. Ladestrom auf ca. 500 mA begrenzt ist. Die Aktivierungsfunktion ist in diesem Betriebsmodus ausgeschaltet.

Wird der 3-stufige Schalter an der Gerätefrontseite in die Schalterstellung „aktivieren“ gebracht, treten ca. alle 27 Sek. Entladestromimpulse von ca. 100 µs Länge auf. Aufgrund der geringen Impulsdauer von nur 100 µs wird dem Akkus trotz des

hohen Stromes von ca. 50–80 A nur verhältnismäßig wenig Energie entnommen. Die Stromentnahme liegt dann im arithmetischen Mittel nur in der Größenordnung von 5 mA. Die zugehörige Leuchtdiode zeigt jeden Entladeimpuls durch kurzes Aufleuchten an.

In der mittleren Schalterstellung befindet sich das BLA 1000 im automatischen Betriebsmodus. In einem einstellbaren Raster wird dann ständig zwischen der Ladefunktion und der Aktivierungsfunktion

Technische Daten: BLA 1000

Ladeverfahren: Konstantspannung mit Strombegrenzung
Ladespannung: 13,4 V
Ladestrom: max. 500 mA
Entladeimpuls-Strom: 50–80 A
Entladeimpuls-Dauer: 100 µs
Impulsabstand: ca. 27 Sek.
Funktionen: Laden, Aktivieren, Automatik-Mode
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme: <100 mA
Abm. (B x H x T): 150 x 46 x 80 mm

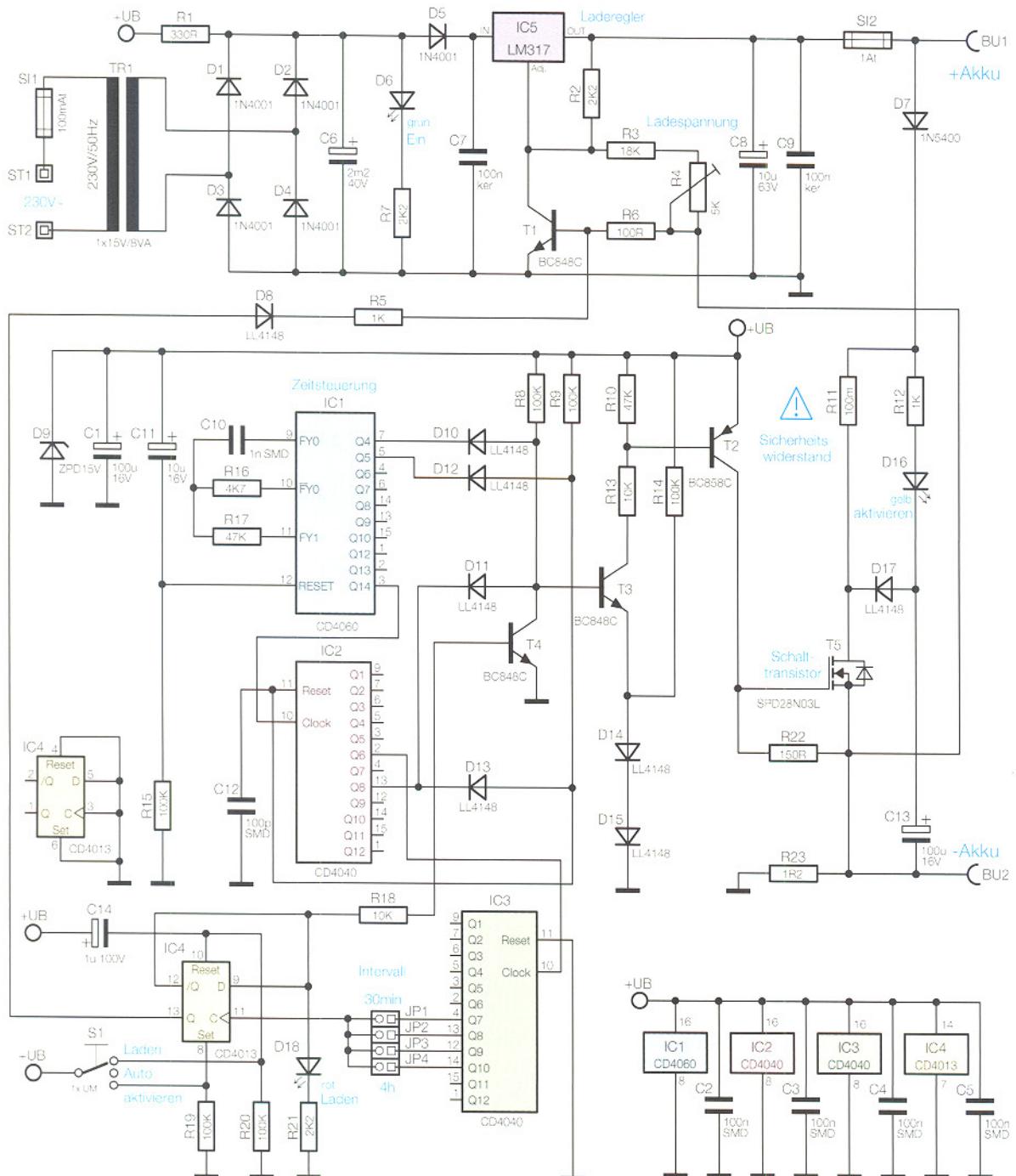


Bild 1: Schaltbild des Bleiakku-Lade-Aktivators BLA 1000

hin- und hergeschaltet. Das Zeitraster ist intern über Kodierstecker (4 Stufen) zwischen ca. 30 Min. und 4 Std. einstellbar. Mit welcher Funktion das Gerät beginnen soll, ist vom Anwender wie folgt zu bestimmen: Wird von der Ladefunktion in den Automatikmodus gewechselt, beginnt das Gerät zuerst mit der Ladefunktion, während beim Wechsel von „aktivieren“ nach „Auto“ der Akku zuerst mit Entladestromimpulsen beaufschlagt wird.

Der Akku ist mit dem Pluspol an die rote, mit + gekennzeichnete Buchse und mit dem Minuspol an die schwarze, mit - gekennzeichnete Buchse anzuschließen. Eine Verpolung des Akkus ist unbedingt zu vermeiden, da dann ggf. die an der Frontseite zugehörige Feinsicherung auszuwechseln ist.

Schaltung



Die Schaltung des BLA 1000 ist in Abbildung 1 zu sehen, wobei im oberen Bereich des Schaltbildes der Ladezweig und im unteren Bereich des Schaltbildes die Schaltung zur Generierung der Entladeimpulse sowie die Zeitsteuerung zu sehen ist.

Betrachten wir zuerst den Ladezweig, wo über die Platinenan schlusspunkte ST 1 und ST 2 sowie die Feinsicherung SI 1 die Primärwicklung des Netztransformators mit der 230-V-Netzspannung versorgt wird. Mit den als Brückengleichrichter verschalteten Dioden D 1 bis D 4 erfolgt dann die Gleichrichtung der sekundärseitigen Wechselspannung.

Die unstabilisierte Gleichspannung gelangt direkt auf den Pufferelko C 6 und über D 5 auf den Eingang des einstellbaren Spannungsreglers IC 5. Die über R 7 mit Spannung versorgte Leuchtdiode D 6 dient zur Betriebsanzeige, und C 7 verhindert hochfrequente Störeinkopplungen auf den Eingang des Spannungsreglers.

Ausgangsseitig liefert der Regler die stabilisierte Ladespannung von 13,4 V, die über SI 2 auf die Plusbuchse und somit zum Pluspol des Akkus gelangt. Die Ausgangsspannungsvorgabe des Reglers erfolgt über die Widerstände R 2, R 3, R 6, den Einstelltrimmer R 4 sowie den Transistor T 1.

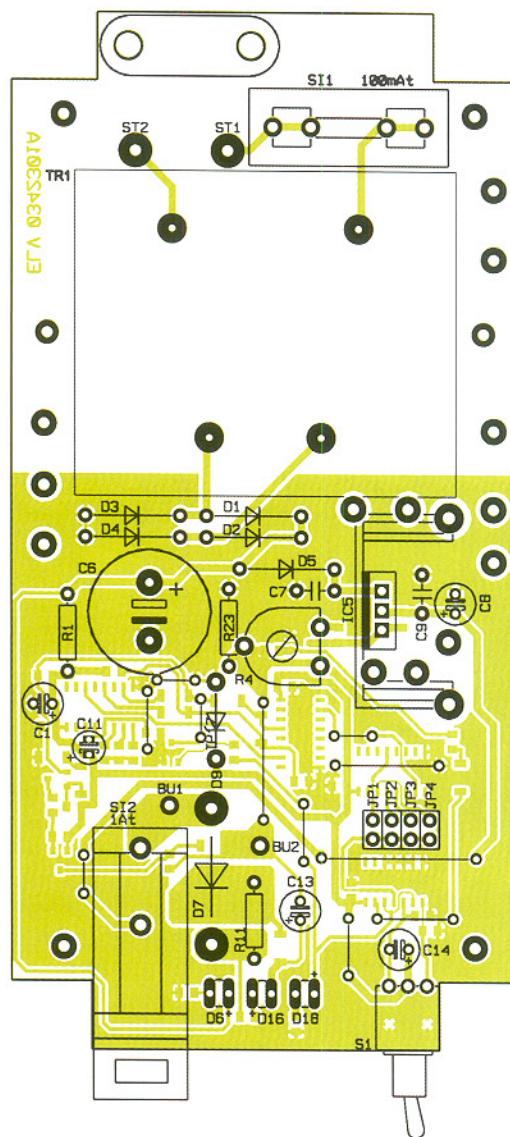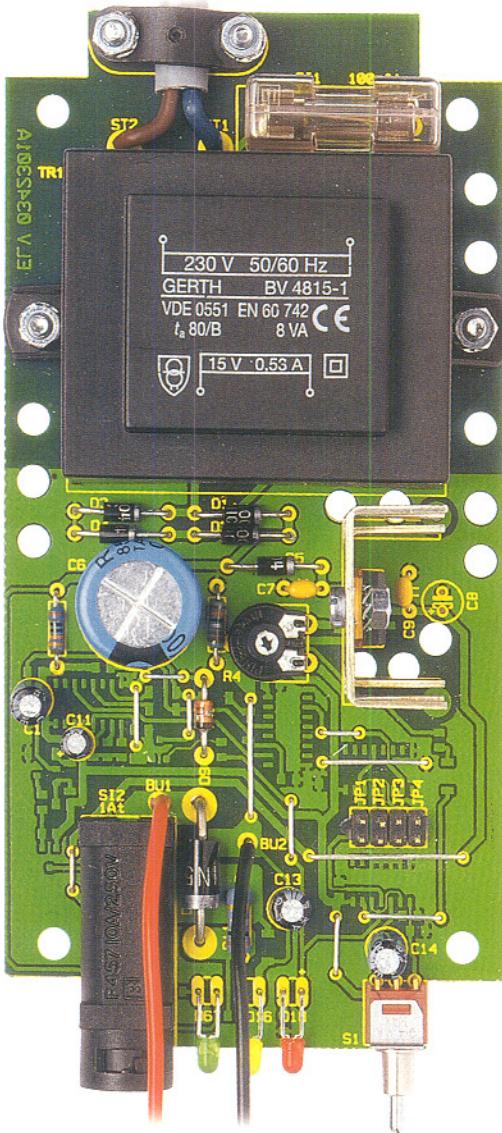Der Minuspol des Akkus wird an BU 2 angeschlossen, wobei dann über R 23 die Verbindung zur Schaltungsmasse hergestellt wird.



Ansicht der fertig bestückten Platine des Bleiakku-Lade-Aktivators BLA 1000 von der Bestückungsseite

stellt wird. An R 23 erhalten wir einen zum Ausgangsstrom proportionalen Spannungsabfall, der über R 6 auf die Basis des Transistors T 1 gelangt. Sobald der Spannungsabfall an R 23 zu groß wird, steuert T 1 durch und sorgt für eine entsprechende Strombegrenzung auf ca. 500 mA. Der Elko C 8 dient zur Schwingneigungsunterdrückung und C 9 verhindert hochfrequente Störeinflüsse.

Kommen wir nun zur Schaltung der Entladeimpuls-Erzeugung, die im mittleren Bereich des Schaltbildes dargestellt ist. Hier sind die wesentlichen Schaltungselemente die beiden für die Zeitsteuerung zuständigen ICs IC 1 und IC 2, der Leistungs-FET T 5 sowie die zugehörigen externen Komponenten.

Da an die Genauigkeit der Zeitsteuerung nicht unbedingt hohe Anforderungen gestellt werden, genügt an Pin 9 bis Pin 11 von IC 1 eine einfache RC-Beschaltung. Die Dimensionierung wurde so gewählt, dass wir eine Taktfrequenz von ca. 78 kHz erhalten. Mit dieser Frequenz stellt sich dann an Pin 7 eine Periodendauer von ca. 200 µs, also 100 µs high und 100 µs low, ein.

Mit den in IC 1 integrierten Zählerstufen und dem kaskadierten Zähler IC 2 wird das Signal weiter heruntergeteilt. Nach ca. 27 Sek. wechselt der Pegel am Ausgang Q 8 von IC 2 von low nach high. Sobald Q 4 von IC 1 und Q 8 von IC 2 gleichzeitig Highpegel führen, steuert T 3 durch.

Über den im Kollektorzweig befindlichen Spannungsteiler (R 10, R 13) wird ebenfalls der Transistor T 2 in den leitenden Zustand versetzt, so dass am Gate des SIPMOS-Power-Transistors T 5 nahezu die volle Betriebsspannung anliegt.

Solange die Spannung am Gate des Transistors T 5 high ist, wird dessen Gate/Source-Strecke sehr niederohmig (ca. 18 mΩ). Die Reihenschaltung aus D 7, R 11, die Drain/Source-Strecke von T 5 und der Widerstand der Anschlussleitungen liegt nun für ca. 100 µs direkt an den Anschlussklemmen des Akkus an. Während dieser Zeit fließt ein sehr hoher Impulsstrom, der zwischen 50 A und 80 A liegt (je nach Spannungslage am Akku). T 5 ist für Dauerströme bis 30 A (natürlich bei entsprechender Kühlung) und Impulsbelastungen bis 112 A ausgelegt. Auch für

die Diode D 7 sind hohe Impulsbelastungen, die laut Datenblatt bis zu 200 A betragen dürfen, kein Problem.


Mit dem nächsten Zählerstand führen Q 5 von IC 1 und Q 8 von IC 2 gleichzeitig Highpegel. Dieser Zählerstand bewirkt nun, dass über R 9 der Reseteingang von IC 2 auf High gelegt wird, worauf der zuvor beschriebene Vorgang von neuem beginnt.

Ein weiterer Zähler (IC 3) erhält sein Taktsignal von IC 2 Pin 2. Über die Kodierstecker JP 1 bis JP 4 kann nun die Intervallzeit im Automatikmodus, also der Wechsel zwischen Ladefunktion und Entladeimpulse, bestimmt werden. Je nach gesetztem Kodierstecker erhalten wir alle 30 Min., 1 Std., 2 Std. oder 4 Std. einen Low-High-Übergang am Takteingang des Flip-Flops IC 4 (Pin 11).

Der Logikpegel am D-Eingang bestimmt, wohin das Flip-Flop mit jeder positiven Taktflanke kippen wird. Da der D-Eingang in unserer Schaltung mit dem eigenen Q-Eingang verbunden ist, erhalten wir eine Toggle-Funktion. In der soeben beschriebenen getakteten Betriebsart müssen der Set- und der Reset-Eingang auf Low-Pegel liegen, was der Fall ist, wenn sich der Schalter S 1 in der mittleren Schalterstellung (Automode) befindet.

In der direkten Betriebsart hingegen bringt ein positiver Set-Eingang (untere Schalterstellung) den Q-Ausgang auf High- und den Q-Ausgang auf Low-Pegel. Befindet sich S 1 in der oberen Schalterstellung, so befindet sich der Reset-Eingang auf High-Pegel. Dies führt zu genau umge-

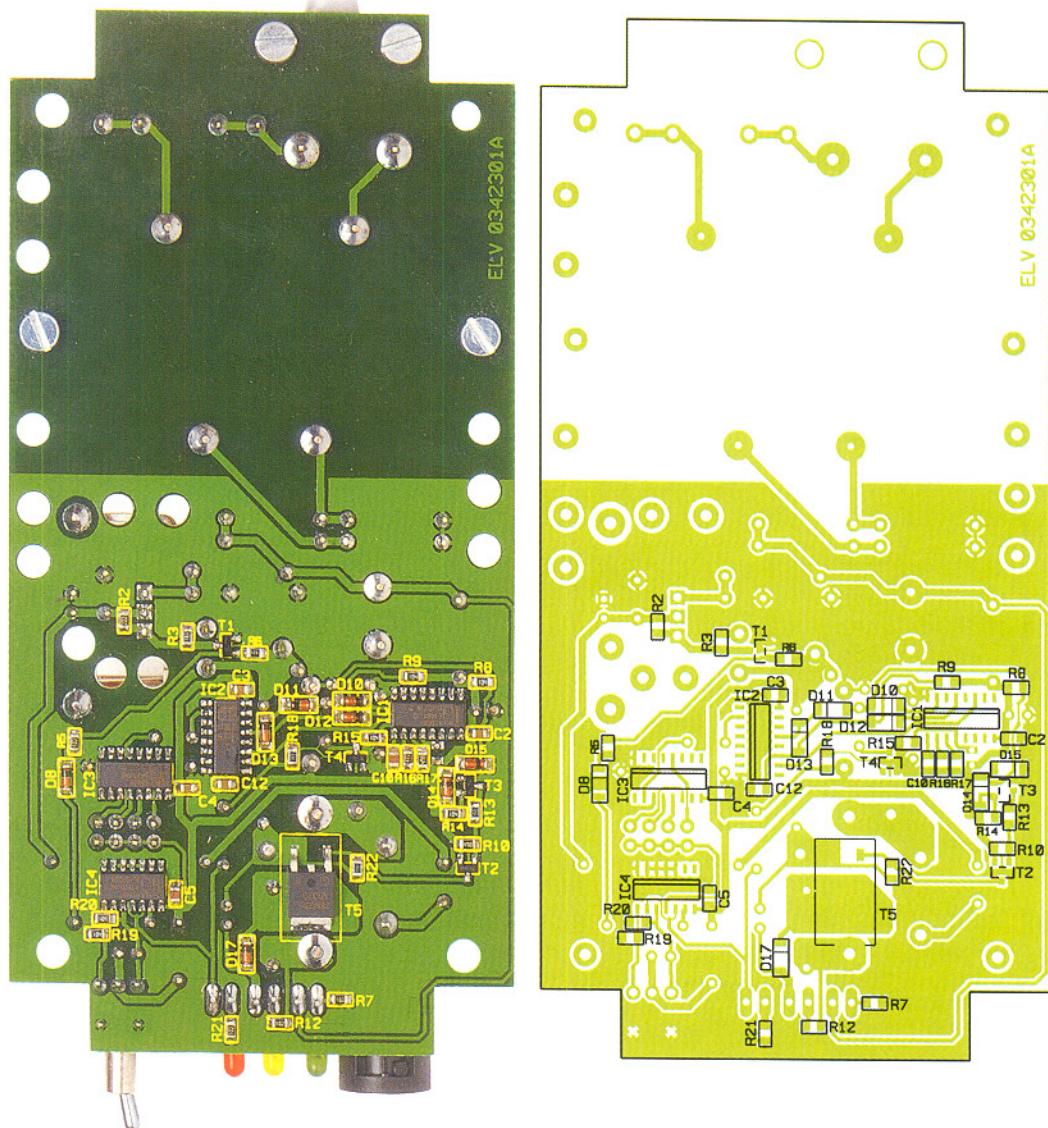Ansicht der fertig bestückten Platine des Bleiakk-Lade-Aktivators BLA 1000 von der Lötseite



kehrten Logikpegeln an den Ausgängen des Flip-Flops.

In der Ladefunktion wird über T 4 die Basis des Transistors T 3 auf Massepotential gezogen und somit die Entladeimpulse gesperrt. Im umgekehrten Fall (Aktivierungsfunktion) wird über D 8, R 5 der Transistor T 1 in den leitenden Zustand versetzt. Am Ausgang des Laderegels stellt sich dann eine Gleichspannung von ca. 1,25 V ein.

Über R 1 wird die Elektronik zur Erzeugung der Aktivierungsimpulse mit Spannung versorgt, wobei die Z-Diode D 9 die unstabilisierte Spannung auf ca. 15 V begrenzt. C 1 dient zur Pufferung und die Keramikkondensatoren C 2 bis C 5 dienen zur Störabblockung direkt an den Versorgungspins der einzelnen integrierten Schaltkreise.

Nachbau

Zum praktischen Aufbau des BLA 1000 steht eine einseitige Leiterplatte mit den Abmessungen 137 x 68 mm zur Verfügung. Es kommen sowohl SMD-Bauelemente für die Oberflächenmontage als auch konventionelle bedrahtete Bauteile zum Einsatz.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Auf der Primärseite des Netztransformators wird die 230-V-Netzspannung frei geführt. Aufbau und Inbetriebnahme dürfen daher nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten.

Die Bestückungsarbeiten beginnen mit dem Auflöten der SMD-Komponenten an der Platinenunterseite. Dazu sind allerdings

einige Spezialwerkzeuge wie ein Lötkolben mit sehr feiner Lötpitze, dünnes SMD-Lötzinn und eine Pinzette zum Fassen der Miniaturlaute erforderlich. Hilfreich ist eine Lupe oder eine Lupenleuchte.

Zuerst werden die 4 SMD-ICs bestückt, die an der Pin 1 zugeordneten Gehäuseseite leicht angeschrägt sind. Die abgeschrägte Seite muss mit der Doppellinie im Bestückungsdruck übereinstimmen. Bevor das entsprechende Bauteil mit der Pinzette positioniert wird, ist jeweils ein Lötpad, vorzugsweise an einer Gehäuseecke, vorzuverzinnen. Nach dem Positionieren wird zuerst der Anschluss-Pin am vorverzinneten Lötpad angelötet. Wenn alle Anschluss-Pins exakt auf die vorgesehenen Lötpads aufliegen, erfolgt unter vorsichtiger Zugabe von SMD-Lötzinn das Verlöten von allen Anschlüssen.

Vorsicht! Beim Lötvorgang können leicht Kurzschlüsse zwischen den Anschluss-Pins entstehen, so dass eine gründliche Überprüfung mit einer Lupe oder Lupenleuchte sinnvoll ist. Kurzschlüsse zwischen IC-Pins können meistens leicht mit Entlötlitze entfernt werden.

Im nächsten Arbeitsschritt sind die SMD-Transistoren in der gleichen Weise zu verarbeiten, wobei zum Auflöten des SIPMOS-Power-Transistors T 5 unter Umständen eine größere Lötpitze zu verwenden ist.

Es folgen die an der Katodenseite durch einen Ring gekennzeichneten SMD-Dioden.

Bei den SMD-Widerständen ist der Widerstandswert direkt auf dem Bauteil aufgedruckt, wobei die letzte Ziffer immer die Anzahl der Nullen angibt. Im Gegensatz dazu sind SMD-Kondensatoren nicht gekennzeichnet, so dass hier eine hohe Verwechslungsgefahr besteht (am besten die Kondensatoren C 10 und C 12 zuerst bestücken).

Nachdem alle SMD-Komponenten an der Platinenunterseite aufgelötet sind, wenden wir uns der Platinenoberseite zu. Hier werden zuerst 11 Brücken aus versilbertem Schaltdraht auf Rastermaß abgewinkelt und so eingesetzt, dass der Draht direkt auf der Platinenoberfläche aufliegt. Damit die Brücken nicht wieder herausfallen können, werden diese

Stückliste: BLA 1000

Widerstände:

0,1 Ω /1 W/5 %/Metalloxid	R11
1,2 Ω	R23
100 Ω /SMD	R6
150 Ω /SMD	R22
330 Ω	R1
1 k Ω /SMD	R5, R12
2,2 k Ω /SMD	R2, R7, R21
4,7 k Ω /SMD	R16
10 k Ω /SMD	R13, R18
18 k Ω /SMD	R3
47 k Ω /SMD	R10, R17
100 k Ω /SMD	R8, R9, R14, R15, R19, R20
PT10, liegend, 5 k Ω	R4

Kondensatoren:

100 pF/SMD	C12
1 nF/SMD	C10
100 nF/ker	C7, C9
100 nF/SMD	C2–C5
1 μ F/100 V	C14
1 μ F/16 V	C11
10 μ F/63 V	C8
100 μ F/16 V	C1, C13
2200 μ F/40 V	C6

Halbleiter:

CD4060/SMD	IC1
CD4040/SMD	IC2, IC3
HEF4013/SMD/Philips	IC4
LM317	IC5
BC848C	T1, T3, T4
BC858C	T2
SPD28N03L/SMD	T5
IN4001	D1–D5
IN5400	D7
LL4148	D8, D10–D15, D17
ZPD15V/1,3W	D9
LED, 3 mm, grün	D6

an der Platinenunterseite leicht angewinkelt und danach in einem Arbeitsgang verlötet.

Nach Abschneiden der überstehenden Drahtenden direkt oberhalb der Lötstellen werden die Dioden in der gleichen Weise bestückt (die Katodenseite ist jeweils durch einen Ring gekennzeichnet). Während der bedrahtete Widerstand R 1 in liegender Position bestückt wird, ist R 11 stehend einzubauen.

Beim Einlöten des Einstelltrimmers R 4, der Stiftleisten JP 1 bis JP 4 und des Schalters S 1 ist eine zu große oder zu lange Hitzeinwirkung auf das entsprechende Bauteil zu vermeiden.

Alsdann werden die beiden Sicherungshalter eingelötet und mit den zugehörigen Feinsicherungen bestückt (Vorsicht, Sicherungswerte nicht verwechseln). Zum Schutz gegen versehentliches Berühren wird die Netzsicherung mit einer Kunststoff-Schutzkappe versehen.

LED, 3 mm, gelb	D16
LED, 3 mm, rot	D18

Sonstiges:

Telefonbuchse, 4 mm, rot	BU1
Telefonbuchse, 4 mm, schwarz ..	BU2
Mini-Kippschalter, 1 x um mit Mittelstellung, liegend	S1
Trafo, 1 x 15 V/500 mA, print ..	TR1
Stiftleiste, 1 x 2-polig, gerade	JP1–JP4
Sicherung, 100 mA, träge	SI1
Sicherung, 1 A, träge	SI2
Platinensicherungshalter (2 Hälften), print für SI1	
Sicherungsabdeckhaube für SI1	
VDE-Sicherungshalter FX0457, liegend, print für SI2	
1 Jumper	
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 6 mm	
2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 12 mm	
2 Zylinderkopfschrauben, M4 x 6 mm	
4 Knippingschrauben, 2,9 x 6,5 mm	
3 Muttern, M3	
2 Muttern, M4	
3 Fächerscheiben, M3	
2 Fächerscheiben, M4	
1 Kühlkörper FK216CB/MI	
1 Zugentlastungsbügel	
1 Kabel-Durchführungsstüle, 6 x 8 x 12 x 1,5 mm	
1 Netzkabel, 2-adrig, grau, rund	
1 Kunststoff-Element-Gehäuse, Typ G445, bearbeitet und bedruckt	
36 cm Schaltdraht, blank, versilbert	
6 cm flexible Leitung, ST1 x 0,75 mm ² , schwarz	
8 cm flexible Leitung, ST1 x 0,75 mm ² , rot	

Nun wird der Kühlkörper unter Zugabe von ausreichend Lötzinn aufgelötet und der Spannungsregler mit einer Schraube M3 x 6 mm, Mutter und Zahnscheibe an diesen befestigt. Erst danach sind die Anschlüsse des Spannungsreglers zu verlöten.

Bei den im Anschluss hieran einzulötenen Elektrolytkondensatoren ist unbedingt die korrekte Polarität zu beachten, da falsch gepolte Elkos sogar explodieren können. Auch hier werden anschließend die überstehenden Drahtenden so kurz wie möglich abgeschnitten.

Der 8-VA-Netztransformator wird mit 2 Schrauben M4 x 6 mm und den zugehörigen Muttern auf die Leiterplatte montiert. Nach dem Festziehen der Schrauben werden die Trafo-Pins sorgfältig unter Zugabe von ausreichend Lötzinn festgesetzt.

Die Polarität der Leuchtdioden ist durch einen längeren Anodenanschluss gekennzeichnet. Unter Beachtung der korrekten

Polarität werden die Anschlussbeinchen ca. 8 mm hinter dem Gehäuseaustritt abgewinkelt und im Anschluss hieran mit 4 mm Abstand zur Leiterplattenoberfläche eingelötet.

Nachdem die Leiterplatte so weit bestückt ist, erfolgt die Montage der Netz-Zuleitung. Dazu ist zuerst eine Gummistütze in die entsprechende Bohrung der Rückwand zu setzen und danach die Netz-Zuleitung von außen durch die Gummistütze zu führen. Die äußere Ummantelung wird auf einer Länge von ca. 15 mm entfernt und die Innenadern auf 5 mm Länge abisoliert. Diese werden dann vorverzinnit, von oben durch die zugehörigen Platinenbohrungen geführt und besonders sorgfältig verlötet. Danach wird die Zugentlastungsschelle mit 2 Schrauben M3 x 12 mm, Zahnscheiben und den zugehörigen Muttern so über die äußere Ummantelung montiert, dass die Innenadern nicht unter Spannung sind.


Kommen wir nun zur Frontplatte, wo zuerst an der Rückseite im Bereich der Bohrung für die Minusbuchse und im Bereich der Bohrung für die mittlere LED mit einem scharfen Abbrechklingenmesser 2 Gehäusestege zu entfernen sind. Danach sind dann die beiden Ausgangsbuchsen fest in die Frontplatte zu montieren. Die schwarze Minusbuchse wird über einen schwarzen, isolierten Leitungsabschnitt von 45 mm Länge mit dem Platinenanschlusspunkt BU 2 verbunden, und die rote Plusbuchse benötigt einen roten isolierten Leitungsabschnitt von 55 mm Länge. Diese Leitung ist an den Platinenanschlusspunkt BU 1 anzuschließen. Sowohl an der Platinenseite als auch an den Buchsen ist auf einen guten Verlauf des Lötzinns zu achten.

Die vollständig bestückte Leiterplatte ist nun zusammen mit der Front- und Rückplatte in die Gehäuse-Unterhalbschale zu setzen und mit 4 Knipping-Schrauben 2,9 mm x 6,5 mm festzusetzen. Die Lüftungsbohrungen müssen sich dabei unterhalb des am Kühlkörper montierten Spannungsreglers befinden.

Nun wird die Netzspannung angelegt und der Schalter an der Frontseite in Position „Laden“ gestellt. Mit Hilfe des Trimmers R 4 ist die Ausgangsspannung auf 13,4 V ($\pm 0,05$ V) einzustellen. Damit ist dann auch schon der besonders einfach durchzuführende Abgleich abgeschlossen.

Entsprechend des gewünschten Zeitintervalls im Automatikmodus ist der Kodierstecker (JP 1 – JP 4) zu setzen. Das Gehäuseoberteil wird im Anschluss mit den zugehörigen Schrauben montiert. Jetzt sind nur noch an der Gehäuseunterseite die 4 zugehörigen rutschfesten, selbstklebenden Gehäusefüße anzubringen. Dem Einsatz dieses interessanten Ladegerätes steht nun nichts mehr entgegen.

Optisch getrenntes USB-Modul

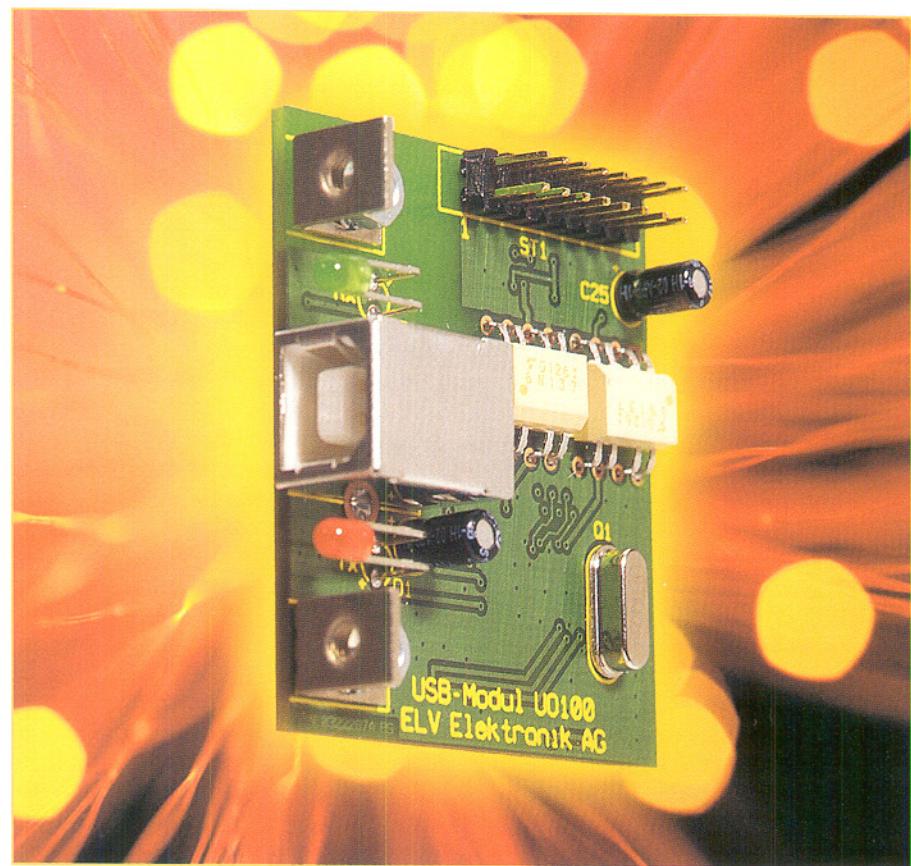

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es vielfach erforderlich, zwischen einem Gerät und dem steuernden PC eine Potentialtrennung zu gewährleisten.

Das optisch isolierte USB-Modul bildet auf der PC-Seite eine vollständige USB-Schnittstelle nach. Nach der Umsetzung des USB-Protokolls in das RS-232-Format erfolgt eine optische Trennung der Potentiale, so dass die am Ausgang anstehenden Datensignale galvanisch vom PC-Teil getrennt zur Weiterverarbeitung bereitstehen.

Allgemeines

Das Interfacemodul UO 100 verknüpft die beiden „Welten“ der USB- und der RS-232-Technik miteinander und bietet zusätzlich eine Potentialtrennung zwischen beiden Systemen.

Die Entwicklung einer normenkonformen USB-Schnittstelle ist aufgrund der umfangreichen USB-Spezifikationen sehr aufwändig. Die Implementierung einer standardmäßigen RS-232-Schnittstelle dagegen gehört zum Standardrepertoire eines jeden Mikrocontroller-Programmierers. Um den Anwender nicht mit den umfangreichen Spezifikationen des USB-Standards zu belasten, bildet das neue USB-Modul eine komplette USB-Schnittstelle nach. Es arbeitet als universelles Interface-

modul, das die RS-232-Befehle vom Mikrocontroller auf den USB-Anschluss konvertiert und umgekehrt die ankommenen USB-Befehle in das RS-232-Protokoll transferiert. Die Signalwege sind dabei über schnelle Optokoppler geführt, so dass eine Potentialtrennung gewährleistet ist.

Die USB-Technik ist schon seit Jahren in der PC-Welt weit verbreitet. Hier sind nahezu alle Peripheriegeräte mit einer USB-Schnittstelle ausgerüstet. Diesem Trend ist es denn auch zu verdanken, dass die Anzahl der seriellen Schnittstellen bei PCs immer kleiner wird. Notebooks besitzen teilweise schon keinen RS-232-Anschluss mehr. So werden nach und nach alle Hersteller von PC-gesteuerten Geräten auf den USB-Standard umrüsten müssen. Bei Geräten im Laboreinsatz oder aber bei Spezialanwendungen, die nur in

kleinen Stückzahlen verkauft werden, scheuen aber viele Hersteller den vergleichsweise hohen Aufwand für die Implementierung einer kompletten USB-Kommunikation. Für eine spezifikationsgemäße USB-Schnittstelle ist auf der Hardwareseite im Zielsystem, d. h. in dem vom PC gesteuerten Gerät, eine schnelle Signalverarbeitung mit exakter Protokoll- und Timing-Einhaltung notwendig. Allein für diese Aufgabe ist selbst ein schneller Mikrocontroller schon stark ausgelastet. Außerdem setzt die Programmierung eines solchen Controllers sehr weitreichende Kenntnisse des USB-Standards voraus.

Einfacher ist es hier, als Anbindung an das Zielsystem weiterhin das bewährte und einfach zu handhabende serielle Übertragungsprotokoll à la RS-232 einzusetzen, das sich mit nahezu jedem Mikrocontroller einfach realisieren lässt. Zu diesem Zwecke wurden die universellen USB-Module entwickelt. Hier gibt es derzeit zwei Varianten:

- das universelle USB-Modul UM 100, das eine Wandlung vom USB- ins RS-232-Format durchführt, dabei sämtliche Datenleitungen konvertiert und im „ELVjournal“ 2/2003 ausführlich vorgestellt wurde;
- das hier vorgestellte, optisch getrennte USB-Modul UO 100, das nach der Wandlung nur die beiden wichtigen Datenleitungen Tx und Rx ins RS-232-Format konvertiert, diese dann aber potentialgetrennt zur Verfügung stellt.

Potentialtrennung – warum?

Die Forderung nach einer galvanischen Trennung zwischen zwei Schaltungsteilen kann sehr vielfältige Gründe haben. Im Wesentlichen kann eine solche Forderung mit sicherheitstechnischen Aspekten oder

Technische Daten: UO 100

Max. Übertragungsrate: .. 115,2 kBit/s
Ausgangspegel: TTL
Anschlüsse:

- USB: USB-Buchse, Typ B
- Mikrocontroller-Schnittstelle: Stiftleiste, 2-reihig, 2,54-mm-Raster

Spannungsversorgung:

- über USB (bus-powered): 5 V/50 mA (max.)
- über ST 1: 5 V \pm 0,2 V/50 mA

Isolationsspannung: 2500 V

Isolationswiderstand: 1 TΩ

Luft- und Kriechstrecke: \geq 8 mm

Abmessungen: 48,2 x 46 x 15 mm

Gewicht: 21 g

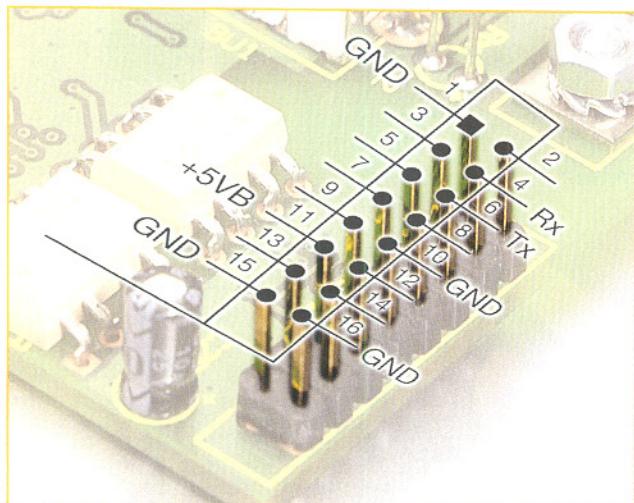


Bild 1: Belegung der µC-Schnittstelle

Status-LEDs

Das USB-Modul besitzt auf dem Modul zwei LEDs, die den Status (Send- oder Empfangsbetrieb) auf der RS-232-Schnittstelle kennzeichnen. Bei einer entsprechenden Montage in einer Rückwand kann mit diesen Status-LEDs die Kommunikation überwacht werden.

Treiber-Installation

Das USB-Modul stellt das Bindeglied zwischen dem steuernden System, meist einem PC etc., und dem zu steuernden Zielsystem, d. h. dem Gerät, das via USB gesteuert werden soll, dar. Wie bei einem USB-Gerät üblich, meldet sich auch das optisch getrennte USB-Modul UO 100 nach dem Verbinden mit einem PC automatisch an. Das Betriebssystem meldet sich dann mit „Neue Hardwarekomponente gefunden“. Als Bezeichnung des gefundenen Peripheriegerätes erscheint „ELV USB-Modul UO 100“, dies ist die Bezeichnung, die werksseitig als Gerätebezeichnung im EEPROM abgelegt ist.

Nachdem das USB-Gerät so erkannt wurde, startet automatisch der „Assistent für das Suchen neuer Hardware“. Mit Hilfe dieses Tools erfolgt die Installation des Treibers für das UO 100 sehr einfach und komfortabel: Im ersten „Willkommen“-Fenster erfolgt die Auswahl zwischen der automatischen Installation und der Installation der Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle (manuell). Hier ist die manuelle Installation zu wählen. Im nächsten Fenster muss angegeben werden, dass sich der Treiber auf einer Diskette im entsprechenden Diskettenlaufwerk befindet. Die Treiberdiskette ist dann einzulegen, bevor die Installation mit „Weiter“ fortgesetzt wird. Das folgende Fenster zeigt an, dass die Treibersoftware nicht digital signiert ist, d. h. nicht von Microsoft geprüft ist. Dieses Fenster kann mit „Installation fortsetzen“ ignoriert werden, da es sich nicht um eine Fehlermeldung handelt, sondern lediglich um einen Hinweis. Den erfolgreichen Abschluss der Installation des Treibers meldet das „Fertigstellen des Assistenten“-Fenster, das sich mit einem Klick auf „Fertigstellen“ schließt. Anschließend ist das USB-Modul UO 100 im System angemeldet und stellt fortan die Kommunikation zwischen PC und Zielsystem her.

Die notwendigen Funktionen für den Zugriff vom PC auf das USB-Gerät stellt die mitgelieferte DLL zur Verfügung. Eine genaue Beschreibung der Funktionen liegt in englischer Sprache ebenfalls bei. Die Einbindung der Kommunikation auf Seiten der PC-Software dürfte damit keine großen Probleme bereiten.

verbesserten Eigenschaften hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit begründet werden.

Aus sicherheitstechnischer Sicht gibt es zum einen die Forderung einer sicheren Trennung des PC-Teiles von berührungsgefährlichen Teilen in einem Gerät, zum anderen können aber auch Probleme auftreten, wenn Schaltungsteile durch die Verbindung zum PC auf Schutzleiterpotential gelegt werden. Letzteres ist beispielsweise bei PC-gesteuerten Netzgeräten der Fall. Der Gleichspannungsausgang eines geregelten Netzgerätes darf nicht berührungsgefährlich sein und muss zudem potentialfrei sein; u. a. darf der Ausgang auch nicht auf Schutzleiterpotential liegen. Die Sicherheit gegen berührungsgefährliche Spannungen wird im Allgemeinen durch einen entsprechenden Netztransformator sichergestellt. Die Forderung der Potentialfreiheit gegenüber PE wird in solchen Geräten aber oftmals durch den Anschluss eines PCs an die Schnittstelle aufgehoben. Hier schafft dann nur eine galvanische Trennung von PC und Netzgerät über einen entsprechenden Schnittstellenbaustein Abhilfe.

In Geräten, die keine galvanische Trennung vom 230-V-Netz besitzen, wie beispielsweise Geräte, die nur über ein simples Kondensatornetzteil verfügen, darf nur eine PC-Schnittstelle mit einer entsprechenden Potentialtrennung implementiert werden. Mit anderen Konstruktionen lässt sich die gemäß einschlägiger VDE-Vorschriften geforderte Berührungs-sicherheit nicht gewährleisten.

Auch im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit bietet eine komplette galvanische Trennung sehr große Vorteile. In solchen getrennten Systemen können sich beispielsweise keine störenden Masse- bzw. Schutzleiterströme ausbilden. Vor allem bei der vergleichsweise schnellen USB-Technik bringt die galvanische Trennung große Vorteile hinsichtlich der Funkstöraussendungen.

UO 100 – Einsatz, Anwendung und Bedienung

Der Einsatz und die Anwendung des USB-Moduls gestaltet sich sehr einfach:

Datenleitungen


Das USB-Modul UO 100 bildet auf einfachste Weise die Schnittstelle zwischen dem Universal Serial Bus (USB) und einem Mikrocontroller im Zielsystem. Die über die USB-Buchse zugeführten Datensignale werden auf dem Modul ausgewertet und für die weitere Verarbeitung in das RS-232-Format gewandelt. Über einen High-Speed-Optokoppler gelangen die Datensignale dann galvanisch getrennt auf die Mikrocontroller-Seite. Umgekehrt gelangen die Signale des Mikrocontrollers via Optokoppler entkoppelt auf die USB-Seite und werden dort ins USB-Protokoll eingebunden. An der Mikrocontroller-Schnittstelle (Stiftleiste ST 1) stehen dabei die beiden für eine Kommunikation wesentlichen Datensignale „Tx“ und „Rx“ in TTL-Pegel an. Die entsprechende Belegung der Stiftleiste zeigt Abbildung 1.

Spannungsversorgung

Eine komplette galvanische Trennung beinhaltet natürlich auch getrennte Spannungsversorgungen. Der der USB-Buchse zugehörige Teil wird über die USB-Leitung versorgt (bus-powered). Die hier zur Verfügung stehende 5-V-Betriebsspannung, die vom USB-Host, d. h. vom angeschlossenen PC kommt, kann im Extremfall 500 mA liefern – in dieser Anwendung werden allerdings nur ca. 45 mA entnommen.

Der Teil, der galvanisch dem Zielsystem, d. h. dem zu steuernden Gerät, zugeordnet ist, muss über die Stiftleiste ST 1 versorgt werden. Die entsprechende Belegung ist Abbildung 1 zu entnehmen. Hier muss eine Betriebsspannung von $5V \pm 0,2V$ mit einer minimalen Strombelastbarkeit von 50 mA zur Verfügung stehen.

Bild 2: Schaltbild des USB-Moduls UO 100

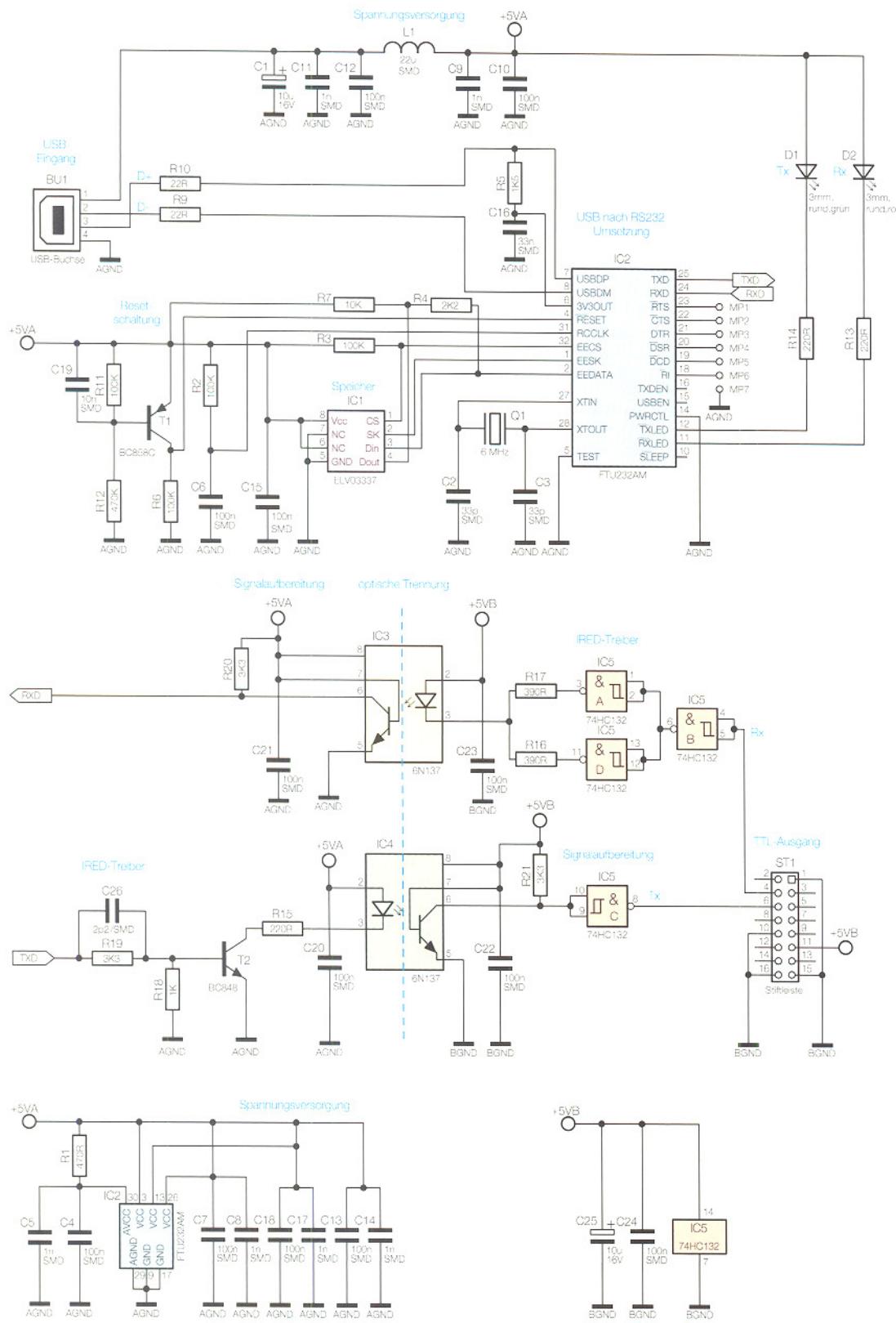

Schaltung

Trotz der umfangreichen Funktionen, die ein solches USB-Interface besitzt, ist das in Abbildung 2 dargestellte Schaltbild sehr übersichtlich. Die wesentliche Funktion der USB-RS-232-Wandlung übernimmt dabei der integrierte Schnittstellenwandler IC 2. Eine genaue Beschreibung dieses Bausteins erfolgte bereits im

„ELVjournal“ 2/2003 im Zusammenhang mit der Vorstellung des USB-Moduls UM 100. Daher wird hier nicht weiter auf den internen Aufbau eingegangen. Dieser ist für das Verständnis der folgenden Schaltungsbeschreibung auch nicht erforderlich.

Der Schnittstellenwandler IC 2 vom Typ FTU8232 übernimmt die gesamte Konvertierung der Datensignale. An Pin 7 und Pin 8 erfolgt der Anschluss an den USB-Port. Die beiden in diesen Datenlei-

tungen liegenden Widerstände verbessern die Anpassung gemäß Leistungstheorie und sorgen zusätzlich für einen gewissen Schutz der IC-Eingänge. IC-intern erfolgt dann die Umsetzung in die entsprechenden RS-232-Signale, die dann an den entsprechend bezeichneten Ausgängen (Pin 18 bis Pin 25) in TTL-Pegel zur Verfügung stehen. Von Interesse sind hier aber nur die beiden Datensignale „RXD“ und „TXD“ an Pin 24 bzw. Pin 25. Die übrigen Daten-

leitungen sind zwar als Messpunkte (MP 1 bis MP 6) herausgeführt, werden hier allerdings nicht weiter benötigt.

Ein vom USB-Port kommendes Daten- signal liegt am Ausgang „TXD“ von IC 2 an und gelangt dann auf den Optokoppler (IC 4). Da die Optokoppler-interne Infrarotdiode einen Strom von min. 15 mA für die optische Datenübertragung benötigt, ist mit T 2 ein Treibertransistor notwendig. Auf der optisch entkoppelten „Sekundärseite“ des Optokopplers generiert ein IC-interner Phototransistor das elektrische Digitalsignal zurück und stellt dieses über das als Inverter geschaltete NAND-Gatter IC 5 C an der Mikrocontroller-Schnittstelle (ST 1, Pin 6) als „Tx“-Signal zur Verfügung. Aufgrund der Verwendung eines sehr schnellen Optokopplers könnte hier theoretisch eine Datenrate von über 1 MBit/s „gefahren“ werden.

Der umgekehrte Signalweg von der Mikrocontroller-Schnittstelle (ST 1, Pin 4) zum USB geht über die NAND-Gatter IC 5 A, B und D und den Optokoppler IC 3. Das „Rx“-Datensignal wird zunächst mittels IC 5 B gepuffert und gelangt anschließend auf die beiden parallel geschalteten IRED-Treiber IC 5 A und D. Die Ausgänge arbeiten jeweils über einen eigenen Arbeitswiderstand (R 16, R 17) auf die IR-Sendediode in IC 3. Diese Parallelschaltung reduziert die Strombelastung der einzelnen Gatter, so dass hier eine Überlastung ausgeschlossen ist. Auf der USB-Seite regeneriert wiederum ein IC-interner Phototransistor das Datensignal und gibt dieses als „RXD“ auf den Schnittstellentreiber, der dieses dann entsprechend in den USB-Datenfluss einbindet.

Trotz der sehr komplexen Funktion des eigentlichen Schnittstellenwandlers IC 2 benötigt dieser zum Betrieb nur wenige externe Bauteile. Neben der Zuführung der Betriebsspannung sind eine Reset-Schaltung, eine Quarz-Beschaltung und ein EEPROM notwendig – damit kann das Bauteil seinen ordnungsgemäßen Betrieb aufnehmen.

Die Zuführung der Versorgungsspannung erfolgt über die Pins 3, 13 und 26, wobei eine von dieser digitalen Versorgung über R 1 und C 4, C 5 entkoppelte Spannung (zur Versorgung eines internen Oszillators) an Pin 30 anliegt.

Die Reset-Schaltung ist mit dem Transistor T 1 und seiner Beschaltung, bestehend aus R 6, R 11, R 12 und C 19, realisiert. Im Einschaltmoment sorgt der Kondensator C 19 dafür, dass der Transistor gesperrt ist und der Reset-Eingang (Pin 4 von IC 2) auf „low“ liegt. Somit wird das IC in einen definierten Einschaltzustand versetzt. Weniger als eine Millisekunde, nachdem die 5-V-Betriebsspannung ansteht, ist der Kondensator so weit geladen, dass T 1 durchschaltet und so den Reset aufhebt.

Das Taktsignal für IC 2 wird mittels des Quarzes Q 1 und der Lastkondensatoren C 2 und C 3 generiert. Der hier erzeugte 6-MHz-Takt wird IC-intern durch entsprechende Vervielfacher auf maximal 48 MHz hochgetaktet.

In dem als EEPROM ausgelegten Speicher IC 1 sind die Erkennungsdaten des USB-Moduls abgelegt. Mit diesen Daten kann das Modul vom angeschlossenen PC-System eindeutig identifiziert werden.

Hinterlegt sind die Vendor-ID (Hersteller-Identifikation), die Product-ID (Produkt- oder Gerät-Identifikation), der „Product Description String“ (Produktname) und die Seriennummer. Die Kommunikation zwischen dem USB-Controllerbaustein IC 2 und dem EEPROM erfolgt über eine so genannte Microwire-Verbindung. Drei „Verbindungsleitungen“ sind hierfür notwendig: „CS“ = Chip Select, „SK“ = Clock und „Din“, „Dout“ = Datenein- und -ausgang.

Mit diesen wenigen Bauteilen ist das IC schon voll funktionsfähig. Zur Signalisierung der Sende- bzw. Empfangsaktivität (Tx und Rx) auf der RS-232-Schnittstelle befinden sich zusätzlich noch die beiden LEDs D 1 und D 2 auf dem Modul.

Die Spannungsversorgung des USB-Teils erfolgt, wie schon erwähnt, über die Spannung auf der USB-Leitung. Die über die USB-Buchse Pin 1 zugeführte 5-V-Spannung wird via L1 entkoppelt und steht dann als „+5VA“ zur Verfügung.

Auf der Mikrocontroller-Seite muss die Betriebsspannung für die Optokoppler und das NAND-Gatter IC 5 über die Stiftleiste ST 1 zugeführt werden. Die hier an Pin 11 zugeführte Spannung muss im Bereich von 4,8 V bis 5,2 V liegen und eine minimale Strombelastbarkeit von 50 mA besitzen.


So wie auch die Schaltung auf ein Minimum an Bauteilen beschränkt wurde, ist auch der im Folgenden beschriebene Aufbau so kompakt wie möglich ausgefallen.

Nachbau

Die gesamte Schaltung des USB-Moduls UO 100 findet auf der 48,2 x 44,2 mm messenden Platine Platz. Im komplett aufgebauten Zustand kommen so die Einbaumaße von 48,2 x 46 x 15 mm zustande.

Der Nachbau der Schaltung hat trotz der recht übersichtlichen Schaltung einen erhöhten Anspruch an die Lötfertigkeiten. Dies ist in der nahezu ausschließlichen Verwendung von SMD-Bauteilen begründet, ohne die ein so kleiner und kompakter Aufbau nicht möglich wäre.

Der Aufbau der Platine erfolgt anhand der Stückliste, des Bestückungsplans und der dargestellten Platinenfotos. Im ersten Schritt sind die SMD-Komponenten einzulöten. Hier sind die SMD-Widerstände, die SMD-Drosselpule und die SMD-Kondensatoren entsprechend einzulöten. Beim Einbau der Kondensatoren ist besonders vorsichtig vorzugehen, da diese keinen Wertetypus besitzen. Anschließend sind die Transistoren einzubauen. Hier gibt die Anordnung der Lötpads die Polung vor. Auch beim Einbau der ICs ist die korrekte Polung sicherzustellen. Bei den SMD-Typen IC 1 und IC 5 gibt die

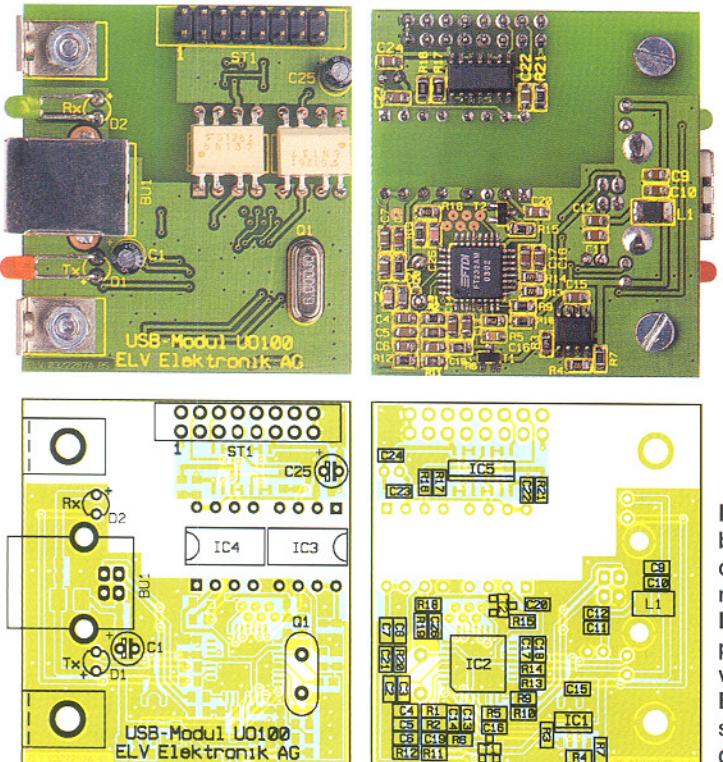

Fertig bestückte Platine des USB-Moduls mit zugehörigem Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite

Stückliste: Optisch isoliertes USB-Modul UO 100

Widerstände:

22 Ω /SMD	R9, R10
220 Ω /SMD	R13–R15
390 Ω /SMD	R16, R17
470 Ω /SMD	R1
1 k Ω /SMD	R18
1,5 k Ω /SMD	R5
2,2 k Ω /SMD	R4
3,3 k Ω /SMD	R19–R21
10 k Ω /SMD	R7
100 k Ω /SMD	R2, R3, R6, R11
470 k Ω /SMD	R12

Kondensatoren:

2,2 pF/SMD	C26
33 pF/SMD	C2, C3
1 nF/SMD	C5, C8, C9, C11, C14, C17
10 nF/SMD	C19
33 nF/SMD	C16
100 nF/SMD	C4, C6, C7, C10, C12, C13, C15, C18, C20–C24
10 μ F/16V	C1, C25

Halbleiter:

ELV03337	IC1
FT8U232AM/SMD	IC2
6N137	IC3, IC4
74HC132/SMD	IC5
BC858C	T1
BC848C	T2
LED, 3 mm, grün	D1
LED, 3 mm, rot	D2

Sonstiges:

Quarz, 6 MHz, HC49U4	Q1
SMD-Induktivität, 22 μ H	L1
USB-B-Buchse, winkelprint	BU1
Stiftleiste, 2 x 8-polig, gerade	ST1
4 Zylinderkopfschrauben, M3 x 6 mm	
2 Muttern, M3	
4 Fächerscheiben, M3	
2 Befestigungswinkel, vernickelt	
1 3,5"-Diskette, Software UO 100	

abgeschrägte Kante des Gehäuses, die mit dem entsprechenden Symbol im Bestückungsdruck übereinstimmen muss, die Einbauroute vor. IC 2 besitzt dagegen eine Punktmarkierung auf dem Gehäuse. Dieser Punkt entspricht Pin 1 und stellt im Bestückungsdruck entsprechend die abgeschrägte Ecke des IC-Symbols dar. Vor allem beim Anlöten der IC-Pins ist darauf zu achten, dass keine Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Pins entstehen.



Bild 3:
Vorbereitung der
Optokoppler

Sind die SMD-Teile eingelötet, werden anschließend die bedrahteten Komponenten auf der Bestückungsseite eingebaut, beginnend mit der Bestückung von Quarz und Stiftleiste. Die beiden Optokoppler-ICs sind vor dem Einbau gemäß Abbildung 3 vorzubereiten. Dieses Anpassen der Anschlussbeine ist hier sehr wichtig, da nur so der von einschlägigen Sicherheitsnormen geforderte Abstand zwischen berührbaren und aktiven Teilen von 8 mm eingehalten werden kann.

Beim folgenden Einbau der Leuchtdioden und der Elektrolyt-Kondensatoren ist die richtige Polung zu gewährleisten. Dabei sind auch die Leuchtdioden vor dem Einbau entsprechend vorzubereiten: Die LEDs sind so abzuwinkeln, dass sie in evtl. vorhandene Bohrungen in einer Front- bzw. Rückplatte passen. Für die Standardmontage gemäß der in Abbildung 4 dargestellten Zeichnung sind die Anschlussbeine der LEDs zunächst in 10 mm Abstand von der Diodenkörperspitze um 90° abzuwinkeln. Anschließend erfolgt der Einbau unter Beachtung der Polung in einem Abstand von 5,5 mm (zwischen Platinenoberseite und Diodenkörpermitte gemessen).

Zur Befestigung des Moduls besitzt dieses zwei Metallwinkel, die wie folgt zu montieren sind: Die Winkel werden auf der Bestückungsseite positioniert und mit zwei Schrauben M3 x 6 mm, die von der Platinenunterseite durch Platinen und Winkel zu führen sind, und den zugehörigen Fächerscheiben und Muttern fixiert. Vor dem Festziehen der Schrauben sind die Winkel so auszurichten, dass diese bündig mit dem Platinenrand abschließen.

Nach dem Abschluss der Bestückungsarbeiten muss die Platinen vor der folgenden ersten Inbetriebnahme auf Lötzinnbrücken und korrekte Bestückung hin untersucht werden.

Inbetriebnahme und Gehäuseeinbau

Die Inbetriebnahme des optisch getrennten USB-Moduls UO 100 beschränkt sich auf die Installation des Treibers, so wie es im Absatz „Treiber-Installation“ beschrieben ist. Arbeitet die USB-Kommunikation, d. h. das Modul wurde vom angeschlossenen Rechner korrekt erkannt, so kann davon ausgegangen werden, dass auch das gesamte Modul ordnungsgemäß funktioniert. Die komplette Funktion lässt sich dann allerdings erst prüfen, wenn das Modul im Zielsystem eingesetzt ist und auch die gesamte Kommunikationsstrecke einem Test unterzogen werden kann.

Den elektrischen Anschluss an das Zielsystem (μ C-Schnittstelle) zeigt Abbildung 1. Hier ist die Schnittstelle zum Zielsystem (Stiftleiste ST 1) mit allen Signalbezeichnungen dargestellt. Neben der Betriebsspannung („+5VB“) sind dies die beiden Datenleitungen „Tx“ und „Rx“ einer RS-232-Schnittstelle.

Zur Vereinfachung des mechanischen Einbaus ist in Abbildung 4 eine Montagezeichnung abgebildet. Hierin sind ein Bohrplan mit der Lage der Befestigungsbohrungen und die Bemaßungen der Aussparung für die USB-Buchse enthalten. Ein Montagebeispiel ist in Abbildung 5 zu sehen. Dieses Bild zeigt das fertig aufgebaute USB-Modul in einer entsprechend bearbeiteten Geräterückwand eingebaut.

Das neue optisch isolierte USB-RS-232-Interface UO 100 stellt als kompaktes Modul das Bindeglied zwischen der komplexen USB-Technologie und der Mikrocontrollerebene her. Auf einfachste Weise lassen sich so Geräte mit einer galvanisch getrennten USB-Schnittstelle ausrüsten oder nachrüsten, ohne dass auf der Geräteseite spezielle Kenntnisse der USB-Technik benötigt werden.

ELV

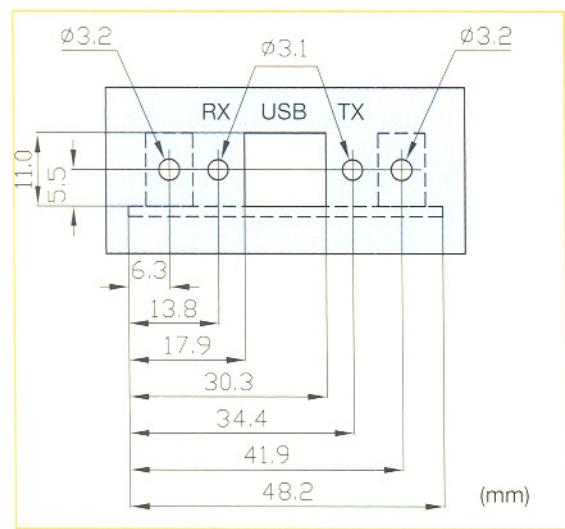


Bild 4: Montagezeichnung des USB-Moduls

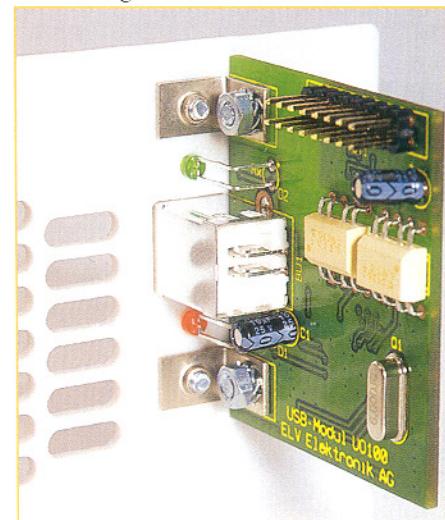


Bild 5: Montagebeispiel des UO 100 in einer Rückwand

Kopieren verboten?



Neues Urheberrechts- gesetz mit Folgen

Das neue Urheberrechtsgesetz enthält als Anpassung an die moderne Medienwelt gravierende Änderungen zum Thema Kopieren von audiovisuellen Medien. Insbesondere beim Kopieren unter Umgehen von Kopierschutzmechanismen werden neue Regeln aufgestellt. Wir zeigen, was sich für den Einzelnen ändert, wie sich die verschiedenen beteiligten Industriezweige dazu verhalten und welche Auswirkungen die neuen Regeln auf die Medienlandschaft haben.

Urheber... was?

Dass es ein Urheberrechtsgesetz gibt, das die Werke von Autoren, Verlagen, Künstlern usw. gegen unberechtigte Nutzung schützt, ist nichts Neues, gibt es die-

ses Gesetz doch schon seit 1965. Dass der größte Teil des Publikums dieses Gesetz weder kennt noch sich daran hält, ist auch nicht neu. Wohl auch deshalb hat es der Gesetzgeber damals ausdrücklich erlaubt, Werke von Künstlern und Autoren für den rein privaten Bedarf zu kopieren. Diese

Kopien unterliegen in ihrer Anzahl gewissen Beschränkungen, so werden auch mehrere Kopien einer CD von der laufenden Rechtsprechung toleriert. Aber auch die Zugänglichmachung an Dritte ist geregelt – sie hat ebenso zu unterbleiben wie die ungenehmigte öffentliche Aufführung. Um den Urhebern dennoch ihr gerechtes Honorar zukommen zu lassen, erfand man die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Sie sammelt bei allen, die potenziell Werke vervielfältigen könnten, Geld ein und verteilt es anteilig an die Urheber. Jeder Tonträger, egal ob bespielt oder leer und potenziell bespielbar (Kassette, Magnetband, CD-/DVD-Rohling), jeder Kopierer, Kassettenaufnahmegeräte, CD-Recorder etc. sind mit GEMA-Gebühren belegt, die der Hersteller zahlt und an die Kunden weitergibt. Damit zahlt der ehrliche Kunde bereits mehrfach – die gekaufte CD und die GEMA-Gebühr für den CD-Rohling, auf den er die CD für seinen Auto-CD-Player kopiert. Und längst sind auch Computer, Scanner, Drucker nicht mehr vor der GEMA geschützt ...

Diese Diskussion gibt es seit langem, bereits zu Zeiten des seligen Magnetbands gab es Widerstand gegen die Mehrfach-Gebühren. Aber man kann sich ihnen ebensowenig entziehen wie den GEZ-Gebühren – sei's drum.

Volkssport Kopieren

Es kehrte also relative Ruhe ein – bis die CD-Recorder auftauchten. Jetzt war man in der Lage, im Gegensatz zur analogen, von der Musikindustrie zwar nicht gern gesehenen, aber tolerierten Kopie, bei der es immer Qualitätsverluste beim Kopieren gibt, digitale Medien, ob Musik-CD oder Computerprogramm, in 1:1-Qualität zu kopieren, ohne jeden Qualitätsverlust. Das ist nicht nur toll für den o. g. Fall, wo man nun statt dumpfen Kassetten Tons erstklassigen CD-Klang im Auto hat – es kam, wie schon bei den Kompaktkassetten geschehen, eine Raubkopiererszene ohnegleichen auf. Nichts ist heute einfacher, als eine Musik-CD oder neuerdings Film-DVDs zu kopieren. Ab und zu wird einmal bei bestimmten Stücken ein Sektor verschluckt, aber sonst ist das Medium 1:1 digital kopiert. Die Folgen für die Musik- und Filmindustrie sind fatal – es werden inzwischen zigfache Zahlen an CD-/DVD-Rohlingen gegenüber Original-Werken verkauft (Abbildung 1). Das bekommt die Musik- und Filmbranche mit aller Wucht zu spüren, Umsatrzügängen (laut Bundesverband der phonographischen Industrie allein 2002 um 11,3 %), Gewinneinbrüche, Entlassungen und vor allem der Qualitätsrückgang in der Musikbranche waren die Folge. Talentsuche ver-

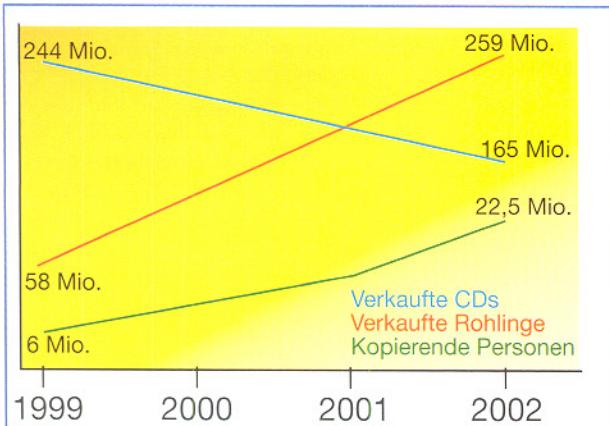


Bild 1: Dramatische Entwicklung – immer mehr Rohlinge werden verkauft, auf der anderen Seite immer weniger Musik-CDs. Quelle: ifpi

kommt zur Superstar-Such-Komödie mit zweifelhaften „Talenten“, die im Gegensatz zu früheren Zeiten morgen wieder vergessen sind. Nun ist diese Industrie beileibe kein Samariter oder gar zu bedauern, ihre Profite sind weltweit in die gleiche Reihe zu stellen wie die von Öl- oder Bankgesellschaften. Insbesondere in Deutschland ist wohl die Preispolitik mit exorbitant teuren Musik-CDs einer der Hauptverursacher des Copy-Booms. Sieht man sich z. B. Internet-Foren zum Thema an, so legen schon die meisten Kunden Wert auf den Besitz des Originals. Wenn dies aber schon so teuer ist wie ein mobiler Abspieler, fragt man dann doch lieber auf dem Schulhof nach ...

Vielleicht hätte sich mancher Manager von Universal, BMG, EMI und Co. einmal ein Erlebnis verinnerlichen sollen, das der Autor vor kurzem im Centro Oberhausen anlässlich der Schließung eines großen Plattenladens hatte. Hier wurde der Ausverkauf etwa zu halben Preisen betrieben – der Laden war richtig voll, und es ging keiner ohne einen der geliebten Klassiker in der Hand aus dem Geschäft. Nicht umsonst decken sich Musikfreaks auf der USA-Reise ein ...

Aber auch da gibt es das Volkssport-Phänomen Kopieren, und nicht zu wenig, so kommen die meisten illegalen Kopien im Internet über den großen Teich – erst recht, seit es MP3 gibt. Das NAPSTER-Drama wird allen, die es schon einmal mit MP3 im Internet versucht haben, noch allgegenwärtig sein. Dennoch äußert sich das Problem Raubkopie nach offizieller Lesart in den USA nicht so gravierend wie etwa in Deutschland, hier eilt Europa den USA voraus und gibt den Plattenmultis dort einen Vorgeschmack, was auch in der Neuen Welt ausbrechen könnte.

Musik- und Filmindustrie natürlich auch aus den USA, denn dort verfügen diese gegenüber Europa oder anderswo über eine wirkliche wirtschaftliche Macht – Hollywood, Time Warner, Sony und Co. bilden eine mächtige Lobby, die sich von den Kopierern aller Couleur in ihrer Existenz bedroht sieht.

Nackte Zahlen geben ihnen Recht: So gibt es in Ländern wie Russland, China und – siehe da – Deutschland inzwischen nach ernsthaften Schätzungen zwischen 50 und

100 % (!) Raubkopien von Musik, Filmen, Computerprogrammen usw. in den privaten Plattenregalen. Wenn man in deutsche Jugendzimmer sieht, kann man diese Zahlen nachvollziehen – manchen Eltern würde wohl das Grausen kommen, wenn sie wüssten, welche strafrechtlich relevante Zeitbombe da ticken könnte ...

Zum Glück geht das (deutsche) Gesetz nicht so weit, auf vagen Verdacht oder gar systematisch in der privaten Wohnung zu kontrollieren, was dort liegt, man beschränkt sich darauf, gewerbsmäßiges Raubkopieren zu verfolgen. Was auch unbedingt erfolgen muss, hier stehen wir voll hinter dem alten und neuen Gesetz. Raubkopierer, auch schon der, der auf dem Schulhof seine Kopien weitergibt, gehören bestraft. Sie bringen Software-Entwickler, Musiker, Autoren und ganze Firmen um die Früchte ihrer Arbeit und verursachen enorme volkswirtschaftliche Schäden! EMI etwa schreibt in ihrem Statement, dass im Jahr 2001 182 Millionen CDs nur für die Musiknutzung gebrannt wurden, für 2002 sind sogar 220 Millionen erwartet worden. Damit sind laut EMI nur noch 47 % aller CDs verkauft worden, der Rest ist aus ihrer Sicht illegal gebrannt. Wie sich der Inhalt aller gebrannten CDs nach einer Gfk-Studie zusammensetzt, ist in Abbildung 2 zu sehen. Wobei EMI wie alle anderen Plattenkonzerne bei diesen Zahlen keine Differenzierung zwischen legaler Privatkopie und Raubkopierern vornimmt. Andere Konzerne gehen zumindest optisch noch weiter vor. So könnte man die Internet-Seite von Universal (Abbildung 3) so interpretieren, als hielten sie über 6 Millionen ihrer potenziellen Kunden für Raubkopierer – wirklich?

Zurück in die USA. Dort versucht die Musik- und Filmindustrie bereits seit dem Auftauchen der digitalen Medien, deren Kopie zu unterbinden. Und sie versucht es nicht etwa, indem sie wirkungsvolle Kopierschutzmechanismen entwickelt (das

kostet Geld und man kann sich in dieser heftig zerstrittenen Branche vermutlich sowieso auf kein einheitliches Format einigen), sondern sie betrieb intensive politische Lobbyarbeit, die in dem in den USA äußerst umstrittenen „Digital Millennium Copyright Act (DMCA)“ gipfelte, einem sehr hart gefassten Urheberrechtsgesetz, gegen das ob seiner restriktiven Anordnungen und Strafen bereits Verfassungsklagen laufen. Die ersten Gerichtsbeschlüsse dazu werden im Frühsommer erwartet.

Lobbyarbeit gegen den Verbraucher?

Gleichermaßen strebte die Musikindustrie in Deutschland an, auch hier widmete sich der Bundestag nach vermutlich intensiver und gelungener Lobbyarbeit dem Thema. Dass der jetzt vorliegende Gesetzentwurf nur anlässlich des EU-Termindrucks zur nationalen Umsetzung von EU-Urhebergesetzgebungen (WIPO – World Intellectual Property Organization) zustande kam, wie es in der Präambel des Gesetzentwurfes begründet steht, glauben indes Szenebeobachter nicht. Denn dass das Gesetz, für das es noch ein baldig folgendes Nachfolgegesetz geben soll, mit heißer Nadel gestrickt wurde, beweist die Uneinigkeit der politischen Lager. Eigentlich sollte es jetzt (1. Juni) schon gelten, alles sah nach einem Durchmarsch des der Zustimmung des Bundesrates bedürfenden Gesetzes aus. Doch landete es am 23. Mai beim Vermittlungsausschuss, da der Bundesrat das mit parteiübergreifender Mehrheit (nur die FDP stimmte dagegen) am 11. April im Bundestag beschlossene „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informa-


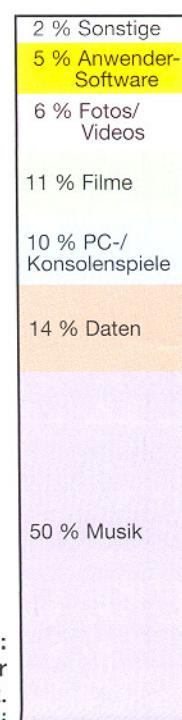


Bild 2: Die Inhalte kopierter CDs im Jahr 2002. Quelle: ifpi

Gegenwind der Industrie

Und so stammt der Gegendruck der

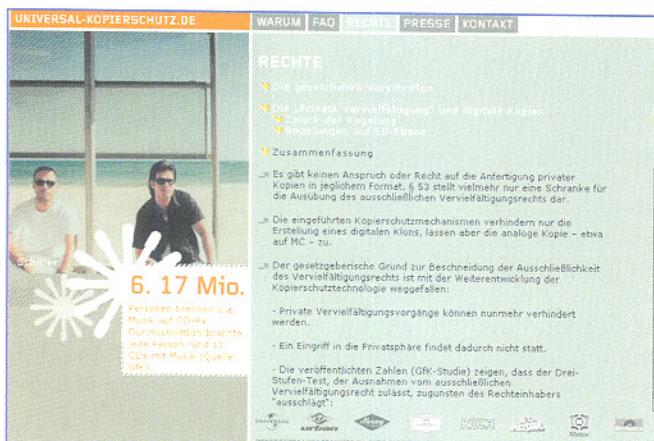

The screenshot shows a news article from the Universal-Kopierschutz.de website. The headline reads: "6.17 Mio. Personen brechen in die Musik auf CDs ein. Durchschnittlich brannte jede Person rund 15 CDs mit Musik (Quelle: GfK)." The article discusses the impact of piracy on the music industry, mentioning that it is not a violation of copyright to copy private recordings, but it is a violation of the public performance right. It also notes that the introduction of copy protection mechanisms has not prevented the creation of digital clones. The article concludes that the legal basis for limiting the public performance right is outdated. Logos for various music industry organizations are visible at the bottom of the page.

tionsgesellschaft“ nach erheblichem Widerstand aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen und von Softwareherstellern für nicht beschlussfähig hält. Hier hat die CDU ihren Bauchschmerzen, unter denen sie das Gesetz im Bundestag mitbeschloss, nachgegeben und Nachbesserung gefordert. Die geht aber zum Teil (zu Recht) noch weiter, als es der Gesetzentwurf forderte. Wenigstens versucht man jetzt sicherzustellen, dass das erhalten gebliebene Schrankenprivileg der Privatkopie auf rechtmäßig hergestellte Vorlagen, zu Deutsch Originale, angewendet wird – das gesetzliche Aus für die illegale Kopie aus dem Internet. Weiterhin sollen Dritte keine Privatkopie mehr herstellen dürfen, man muss sich also selbst bemühen. Ferner erscheint Licht am Horizont, dass die Vergütungspflicht für Computer und ihre Peripherie gelockert werden könnte, indem man die Vergütungspflicht auf das am deutlichsten für Vervielfältigungszwecke bestimmte Gerät beschränkt.

Besonders an den Reizworten „Kopie“ und „GEMA-Gebühr“ reiben sich in der öffentlichen Diskussion die Gemüter. Unschärfe Formulierungen im Gesetz und das Gefühl, dass der erste Gesetzeskorb juristisch-fachlich doch nicht zu Ende gedacht war (weshalb ein baldiges Folgegesetz fest avisiert ist), entzünden immer neue Diskussionen und Interpretationsversuche – die erste Verfassungsklage gegen das Gesetz ist bereits fest ins Auge gefasst und es gibt Juristen, die das Gesetz offen als faulen Kompromiss und Flickwerk bezeichnen.

Was ist eigentlich passiert?

Oberflächlich möchte man meinen, nachdem man den 73-seitigen Gesetzentwurf gelesen hat – eigentlich nicht so viel. Denn nach wie vor darf man Kopien zum privaten Gebrauch machen, egal, ob es sich da um ein Buch für das Studium oder die CD handelt. Die neue Qualität des Gesetzes liegt allerdings darin, dass es nun nach § 95a verboten ist, die inzwischen in großer Zahl installierten Kopierschutzmechanis-

Bild 3: Die Musikindustrie, hier Universal, wehrt sich mit Frontalangriffen auf die Raubkopierer. Spezielle Rubriken zum Thema Kopierschutz findet man bei allen Verlagen.

men auf digitalen Medien zu umgehen. Das betrifft alle derartigen Mechanismen vom Macrovisionsverfahren der Video-Leihkassette bis hin zu den mehr oder weniger wirksamen Kopierschutzmechanismen auf aktuellen CDs.

Wenn die CD nicht läuft ...

Denn bereits seit einigen Jahren versucht die Musikindustrie gegenzusteuern. Sie versieht ihre Medien mit Abspellsperren für CD-ROM-Laufwerke (zunächst ganz ohne, später mit halbherzigen und nur „per Lupe“ zu findenden und dem normalen Käufer nicht verständlichen Kennzeichnungen). So geraten die CD-ROM-Laufwerke „aus dem Takt“ und verweigern das Abspiel. Nun gut, vereinfacht gesagt sollen CD-ROM-Laufwerke ja eigentlich nur Computerprogramme erkennen und abspielen.

Das Dilemma weitete sich aus, als enttäuschte Käufer erkennen mussten, dass etwa Grönemeyers „Mensch“ im Autoradio einfach stumm blieb. Was ist passiert? Die Geräteindustrie hat seit geraumer Zeit, vertraulend auf den Redbook-Standard, auch CD-ROM-Laufwerke (die preiswerter sind als Audio-Laufwerke, weil sie in riesigen Mengen hergestellt werden) in Autoradios, tragbaren CD-Playern und auch Home-CD-Playern verbaut.

Redbook außer Kraft gesetzt

Das Redbook ist ein Standard, der die Kriterien festlegt, die eine CD erfüllen muss, um auf Standard-Laufwerken abspielfähig zu sein. Diesen (Mindest-) Standard erfüllen auch die CD-ROM-Laufwerke und auch die heute häufig als CD-Abspieler genutzten DVD-Laufwerke. Er heißt CDDA (Compact Disc Digital Audio), besser bekannt als eben jenes Redbook (IEC/EN 60908). Danach hat eine Audio-CD eine einzige Aufnahme-Session zu besitzen, zwischen einem so genannten Lead-in und einem Lead-out sind die einzelnen Spuren (Tracks) angeordnet – fer-

tig. Die Daten sind auf der CD nach einem spezifizierten Schema digital abgelegt, das das Zeitregime der Abtastung genau steuert. Das Datenschema enthält genaue Abläufe zum eigentlichen Dateninhalt, also der Musik, zur Fehlerkorrektur bei Abtast- bzw. Aufspielfehlern und Zusatzinformationen wie Zeit- und Track-Infos. So einfach, so gut. Dass Computer-Laufwerke, die CD-ROMs oder gar die DVD-Player noch weitergehende Anforderungen zu erfüllen haben, liegt auf der Hand. Aber sie können eben quasi von Haus aus auch Audio-CDs nach CDDA abspielen, damit sah die Geräteindustrie keinen Grund, sie nicht in o. g. Geräten einzusetzen.

Die Musikindustrie sieht hingegen das Abspielen ihrer Audio-CDs in CD-ROM-Laufwerken und schon gar nicht in Brenner-Laufwerken überhaupt nicht gern – lauert doch hier schon die Copy-Gefahr im System Laufwerk-Computer. Deshalb versieht sie neuerdings zahlreiche CDs mit mehreren Sessions, von denen mindestens eine nur dazu dient, den Abspiel-Algorithmus des (Multisession-fähigen) CD-ROM-Laufwerks lahm zu legen. Da der reine Audio-Player diese Sessions nicht erkennt, ist hier (meist) auch keine Störung des Abspiels möglich. Trotzdem gab es auch hier schon Meldungen über Störungen. Nahezu alle großen Musikverlage haben auf ihren Internet-Seiten übrigens eine Kopierschutz-Hotline, auf der man Abspielstörungen melden kann (Abbildung 4). So will sich die Industrie laut eigenen Aussage an die vorhandene Gerätetechnik anpassen, um den normalen Kunden möglichst nebengeräuscharfrei zufrieden stellen zu können. So gibt es etwa CDs mit integriertem Link zum Windows-Media-Player, allerdings klingt die Wiedergabe bescheiden, da man die Sample-Rate stark herabgesetzt hat.

Un-CDs auf dem Vormarsch

Fest steht auf jeden Fall, dass die mit dem beschriebenen Kopierschutz versehenen CDs nicht mehr dem CDDA-Standard entsprechen – sie werden inzwischen im Sprachgebrauch schlicht als Un-CDs bezeichnet.

Aber wer soll nun wissen, welches Laufwerk in seinem Player steckt? Reklamationen ohne Ende waren die erste Folge des öffentlich kaum propagierten und quasi heimlich eingeführten Kopierschutzes, schließlich handelt es sich bei diesen CDs um nicht normgerechte und damit aus Käufersicht funktionsuntüchtige Produkte. Später ging die Plattenindustrie dazu über, winzige, kaum lesbare Hinweise zum Kopierschutz anzubringen, wohl in der Hoffnung darauf, dass die meisten den Hinweis nicht sehen und durch ihn nicht

KONTAKT

Seite 1 von 2

Die Kopiergeschützte CD lässt sich nicht abspielen am:

CD-Player PC
 DVD-Player Mac
 Auto-CD Player Spielekonsole

Ich verwende folgendes Betriebssystem:

Win95

Anderes:

Das Problem ist bei folgendem Gerät aufgetaucht:

Hersteller:

Denon

Typenbezeichnung:

weiter

Bild 4: Um Problemlösung bemüht – fast alle Musikverlage bieten eine solche Problemhotline, hier Universal.

vom Kauf abgeschreckt werden. Denn das beliebte Umkopieren für den MP3-Player hatte damit eigentlich ein Ende – für manchen ein starkes Argument zum Nicht-Kauf. In mehreren Datenbanken, so in [1] und [2] (Abbildung 5) sind Un-CDs nebst Fehlererscheinungen, Codierverfahren und möglichen Inkompatibilitäten erfasst, daneben werden auch betroffene Laufwerke sowie eventuelle Fehlerbehebungshinweise aufgezählt.

Musik vs. Geräteindustrie

Inzwischen umgehen nahezu alle marktgängigen PC-Kopierprogramme die Kopierschutzalgorithmen bequem und es gibt Patches für die CD-Player-Firmware zu hauf. Deshalb also die neue Regelung im Gesetz. Danach machen sich nach § 95a alle strafbar, die Kopierschutzmechanismen umgehen, dazu geeignete Programme oder Geräte vertreiben oder Anleitungen geben, wie Kopierschutz zu umgehen ist.

Über dem Kopf der Kundschaft geht nun der Ball bezüglich Un-CD zwischen Geräte- und Musikindustrie hin und her. Die Geräteindustrie hält an ihren Geräten fest, beruft sie sich schließlich auf einen gültigen Standard, nach dem sie sich zwingend richten muss. Stichproben-Nachfragen bei mehreren Autoradio-Herstellern hatten diesen einheitlichen Tenor zum Inhalt, wenn gleich man sich um gewisse Harmonisierung bei Folgegenerationen bemüht, damit der Frust der Kundenschaft nicht auf das Gerät oder die Marke zurückschlägt.

Auf der anderen Seite steht die Musikindustrie, die sich in die Enge getrieben fühlt und nun einfach zurückschießt. So bezeichnete der Pressesprecher der deutschen Phonoverbände, Dr. Hartmut Spieske, in einem Interview mit der Computerzeitschrift „c’t“ den gültigen Standard als veraltet (das darf er ruhig, CDDA ist

zwanzig Jahre alt, aber trotzdem aktuell gültig), und er sagte auf weitere Nachfrage ausdrücklich, dass ihm die Spezifikationen der Audio-CD egal sind. Aus der Sicht von Technikern, die es gewohnt sind, nach gesetzlichen Normen zu arbeiten, paradox und wohl deutlicher Ausdruck des „Seelenzustands“ der Musikindustrie. Deren Krux ist der unausgereifte Kopierschutz, der derzeit weder einem Standard unterliegt, noch einheitlich ist. Im letzteren Falle könnten vielleicht die Gerätehersteller folgen, aber wie gesagt, die Fronten sind verhärtet – der ehrliche Kunde ist der Dumme.

Denn die Musikindustrie hat es trotz aller Bemühungen nicht geschafft, einen wirksamen und kompatiblen Kopierschutz zu schaffen. Denn würde sie dies tun, hat der (deutsche) Gesetzgeber mit dem beabsichtigten Folgegesetz in Aussicht gestellt, Zug um Zug die GEMA-Gebühren zu senken, was viele Produkte wieder preiswerter machen würde. Denn, wo nicht kopiert werden kann, muss auch nicht für das Urheberrecht kassiert werden.

Gut, Otto Normalhörer kann dann nicht mehr selbst kopieren, was aus populärer Sicht auch nicht in Ordnung ist, denn er hat das Recht auf eine Privatkopie. Hier geht die Musikindustrie den gleichen Weg wie die Software-Industrie – sie enteignet den Käufer nachträglich, indem ihm das Recht genommen wird, eine Sicherungskopie vorzunehmen. Lesen Sie mal die Lizenzbedingungen von Microsoft oder Adobe!

DRM – die Lösung?

Also muss eine Möglichkeit gefunden werden, dass der Kunde nun wenigstens für einen geringen Preis zu einer legalen Privatkopie des in seinem Besitz befindlichen Originals kommen kann, etwa auch im Falle eines Defektes der CD (das ist im Auto schnell passiert). Das Zauberwort dazu heißt eigentlich DRM (Digital Right Management) und meint u. a. die individuelle Einzellizenziierung von Werken ähnlich dem preiswerten Upgrade von Computerprogrammen. Diese persönliche Kopie ist dann individuell verschlüsselt und könnte Kopierschutzmechanismen überflüssig machen. Denn sie ist eben nur einmal nutzbar, ein digitales Wasserzeichen würde Kopieren unmöglich machen oder

zumindest auf den Übeltäter aufmerksam machen, der seine DRM-Kopie vervielfältigt hat. Allerdings ist an eine baldige Einführung von DRM noch nicht zu denken, auch hier hat die Musikindustrie geschlafen. Wie wichtig hier eine gesetzliche Regulierung wird, die im derzeitigen Entwurf des ersten Gesetzeskorbs nicht berücksichtigt ist, zeigt ein Aufsatz des Politikwissenschaftlers Dirk Günnewig von der Universität Dortmund, der sich mit den Chancen und Gefahren von DRM beschäftigt. Zitat: „Wird DRM nicht reguliert und sollte den Medienhäusern durch gesetzlich abgesicherte DRM-Systeme und Nutzungsverträge erlaubt werden, die Nutzungsbedingungen für Inhalte jeder Art frei zu definieren, müsste DRM nicht mehr mit „Digital Rights Management“, sondern mit „Digital Restrictions Management“ übersetzt werden. Mit „Digital Restrictions Management“-Systemen können die Medienkonzerne einseitig (wie die Softwarekonzerne, d. Red.) die Regeln festlegen, unter denen in der Informationsgesellschaft die Ressource Information genutzt werden kann. Ein unreguliertes DRM hat das Potenzial, ein Digital Restrictions Management zu sein – nur ein reguliertes kann hingegen ein Digitales Rechte-Management sein.“

Die Gefahr eines „Digital Restrictions Management“-Systems ist nicht aus der Luft gegriffen: Der UrhG-Regierungsentwurf kommt in Bezug auf die Privatkopie innerhalb von technischen Schutzsystemen einem Freifahrtschein für die Medienindustrie gleich. Die Privatkopie muss danach nicht garantiert werden, wenn der Rechteinhaber ein technisches Schutzsystem, wie ein DRM-System, in Verbindung mit einem Nutzungsvertrag einsetzt. Dies kommt einer Privatisierung des Urheberrechts gleich, sollten nur die

Audiotopierschutz: Laufwerk-Datenbank	
Erfasst am	16.09.2002
Laufwerk	Yamaha CRW F1 1.0c
Typ	CD-Brenner
Geschwindigkeit	44x CD-R / 24x CD-RW / 44x CD-Rom
Autolästen-Trick	
CD-Kopie	CDS 200 Key2Audio
Tracks extrahieren	Audiograbber EAC CDEX 1.50 beta 7 Feuio Nero WinONCD 5 PE
CD-Infos	Shakira: Laundry Service Key2Audio Herbert Grönemeyer: Mensch-CDS200
Programm-Infos	CDD Audiograbber EAC

Audiotopierschutz: CD-Datenbank	
Erfasst am	03.10.2002
Urheber –	Heribert Grönemeyer - Mensch
Titel	
Art	Album
Jahr	2002
Plattenfirma	Grönland (EMI)
Kopierschutz	Cactus Data Shield 200
Info	Version: CDS200.0.4.3.0 build 126
Hinweise	Aufliefer auf Vorderseite: „Kopiergeschützte CD, Details siehe Rückseite“ Rückseite: „Mit dem vorgestellten Verfahren soll eine hochst mögliche Abspielbarkeit auf CD- und DVD-Playern sowie auf PC-Laufwerken (MS Windows 95, Pentium II 233MHz, 64 MB Ram oder höher) erreicht werden.“
Anzahl CDs	1
Stichcode-Nr.	7243 5 41621 2
LG-Nr.	

Bild 5: Erleichtern derzeit die Entscheidung vor dem Kauf: Datenbanken für Un-CDs und für die Behebung von Laufwerksproblemen beim Kopieren. Letzteres ist verboten, sobald das neue Gesetz gilt. Hier www.audiotopierschutz.de

COPY IS RIGHT

Das neue Urheberrechtsgesetz Unsere Position Die Verfassungsklage Was Sie tun können Forum Diskutieren Sie mit Links: Interessantes zum Thema

Unsere Position

Mit großem Bedauern stellen wir fest, dass die Neuregelung des Urheberrechtsgesetzes den Anforderungen einer modernen Medienwelt nicht gerecht wird. Verbraucherinteressen und die Interessen der Recording-Software-Hersteller wurden gänzlich unter den Teppich gekehrt. Das Gesetz trägt die Handschrift der gelungenen Lobbyarbeit der Medienindustrie und ihrer Verbände.

Mit Nachdruck fordern wir, dass dieses Gesetz noch mal überarbeitet wird. Für die angekündigte weitere Änderung fordern wir:

- Eine praktikable Durchsetzungsmöglichkeit für die digitale Privatkopie.
- Wir haben die digitale Praxispädagogik für ein Grundrecht (Artikel 5 Grundgesetz: Informationfreiheit). Wir sind der Auffassung, dass der Kunde der bei spielsweise eine Musik-CD erwirkt, ein Nutzungsrecht erlangt, das das Medium selbst erwirbt. Kunst und Kultur sollten auch weiterhin in privaten Archiven gelagert werden können und nicht den wirtschaftlichen Wertesinteressen der Industrie unterworfen sein.
- Eine Aufhebung des faktischen Verbots von Recording-Software.
- Wer eine Software in den Verkehr bringt, die in der Lage ist, Kopien von wirksamen Kopierschutzschichten herzustellen, macht sich strafbar. Damit wären fast alle Standard-Recording-Tools, Infra-Verwaltungs-Tools, Backup-Tools und sogar Datenlogger illegal. Wer die Hersteller oder Konsumenten davon überzeugt, dass es sich um einen Fehler handelt, kann die Fehlbestrafung aus einer Un-CD eine Audio-CD machen, der muss sich darüber im Klaren sein, dass es in Deutschland nach Inkrafttreten des neuen Urheberrechtsgesetzes unter Umständen gar keine Recording-Software mehr zu kaufen gilt.
- Eine Entschädigung für unsere wertlos gewordenen Vermögenswerte

Der Artikel 14 des Grundgesetzes schützt das Element, dass neue Urheberrecht bedeutet in dieser Ausgestaltung jedoch eine entzündungsfähige Entzündung weiter Teile unseres Vermögens. Das haben wir für verfassungswidrig.

Die Geschäftsführung der Firma S.A.D. fordert geschlossen eine Nachbesserung des Urheberrechtsgesetzes

Unterzeichnet haben:

- Udo W. Hart (Vorstandsvorsitzender)
- Jim Penzel (Vorstandsvorsitzender)
- Claudius Deitl (Leiter Produktmanagement)
- Thomas Herrmann (Geschäftsführer)
- Robert Knapp (Leiter Unternehmenskommunikation und Pressestelle)
- Erwin Simon (Pikurist)



Rechteinhaber die Nutzungsrechte definieren dürfen.

Haben die Nutzer beim Buch- oder Schallplattenhändler bislang die Rechte an allen privaten Nutzungsformen erworben, erlauben unregulierte DRM-Systeme, Zahl oder Zeit der Wahrnehmungen, Kopieren, Verleihen, Weiterverkaufen usw. zu unterbinden und deren Ermöglichung einzeln zu verkaufen.“ (Ende des Zitats, den gesamten, sehr interessanten Aufsatz „Stand der Dinge“ können Sie unter [3] finden). DRM ist also auch nicht ganz ohne, wenn man es wild wachsen lässt. Hier steigen die fachlichen Anforderungen an den Gesetzgeber weiter ...

Eine Variante des „Digital Restrictions Management“ tauchte im Mai bereits auf, wenn auch vielleicht nicht die unangenehmste. In den USA überlegt die Filmindustrie, Wegwerf-DVDs auf den Markt zu bringen, deren Inhalt sich nach oder während dem ersten Abspiel quasi selbst zerstört. Derartige DVDs könnten außerst preisgünstig auf den Markt gebracht werden, etwa knapp oberhalb der normalen Verleihgebühr in der Videothek. Für Musik wäre dieser Weg aber wohl kaum gangbar, denn im Gegensatz zum Film hören sich nahezu alle Käufer ihre CD mehrfach an. Und dazu die gigantischen Abfallberge!

Musik nach Bedarf

Die ersten zaghaften Versuche mit Music-on-Demand-Systemen (Musik nach Bedarf – man bezahlt etwa über die Telefonrechnung und kann sich dann Titel in Originalqualität über das Internet downloaden) sind noch nicht allzu erfolgreich, weil – raten Sie – zu teuer. Zwischen 0,99 und 2 Euro je Titel summieren sich bei einer kompletten CD zu einer Summe, die den Anschaffungspreis eines Originals manchmal gar übersteigt. Dazu kommen Online-Kosten usw. Dazu unterscheidet Music-on-Demand nicht zwischen dem,

Bild 6: SAD kündigt eine Verfassungsklage an, da man bei der Interessenabwägung des Gesetzgebers existenzielle Probleme befürchtet.

Probleme hingewiesen wurde, verschweigt uns das Gesetz. Im Ernstfall hat er eine nicht abspielbare CD im Regal – und braucht ein intelligentes Brennprogramm, das eine Kopie herstellt und so die legal erworbene CD auf seinem normgerechten Player als normgerechte Kopie spielbar macht ...

Kopierprogramme adé

Mit dem neuen Urhebergesetz wird, wie gesagt, der Vertrieb und die Nutzung von Programmen oder Geräten untersagt, die Kopierschutzmechanismen umgehen. Daraus ist u. a. auch ELV betroffen, denn wir werden mit Inkrafttreten des Gesetzes den Vertrieb unserer erfolgreichen Video-Kopierschutzdecoder einstellen müssen, entsprechende wirtschaftliche Verluste erleiden und darüber hinaus auch keine Software mehr vertreiben, die dazu dient, Kopierschutzmechanismen zu umgehen. Andere Firmen, wie etwa die Softwareschmiede SAD, sind hiervon noch stärker betroffen, sie brachten u. a. die erfolgreichen Kopierprogramme der Movie- und GameJack-Serie auf den Markt. Da das Gesetz das Kernprogramm der Firma trifft, hat diese sich, bisher erfolglos und von Bundestagsabgeordneten mit Standardbriefen zur Begründung des Gesetzes bedacht, mit einem offenen Brief an den Bundesrat gewandt und im Falle des Inkrafttretens eine Verfassungsklage zum uneingeschränkten Recht auf die Privatkopie angekündigt. Auf [4] kann man sich auf einer speziell eingerichteten Internet-Seite (Abbildung 6) hierüber ausführlich informieren, an der entsprechenden Diskussion beteiligen und sich ggf. der Initiative anschließen.

SAD stellt im Rahmen dieser Diskussion übrigens eine sehr interessante Frage: „Was der Gesetzgeber jedoch nicht berücksichtigt hat, ist, dass es nach derzeitigem Stand der Technik jedoch völlig unmöglich ist, eine Unterscheidung zu treffen zwischen einer kopiergeschützten Audio-CD und einer kopiergeschützten Daten-CD. Alle am Markt verfügbaren Standard-Recording-Programme wären de facto illegal, denn jedes Kopierprogramm ist in der Lage, von der einen oder anderen kopiergeschützten Audio-CD eine Kopie anzufertigen“, so der Leiter Unternehmenskommunikation Robert Knapp von SAD. Was dieser Gedanke für Auswirkungen hat, male man sich aus. Die gesamte Szene der entsprechenden Software-Entwickler und -Vertreiber muss sich blitzschnell neu ausrichten – aber wohin? Das lässt der Gesetzgeber offen, vielmehr wird immer wieder auf den zweiten Gesetzeskorb verwiesen, der praktisch auftauchende Details klären soll. Für Firmen wie SAD vielleicht zu spät ...

§ 53 „Privatkopie“

- a. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
 1. Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen. Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies unentgeltlich geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt.
 2. Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: „Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich
 1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder
 2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder
 3. das Archiv keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt.

Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zusätzlich eine der Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt.“

§ 95a Schutz technischer Maßnahmen

1. Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach diesem Gesetz geschützten Werkes oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes dürfen ohne Zustimmung des Rechteinhabers nicht umgangen werden, soweit dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem solchen Werk oder Schutzgegenstand oder deren Nutzung zu ermöglichen.
2. Technische Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind Technologien, Vorrichtungen und Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände betreffende Handlungen, die vom Rechteinhaber nicht genehmigt sind, zu verhindern oder einzuschränken. Technische Maßnahmen sind wirksam, soweit durch sie die Nutzung eines geschützten Werkes oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes von dem Rechteinhaber durch eine Zugangskontrolle, einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung oder einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung, die die Erreichung des Schutzzieles sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird.
3. Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Vermietung, die Werbung im Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und der gewerblichen Zwecken dienende Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die
 1. Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder Vermarktung mit dem Ziel der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen sind oder
 2. abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen nur einen begrenzten wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben oder
 3. hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht werden, um die Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern.
4. Von den Verboten der Absätze 1 und 3 unberührt bleiben Aufgaben und Befugnisse öffentlicher Stellen zum Zwecke des Schutzes der öffentlichen Sicherheit oder der Strafrechtspflege.

§ 95d Kennzeichnungspflichten

1. Werke und andere Schutzgegenstände, die mit technischen Maßnahmen geschützt werden, sind deutlich sichtbar mit Angaben über die Eigenschaften der technischen Maßnahmen zu kennzeichnen.
2. Wer Werke und andere Schutzgegenstände mit technischen Maßnahmen schützt, hat diese zur Ermöglichung der Geltendmachung von Ansprüchen nach § 95b Abs. 2 mit seinem Namen oder seiner Firma und der zustellungsfähigen Anschrift zu kennzeichnen. Satz 1 findet in den Fällen des § 95b Abs. 3 keine Anwendung.“

Aus den Einzelerläuterungen zum Gesetzentwurf:

Die Vorschrift schützt wirksame technische Maßnahmen vor Umgehung und auch vor bestimmten Vorbereitungshandlungen.

Absatz 1 setzt mit dem Verbot der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen den weitreichenden Schutz aus Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie um.

Das Umgehungsverbot aus Absatz 1 ist durch den in der Richtlinie vorgegebenen Schutzzweck insoweit geschützt, als die entsprechenden Maßnahmen zum Schutz urheberrechtlich geschützter Werke oder anderer nach diesem Gesetz geschützter Schutzgegenstände eingesetzt werden müssen.

Ausgenommen von dem Schutz dieser Vorschrift ist daher z. B. die Anwendung von Schutzmechanismen auf nicht durch das Urheberrechtsgesetz geschützte Schutzgegenstände, wie etwa gemeinfreie Werke. Ebensowenig wird die Einrichtung von Schutzmechanismen allein zum Zwecke der Marktzugangsbeschränkung geschützt.

Technische Schutzmaßnahmen werden unabhängig von der verwendeten Technologie vor Umgehung geschützt.

So gilt § 95a also auch für Software-implementierte Schutzmaßnahmen.

Die Vorschrift setzt eine auf Werkzugang oder Werkverwertung (Nutzung im urheberrechtlichen Sinne) gerichtete Umgehungsabsicht voraus. Umgehungs-handlungen, die ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken dienen (z. B.: Kryptographie), werden nicht erfasst. Die von der Richtlinie im Zusammenhang mit der Umgehungsabsicht bindend vorgegebene Tatbestandsvoraussetzung der Bösgläubigkeit („Umgehung ... durch eine Person, der bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass sie dieses Ziel verfolgt“) gilt auch für jene zivilrechtlichen Ansprüche, bei denen – wie beim Unterlassungsanspruch – regelmäßig die objektive Störereigenschaft ausreicht.

Eigentlich erlaubt der bisherige Gesetzentwurf noch das Kopieren von Computerprogrammen, aber die fehlende Abgrenzung lässt faktisch auch die entsprechenden Kopierprogramme unter den Tisch fallen, zumal der Bundesrat am 23. Mai auch die Ausdehnung auf die Computerprogramme in seine Forderung an den Vermittlungsausschuss mit eingebbracht hat.

Ach ja, wie nahezu jedes Gesetz ist auch das Urheberrechtsgesetz strafbewehrt – bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe drohen bei Zuwiderhandlung. Für den gewerbsmäßigen Raubkopierer eigentlich nicht genug, für den Privatanwender ein heißes Eisen, wenn er das Gesetz nicht etwas genauer kennt. Unsere abgedruckten Auszüge sollen einen Einblick in einige relevante Passagen geben.

Was bleibt als Fazit zu ziehen? Einerseits ist ein solches Gesetz richtig und auch wichtig, öffnet es doch zum mindesten einige Wege, gewerbsmäßigen Raubkopierern das Handwerk zu legen. Andererseits bleibt jedoch ein schaler Nachgeschmack, ob es der Musikindustrie nicht zu leicht gemacht wird, darüber zu bestimmen, was der Kunde mit dem rechtmäßig erworbenen Besitz tun darf und was nicht.

Und sie bewegt sich doch

Kurz vor Redaktionsschluss startete die Plattenfirma „Universal“ in Lübeck einen für Kunden und Plattenfirma sicher erfolgversprechenden Versuch, das gestörte Ver-

hältnis wieder ins Lot zu bringen. Hier kann man im Plattenladen mittels eines Mini-Computers genau die Titel aus verschiedenen CDs auswählen, die man haben will. Man muss also keine komplette CD mehr kaufen, wenn man vielleicht nur einen oder zwei Lieblingstitel darauf findet. An der Kasse wird dann die „Individual-CD“ gebrannt, und man hat den ganz persönlichen Sampler. Das Ganze kostet 2 Euro für das Brennen und 99 Euro-Cent je Titel. **ELV**

- [1] www.cd-register.de
- [2] www.audiokopierschutz.de
- [3] www.privatkopie.net/files/guennewig230103.pdf
- [4] www.copyisright.de



Video-Motion-Switch VMS 100

Perfekte Objektüberwachung heißt nicht nur Scheinwerfer einschalten und/oder 24-h-Videoaufzeichnungen vornehmen. Der Perfektion etwas näher bringt Sie unser VMS 100. Er ist an jede normale Überwachungskamera anschließbar und löst einen Alarm aus, sobald sich der Bildinhalt innerhalb einer einstellbaren Fläche des Kamerabildes ändert. Damit stehen zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten offen und die Objektüberwachung kann konkreter, zeitnäher und effektiver erfolgen.

Allgemeines

Der Begriff „Objektüberwachung“ steht heute für eine sehr große Anzahl von Anwendungen der Sicherheitstechnik. Das beginnt bei der professionellen Be- und Überwachung von Gewerbe-, Produktions- und Handelsgebäuden, Parkhäusern und Parkplätzen, geht über die operative Überwachung z. B. in Fußballstadien, Massen-

verkehrsmitteln oder Verkehrsknotenpunkten und erlangt zunehmende Bedeutung auch für „kleinere“ Objekte wie kleine Läden oder Privatgrundstücke. Dabei ist die Videoüberwachung die ideale Ergänzung der herkömmlichen Alarmanlage. Sie ist präventiv einsetzbar, ermöglicht die Dokumentation von Ereignissen auf dem Videoband und stellt längst keine elitäre, schwierig zu beherrschende Technik mehr dar. Moderne Überwachungskame-

ras sind klein, sehr leistungsfähig, können Farb- oder Schwarzweißbilder abgeben,

Technische Daten: VMS 100

Spannungsversorgung: 12 V – 15 V/DC
 Stromaufnahme: max. 110 mA
 Eingänge: 1 x BNC/75 Ω
 Ausgänge: 2 x BNC/75 Ω
 Schaltausgang: Relais max. 40 V/1,25 A
 Abm. (Gehäuse): 167 x 87 x 28 mm



Bild 1: Verschiedene Kameramodelle

Letztere sogar bei völliger Dunkelheit. Heute sind auch kompakte Modelle für wetterfesten Außenbetrieb verfügbar, und die lange, schwierig zu verlegende Leitung muss seit der Verfügbarkeit von ISM-Video-Funksystemen auch nicht mehr sein. Abbildung 1 zeigt eine kleine Zusammenstellung einiger Kameramodelle.

Da stellt sich schnell die Frage, wie man die von der Kamera gelieferten Bilder denn auswerten soll. Ist man zu Hause und es klingelt an der Tür oder abends geht das Außenlicht an, kann man das Kamerabild auf einen eigenen Monitor oder den AV-Kanal des Fernsehers schalten und dann gewissermaßen manuell überwachen, wenn sich etwas im Sichtbereich der Kamera tut.

Oder man beschäftigt bei Abwesenheit einen Videorecorder bzw. bei gehobenen Ansprüchen gar einen Spezialrecorder für Langzeitaufzeichnungen und zeichnet ständig auf. Inzwischen ist dies sogar auf PC-Festplatten möglich, so dass auch für den „Normalverbraucher“ kostengünstige Langzeitaufzeichnungen möglich sind.

Aber gerade die müssen, wenn man nicht aus versicherungstechnischen Gründen zur Daueraufzeichnung verpflichtet ist, nicht sein. Es genügt ja eigentlich, wenn eine Aufzeichnung oder Aufschaltung auf einen Monitor nur dann erfolgt, wenn sich auch tatsächlich etwas im Sichtfeld der Kamera tut. Genau hier setzt unser Video-Motion-Switch an. Er wertet das ankom-

mende Kamerabild auf sich bei Bewegungen vor der Kamera zwangsweise verändernde Helligkeitsschwankungen aus und gibt sowohl optisch/akustisch als auch über einen Schaltausgang Alarm, sobald sich vor der Kamera Veränderungen abspielen. Aber oft ist es auch nur notwendig, einen Teil des Kamera-Sichtbereiches auszuwerten, etwa um von der Kamera noch erfassbare Bereiche, die aber für die Überwachung nicht relevant sind, auszublenden. So etwa bei Einsatz in einer Garageneinfahrt, wo die Kamera aber noch einen Teil der Straße und des Fußwegs mit erfasst. Bewegungen hier würden ständige Fehlalarme auslösen, ein Grund, weshalb die Kombination Kamera/PIR-Bewegungsmelder nicht immer effektiv arbeiten kann.

Deshalb kann der Besitzer des VMS 100 gezielt einen Bereich innerhalb des Kamerabildes auswählen, bei dem bei Veränderung des Bildinhaltes (Helligkeitsveränderung) eine Alarmauslösung erfolgen soll.

Die Alarmauswertung kann dabei sehr vielfältig vorgenommen werden. Die einfachste Art ist die integrierte optische/akustische Alarmierung. Da der VMS 100 zusätzlich über einen Relais-Schaltausgang verfügt, sind auch externe Vorgänge steuerbar. So kann man einen Videorecorder mit Schalteingang (alle professionellen Langzeitrecorder verfügen über einen solchen Eingang) starten. Auch die Videoaufzeichnung im PC oder die Aufschaltung

auf das laufende Monitorbild ist so auslösbar. Die meisten Aufzeichnungsprogramme verfügen über eine entsprechende Option für die Schaltkontakteauswertung über einen Port der Digitizerkarte oder des PCs.

Aber auch die Zwangsaufschaltung auf einen Überwachungsmonitor oder das TV-Gerät ist leicht möglich. Professionelle Überwachungsmonitore verfügen stets über einen Schalteingang für die Alarmierung. Beim TV-Gerät liegt die Lösung auch auf der Hand – man muss nur +12 V an Pin 8 des Scart-Eingangs schalten, dann schaltet das Gerät automatisch auf den AV-Kanal um, über den das Kamerabild einzuspeisen ist. So ist es denn sehr einfach möglich, bei Ereignissen im Kamerablickbereich sofort die Kontrolle zu haben und nicht allein, wie bei der einfachen Videoaufzeichnung, das Band nachträglich auf Ereignisse auszuwerten. Auch hier bietet der VMS 100 reichlich Potenzial zur Rationalisierung, denn der Videorecorder muss nur noch dann aufzeichnen, wenn es tatsächlich notwendig ist.

Bedienung und Funktion

Die Einstellung bzw. Bedienung des VMS 100 gestaltet sich recht einfach. Als Kamera-Eingang steht eine BNC-Buchse („VIDEO-IN“) zur Verfügung. Hier können alle Kameras, die ein Video-Standard-BAS/FBAS-Signal (siehe Techn. Daten) abgeben, angeschlossen werden. Mit 75Ω entspricht die Eingangsimpedanz auch der Ausgangsimpedanz nahezu aller Kameras. Um z. B. gleichzeitig einen Videorecorder und einen Monitor anschließen zu können, verfügt der VMS 100 über zwei separate Video-Ausgänge („VIDEO-OUT 1 + 2“). Auch diese sind als BNC-Buchse ausgeführt und geben ebenfalls ein Standard-Video-Signal aus, das an allen Video-Aufzeichnungs- und -Sichtgeräten auswertbar ist.

Die Einstellung des Auswertebereiches erfolgt über vier Trimmer, die seitlich am Gehäuse zugänglich sind. Sie können leicht mit einem kleinen Schraubendreher eingestellt werden.

Um den aktuellen Auswertebereich auf dem Monitor sehen zu können, kann man diesen mit dem Schalter „Einblenden“ aktivieren. Dann ist der Auswertebereich deutlich an der hellen, transparenten Fläche im Videobild zu erkennen.

Die Alarmierungsfunktion ist je nach Bedarf scharfschaltbar. Dazu stellt man den Schalter „ALARM“ auf die Position „EIN“.

Im Alarmfall ertönt ein akustisches (integrierter Piezo-Summer) und optisches Signal (integrierte LED).

Zusätzlich kann noch eine Schaltfunktion ausgelöst werden. Die Schaltkon-

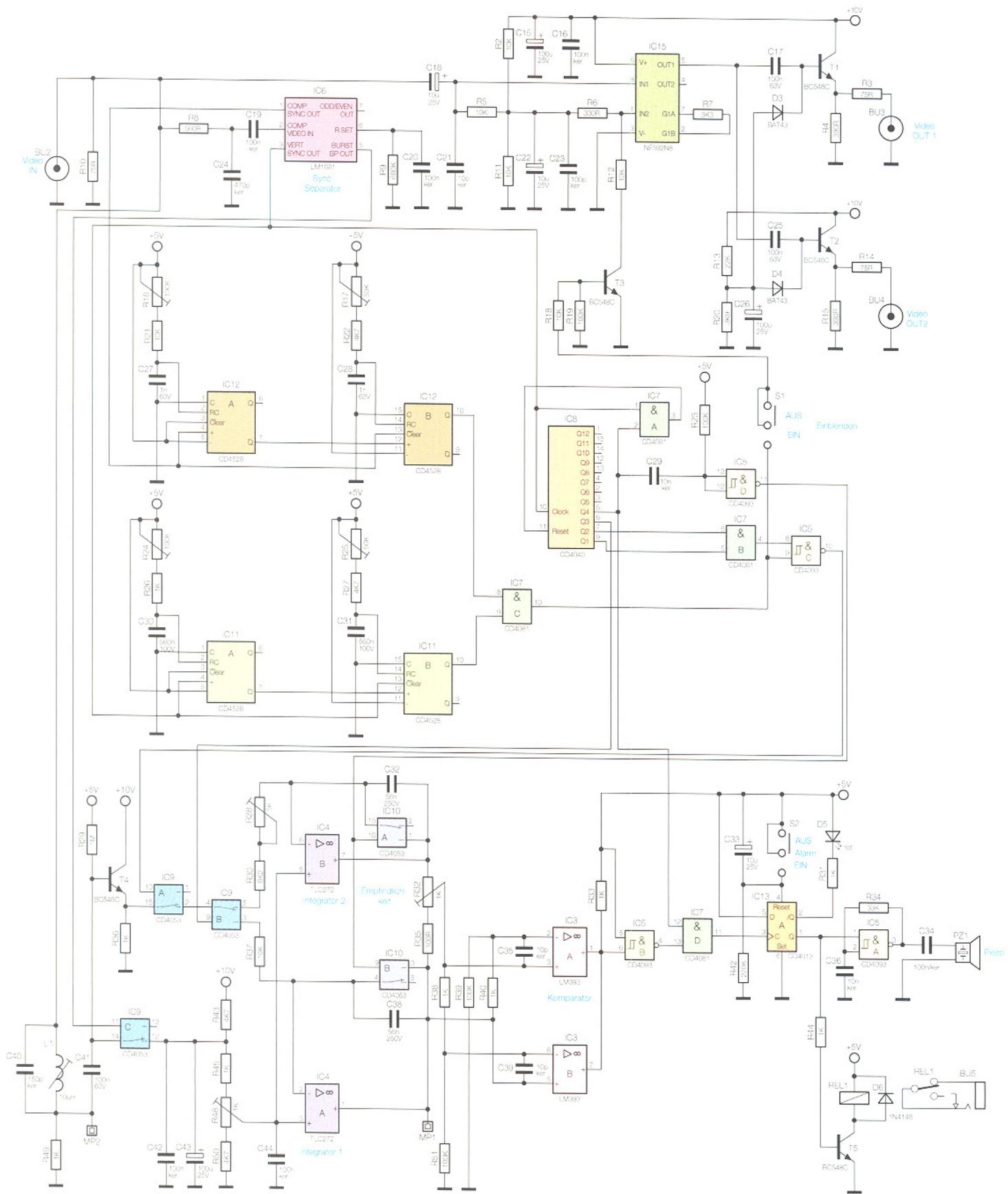


Bild 2: Hauptschaltbild des VMS 100

takte des Relais sind über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zugänglich.

Die maximale Schaltleistung des Relais beträgt 40 V/1,25 A. Ein Rücksetzen des Alarms erfolgt durch Aus- und Einschal-

ten des Alarmschalters. Die Ansprechempfindlichkeit wird ebenfalls mit einem Schraubendreher eingestellt, damit die Einstellung nicht versehentlich wieder verstellt wird.

Schaltung

Das Schaltbild des VMS 100 lässt sich in drei Funktionsblöcke aufteilen: Video-

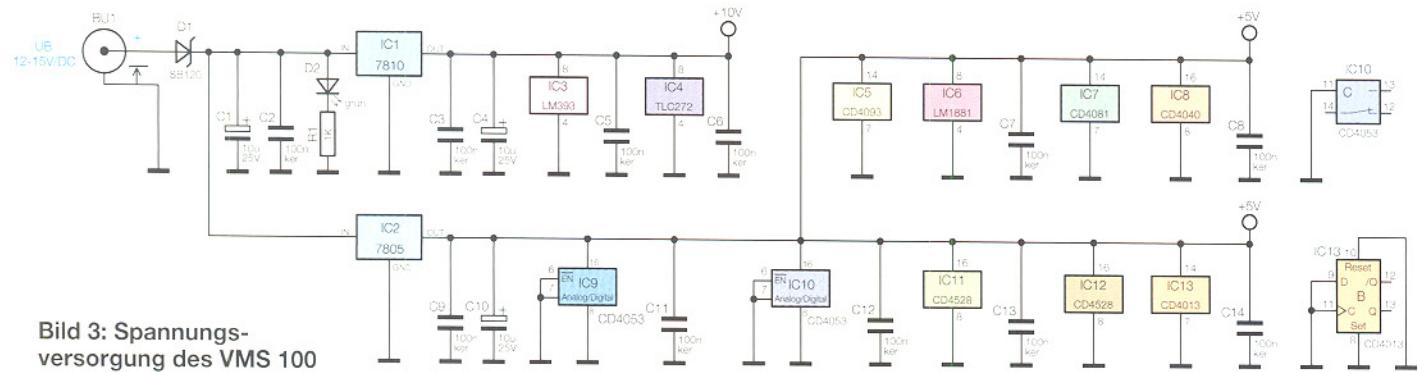


Bild 3: Spannungsversorgung des VMS 100

Signalweg, Impulsaufbereitung und Auswerteschaltung.

Der obere Teil des Schaltbildes (Abbildung 2) zeigt die Baugruppen des Video-Signalweges. Das Video-Signal der Kamera wird über die Buchse BU 2 zugeführt. Da zwei Video-Ausgänge zur Verfügung stehen, erfolgt zunächst eine Verstärkung um 6 dB (2fach). Dies geschieht mit dem bewährten integrierten Video-Verstärker IC 15 vom Typ NE 592. Der Verstärkerausgang Pin 5 treibt jeweils über die Koppelkondensatoren C 17 und C 25 die Ausgangsimpedanzwandler T 1 und T 2. Der Signalpegel an den beiden Buchsen BU 3 und BU 4 beträgt ohne Abschluss (Last) ca. 2 V_{ss}. Der Arbeitspunkt der Ausgangstransistoren wird durch den Spannungsteiler R 13/R 20 festgelegt.

Die Einblendung des Auswertebereichs erfolgt mit dem Transistor T 3, der über den Widerstand R 12 den Gleichspannungsspeicher am Eingang „IN 2“ des Video-Verstärkers absenkt. Dies bewirkt eine Aufhellung an der entsprechenden Stelle im Videobild.

Kommen wir nun zur Impulsaufbereitung, an deren Beginn der Sync.-Separator IC 6 vom Typ LM1881 steht. Das Video-Signal gelangt über den Tiefpass R 8/C 24 und den Koppelkondensator C 19 auf den Eingang Pin 2 von IC 6. Mit IC 6 werden die Synchron-Signale vom Video-Bild getrennt, die dann zur Weiterverarbeitung bereitgestellt werden.

Mit Hilfe der vier Mono-Flop-Schaltungen IC 11 und IC 12 wird das Auswertefenster generiert. Das von IC 6, Pin 1 kommende Composite-Sync.-Signal triggert den positiven Triggereingang des IC 12 A und setzt gleichzeitig das nachgeschaltete Mono-Flop IC 12 B zurück. Der Q-Ausgang des ersten Mono-Flops triggert wiederum mit der steigenden Flanke den positiven Eingang des zweiten Mono-Flops IC 12 B. Mit Hilfe der Trimmer R 16 und R 17 sind die Zeiten der beiden Kippstufen varierbar.

Während mit R 16 der Beginn der Auswertefläche innerhalb einer Zeile festgelegt wird, ist mit R 17 der Endbereich einstellbar. Der Q-Ausgang (Pin 10) von

IC 12 B führt dann für die Dauer des horizontalen Auswertebereichs High-Pegel.

In gleicher Weise wird mit IC 11 der vertikale Auswertebereich festgelegt. Hier dient als Trigger-Signal das von Pin 3 (IC 6) kommende vertikale Synchron-Signal.

Durch das UND-Gatter IC 7 C werden die horizontal- und vertikalfrequenten Signale miteinander verknüpft, so dass dessen Ausgang (Pin 10) grundsätzlich für die Zeit, in der eine Bildauswertung erfolgt, High-Pegel führt. Dieses Signal dient auch zur Einblendung des Auswertebereichs mit Hilfe des Transistors T 3. Durch den Schalter S 1 kann die Einblendung ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Mit dem Zähler IC 8 und seiner Zusatzbeschaltung (IC 5 C, IC 5 D, IC 7 A und IC 7 B) werden die restlichen zur Steuerung der Auswerteschaltung benötigten Signale erzeugt.

Im unteren Teil des Schaltbildes ist die Auswerteschaltung dargestellt. Um die Helligkeitsschwankungen innerhalb des frei definierbaren Bereichs erkennen zu können, wird der Bildinhalt des Auswertebereichs zu zwei unterschiedlichen Zeiten aufintegriert und verglichen.

Für die weitere Verarbeitung des Video-Signals wird mit L 1 und C 40 das Farbsignal unterdrückt (herausgefiltert). Über den Koppelkondensator C 41 gelangt das Video-Signal auf die Basis des als Impedanzwandler arbeitenden Transistors T 4. Die Integration des Kamerabildes erfolgt mit den beiden Miller-Integratoren IC 4 A und IC 4 B. Mit den Analog-Schaltern IC 10 A und IC 10 B werden die Integrationskondensatoren C 32 und C 38 nach dem Messvorgang gelöscht.

Das vom Emitter T 4 kommende Video-Signal gelangt zunächst auf den CMOS-Schalter IC 9 A. Dieser Analog-Schalter lässt das Video-Signal nur für den Zeitraum des Auswertebereiches durch, während der nachfolgende Umschalter (Multiplexer) IC 9 B das Signal wechselweise zu den beiden Integratoren führt.

Solange sich die Helligkeit innerhalb des Erfassungsbereichs zwischen zwei Integrationen nicht nennenswert geändert

hat, liegt zum Messzeitpunkt an den Ausgängen von IC 4 A und IC 4 B der gleiche Spannungsspeicher an.

Eine vom Helligkeitsunterschied abhängige Spannungsdifferenz wird über den zur Empfindlichkeitseinstellung dienenden Trimmer R 32 den mit IC 3 A und IC 3 B aufgebauten Komparatoren zugeführt.

Die Open-Collector-Ausgänge der Komparatoren sind als ODER-Gatter geschaltet und nehmen bei einer Spannungsdifferenz zwischen den beiden Integratorausgängen, unabhängig von deren Polarität, Low-Pegel an.



Mit IC 5 B wird das Signal invertiert und dem UND-Gatter IC 7 D zugeführt. Dieses Gatter erhält sein Freigabesignal von IC 8, wobei hierdurch der eigentliche Messzeitpunkt festgelegt wird. Am Ausgang von IC 7 D liegt nur dann High-Pegel an, wenn also das Messsignal von IC 8 und gleichzeitig ein High-Signal von der Auswerteschaltung anliegt. In diesem Fall muss eine Alarmauslösung stattfinden. Dieses Ereignis wird mit dem D-Flip-Flop IC 13 A gespeichert. Im Alarmfall wechselt der Q-Ausgang (Pin 1) des Flip-Flops von Low auf High-Pegel, wodurch zum einen das Relais REL 1 über den Transistor T 5 geschaltet und zum anderen der Oszillator IC 5 A freigegeben wird, der wiederum den Piezo-Summer ansteuert, so dass ein akustisches Alarmsignal ertönt. Optisch wird der Alarmfall durch die LED D 5 angezeigt, die mit dem Q-Ausgang (Pin 2) des Flip-Flops verbunden ist.

Ein Löschen des Alarms ist durch die Betätigung des Schalters S 2 möglich, wodurch das Flip-Flop zurückgesetzt wird.

Die Spannungsversorgung der Schaltung erfolgt über die Buchse BU 1, an der in der Regel ein Steckernetzteil angeschlossen wird. Die Diode D 1 schützt die Elektronik bei Verpolung der Eingangsspannung. Mit den Spannungsreglern IC 1 und IC 2 wird eine stabile Betriebsspannung von 5 V bzw. 10 V bereitgestellt.

Nachbau

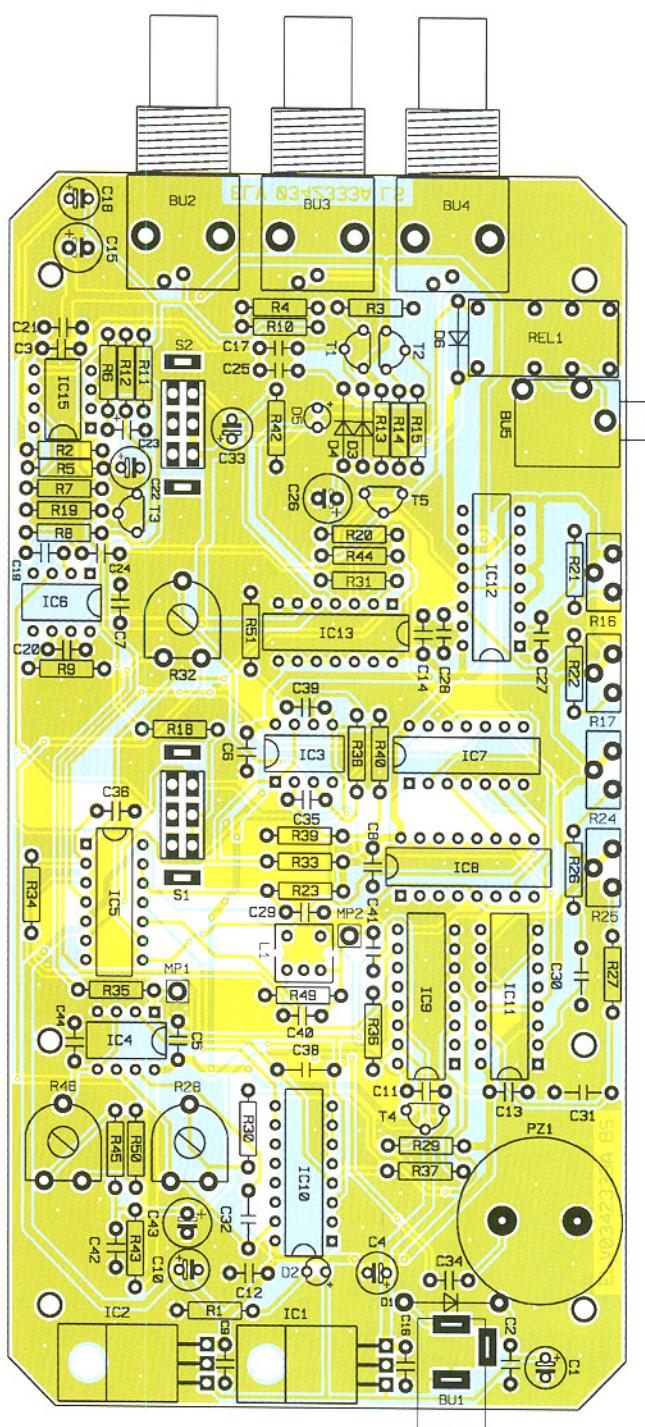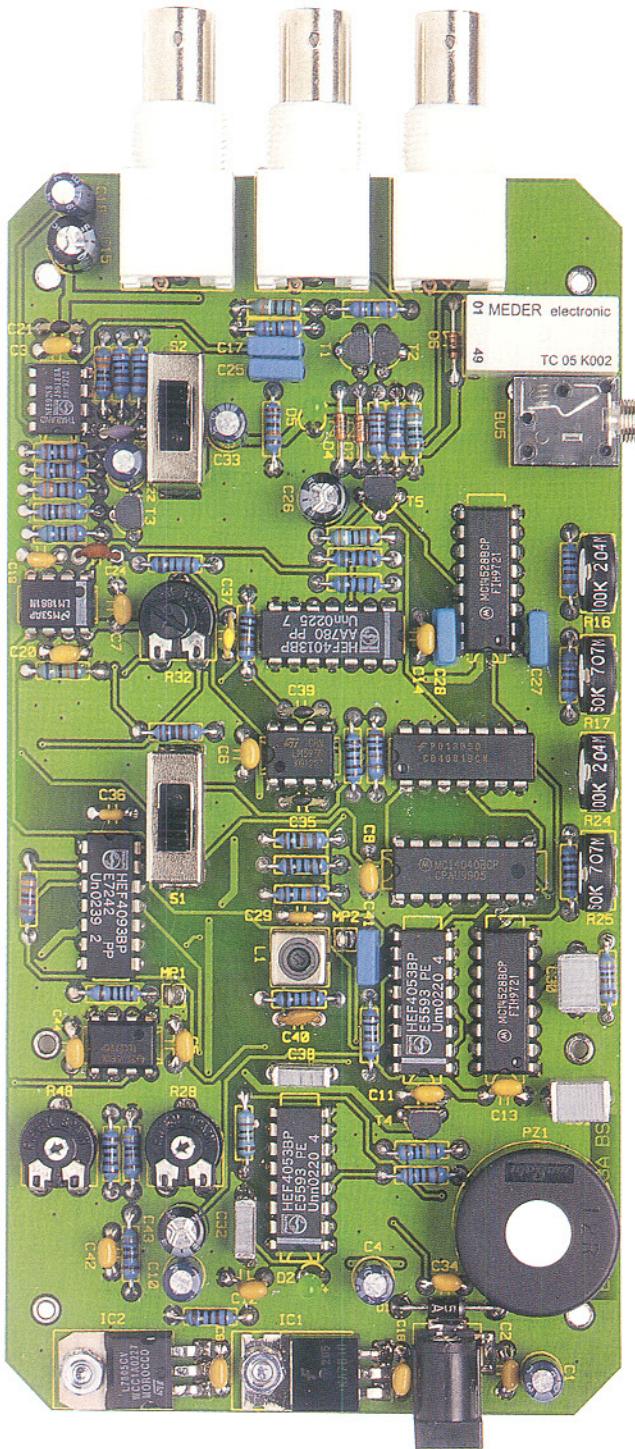Für den Nachbau steht eine doppelseitige Platine mit den Abmessungen



Ansicht der fertig bestückten Platine des Video-Motion-Switch mit zugehörigem Bestückungsplan

163 x 83 mm zur Verfügung. Die Bestückung erfolgt anhand der Stückliste und des Bestückungsplans.

Wir beginnen mit der Bestückung der niedrigen Bauteile, gefolgt von den nächst höheren Bauteilen. Die Bauteile werden entsprechend dem Rastermaß abgewinkelt und durch die im Bestückungsdruck vorgegebenen Bohrungen geführt. Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf der Platinenunterseite (Lötseite), werden überstehende Drahtenden mit einem Seitenschneider sauber abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst dabei zu beschädigen. Beim Einsetzen der Halbleiter (ICs, Tran-

sistoren und Dioden) sowie den gepolten Kondensatoren (Elkos) ist auf die richtige Einbaulage bzw. die richtige Polung zu achten. Die ICs sind an Pin 1 mit einer Gehäusevertiefung gekennzeichnet, die mit der entsprechenden Markierung im Bestückungsdruck übereinstimmen muss. Die Dioden sind an der Katode mit einem Farbring gekennzeichnet, die Elkos am Gehäuse (Minuspol). Die Einbaulage der Transistoren ergibt sich aus dem Bestückungsdruck.

Die beiden Spannungsregler IC 1 und IC 2 werden liegend montiert. Dazu sind sie jeweils mit einer Schraube M3 x 8 mm,

Fächerscheibe und Mutter auf der Platinenoberseite festzuschrauben, bevor man die Anschlussbeine sind zuvor im Abstand von 2,5 mm zum Gehäusekörper um 90° nach unten abzuwinkeln (siehe auch Platinenfoto). Es ist darauf zu achten, dass für R 32 der Trimmer für die Innensechskant-Achse eingebaut wird, da dieser mit einer Steckachse versehen wird.

Zum Schluss erfolgt das Bestücken der mechanischen Bauteile (Buchsen und Schalter).

Hierbei ist darauf zu achten, dass die Bauteile exakt plan auf der Platinenoberseite

Stückliste: Video-Motion-Switch VMS 100

Widerstände:

75 Ω	R3, R10, R14
100 Ω	R35
330 Ω	R6
390 Ω	R4, R15
560 Ω	R8
1 k Ω	R1, R26, R31, R33, R36, R38, R40, R44, R45, R49
3,3 k Ω	R7
3,9 k Ω	R20
4,7 k Ω	R22, R27, R43, R50
8,2 k Ω	R30
10 k Ω	R2, R5, R11, R12, R18, R21, R37
22 k Ω	R13
33 k Ω	R34
100 k Ω	R19, R23, R39, R51
220 k Ω	R42
680 k Ω	R9
1 M Ω	R29
PT10, liegend, 1 k Ω	R48
PT10 für Sechskantachse, liegend, 1 k Ω	R32
PT10, liegend, 5 k Ω	R28
PT10, stehend, 50 k Ω	R17, R25
PT10, stehend, 100 k Ω	R16, R24

Kondensatoren:

10 pF/ker	C21, C35, C39
100 pF/ker	C23
150 pF/ker	C40
470 pF/ker	C24
1 nF/100 V/MKT	C27, C28
10 nF/ker	C29, C36
56 nF/250 V	C32, C38
100 nF/ker C2, C3, C5–C9, C11–C14, C16, C19, C20, C34, C42, C44	
100 nF/63 V/MKT	C17, C25, C41
560 nF/100 V	C30, C31
10 μ F/25 V C1, C4, C10, C18, C22, C33	
100 μ F/25 V	C15, C26, C43

Halbleiter:

7810	IC1
7805	IC2
LM393	IC3
TLC272	IC4
CD4093/Philips	IC5
LM1881	IC6
CD4081	IC7
CD4040/Philips	IC8
CD4053	IC9, IC10
CD4528/Philips	IC11, IC12
CD4013/Philips	IC13
NE592N8	IC15
BC548C	T1–T5
SB120 (IN5817)	D1
BAT43	D3, D4
1N4148	D6
LED, 3 mm, grün	D2
LED, 3 mm, rot	D5

Sonstiges:

Spule, 10 μ H	L1
Hohlsteckerbuchse, 2,1 mm,	
print	BU1
BNC-Einbaubuchse mit Kunststoff-	
sockel, print	BU2–BU4
Klinkenbuchse, 3,5 mm, mono,	
print	BU5
Schiebeschalter, 2 x um,	
print	S1, S2
Miniaturrelais, 5 V, 2 x um	REL1
Piezo-Signalgeber, print	PZ1
Lötstift mit Lötose	MP1, MP2
1 Poti-Steckachse	
2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 8 mm	
6 Knippingschrauben, 2,2 x 6,5 mm	
2 Muttern, M3	
2 Fächerscheiben, M3	
1 Kunststoff-Gehäuse,	
schwarz, bearbeitet und bedruckt	

Abgleich

Für ein einwandfreies Funktionieren ist ein genauer Abgleich der Auswerteschaltung unerlässlich. Zunächst wird das Farbsperrfilter (Spule L 1) abgeglichen. Hierzu ist am Kamera-Eingang BU 2 ein FBAS-Video-Signal (Farbe) einzuspeisen. Dieses Signal kann z. B. von einer Farbkamera oder einem Bildmustergenerator stammen. Am Messpunkt MP 2 wird ein Oszilloskop angeschlossen und die Auflösung so eingestellt, dass das Burstsignal bzw. die Farbanteile gut erkennbar sind. Durch Abgleich der Spule L 1 mit einem entsprechenden Abgleichsstift ist nun das Farbsignal 4,43 MHz auf Minimum einzustellen (siehe Abbildung 4).

Im nächsten Schritt wird mit R 48 der Arbeitspunkt für die beiden Integratoren IC 4 A und IC 4 B eingestellt. Für diesen Abgleichvorgang benötigt man ein Video-Signal mit einem hohen Schwarzanteil, was z. B. durch Abdecken der Kameralinse leicht erzeugbar ist. Der Auswertebereich wird auf die maximale Größe eingestellt und in der Bildmitte positioniert. Das Oszillosrogramm an MP 1 zeigt eine Gleichspannung von ca. 5 V, der eine Wechselspannung überlagert ist. Mit dem Trimmer R 48 wird dieser Wechselspannungsanteil auf Minimum eingestellt (siehe Abbildung 5).

Zum Schluss sind mit R 28 Bauteiltoleranzen im Bereich der beiden Integratoren auszugleichen. Dazu wird ein Video-Signal mit möglichst großem Weißanteil innerhalb der Auswertefläche zugeführt (beispielsweise die Kamera auf eine helle Lichtquelle richten). Der Einsteller für die Empfindlichkeit R 32 wird hierzu auf Rechtsanschlag (maximale Empfindlichkeit) gedreht. Der Auswertebereich wird wie beim vorigen Abgleich von R 48 beibehalten. Der Trimmer R 28 ist nun so einzustellen, dass gerade noch keine Alarmauslösung erfolgt. Nach erfolgreichem Abgleich und anschließendem Verschrauben des Gehäuseoberteils ist der Nachbau damit beendet.

ELV

liegen. Die Leuchtdioden D 2 und D 5 sind in einem Abstand von 19 mm, gemessen zwischen LED-Oberkante und Platine, zu bestücken.

Nachdem nun alle Bauteile bestückt sind, erfolgt der Einbau der Platine in das Ge-

häuse. Hierzu wird die Platine in die Gehäuseunderschale gelegt und anschließend mit sechs Knippingschrauben verschraubt. Das Gehäuseoberteil wird erst nach dem Abgleich und dem erfolgreichen Test des Gerätes aufgesetzt und verschraubt.

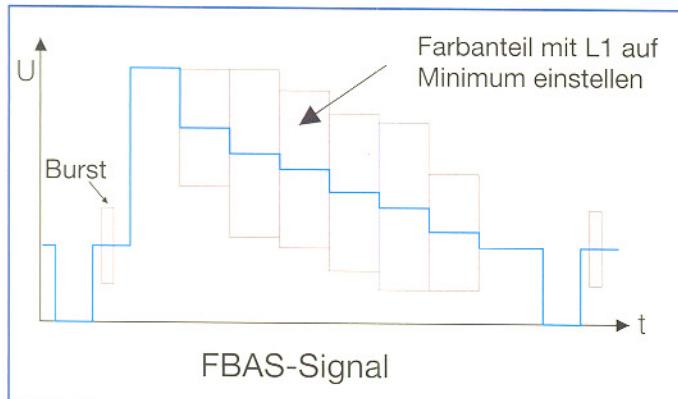


Bild 4: Video-Signal an Messpunkt MP 2


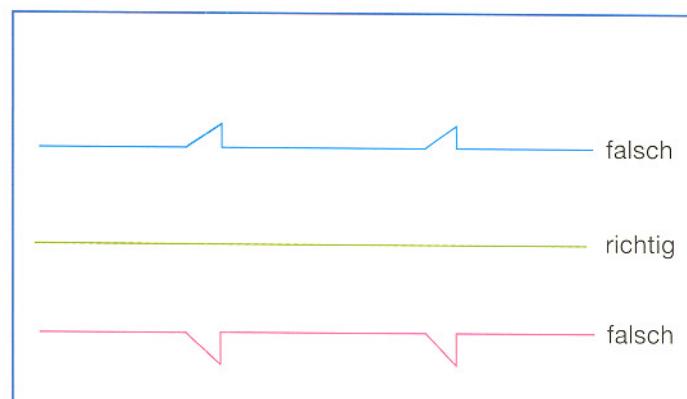


Bild 5: Signalverlauf an MP 1 beim Abgleich

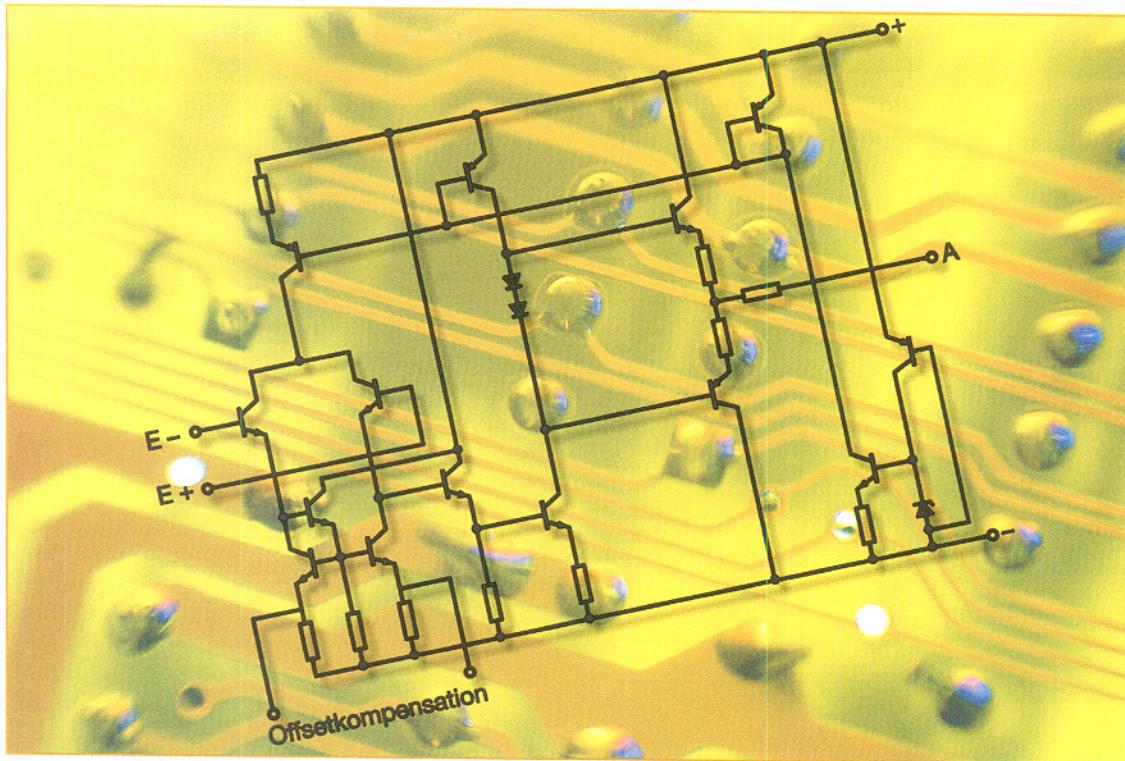

Operationsverstärker in Theorie und Praxis Teil 3

Der dritte Teil unserer Serie beschäftigt sich mit weiteren Grundschatungen und ihren praktischen Anwendungen.

Addierer

Diese Einsatzvariante des invertierenden Verstärkers, auch Summierverstärker genannt, addiert mehrere Eingangssignale und verstärkt sie. Abbildung 23 zeigt die Prinzipschaltung. Wie bei der Vorstellung des invertierenden Verstärkers bereits diskutiert, ist der Operationsverstärker stets bestrebt, die Spannungsdifferenz zwischen invertierendem und nicht invertierendem Eingang auf null zu halten. Ergo liegt der invertierende Eingang in dieser Schaltung immer auf Massepotenzial und bildet somit einen virtuellen Nullpunkt. Jede der drei Eingangsspannungen erzeugt über die Widerstände einen Strom. Diese Teilströme werden am invertierenden Eingang addiert, sie erzeugen an R 4 einen entsprechenden Spannungsabfall, so dass aufgrund des oben beschriebenen Verhaltens des OPs gilt:

$$I_1 + I_2 + I_3 = -I_4$$

Das Minuszeichen weist auf die Funktion als invertierender Verstärker hin.

Bezogen auf die Spannungsverhältnisse ergibt sich damit folgender Zusammenhang:

$$\frac{U_{e1}}{R1} + \frac{U_{e2}}{R2} + \frac{U_{e3}}{R3} = -\frac{U_a}{R4}$$

Um nun die entstehende Ausgangsspannung ermitteln zu können, wird die Formel umgestellt, und es ergibt sich:

$$-U_a = \frac{R4}{R1} \cdot U_{e1} + \frac{R4}{R2} \cdot U_{e2} + \frac{R4}{R3} \cdot U_{e3}$$

Die Verhältnisse zwischen R4/R1, R4/R2 und R4/R3 stellen Spannungsverstärkungen dar. So erkennt man nun, dass sich die Ausgangsspannung aus der Summation der mit diesen Spannungsverstärkungen gewichteten Eingangsspannungen ergibt.

Durch die Ausregelung des invertierenden Eingangs auf den virtuellen Nullpunkt

treten keine Rückwirkungen zwischen den einzelnen Eingängen auf.

Dieses Verhalten wird in der Praxis genutzt, um NF-Spannungen zu mischen, man findet den Addierer sehr oft in Mischpult-Schaltungen, wo auf diese Weise quasi beliebig viele Eingänge rückwirkungsfrei zusammengeschaltet werden können. Auch als Digital-Analog-Umsetzer ist dieses Schaltungsprinzip einsetzbar.

Unsere Anwendungsschaltung in Abbildung 24 zeigt eine Mischstufe, die als Eingangsstufe eines Subwoofer-Verstärkers dient. Beide Stereo-Kanäle werden addiert und am Ausgang erscheint ein phasenverschobenes Monosignal. Der Trimmer R 3 erlaubt die Einstellung der Verstärkung dieser Stufe im weiten Bereich

Addierer

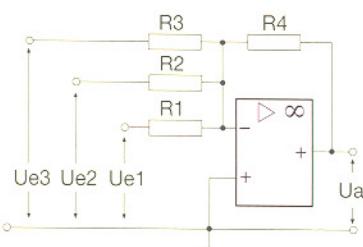


Bild 23: Die Grundschatzung des Addierers

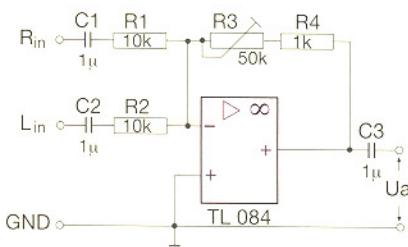


Bild 24: Anwendung des Addierers in einer NF-Mischerschaltung

zwischen -20 dB (V=0,1) bis +14 dB (V=5). Dieser Stufe kann dann die Phasendreh-Stufe (Abbildung 11) aus der vorherigen Folge nachgeschaltet werden, und schon hat man zwei wichtige Bausteine eines Subwoofer-Verstärkers zusammen.

Subtrahierer

Benötigt man im Gegensatz zum Addierer eine subtraktive Verknüpfung von Signalen, bietet sich der Subtrahierer bzw. Differenzverstärker an. Er findet z. B. seine Anwendung zur Erzeugung von Differenzsignalen etwa in Pseudoquadrophonie-Schaltungen, bei der Erzeugung von Surround-Effekten oder in der Messtechnik als Brückenspannungsverstärker.

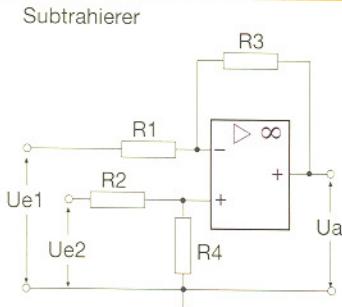


Bild 25: Die Grundschaltung des Subtrahierers

Der Subtrahierer (Abbildung 25) arbeitet als Kombination eines invertierenden und eines nicht invertierenden Verstärkers. Wird Eingang Ue1 auf Masse gelegt, ist der OP als nicht invertierender Verstärker geschaltet, wobei sich zwischen Eingang und Ausgangsspannung die folgende Beziehung ergibt:

$$U_a = \frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \cdot U_{e2}$$

Wird hingegen Eingang Ue2 auf Masse gelegt und Ue1 angesteuert, arbeitet der OP als invertierender Verstärker, wobei sich die Ausgangsspannung wie folgt ergibt:

$$U_a = - \frac{R_3}{R_1} \cdot U_{e1}$$

Belegt man jedoch beide Eingänge gleichzeitig mit Signalen, so werden beide vorangegangenen Formeln zusammengefasst:

$$U_a = \frac{R_1 + R_3}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} \cdot U_{e2} - \frac{R_3}{R_1} \cdot U_{e1}$$

Die Ausgangsspannung ist also die Differenz beider Ausgangsspannungen, multipliziert mit dem jeweiligen Verstärkungsfaktor.

Dimensioniert man die Schaltung so, dass $R_1 = R_2$ und $R_3 = R_4$ ist, vereinfacht sich aufgrund der nun gleichen Verstärkungsfaktoren die Berechnung und man erhält:

$$U_a = \frac{R_3}{R_1} \cdot (U_{e2} - U_{e1})$$

Beide Eingangsspannungen werden also subtrahiert und mit dem Verstärkungsfaktor multipliziert. Wird die Verstärkung 1 ($R_3/R_1 = 1$) gewählt, vereinfacht sich das Ganze nochmals und man erkennt klar das Arbeitsprinzip des Subtrahierers:

$$U_a = U_{e2} - U_{e1}$$

Integrator

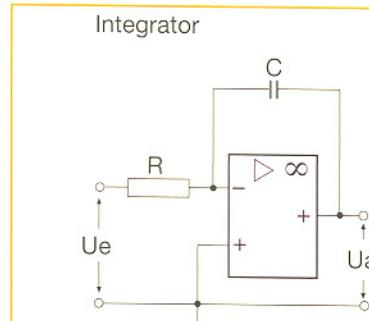


Bild 26: Die Grundschaltung des Integrators

Ersetzt man bei einem invertierenden Verstärker den Rückkopplungswiderstand durch einen Kondensator (Abbildung 26), so folgt die Ausgangsspannung der Eingangsspannung zeitabhängig, sie ist proportional dem Zeit-Integral der Eingangsspannung:

$$U_a = - U_{e} \cdot \frac{t}{R \cdot C}$$

Der Kondensator wird zunächst vom über R fließenden konstanten Strom aufgeladen. Da der Operationsverstärker bemüht ist, das Gleichgewicht zwischen den beiden Eingängen zu halten, verschiebt sich durch die ansteigende Spannung am Kondensator das Potenzial am Ausgang immer weiter in die Gegenrichtung der Eingangsspannung, bis das Potenzial des Ausgangs je nach Polarität der Eingangsspannung voll an der negativen oder positiven, maximalen Aussteuerungsgrenze liegt. Wechselt die Polarität der Eingangsspannung, geht die Ausgangsspannung wieder mit dem Zeitfaktor behaftet in die Gegenrichtung. Abbildung 27 verdeutlicht dieses Verhalten grafisch. Der beschriebene Vorgang wird Integrieren genannt.

Dabei ist die Änderungsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung von der Eingangsspannung und den Größen R und C abhängig. Je höher die Eingangsspannung ist, desto schneller folgt die Ausgangsspannung.

Eine einfache Anwendung ist die Erzeu-

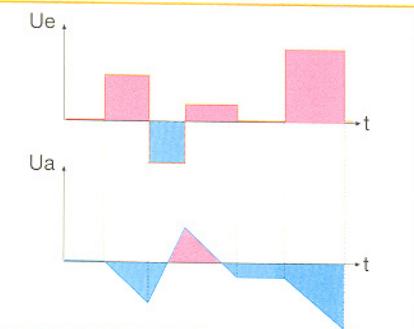


Bild 27: Der Zusammenhang der Spannungsverläufe von Ein- und Ausgangsspannung beim Integrator

gung eines Sägezahn-Signals. Das Prinzip ist in Abbildung 28 oben dargestellt. Der Schalter ist hier symbolisch zu sehen, er kann z. B. der Schaltausgang eines Rechteckgenerators sein. Legt man an den Eingang eine konstante Spannung, so lädt sich der Kondensator mit Konstantstrom auf und es erfolgt am Ausgang ein zeitabhängiger Spannungsanstieg. Wird der Schalter geschlossen, entlädt sich der Kondensator schlagartig und die Ausgangsspannung fällt sofort ab. Schließt und öffnet man jetzt den Schalter periodisch, entsteht das Sägezahn-Signal.

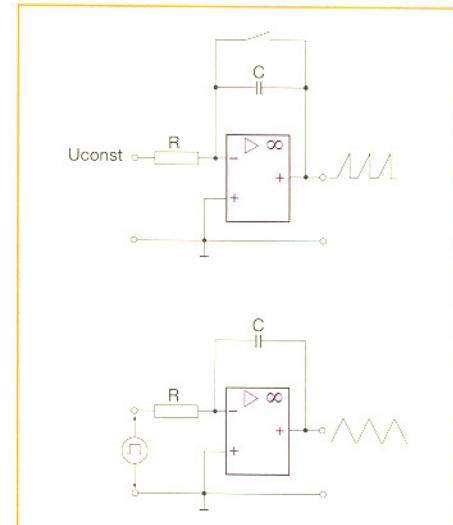


Bild 28: Anwendungen des Integrators: oben Sägezahngenerator, unten Dreieckgenerator

Lässt man hingegen den Schalter entfallen und steuert den Eingang des Integrators mit einem Rechteckgenerator an (Abbildung 28 unten), so gibt dieser, da der Rechteckgenerator konstant fallende und steigende Flankensignale ausgibt, eine Dreieckspannung ab. Voraussetzung ist eine um die Nulllinie symmetrische Rechteckspannung des Generators.

In der nächsten Folge unserer Reihe beschäftigen wir uns mit weiteren frequenzabhängigen Operationsverstärker-Schaltungen.



USB-Digital-Soundmodul UDS 200

Das USB-Digital-Soundmodul UDS 200 stellt digitale S/PDIF-Audio-Ein- und -Ausgänge zur Verfügung und ist einfach an den USB-Port eines PCs anzuschließen. Mit dem zusätzlichen analogen Ein- und Ausgang steht die komplette Funktionalität einer Soundkarte zur Verfügung.

Allgemeines

Nahezu jeder PC ist heute standardmäßig mit einer Soundkarte ausgestattet, wobei üblicherweise keine digitalen Ein- und Ausgänge zur Verfügung stehen.

Ein hoch integrierter Audio-Codec von Burr-Brown macht es nun möglich, auf einem kleinen Modul die in der digitalen Audiotechnik weit verbreiteten TOSLINK-Ein- und -Ausgänge zur Verfügung zu stellen. Hier können die in der digitalen Audiotechnik üblichen S/PDIF-Signale über Lichtwellenleiter ein- und ausgekoppelt werden. Diese Leitungen sind völlig unempfindlich gegenüber Störungen (sowohl Störeinkopplungen als auch Störaus-

sendungen) und sorgen für eine galvanische Trennung zwischen dem PC und den angeschlossenen Audiogeräten. Durch die Verwendung der weit verbreiteten TOSLINK-Steckverbinder können Standard-Lichtwellenleiter eingesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil der Kunststoff-Lichtwellenleiter ist der geringe Le-

tungsdurchmesser von lediglich 2,2 mm und dass Biegeradien von nur 2 cm ohne Probleme möglich sind. Die Verlegung im Raum ist daher oft recht problemlos (z. B. hinter Fußleisten) möglich. Kunststoff-Lichtwellenleiter, Sender und Empfänger arbeiten mit Signalen im sichtbaren Rotbereich.

Technische Daten: UDS 200

Audio-Eingänge:	digital (S/PDIF) optisch, analog (Stereo-Klinke) max. 1 V _{eff}
Audio-Ausgänge:	digital (S/PDIF) optisch, analog (Stereo-Klinke)
Sampling-Rate:	DAC: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
ADC: 8 kHz; 11,025 kHz; 16 kHz; 22,05 kHz; 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz	
PC-Schnittstelle:	USB 1.1
Bedientasten:	Lautstärke Up, Down, Mute
Abmessungen (B x H x L):	57 x 24 x 71 mm

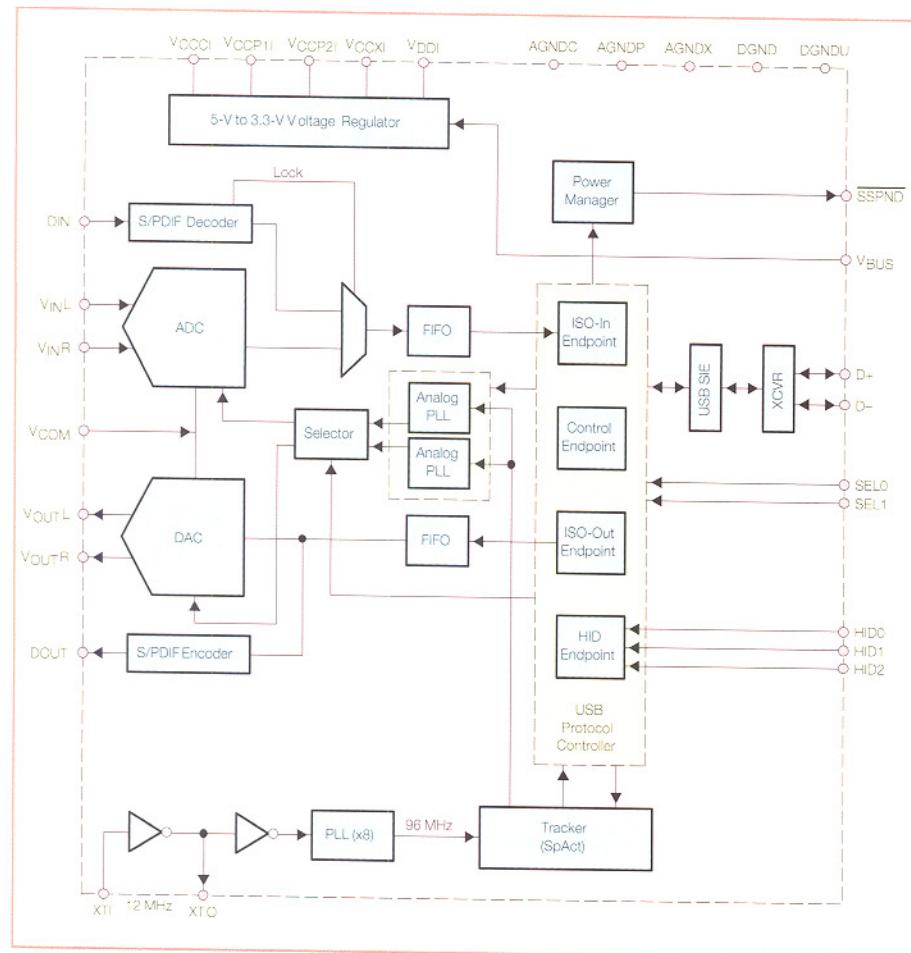


Bild 1: Blockschaltbild des PCM 2902

An Stereo-Klinkenbuchsen bietet das Modul zusätzlich noch jeweils einen analogen Ein- und Ausgang.

Im Grunde genommen kann von einer Ein-Chip-Lösung gesprochen werden, da an integrierten Schaltkreisen nur noch Pufferverstärker für die analogen Signale vorhanden sind. Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB-Port des PCs.

Installation

Die Installation ist „Plug & Play“. Üblicherweise meldet der PC, dass er den Audio-Codec gefunden hat und die Windows-CD-ROM in das CD-Laufwerk des PCs einzulegen ist. Von der Windows-CD-ROM installiert der Hardware-Assistent den Treiber für ein Composite-USB-Gerät. Es folgt die Installation eines USB-Human-Interface-Device und eines USB-Audiogerätes. Ruft man Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System auf, so kann das im Geräte-Manager überprüft werden.

Bedienung

Die Bedienung des Moduls erfolgt wie eine bestehende Soundkarte über verschiedene Multimedia-Softwareprogramme, wie z. B. den unter Windows zur Verfügung stehenden Windows Media Player.

Es kann z. B. eine Audio-CD in das CD-ROM-Laufwerk des PCs gelegt werden, und die Wiedergabe erfolgt dann über das Soundmodul. Auch wenn die komplette Bedienung, wie bei Soundkarten üblich, über verschiedene Softwareprogramme erfolgen kann, befinden sich am Modul noch 3 zusätzliche Taster. Hier kann über die Tasten „Up“ und „Down“ die Lautstärke verändert werden bzw. mit Hilfe der „Mute“-Taste unterbrochen werden, ohne dass dazu irgendwelche Menüs aufzurufen sind.

Um Urheberrechte zu wahren, arbeitet der Audio-Codec auch mit dem Serial Copy Management System (SCMS), welches digitale Raubkopien verhindert. Das IC schaltet auf analoge Verarbeitung um, wenn ein nicht-originaler Datenstrom eintrifft.

Blockschaltbild

Einen Überblick über die Funktionsgruppen des ICs verschafft das Blockschaltbild in Abbildung 1. Die Kommunikation zwischen dem Modul und dem PC erfolgt dabei über das On-Chip-USB-Interface (D+, Pin 1 und D-, Pin 2).

Der integrierte Taktoszillator wird an XTI und XTO extern mit einem 12-MHz-Quarz beschaltet. Über eine PLL-Schaltung wird dann die interne Taktfrequenz von 96 MHz generiert.

An HID 0 bis HID 2 sind Taster zur Steuerung der Wiedergabelautstärke und der Mute-Funktion anzuschließen.

Die Betriebsspannung gelangt vom USB-Port auf einen integrierten Spannungsregler, der die Chip-intern benötigten Betriebsspannungen zur Verfügung stellt. Diese Spannungen sind auch extern zugänglich und werden mit entsprechenden Kondensatoren abgeblockt.

Der integrierte 16-Bit-Stereo-DAC arbeitet mit Samplingraten von 32; 44,1 und 48 kHz. Beim 16-Bit-Stereo-Delta Sigma-ADC stehen hingegen die Samplingraten 8; 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1 und 48 kHz zur Verfügung.

Die nicht-linearen Verzerrungen des ADCs sind mit 0,01 % und des DAC mit 0,005 % angegeben. Beim ADC beträgt laut Datenblatt von Burr-Brown der Signal-/Rauschabstand und der Dynamikbereich jeweils 89 dB. Beim DAC sind 96 dB Signal-/Rauschabstand und 93 dB Dynamik angegeben. Für die digitalen Audio-Ein- und -Ausgänge ist ein S/PDIF-Decoder und ein S/PDIF-Encoder integriert.

Die Verarbeitung von digitalen Audio-Informationen führt zu keinerlei Qualitätseinbuße, so dass es sich schnell als sinnvoll erwies, unterschiedliche Geräte auf digitalem Wege miteinander kommunizieren zu lassen.

Grundvoraussetzung für die digitale Kommunikation von unterschiedlichen Geräten unterschiedlicher Hersteller sind einheitliche Schnittstellen. Weltweit durchgesetzt hat sich dabei das von Sony und Philips zusammen entwickelte S/PDIF-Format, das im Consumerteil des Standards IEC 958 1989/03 der European Broadcasting Union dokumentiert ist. Der in Japan gültige Standard EIAJ CP-340 1997/9 ist identisch.

Im S/PDIF-Format übertragene Audio-informationen haben eine Auflösung von bis zu 24 Bit. Der gesamte Datenrahmen ist 32 Bit breit, die ersten 4 Bit dienen dabei z. B. zur Synchronisation.

Da das MSB (Most Significant Bit) sich immer an der gleichen Position im Datenrahmen befindet, ist eine automatische Anpassung an unterschiedliche Auflösungen einfach möglich.

In der Consumer-Elektronik sind verschiedene Abtastraten gebräuchlich:

- 44,1 kHz bei CD (Compact Disc)
- 48 kHz bei DAT (Digital Audio Tape)
- 32 kHz bei DSR (Digital Satellite Radio)

Die Übertragungs-Bandbreite für das S/PDIF-Signal ist mit 100 kHz bis 6 MHz angegeben.

Schaltung

In Abbildung 2 ist die gesamte Schaltung des USB-Soundmoduls dargestellt.

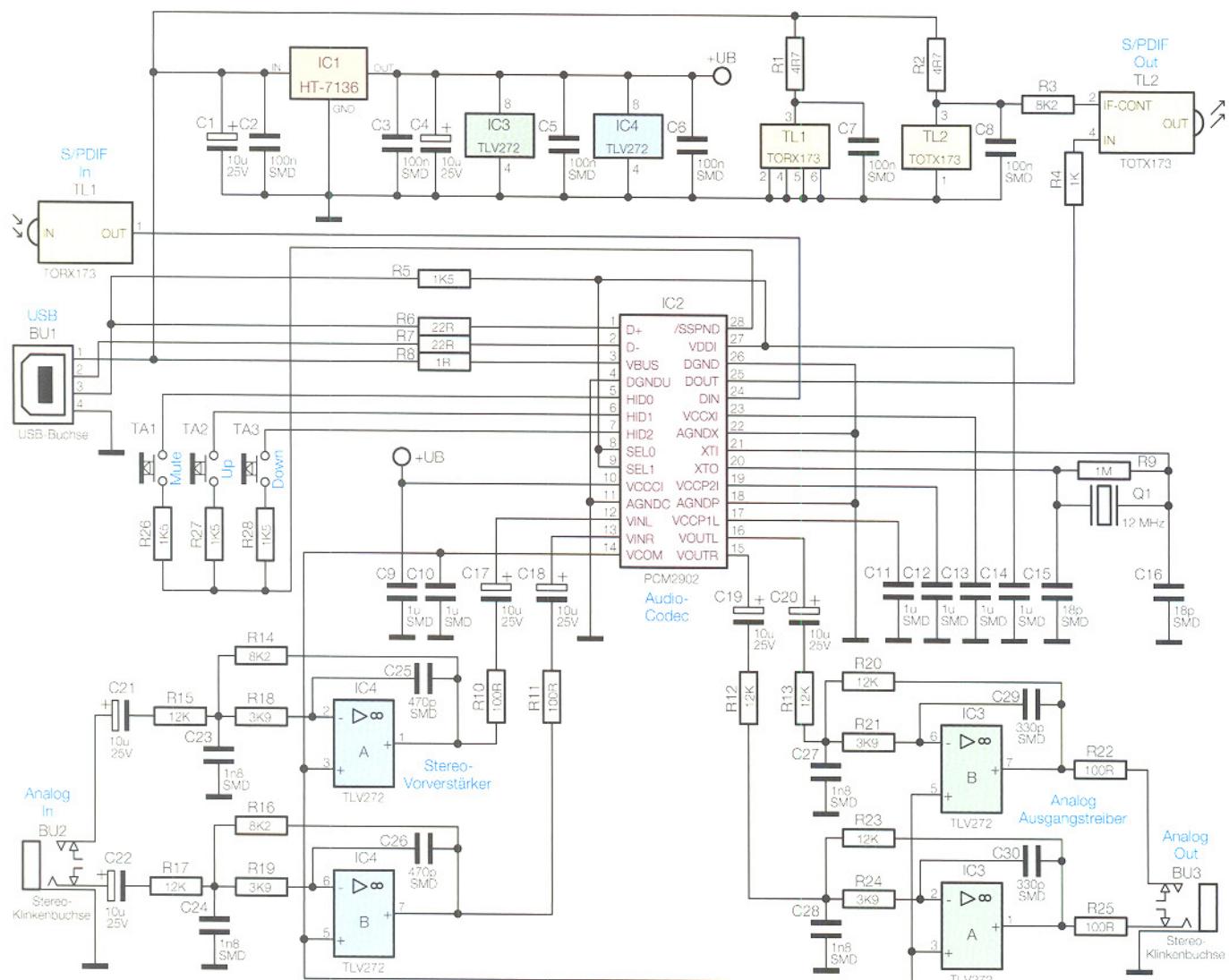


Bild 2: Schaltbild des USB-Digital-Soundmoduls

Wie bereits erwähnt, handelt es sich im Wesentlichen um eine Ein-Chip-Lösung, die aber aufgrund der hohen internen Taktfrequenz von 96 MHz hohe Anforderungen an den Aufbau stellt. Dies betrifft insbesondere die EMV, wo Störaussehungen zu vermeiden sind.

Über den USB-Steckverbinder BU 1 wird die Elektronik mit dem USB-Port des PCs verbunden. Hier steht auch die Versorgungsspannung zur Verfügung, die von Pin 1 über den Schutzwiderstand R 8 zum Audio-Codec (IC 2) gelangt. Des Weiteren werden der Spannungsregler IC 1 und die beiden TOSLINK-Bausteine TL 1 und TL 2 mit 5 V versorgt.

Die Kommunikation erfolgt über Pin 2 und Pin 3 der USB-Buchse. Diese Anschlüsse sind über R 6 und R 7 mit den entsprechenden Pins des Bausteins verbunden.

Die digitale Kommunikation zwischen den angeschlossenen Audiogeräten und dem Modul erfolgt auf optischem Wege über Kunststoff-Lichtwellenleiter, deren Signalumsetzung mit Hilfe der bereits

erwähnten, weit verbreiteten TOSLINK-Bausteine von Toshiba erfolgt.

Diese Bausteine erlauben Übertragungsstrecken bis zu 10 m und Datenraten von bis zu 6 Mbit/s.

Der eingesetzte Lichtwellenleiter besteht aus einem 970 μm oder 980 μm

dicken Kern aus Polymethyl-Methacrylat (PMMA), der wiederum von einem ca. 30 μm dicken Mantel aus fluoriertem Kunstharz umgeben ist. Mit Schutzhüllen aus Polyethylen oder PVC umgeben, ergibt sich dann ein Gesamtdurchmesser von ca. 2,2 mm.

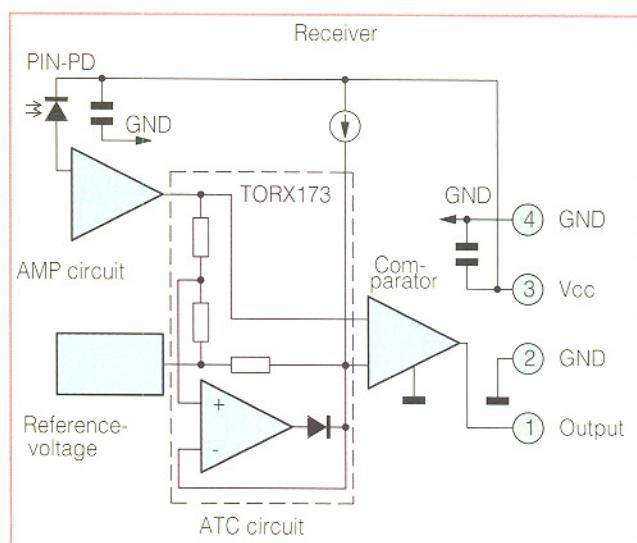


Bild 3:
Innenschaltung des
TOSLINK-Empfänger
TORX 173

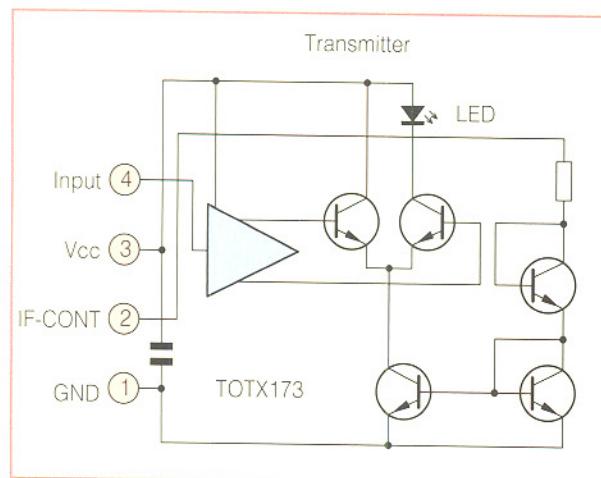


Bild 4: Interne Struktur des TOSLINK- Sende- moduls TOTX 173

Der optische Eingang ist mit einem Receiver des Typs TORX 173 ausgestattet, wo die optischen Signale über Steckverbinder in Snap-in-Technik zugeführt werden. Sämtliche zur Signalumsetzung erforderlichen Komponenten sind im Receiver-Baustein des Typs TORX 173 enthalten, so dass nur noch eine stabilisierte Versorgungsspannung benötigt wird. Diese wird über R 1 an Pin 3 des Moduls angelegt, wobei C 7 zur Störunterdrückung dient. Am Ausgang des Opto-Empfängers (Pin 1) steht das digitale Audio-Signal mit TTL-Pegel zur Verfügung und wird direkt auf Pin 24 des Audio-Codecs gegeben.

Die Innenschaltung des TOSLINK-Empfängers ist in Abbildung 3 zu sehen.

An Pin 25 wird das digitale S/PDIF-Audio-Signal des Audio-Codecs ausgegeben, das über R 4 auf den Eingang des Transmitter-Bausteins vom Typ TOTX 173 gelangt.

Die externe Beschaltung des TOTX 173 besteht aus einem einzigen Widerstand, der die interne Verstärkung des Bausteins festlegt. R 2 und C 8 dienen zur Störunterdrückung. Abbildung 4 zeigt die interne Struktur des Sendemoduls.

Auch wenn die interne Taktfrequenz des Audio-Codecs 96 MHz beträgt, werden Pin 20 und Pin 21 extern nur mit einem 12-MHz-Quarz, dem Widerstand R 9 und den beiden Kondensatoren C 15 und C 16 beschaltet. Eine interne PLL-Schaltung sorgt dann für die erforderliche Taktfrequenz (96 MHz).

Die Taster für die Mute-Funktion sowie die Lautstärkeinstellung sind an Pin 5 bis Pin 7 angeschlossen und werden über R 26 bis R 28 mit der an Pin 28 anliegenden Spannung versorgt.

Jetzt bleiben nur noch die analogen Eingang und Ausgänge zu beschreiben, die mit IC 3 und IC 4 aufgebaut sind. Dabei handelt es sich um 4 nahezu identische Schaltungsteile.

Beginnen wir mit der Eingangsbuchse BU 2, wo die Stereosignale mit einer maximalen Amplitude von 1 V_{eff} zugeführt werden können.


grund der Dimensionierung erhalten wir eine Signalabschwächung von ca. 3,3 dB bei den Eingangsverstärkern.

Über R 10, C 17 gelangt das Signal des linken Kanals auf Pin 12 und über R 11, C 18 das Signal des rechten Kanals auf Pin 13 des Codees.

Die vom DAC kommenden Ausgangssignale werden über C 19 und C 20 auf die beiden mit IC 3 aufgebauten invertierenden Ausgangsstufen haben eine Verstärkung von 1 und nahezu die gleiche Filtercharakteristik wie die Eingangsverstärker. Letztendlich ausgetauscht werden die analogen Ausgangssignale über R 22 und R 25 an der Stereo-Klinkenbuchse BU 3.

Nachbau

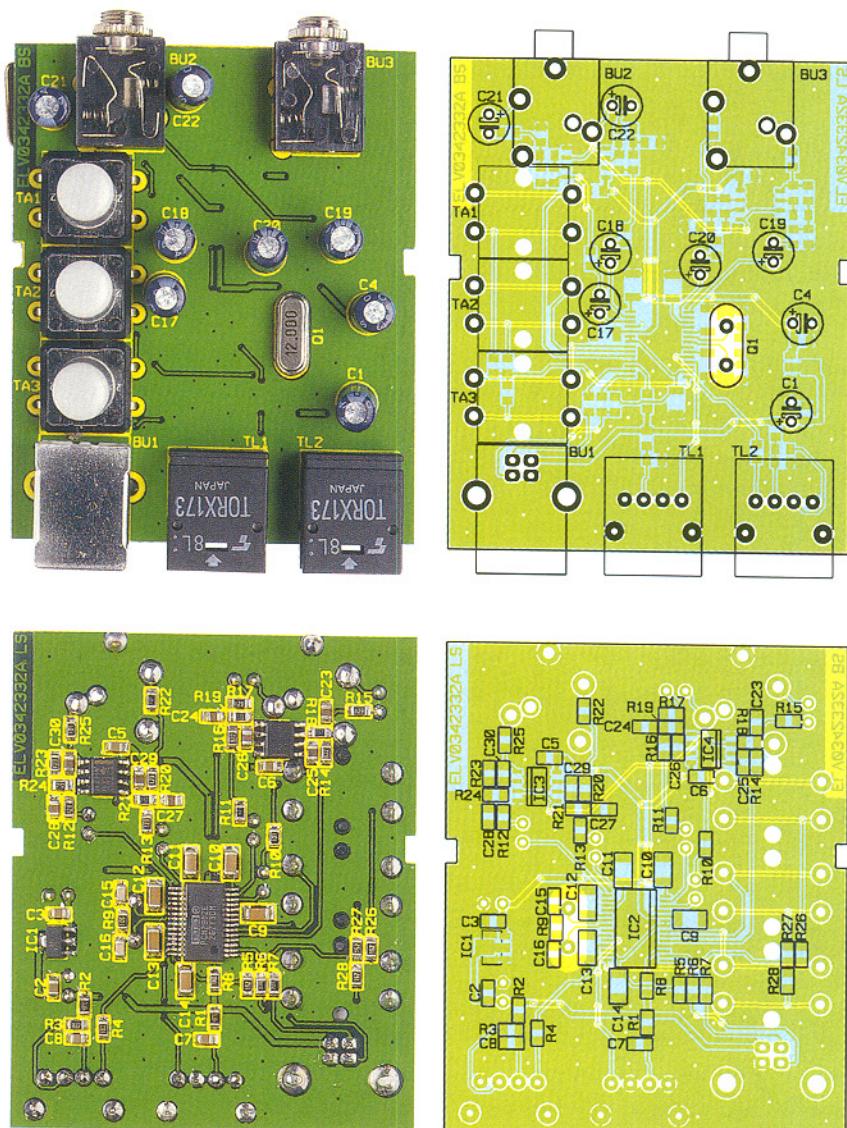Das USB-Soundmodul besteht zwar aus lediglich einer Handvoll Bauelementen, jedoch erfordert der praktische Aufbau aufgrund des sehr geringen Pin-Abstands



Ansicht der fertig bestückten Platine des UDS 200, oben von der Bestückungsseite für konventionelle Bauteile, unten von der SMD-Seite

Stückliste: USB-Digital-Soundmodul UDS 200

Widerstände:

1 Ω /SMD	R8
4,7 Ω /SMD	R1, R2
22 Ω /SMD	R6, R7
100 Ω /SMD	R10, R11, R22, R25
1 k Ω /SMD	R4
1,5 k Ω /SMD	R5, R26-R28
3,9 k Ω /SMD	R18, R19, R21, R24
8,2 k Ω /SMD	R3, R14, R16
12 k Ω /SMD	R12, R13, R15, R17, R20, R23
1 M Ω /SMD	R9

Kondensatoren:

18 pF/SMD	C15, C16
330 pF/SMD	C29, C30
470 pF/SMD	C25, C26
1,8 nF/SMD	C23, C24, C27, C28
100 nF/SMD	C2, C3, C5-C8
1 μ F/SMD/Bauform 1206	C9-C14

10 μ F/25V, C1, C4, C17-C22**Halbleiter:**

HT7136/SMD	IC1
PCM2902/SMD	IC2
TLV272/SMD	IC3, IC4

Sonstiges:

Quarz, 12 MHz, HC49U4	Q1
Opto-Modul TORX173, Empfänger	TL1
Opto-Modul TOTX173, Sender	TL2
USB-B-Buchse, winkleprint	BU1
Klinkenbuchse, 3,5 mm, stereo, print	BU2, BU3
Mini-Drucktaster, B3F-4050, 1 x ein	TA1-TA3
3 Tastknöpfe, 18 mm	
1 Profilgehäuse, blau, bearbeitet und bedruckt	

beim Audio-Codec Löterfahrung. Ohne einen Lötkolben mit sehr feiner Lötpitze, dünnes SMD-Lötzinn und eine Lupe oder Lupenleuchte ist das nicht zu realisieren. Leider wird der Audio-Codec ausschließlich in dieser Gehäuseform angeboten, so dass keine Alternative besteht. Die Bestückung der übrigen SMD-Bauteile ist wesentlich einfacher.

Daher beginnen wir mit dem schwierigsten Bauteil, dem Audio-Codec im 28-Pin-Flatpack-Gehäuse (SSOP-28). Solange sich noch keine weiteren Bauteile auf der Platine befinden, sind alle Anschluss-Pins optimal zugänglich. Wie üblich wird zuerst ein Lötpad der Leiterplatte vorverzinnzt, das Bauteil mit einer Pinzette exakt positioniert und vorsichtig am vorverzinnnten Lötpad angelötet.

An einer Punktmarkierung an der Pin 1 zugeordneten Gehäusecke ist die korrek-

te Polarität zu erkennen. Als weitere Orientierungshilfe kann die Beschriftung dienen, die zu lesen ist, wenn man Richtung Pin 1 schaut. Die Pin 1 zugeordnete Gehäuseseite ist im Bestückungsdruck durch eine Doppellinie gekennzeichnet.

Wenn alle Anschluss-Pins exakt auf den zugehörigen Lötpads aufliegen, erfolgt das vollständige Verlöten des Bauteils. Verschentlich zwischen die Anschluss-Pins laufendes Lötzinn ist relativ einfach mit Entlötsauglitze zu entfernen.

Bei den Operationsverstärkern IC 3 sowie IC 4 ist das Gehäuse an der Pin 1 zugeordneten Gehäuseseite leicht angeschrägt. Das Auflöten dieses Bauteils erfolgt in der gleichen Weise wie beim Audio-Codec.

Es folgt der Spannungsregler IC 1, dessen Polarität bereits durch die Bauform vorgegeben ist.

Weiter geht es dann mit den SMD-Widerständen, deren Widerstandswert direkt auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Grundsätzlich gibt die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen an.

Vorsicht ist geboten bei den SMD-Kondensatoren, da hier keinerlei Kennzeichnung vorhanden ist und somit eine hohe Verwechslungsgefahr besteht.

Hilfreich ist hierbei ein Stück beschriftetes doppelseitiges Klebeband, auf dem die Bauteile provisorisch aufgeklebt werden.

Bevor wir uns nun der Platinenseite für die Buchsen und bedrahteten Bauteile zuwenden, ist mit einer Lupe oder Lupenleuchte eine gründliche Überprüfung hinsichtlich Löt- und Bestückungsfehler durchzuführen.

An der Platinenoberseite werden zuerst die Elkos mit korrekter Polarität bestückt. Üblicherweise sind Elektrolytkondensatoren am Minuspol gekennzeichnet. Nach dem Verlöten werden dann die überstehenden Drahtenden an der Platinenunterseite direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten.

Der 12-MHz-Quarz Q 1 wird mit ca. 1 mm Abstand zur Platinenoberfläche bestückt. Auch hier sind nach dem Verlöten die überstehenden Drahtenden abzuschneiden.

Die Opto-Bauelemente TOTX 173 und TORX 173 werden als Nächstes eingebaut. Vor dem Verlöten müssen die Bauteilgehäuse plan auf der Platinenoberfläche aufliegen.

Das Gleiche gilt auch für die beiden Stereo-Klinkenbuchsen und die USB-Buchse.

Jetzt sind nur noch die 3 Taster einzulöten und jeweils mit einer Tastkappe zu bestücken.

Nach dem Einsetzen der Platine in das dazu vorgesehene Schiebegehäuse ist das Soundmodul bereits vollständig aufgebaut.

ELV

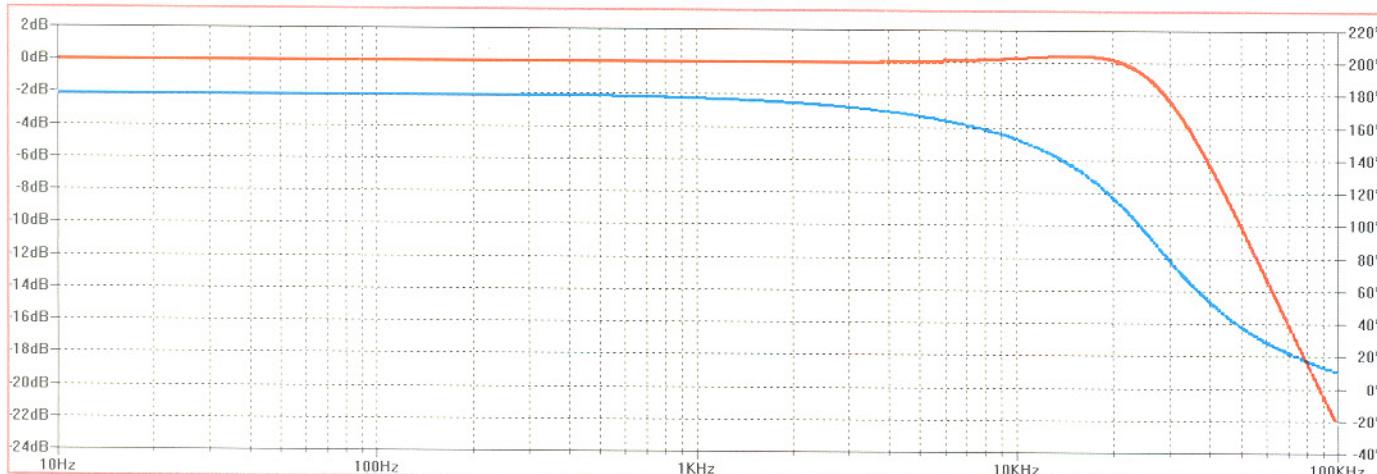


Bild 5: Filtercharakteristik der Ein- und Ausgangsverstärker (obere Kurve Frequenzgang, untere Kurve Phasengang)

Von der Platte auf die CD –



digitale Speicherung von Platten- und Bandarchiven

Sie fangen an, ihre physikalischen Verfallsdaten zu erreichen – Vinyl-Schallplatten und Magnetbänder aus der Vor-CD-Zeit. Die Rettung für die wertvollen Aufnahmen ist heute recht einfach – man überspielt sie via PC auf digitale Medien. Wir zeigen, wie's geht, was man dazu benötigt und wie man zu besten Ergebnissen kommt.

Alte Platten – ein Stück des eigenen Lebens

Ehrlich – wann haben Sie das letzte Mal nach Ihrer mühsam in den 60er bis 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zusammengetragenen Schallplattensammlung gesucht? Oder mal eine der ebenso mühsam selbst am Radio aufgenommenen Magnetbandkassetten oder gar Tonbänder gehört? „Partyband 1984“ oder „Led Zeppelin 1970 live“ machen heute auch den Nachwuchs neugierig – allein die Enttäuschung ist für CD-verwöhnte Ohren riesig! Verrauscht und höhenarm kommen die einstmals wertvollen Bänder daher, die schwarzen Scheiben knistern, knacken und rauschen ... Geliebt werden sie noch immer,

und je tiefer man sich in den Plattenschrank vergräbt, desto schönere Erinnerungen an alte Zeiten kommen hoch. Will man die Schätzchen jedoch auch noch in 10 oder 20 Jahren in annehmbarer Qualität anhören, ist zu ihrer Rettung jetzt Kopieren ange sagt! Denn sie werden nicht besser – Magnetbänder verlieren rapide ihre Magnetisierung, Schallplatten leiden bei jedem Abspiel, unter Wärme, Kälte, Staub und mechanischer Belastung schon im Plattenregal und erst recht auf dem Plattenspieler. Dennoch lieben viele den gegenüber der CD wärmeren, eigenständigen Sound der Schallplatte und würden ihre Plattensammlung nie gegen die „seelenlose“ CD tauschen.

Also sollte man die Originale gut verpackt hüten und „für den täglichen Gebrauch“ Kopien benutzen. Dazu muss man

heute nicht ein zweites Exemplar kaufen (Vinyl-Platten erleben gerade ein Comeback in den Plattenläden), sondern nur den eigenen Computer ein wenig beschäftigen. Denn was der mit CDs kann, nämlich kinderleicht kopieren, geht natürlich auch mit analogen Tonquellen. Und das Beste daran – derartige analoge Tonträger dürfen auch nach Inkrafttreten des neuen Urheberrechts gesetzes für den persönlichen Gebrauch legal kopiert werden.

Ergo bietet sich die Archivierung auf CDs, DVDs oder andere digitale Speichermedien wie Festplatte oder die Speicherkarte für den MP3-Player geradezu an. Und wenn man schon einmal dabei ist, das Musikmaterial auf die PC-Festplatte zu bekommen, bietet sich natürlich an, es auch von diversen Beschädigungen wie Knacken, Knistern und Rauschen zu befreien, es klangmäßig wieder möglichst auf den Originalzustand zu bringen oder die Kopie gar mit eigenen Gimmicks wie Hall, Live-Atmosphäre o. Ä. „aufzupfen“.

Was wird dazu benötigt?

Kopie via PC

Weniger, als man zunächst angesichts der Datenflut, die hier übertragen wird (je Minute werden im unkomprimierten Zustand ca. 10 MByte Platz benötigt), annehmen mag. Je nach Anforderung des jeweils eingesetzten Klangbearbeitungs- und Kopierprogramms reicht ein PC mit 300 bis 450 MHz Taktfrequenz des Prozessors, 64 bis 128 MByte Arbeitsspeicher, eine Festplatte mit etwa 1 GByte freiem Platz für die Musikdateien (für eine durchschnittliche LP werden ca. 400 bis 500 MByte benötigt. Etwa die gleiche Menge wird üblicherweise für Zwischenkopien während der Bearbeitung gebraucht) und natürlich eine Soundkarte. Bei dieser sollte man nicht an der Qualität sparen, billige Soundkarten, zumal fest auf manchen Motherboards verbaute Chipsätze, genügen wohl der akustischen Begleitung von Computerspielen, aber nicht unbedingt dem Qualitätsanspruch einer Musikaufnahme. Sie produzieren manchmal eigene Störgeräusche und neigen zu verzerrter Wiedergabe. Hier zu sparen, heißt am falschen Ende gespart!

Will man das Material auf externe Medien speichern, benötigt man natürlich noch ein entsprechendes Speichergerät, etwa einen CD-Brenner oder einen Card-Reader für Speicherkarten.

Zur Kontrolle und zum Abhören des Musikmaterials während des Bearbeitungsprozesses am Rechner werden auch möglichst hochwertige aktive Lautsprecherboxen oder eine Hi-Fi-Anlage benötigt. Nur damit ist das Material wirklich gut kontrollierbar – unterdimensionierte „Brüllwürfel“ sind hier fehl am Platz! Auch ein



Bild 1: Für Plattenspieler mit einem Magnet-Abtastsystem wird ein solcher Phono-Entzerrer benötigt.

hochwertiger Kopfhörer kann an dieser Stelle gute Dienste leisten.

Schließlich muss auch ein entsprechendes Abspielgerät her – ein Tonband- oder Kassettengerät oder ein Plattenspieler.

Bei Letzterem kommt es auf einige zu beachtende Details an. Da Schallplatten mit einem Frequenzgang nach der so genannten RIAA-Kennlinie (Schneidkennlinie; RIAA – Recording Industries Association of America) aufgenommen werden, würde deren Inhalt bei Einsatz eines heute bei fast allen Plattenspielern montierten magnetischen Abtastsystems (MM- oder MC-System) und Direktanschluss an die Soundkarte nicht abspielbar sein. Es würden nur starke Höhen und kaum tiefe Frequenzen zu hören sein. Um diese künstliche Verzerrung des Frequenzgangs rückgängig zu machen, benötigt man einen so genannten Phono-Entzerrer, der die RIAA-Kennlinie durch eine frequenzabhängige Verstärkung des vom Abtastsystems kommenden Signals entzerrt und einen linearen Frequenzgang erzeugt. Gute Hi-Fi-Anlagen haben solch einen Entzerrer integriert, manche Plattenspieler auch, aber die meisten eben nicht. Deshalb benötigt man für den Direktanschluss eines Plattenspielers mit Magnet-Abtastsystem an den Soundkarten-Eingang einen solchen Phono-Entzerrer (Abbildung 1). Dieser ist zwischen Plattenspieler und den „Line-in“-Eingang der Soundkarte zu schalten.

Damit ist das erforderliche Equipment beschrieben.

Der Plattenspieler ist also via Phono-Entzerrer mit dem „Line-in“-Eingang der Soundkarte zu verbinden. Dazu benötigt man in den meisten Fällen noch ein Adapterkabel mit 2x Cinch-Stecker auf 1x Stereo-Klinke 3,5 mm. Das aber liegt vielen der Klangbearbeitungs-Programme bei, manche werden sogar gleich mit Phono-Entzerrer geliefert.

Die Software

Wobei wir bei den Computerprogrammen wären, mit deren Hilfe die Aufnahme auf den PC, die Musikmaterialbearbeitung und die Speicherung auf das gewünschte Medium vorgenommen werden sollen. Sie werden auch Musik-Restaurierungs-Programme genannt, weil sie in der Lage sind, mittels ausgeselbter Funktionen die bereits erwähnte Auffrischung und Bearbeitung des Musikmaterials vorzunehmen. Es gibt mehrere dieser Programme auf dem Markt, wir haben uns für das von der Fachpresse wiederholt zum Testsieger gekürte „Music Cleaning Lab 2003 Deluxe“ von MAGIX entschieden. Sehr empfehlenswert ist auch „Clean 4.0 Plus“ von Steinberg, das mit sehr hoher Bearbeitungsqualität und einem mitgelieferten Phono-Entzerrer glänzt.

Legt man übrigens keinen gesteigerten Wert auf die Möglichkeiten der Auffrischung und Bearbeitung, genügen auch viele eigentlich nur für das Brennen von CDs konzipierte Programme wie „Nero Burning“ oder „Win On CD“ der Aufgabe, allerdings eben mit eingeschränkten oder komplizierter zu bedienenden Bearbeitungsfunktionen.

Der Karton von „Music Cleaning Lab 2003 Deluxe“ enthält gleich noch o. g. Adapterkabel für die Soundkarte sowie einen Adapter für den Kopfhörerausgang (6,3-mm-Stereo-Klinke auf 2x Cinch-Buchse) und einige Leer-Etiketten für CD-Labels. Denn auch ein Label-Editor ist Bestandteil des Programmpakets. Das Programm läuft auf Rechnern mit den Betriebssystemen MS Windows ab Version 95.

Wir wollen uns bei der folgenden Beschreibung auf die angepeilte Aufgabe, unser Plattenarchiv zu überspielen und die Aufnahmen klanglich zu verbessern, konzentrieren. Alle Funktionen zu beschreiben, würde allerdings den Rahmen dieses Artikels sprengen.



Bild 2: Der Import der Audiodaten kann aus Dateien, von CDs oder analogen Tonquellen erfolgen.

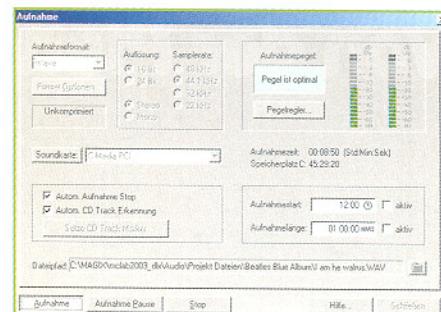


Bild 3: Im Aufnahme-Dialogfeld werden die Grundeinstellungen für die aufzunehmende Datei getroffen. Zusätzlich wird hier der Aufnahmepiegel überwacht.

gen. Denn das Programm ist im Prinzip ein komplettes Tonstudio auch für die Musikproduktion – per DirectX sind sogar VST-Klangbearbeitungsmodulen von Steinberg einbindbar.

Die Restaurierungsarbeiten können beginnen

Ist alles angeschlossen und das Programm von der CD installiert, kann es losgehen. Zuerst ist natürlich das Musikmaterial einzuspielen. Das kann über die Importfunktion (Abbildung 2) entweder von Dateien, CDs/DVDs oder analogen Tonquellen wie etwa der Plattenspieler, das Radio etc. erfolgen. Dazu ist eine Aufnahmefunktion (Abbildung 3) integriert, die die verschiedenen Aufnahmeparameter wie das Aufnahmeformat (WAV, MP3, Ogg Vorbis), die Auflösung, die Sample-Rate und weitere auswählbar macht. Sogar eine MPEG-3-Encoderfunktion ist integriert. Bei entsprechender Anwahl ist die Aufnahme bei Plattenende automatisch zu stoppen, CD-Track-Informationen erkennbar, und auch die zeitversetzte Aufnahme mit Zeitvorwahl ist möglich. Eine der wichtigsten Einstellungen ist die Pegleinstellung. Damit wird der Pegel des Musikmaterials automatisch überwacht und es erfolgt eine Anzeige, ob der Pegel zu hoch, zu niedrig oder „im grünen Bereich“ liegt. Eventuelle Einstellungen sind über das Windows-Mixerfeld vorzunehmen, das von hier aus direkt erreichbar ist. Sind hier die Mixer schon deutlich in die obere Hälfte einzustellen, empfehlen wir die Vorschaltung eines aktiven Mischpultes (auch die enthalten meist einen integrierten Phono-Entzerrer), um den Pegel feinfühlig und ohne Übersteuerungsgefahr einzustellen zu können. Enthält es eine Klangeinstellungsmöglichkeit, ist diese entweder abzuschalten („Linear“) oder die Klangeinsteller sind auf Neutralstellung zu drehen. Denn den Vorstärkern der Soundkarten sollte man einerseits genug, andererseits nicht zu viel

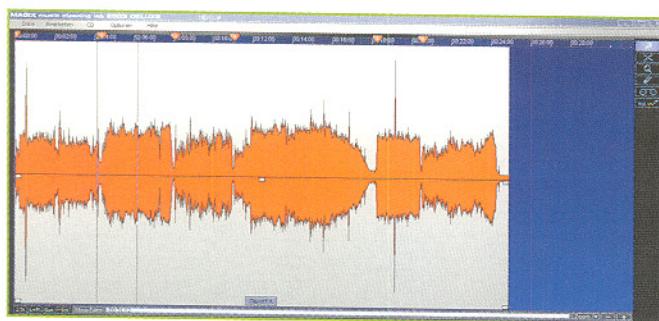


Bild 4: Die aufgenommene Datei wird in Echtzeit in einem Spurenfenster dargestellt. Deutlich zu sehen – die extremen Knackser auf der Schallplatte mit ihren typischen Amplituden und die automatischen Trackmarken.

Pegel anbieten, damit sie weder übersteuert werden, noch mit Rauschen auf zu geringen Pegel antworten.

Ruhe – Aufnahme läuft!

Nach dem Aufnahmestart kann man nun einzelne Titel oder gleich die ganze Platten- oder Kassettenseite auf die Festplatte des Rechners überspielen – wir betrachten beispielhaft das Überspielen ganzer Plattenseiten. Hier wird die Musikdatei in dem Format abgelegt, in dem sie weiterverarbeitet werden soll. Durch die automatische Track-Erkennung ist es später bei der CD-Erstellung möglich, einzelne CD-Tracks zu bilden. Das heißt, die Software bemüht sich, anhand der Pausen zwischen den Titeln automatisch, die Trackmarkierungen für die CD anzubringen.

Die Aufnahme läuft selbstverständlich in Echtzeit ab, man muss schon ein wenig Zeit investieren. Wie viel der Festplatte noch bleibt, ist übrigens auch im Aufnahmefeld abzulesen, man kann also anhand der Restzeitangabe gut kalkulieren, ob der Speicherplatz auf der Platte für das beabsichtigte Projekt reichen wird.

Nach Ende der ersten Plattenseite wiederholt sich jetzt das Ganze mit der zweiten Plattenseite.

Anschließend sollte man die Aufnahme von der Festplatte laden und anhören. Das Bedienfeld dafür ist so leicht zu bedienen wie ein Kassettenrecorder und mit Hilfe der Leertaste der Tastatur ist das blitzschnelle Starten und Anhalten möglich, schneller als mit der Maus.

Mit dem Abspielen erscheint (wie übrigens schon bei der Aufnahme) in der oberen Bildschirmhälfte ein Spurenfenster mit

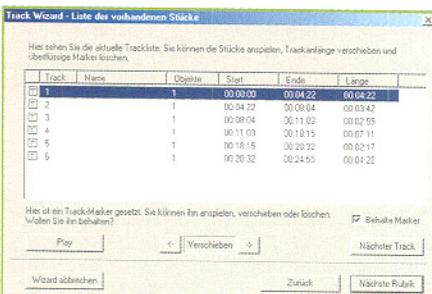


Bild 5: Der Track Wizard ermöglicht das Einstellen der Trackmarken in Tabellenform.

dem Amplitudenverlauf (Abbildung 4, bei Bedarf ist auch jeder Stereo-Kanal getrennt darstellbar). Dort, wo die Software meinte, eine Pause zwischen zwei Titeln zu erkennen, findet man einen so genannten Trackmarker als rotes Dreieck. Diese Trackmarker sorgen, wie gesagt, für die Trackaufteilung bei der CD-Aufnahme. Man kann sie per Maus verschieben, löschen und, falls nötig, von Hand setzen. Dies kann bei schwierigen Aufnahmen wie Live-Aufnahmen oder solchen, wo es zu Pausen innerhalb des Titels kommt (z. B. am Ende von „Strawberry Fields forever“ auf unserer Beispielplatte der Beatles, dem „Blue Album“), mitunter nötig sein, um eindeutige Tracks selektieren zu können. Das wird

nicht immer möglich sein, wenn man das Original nicht verfälschen will, etwa auf besagter Platte den Übergang zwischen „Sgt. Pepper's ...“ und „With a little Help of my Friend“. In solchen Fällen speichert man dann lieber beide Titel als einen Track ab.

Wer lieber in einer Liste arbeitet, kann auch den „Track Wizard“ nutzen, der die einzelnen Tracks über eine Liste (Abbildung 5) anzeigt. Mittels Verschiebe- und Löschfunktion sind auch hier die einzelnen Trackmarker-Standorte genau setzbar.

Auch die Pause zwischen erster und zweiter Plattenseite (beide Seiten werden ja auf einer CD hintereinander abgespielt), ist per Mausklick editierbar, so dass hier nur eine ganz normale Trackpause steht.

Auf diese Weise können Sie beliebiges Musikmaterial zusammensetzen, so können Sie z. B. auch Ihre private „Best-of-CD“ zusammenstellen, indem Track für Track von der Festplatte geladen wird. Alle Tracks erscheinen dann nacheinander im Spurenfenster (Abbildung 6) und können nun hier editiert werden.

Jetzt wird es interessant!

Großreinemachen – automatisch oder manuell

Denn nun geht es an die Bearbeitung des Materials. Dabei hat man die Wahl, ob man

die Dateien automatisch oder manuell über den so genannten „Cleaning Wizard“ analysieren und bearbeiten lässt oder dies über die „FX-Sektion“ direkt manuell während des Abspielens machen will.

Der „Cleaning Wizard“ (Abbildung 7) kann die geladenen Dateien automatisch analysieren und stellt dann die Korrektureffekte automatisch in der richtigen Stärke ein, die nach seiner Analyse notwendig sind. Man kann diese Korrektureffekte aber auch manuell anwenden. Dazu bietet der Cleaning Wizard Vergleichsbeispiele zu jedem Effekt, aber auch die Möglichkeit, diesen Effekt sofort am eigenen Material auszuprobieren und anzuwenden. So bekommt man schnell „ein Händchen“ für die richtigen Effekte und lernt vor allem, die Effekte nicht zu übertreiben – im Extremfall sind sogar Störgeräusche (Artefakte) statt einer verbesserten Aufnahme der Fall!

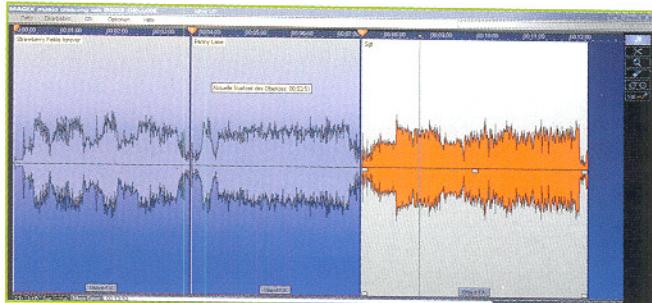


Bild 6: Mehrere Titel sind problemlos kombinierbar.

Nach der Analyse wird ein neues File der Datei erzeugt, das nun weitgehend von Rauschen, Knistern und Knacken befreit ist.

Welche Effekte verfügbar sind und wie sie wirken, erfahren wir bei der folgenden Besprechung der FX-Sektion.

Knistern, Rauschen, Knacken – alles weg!

Nun, Wunder kann kein Programm vollbringen, eine völlig zerkratzte Platte bleibt nun einmal von Knistern, Kratzen und Rauschen übersät. Aber bereits die automatische Analyse und Anwendung über

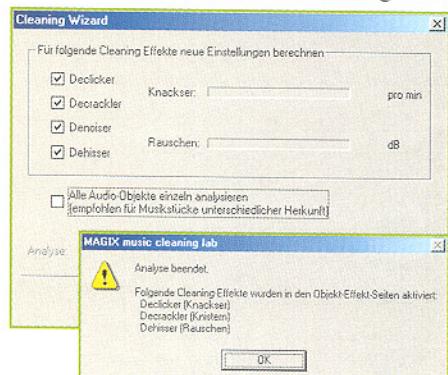


Bild 7: Der Cleaning Wizard übernimmt automatisch alle Einstellungen und Analysen zur Restaurierung des Musikmaterials.

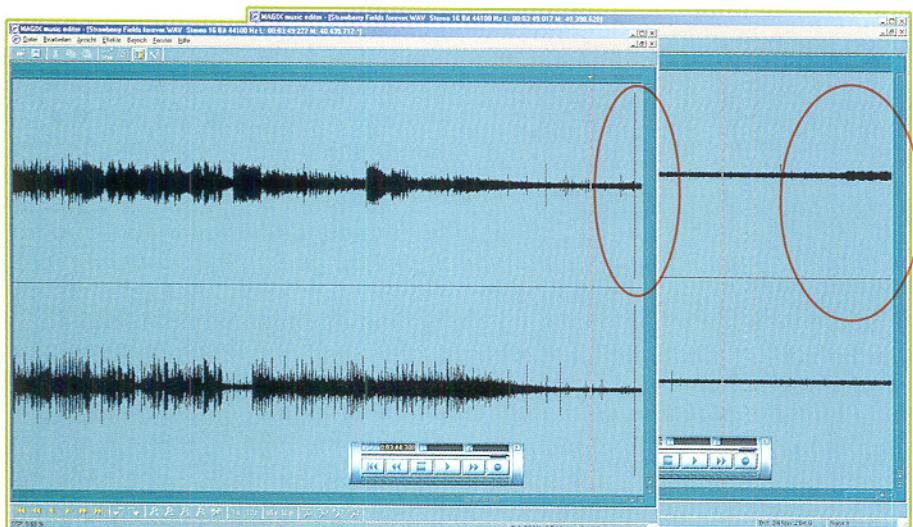


Bild 8: Gegen ganz hartnäckige Knackgeräusche hilft das sorgfältige Ausschneiden im Musik-Editor, links ist der Knackser deutlich zu sehen, rechts ist er in der vergrößerten Darstellung herausgeschnitten.

den Cleaning Wizard zeigt eindrucksvoll, wie sorgfältig analysiert und gereinigt wird. Ganz hartnäckige einzelne Knackser wird das Programm aber auch nur dämpfen, nicht ganz beseitigen können. Für solche Fälle ist ein Musik-Editor integriert, mit dessen Hilfe man u. a. auch ganz gezielt den einzelnen Knackser aus dem Datenfile ausschneiden kann (Abbildung 8). Dies geht so genau, dass man die entstehende Lücke später nicht mehr hört, wenn man nicht exakt weiß, wo der Knackser genau war.

Neben dem Cleaning Wizard gibt es aber auch die „FX-Sektion“ (Abbildung 9). Hier kann man die Aufnahme direkt während des Abspielens gezielt bearbeiten, sowohl komplett als auch in einzelnen, hierfür herausschneidbaren und getrennt bearbeitbaren Teilen. Und hier sind alle Effekte auch sehr detailliert einstellbar, ambitionierte Soundtüftler können nicht nur die Störungen beseitigen, sondern auch zusätzliche Effekte einsetzen. Damit kann die Charakteristik einer Aufnahme auch gezielt verändert werden.

Der jeweilige Effekt kann sowohl im Hauptfeld global und mit auswählbaren Voreinstellungen als auch in jeweils einem separaten Fenster sehr detailliert eingestellt werden.

Declicker und Decrackler

Der Declicker wird für die Beseitigung

der typischen Kratz- und Klickgeräusche eingesetzt, wie sie bei zerkratzten Schallplatten auftreten.


Der Decrackler hingegen sorgt für die Eliminierung der gleichmäßigen Rauschsignale, wie sie bei verstaubten oder abgenutzten Schallplatten entstehen. Abbil-

Bild 10:
Die Detail-Einstellfelder der Cleaning-Effekte

dung 10 zeigt oben das Detail-Einstellfeld für die beiden Funktionen. Mit einem Testbutton kann man die Wirkung anhand des geladenen Musikfiles sofort testen, es ist dabei nur noch die bearbeitete Geräuschkulisse, ohne die hier störenden Anteile der „restlichen“ Musik, zu hören. So kann man die Wirkung der Einstellung exakt beurteilen.

Denoiser

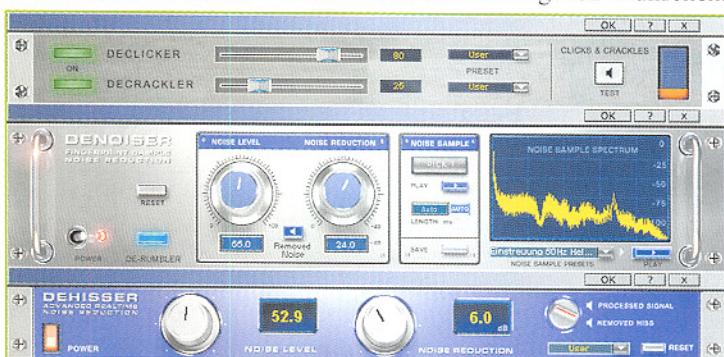Der Denoiser (Abbildung 10, 2. Mitte) ist für die vielen kleinen Nebengeräusche,



So kann man das Klangspektrum ebenso detailliert beeinflussen wie das Stereo-Panorama.

Stereo-FX-Prozessor

Diese Sektion (Abbildung 11 oben) ermöglicht das Verändern der Basisbreite des Stereo-Panoramas einer Aufnahme. Damit kann man die Basisbreite definiert breiter oder schmäler machen sowie den Pegel jedes Stereo-Kanals individuell einstellen.

Equalizer

Der Equalizer (Abbildung 11, 4. von oben) dient zum gezielten Einwirken auf den Pegel einzelner Frequenzbänder im Gesamt-Frequenzspektrum. Er wird wohl meist für den Ausgleich des Höhenverlustes von Schallplatten und Bändern eingesetzt. Aber auch z. B. für die Erzeugung druckvollerer Bässe ist er sehr gut geeignet. Man kann den Equalizer entweder über das Regler-Panel oder direkt in der



Bild 9: Hier geht es an die Musikbearbeitung: Die FX-Sektion bietet umfangreiche Möglichkeiten, Störgeräusche zu entfernen, den Klang zu verbessern und Spezialeffekte hinzuzufügen.



Bild 11: Die Detail-Einstellfelder der Mastering-Sektion

nebenstehenden Frequenzgangkurve einstellen. Für Standard-Einsatzzwecke, z. B. Klassik oder Pop, sind komplett vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen aufrufbar. Der Equalizer sollte, wie alle anderen Effekte auch, sparsam eingesetzt werden, sonst verfälscht man die Aufnahme schnell.

Brilliance Enhancer

Dieses Effektmodul (Abbildung 11, 3. von oben) errechnet als Brilliance Enhancer (auch Exciter genannt) aus dem vorhandenen Musikmaterial neue Obertöne und fügt diese in Echtzeit hinzu. So erreicht man ein brillanteres, voller klingendes Klangbild.

Der Sound Cloner (Abbildung 11, 2. von oben) kann die komplette Klangcharakteristik eines Songs auf einen anderen übertragen. So kann man etwa Songs aus verschiedenen Quellen klanglich aneinander angleichen, so dass sie wie aus einem Guss klingen.

MultiMax (Kompressor)

Der Kompressor (Abbildung 11, unten)

sorgt schließlich für einen dichteren, druckvoller und „lauteren“ Sound, indem er das Musikmaterial ständig in Echtzeit analysiert und die Pegel in verschiedenen Frequenzbereichen automatisch anhebt bzw. angleicht. Damit wird ein gleichmäßigerer Lautstärkeindruck erzielt – ein Feature, das man vor allem beim Autofahren schätzt, denn hier gehen besonders leise Passagen im Fahrtwind unter.

DirectX-Link

Hinter diesem Feature verbirgt sich die Möglichkeit, DirectX-fähige Plug-Ins, z. B. die VST-Module von Steinberg, in das Programm einzubinden und damit die Klangbearbeitung weiter zu perfektionieren.

Wie gesagt, alle diese Effekte sind sparsam und überlegt einzusetzen, wenn es allein darum gehen soll, Original-Musikmaterial auch originalgetreu zu restaurieren. Einem Oldtimer-Auto spendiert man ja auch keine elektrischen Fensterheber! Am Ende der gesamten Bearbeitung, die, wie man sieht, recht zeitaufwändig sein kann, steht bei sorgfältiger Arbeit eine deutlich aufgefrischte Kopie, die nun digital „für immer“ gespeichert werden kann.

CD brennen

Im Regelfall wird dies auf einer CD erfolgen. Aber auch das Speichern als

MP3-File, als WAV-, WMA- oder Ogg-Vorbis-Datei ist möglich.

Für die CD-Speicherung ist ebenfalls ein Wizard (Assistent) vorhanden, der den Nutzer bei der Aufteilung der Tracks auf die CD ebenso unterstützt wie bei den verschiedenen Einstellungen zum Brennen der CD (Abbildung 12). So lassen sich z. B. überlange Files auf mehrere CDs aufteilen usw.

Der Rest läuft halbautomatisch: beschreibbare CD einlegen, Brennvorgang starten, und nach dem Überprüfen der CD durch den Rechner ist die Kopie fertig!

Für das geeignete Cover bzw. CD-Label ist ein Label-Editor (Abbildung 13) vorhanden, der über ausgereifte Möglichkeiten der Herstellung von Covers und Labels verfügt. Er kann vom Scanner eingelesene Bilder (z. B. das Original-Plattencover) ebenso verarbeiten wie Cliparts oder mitgelieferte Bilder, Beschriftungen genauso herstellen wie komplette Playlisten importieren. Der Ausdruck erfolgt in Standard-Etiketten- bzw. Inlayformaten, einige Labels liegen dem Programm bei. So hat man dann am Schluss auch noch die zur Kopie passende Optik ...

Das Programm bietet noch zahlreiche weitere Funktionen, es kann Tonspuren

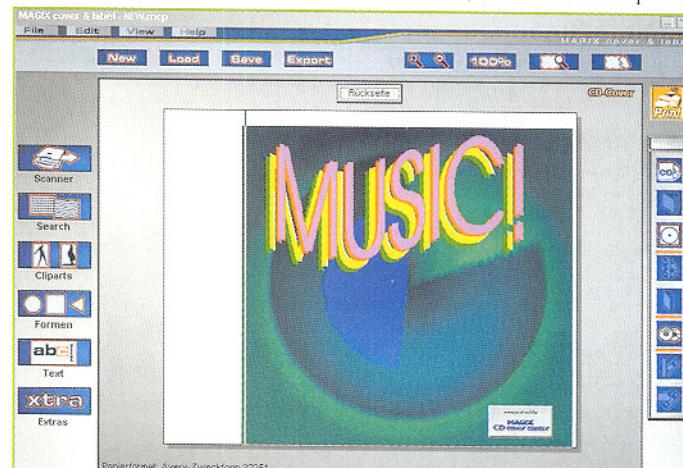


Bild 13: Ein Label-Editor macht auch die optische Gestaltung der digitalisierten Kopie perfekt.

aus DVDs genauso separieren wie dem DJ Pitching-Funktionen für seine eigenen Compilations (Zusammenstellungen) bieten, man kann Musikdateien beliebig editieren, Surround-Effekte einfügen usw. Dem ambitionierten Musikliebhaber sind also nahezu unendliche Möglichkeiten der Gestaltung gegeben.

Für den von uns angestrebten Hauptzweck, die Restaurierung von Aufnahmen auf alten Tonträgern, eignet sich „Music Cleaning Lab 2003“ bei geschicktem Effekteinsatz jedenfalls hervorragend – so anders tun es die alten Herren der Rockmusik mit ihren „in irgendwelchen unbeschrifteten Büchsen“ nach 30 Jahren aufgefundenen Bändern, die heute Furore machen, auch nicht ...

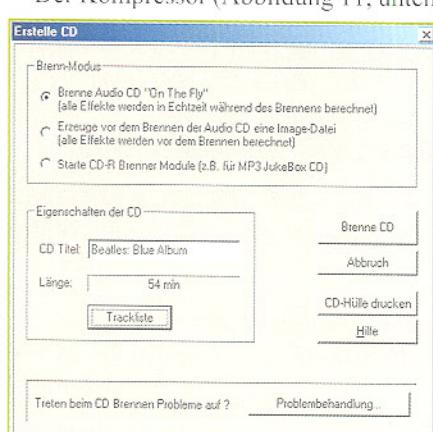


Bild 12: Ab auf die CD – das Dialogfeld für das Brennen von CDs

Laptop als Diskothek



Computer-Light-Interface CLI 7000

Teil 3

Das ELV-System, bestehend aus dem Steuergerät CLI 7000 und der Steuersoftware „ELV Light“, ermöglicht es, Licht- und Effektgeräte (Laser, Spiegelkugel, Stroboskop, Nebelmaschine usw.) synchron mit dem Abspielen eines MP3-Files zu steuern. Passend zur Musik kann auf 0,2 Sekunden genau der Einsatz einer Nebelmaschine, das Einschalten von Effektscheinwerfern, Stroboskopen usw. festgelegt werden. Durch die Verknüpfung mit dem MP3-File können so einmal programmierte Sequenzen immer wieder abgerufen werden – eine erstklassige Lichtshow wird beliebig oft reproduzierbar. Das System, dessen Nachbau im Folgenden beschrieben wird, besticht dabei durch einfache Installation, einfache Bedienung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nachbau

Der Nachbau des Computer-Light-Interfaces gestaltet sich recht einfach und übersichtlich. Aufgrund der Verwendung bedrahteter Bauteile (bis auf den Mikrocontroller) ist er auch von weniger geübten Elektronikern binnen weniger Stunden durchführbar.

Diese Aufbauanleitung gliedert sich


dabei in den Aufbau der Front- und Basisplatine, den Gehäuseeinbau und die Inbetriebnahme des Gerätes.

Die gesamte Schaltung des CLI 7000 findet auf der 248 x 168 mm großen Basisplatine und der Frontplatine Platz. Die 136 x 48 mm messende Frontplatine trägt dabei die Anzeigeelemente und Bedientasten. Auf der Basisplatine ist neben dem Netzteil der gesamte Leistungsteil mit der zugehörigen Ansteuerung zu finden. Das

USB-Modul, das die Kommunikation zwischen dem CLI 7000 und dem steuernden PC übernimmt, ist bereits fertig aufgebaut und geprüft und wird daher als fertige Komponente betrachtet.

Um eine optimierte Signalführung und sehr gute EMV-Eigenschaften garantieren zu können, ist die Basisplatine als doppelseitig durchkontaktierter Typ ausgeführt. Vor allem im Bereich der die Leistung übertragenden Leiterbahnen lassen sich so

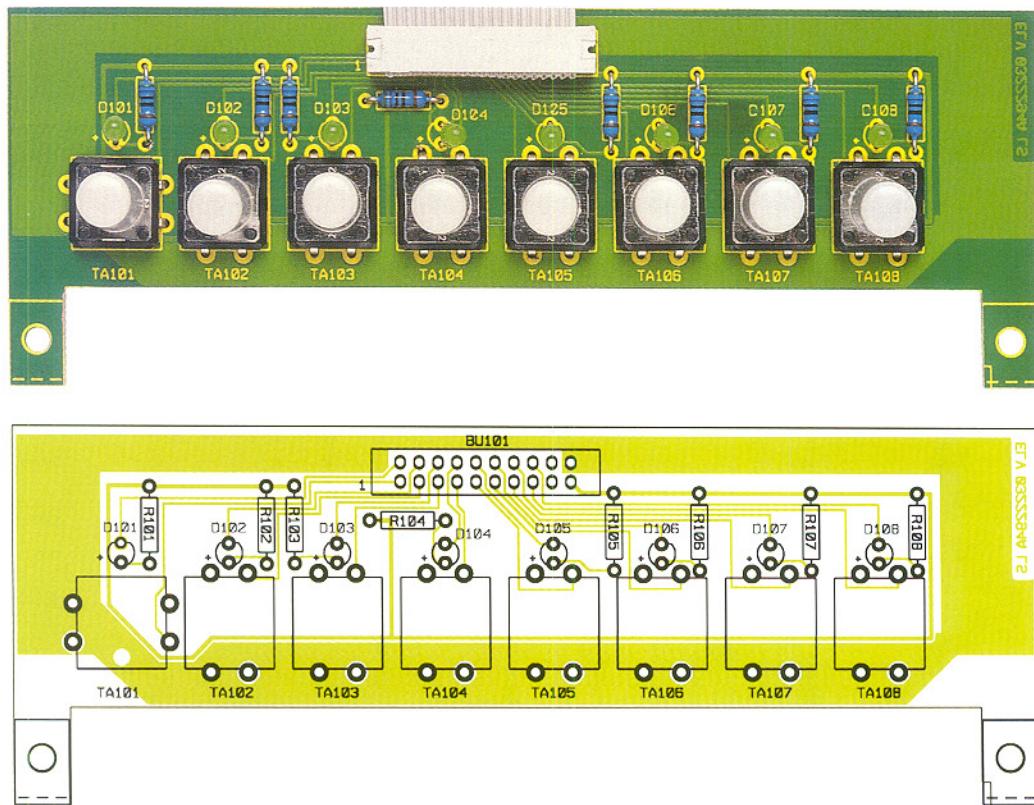Ansicht der fertig bestückten Frontplatine des CLI 7000 mit zugehörigem Bestückungsplan



die parasitären Eigenschaften der Leiterbahnen gering halten.

Der Nachbau des Gerätes beginnt zunächst mit dem Aufbau der Frontplatine. Beim Aufbau der Leiterplatten sollte sorgfältig vorgegangen werden, da eine etwaige Fehlersuche aufwändig und nervenaufreibend ist. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, die vorliegende Bauanleitung komplett durchzulesen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird.

Aufbau der Frontplatine

Die Bestückung der Frontplatine erfolgt anhand des Bestückungsdruckes und der Stückliste, wobei aber auch das dargestellte Platinenfoto hilfreiche Zusatzinformationen liefern kann. Die Frontplatine ist sehr übersichtlich aufgebaut, wodurch beim Nachbau keine Probleme auftreten dürften. Alle Bauteile sind auf der Bestückungsseite angeordnet.

Im ersten Nachbauschritt sind die Widerstände und Taster zu bestücken. Damit die LEDs später ordnungsgemäß durch die

Frontplatte scheinen, müssen diese vor dem Anlöten ausgerichtet werden. Dazu sind die 3-mm-Leuchtdioden mit einem Abstand von 16 mm (von der Platine zur Diodenkörperspitze gemessen) zu positionieren. Vor dem Einlöten ist sicherzustellen, dass die Diodenkörper sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung exakt ausgerichtet sind.

Bevor der Leiterplattenverbinder in die Position von BU 101 eingelötet wird, ist die Flachbandleitung aufzuquetschen. Der Verbinder ist dabei so zu montieren, dass sich die Pin-1-Markierung, die am Verbinder mit einem Pfeil und an der Leitung mit einer Farbmarkierung gekennzeichnet ist, rechts befindet, während das Kabel nach unten aus dem Verbinder herausragt. Genauso wird beim Aufquetschen des Pfostenverbinder auf der anderen Seite der Flachbandleitung verfahren: Die mit einem Pfeil versehene Seite des Steckers muss mit der farbigen Markierung der Flachbandleitung übereinstimmen. Das Aufquetschen geschieht am einfachsten mit einem Feinmechaniker-Schraubstock. Die Lötpins des Leiterplattenverbinder sind dabei geeignet zu schützen, beispielsweise mit einer aufgesteckten Lochrasterplatine.

Daraufhin ist der Leiterplattenverbinder polungsrichtig in die zugehörige Position BU 101 einzusetzen und sorgfältig zu verlöten. Mit dem Aufstecken der Tasterstößel ist der Aufbau der Frontplatine abgeschlossen. Nachdem diese auf korrekte Bestückung und Lötzinnbrücken hin untersucht worden ist, erfolgt der



Achtung!

Aufgrund der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten.

Aufbau der Basisplatine. Dazu ist aber zunächst der Aufbau der Triac-Endstufen vorzubereiten.


Vorbereiten der Triac-Endstufen und des Spannungsreglers

Um die Verlustleistung der einzelnen Kanäle abführen zu können, besitzt jeder Endstufen-Triac einen eigenen Kühlkörper. Zur Vorbereitung für die spätere Montage werden die Triacs TC 1 bis TC 8 wie folgt montiert: Durch die untere der beiden Bohrungen im Kühlkörper wird eine M3-x-6-mm-Schraube von der Rückseite her durchgesteckt. Von vorne folgt dann der leicht mit Wärmeleitpaste eingestrichene Triac, eine M3-Fächerscheibe und eine M3-Mutter in angegebener Reihenfolge. Auf Isolier- oder Glimmerscheiben kann hier verzichtet werden, da der Kühlflash der Triacs von den Anschlussbeinen isoliert ist.


Der Spannungsregler IC 1 wird in gleicher Weise montiert. Auch hier ist eine M3-x-6-mm-Schraube von der Rückseite durch den Befestigungsschlitz des Fingerkühlkörpers zu führen. Mit der zugehörigen Mutter und unterlegter Fächerscheibe wird dann auch hier der mit Wärmeleitpaste bestrichene Spannungsregler befestigt. Sind die Vorbereitungen so weit abgeschlossen, folgt der Aufbau der Basisplatine.

Aufbau der Basisplatine

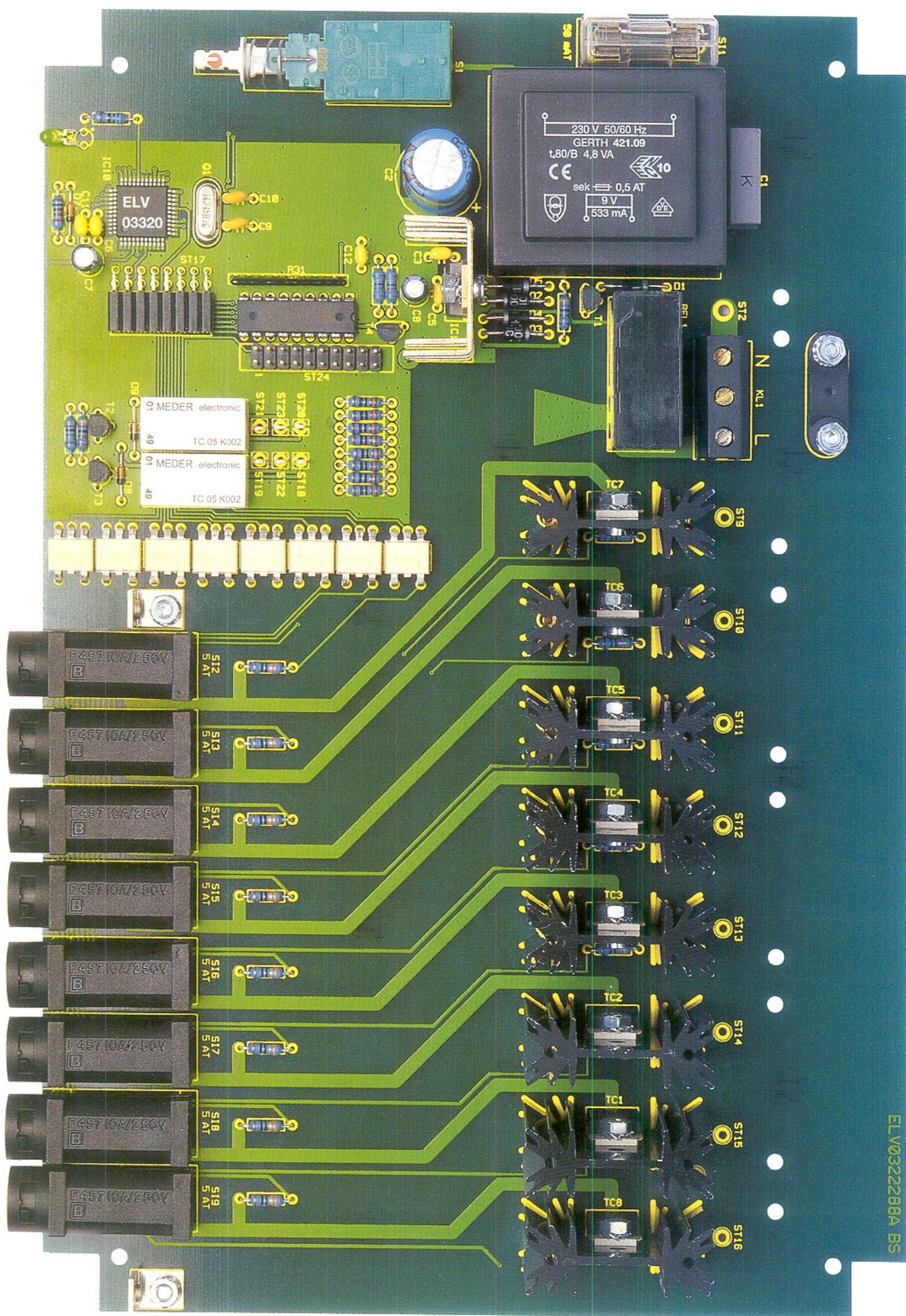Auch die Bestückung der Basisplatine erfolgt anhand des Bestückungsdruckes und der Stückliste. Das Platinenfoto zeigt



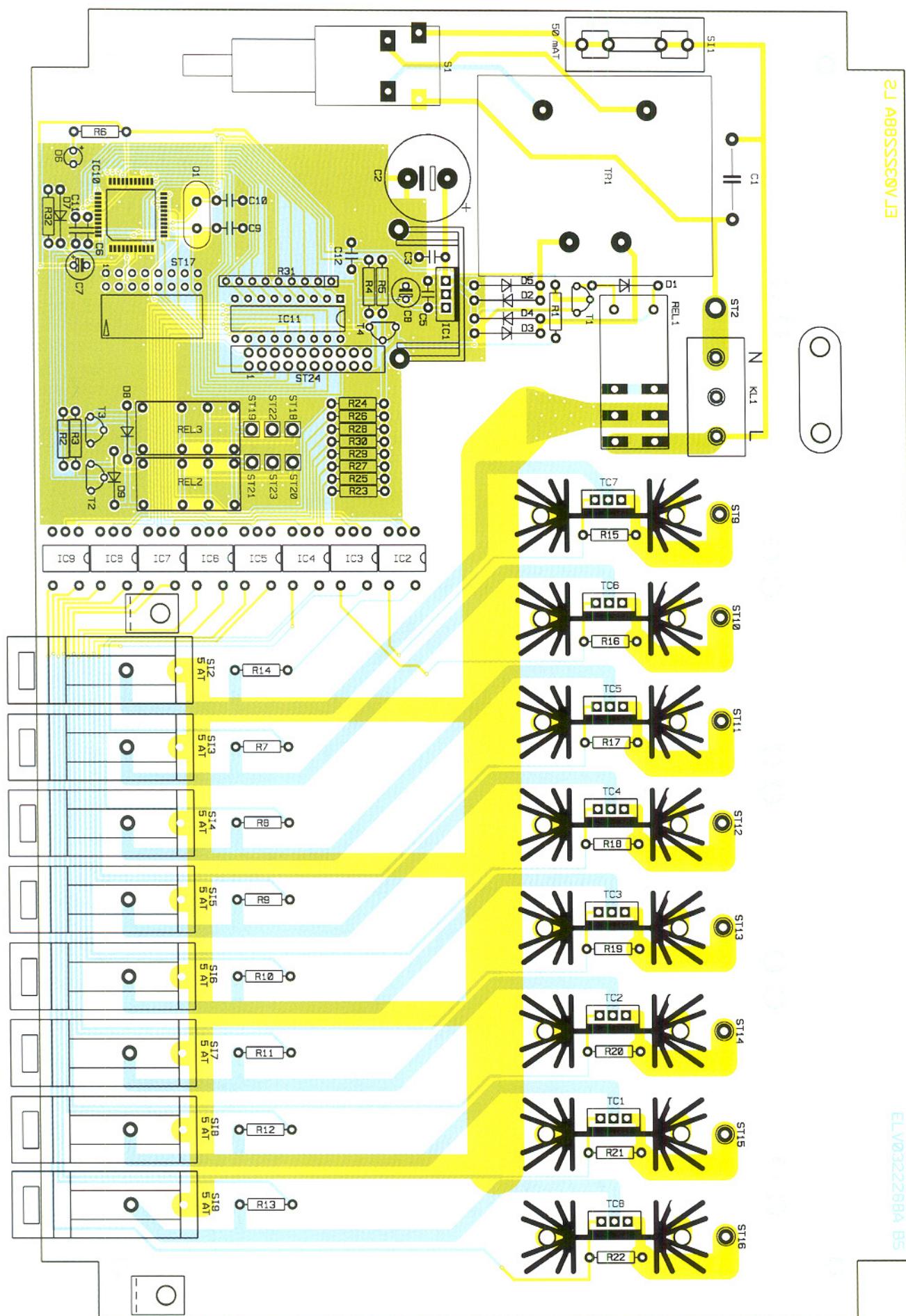Ansicht der fertig bestückten Basisplatine des CLI 7000



Bestückungsplan der Basisplatine des CLI 7000

Stückliste: Computer-Light-Interface CLI 7000

Widerstände:

120 Ω	R23–R30
330 Ω	R7–R14
470 Ω	R15–R22
560 Ω	R6, R101–R108
1,8 k Ω	R4, R5
4,7 k Ω	R1–R3
10 k Ω	R32
Array, 4,7 k Ω	R31

Kondensatoren:

33 pF/ker	C9, C10
100 nF/ker	C3, C5, C6
100 nF/250V~/X2	C1
10 μ F/63V	C7, C8
4700 μ F/16V	C2

Halbleiter:

7805	IC1
TLP3041	IC2–IC9
ELV03320	IC10
ULN2803	IC11
BC327-40	T4
BTA12-600B	TC1–TC8
BC548C	T1–T3
1N4001	D1–D5
1N4148	D7–D9
LED, 3 mm, grün ...	D6, D101–D108

Sonstiges:

Quarz, 14,7456 MHz, HC49U	Q1
Schraubklemmleiste	
ohne Beschriftung, 3-polig	KL1
Leiterplattenverbinder,	
20-polig	BU101
Schadow-Netzschalter, print	S1
Mini-Drucktaster, B3F-4050,	
1 x ein	TA101–TA108
Leistungsrelais, 12 V, 1 x um,	
16 A	REL1
Miniaturrelais, 5 V,	
2 x um	REL2, REL3
Trafo, 1 x 9 V/533 mA, print	TR1
Buchsenleiste, 2 x 8-polig,	
winkelprint	ST17
Telefonbuchse, 4 mm,	
schwarz	ST18, ST20
Telefonbuchse, 4 mm,	
rot	ST19, ST21
Telefonbuchse, 4 mm,	
blau	ST22, ST23

die komplett aufgebaute Platine und kann somit hilfreiche Detailinformationen liefern. Auf der Basisplatine sind alle Bauteile (auch der in SMD-Bauform ausgeführte Mikrocontroller) auf der Oberseite zu bestücken.

Im ersten Schritt der Aufbauarbeiten ist der Mikrocontroller IC 10, das einzige Bauelement in SMD-Bauform, zu bestücken. Aufgrund des engen Pinabstandes ist beim Einlöten besondere Vorsicht ge-

Lötstift mit Lötose	ST18–ST23
Stiftleiste, 2 x 10-polig,	ST24
Sicherung, 5 A, träge	SI2–SI9
Sicherung, 50 mA, träge	SI1
8 VDE-Sicherungshalter FX0457,	
liegend, print	
1 Platinensicherungshalter (2 Hälften),	
print	
1 Sicherungsabdeckhaube	
1 Adapterstück	
1 Verlängerungsachse, 42 mm	
1 Druckknopf, ø 7,2 mm	
8 Tastknöpfe, 18 mm	
1 Pfostenverbinder, 20-polig	
8 Einbau-Kaltgerätesteckdosen	
15 Zylinderkopfschrauben, M3 x 6 mm	
2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 12 mm	
17 Senkkopfschrauben, M3 x 8 mm	
4 Kunststoffschrauben, 3 x 5 mm	
30 Muttern, M3	
33 Fächerscheiben, M3	
1 Lötose, M3, dreifach	
2 Befestigungswinkel, vernickelt	
8 Kühlkörper SK104, 38,1 mm	
mit Lötstiften	
1 Kühlkörper FK216CB/MI	
1 Zugentlastungsbügel	
1 Kabel-Durchführungsstüle,	
8 x 10 x 13 x 1,5 mm	
1 Netzkabel, 3-adrig, 1,5mm ² , schwarz	
2 Aderendhülsen, 1,5mm ²	
6 Kabelbinder, 90 mm	
20 cm Flachbandkabel, 1,27 mm,	
20-adrig	
16 cm flexible Leitung, ST1 x 0,75 mm ² ,	
rot	
16 cm flexible Leitung, ST1 x 0,75 mm ² ,	
blau	
95 cm flexible Leitung, ST1 x 0,75 mm ² ,	
schwarz	
45 cm starrer Kupferdraht, 1,5 mm ² ,	
unisoliert	
7 cm flexible Leitung, ST1 x 1,5 mm ² ,	
blau	
7 cm flexible Leitung, ST1 x 1,5 mm ² ,	
grün/gelb	
1 Aufkleber mit Schutzleitersymbol	
1 Tube Wärmeleitpaste	
1 Universal-USB-Modul,	
UM100 – CLI 7000, komplett	
1 3,5" Diskette, Software CLI 7000	

boten. Die Ausrichtung des ICs erfolgt gemäß des Bestückungsdruckes. Die hier gezeichnete abgeschrägte Ecke im Symbol findet sich auch am Bauteil wieder. Zusätzlich ist diese Ecke noch mit einem Punkt auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Zum Einbau ist das Bauteil so zu positionieren, dass alle Anschlussbeine exakt auf den zugehörigen Platinenpads aufliegen. Nachdem zunächst nur ein Eckpin angelötet wurde, ist die korrekte Position noch-

mals zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Anschließend ist das Bauteil komplett anzulöten.

Danach sind die Widerstände, Kondensatoren (bei den Elektrolyt-Kondensatoren ist die korrekte Polung sicherzustellen) und der Quarz einzulöten.

Auch beim folgenden Einbau der Dioden und ICs ist die richtige Polung explizit sicherzustellen. Bei den Dioden zeigt der Katodenring auf dem Bauteil, der mit der Markierung im Bestückungsdruck übereinstimmen muss, die Polarität an. Die richtige Polung der ICs ergibt sich aus dem Bestückungsdruck: Die Gehäuseeinkerbung am IC kennzeichnet die korrekte Lage, wobei bei den Optokoppler-ICs, die gemäß Abbildung 14 vorzubereiten sind, auch die asymmetrische Pinanordnung ein Verpolen ausschließt.

Danach können die Transistoren bestückt werden; die Orientierung ergibt sich auch hier aus der Pin-Anordnung. Damit die Leuchtdiode D 6 später ordnungsgemäß durch die Frontplatte scheint, ist diese gemäß Abbildung 15 vorzubereiten. Beim Einlöten der LED ist dann die Polung und der definierte Abstand zwischen Platinenoberseite und Diodekörpermitte unbedingt zu beachten.

Nachdem diese Bauteile korrekt bestückt sind, folgt der Einbau der Netzanschlussklemme, des Netzschalters und der Lötstife mit Öse in die Positionen ST 18 bis ST 23. Der dann zu bestückende Platinensicherungshalter SI 1 ist gleich mit der entsprechenden Sicherung zu versehen und mit Hilfe der aufzusteckenden Schutzkappe berührungssicher zu machen. In die übrigen gekapselten Sicherungshalter SI 2 bis SI 9 ist nach dem Einbau auch jeweils die entsprechende Feinsicherung einzusetzen.

Die gerade Stiftleiste, die später den Pfostenverbinder der von der Frontplatine kommenden Flachbandleitung aufnimmt, ist in die Position ST 24 einzulöten, während die abgewinkelte Buchsenleiste in der Position ST 17 ihren Platz findet. Bei der Buchsenleiste ist vor dem Verlöten unbedingt sicherzustellen, dass diese plan auf der Platine aufliegt, da es ansonsten zu Problemen bei der Gehäuseendmontage kommen kann.

Ist der Aufbau so weit fortgeschritten, erfolgt jetzt der Einbau der auf Kühlkörper montierten Triacs und des Spannungsreglers. Zur Montage werden zunächst die Anschlussbeine der Bauteile und die Befestigungslaschen der Kühlkörper durch die entsprechenden Bohrungen



Bild 14:
Vorbereitung der
Optokoppler

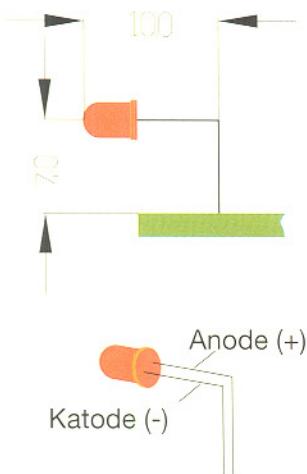


Bild 15: Montagevorbereitung der LED D 6

in der Platine gesteckt. Damit mechanische Spannungen gering bleiben, sind zunächst die Befestigungslaschen anzulöten, bevor im zweiten Schritt die Anschlussbeine verlötet werden.

Anschließend erfolgt der Einbau der Relais und des Netztransformators sowie das Anschrauben der beiden Befestigungswinkel. Letztere werden so auf der Oberseite der Platine platziert, dass die Schenkel mit M3-Gewinde nach vorne zeigen. Die Befestigung der Winkel erfolgt mit je einer M3-x-6-mm-Schraube, die von der Lötseite durchzustecken ist, und zugehöriger Mutter und Fächerscheibe auf der Bestückungsseite.

Im letzten Schritt der Aufbauarbeiten an der Basisplatine werden die Leitungen zum Anschluss der Ausgangsbuchsen vorbestückt. Zu diesem Zweck sind zunächst alle Anschlussleitungen gemäß Abbildung 16 vorzubereiten. Die Verdrahtung beginnt mit dem Anschluss der 230-V-Ausgänge. Die 5 mm abisolierten Enden der Leitungen Nr. 1 bis Nr. 8 werden sorgfältig verdrillt und verzint, bevor sie in die entsprechenden Lötstützpunkte gemäß Tabelle 2 einzulöten sind. Anschließend ist die Verbindung des N-Leiters von der Platine zu den Ausgangsbuchsen einzusetzen – Leitung Nr. 9 mit dem 5 mm abisolierten Ende in den Lötstützpunkt ST 2 einlöten. Alle so vorbereiteten Leitungen müssen dann mit Kabelbindern gegen ein Lösen gesichert werden. Dazu sind vor den zugehörigen Lötstützpunkten entsprechende Bohrungen vorhanden. Die Leitungen der 230-V-Ausgänge werden jeweils paarweise mit einem Kabelbinder gehalten, während die N-Leiter-Verbindung separat gesichert wird.

Damit sind die Bestückungsarbeiten an der Basisplatine abgeschlossen. Bevor nun die Gehäusemontage erfolgt, ist die Basisplatine auf korrekte Bestückung und Lötzinnbrücken hin zu untersuchen.

Gehäuseeinbau

Vor dem Einbau ins Gehäuse werden zunächst die einzelnen Platinen miteinander verbunden. Hierzu ist die Frontplatine mit den Tastern und LEDs direkt über den Sicherungshaltern auf der Basisplatine zu montieren: An die beiden auf der Basisplatine befindlichen Metallwinkel wird die Frontplatine mittels M3-x-6-mm-Schrauben und unterlegten Fächerscheiben montiert. Die elektrische Verbindung stellt dann das Aufstecken des Pfostenverbinder auf die Stifteleiste in ST 24 her, hierbei ist die korrekte Polung zu beachten. Die Verbindung des USB-Moduls mit der Basisplatine geschieht nur über den Steckverbinder.

Dazu ist die Stifteleiste ST 1 des USB-Moduls auf die abgewinkelte Buchsenleiste in ST 24 aufzustecken. Ein Verpolen ist hier nicht möglich, da die Montageart eine falsche Einbaulage verhindert – Abbildung 17 zeigt hier eine Detailansicht. Mechanischen Halt bekommt das USB-Modul später beim Einbau der Frontplatine.

Anschließend sind die Front- und Rückplatte des Gehäuses vorzubereiten. Bei der Frontplatte beschränkt sich dies auf den Einbau der 4-mm-Buchsen für die Relaisausgänge. Zuvor sind aber auch hier erst die Leitungen anzulöten. Die jeweils 80 mm langen Leitungsabschnitte Nr. 11 bis Nr. 16 sind mit den 5 mm abisolierten Seiten an die Buchsen anzulöten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kunststoffteile

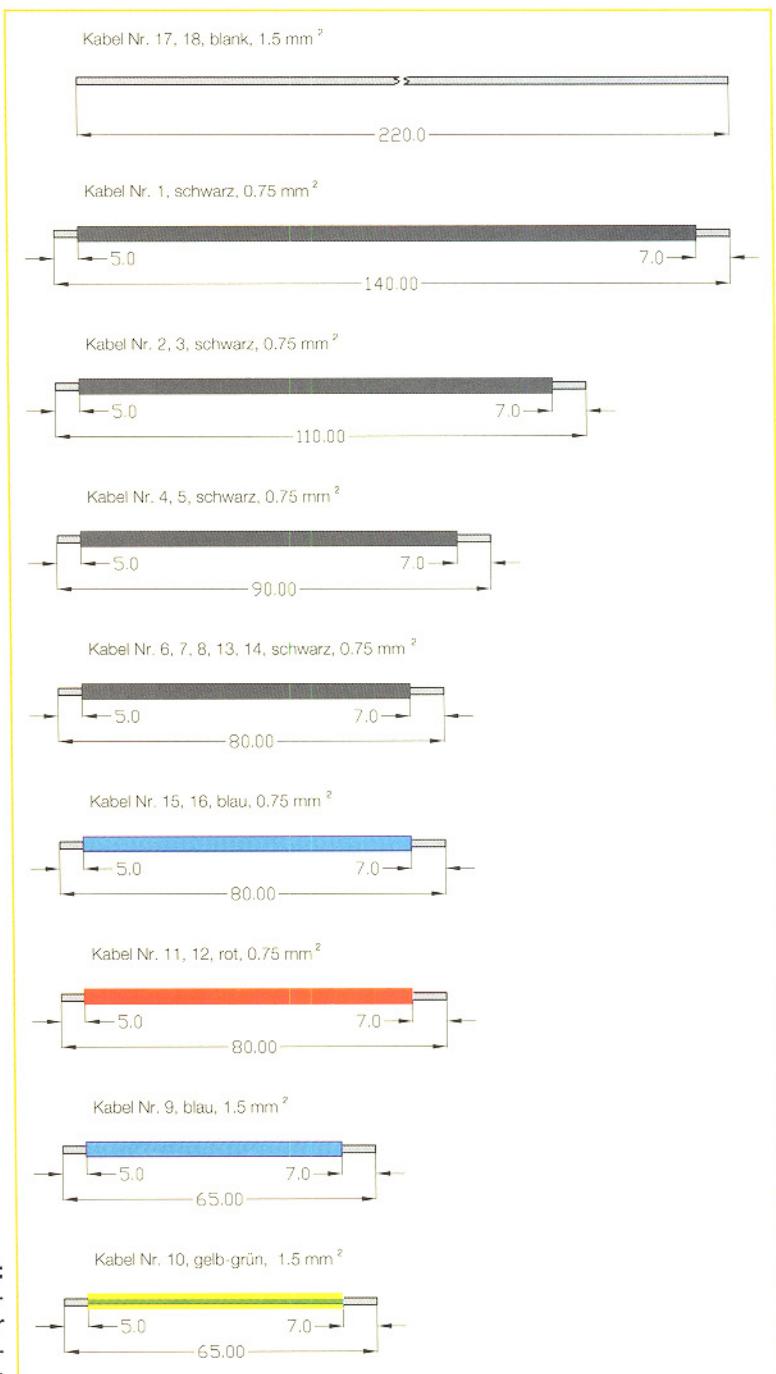


Bild 16: Vorbereitung der Anschlussleitungen

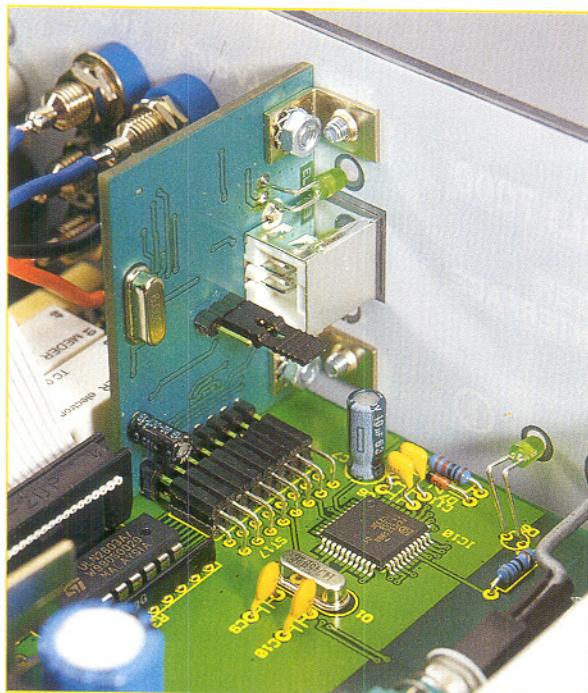


Bild 17: Detailansicht des aufgesteckten USB-Moduls

Tabelle 2:
Zuordnung der vorbereiteten Leitungsenden

Leitung Nr.	Lötstützpunkt
1	ST 9
2	ST 10
3	ST 11
4	ST 12
5	ST 13
6	ST 14
7	ST 15
8	ST 16
9	ST 2
11	ST 19
12	ST 21
13	ST 22
14	ST 23
15	ST 18
16	ST 20

der Buchsen nicht durch zu langes Löten beschädigt werden – ggf. sollten die Kunststoffteile zuvor abgeschraubt werden. Die Farbzuordnung der Leitungen ergibt sich aus der Farbe der Buchsen. Der Einbau der Buchsen erfolgt gemäß der dargestellten Geräteabbildung: In die oberen Bohrungen („NC“) sind die blauen Buchsen, in die mittleren („COM“) die schwarzen und unten („NO“) die roten Buchsen zu montieren. Zu beachten ist dabei, dass die Unterlegscheiben bei der Montage nicht verwendet werden dürfen.

Die Vorbereitung der Rückwand ist demgegenüber etwas aufwändiger, wobei aber Abbildung 18 hilfreiche Zusatzinformationen zur folgenden Beschreibung liefert.

Im ersten Schritt erfolgt der Einbau der Kaltgerätebuchsen. Diese sind von außen in die Rückwand einzusetzen und mit den Senkkopfschrauben M3 x 8 mm, Fächerscheiben und entsprechenden Muttern zu fixieren. Anschließend ist der PE-Anschluss an der Rückwand zu erstellen: Auf die von außen durch die entsprechende Bohrung zwischen den Ausgängen „Out 2“ und „Out 3“ zu steckende Senkkopfschraube M3 x 8 mm folgen auf der Innenseite eine M3-Fächerscheibe, die 3-fach-Lötose, eine weitere M3-Fächerscheibe und eine M3-Mutter in angegebener Reihen-

folge. Abschließend muss das PE-Symbol von außen auf der Rückwand über den Schraubenkopf der PE-Schraube aufgeklebt werden.

Die Verdrahtung aller PE- und N-Anschlüsse der Kaltgerätebuchsen erfolgt mit Hilfe der Leitungen Nr. 17 und 18, die als nichtisolierte 1,5 mm² starre Leitungen ausgeführt sind. Die PE-Leitung Nr. 17 wird durch die Bohrungen in den mittleren Anschlüssen aller Kaltgerätebuchsen geschoben. Liegt die Leitung korrekt mittig in den Bohrungen, sind die PE-Anschlüsse der Kaltgerätebuchsen sorgfältig mit der Leitung zu verlöten. Beim N-Leiter wird genauso verfahren: Zunächst ist die Leitung (Nr. 18) einzufädeln, diesmal allerdings durch die Bohrungen der unteren Anschlüsse der Kaltgerätebuchsen. Anschließend erfolgt die elektrische Verbindung mit dem Anlöten der Buchsenkontakte an die Leitung.

Im letzten Schritt der vorbereitenden Arbeiten an der Rückwand wird die Netzleitung-Durchführungsstüle eingesteckt, durch die wiederum die Netzleitung zu führen ist. Zuvor ist die 3-adrige 230-V-Netzzuleitung allerdings auf einer Länge von 80 mm von der äußeren Ummantelung zu befreien. Der braune und der blaue Innenleiter werden auf eine verbleibende Länge von 35 mm gekürzt, und nach dem

Abisolieren aller Innenadern ist auf die braune und blaue Ader eine Aderendhülse aufzuquetschen.

Anschließend wird die Netzleitung in der Schraubklemmleiste KL 1 verschraubt. Dazu sind die beiden mit „L“ (braune Leitung) und „N“ (blaue Leitung) bezeichneten Klemmen zu verwenden. Mit der Zugentlastungsschelle, die mit zwei von unten einzusetzenden Schrauben M3 x 12 mm und den zugehörigen Muttern mit Fächerscheiben festgezogen wird, ist die Netzzuleitung dann auf der Leiterplatte zu befestigen.

Im nächsten Arbeitsgang wird die Schubstange des Netzschalters angefertigt. Abbildung 19 gibt die Abmessungen und die Form vor. Nach dem Herrichten der Schalterstange wird diese mit dem Kunststoff-Druckknopf und dem Adapterstück versehen. Diese vorgefertigte Einheit rastet dann mit dem Adapterstück auf dem Netzschatler ein. Je ein Tropfen Sekundenkleber etc. sichert die Verbindungen Druckknopf – Verlängerungssachse, Verlängerungssachse – Adapter und Adapter – Netzschatler.

Damit sind die vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen und es folgt der Einbau des Chassis ins Gehäuse: Die vorbereitete Bodeneinheit ist so auf die Arbeitsplatte zu stellen, dass sich die Gehäuseseite mit der Nut links, dementsprechend die Seite mit der Falz rechts befindet. Dann ist das komplette Chassis des CLI 7000 einschließlich Frontplatte und Rückwand ins Gehäuse

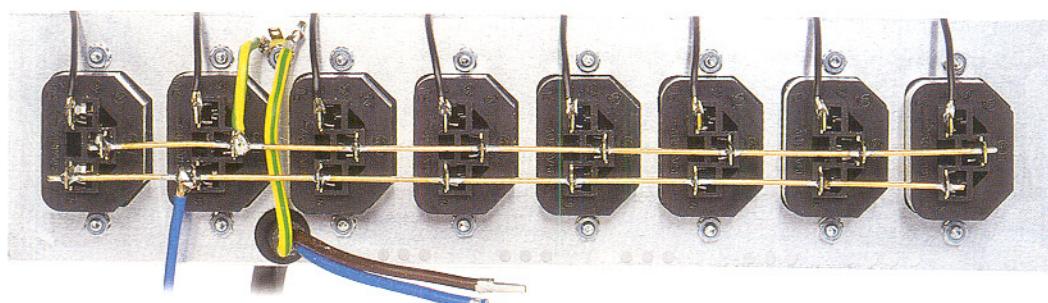


Bild 18:
Vorbereitete Rückwand mit eingebauten Buchsen und Verkabelung

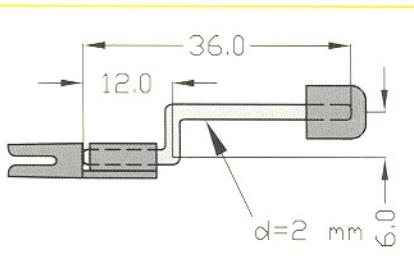


Bild 19:
Verlängerungs-
achse des
Netzschalters

Tabelle 3: Anschluss der Relaisausgänge

Ausgang	Anschluss	Farbe	Lötstützpunkt
LV OUT1	NO	Rot	ST 19
LV OUT8	NO	Rot	ST 21
LV OUT1	COM	Schwarz	ST 18
LV OUT8	COM	Schwarz	ST 20
LV OUT1	NC	Blau	ST 22
LV OUT8	NC	Blau	ST 23

einsetzen. Liegen Front- und Rückplatte korrekt in ihren Führungsnuhlen, folgt die Ausrichtung und Fixierung der Basisplatine mit vier selbstschneidenden Schrauben 3,0 x 5 mm. Die Abbildung 20 zeigt hier eine komplette Innenansicht des Gerätes.

Anschließend erfolgt der Anschluss der 230-V-Ausgänge an die zugehörigen Buchsen. Hierzu sind die in den Lötstützpunkten ST 9 bis ST 16 eingelöteten Leitungen an die entsprechenden Kaltgerätebuchsen zu verlöten. Vor dem Anlöten muss das abisolierte Ende der Leitung aus sicherheitstechnischen Gründen zunächst in die Bohrung des Anschlusses eingehakt (hindurchfädeln und umbiegen) werden. Sind diese Verbindungen hergestellt, erfolgt der Anschluss des N-Leiters: Die in ST 2 eingesetzte Leitung wird in Höhe der Kaltgerätebuchse von „Out 3“ an den starren N-Leiter angeschlossen (umbiegen und verlöten).

Der PE-Leiter der Netzeleitung muss anschließend an die 3-fach-Lötose des PE-Anschlusses gelötet werden. Die PE-Verbindung von der 3-fach-Lötose zu den Ausgangsbuchsen geschieht mit Hilfe der Leitung Nr. 10: Einseitig ist die Leitung in die Lötose einzuhängen und zu verlöten; die andere Seite muss in Höhe von „Out 2“ um den starren PE-Leiter gebogen und dann verlötet werden.

Im Bereich der Frontplatte sind dann nur noch die 6 Leitungen der Relaisausgänge anzuschließen. Die Zuordnung ergibt sich gemäß Tabelle 3. Diese Leitungen sind nun mit Hilfe eines Kabelbinders zu bün-

deln. Hiermit sind dann die Verdrahtungsarbeiten abgeschlossen, so dass vor dem Schließen des Gehäuses nur noch das USB-Modul mit Hilfe zweier Schrauben M3 x 6 mm angeschraubt werden muss.

Beim Aufsetzen des Gehäusedeckels müssen sich die Lüftungslöcher hinten oberhalb der Triac-Kühlkörper befinden. Das Aufkleben der vier Gehäusefüße schließt die Nachbaurbeiten ab und es folgt die erste Inbetriebnahme des CLI 7000.

Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes ist neben der Funktionsfähigkeit der Anzeige- und Bedienelemente noch die korrekte Funktion der Schaltausgänge zu testen. Dazu sollte das CLI 7000 zunächst stand-alone, d. h. ohne eine Verbindung zum PC geprüft werden. Beim ersten Funktionstest sind nach dem Einschalten des Gerätes alle Tasten zu prüfen. Die LEDs über den entsprechenden Tasten zeigen dabei an, ob der Ausgang aktiv ist oder nicht. Anschließend müssen alle Lastkreise geprüft werden. Dazu verwendet man am besten eine einfache „100-W-Glühbirne“, die, mit Anschlussleitung und entsprechendem Kaltgerätestecker versehen, nacheinander an jeden 230-V-Ausgang

angesteckt wird. Ein manuelles Ein- und Ausschalten der Lampe via Tastensatz muss möglich sein. Den abschließenden Test der Relaisausgänge kann man erst nach erneutem Einschalten des Gerätes vornehmen, da die Ausgänge erst freigeschaltet werden müssen. Hierzu sind gemäß der im Abschnitt „Bedienung“ erläuterten Vorgehensweise beim Einschalten des CLI 7000 die beiden Tasten für „Out 1“ und „Out 8“ zu drücken. Nach dieser Freigabe der Relaisausgänge schalten diese bei jeder Betätigung der Tasten „Out 1“ bzw. „Out 8“ das Relais. Der Funktionstest erfolgt hier im einfachsten Fall mit Hilfe eines Widerstandsmessgerätes.

Damit ist der Nachbau abgeschlossen, und dem Einsatz des Computer-Light-Interface CLI 7000 in Verbindung mit der Software „ELV Light“ steht nichts mehr im Wege. Um eine korrekte Funktion zu gewährleisten, ist beim Aufstellen des Gerätes noch folgender Hinweis zum Betrieb zu beachten.

Hinweis zum Betrieb

Damit die Kühlung des CLI 7000 ordnungsgemäß arbeiten kann, darf die äußere Luftzirkulation nicht behindert werden. Daher die Lüftungsöffnungen im Gehäuse niemals abdecken!

ELV


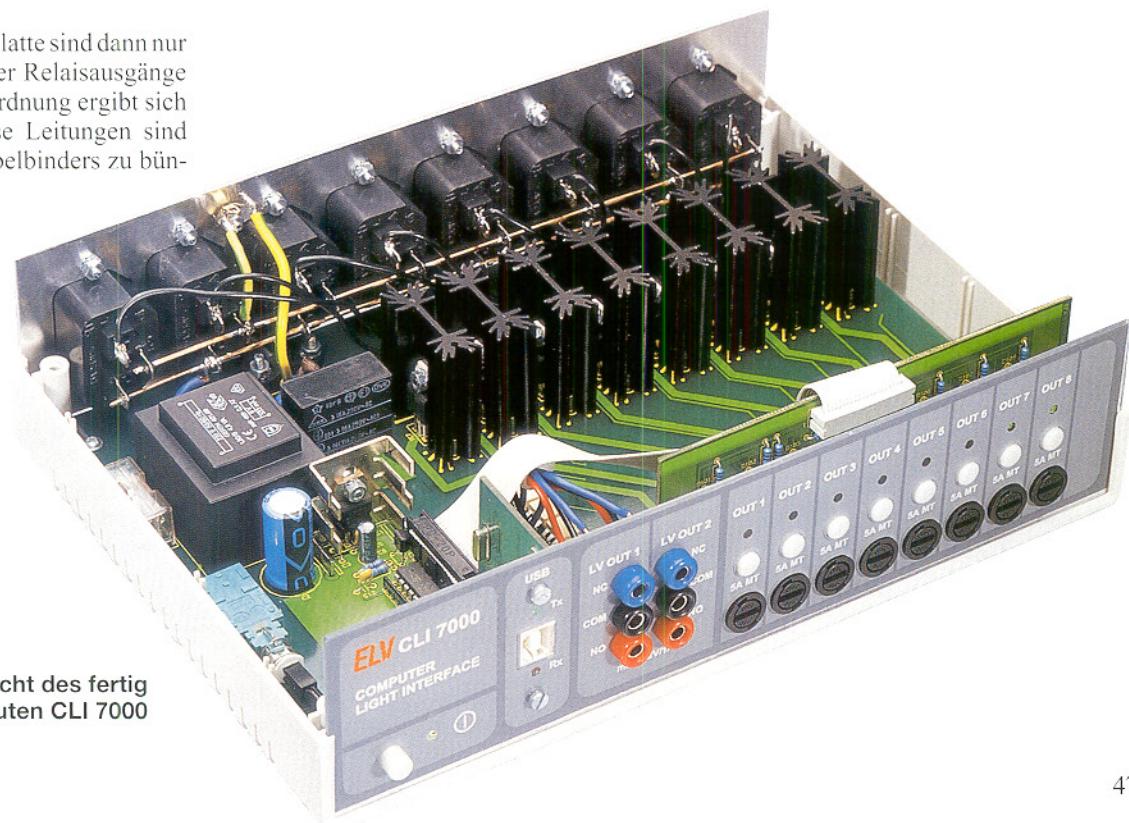


Bild 20: Innenansicht des fertig
aufgebauten CLI 7000

Verriegeln per Funk -

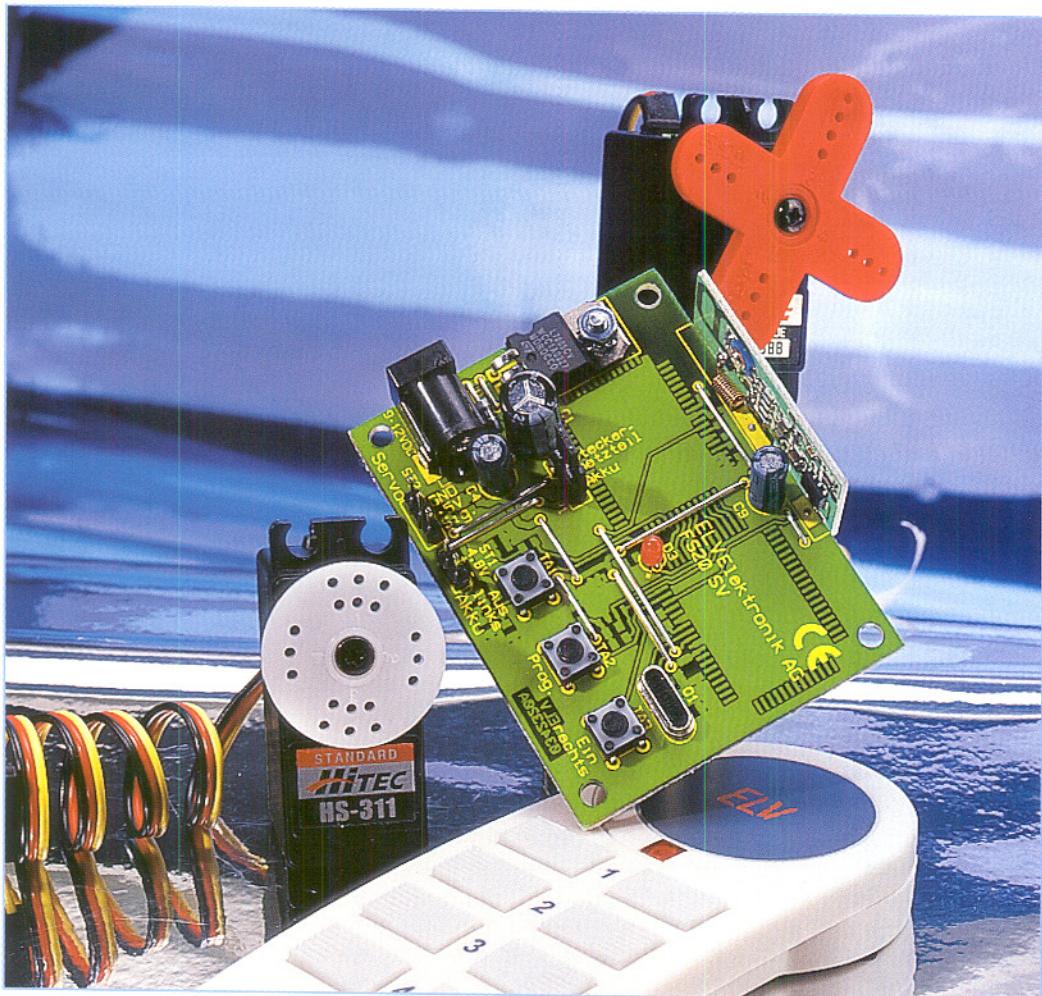

Servo-Steuerung FS20 SV

Mit der Servosteuerung FS20 SV eröffnet sich innerhalb des FS20-Funkschaltsystems eine neue Anwendung, die das direkte Steuern eines speziellen Antriebs erlaubt. Dies ist ein Servo, wie er im Modellbau als bewährter Antrieb für Lenkungen, Ruder und Sonderfunktionen zum Einsatz kommt. Die kompakten und kräftigen Servos können jedoch auch Schließriegel bedienen, Überwachungskameras drehen, Klappen öffnen und schließen ...

Die FS20 SV ermöglicht das Fernbedienen eines solchen Servos von Hand über eine Fernbedienung des FS20-Systems wie auch automatische Schaltabläufe über mehrere integrierte Timer.

Kräftige Helfer

Servoantriebe aus dem Modellbaubereich sind als besonders kräftige Antriebe bekannt. Das hohe Drehmoment dieser äußerst kompakten Antriebsaggregate wird durch geschickt konzipierte Getriebe erreicht. Die elektronische Motorsteuerung ermöglicht nicht nur ein sehr feinfühliges und genaues Stellen des Antriebs in eine

bestimmte Position, sie sorgt auch für ein kräftiges Gegenmoment gegen Rückstellversuche der Last und hält damit die gewünschte Position. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Antrieb sehr schnell zu stellen. Je nach verwendetem Servo sind hier Stellzeiten bis herab auf 0,08 s über einen Stellweg von 60 Grad erreichbar. Die modernste Version, der Digitalservo, ist statt der bei analog arbeitenden Servos passiv arbeitenden Servosteuerung

mit einem Mikroprozessor bestückt. Das hat diverse Vorteile. Durch eine hohe Taktfrequenz kann der Antriebsmotor besonders schnell und in allen Lagen mit vollem Drehmoment arbeiten, was extrem kurze Reaktionszeiten bei gleichmäßiger Kraftentfaltung erlaubt. Die Analog-Servos dagegen verlieren oft gegen Ende des Stellwegs an Drehmoment und auch Drehgeschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil des Digitalservos ist das aktive Gegensteuern

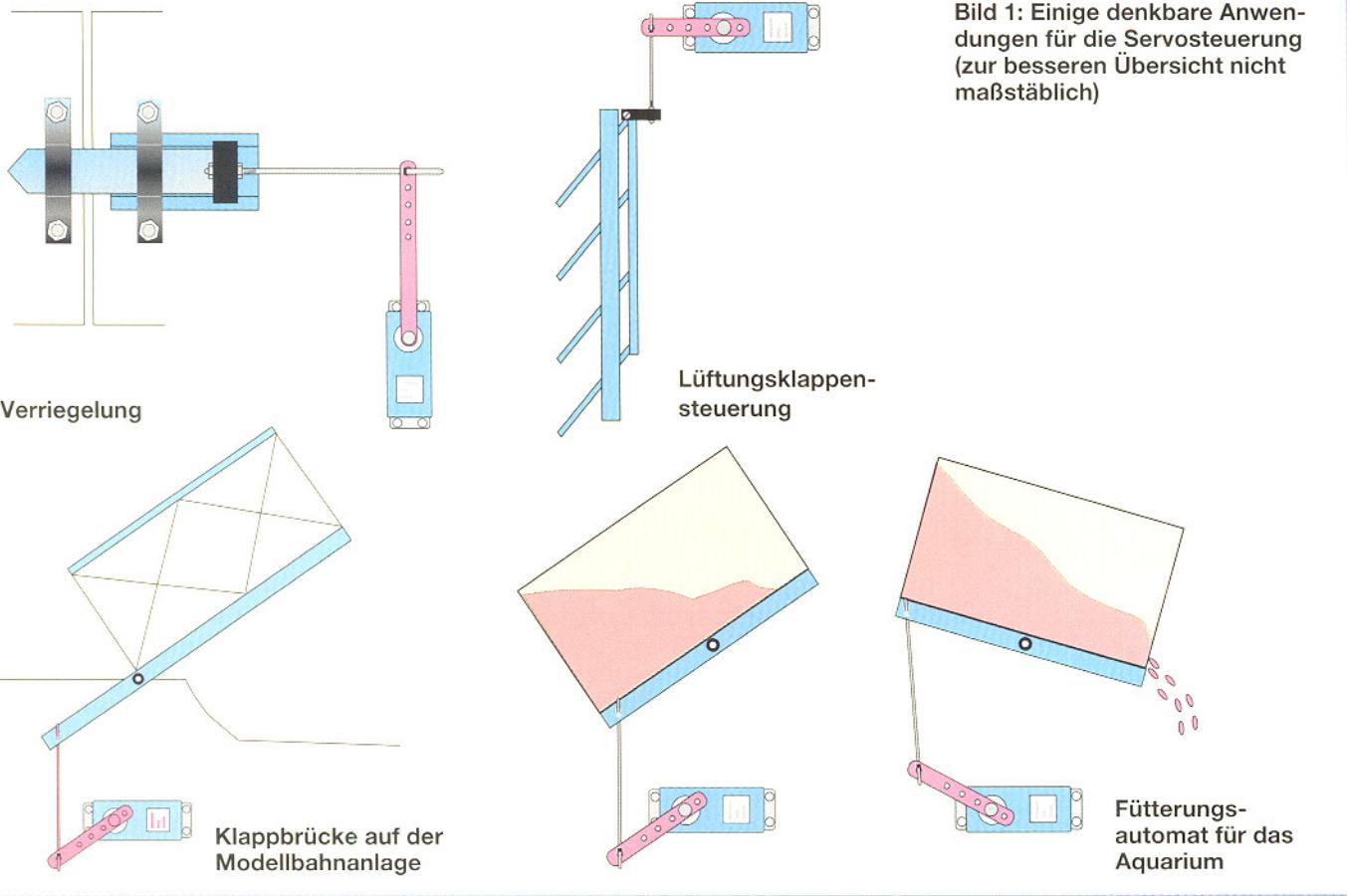


Bild 1: Einige denkbare Anwendungen für die Servosteuerung (zur besseren Übersicht nicht maßstäblich)

des Prozessors bei Rückstellversuchen der Last – dadurch wird eine besonders hohe Haltekraft quasi ohne Toleranz erreicht.

Schließlich sind diese Antriebe besonders robust ausgeführt, sie vertragen hohe mechanische Belastungen ebenso wie extreme Temperaturschwankungen – müssen sie doch im Modell auch bei extremen Bedingungen exakt und schnell arbeiten.

All diese Eigenschaften prädestinieren den Modellbau-Servo als idealen Antrieb für andere Verwendungen. Bereits in unserem Kamerascanner KS 100 („ELVjournal“ 1/2001) kam ein solcher Servo zum Einsatz, allerdings kabelgesteuert.

Die Funk-Servosteuerung FS20 SV erlaubt die drahtlose Ansteuerung von Modellbau-Servos über eine Entfernung von bis zu 100 m. Damit eröffnen sich wieder neue Anwendungsmöglichkeiten innerhalb des bewährten und bereits weit ausgebauten Funk-Fernschaltsystems FS20. Mit einer beliebigen Funkfernbedienung des FS20-Systems lässt sich solch ein Servoantrieb direkt ansteuern, aber auch teilautomatisch betreiben, indem man die manuelle Steuerung mit den insgesamt 3 integrierten Timern kombiniert. Bereits hier sind zahlreiche Szenarien von Stellabläufen denkbar, wie wir noch sehen werden. Vollends automatisiert können Stellvorgänge ablaufen, wenn man den automatischen Timer der FS20-Serie einsetzt (FS20 ZE).

Da die Antriebe, wie beschrieben, von Haus aus sehr kräftig sind, sind sie tatsächlich in der Lage, über entsprechende Hebelwerke zahlreiche Aufgaben auszuführen. Das beginnt beim Betätigen eines Riegels oder eines Türverschlusses, geht über Anwendungen wie etwa das Aktivieren einer Futterungsautomatik für Fische, das automatische Betätigen von Ventilen für Bewässerungsaufgaben, das Öffnen und Schließen von Lüftungsklappen, das funktionssteuerte Schwenken und Neigen von Überwachungskameras oder Scheinwerfern, den motorischen Antrieb von Potentiometern bis hin zu speziellen Hobbyanwendungen. So kann der relativ preiswerte Modellbau-Servo teure Spezialantriebe auf der Modellbahnanlage ersetzen und ferngesteuert etwa die Selbstbau-Klapptür öffnen und schließen. Oder man setzt ihn für Sonderfunktionen im Modellbau ein, z.B. als Seilwinde am Schiffsmodell oder als Ladekran-Antrieb am LKW-Funktionsmodell. Der Vorteil liegt auf der Hand – es entfällt die Anschaffung einer neuen und teureren Funkfernsteuerung mit mehreren Kanälen. Diese kann kostengünstig als Grundmodell für die Grundfunktionen wie Fahren und Lenken ausfallen.

Die Zusatzfunktionen werden dann von einer Funkfernbedienung des FS20-Systems gesteuert. Dies kann bei Einsatz der FS20 ZE auf immerhin bis zu 10 Kanälen erfolgen! Dass dabei die Reichweite des in

der Sendeleistung begrenzten FS20-Systems geringer liegt als die der leistungsfähigeren Modell-Fernsteuersender, fällt beim Funktionsmodell kaum ins Gewicht. 100 m Reichweite sind hier sicher genug.

Der Anwendungsbeispiele gibt es noch sehr viele, kann der Servo doch neben seinen Standard-Antriebsarmen bzw. -tellern über diese die unterschiedlichsten Hebelwerke bedienen. Durch deren geschickte Ausführung sind auch hohe Stellkräfte und lange Stellwege zu bewältigen. In Abbildung 1 sind einige denkbare Anwendungen skizziert.

Zur Spannungsversorgung der Servosteuerung kann wahlweise ein Akku mit 4,8 V (Standard-Modellbau-Empfängerakku) oder ein Steckernetzteil mit 9 V bis 12 V DC Ausgangsspannung dienen.

Der Servo wird alle 20 ms mit kurzen Impulsen von 1 bis 2 ms Dauer angesteuert und damit die Position seines Antriebs bestimmt. Das FS20-System unterstützt senderseitig 17 mögliche Positionen für den Antrieb.

Der Controller der FS20 SV, der den Servo ansteuert, stellt jedoch 65 Positionen zur Verfügung, weshalb im Grundzustand zwischen den 17 festen Werten noch jeweils 3 Zwischenpositionen liegen. Diese Zwischenpositionen werden genutzt, wenn der Servo langsam in einer bestimmten Zeit (Slow-On-/Slow-Off-Timersteuerung) von einer Position zu einer anderen

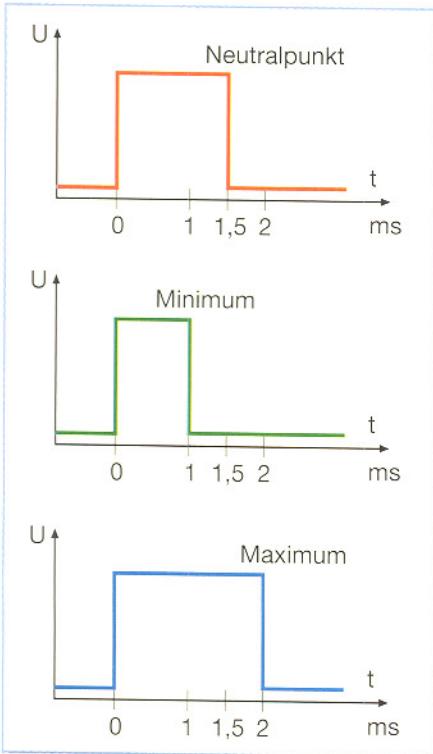


Bild 2: Der Standard-Kanalimpuls für die Servoansteuerung

fahren soll oder wenn der Stellbereich des Servos durch Programmierung der linken und rechten Endposition auf einen kleineren Bereich begrenzt wird. Damit ist dann eine sehr feinfühlige und genaue Positionierung möglich.

Servo-Grundlagen

Zum Verständnis der Steuerung wollen wir zunächst einen Blick auf die Funktionsweise der normalen Servoansteuerung werfen. Der Fernsteuersender erzeugt in einem vorgegebenen Zeitraster Digitalimpulse (Kanalimpuls), deren Anzahl von der Anzahl der zu steuernden Funktionen abhängig ist. Nach diesen Kanalimpulsen folgt eine Synchronisationspause und nach 20–25 ms (je nach Hersteller) beginnt die Erzeugung des Impulspakets neu. So werden pro Sekunde 40–50 dieser Impulspakete ausgesandt. Alle 20–25 ms bekommt die Servoelektronik also den zugehörigen Kanalimpuls. Dessen Aufbau ist in Abbildung 2 dargestellt. Die entscheidende Information für die Auslenkung des Servos steckt in der Impulslänge. Diese variiert je nach Knüppelausschlag am Fernsteuersender. Im Standardfall bedeutet die Neutralstellung des Steuernüppels und damit des Servos, dass eine Impulslänge von 1,5 ms erzeugt wird. Durch die Bewegung des Steuernüppels kann die Impulslänge aufwärts in Richtung 2,0 ms oder abwärts in Richtung 1,0 ms verändert werden. So mit beträgt die Impulslänge $1,5 \pm 0,5$ ms für den vollen Positionierbereich des Ruder-

horns am Servo. Größere Impulslängenvariationen und damit größere Ausschlagwinkel sind möglich, entsprechen jedoch nicht der Norm und können die Mechanik des Servos gefährden. Will man den Servo dahin gehend ausnutzen, muss man Vorschriften treffen, die einen zu weiten Servoausschlag verhindern.

Praktisch alle Servos erwarten übrigens heute einen positiven Kanalimpuls.

Genau den o.g. Kanalimpuls mit seiner Impulslängenvariation gilt es also zu generieren. Dies erfolgt bei der FS20 SV mit einem eigenen Mikroprozessor, der das Bindeglied zwischen den digitalen FS20-Impulstelegrammen bei den verschiedenen Tastenbetätigungen und dem im Servo untergebrachten Servobaustein, der allein den beschriebenen Kanalimpuls erwartet, darstellt.

Stecker nicht einheitlich

Wenn wir einmal beim Servo sind, hier noch einige Hinweise zu seinem Anschluss. Es gibt mehrere unterschiedliche Servo-Anschlusskabel-Systeme, hier verfolgen alle großen Hersteller eine eigene Norm, die jedoch durch kooperierende Hersteller, Nachbauten usw. übernommen wurde. Die verbreitetsten Steckerformen sind heute die Futaba- und die Graupner-Norm. Diese beiden Anschlusssteckerformen sind in Abbildung 3 dargestellt, weitere finden Sie in unserem Internet-Download-Bereich unter

www.modellsport.elv.de

Die äußere Form, die man bei der Kombination Fernsteuerempfänger/Servo strikt beachten muss (sonst bekommt man das Servokabel nicht in den Kanalschacht des Empfängers gesteckt), tangiert uns beim Anschluss an die FS20 SV nicht, wohl aber die Anschlussbelegung. Denn der Stecker ist unbedingt richtig herum auf die Stiftleiste der Steuerung aufzustecken, sonst kann es zu Schäden kommen. Dabei kann

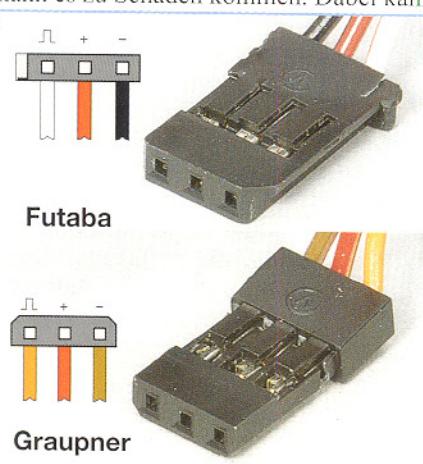


Bild 3: Anschlusssteckerformen von Futaba und Graupner

man sich, auch bei anderen Steckerformen, nach den Kabelfarben richten. Diese sind zwar auch nicht einheitlich, folgen aber zumindest einem Grundschema. So ist der Plusanschluss bei allen rot, der Minusanschluss entweder braun, schwarz oder blau. Der Signalanschluss ist entweder gelb, orange, weiß oder violett. Einziger Ausreißer aus diesem Schema ist Simprop. Hier ist der Minusanschluss blau und das Signalkabel schwarz. Mithilfe dieser Informationen kann man sich auch für ältere, für den Modellbau ausgemusterte (weil z.B. zu langsam) Servos oder solche mit abweichenden Steckerformen ein Adapterkabel selbst bauen.

Funktion und Bedienung der FS20 SV

Wie bereits erwähnt, kann die Spannungsversorgung sowohl von einem an eine zweipolige Stiftleiste (wie im Modellbau üblich) ansteckbaren 4,8-V-Akku oder von einem an eine Niederspannungsbuchse mit nachgeschaltetem Spannungsregler anschließbaren Steckernetzteil aus (9 V–12 V DC) erfolgen. Die Auswahl der Spannungsquelle erfolgt über einen Jumper auf der Platine des FS20 SV.

Der Servo wird ebenfalls wie beim Modellbau an eine dreipolige Stiftleiste angeschlossen.

Auf der Platine befinden sich ebenfalls 3 Taster für die Programmierung und Direkt-Bedienung.

Alle Einstellungen, Codes und Adressen werden übrigens spannungsauffallsicher in einem EEPROM gespeichert. Dort bleiben sie mindestens zehn Jahre auch ohne Stromversorgung erhalten.

Grundfunktion

Im Grundzustand des Gerätes (d.h. noch ohne Programmierung) wird durch kurzen Tastendruck von TA 1 oder TA 3 der angeschlossene Servo in die linke (TA 1) oder rechte (TA 3) Endposition gefahren. Wird die entsprechende Taste stattdessen länger betätigt, fährt der Servo schrittweise in Richtung der jeweiligen Endposition.

Adress- und Codezuweisung

Um die FS20 SV auf einen Kanal des FS20-Systems zu programmieren, ist zunächst der Programmiermodus aufzurufen. Dies erfolgt durch Betätigen der Taste TA 2 (Prog) für mind. 3 s, bis die LED auf der Platine blinkt.

Nun ist an einer FS20-Fernbedienung die gewünschte Taste zu betätigen, welche die FS20 SV zugeordnet werden soll. Damit wird die FS20 SV auf den Hauscode und die Adresse dieser Fernbedienung eingestellt und danach der Programmiermodus verlassen – die LED blinkt nicht mehr.

Erfolgt keine Programmierung, wird der Programmiermodus nach 1 Min. automatisch verlassen.

Die FS20 SV kann auf bis zu 4 verschiedene Adressen programmiert werden, wenn diese jeweils von einem unterschiedlichen Adressstyp sind. Dazu sind an den Fernbedienungen bzw. Sendern zuvor entsprechende Adresseinstellungen nach deren Bedienungsanleitungen vorzunehmen. Um einen einzelnen Kanal aus der Adressliste der FS20 SV zu löschen, ist das Gerät durch einen langen Tastendruck von TA 2 zunächst in den Adress-Programmiermodus zu bringen (LED auf der Platine blinkt). Nun ist eine Taste des zu löschenen Kanals an der entsprechenden Fernbedienung länger als 0,4 s zu betätigen. Mit dem Verlöschen der LED auf der FS20 SV ist der Kanal gelöscht.

Endpositionen des Servos einstellen

Die Endpositionen für „Ein“ und „Aus“ (entsprechen Rechts- bzw. Linksanschlag) lassen sich beliebig im gesamten Positionierungsbereich des Servos einstellen. Damit lässt sich dieser der jeweiligen Aufgabe optimal anpassen und auch einfach gegenüber den umsetzenden Mechaniken positionieren.

Um die Endposition für „Aus“ festzulegen, sind die Tasten TA 1 und TA 2 gemeinsam mind. 3 s zu drücken, bis die LED blinkt. Nun kann mit den Tasten TA 1 (links) und TA 3 (rechts) die gewünschte Position eingestellt werden, wobei eine kurze Tastenbetätigung jeweils die Position um eine Stufe verändert. Ist die richtige Position eingestellt, wird sie durch kurzes Betätigen der Prog-Taste TA 2 gespeichert.

Das Einstellen der Endposition „Ein“ (Rechtsanschlag) erfolgt in gleicher Weise, wobei hier zum Aufruf die Tasten TA 2 und TA 3 für mind. 3 s gemeinsam zu drücken sind.

Durch die entgegengesetzte Verschiebung der beiden Endpositionen bis zum jeweils anderen Ende ist auch eine dem Grundzustand entgegengesetzte Bewegungsrichtung bei den Befehlen „Ein“ und „Aus“ möglich. So muss man den Servo nicht „über Kopf“ montieren, falls dies sonst durch die „angehängte“ Mechanik notwendig sein sollte.

Drei integrierte Timer

Die FS20 SV verfügt über drei getrennt programmierbare Timer, die jeweils im Bereich von 1 s bis 4,5 h einstellbar sind.

Der erste Timer (Kurzzeit-Timer) ermöglicht nach dem Einschalten und Fahren in die Position „Ein“ ein automatisches Fahren in die Position „Aus“ nach Ablauf der eingestellten Zeit.

Der zweite Timer (Slow-On-Timer) dient nach dem Einschalten dem langsamen automatischen Anfahren der Position „Ein“ innerhalb der eingestellten Zeit.

Der dritte Timer (Slow-Off-Timer) schließlich dient dem langsamen automatischen Anfahren der Position „Aus“ innerhalb der eingestellten Zeit nach dem Ausschalten.

Alle drei Timer lassen sich kombinieren, sie arbeiten dann in der Reihenfolge: Slow-On-, Kurzzeit- und Slow-Off-Timer.

So lässt sich mit diesen drei Timern beispielsweise folgendes Szenario realisieren: Bei kurzem Betätigen der Taste „Ein“ wird innerhalb von 4 s in die Position „Ein“ gefahren und nach 5 Min. automatisch langsam innerhalb von 25 s wieder in die Position „Aus“ gefahren.

Damit ermöglichen die drei Timer ganz unterschiedliche Nutzungsvarianten, etwa langsames Öffnen und schnelles Schließen, Offen- oder Geschlossenhalten über eine programmierte Zeit usw. Hier kommt übrigens auch die erwähnte feinstufige Positionierung über max. 65 Schritte zum Zuge.

Timer-Programmierung

Für die Programmierung der Timer wird eine Fernbedienung des FS20-Systems benötigt. Ist ein Timer programmiert, lässt er sich nur durch Deaktivieren der Timer-Funktionen außer Betrieb nehmen.

Kurzzeit-Timer programmieren

Hier ist die Zeit zu programmieren, die der Servo nach dem Einschalten warten soll, bis er automatisch wieder in die Ausstellung gefahren wird.

Dazu sind beide Tasten des dem Servo zugeordneten Tastenpaares der FS20-Fernbedienung kurz (kürzer als 5 s) gleichzeitig zu drücken. Die LED auf der Platine des FS20 SV blinkt – jetzt wird die Zeitmessung gestartet. Nach Ablauf der gewünschten Zeit sind beide Tasten an der Fernbedienung wiederum kurz gleichzeitig zu drücken. Damit ist die Timerzeit programmiert und der Timer wird beim nächsten Einschaltbefehl gestartet.

Zwei Punkte sind bei der Programmierung zu beachten:

Wird die Zeitmessung nicht manuell beendet, so wird der Timer-Programmiermodus nach 4,5 Std. automatisch verlassen. Der Timer ist dann mit einer Einschaltzeit von 4,5 Std. programmiert.

Programmiert man zusätzlich einen der beiden weiteren Timer (Slow-On/Off), so geht deren Einschaltzeit nicht mit in die Einschaltzeit des Kurzzeit-Timers ein – jeder Timer arbeitet also seinen Ablauf hintereinander ab.

Slow-On-Timer programmieren

Prinzipiell erfolgt die Timerprogram-

mierung wie beim Kurzzeit-Timer. Um jedoch die gewählte Timerzeit der Slow-On-Funktion zuzuweisen, ist während der Zeitmessung kurz die „Ein“-Taste des Tastenpaars der Fernbedienung zu betätigen.

Slow-Off-Timer programmieren

Auch hier erfolgt die Timerprogrammierung zunächst wie beim Kurzzeit-Timer. Um die Timerzeit der Funktion Slow-Off zuzuweisen, ist hier während der Zeitmessung kurz die „Aus“-Taste des Tastenpaars an der Fernbedienung zu betätigen.

Löschenfunktionen

Um alle Timereinstellungen zu löschen, ist zunächst der Timer-Programmiermodus aufzurufen (beide Tasten des dem Servo zugeordneten Tastenpaars der FS20-Fernbedienung kurz gleichzeitig drücken. Die LED auf der Platine des FS20 SV blinkt) und dann die Taste TA 2 „Prog“ an der FS20 SV zu betätigen.

Um die FS20 SV in den Auslieferzustand (keine Hauscodes, Adressen und Timerläufe gespeichert) zu versetzen, ist zunächst der Adress-Programmiermodus aufzurufen (Taste TA 2 lange drücken) und danach nochmals die Taste TA 2 kurz zu betätigen.

Schaltung

Die Schaltung besteht aus zwei Controllern mit nur wenigen externen Komponenten. Der erste Controller IC 4 hat die Aufgabe, zum einen die vom Empfängermodul HFE 1 kommenden Daten zu dekodieren und zum anderen die Tastenbetätigungen von TA 1 bis TA 3 auszuwerten. Weiterhin speichert er alle wichtigen Daten spannungs- ausfallsicher im EEPROM IC 3, mit dem er über einen I²C-Bus kommuniziert.

Die Ansteuerung des Servos, der an die Stifteleiste ST 2 angeschlossen wird, erfolgt über den zweiten Controller IC 5. Er erhält die Stellposition als 8-Bit-Wert von IC 4. Diese Stellposition wird mit einem entsprechend dem Servo gepulsten Signal (Kanalimpuls) am Port Pin P6.0 über die Treiberstufen mit T 2, T 1 und deren zusätzlicher Beschaltung an den Servo ausgegeben.

Die Spannungsversorgung der Schaltung kann über einen Akku mit 4,8 V an der Stifteleiste ST 1 erfolgen. Dazu ist der Jumper JP 1 in die Position „Akku“ zu stecken. Statt des Akkus kann die Schaltung auch über ein Steckernetzteil im Bereich von 9 V bis 12 V DC versorgt werden, wenn sich der Jumper in der Position „Steckernetzteil“ befindet. Die Diode D 1 dient hier als Verpolungsschutz für Netzteile, die in der Polarität umschaltbar sind. Die Spannung des Steckernetzteils wird mit C 1 und C 2 gepuffert. Der Spannungsregler IC 1


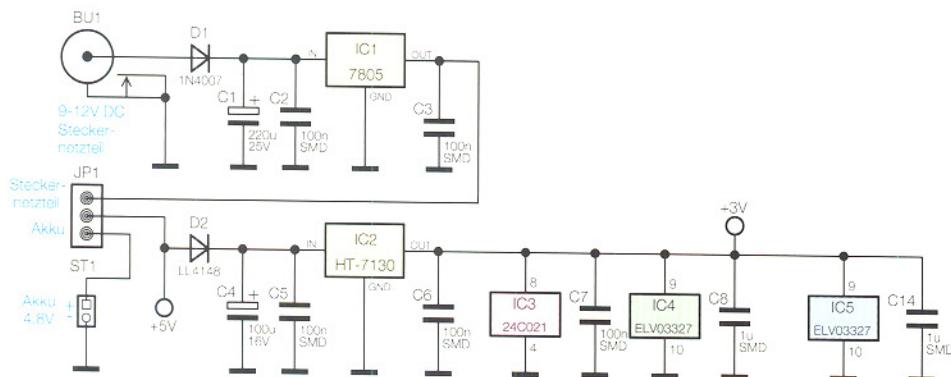


Bild 4: Schaltbild der Servosteuerung FS20 SV

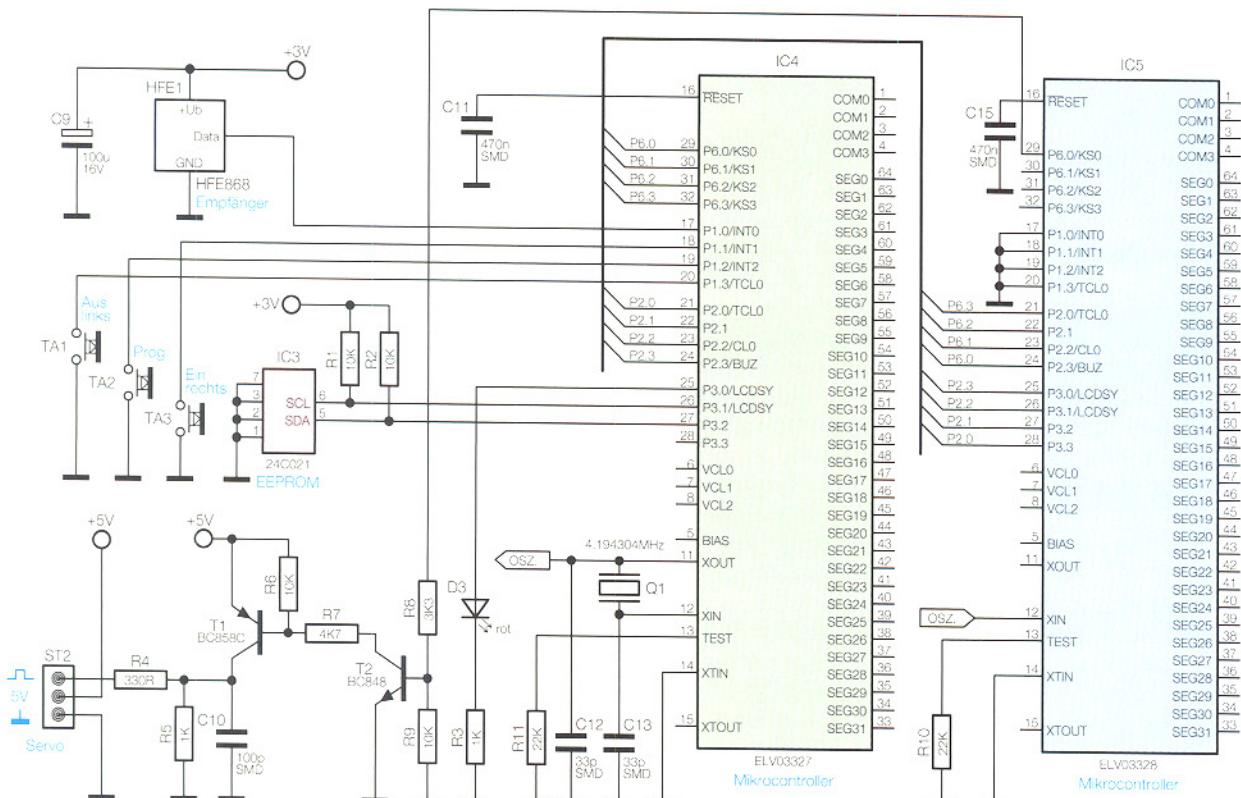

erzeugt hieraus eine stabilisierte Spannung von 5 V. Diese dient direkt als Versorgungsspannung für den Servo (alle Standard-Servos arbeiten im Bereich 4,8 V–6 V).

Über die Verpolungsschutzdiode D 2 und den Spannungsregler IC 2 wird aus den 4,8 bzw. 5 V zusätzlich eine stabilisierte Spannung von 3 V für die beiden Controller, das EEPROM und das Empfangsmodul erzeugt.

Nachbau

Der Aufbau der Schaltung erfolgt in gemischter Bauweise auf einer einseitig beschichteten, aber doppelseitig zu bestückenden Platine mit den Abmessungen 67 x 51 mm. Für die Bestückung der SMD-Bauteile sind erstens etwas Löterfahrung und zweitens einige spezielle Werkzeuge und Materialien erforderlich. Dies sind ein Lötkolben mit sehr feiner Lötspitze, eine spitze Pinzette, feines SMD-Lötzinn, feine SMD-Entlötlitze und bei Bedarf eine Lupe. Die Bestückung beginnt mit den beiden





Controllern IC 4 und IC 5 sowie dem EEPROM IC 3, da bei der jetzt noch leeren Platine deren Lötanschlüsse am besten zugänglich sind. Die beiden Controller sind einzeln aus ihrer Verpackung zu nehmen und danach jeweils sofort zu bestücken, da man sie sonst aufgrund ihrer Typgleichheit nicht mehr unterscheiden kann!

Die Bestückung der ICs ist jeweils wie folgend beschrieben vorzunehmen. Zunächst ist ein Lötpad (Pin 1) auf der Platine zu verzinnen. Dann legt man das IC in korrekter Einbaulage auf die zugehörigen Lötspuren auf. Pin 1, im Bestückungsdruck durch eine abgeschrägte Ecke markiert, ist am IC durch eine runde Gehäusevertiefung gekennzeichnet. Auch das Platinenfoto gibt hier eine Hilfestellung. Jetzt ist Pin 1 zu verlöten. Nachdem man sich nochmals über die korrekte Lage des ICs und die richtige Zuordnung von IC 4 bzw. IC 5 auf der Platine vergewissert hat, erfolgt nach Verlöten des Pin 1 diagonal gegenüberliegenden Pins das der restlichen Pins. Sollte es dabei zu verschentlichem Kurzschluss

mehrerer Pins kommen, entfernt man das überschüssige Lötzinn mit der Entlötlitze. Pin 1 von IC 3 ist im Bestückungsplan mit einer Doppellinie, am IC mit einer runden Vertiefung markiert.

Jetzt erfolgt das Bestücken der restlichen SMD-Bauteile. Auch die Kondensatoren sind wie die Controller einzeln aus der Verpackung zu entnehmen und sofort zu verarbeiten, da sie keinen Werteauflindruck tragen. Bei den Transistoren (nicht verwechseln!) und IC 2 ergibt sich die korrekte Einbaulage aus dem Platinenlayout.

Nach Abschluss der SMD-Bestückung erfolgt die weitere Bestückung auf der Oberseite der Platine. Diese beginnt mit den Drahtbrücken und wird mit D1 (richtig bestücken, Strichmarkierung für Kathode beachten), dem Quarz und den Tastern fortgesetzt. Danach folgen IC 1, die Jumper- bzw. Steckerleisten sowie die Elkos, die Leuchtdiode und BU 1. Dabei sind folgende Hinweise zu beachten: Die Anschlüsse von IC 1 sind rechtwinklig im

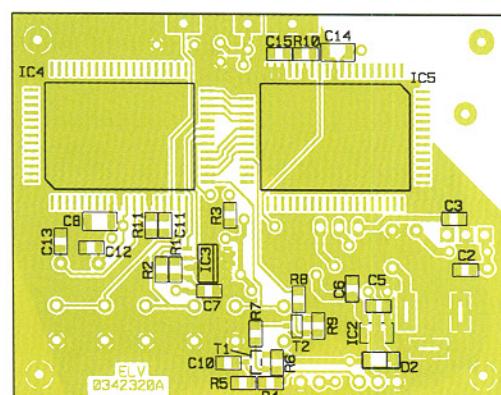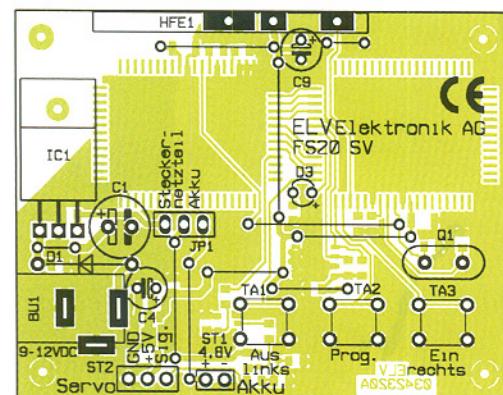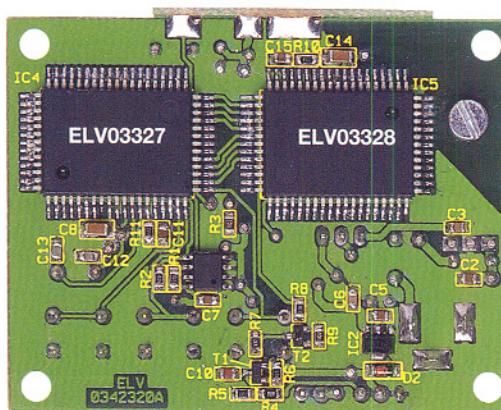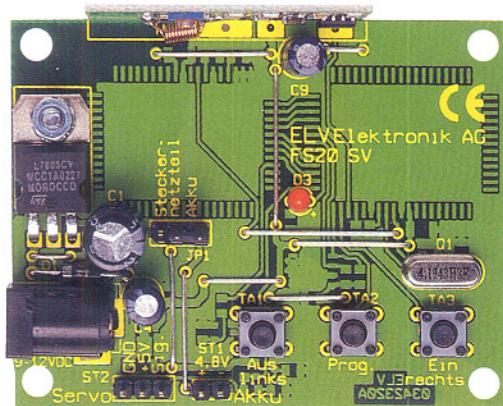


Abstand von 3 mm zum Gehäuse nach hinten abzuwinkeln, das IC in die Bestückungslöcher zu stecken und erst mit einer Zylinderkopfschraube M3 x 8 mm zu fixieren, bevor die Anschlüsse verlötet werden. Die Schraube ist von der Platinenunterseite her durchzustecken und auf der Oberseite mit einer Zahnscheibe und einer Mutter zu sichern. Die Elkos sind polrichtig einzusetzen (Minuspol ist am Gehäuse markiert), ebenso die Leuchtdiode. Deren Anodenanschluss ist länger als der Kathodenanschluss und im Bestückungsdruck mit „+“ markiert. Die LED ist möglichst

tief in die Platinenleitung einzusetzen. Abschließend erfolgt das Verlöten des Empfängermoduls seitlich an der Platinenleitung. Dazu ist das Empfängermodul mit der Bestückung nach oben auf die Arbeitsfläche zu legen, dann die bestückte Platinenleitung der FS20 SV senkrecht aufzusetzen und so zu positionieren, dass die zusammengehörenden Lötflächen miteinander korrespondieren (siehe auch Platinenfoto der Lötseite). Dann verlöten man die drei Kontaktflächen jeweils mit reichlich Lötzinn.

Um die Lötseite des Moduls später gegen Kurzschlüsse und Beschädigungen zu

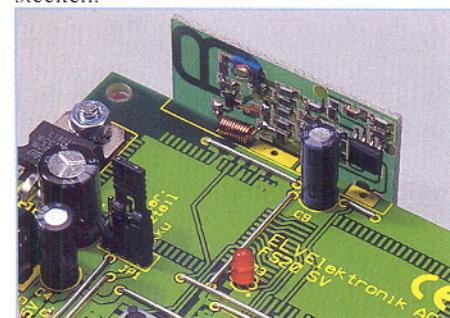schützen, sind nun noch vier Gummifüße durch die vier Ecklöcher der Platinenleitung zu stecken.



So wird die Senderplatine an der Hauptplatine befestigt.

Bei der Konstruktion von eigenen Anwendungen sollte darauf geachtet werden, dass der Servo möglichst nur zum Positionieren verwendet wird und die angefahrenen Position möglichst ohne große Kraft gehalten werden kann, da mit steigendem Kraftaufwand ebenfalls die Stromaufnahme des Servos ansteigt. Bei zu großer Dauerbelastung könnten die Servosteuerung und der Servo Schaden nehmen.

Zum Abschluss noch ein Einsatzhinweis für den Einbau des Moduls in bestehende Geräte. Um keine Empfangsbeeinträchtigung des Fernsteuersignals zu riskieren, sollte die Montage im Gerät so erfolgen, dass sich keine abschirmenden Metallteile oder störenden Baugruppen wie Schaltnetzteile oder Prozessorbaugruppen in unmittelbarer Nähe befinden. Auch die Nähe zu Fernsehgeräten, Monitoren oder PCs kann den Empfang erheblich beeinträchtigen.

Stückliste: Funk-Servosteuerung FS20 SV

Widerstände:

330Ω/SMD	R4
1kΩ/SMD	R3, R5
3,3kΩ/SMD	R8
4,7kΩ/SMD	R7
10kΩ/SMD	R1, R2, R6, R9
22kΩ/SMD	R10, R11

Kondensatoren:

33pF/SMD	C12, C13
100pF/SMD	C10
100nF/SMD	C2, C3, C5-C7
470nF/SMD	C11, C15
1μF/SMD/Bauform 1206	C8, C14
100μF/16V	C4, C9
220μF/25V	C1

Halbleiter:

7805	IC1
HT7130/SMD	IC2
24C021/SMD	IC3
ELV03327	IC4

ELV03328	IC5
BC858C	T1
BC848C	T2
1N4007	D1
LL4148	D2
LED, 3 mm, rot	D3

Sonstiges:

Quarz, 4,194304MHz, HC49U4	... Q1
Hohlsteckerbuchse, 2,1 mm, print	. BU1
Mini-Drucktaster, 1 x ein,	
1 mm Tastknopflänge TA1-TA3
HF-Empfangsmodul	
HFE868 HFE1
Stiftleiste, 1 x 2-polig, gerade ST1
Stiftleiste, 1 x 3-polig, gerade	.. JP1, ST2
1 Jumper	
1 Zylinderkopfschraube, M3 x 8mm	
1 Mutter, M3	
1 Fächerscheibe, M3	
4 Gehäuse-Gummifüße, zylindrisch	
30 cm Schaltdraht, blank, versilbert	



Elektronische Sicherung ESI 100

Die elektronische Sicherung ESI 100 verhindert das Auslösen von Haussicherungen beim Anschluss von fehlerhaften Elektrogeräten z. B. in einer Reparaturwerkstatt. Der Ansprechstrom ist von 1 A bis 5 A einstellbar.

Allgemeines

Bei fehlerhaften Elektrogeräten, z. B. in einer Reparaturwerkstatt, sind primärseitige Kurzschlüsse nicht auszuschließen. Bei der Inbetriebnahme kann es dann leicht zum Auslösen von Haussicherungen kommen. Besonders ärgerlich, wenn über die gleiche Haussicherung betriebene andere Geräte zwangsläufig mit ausfallen. Ein typisches Beispiel ist sicherlich der PC, wo ernsthafte Schäden in Form von Datenverlust nicht auszuschließen sind.

Mit dem ESI 100 steht nun eine elektronische Sicherung im Stecker-/Steckdosengehäuse zur Verfügung, die einfach zwischen den Verbraucher und das Netz zu schalten ist. Der Ansprechstrom ist beim ESI 100 von ca. 1 A bis ca. 5 A

einstellbar und somit an die individuellen Anforderungen anzupassen.

Die Anwendung in der Praxis ist einfach. Die elektronische Sicherung wird in die Netzsteckdose gesteckt und der Verbraucher an die Steckdose der elektronischen Sicherung ESI 100 angeschlossen. Mit dem auf der Frontseite zugänglichen Trimmer wird der gewünschte Ansprechstrom eingestellt, bei dem die Sicherung auslöschen soll. Sobald die Stromaufnahme des extern angeschlossenen Gerätes den eingestellten Wert übersteigt, wird der Verbraucher vom Netz getrennt. Nach Beseitigung des Fehlers kann mit Hilfe der Reset-Taste die Sicherung jederzeit wieder zurückgesetzt werden.

Wichtiger Hinweis: Die elektronische Sicherung ist grundsätzlich zuerst mit dem Netz zu verbinden und dann der Ver-

braucher einzuschalten. Das gleichzeitige Einschalten von Verbraucher und elektronischer Sicherung ist nicht zulässig und führt zum verzögerten Ansprechen, da sich für die sichere Funktion zuerst die Betriebsspannungen aufbauen müssen. Für ein schnelles Ansprechen sollte also die

Technische Daten: Elektronische Sicherung ESI 100

Ansprechstrom: einstellbar von ca. 1 A bis ca. 5 A
 Schaltleistung: max. 1250 VA
 Schaltspannung: max. 270 V
 Betriebsspannung: 200 V bis 270 V
 Abm.: 131 x 68 x 39 mm (ohne Stecker)
 Gerät gilt nicht als Netz-Trenneinrichtung gemäß VDE

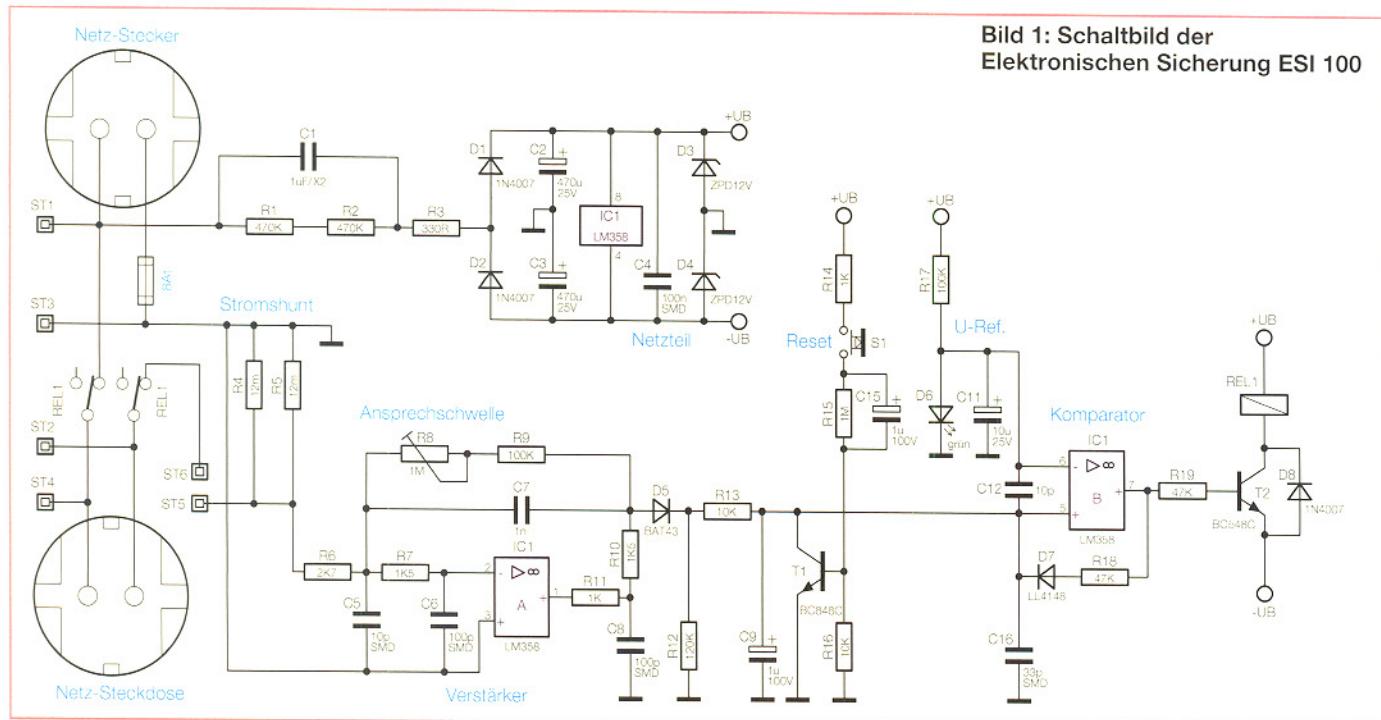


Bild 1: Schaltbild der Elektronischen Sicherung ESI 100

elektronische Sicherung möglichst mit dem Netz verbunden bleiben.

Schaltung

Das Schaltbild der elektronischen Sicherung ESI 100 ist in Abbildung 1 dargestellt. Wie auf den ersten Blick zu sehen ist, hält sich der Schaltungsaufwand in Grenzen. Die Betriebsspannung des Gerätes wird mit Hilfe eines Kondensator-Netzteils direkt aus dem 230-V-Wechselspannungsnetz erzeugt. Dadurch besteht innerhalb des gesamten Gerätes keine Netztrennung und der Betrieb ist ausschließlich in dem dafür vorgesehenen, geschlossenen Gehäuse zulässig. Die entsprechenden VDE- und Sicherheitsbestimmungen sind unbedingt zu beachten.

Im oberen Bereich des Schaltbildes ist die Generierung der Versorgungsspannungen zu sehen. Ausgehend vom integrierten Netzstecker, gelangt die 230-V-Wechselspannung auf die Platinenanschlusspunkte ST1 und ST3. Der kapazitive Widerstand des X2-Kondensators C 1 dient als Vorraderstand für die Netzeilschaltung. Im Wesentlichen besteht das Netzeil aus zwei Spitzenwert-Gleichrichter-Schaltungen, aufgebaut mit D 1, C 2 und D 2, C 3 sowie den beiden Z-Dioden D 3 und D 4.

Zur Versorgung des Operationsverstärkers und der zugehörigen externen Beschaltung erhalten wir auf Schaltungsmasse bezogen +12 V und -12 V. Der Keramikkondensator C 4 dient dabei zur hochfrequenten Störabblockung direkt an den Versorgungspins des Operationsverstärkers.

Wenn die Schaltung nicht mit dem Netz verbunden ist, dienen R 1 und R 2 zum

Entladen des X2-Kondensators C 1 und R 3 begrenzt im Einschaltmoment den Spitzenstrom. Im Verbindungszweig zwischen dem integrierten Netzstecker und der Netzsteckdose befinden sich die Schaltkontakte des Relais und die beiden parallel geschalteten Shuntwiderstände R 4 und R 5. Hier wurden zwei Manganindrahtabschnitte von $12\text{ m}\Omega$ parallel geschaltet, damit kein zu hoher Spannungsabfall und damit eine zu große Verlustleistung am Shunt entstehen kann. In unserem Fall erhalten wir bei 5 A Laststrom lediglich einen Spannungsabfall von 30 mV.

Der Spannungsabfall an den Shuntwiderständen erfordert eine entsprechende Verstärkung, die mit Hilfe des Operationsverstärkers IC 1 vorgenommen wird. Bei der externen Beschaltung von IC 1 A handelt es sich um einen invertierenden Verstärker, dessen Verstärkung mit dem Poti R 8 in einem weiten Bereich einstellbar ist. Im Wesentlichen wird die Verstärkung durch das Verhältnis der Widerstände R 8 + R 9 zu R 6 bestimmt, während die weitere externe Beschaltung zur hochfrequenten Störunterdrückung dient. Insbesondere bei der HF-Bestrahlung reagieren OP-Schaltungen häufig sehr empfindlich, während C 7 Schwingneigungen des OPs verhindert.

Es folgt ein Spitzenwert-Gleichrichter, aufgebaut mit D 5, R 12, R 13 und C 9. Die Ladezeitkonstante des Elkos C 9 wird dabei durch R 13 bestimmt (10 ms), und die Entladezeitkonstante bestimmt die Reihenschaltung aus R 12 und R 13.

Die proportional zum Laststrom am Elko C 9 anliegende Gleichspannung wird direkt auf den positiven Eingang des mit IC 1 B realisierten Komparators gegeben.

Am negativen Komparatoreingang liegt eine Referenzspannung an, die durch den Spannungsabfall an der Leuchtdiode D 6 bestimmt wird. Die als Spannungsstabilisator fungierende Leuchtdiode verfügt über eine wesentlich steilere Kennlinie als eine Z-Diode.



Sobald nun die Spannung an Pin 5 über den Wert der an Pin 6 anliegenden Referenzspannung steigt, wechselt der Pegel am Ausgang (Pin 7) von Low nach High. Über R 19 wird der Transistor T 2 in den leitenden Zustand versetzt, und die Kontakte von REL 1 trennen den Verbraucher vom Stromkreis.

Die mit D 7, R 18 realisierte Selbsthaltefunktion sorgt dafür, dass dieser Zustand erhalten bleibt, auch wenn am Shunt kein Spannungsabfall mehr auftritt. D 8 schützt den Transistor T 2 vor zu hohen Gegeninduktionsspannungen.



Ein Zurücksetzen der elektronischen Sicherung ist mit Hilfe des Reset-Tasters S 1 möglich. Mit Betätigung des Tasters S 1 wird über R 14, C 15 ein Impuls auf die Basis von T 1 gekoppelt. Dadurch wird über die Kollektor-Emitterstrecke der Elko C 9 nahezu schlagartig entladen und der Komparator (IC 1 B) zurückgesetzt. In diesem Zusammenhang verhindert der Elko C 15, dass bei ständig gedrückter Taste die elektronische Sicherung zurückgesetzt bleibt. Bei geöffnetem Taster hingegen wird C 15 über R 15 entladen.

Nachbau

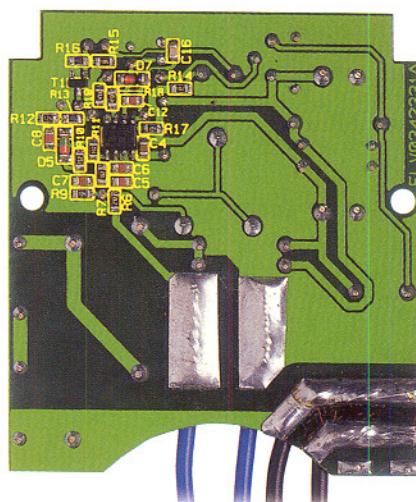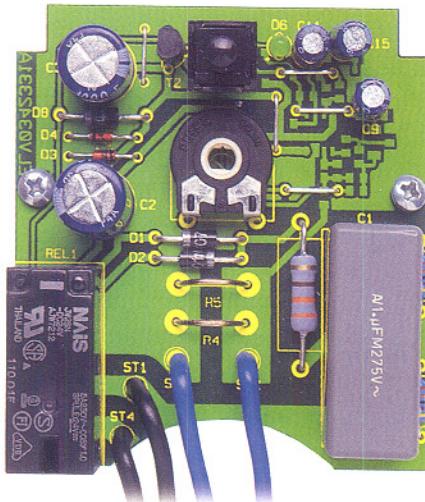Zum praktischen Aufbau der elektronischen Sicherung ESI 100 steht eine Leiterplatte mit den Abmessungen 66 x 61 mm zur Verfügung. Die Leiterplatte wird an



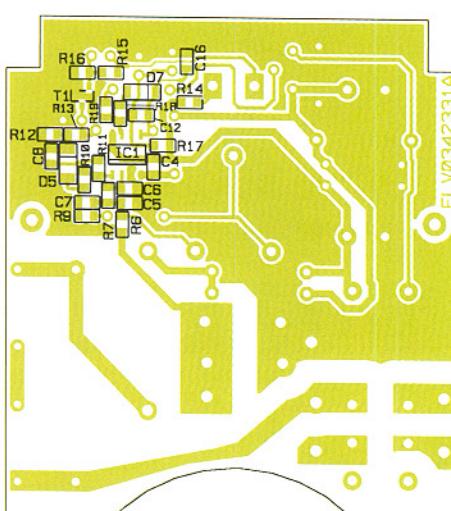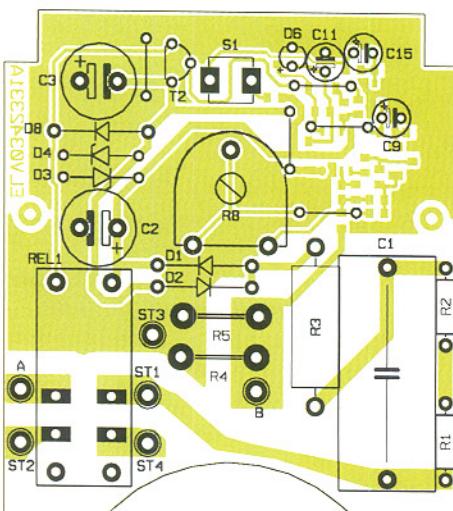Fertig aufgebaute Platine der elektronischen Sicherung ESI 100 mit zugehörigem Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite mit den SMD-Komponenten



der Oberseite mit konventionell bedrahteten Bauelementen und an der Platinenunterseite mit SMD-Komponenten für die Oberflächenmontage bestückt.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Aufgrund der im Gerät frei geführten Netzsspannung dürfen Aufbau und Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Insbesondere ist es bei der Inbetriebnahme zwingend erforderlich, zur sicheren galvanischen Trennung einen entsprechenden Netz-Trenntransformator vorzuschalten, da beim ESI 100 keine Netztrennung vorhanden ist.

Die Bestückungsarbeiten beginnen wir mit den SMD-Komponenten an der Platinenunterseite. Dazu sollte allerdings ein Minimum an Spezialwerkzeugen zur Verfügung stehen wie ein Lötkolben mit sehr feiner Lötpitze, dünnes SMD-Lötzinn, eine Pinzette zum Fassen der winzigen Bauteile und eine Lupe oder Lupenleuchte.

Wir beginnen mit dem SMD-IC, wo zuerst ein Lötpad der Leiterplatte, vorzugsweise an einer Gehäusecke, vorverzinnen ist. Dann wird das IC exakt mit der Pin 1 zugeordnete Gehäuseseite leicht

Stückliste: Elektronische Sicherung ESI 100

Widerstände:

4,5 cm Manganindraht, 0,659 Ω/m	R4, R5
330 Ω/Metalloxid	R3
1 kΩ/SMD	R11, R14
1,5 kΩ/SMD	R7, R10
2,7 kΩ/SMD	R6
10 kΩ/SMD	R13, R16
47 kΩ/SMD	R18, R19
100 kΩ/SMD	R9, R17
120 kΩ/SMD	R12
470 kΩ	R1, R2
1 MΩ/SMD	R15
PT15, liegend, 1MΩ	R8

Kondensatoren:

10 pF/SMD	C5, C12
33 pF/SMD	C16
100 pF/SMD	C6, C8
1 nF/SMD	C7
100 nF/SMD	C4
1 μF/275 V/X2	C1
1 μF/100 V	C9, C15
10 μF/25 V	C11
470 μF/25 V	C2, C3

Halbleiter:

LM358/SMD	IC1
BC848C	T1
BC548C	T2
1N4007	D1, D2, D8
ZPD12/1,3W	D3, D4
BAT43/SMD	D5
LL4148	D7
LED, 3 mm, grün	D6

Sonstiges:

Relais, 24 V, 5 A, 2 x um	REL1
Print-Taster, 1 x ein, schwarz	S1
2 Lötstifte mit Öse	
1 Sicherung, 8 A, träge	
1 PT15-Trimmerachse für OM53-Gehäuse, weiß	
1 Typenschild-Aufkleber ESI 100	
1 Stecker-Steckdosengehäuse, komplett	
15 cm Schaltdraht, blank, versilbert	
35 cm flexible Leitung, ST1 x 0,75 mm ² , schwarz	
15 cm flexible Leitung, ST1 x 0,75 mm ² , blau	

rekte Polarität daran zu erkennen ist, dass die Pin 1 zugeordnete Gehäuseseite leicht

angeschrägt ist. Diese abgeschrägte Seite muss mit der Doppellinie im Bestückungs-

druck übereinstimmen. Wenn das IC mit allen Anschluss-Pins auf den vorgesehenen Lötads aufliegt, folgt das vollständige Verlöten.

Weiter geht es dann mit den beiden SMD-Dioden, deren Polarität durch einen Ring an der Katodenseite (Pfeilspitze) zu erkennen ist.

Es folgen die SMD-Widerstände, deren Widerstandswert direkt auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Grundsätzlich gibt hierbei die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen an.

Die im Anschluss hieran aufzulötenen SMD-Kondensatoren sind im Gegensatz zu den Widerständen nicht gekennzeichnet, so dass hier eine hohe Verwechslungsgefahr besteht.

An SMD-Komponenten bleibt jetzt nur noch der Transistor T 1 an der Platinenunterseite aufzulöten.

An der Platinenoberseite beginnen wir mit fünf Brücken aus versilbertem Schaltdraht. Diese werden auf Rastermaß abgewinkelt, von oben durch die zugehörigen Platinenbohrungen geführt und an der Platinenunterseite leicht angewinkelt. Nach dem Umdrehen der Platine werden alle Brücken in einem Arbeitsgang verlötet und die überstehenden Drahtenden direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten.

In liegender Position folgen dann die Widerstände R 1 bis R 3 und die 5 Dioden. Auch bei den bedrahteten Dioden ist die Katodenseite mit einem Ring gekennzeichnet.

Alsdann wird die Leuchtdiode D 6 bestückt, deren Anodenanschluss durch einen längeren Anschluss gekennzeichnet ist.


Die Elektrolyt-Kondensatoren sind am Minuspol gekennzeichnet und unbedingt mit korrekter Polarität zu bestücken, da bei falsch gepolten Elkos die Gefahr der Explosion besteht.

Nach dem Einlöten des Transistors T 2 werden an der Platinenunterseite alle überstehenden Drahtenden mit einem scharfen Seitenschneider direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten.

Nun sind der X2-Kondensator C 1 und das Schaltrelais einzusetzen und unter Zugabe von ausreichend Lötzinn zu verlöten.

Die beiden parallel geschalteten Shunt-Widerstände R 4 und R 5 von jeweils $12\text{ m}\Omega$ werden aus Manganindrahtabschnit-

Bild 2:
**Anzuferti-
gende
Kabelab-
schnitte**

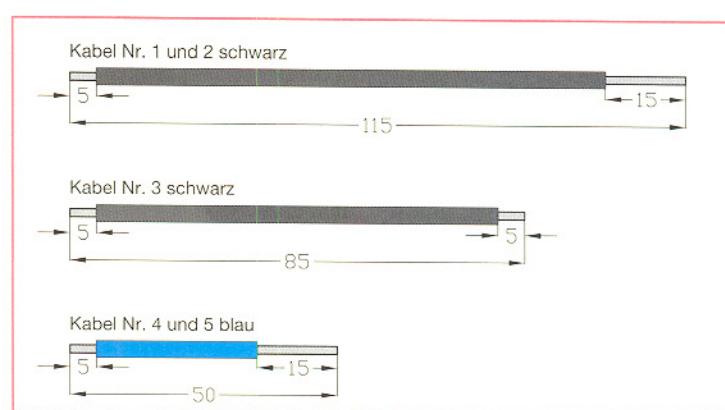

ten mit $0,659\text{ }\Omega/\text{m}$ hergestellt. Um auf den erforderlichen Widerstandswert zu kommen, sind nach dem Einlöten 18,2 mm wirksame Drahtlänge erforderlich. Da zum Verlöten an beiden Enden ca. 1–1,5 mm zusätzlich erforderlich sind, muss die Gesamtlänge somit ca. 21 mm aufweisen. Die Montage erfolgt, wie auf dem Platinenfoto zu sehen ist, jeweils in einem Bogen nach oben.

Beim Einlöten des Einstelltrimmers R 8 ist eine zu große und/oder zu lange Hitzeinwirkung auf das Bauteil zu vermeiden.

Jetzt bleibt an Komponenten nur noch der Reset-Taster einzubauen. Dazu werden zuerst zwei Lötstifte mit Öse stramm in die Platine gepresst (die schmalen Seiten der Lötösen müssen zum Trimmer weisen) und sorgfältig verlötet. An die Lötstifte ist dann der Taster anzulöten, wobei auf einen korrekten Sitz des Tasters zu achten ist. Die Unterseite des Tasters muss beim Lötvorgang ca. 2 mm Abstand zur Oberseite der Lötösen aufweisen.

Nachdem die Bauteile der Leiterplatte alle bestückt sind, werden die Verbindungsleitungen zum Netzstecker bzw. zur Netzteckdose hergestellt. Die dazu erforderlichen Leitungen mit einem Mindestquerschnitt von $0,75\text{ mm}^2$ sind in Abbildung 2 dargestellt. Neben den erforderlichen Leitungslängen ist auch zu sehen, wie weit die einzelnen Adern abzusolieren und vorzuvorzinnen sind.

Über die zuvor beschriebenen Leitungabschnitte mit dem Querschnitt von $0,75\text{ mm}^2$ sind die entsprechenden Anschlusspunkte der Leiterplatte mit dem Steckereinsatz zu verbinden. Die Anschlussbelegung ist in Abbildung 3 dargestellt. Ein weiteres Kabel verbindet die Platinenanschlusspunkte A und B.

Unter Zugabe von ausreichend Lötzinn werden mit Kabel Nr. 3 die Platinenanschlusspunkte A und B verbunden.

Danach wird Kabel Nr. 1 mit dem 15 mm abisolierten Ende durch die Lötöse von ST 2 geführt, umgebogen und sorgfältig verlötet. In der gleichen Weise ist Kabel Nr. 2 an die Lötöse ST 3, Kabel Nr. 4 an die Lötöse von ST 1 und Kabel Nr. 5 an die Lötöse von ST 4 anzulöten. Die Leitungen sind jeweils durch die Lötösen zu führen,

sorgfältig umzubiegen, und beim Lötvorgang ist auf einwandfreien Verlauf des Lötzinns zu achten.

Danach sind die freien Kabelenden von oben durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen und an der Platinenunterseite unter Zugabe von reichlich Lötzinn zu verlöten (Kabel Nr. 1 an ST 2, Kabel Nr. 2 an ST 3, Kabel Nr. 4 an ST 1 und Kabel Nr. 5 an ST 4). Alle Kabelenden werden im Anschluss hieran auf der Platinenoberseite mit Klebstoff gesichert, so dass bei einem versehentlichen Lösen der Lötstelle das entsprechende Kabel keinen Kurzschluss auslösen kann. An der Platinenunterseite werden die überstehenden Kabelenden direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst dabei zu beschädigen.

Die komplett aufgebaute und verkabelte Einheit wird in die Gehäuseunterhalbschale eingesetzt und mit zwei Knippingsschrauben $2,5 \times 5\text{ mm}$ verschraubt.

Es folgt die Montage der Kindersicherung, die so auf die Achse des Steckdoseinsatzes gesetzt wird, dass die abgeschrägten Seiten des Kunststoffteils zur Steckdose weisen. Nun ist die Druckfeder einzubauen, so dass die Löcher der Steckdose durch die Laschen der Kindersicherung abgedeckt werden. Danach ist die Abdeckplatte auf die komplett montierte Einheit aufzusetzen.

Der Sicherungskontakt und der Schutzleiterbügel werden in die Führungsnoten gesetzt und die Steckdoseinheit so montiert, dass die Führungsstifte in die entsprechenden Gegenlöcher des Steckers fassen.

Mit Hilfe der Steckachse wird der Trimmer R 8 an den Linksanschlag (entgegen des Uhrzeigersinns) gebracht. Die Steckachse ist so einzusetzen, dass der Anschlag nach rechts oben weist.

Nun wird das Gehäuseoberteil aufgesetzt, wobei darauf zu achten ist, dass die Reset-Taste exakt in die zugehörige Gehäusebohrung ragt. Mit den vier zugehörigen Gehäuseschrauben ist das Gehäuseoberteil fest zu verschrauben und von unten ist im Steckereinsatz die 8 A träge Feinsicherung einzusetzen. Die elektronische Sicherung ESI 100 ist nun einsatzbereit.

ELV


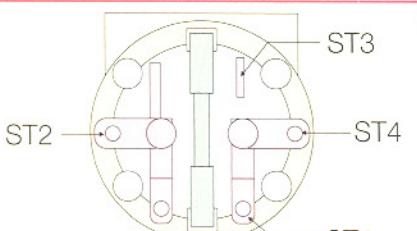


Bild 3: Stecker-Anschlussbelegung

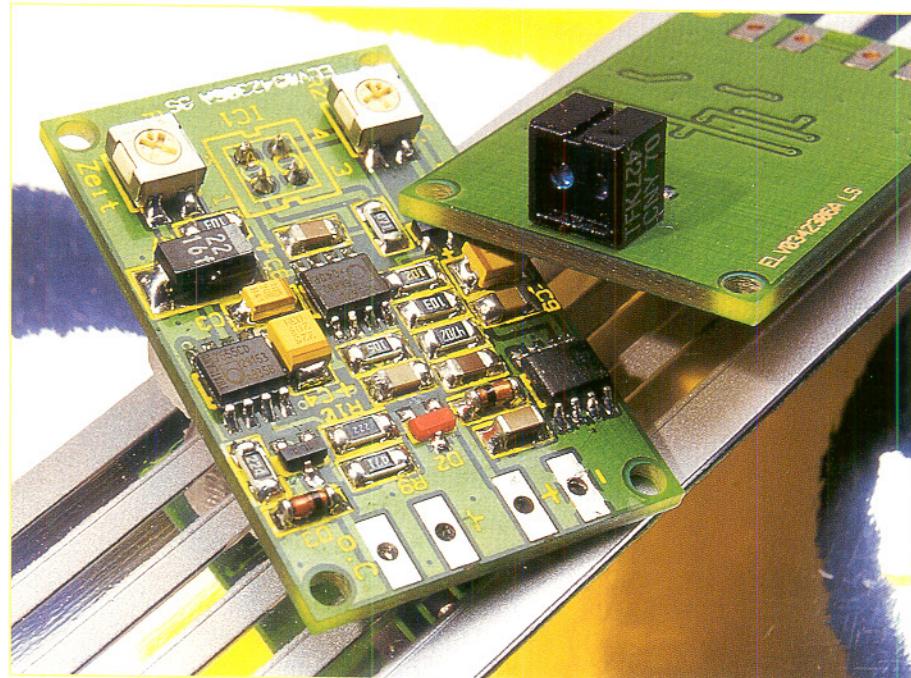

Mini- Reflexlichtschanke

Eine fremdlichtunempfindliche Reflexlichtschanke ist auf kurzen Distanzen sehr universell und in den unterschiedlichsten Betriebsumgebungen einsetzbar. Die hier vorgestellte, durch den Einsatz von SMD-Technik sehr kompakt ausgeführte Lichtschanke reagiert auf eine Entfernung von 5 bis 40 mm auf das Heranführen eines Gegenstandes. Dabei wird am Ausgang ein in der Dauer zwischen 1 Sek. und 30 Sek. einstellbares Schaltsignal erzeugt.

Vielseitige Lichtschanke

Eine Reflexlichtschanke ist durch ihre Arbeitsweise äußerst universell und schnell einsetzbar. Ihr in Abbildung 1 dargestelltes Arbeitsprinzip beruht nicht auf einer zu justierenden Anordnung von getrennten Sender- und Empfängereinheiten, sondern Sender und Empfänger sind in einer Ein-

heit fest integriert. Aus dieser festen Anordnung und dem (in der Formulierung hier abgewandelten) physikalischen Gesetz „Einfallsinkel (des Lichts) ist gleich Reflexionswinkel“ sowie der praktisch erreichbaren Lichtstärke ergibt sich auch der Arbeitsbereich der Reflexionslichtschan-


ke. Natürlich spielen hier auch angestrahlte Gegenstände und deren Reflexionsfähigkeit eine wichtige Rolle. Die Infrarot-Leuchtdiode sendet ein mit einer festgelegten Frequenz moduliertes Licht aus. Dieses wird an einem angestrahlten Gegenstand reflektiert und zu einem Fototransistor zurückgeworfen. Dieser empfängt die modulierte Lichtstrahlung und steuert eine PLL-Schaltung an, die beim Empfang der exakten Frequenz „einrastet“, und ein nachfolgendes Monoflop, dessen Verzögerungszeit einstellbar ist, gibt das Ausgangssignal mit einer definierten Impulslänge aus. Durch die Synchronisation des Modulationsgenerators für die Sende diode und des Empfängers durch die PLL-Schaltung ergibt sich neben der eigentlichen Modulation eine hohe Störsicherheit gegen fremdes Licht, auch wenn dieses irgendwie moduliert ist.


Solch eine Schaltung birgt natürlich sehr viele Einsatzmöglichkeiten. So ist sie z. B. als optischer Näherungssensor etwa für das berührungslose Einschalten des Raumlichts oder als Sicherheitseinrichtung ebenso einsetzbar wie als Ansteuerung für einen Stückgutzähler. Aber auch der Modellbauer wird zahlreiche Anwendungen finden, so etwa als Wagenzähler auf der Modellbahn. Hier muss man lediglich eine reflektierende Folie an der Wagenunterseite anbringen, und schon kann ein Zähler erfassen, aus wie vielen Fahrzeugen ein Zug besteht. Das ist z. B. sinnvoll nutzbar, wenn man einen Zug verdeckt in einen Schattenbahnhof einfahren lassen will und hier natürlich wissen muss, wie lang der aktuelle Zug denn gerade ist, um ihn an der richtigen Stelle zum Halten zu bringen. Ist der letzte Wagen des Zuges kurz nach der Weiche über die Lichtschanke gefahren, wird er abgestellt, und man kann sicher sein, dass er keinen anderen Zug behindert. Selbstverständlich kommt auch die optisch völlig unauffällig montierbare Auslösung etwa für Weichenschaltungen, Schranken usw. in Frage. Reflexlichtschanken können aber auch z. B. sehr gut bei Slot-Car-Bahnen eingesetzt werden, um die Runden

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	8 V – 18 V/DC
Stromaufnahme (ohne Last):	max. 30 mA
Arbeitsfrequenz:	ca. 2 kHz
Reaktionszeit:	5 ms
Ausgangsimpulslänge:	1 s bis 30 s (einstellbar)
Ausgang:	Open-Collector / max. 100 mA
Reichweite:	5–40 mm (einstellbar)
Abmessungen:	41 x 27 mm

Bild 1:
Das Arbeitsprinzip
der Lichtschanke

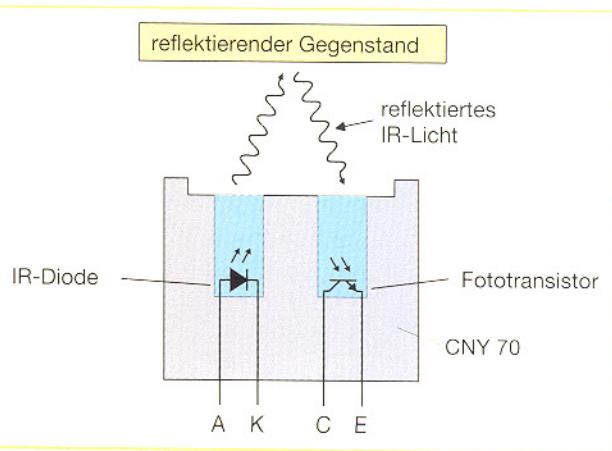

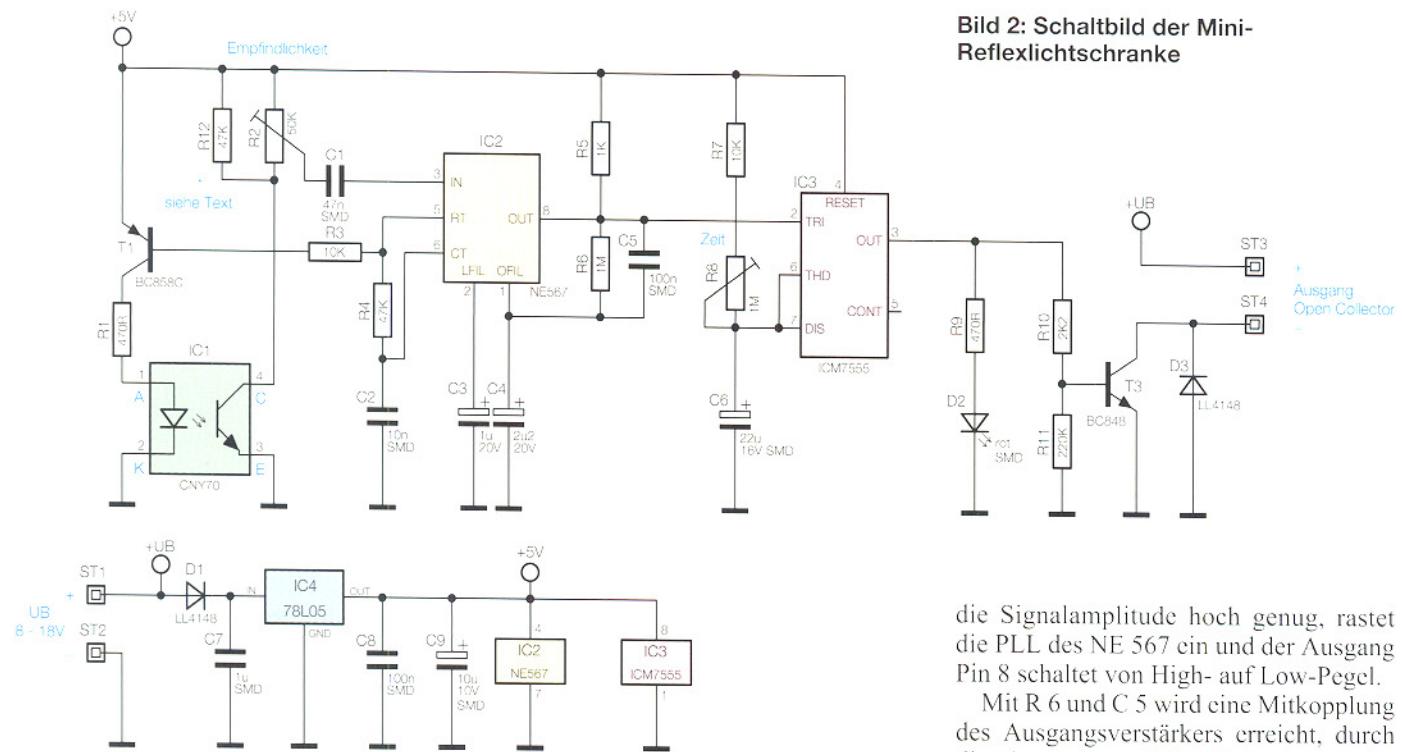

der einzelnen Renner zu zählen. Das Arbeitsprinzip erlaubt eine weit exaktere und sicherere Zählung als das der normalen Distanzlichtschränken.

Dazu kommt eine sehr kurze Reaktionszeit von nur 5 ms, was auch das Erfassen sehr schnell vorbeigeführter Gegenstände wie etwa beim schnellen Slot-Car-Rennen erlaubt. Durch die einstellbare Länge des Ausgangsimpulses (1–30 Sek.) ist die Lichtschranke an die unterschiedlichsten Auswertaufgaben von der Ansteuerung einer Leuchtdiode über die eines Relais bis hin zur Weitergabe des Impulses an einen Digitalzähler anpassbar.

Die kompakten Abmessungen lassen einen Einsatz an nahezu jedem Plätzchen zu. Sie lässt sich z. B. auch direkt unter dem Gleisbett einer Modellbahnanlage montieren, denn es muss nur die kleine Fläche des Reflexlichtsensors zwischen den Gleisschwellen hervorschauen.

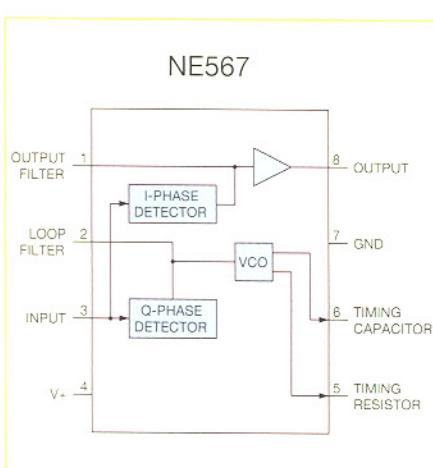


Bild 3: Blockschaltbild NE 567

Bild 2: Schaltbild der Mini-Reflexlichtschranke

die Signalamplitude hoch genug, rastet die PLL des NE 567 ein und der Ausgang Pin 8 schaltet von High- auf Low-Pegel.

Mit R 6 und C 5 wird eine Mitkopplung des Ausgangsverstärkers erreicht, durch die ein „sauberes“ Schaltsignal entsteht. Das nachfolgende Monoflop IC 3, ein ICM 7555, sorgt für eine definierte Ausgangsimpulslänge. Hierdurch wird gewährleistet, dass auch ein sehr schnell am Reflexkoppler vorbeigeführter Gegenstand ein verwertbares Schaltsignal liefert. Die Impulslänge am Ausgang des Monoflops Pin 3 wird von R 7, R 8 und dem Elko C 6 bestimmt. Als optische Kontrolle dient die Leuchtdiode D 2.


Über den Widerstand R 10 wird der Schalttransistor T 3 angesteuert. Er stellt einen Open-Collector-Ausgang (ST 3 und ST 4) dar, mit dem universelle Schalt-aufgaben lösbar sind. Die Diode D 3 schützt den Transistor T 3 vor negativen Spannungsspitzen, die bei der Ansteuerung von Relais entstehen können.

Die Spannungsversorgung der Schaltung erfolgt über die Anschlüsse ST 1 (+) und ST 2 (-). Die Spannung kann in einem Bereich von 8 V bis 18 V liegen. Die Diode D 1 dient als Verpolungsschutz. Mit dem Spannungsregler IC 4 wird die Eingangsgleichspannung, die im Bereich von 8 bis 18 V liegen darf, auf 5 V stabilisiert.

Nachbau

Damit die Abmessungen der Platine möglichst kompakt bleiben, sind alle Bauteile der Schaltung, bis auf den Reflexkoppler, in SMD-Technik ausgeführt. Die nur 41 x 27 mm kleine Platine passt bei Bedarf somit auch in ein entsprechend kompaktes Kunststoffgehäuse oder, wie gesagt, auch in enge Einbauplätze.

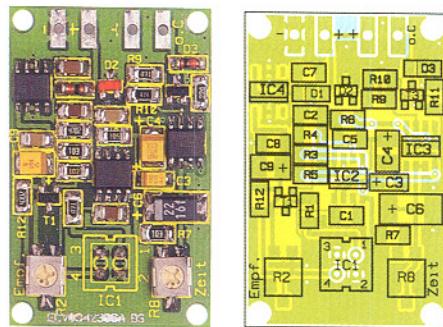Da die Platine nur sehr geringe Abmessungen hat, fixiert man diese zunächst mit einem Stück doppelseitigem Klebeband



Fertig bestückte Platine der Mini-Reflexlightschranke mit zugehörigem Bestückungsplan

auf der Arbeitsunterlage. Beim Verlöten der SMD-Bauteile sollte ein Lötkolben mit sehr schlanker Spitze verwendet werden. Außerdem sollte man SMD-Lötzinn ($\varnothing 0,5$ mm) einsetzen. Als Werkzeug empfiehlt sich außerdem eine Pinzette mit sehr feiner Spitze, mit der die SMD-Bauteile gut fixiert werden können. Die Bestückungsarbeiten sind anhand der Stückliste

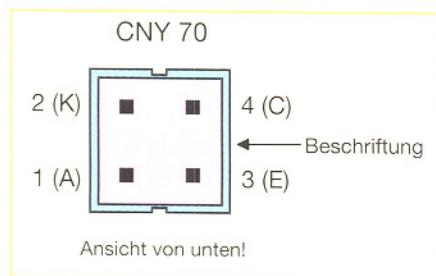


Bild 4: Anschlussbelegung CNY 70

und des Bestückungsplans durchzuführen. Wichtige Zusatzinformationen kann auch das Platinenfoto liefern.

Die SMD-Bauteile sind an der für sie jeweils gekennzeichneten Stelle auf der Platine mit einer Pinzette aufzusetzen und es ist zuerst nur ein Anschluss-Pin anzulöten. Nach Kontrolle der korrekten Position können die restlichen Anschlüsse, unter Zugabe von nicht zu viel Lötzinn, verlötet werden. Bei dem Elko und den Halbleitern ist auf die korrekte Einbaulage bzw. Polung zu achten. Der Pluspol der Tantal-elkos ist an der Strichmarkierung erkenn-

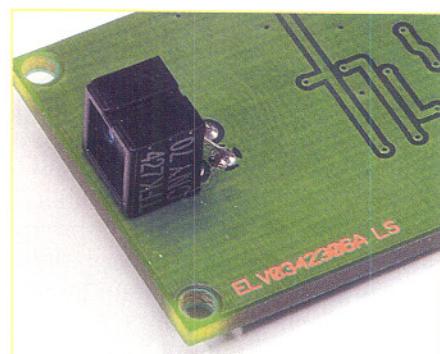


Bild 5: Befestigung des Reflexkopplers auf der Lötseite der Platine

bar. Die ICs sind durch eine abgeflachte Gehäuseseite markiert, die mit der Strichmarkierung im Bestückungsdruck korrespondieren muss.

Der Reflexkoppler vom Typ CNY 70 wird nicht auf der SMD-Bestückungsseite, sondern auf der gegenüberliegenden Platinenseite bestückt (siehe Abbildung 5). Hierbei ist auf die richtige Einbaulage (Polung) zu achten. Eine genaue Anschlussbelegung ist in Abbildung 4 dargestellt. Bei Bedarf kann man den CNY 70 auch abgesetzt von der Platine montieren.

Zum Abschluss der Nachbauarbeiten erfolgt eine sorgfältige Sichtkontrolle auf exakte Bestückung und eventuelle Lötbrücken.

Inbetriebnahme

Wie bereits erwähnt, ist zur Spannungsversorgung eine Gleichspannung erforderlich, die im Bereich von 8 V bis 18 V liegen sollte. Auch ein Betrieb an Wechselspannung (8 V – 16 V~) ist möglich, hierzu muss ein Gleichrichter, bestehend aus vier Dioden und einem Elko, vorgeschaltet werden (siehe Abbildung 6).

Die Reichweite der Lichtschranke ist im Wesentlichen vom Reflexionsgrad des Gegenstandes abhängig, auf den die Lichtschranke reagieren soll. Eine matte schwarze Oberfläche reflektiert nur sehr wenig Licht, hingegen reflektiert eine helle oder metallische Oberfläche sehr gut.

Wird die Schaltung in sehr heller Umgebung eingesetzt, kann unter Umständen der Fototransistor im CNY 70 bei direkter Lichtstrahlung übersteuern. In diesem Fall kann man experimentell den Widerstand R 12 bis auf einen Wert von ca. 4,7 k Ω verkleinern, bis sich ein zufrieden stellen des Schaltverhalten einstellt.

An den Open-Collector-Ausgang kön-

Stückliste: Mini-Reflexlightschranke

Widerstände:

470 Ω /SMD/1206	R1, R9
1 k Ω /SMD/1206	R5
2,2 k Ω /SMD/1206	R10
10 k Ω /SMD/1206	R3, R7
47 k Ω /SMD/1206	R4, R12
220 k Ω /SMD/1206	R11
1 M Ω /SMD/1206	R6
SMD-Trimmer, 50 k Ω	R2
SMD-Trimmer, 1 M Ω	R8

Kondensatoren:

10 nF/SMD/1206	C2
47 nF/SMD/1206	C1
100 nF/SMD/1206	C5, C8
1 μ F/SMD/1206	C7
1 μ F/20 V/tantal/SMD	C3
2,2 μ F/20 V/tantal/SMD	C4
10 μ F/10 V/SMD/tantal	C9
22 μ F/16 V/SMD/tantal	C6

Halbleiter:

Opto-Reflexkoppler CNY 70	IC1
NE567/SMD	IC2
ICM7555/SMD/S08	IC3
78L05/SMD	IC4
BC858C	T1
BC848C	T3
LL4148	D1, D3
LED, SMD, rot	D2

nen verschiedene Verbraucher, wie in Abbildung 6 beispielhaft gezeigt, angeschlossen werden, z. B. Relais, LEDs usw. Soll ein Relais angesteuert werden, richtet sich die erforderliche Relaisspannung nach der Höhe der Betriebsspannung.

Die Befestigung der Platine erfolgt am Einsatzort über die vier Befestigungslöcher in den Ecken.

ELV


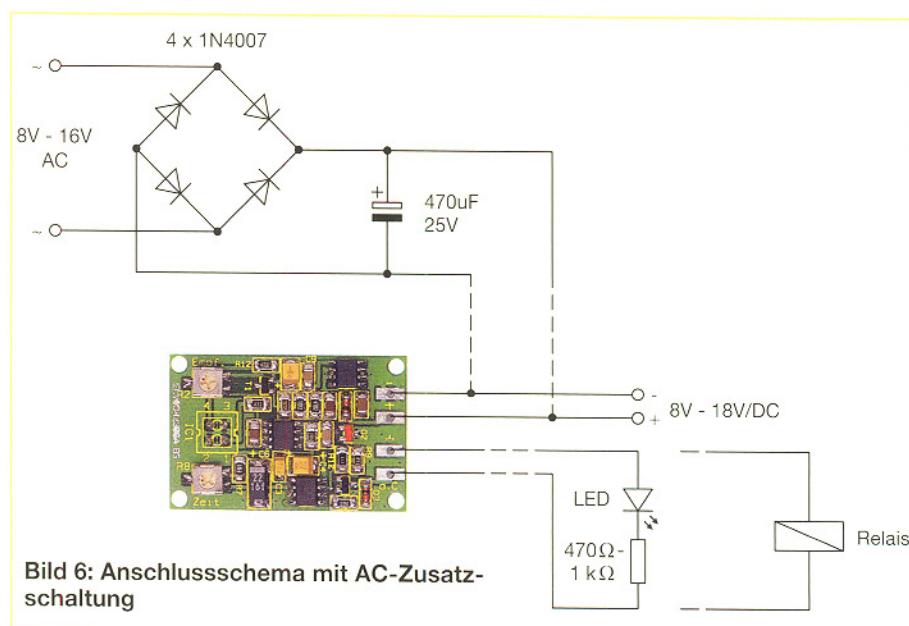


Bild 6: Anschlusschema mit AC-Zusatzschaltung

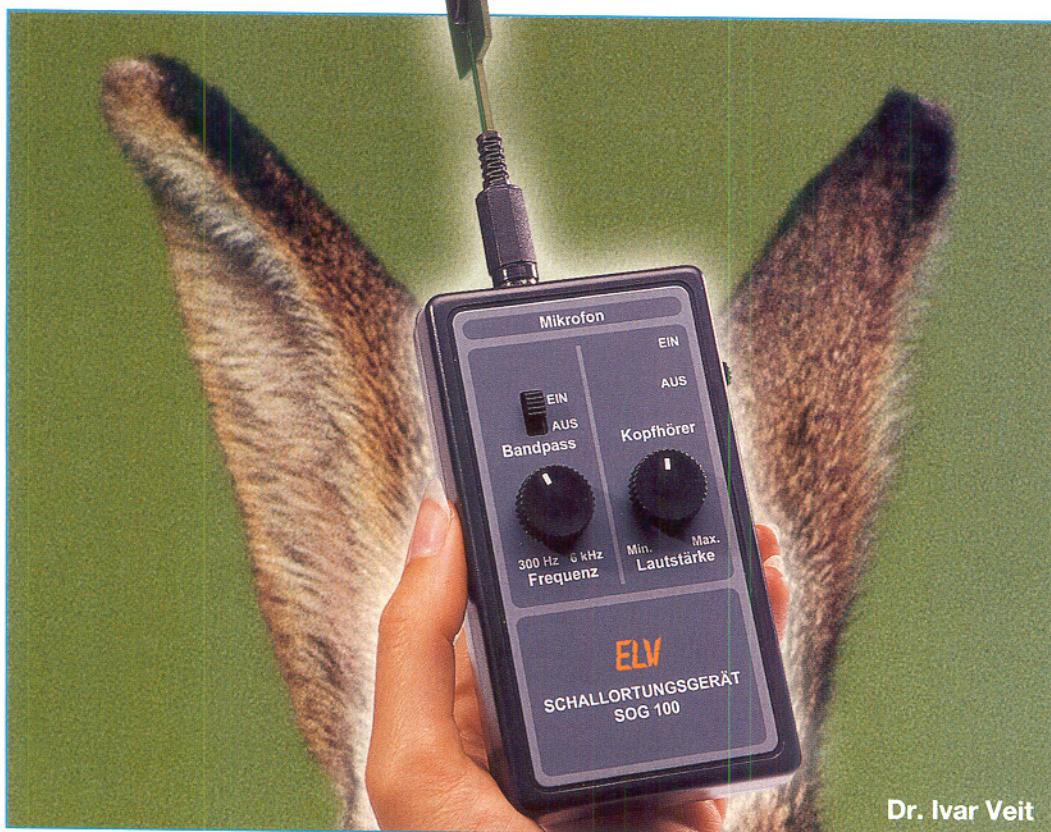

Dr. Ivar Veit

Schallortungsgerät SOG 100

Das Schallortungsgerät ist eine sehr einfache elektroakustische Möglichkeit zur genauen Ortung von störenden Schallquellen.

Der zuverlässigste Sensor für Schall ist immer noch unser Gehör. Auch im Tierreich ist das Gehör ein sehr wichtiges Organ zum Überleben, es warnt vor drohenden Gefahren.

Es ist daher naheliegend, auch beim nachfolgend beschriebenen Verfahren das menschliche Gehör als entscheidenden Indikator bei der Ortung störender Schallquellen einzubeziehen.

Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip ist relativ einfach: Die Ortung einer Schallquelle erfolgt im Allgemeinen durch eine „Peilung“ von mindestens zwei verschiedenen Standorten aus. Das Ziel dieses Vorgehens besteht darin, die Richtung festzustellen, aus der der Schall den gewählten Standort erreicht. Die ermittelte Richtung wird dann

Technische Daten: SOG 100

Mikrofon-Richtcharakteristik:
bidirektional (Achtercharakteristik)
Frequenzbereich: 40 Hz bis 12 kHz
Bandpassfilter:

- Mittenfrequenz: 300 Hz bis 6 kHz
- Bandbreite: ca. 160 Hz @ 1 kHz
- Spannungsversorgung:

9-V-Blockbatterie 6LR61

Batterielebensdauer: ca. 20 h
Abm. (B x H x L): .. 68 x 32 x 200 mm

als Gerade in einem Lageplan der betreffenden Umgebung eingetragen. Die Wiederholung dieses Peilvorgangs von einem zweiten Standort aus ergibt eine weitere Gerade, die ebenfalls in dem Lageplan eingezeichnet wird. Der Schnittpunkt der beiden Geraden ergibt schließlich den Ort der gesuchten Schallquelle. Voraussetzung für eine fehlerfreie Peilung ist allerdings

das Vermeiden von störenden Reflexionen an umliegenden Wänden, Häusern o. Ä.

Zur geräteseitigen Feststellung der Richtung, aus der der Schall an einem Empfangsort eintrifft, benötigt man ein Mikrofon bzw. ein Mikrofonegebilde, das eine extrem scharf ausgeprägte Richtcharakteristik besitzt. Am besten geeignet für solche Aufgaben sind Mikrofone mit

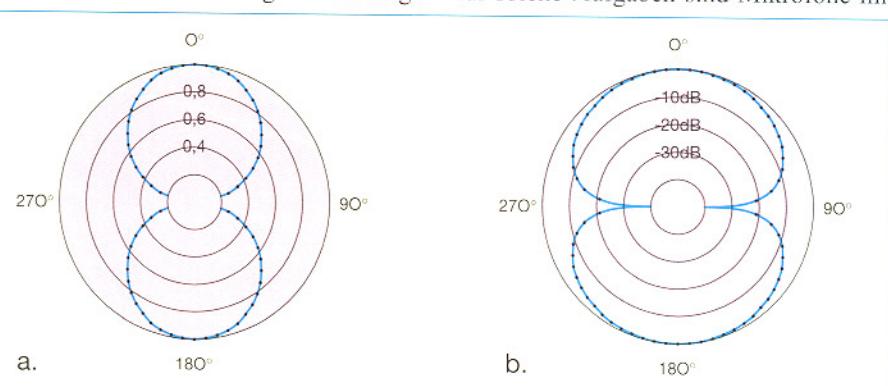


Bild 1: Achtercharakteristik im Polardiagramm mit linearer (a.) und mit logarithmischer (dB-)Teilung (b.).

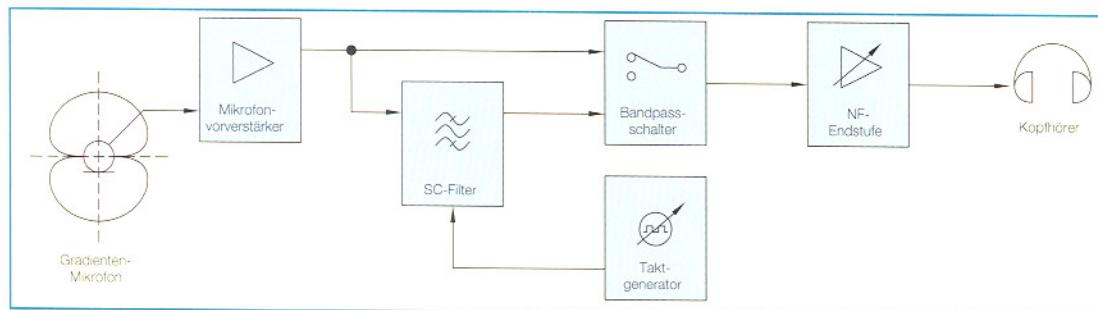


Bild 2: Blockschaltbild des SOG 100

einer so genannten Achtercharakteristik: ihre Richtcharakteristik hat die Gestalt der Ziffer „8“, siehe Abbildung 1 a. Beim Übertragen dieser Richtcharakteristik in ein logarithmisch geteiltes Polardiagramm ergibt sich dann die in Abbildung 1 b gezeigte Form. In dieser Darstellung fallen die beiden besonders scharf ausgeprägten Minima bei 90° und bei 270° auf. Diese sind es denn auch, die man zu sehr genauen Peilungszwecken ausnutzt. Die jeweils um 90° versetzten Maxima bei 0° und bei 180° haben dagegen einen so flachen Verlauf, dass sie für Peil- und Ortungszwecke völlig ungeeignet sind.

In der professionellen Praxis werden Schallortungen nicht selten mit sehr aufwändigen und somit teuren Geräten durchgeführt, z. B. mit Schallintensitäts-Messgeräten, deren wichtigste Bestandteile ein Zweikanal-Frequenzanalysator und eine so genannte Schallintensitäts-Messsonde mit achtförmiger Richtcharakteristik sind. Eine solche Intensitätssonde besteht im Allgemeinen aus zwei sehr sorgfältig ausgesuchten und einander in einem bestimmten Abstand (Δr) gegenüberliegenden, ungerichtet Schall aufnehmenden Einzelmikrofonen. Von den elektrischen Signalspannungen, die die beiden Mikrofone bei Beschallung abgeben, wird in der nachgeschalteten aufwändigen und teuren Messgeräte-Elektronik unter anderem auch die Spannungsdifferenz (Δv) gebildet. Diese Differenzspannung ist ein direktes Maß für den so genannten Schalldruck-Gradienten $grad p$, d. h. für das Schalldruckgefälle $\Delta p/\Delta r$ entlang der x-Achse (= Verbindungsachse zwischen den beiden Mikrofonen).

Mikrofone, bzw. Mikrofonanordnungen, die nur auf den Druckgradienten reagieren, bezeichnet man daher auch als Gradienten-Empfänger oder Gradienten-Mikrofone. Sie empfangen den Schall, wie schon gesagt, gerichtet, und zwar mit einem sehr scharfen Empfindlichkeitsminimum senkrecht zur x-Achse, siehe Abbildung 1b.

Komplette Schallintensitäts-Messgeräte, mit denen man neben der Schallintensität und dessen Frequenzspektrum u. a. auch noch andere für die Akustik relevante Größen messen kann (z. B. Schalldruck und Schallschnelle), haben verständlicherweise ihren Preis – er ist weit im vierstelligen Euro-Bereich einzuordnen.

Sucht man dagegen nach einem Gerät, mit dem man statt der Ermittlung präziser Messwerte lediglich eine Peilung und somit nur eine Richtungsbestimmung vornehmen möchte und das zudem auch noch möglichst preiswert ist, so kommt man an dem neuen ELV-Schallortungsgerät nicht vorbei.

Blockschaltbild

Das in Abbildung 2 dargestellte Blockschaltbild zeigt die einzelnen Schaltungsteile eines einfachen, analog arbeitenden Peilgerätes. Es besteht im Prinzip aus dem schallempfängenden Richtmikrofon mit Achtercharakteristik (Gradienten-Mikrofon), einem ganz normalen (Mikrofon-) Vorverstärker und einem Kopfhörer-Verstärker mit angeschlossenem Kopfhörer. Optional kann der Signalweg auch aufgetrennt werden, um ein manuell abstimmbar Bandpass-Filter einzuschleifen. Das

Filter dient dann dazu, sich bei tonalen Schallquellen noch besser auf den zu ortenden Schall konzentrieren zu können, ohne dabei von anderen Geräuschen irritiert zu werden.

Zunächst zum wichtigsten Bestandteil, dem Mikrofon: Einleitend wurde schon dargelegt, dass zur optimalen Lösung der anstehenden Aufgabe ein Richtmikrofon mit Achtercharakteristik erforderlich ist. Bei der Intensitätssonde erreicht man dieses Ziel mit Hilfe zweier Einzelmikrofone. Es geht aber auch einfacher, nämlich mit einem einzigen Mikrofon mit nur einer (!) Membran, aber zwei gleichartigen Schall-einlassöffnungen zu beiden Seiten derselben. Auch so erhält man ein Gradienten-Mikrofon. Schallempfänger dieser Art werden als relativ preiswerte Elektret-Mikrofone auf dem Markt angeboten. Hersteller sind beispielsweise Panasonic (Typ: WM-66), BSE (Typ: NB27) oder auch Sennheiser in Deutschland mit der Kapsel KE10-921-2.

Den Frequenzgang eines solchen Elektret-Mikrofons zeigt Abbildung 3. Der Empfindlichkeitsunterschied zwischen frontalem und seitlichem Schalleinfall beträgt hier mehr als 20 dB. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Für den Peilvorgang wichtig ist lediglich das sehr scharf ausgeprägte Minimum der Richtcharakteristik bei seitlicher Beschallung (rote Kurve). Die Empfindlichkeit bei 1 kHz beträgt hier ca. -67 dB (re 1 V/Pa), bzw. 0,45 mV/Pa. Interessant, wenn auch nicht entscheidend für den Peilungsvorgang, ist der hier gut erkennbare und für alle Gradienten-Mikrofone typische Abfall des Frequenzgang-

Bild 3: Typischer Frequenzgang einer Elektret-Mikrofonkapsel mit Achtercharakteristik, Schalleinfallswinkel 0° bzw. 180° (grün) und Einfallsinkel 90° bzw. 270° (rot)

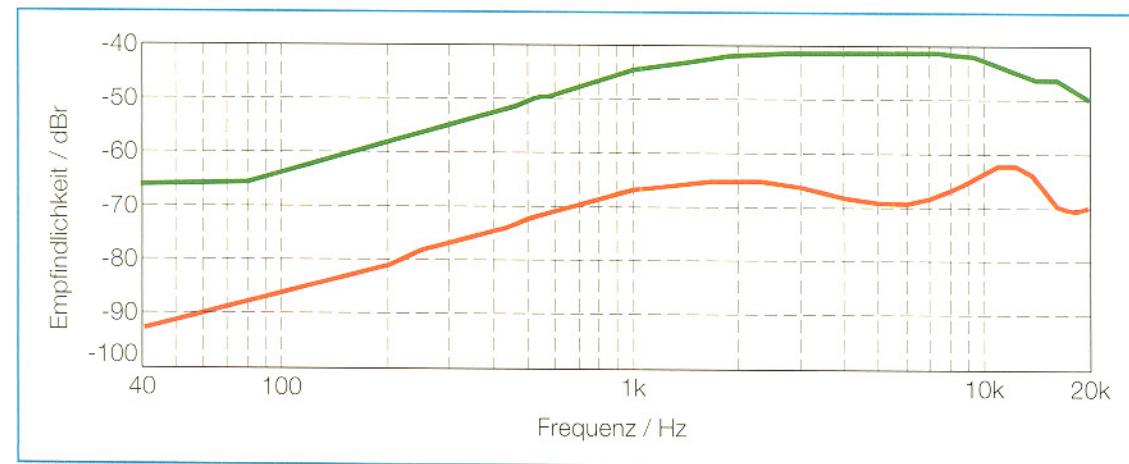




Bild 4: Ansicht des Elektret-Mikrofones mit Achtercharakteristik vom Typ NB 27

ges nach tiefen Frequenzen (ω -Gang), den man im Bedarfsfalle mühelos mittels eines RC-Netzwerkes auch linearisieren kann.

Wie schon im einleitenden Abschnitt ausgeführt wurde, kann man eine Achtercharakteristik auch mit zwei separaten, sich („face-to-face“) gegenüberstehenden und ungerichtet Schall empfangenden Einzel-mikrofonen erreichen. Wie man das mit relativ einfachen Mitteln bewerkstelltigt, soll an dieser Stelle der Vollständigkeit halber ergänzend beschrieben werden. Zunächst werden die beiden Mikrofone 1 und 2 in einem bestimmten Abstand Δr (z. B.: 4 mm) zueinander fest angeordnet (siehe Abbildung 5). Die von diesen beiden Mikrofonen bei Beschallung abgegebenen Signalspannungen werden anschließend mit Hilfe eines Differenzverstärkers voneinander elektrisch subtrahiert, und man erhält am Ausgang eine Signalspannung, die nur (!) dem Schalldruckgefälle $\Delta p/\Delta r$ proportional ist. Das in Abbildung 5 gezeigte Schaltbild stellt die Prinzipschaltung für einen Differenzverstärker dar, der aber für diese Anwendung völlig ausreichend ist. Die Werte für die Widerstände R 1 und R 2 hängen von den jeweils verwendeten Mikrofonkapseln ab. Über die richtige Dimensionierung der Widerstände R 4, R 5, R 6 und R 7 findet man in der einschlägigen Literatur ausgiebig Hinweise.

Bedienung

Die Bedienung des Schallortungsgerätes ist denkbar einfach. Mit dem seitlichen Schiebeschalter wird das Gerät eingeschaltet. Ebenfalls seitlich am Gerät befindet sich die Kopfhörer-Buchse. Der hier anzuschließende Kopfhörer muss wenn möglich ein akustisch geschlossener Typ sein (z. B. Sennheiser HD265, beyerdynamic DT831, AKG K270 etc.). Ein solcher Kopfhörer schirmt besser gegen Umgebungsgeräusche ab und verhindert zusätzlich, dass sich bei hoher Verstärkung pfeifende Rückkopplungen ausbilden.

Anschließend muss die Kopfhörerlautstärke so eingestellt werden, dass das zu ortende Signal gut hörbar ist. Das Mikro-

fon muss ordnungsgemäß aufgesteckt sein und sich in senkrechter Position befinden.

Die Ortung geschieht jetzt durch das Suchen der Raumrichtung, aus der die Lautstärke des störenden Schallsignals (Störsignales) am leisesten ist. In dieser Richtung liegt dann auch die Schallquelle. Zu beachten ist dabei, dass es in geschlossenen Räumen vor allem bei sehr niederfrequenten Störsignalen zu Reflexionen an Wänden etc. kommen kann, so dass hier eine exakte Peilung durch mehrere Messungen von verschiedenen Standpunkten aus erfolgen muss. Bei einer Ortung im Freien ist noch zu bedenken, dass Windgeräusche die Peilung erschweren können. Diese lassen sich nur durch aufwändige Windschutzkappen-Konstruktionen verringern. Hierauf wurde allerdings verzichtet, da der Aufwand einer wirksamen Windschutzkappe in keinem Verhältnis zum erzielten Vorteil steht. Bis zu mittleren Windstärken ist das Gerät auch ohne Windschutz sehr gut einsetzbar.

Bandpassfilter

Wie schon erwähnt, ist das Schallortungsgerät in einen Vor- und einen Endverstärker aufgeteilt, wobei man bei Bedarf an der Verbindungsstelle zwischen beiden das abstimmbare Bandpassfilter einfügen kann. Das kann dann von Vorteil sein, wenn man mehr als eine gleichzeitig in Betrieb befindliche (vorzugsweise tonale) Störschallquelle unterschiedlicher Frequenz zu orten hat.

Das Einschleifen des Filters geschieht über den Schiebeschalter „Bandpass“. In der Position „Ein“ ist das Filter aktiv, die Filterfrequenz wird dabei über das Potentiometer „Frequenz“ vorgegeben. Der Einstellbereich erstreckt sich von 300 Hz bis ca. 6 kHz. Aufgrund der hohen Güte des Filters ergibt sich eine kleine Bandbreite (vgl. Abbildung 8). Dies hat den Vorteil, dass einzelne Störgeräusche sehr genau aus einem Signalgemisch herausgefiltert werden können. Allerdings erkauft man sich diesen Vorteil mit einer

sehr sensiblen Einstellung. Wenn das Filter eingeschaltet ist, muss durch Verändern der Filterfrequenz das Störsignal selektiert werden. Anschließend kann die Ortung, wie im folgenden praktischen Beispiel beschrieben, erfolgen. Zu beachten ist noch, dass bei extrem hoher Verstärkung und eingeschaltetem Bandpass leise Eigengeräusche des SC-Filters hörbar sind. Diese sind im normalen Betrieb jedoch nicht störend, da sie vom eigentlichen Störsignal maskiert werden.

Praktische Durchführung einer Schallquellenortung

Die Ermittlung des Ortes einer störenden Geräuschquelle erfolgt durch eine so genannte „Minimumpeilung“. Zunächst ist ein erster Standort zu wählen, von dem aus man über Peilgerät und Kopfhörer das Geräusch überhaupt erst einmal wahrnehmen versucht. Dazu kann man sowohl das Mikrofon in verschiedene Richtungen bewegen als auch die Lautstärke des empfangenen Schalls mit Hilfe des Potentiometers „Lautstärke“ in geeigneter Höhe einstellen. Ist das erfolgt, bewegt man das Mikrofon (bzw. das Schallortungsgerät) langsam und kontinuierlich, beispielsweise in einer kreisförmigen Bahn, waagerecht um den gewählten Standort herum, bis das Geräusch im Kopfhörer immer leiser wird und letztlich verschwindet, d. h. nicht mehr hörbar ist (daher: Minimumpeilung). In dieser Position wird die 90°-270°-Richtung des Mikrofons möglichst genau festgestellt und in einen Lageplan der Umgebung, in der die Geräuschquelle vermutet wird, eingetragen. Der gleiche Vorgang wird von einem angemessen weit entfernten, zweiten Standort wiederholt, wobei eine zweite Minimumrichtung ermittelt und in den gleichen Lageplan eingetragen wird. Der Schnittpunkt der beiden Geraden ergibt den Ort der gesuchten Geräuschquelle. Bei Schallquellen, die sich in größerer Höhe befinden, kann der beschriebene Peilvorgang ergänzend auch noch in vertikaler Richtung wiederholt werden.

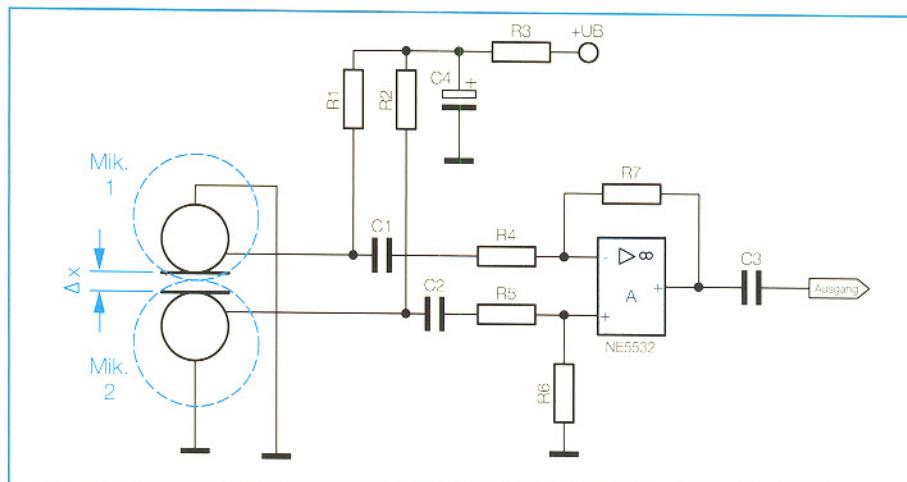


Bild 5: Schaltbild eines einfachen Differenzverstärkers zur Konstruktion eines „Richtmikrofones mit Achtercharakteristik“

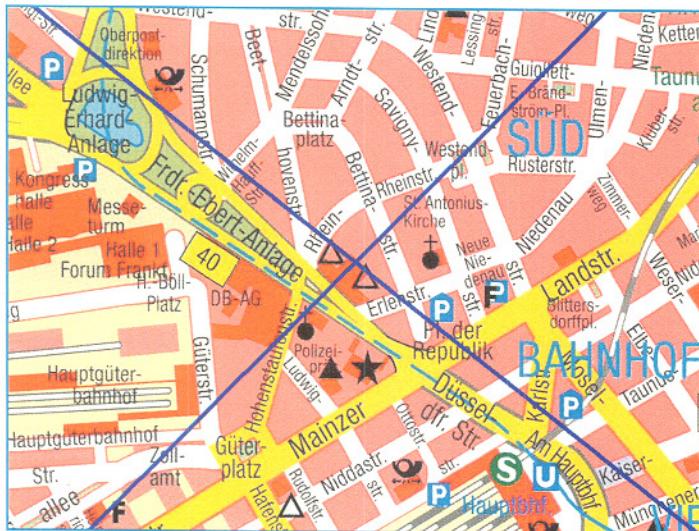


Bild 6: Lageplan einer praktisch durchgefhrten Schallquellenortung. Der Kreuzungspunkt der beiden eingetragenen Peilstrahlen ist der Ort der gesuchten Gerauschquelle.

Eine der ersten erfolgreichen Peilungen mit diesem Gerät wurde in einem sehr dicht besiedelten Stadtteil einer deutschen Großstadt durchgeführt (siehe Abbildung 6), wo ein pfeifendes Geräusch die Anwohner seit Wochen belästigte und nervte. Mehrere Versuche, die Quelle ausfindig zu machen, waren zuvor ergebnislos geblieben. Die Peilung mit dem hier beschriebenen Gerät erfolgte von zwei verschiedenen Dächern aus, die, wie sich später herausstellte, ca. 60 m bzw. 90 m von der gesuchten Geräuschquelle entfernt waren. Durch die Wahl der Standorte hoch oben in luftiger Höhe wurden von vornherein irreführende Reflexionen an Hauswänden oder Straßenschluchten vermieden. Als Geräuschquelle entpuppte sich schließlich eine in Dachhöhe befindliche Rohröffnung, die dort zu Entlüftungszwecken mündete und durch den hindurchströmenden Luftstrom wie eine Pfeife angeregt wurde.

Dieses Ortungsverfahren mit Hilfe des ELV-Schallortungsgerätes SOG 100 ist im Grunde genommen sehr einfach in der Handhabung und dennoch sehr zielsicher.

Schaltung

Wichtigstes Bauelement in der in Abbildung 7 dargestellten Schaltung des Schallortungsgerätes ist das Mikrofon MIC 1. Der hier eingesetzte Typ NB 27 besitzt die für diesen Anwendungsfall so wichtige bidirektionale Richtcharakteristik (vgl. Abbildung 1). Elektrisch gesehen, ist das Mikrofon ein normales Elektret-Mikrofon und benötigt für den Betrieb somit eine Spannungsversorgung. Dabei ist das Mikrofon intern so aufgebaut, dass Spannungsversorgung und Signalausgang über einen Anschluss-Pin erfolgen (Abbildung 4, Pin-Nr. 2). Als „Arbeitswiderstand“ für den mikrofoninternen Verstärker fungiert der Widerstand R 1. Das vom Mikrofon kommende NF-Signal gelangt dann über C 1 kapazitiv entkoppelt auf

den folgenden Vorverstärker IC 1 B. Da das Gerät mit unipolarer Betriebsspannung arbeitet, ist es notwendig, den Operationsverstärker mit einer entsprechenden künstlichen Masse an Pin 5 zu betreiben. Die hier anliegende Spannung wird über R 3 und R 5 erzeugt und dient auch als Basis für die Mikrofonversorgung.

Der Ausgang des Vorverstärkers ist dann auf den Schalter S 1 geführt. In der gezeichneten Stellung ist der abstimmbare Bandpass aktiv, ansonsten geht das Mikrofonsignal ungefiltert direkt auf den nachfolgenden Pufferverstärker IC 1 A. Dieser arbeitet im Gegensatz zum Mikrofon-Vorverstärker nur mit einem kleinen Verstärkungsfaktor ($V = 2$).

Im Signalweg folgt dann die NF-Endstufe, die die Ansteuerung des Kopfhörers übernimmt. Der integrierte Verstärker IC 2 besitzt einen Differenzausgang, womit er in der Lage ist, 1 W Ausgangsleistung bei 6 V Betriebsspannung zu liefern. Die volle Leistungsreserve muss bei Kopfhöreranwendungen allerdings nicht ausgeschöpft werden: Kopfhörer haben meist eine Nennbelastbarkeit von einigen hundert Milliwatt, die aufgrund des vergleichsweise hohen Innenwiderstandes hier auch nicht überschritten wird. Der Widerstand R 13 sorgt bei niederohmigen Kopfhörern zusätzlich für einen Überlastungsschutz.

Die Einstellung der Lautstärke erfolgt bei dieser Endstufe mittels einer an Pin 4 anliegenden DC-Spannung. Dank einer internen Stromquelle genügt hier die einfache Beschaltung mit einem Potentiometer, um die Lautstärke-Einstellung zu realisieren.

Der Signalweg für den nicht gefilterten Schaltungsteil ist damit schon beschrieben. Ist es notwendig, den Frequenzgang schmalbandig einzuschränken, um z. B. einzelne Störer besser orten zu können, kann mittels des Umschalters S 1 ein Bandpass zugeschaltet werden. In diesem Fall geht

das Signal vom Ausgang des Filters (IC 4) auf den Pufferverstärker (IC 1 A).

Um ein möglichst einfach aufgebautes, abstimmbares Filter zu erhalten, ist ein so genanntes SC-Filter (switched-capacitor filter) implementiert. Bei einem solchen Filter wird mit Hilfe von geschalteten Kapazitäten und deren Auf- bzw. Umladung ein Filterverhalten erzeugt. Der hier verwendete Baustein LT 1067 (IC 4) des Herstellers Linear Technology besitzt zwei unabhängige Filterblöcke, die jeweils ein Filter 2. Ordnung realisieren können. Die hier gezeigte Schaltung und Dimensionierung ergibt insgesamt einen Bandpass 4. Ordnung mit Butterworth-Verhalten. In Abbildung 8 ist der Frequenzgang des SC-Filters bei unterschiedlichen Mittenfrequenzen (300 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 3 kHz und 6 kHz) dargestellt.

Die Abstimmung erfolgt bei einem solchen SC-Filter sehr elegant über eine Taktänderung. An Pin 16 des Filterbausteines muss die Taktfrequenz vorgegeben werden. Bei dem hier aufgebauten Bandpass liegt die Mittenfrequenz immer bei 1/100 der Taktfrequenz. Um beispielsweise den Bandpass auf 1 kHz abzustimmen, muss das Taktsignal eine Frequenz von 100 kHz haben.

Als Lieferant für das Taktignal dient der Timerbaustein IC 3. Dieses IC ist ein Derivat des weit verbreiteten Timers NE 555. In der hier gezeigten Schaltung arbeitet das IC als Taktgenerator, wobei die Taktfrequenz über die Widerstände R 24 bis R 26 und den Kondensator C 15 definiert ist. Mit Hilfe des Widerstandstrimmers R 26 erfolgt dann auch die Einstellung der Frequenz des Ausgangssignals. In der hier gezeigten Dimensionierung lassen sich Frequenzen zwischen 30 kHz und 600 kHz einstellen, womit die Mittelfrequenzen des Bandpasses von 300 Hz bis 6 kHz variieren. Auf der ELV-Internetseite steht die Simulation dieser Taktgeneriererzeugung zum Download bereit.

<http://www.elvjournal.de>


Damit die Filterbaugruppe im deaktvierten Zustand nicht unnötig die Batterie belastet, wird die Betriebsspannung von Filter- und Taktgenerator-JC über die zweite Ebene des Schalters S 1 geschaltet. Somit liegen die Spannungen U_F und U_A nur an, wenn auch das Filter aktiv ist. Ansonsten schaltet S 2 die gesamte Betriebsspannung ein und aus.

Nachbau

Der Nachbau der Schaltung gliedert sich in zwei Teile: den Aufbau der Mikrofonplatine und die Bestückung der Basisplatine mit Gehäuseeinbau. Die Mikrofon-

Bild 7: Schaltbild des SOG 100

Mikrofon-Vorverstärker

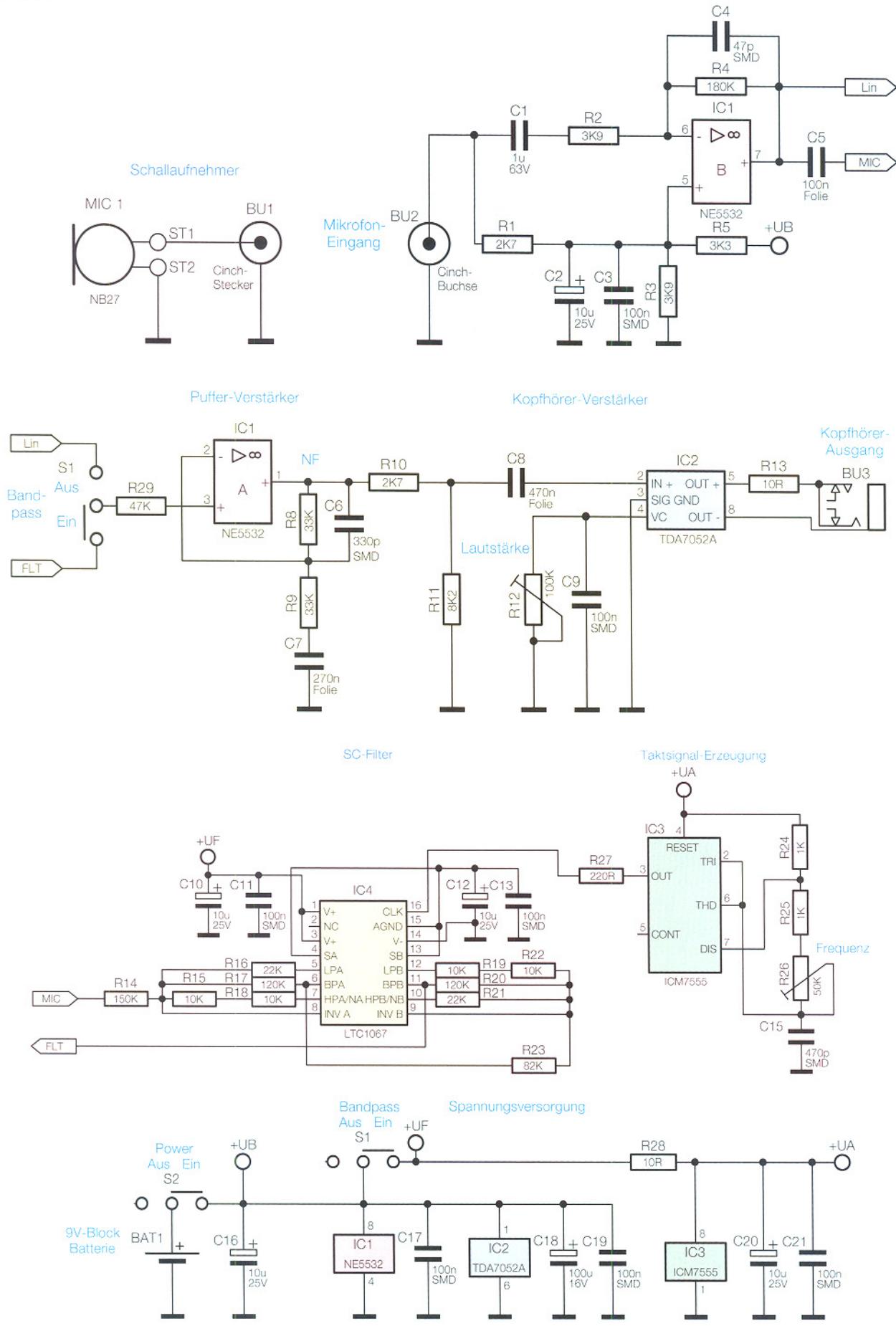

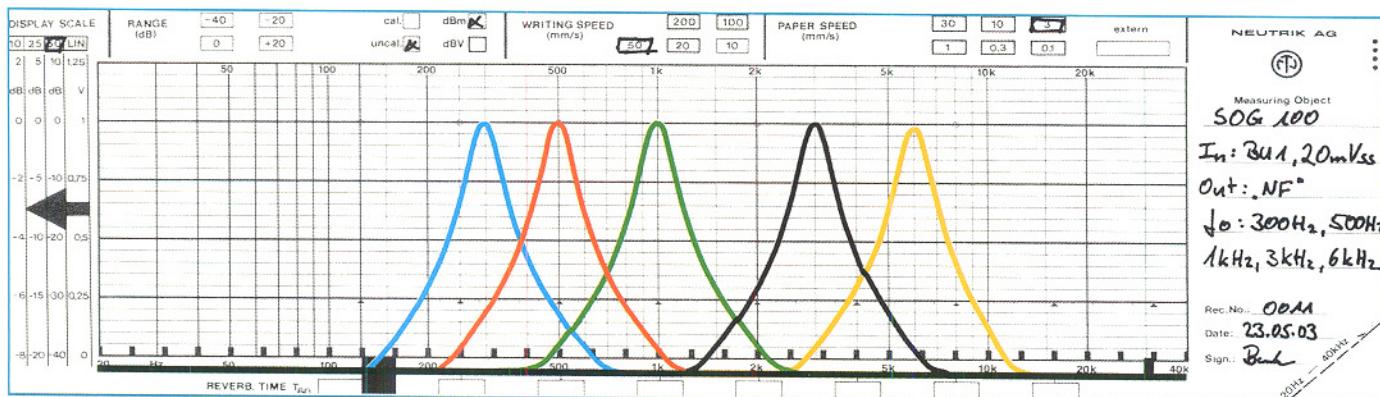



Bild 8: Frequenzgang des SC-Filters bei unterschiedlichen Mittenfrequenzen

platine hat hier die Aufgabe, das Mikrofon mechanisch aufzunehmen und elektrisch zu kontaktieren, wobei die Basisplatine die gesamte Auswerteelektronik trägt. Grundsätzlich erfolgt die Bestückung anhand des Bestückungsdruckes und der Stückliste, wobei aber auch die dargestell-

zuvor das Mikrofon so gedreht werden, dass sich der GND-Anschluss (Abbildung 4, Pin Nr. 1) oberhalb der Lötfläche ST 2 befindet. Mit zwei 12 mm langen Feindrähten (0,3 mm Durchmesser), die auf beiden Seiten ca. 1 mm abisoliert werden, erfolgt die Verbindung zwischen den Mikrofonanschlüssen und den zugehörigen Lötspuren. Der Masseanschluss des Mikrofones (Abbildung 4, Pin Nr. 1) ist an ST 2 anzulöten (Abbildung 9 [5]), der Signalanschluss (Abbildung 4, Pin Nr. 2) wird mit ST 1 verbunden (Abbildung 9 [6]). Beim Löten ist besondere Vorsicht geboten, zu langes bzw. zu heißes Löten am Mikrofon ist zu vermeiden.

Vor dem Anlöten des Cinch-Steckers ist zunächst die Kappe (2) auf die Platine aufzuschlieben. Danach ist das Steckerteil (1) so vorzubereiten, dass die Platine anschließend mittig im Stecker liegt. Die beiden Laschen des Masseanschlusses fassen dabei in die vorgesehenen Ausparungen, während der „heiße Anschluss“ mittig auf der vorderen Lötfläche aufliegt. Nach dem Ausrichten der Platine sind dann alle Anschlüsse sorgfältig zu verlöten. Wie der spätere Aufbau auszusehen hat und genaue Details sind der Abbildung 10 zu entnehmen. Mit dem Aufschrauben der Kappe wird der Aufbau der Mikrofonplatine abgeschlossen.

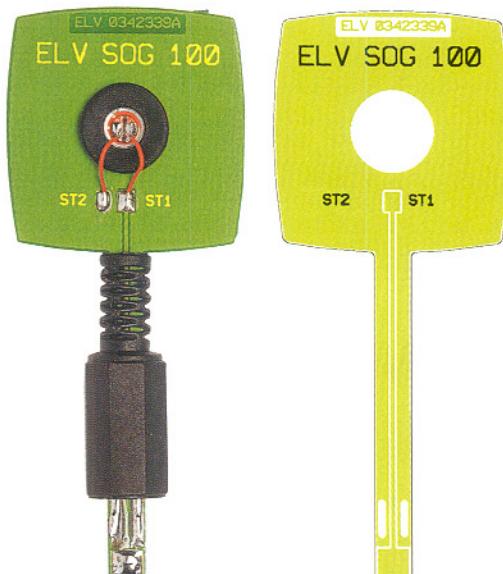ten Platinenfotos und Detailaufnahmen hilfreiche Zusatzinformationen liefern.



Ansicht der fertig bestückten Mikrofonplatine mit zugehörigem Bestückungsdruck

Mikrofonplatine

Im ersten Schritt erfolgt die Montage des Mikrofones. Die Abbildung 9 zeigt Details zum Aufbau der Platine. Zunächst wird die Montagetülle (7) in die Bohrung der Platine (9) eingesetzt. Der Tüllen kommt hier eine besondere Bedeutung zu: Sie muss für einen stabilen Halt des Mikrofones sorgen, gleichzeitig aber recht flexibel sein, um den vom Gehäuse des Basisgerätes kommenden Körperschall zu absorbieren.

Nachdem das Mikrofon in die Tüllen eingepresst wurde, erfolgt der elektrische Anschluss des Mikrofones. Um ein Kreuzen der Anschlussleitungen zu vermeiden, sollte

Basisplatine

Die 59 x 70 mm messende Basisplatine ist als doppelseitige Platine mit Mischbestückung ausgeführt. Alle Bauteile, sowohl die bedrahteten als auch jene in SMD-Bauform, sind auf der Bestückungsseite zu montieren.

Im ersten Schritt sind zunächst alle SMD-Teile zu bestücken: Begonnen wird mit dem Einlöten der Widerstände und Kondensatoren. Anschließend folgen die beiden SMD-ICs IC 3 und IC 4. Hierbei ist unbedingt die richtige Polung sicherzustellen. Diese ist hier durch die abgeschrägte Kante des IC-Gehäuses gegeben, die im Bestückungsdruck mit einer zusätzlichen Linie im Symbol gekennzeichnet ist.

Sind die SMD-Bauteile so weit bestückt, folgt der Einbau der bedrahteten Bauelemente, beginnend mit dem Einbau der Widerstandstrimmer. Bei der Bestückung der Kondensatoren ist bei den Elektrolyt-Typen unbedingt die korrekte Polarität zu beachten.

Damit die Gehäusemontage später keine Probleme bereitet, kommt es beim Einbau der Buchsen und Schiebeschalter auf eine sorgfältige Ausrichtung der Bauteile an. Außerdem müssen die Teile flach auf der Platine aufliegen, bevor sie verlötet werden. Mit dem Anlöten des Batterieclips in Position BAT 1 (rot an „+“, schwarz an „-“) sind dann die Bestückungsarbeiten an den Platinen abge-

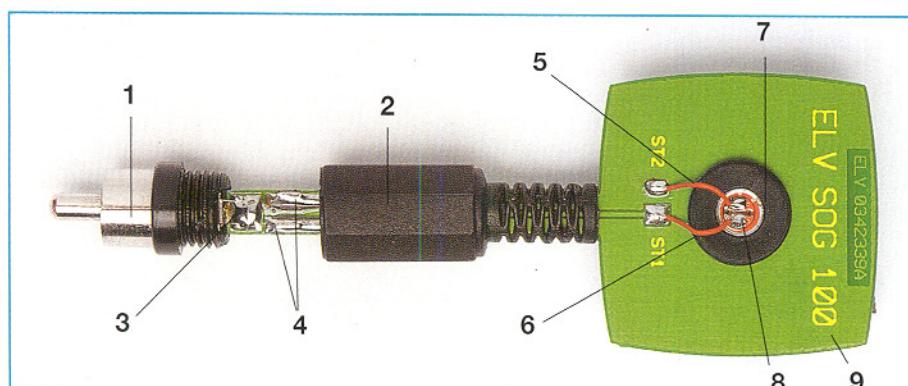


Bild 9: Detailfoto der fertig aufgebauten Mikrofonplatine

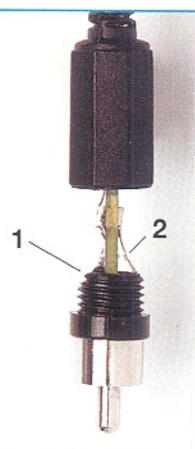


Bild 10: Detailfoto zum Anlöten des Cinch-Steckers

schlossen. Nach einer Kontrolle hinsichtlich Löt- und Bestückungsfehler kann der Einbau ins Gehäuse erfolgen.

Gehäuseeinbau und Inbetriebnahme

Zur Vorbereitung sind zunächst die beiden Steckachsen in die Potentiometer einzustecken. Damit die Batterie später fest im Batteriefach liegt, muss dann der Schaumstoff von innen in das entsprechende Fach der Gehäuseoberhalbschale geklebt werden. Die Platine ist anschließend so in die Gehäuseunterhalbschale zu legen, dass die Buchsen und Schalter in die entsprechenden Aussparungen einpassen. Nach dem Ausrichten fixieren vier Knopfschrauben 2,2 x 6,5 mm die Platine in ihrer Lage. Da das Gerät keine Abgleichpunkte besitzt, kann das Gehäuse eigentlich schon durch das Aufsetzen und Verschrauben des Gehäuseoberteiles geschlossen werden. Der ambitionierte Elektroniker kann sich noch mit ein paar kleinen Messungen in der Schaltung von deren Funktionsfähigkeit überzeugen: Bei aufgestecktem Mikrofon und angeschlossener Batterie können beispielsweise die Gleichspannungspegel an den beiden Operationsverstärker-Ausgängen geprüft werden. Am Ausgang von IC 1 B (Pin 7) muss sich je nach Streuung der Mikrofon-

Stückliste: Schallortungsgerät SOG 100

Widerstände:

10 Ω /SMD	R13, R28
220 Ω /SMD	R27
1 k Ω /SMD	R24, R25
2,7 k Ω /SMD	R1, R10
3,3 k Ω /SMD	R5
3,9 k Ω /SMD	R2, R3
8,2 k Ω /SMD	R11
10 k Ω /SMD	R15, R18, R19, R22
22 k Ω /SMD	R16, R21
47 k Ω /SMD	R29
33 k Ω /SMD	R8, R9
82 k Ω /SMD	R23
120 k Ω /SMD	R17, R20
150 k Ω /SMD	R14
180 k Ω /SMD	R4
PT15, liegend, 50 k Ω	R26
PT15, liegend, 100 k Ω	R12

Kondensatoren:

47 pF/SMD	C4
330 pF/SMD	C6
470 pF/SMD	C15
100 nF/250V	C5
100 nF/SMD	C3, C9, C11, C13, C17, C19, C21
270 nF/100 V	C7
470 nF/100 V	C8
1 μ F/63 V/MKT	C1
10 μ F/25 V	C2, C10, C12, C16, C20

parameter eine Spannung im Bereich von 3,9 V bis 4,6 V einstellen. In der Schalterstellung „Bandpass Aus“ liegt die am Ausgang von IC 1 A (Pin 1) anliegende Spannung im gleichen Bereich. Bei eingeschaltetem Bandpassfilter ändert sich die Spannung am Ausgang von IC 1 A auf ca. 4,5 V. In dieser Schalterstellung kann dann auch die Funktionsfähigkeit des Taktgenerators rund um IC 3 verifiziert werden.

Am Ausgang Pin 3 lässt sich mit einem Oszilloskop ein Rechtecksignal im Frequenzbereich von ca. 30 kHz bis ca. 600 kHz, je nach Stellung von R 26, messen. Liegen die Messwerte im vorgegebenen Bereich, so kann davon ausgegangen werden, dass die gesamte Schaltung einwandfrei arbeitet.

100 μ F/16 V C18

Halbleiter:


NE5532	IC1
TDA7052A	IC2
ICM7555/SMD	IC3
LT1067/SMD	IC4

Sonstiges:


Cinch-Stecker, schwarz	BU1
Cinch-Einbaubuchse, print	BU2
Klinkenbuchse, 3,5 mm, stereo, print	BU3
Schiebeschalter, 2 x um, print	S1
Schiebeschalter, 2 x um, winkelprint	S2
9-V-Batterieclip	BAT1
Mikrofon NB27	MIC1
2 Trimmer-Steckachsen, 11,7 mm	
2 Aufsteckdrehknöpfe, ø 16,5 mm, schwarz	
4 Knopfschrauben, 2,2 x 6,5 mm	
1 Schaumstoffstück, selbstklebend, 40 x 20 x 10 mm	
1 Kabel-Durchführungsstüle, 6 x 8 x 12 x 1,5 mm	
3 cm Wire-Wrap-Leitung, grün	
1 Gehäuse mit Batteriefach, schwarz, Typ 6060, bearbeitet und bedruckt, komplett	


nen Bereich, so kann davon ausgegangen werden, dass die gesamte Schaltung einwandfrei arbeitet.

Zum Abschluss des Nachbaus ist das Gehäuse zu schließen. Der Deckel ist entsprechend aufzusetzen und mit den zugehörigen Knopfschrauben zu befestigen. Abschließend werden die beiden Knöpfe der Potentiometer aufgesteckt und bei Bedarf mit je einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Nach dem Einsetzen der Batterie und dem Aufstecken des Mikrofones ist das Gerät einsatzbereit und kann beim Auffinden von störenden Schallquellen wertvolle Hilfe leisten.

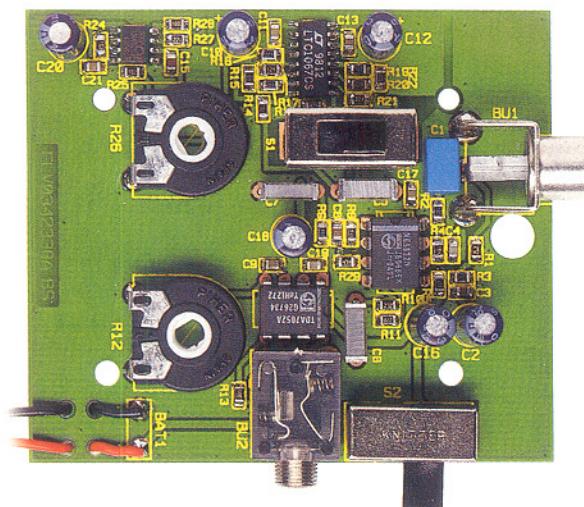

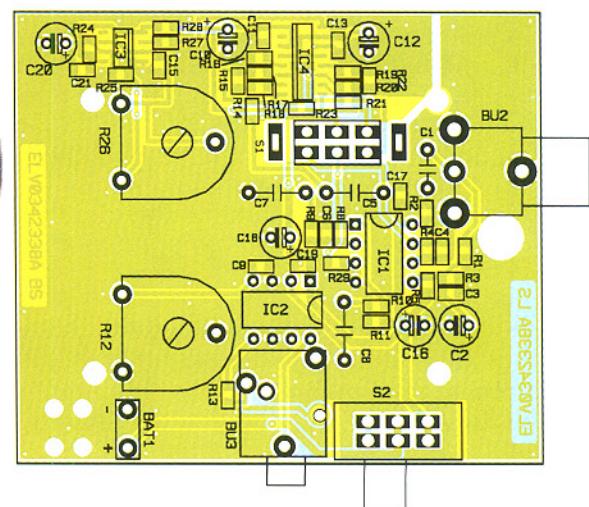Ansicht der fertig bestückten Basisplatine mit zugehörigem Bestückungsdruck



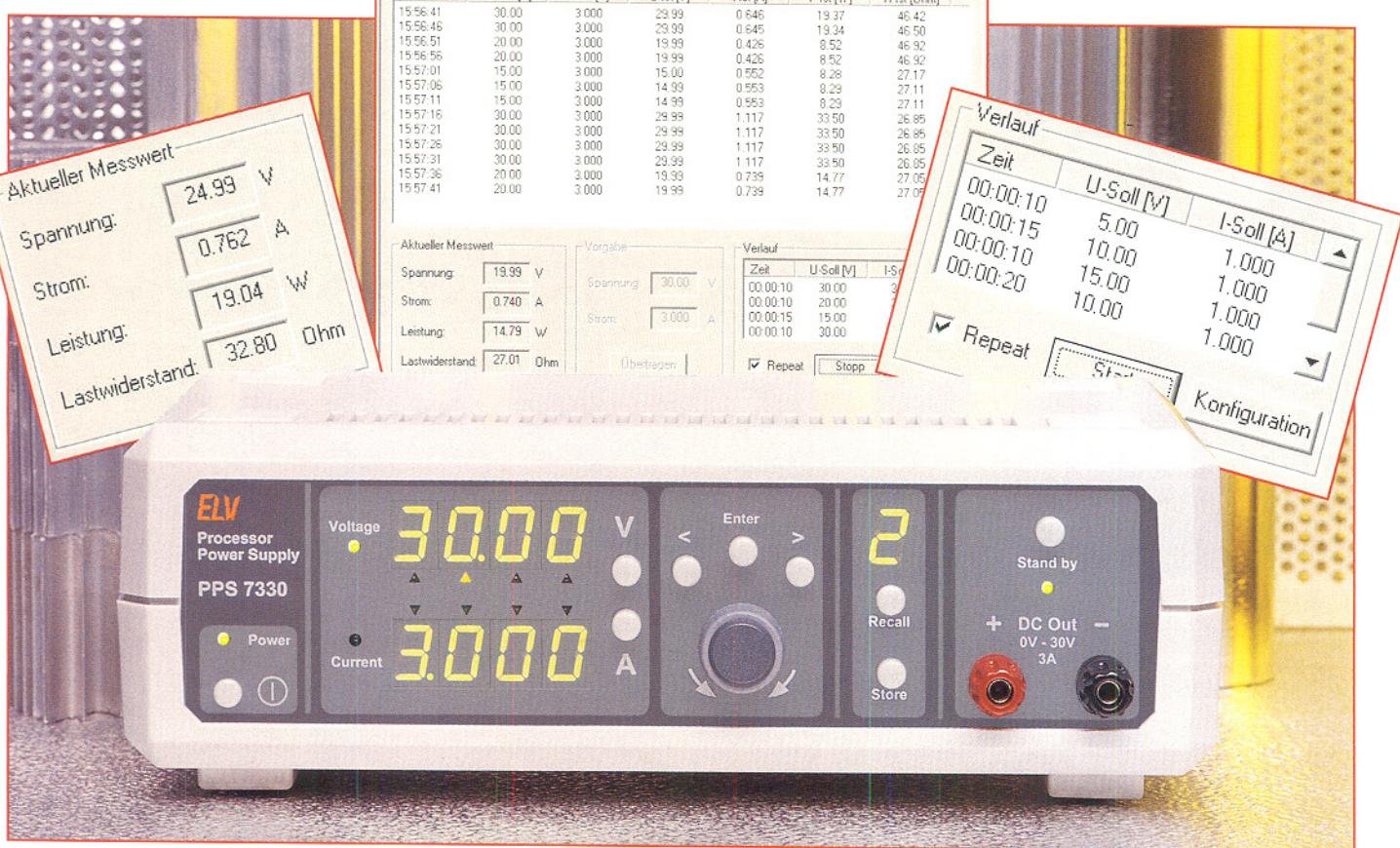

Prozessor-Power-Supply PPS 7330 Teil 4

Das neue prozessorgesteuerte Netzgerät zeichnet sich durch die komfortable Bedienung und die hohe Auflösung bei der Spannungs- und Stromeinstellung besonders aus. Ein Spannungsbereich von 0 V bis 30 V und eine Strombelastbarkeit von max. 3 A sind für die meisten Anwendungen völlig ausreichend. Eine optionale USB-Schnittstelle ermöglicht in Verbindung mit der komfortablen Software umfangreiche Steuerungsfunktionen mittels PC.

Allgemeines

Neben den Leistungsdaten (Strombereich und Spannungsbereich) kann man die Güte eines Netzgerätes noch an der Qualität der Ausgangsspannung bzw. des Ausgangsstromes und der guten Bedienbarkeit festmachen. In puncto Bedienerfreundlichkeit sucht man in der Preis-Leistungs-Klasse des PPS 7330 vergleichbare Modelle vergabens. Die konsequente Umsetzung der Bedienerführung via Mikrocontroller bietet z. B. durch die Einstellung von Strom und Spannung mittels Inkrementalgeber hohen Komfort und präzise Einstellbarkeit.

Konsequente Weiterführung dieses Gedankens ist die Möglichkeit der Fernsteue-

rung über einen PC. Eine entsprechende PC-Software bietet dann nicht nur den vollen Bedienkomfort vom PC aus – diese Steuerungsfunktion lässt sich auch dazu nutzen, Spannungs- und Stromwerte zeitlich gesteuert automatisch zu verändern. So lassen sich verschiedenste Spannungsbzw. Stromsprünge, rampenförmige Verläufe usw. realisieren.

Die klassische Anwendung eines Netzgerätes ist der Labor- und Werkstatt-Arbeitsplatz. Mit der Softwaresteuerung und der damit verbundenen Möglichkeit, verschiedene Spannungs- und Stromverläufe „abfahren“ zu können, lässt sich das neue ELV-Netzgerät PPS 7330 USB auch in Prozessabläufen, Produktions- und Abgleichanlagen etc. integrieren.

Wichtig bei Ausführung eines PC-ge-

steuerten Netzgerätes ist die galvanische Trennung von Netzgeräte-Ausgang und PC. Vielfach wird über die Schnittstelle zum PC die Potentialfreiheit des DC-Ausgangs aufgehoben. Im „schlimmsten Fall“ liegt dann eine Ausgangsklemme des Netzgerätes über dem geerdeten PC auf Schutzleiterpotential. Solange das am Ausgang des Netzgerätes angeschlossene Gerät selbst auch potentialfrei ist, ist dieser Umstand noch kein Problem. Verheerende Auswirkungen hat dies aber, wenn das angeschlossene Gerät auf einem gegenüber Schutzleiter unterschiedlichen Potential liegt, z. B. weil an dem Gerät mehrere Spannungsversorgungen angeschlossen sind oder die Masse des Gerätes auf PE liegt. In diesem Fall kommt es zu einem Kurzschluss, der im günstigsten Fall nur

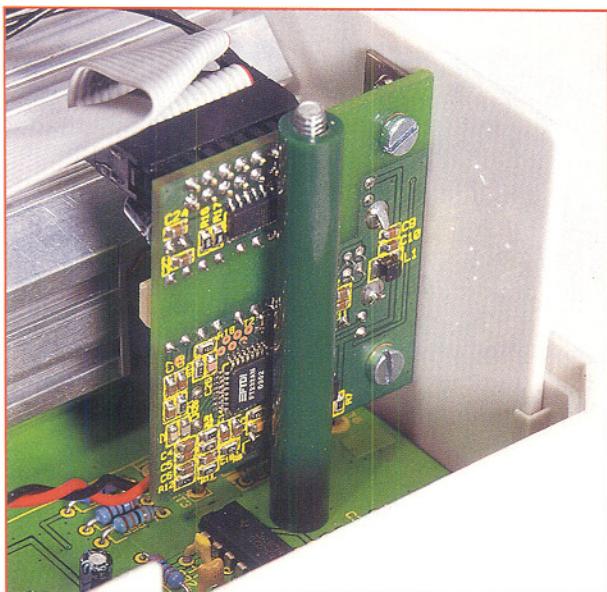


Bild 11:
USB-Modul im
eingebauten Zustand

die Strombegrenzung des Netzgerätes auslöst, im schlimmsten Fall aber das angeschlossene Gerät oder das PPS 7330 zerstört.

Um diese Gefahren zu vermeiden, kommt beim PPS 7330 ein USB-Modul mit optischer Potentialtrennung zum Einsatz. Mit Hilfe dieses Moduls lassen sich Potentialdifferenzen von bis zu 2,5 kV ohne Probleme handhaben.

USB-Modul – Einbau und Installation

Um aus einem standardmäßigen PPS 7330 eine Version mit USB-Schnittstelle (PPS 7330 USB) zu machen, sind nur wenige Handgriffe notwendig. Einzig der Einbau eines speziellen USB-Moduls, dessen Basis das universelle optisch isolierte USB-Modul UO 100 ist, und die Treiber- und Softwareinstallation sind notwendig, um das Netzgerät via PC fernsteuerbar zu machen.

Einbau

Das USB-Modul findet seinen Platz zwischen dem Lüfterkühlkörper-Aggregat und dem hinteren rechten Gehäusedom. Zur Montage wird das Modul mit den beiden M3-x-6-mm-Schrauben in der Rückwand verschraubt. Die Stifteleiste muss sich dabei oben befinden, d. h. die rote LED durch die obere Bohrung geführt sein. Anschließend wird die Rückwand eingesetzt. Dabei ist sicherzustellen, dass das Modul nicht den Kühlkörper berührt. Zur elektrischen Verbindung von USB-Modul und PPS 7330 ist eine Flachbandleitung herzurichten. Auf die 16 cm lange Flachbandleitung wird beidseitig ein Pfostenstecker aufgequetscht. Der Pfeil auf den Steckern und die Farbmarkierung auf der Leitung kennzeichnen den Pin 1. Diese Markierung ist auch beim anschließenden Aufstecken der Leitung als

Orientierungshilfe zu sehen, da auch die Stifteleiste auf dem USB-Modul bzw. die auf der Frontplatine entsprechend markiert ist: Auf dem USB-Modul ist die mit ST 1 beschriftete Stifteleiste zu verwenden; auf der Frontplatine wird die Flachbandleitung an die Stifteleiste ST 2 angeschlossen. Beim Aufstecken der Leitung ist gleichzeitig auf eine korrekte Verlegung zu achten. Dabei ist sicherzustellen, dass sich die Leitung nicht vor dem Lüfter befindet und den Kühlkörper nicht berührt. Wie das fertig montierte USB-Modul mit korrekt verlegter Leitung aussieht, zeigt Abbildung 11.

Treiber-Installation

Wie bei einem USB-Gerät üblich, meldet sich auch das Netzgerät PPS 7330 nach dem Verbinden mit einem PC automatisch an. Das Betriebssystem meldet sich dann mit „Neue Hardwarekomponente gefunden“ und der Bezeichnung „ELV PPS7330“.

Anschließend startet automatisch der

„Assistant für das Suchen neuer Hardware“, der den User komfortabel durch die gesamte Installation führt. Nach dem ersten „Willkommen“-Fenster erfolgt die Auswahl zwischen der automatischen Installation und der Installation der Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle (manuell). Hier ist die manuelle Installation zu wählen. Im nächsten Fenster muss angegeben werden, dass sich der Treiber auf einer Diskette im entsprechenden Diskettenlaufwerk befindet. Mit „Weiter“ wird die Installation fortgesetzt. Hier erscheint dann ggf. ein Fenster, das anzeigt, dass die Treibersoftware nicht digital signiert, d. h. nicht von Microsoft geprüft ist. Dieses Fenster kann mit „Installation fortsetzen“ ignoriert werden, da es sich nicht um eine Fehlermeldung handelt, sondern lediglich um einen Hinweis. Den erfolgreichen Abschluss der Installation des Treibers meldet das „Fertigstellen des Assistenten“-Fenster, das mit „Fertig stellen“ geschlossen wird. Damit ist das prozessorgesteuerte Netzgerät PPS 7330 im System angemeldet.

PPS 7330 Steuersoftware

Systemvoraussetzungen und Installation

Die Steuersoftware zum PPS 7330 benötigt kaum Rechenleistung und ist i. A. auf jedem PC mit Windows Betriebssystem ab MS Windows 98/ME/2000/XP und einem freien USB-Anschluss lauffähig.

Die Installation der PC-Software gestaltet sich sehr einfach. Mit dem Aufruf der „setup.exe“, die sich ebenfalls auf der Diskette befindet, startet der Installationsmanager. Anschließend sind den Anweisungen auf dem Bildschirm zu folgen. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation ist die Software auf die Festplatte kopiert und

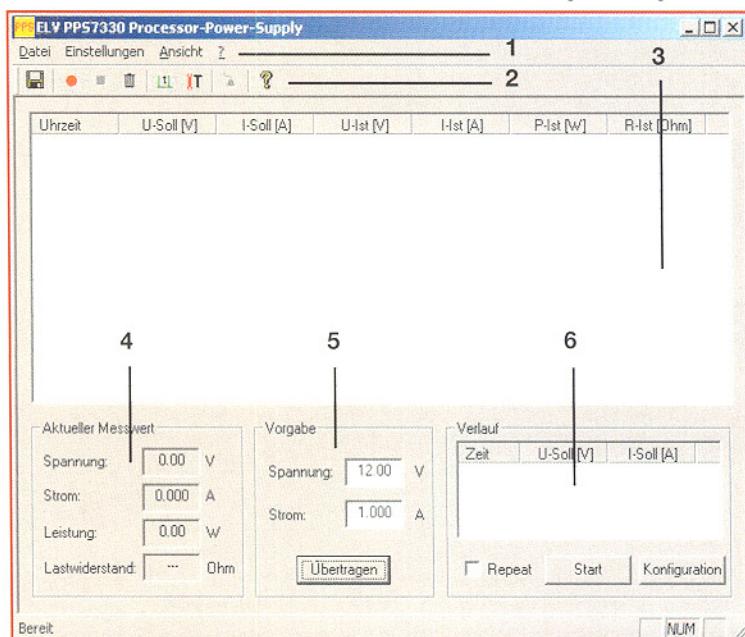


Bild 12:
Übersicht

Aktueller Messwert	
Spannung:	24.99 V
Strom:	0.762 A
Leistung:	19.04 W
Lastwiderstand:	32.80 Ohm

Bild 13: Darstellung des aktuellen Messwertes


im Startmenü ist unter dem Unterpunkt „Programme“ das Verzeichnis „ELV“ hinzugekommen. Hierin befindet sich dann auch das Icon „PPS7330“ zum Starten der Software.

Get-go – die ersten Schritte

Nach dem Starten der Software prüft diese zunächst die Verfügbarkeit des Netzgerätes. Ist ein PPS 7330 angeschlossen und betriebsbereit, meldet die Software dieses durch das Einblenden des Fensters „PPS7330 Vx.x gefunden“, wobei „Vx.x“ der aktuellen Versionsnummer entspricht. Meldet sich das Gerät nicht, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Bei „PPS7330 nicht gefunden“ ist zunächst zu prüfen, ob die USB-Verbindungsleitung korrekt angeschlossen ist. Außerdem ist zu kontrollieren, dass in dem unter „Einstellungen – Schnittstelle“ verfügbaren Fenster die Auswahl „USB“ aktiv ist. Bei beiden oben aufgeführten Fehlerursachen sind die Status-LEDs des USB-Anschlusses am PPS 7330 aus. Nach dem Beheben eines oben aufgeführten Fehlers ist die Software neu zu starten.

Die korrekte Kommunikation und Funktion lässt sich am einfachsten anhand der Darstellung der aktuellen Messwerte verifizieren. So muss z. B. die Änderung des Spannungswertes über den Inkremental-

Bild 15: Aufzeichnung von Spannungs- und Stromwerten mittels Datenlogger-Funktion

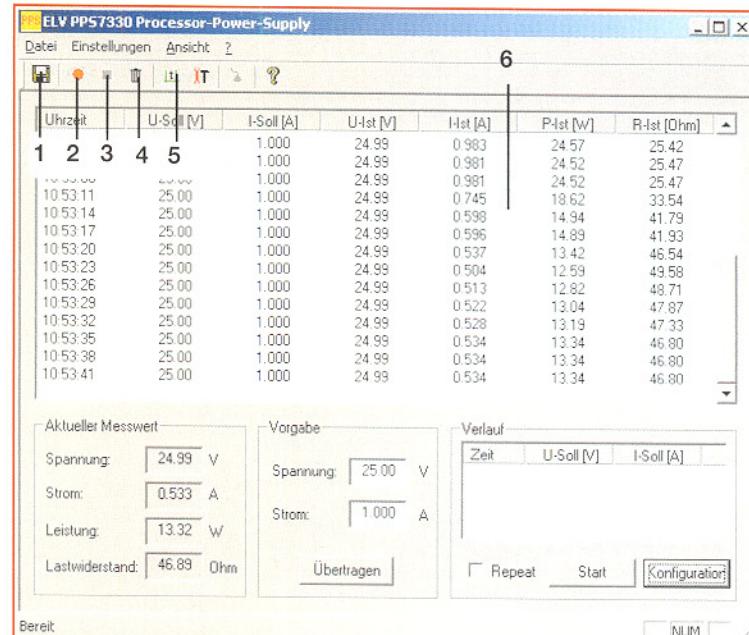

geber am Gerät im „Aktueller Messwert“-Bereich sofort zu sehen sein.

Abbildung 12 zeigt den Aufbau des Fensters nach dem Starten der Software. Oben befindet sich die obligatorische Menüleiste (1). Direkt darunter findet man den Windows-typischen Toolbar (2), in dem die meistgebräuchlichen Funktionen als Icon dargestellt sind. Den größten Teil des Fensters nimmt der Datenlogger-Bereich (3) ein, in dem der aktuelle Status aufgezeichnet wird. Links darunter befindet sich der „Aktueller Messwert“-Bereich (4), in dem die derzeit aktuellen Messwerte (Istwerte) erscheinen. Der Fensterausschnitt in der Mitte (5) dient zur Eingabe der Vorgabe-Werte (Sollwerte). Der Ausschnitt unten rechts (6) ist für die Programmierung bzw. Steuerung eines frei programmierbaren Spannungs- oder Stromverlaufs zuständig. Im Folgenden werden die einzelnen Funktionen detailliert erläutert.

Aktueller Messwert – Istwert-Darstellung

Im Fensterausschnitt „Aktueller Messwert“ werden die aktuellen Daten, d. h. die Istwerte für Spannung und Strom, angezeigt. Hieraus berechnet die Software weiterhin die an der Last umgesetzte Leistung und den entsprechenden Lastwiderstand. Diese Anzeige wird einmal pro Sekunde aktualisiert. Dieses ist unabhängig von der Abtastrate des später noch beschriebenen Datenloggers.

Der in Abbildung 13 dargestellte Ausschnitt zeigt die Ausgangsdaten des Netzgerätes bei einer eingestellten Sollwert-Spannung von 25 V. Die Strombegrenzung wurde mit 1 A vorgegeben. Bei einem angeschlossenen Widerstand von ca. 33 Ohm ergeben sich dann die dargestellten tatsächlichen Messwerte mit: Spannung = 24,99 V,

Vorgabe	
Spannung:	25.00 V
Strom:	1.000 A
<input type="button" value="Übertragen"/>	

Bild 14: Eingabe der Vorgabewerte (Sollwerte)

Strom = 0,762 A. Weiterhin ergibt sich hiermit ein tatsächlicher Widerstandswert von 32,8 Ω und eine umgesetzte Leistung von 19,04 W. Jegliche Änderungen an den Einstellungen, ob durch Bedienung am Gerät oder durch die Fernsteuerung über die PC-Software, sind hier sofort sichtbar.

Vorgabe – Remote-Funktion

Die klassische Fernbedienung des PPS 7330 erfolgt über den Fensterausschnitt „Vorgabe“, der auch in Abbildung 14 zu sehen ist. Hier lassen sich die Sollwerte für die Spannungsregelung und die Stromregelung vorgeben. Nach der Eingabe der Werte in den entsprechenden Feldern für Spannung und Strom, muss die Eingabe mit einem Klick auf „Übertragen“ abgeschlossen werden. Erst dann schickt die Software die neuen Daten zum PPS 7330, so dass dieses auch dann erst seine Vorgabewerte ändert.

Datenlogger – Überwachungs-Funktion

Die Steuertools zum PPS 7330 ermöglicht es, die aktuellen Messwerte aufzuzeichnen. Abbildung 15 zeigt hier das Ergebnis eines solchen Protokolls. Diese Datenlogger-Funktion kann z. B. zum Auffinden

Datenlogger	
Abtastrate	<input type="button" value="OK"/>
<input type="button" value="3"/> <input type="button" value="."/>	1 ... 60 Sekunden
<input type="button" value="Abbrechen"/>	

Bild 16: Einstellung der Abtastrate für den Datenlogger

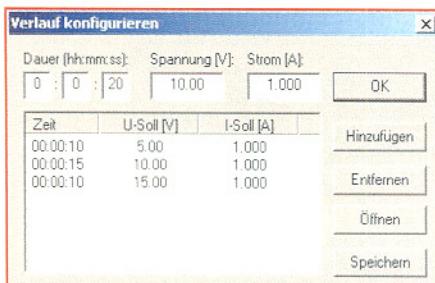



Bild 17: Konfiguration eines automatischen Ablaufes

sporadischer Fehler eines angeschlossenen Gerätes sehr hilfreich sein. Weiterhin lässt sich so aber auch die Stromaufnahme eines angeschlossenen Gerätes bei verschiedenen Betriebsarten protokollieren.

Auch hier ist die Bedienung einfach und intuitiv: Die Aufzeichnung der Messwerte wird mit dem „Record“-Button (2) gestartet. Der zeitliche Abstand zwischen den aufgezeichneten Werten (Abtastrate) ist zunächst defaultmäßig auf 1 Sekunde festgelegt. In dem mit dem Button zur Einstellung der Abtastrate (5) zu öffnenden Fenster „Datenlogger“ (Abbildung 16) kann die Abtastrate mit Hilfe der „up“- und „down“-Buttons im Bereich zwischen 1 und 60 Sekunden eingestellt werden. Die Daten erscheinen dann zeilenweise im Aufzeichnungsfenster (6). Neben der aktuellen Uhrzeit sind hier die Sollwerte (Spannung und Strom), die Istwerte (Spannung und Strom) sowie die aus den Istwerten berechneten Leistungs- und Widerstandsangaben zu sehen. Mit dem „Stop“-Button (3) lässt sich die Aufzeichnung anhalten. Ein erneutes Starten mittels „Record“ setzt die Aufzeichnung fort, ohne die alten Messwerte zu löschen. Soll eine neue Messreihe gestartet werden, so ist zunächst der Inhalt des Aufzeichnungsfensters über das Papierkorb-Symbol (4) zu löschen.

Sollen die aufgezeichneten Werte weiterverarbeitet werden, so bietet die Software eine Möglichkeit, die Daten in einem von nahezu allen Tabellenkalkulationsprogrammen importierbaren Format abzuspeichern. Nach dem Anklicken des Disketten-Symbols (1) öffnet sich das „Datei speichern unter“-Fenster. Die Datei wird dann unter dem anzugebenden Namen im „.csv“-Format abgelegt. Dieses Format

Bild 19: Automatische Sollwertänderung, mitprotokolliert mittels Datenlogger

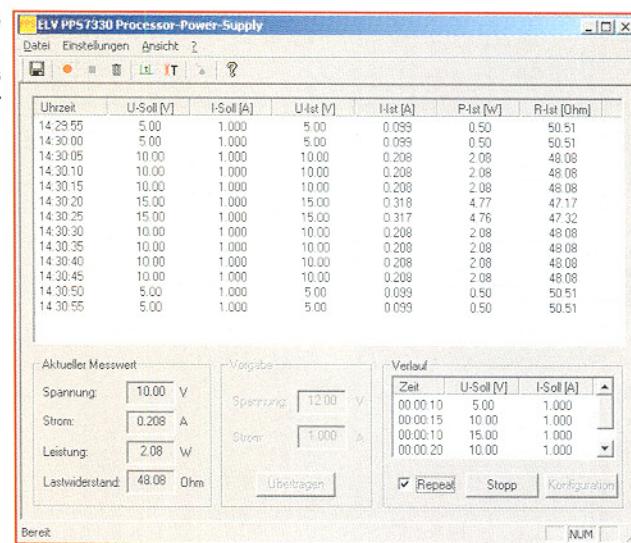

Ist der geforderte Verlauf von Spannung oder Strom periodisch, so brauchen nur die Werte einer einzigen Periodendauer eingegeben werden. Die Wiederholung lässt sich später mittels des „Repeat“-Buttons aktivieren.

Im dargestellten Beispiel soll folgender Verlauf abgefahren werden: 10 Sekunden lang eine Sollspannung von 5 V, anschließend 15 Sekunden lang 10 V, dann 10 Sekunden 15 V und abschließend 20 Sekunden lang wieder 10 V.

Sind die Werte zeilenweise eingegeben, so erfolgt zunächst die Speicherung des Verlaufes. Anschließend muss das „Verlauf konfigurieren“-Fenster mit „OK“ geschlossen werden. Damit stehen die Verlaufdaten dann im Hauptfenster (Abbildung 18) zur Verfügung. Das Starten des programmierten Verlaufes erfolgt mit dem entsprechenden „Start“-Button. Zuvor ist noch auszuwählen, ob sich der eingegebene Verlauf periodisch wiederholen soll (Checkbox „Repeat“ aktivieren) oder nur einmalig ablaufen soll.

Nach dem Starten des Verlaufes werden die Spannungs- und Strom-Sollwerte am Netzgerät im festgelegten Zeitabstand verändert. Gleichzeitig ist aus dem „Start“-Button ein „Stopp“-Button geworden, mit dem der Ablauf angehalten wird. Abbildung 19 zeigt einen solchen Programmablauf, der mit der Datenloggerfunktion protokolliert wurde. Hier ist das „Abarbeiten“ der einzelnen Spannungswerte sehr schön zu erkennen.

Mit den vielfältigen Möglichkeiten, die diese Netzgeräte-Software bietet, ist eine sehr komfortable Bedienung des prozessorgesteuerten PPS 7330 möglich. Vor allem das Feature, Sollwertverläufe von Spannung und Strom automatisch abzufahren, und die Möglichkeit, alle Spannungs- und Stromwerte mitprotokollieren zu können, sind Funktionen, die man bei Netzgeräten in dieser Preisklasse bisher vergebens sucht.

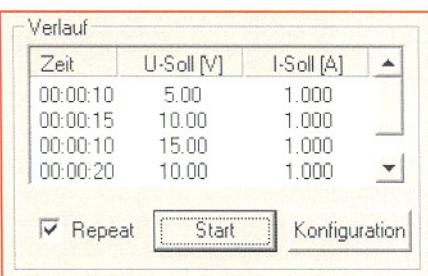


Bild 18: Fertig programmiertes Spannungsverlauf



Flash-Speichermodule – eine Übersicht

Sie verrichten ihre Arbeit in Digitalkameras, Diktiergeräten, als transportable Speichermedien für Computerdaten – kompakte Speichermodule sind vielfältig einsetzbar. Wir geben eine Typenübersicht über die gängigsten Modulararten, werfen einen Blick auf Technik und Aufbau, Anwendungen und Peripherie.

Kompakt speichern

Sie sind erst wenige Jahre auf dem Markt und dem breiten Publikum vor allem als mobile Speichermedium für Digitalkameras bekannt – die kompakten Speichermodule. Von diesen gibt es inzwischen eine ganze Reihe von verschiedenen Typen, die allerdings weder mechanisch noch elektrisch zueinander kompatibel sind. Hier

hat vor allem in der Kamera-industrie jeder sein eigenes Süppchen gekocht, vielleicht ein wenig in der Hoffnung, den Käufer, der mit der Zeit erhebliches Geld in den Kauf von Speichermodulen steckt, auch für den Kauf von Nachfolgemodellen bei der Stange halten zu können. Zumal nahezu alle Geräte, die externe Speichermodule benötigen, vom Hersteller meist mager bestückt werden. Auf eine 32-MB-Karte passen bei einer 3-Megapixel-Kamera bei voller Auf-

lösung nicht einmal so viele Bilder wie auf einen normalen Kleinbildfilm, wie wir noch sehen werden.

Die Vorteile von Datenspeichermodulen sind enorm und trugen auch zu ihrer raschen Verbreitung und vielfältigen Nutzung bei. Sie sind äußerst kompakt, behalten ihre Daten jahrelang auch ohne jegliche Stromversorgung, und es sind im Gegensatz zur Festplatte oder anderen Laufwerks-Speichern keinerlei bewegliche Teile vor-



Bild 1: Schnelle Speicher mit eigener Intelligenz und hoher Kapazität – Compact-Flash-Karten. Bild: SanDisk/Lexar

handen. Deshalb machen dem Modul wieder der Einbauriegel noch Vibrationen oder andere mechanische Einflüsse Probleme. Auch die Anzahl der Schreib-Lese-Zyklen ist sehr hoch (je nach Typ um 1 Mio. Zyklen).

Inzwischen finden wir die kompakten Speichermodule in zahlreichen Geräten. Manche Geräte können sogar mehrere Typen von Speichermodulen aufnehmen. Neben Digitalkameras arbeiten u. a. Diktiergeräte, MP3-Player, Spielkonsolen, PDAs mit diesen Modulen. Dazu dienen sie als transportabler Datenspeicher für PC-Daten, so dass man etwa sensible Daten nicht auf dem Rechner speichert, sondern auf den externen, nur etwa daumengroßen Speicher auslagert, den man einfach einstecken und sicher verwahren kann.

Einige Speichermodule fassen inzwischen Datenvolumen bis zu 3 GByte, bei einem Preis von etwa 1600 Euro. Hier kostet Speicherplatz im Gegensatz zur Festplatte wirklich noch viel Geld.

Wir wollen die verschiedenen Typen von Speichermodulen jeweils kurz vorstellen, auch die Peripherie rings herum nicht vergessen und anhand des Themas „Digitalkamera“ die praktische Nutzung diskutieren.

Compact Flash Card (CF)

Die Speicherkarte mit dem höchsten

Marktanteil ist die Compact-Flash-Karte (Abbildung 1). Sie wurde 1994 erstmals von der Firma „SanDisk“ vorgestellt. Der Flash-Speicher der Karte wird durch einen integrierten Controller organisiert (Abbildung 2). Wohl diesem Umstand verdankt die CF-Karte ihre weite Verbreitung, entlastet sie doch das Gerät, in dem sie arbeiten soll, von entsprechender Adapterungstechnik. Der Datenaustausch mit der Karte erfolgt sehr schnell als parallele Datenübertragung, der Controller beherrscht alle IDE- und ATA-Kommandos. Damit verhält sich der Speicher wie eine Festplatte im System.

Sie ist außerdem kompatibel (funktional und elektrisch angeschlusskompatibel) zum Industriestandard PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) und kann über entsprechende Adapter sehr einfach an vorhandene PCMCIA-Slots von Computern angeschlossen werden. Der Adapter (Abbildung 3) ist erforderlich, um den 50-poligen Anschluss der CF umzusetzen auf den 68-poligen des PCMCIA-Slots. Ursprünglich wurde die CF auch entwickelt, um die doppelt so große PC-Card für den PCMCIA-Slot abzulösen. Die Karte ist 36,4 mm lang, 42,8 mm breit und 3,3 mm (CF Typ I) oder 5 mm (CF Typ II) dick.

Derzeit gibt es CF-Speicherkarten mit Kapazitäten zwischen 8 MByte und 3 GByte. Einige Preise (basierend auf UPE

von Herstellern): 16 MByte kosten ungefähr 25 Euro, 64 MByte etwa 35 Euro, 128 MByte ca. 60 Euro, 512 MByte rund 200 Euro, 2 GByte etwa 900 Euro und 3 GByte ca. 1600 Euro. Die Straßenpreise liegen meist deutlich darunter, so kann man durchaus schon 1-GByte-Karten für 230 Euro bekommen.

Inzwischen stellt nicht nur SanDisk diese Karte her, sie wird auch von diversen weiteren Herstellern mitunter mit leichten Modifikationen angeboten, die freilich kompatibel sind. So bemühen sich mehrere Hersteller, so SanDisk mit der „Ultra-CF“ oder Lexar mit der „WA-CF“ erfolgreich um die Erhöhung der Datentransfersgeschwindigkeit, um u. a. die Speicherzeiten beim Abspeichern von Digitalbildern zu senken.

Während Standard-Compact-Flash-Schreibgeschwindigkeiten zwischen 1,5 und 2 MByte/s aufweisen, sind dies z. B. bei den Ultra-CF-Karten bis zu 2,8 MByte/s oder bei den Lexar-WA-Karten gar bis zu 6 MByte/s. Damit sind dann auch schon schnelle Serienaufnahmen auf dem Digitalfotoapparat möglich. Lexar bietet CF-Karten (CF+) an, die über ein einfaches Adapterkabel (JumpShot, Abbildung 4) direkt an eine USB-Schnittstelle anschließbar sind. Dies ist möglich, da der Lexar-Controller (siehe Abbildung 2) den Anschluss an ein USB-System automatisch erkennt und dann die Schnittstelle auf USB umschaltet.

Smart Media Card (SMC)

Die Smart Media Card (Abbildung 5) stammt ursprünglich von Toshiba. Die Firma brachte die Karte 1995 als SSFDC (Solid State Floppy Disc Card) auf den Markt.

Gegenüber der CF-Karte beinhaltet sie keinen eigenen Controller. Dies hat den Vorteil, dass die Karte billiger ist als CF, andererseits den Nachteil, dass bei den meisten Geräten ein Treiber-Update notwendig ist, wenn man höhere Kapazitäts-

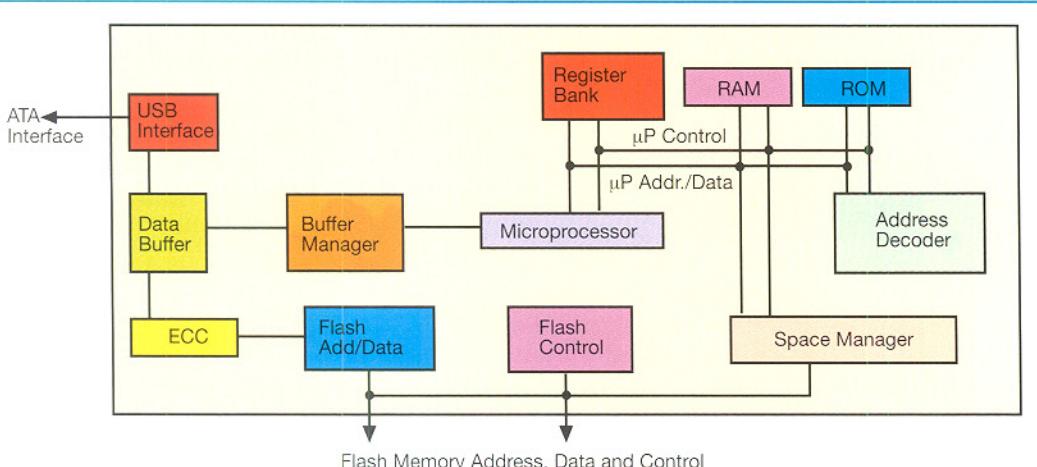


Bild 2: Das Innenleben des CF-Controllers, hier des Lexar-USB-Controllers. Grafikidee: Lexar



Bild 3:
Über solch einen Adapter kann man CF-Karten im PCMCIA-Schacht des Laptops betreiben. Bild: SanDisk

klassen einsetzen will. Die Datenschnittstelle arbeitet parallel.

Derzeit sind die SMCs mit Kapazitäten zwischen 8 und 128 MByte verfügbar, die Preisspanne bewegt sich etwa zwischen 10 (8 MByte) und 39 (128 MByte) Euro.

Die SMC weist ähnliche Abmessungen wie die CF auf, ist allerdings deutlich flacher: 45 x 37 x 0,76 (!) mm.

Zu beachten ist, dass es SMCs für 3 und 5 V Betriebsspannung gibt, man muss also den zum jeweiligen Gerät passenden Typ einsetzen.

Multi Media Card (MMC)

Die MMC (Abbildung 6) sind 1997 von SanDisk und Siemens für den Einsatz in sehr kompakten Geräten wie Handys oder MP3-Playern entwickelt worden. Sie ist mit 24 x 32 x 1,4 mm besonders kompakt und besonders robust ausgeführt.

Auch hier ist ein Flash-Speicher integriert, die Schnittstelle arbeitet allerdings seriell. Damit sind maximale Datentransferraten von ca. 1,75 MByte/s möglich, die meisten Karten arbeiten mit Datentransferraten um 0,5 MByte/s.

Die MMC ist verfügbar für Kapazitäten bis 128 MByte. Preisbeispiele: 16 MByte: ca. 15 Euro; 128 MByte: ca. 55 Euro.

Die MMC wird ebenso wie die SD Card von der Industrie als zukunftsweisendes Speichermedium für kompakte



Bild 4: Über ein sog. Jumpshot-Kabel sind die Lexar-CFs direkt an den USB anschließbar. Bild: Lexar

Geräte wie Handys, PDAs, MP3-Player oder GPS-Geräte angeschaut.

Secure Digital Card (SD Card)

Die SD Card (Abbildung 7) ist eine Weiterentwicklung der MMC, wurde 2000 gemeinsam von SanDisk, Toshiba und Panasonic entwickelt. Die Abmessungen entsprechen ebenfalls der MMC, allerdings ist die SD Card 2,1 mm dick. Ihre Datentransfertgeschwindigkeit beträgt das Vierfache der MMC. Der Name deutet es an, die Karte ist vorausschauend auf das Digital Rights Management (siehe unser Artikel „Kopieren verboten...“ in diesem Heft) vorbereitet. Das heißt, sie enthält bereits Controller-Algorithmen, die ein weiteres Kopieren von urheberrechtlich durch DRM geschützten Inhalten verhindern.

Ein praktisches Detail der SD Card ist der per Schiebeschalter aktivierbare Schreibschutz, so dass Daten auf der Karte nicht versehentlich überschrieben werden können.

Die Kapazitäten der SD Card bewegen sich zwischen 16 und 512 MByte, die Preise entsprechend zwischen 25 und 490 Euro.



Bild 5:
Superflach und ohne eigene Intelligenz – die Smart Media Card. Bild: SanDisk

Eine 1-GByte-Version ist für Herbst 2003 geplant, sie soll bis zu 20 MByte/s Datentransfertgeschwindigkeit haben. Ein Preis dafür steht noch nicht fest.

Eine neue Version der SD Card kommt derzeit auf den Markt – die „miniSD“ von SanDisk (Abbildung 7 rechts). Dem Trend zur totalen Miniaturisierung von Geräten, insbesondere Handys, folgend, wurde die normale SD Card nochmals verkleinert (die miniSD ist nur noch 21,5 x 20 x 1,4 mm groß und wiegt gerade 1 g). SanDisk hat mit 32 MByte begonnen (kosten etwa 25 Euro) und beabsichtigt, die Produktlinie bis Anfang 2004 bis auf 256 MByte zu erweitern. Bei Bedarf ist die „miniSD“ auch mit einem mitgelieferten Adapter in einen normalen SD-Card-Slot einsetzbar.

Memory Stick

Der Memory Stick (Abbildung 8) stammt von Sony, wurde recht spät, erst 1998, vorgestellt und war ursprünglich ausschließlich für die Nutzung in Sony-Geräten von der Digitalkamera bis zum proprietären ATRAC3-Player (Sony-Konkur-



Bild 6: Kompakt und besonders robust – die Multi Media Card. Bild: SanDisk/Lexar

renz zu MP3) konzipiert. Inzwischen findet er weite Verbreitung auch bei anderen Herstellern, so stellen auch SanDisk und Lexar Memory Sticks her, und nicht nur Sony-Kameras haben einen Slot für den Memory Stick.

Auch der Memory Stick verfügt über einen internen Controller, der u. a. bei der Version „Magic Gate“ auch für DRM-Fähigkeit ähnlich dem der SD Card sorgt. Der Datentransfer erfolgt über eine schnelle serielle Schnittstelle, wobei die Transfertgeschwindigkeiten denen der Compact-Flash-Karte entsprechen.

Auch der Memory Stick verfügt über einen schaltbaren Schreibschutz.

Er ist in mehreren Versionen verfügbar. Der normale Memory Stick ist blau, er weist Abmessungen von 50 x 21,45 x 2,8 mm auf. Die Version „Magic Gate“ hat die gleichen Abmessungen, ist aber am weißen Gehäuse zu erkennen. Die Version „Duo“ ist besonders kompakt: 31 x 20 x 1,6 mm. Diese Version soll in kleinen Geräten zum Einsatz kommen und stellt eine Konkurrenz zur MMC/SD Card dar.

Der Memory Stick Pro leitet einen Technologiewandel ein, denn er verfügt über einen schnellen parallelen Bus, ist damit aber nicht abwärtskompatibel. Sein Controller bietet u. a. eine Sicherheitsfunktion, die den Zugriff Dritter auf die gespeicherten Daten verhindert.

Den Memory Stick gibt es mit Kapazitäten zwischen 16 und 1024 MByte.



Bild 7: Schneller als MMC und in der Mini-Version nur noch briefmarkengroß – die Secure Digital Card. Bild: SanDisk



Bild 8: Der Memory Stick kommt längst nicht mehr nur von Sony. Er kann derzeit bis zu 1 GByte Daten fassen. Bild: SanDisk/Lexar

Die Preise bewegen sich zwischen 20 Euro für den 16-MByte-Stick und ca. 550 Euro für den 1-GByte-Typ.

Mobile USB-Speicher

Sie werden „Jumpdrive“ (Abbildung 9), Pen Drive oder ähnlich genannt, einfach an den USB-Port eines Rechners gesteckt und können dann Daten speichern wie eine Festplatte. Sie sind zur sicheren Verwahrung von sensiblen Daten ebenso geeignet wie für den einfachen Datenaustausch zwischen Rechnern.

Unter USB 2.0 lassen sich diese kompakten Flash-Speicher mit bis zu 4,5 MByte/s beschreiben, sie sind betriebssystemunabhängig und voll USB-kompatibel.

Durch die Aufteilung in Partitionen sind manche dieser Speicher (Abbildung 10) wie zwei Zusatzlaufwerke auf dem Desktop sichtbar, eine Partition kann für den Passwortschutz dienen, der dann auch au-

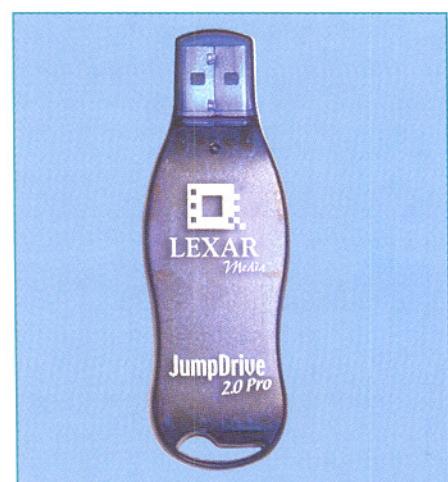


Bild 9: Mobiler USB-Speicher mit bis zu 1 GByte – Jumpdrive 2.0 Pro für den schnellen USB 2.0-Bus. Bild: Lexar

tomatisch den Zugang zur zweiten Datenpartition verwehrt und bei Hackversuchen diese sogar löschen kann. Für Rechner, die externes Booten zulassen, ist der kleine Speicherstick auch für das Booten, etwa beim Totalabsturz des Systems einsetzbar.

Die USB-Flash-Laufwerke sind für Kapazitäten bis zu 1 GByte verfügbar.

Der „Lexar Jump Drive Pro“ kostet mit 1 GByte Speicher etwa 600 Euro, ein 128-MByte-USB-Speicher etwa 60 Euro und ein 64-MByte-Exemplar ca. 40 Euro.

Peripherie

Um die z. B. in der Kamera „gefüllte“ Speicherkarte an einem Rechner auch auslesen zu können, verfügen manche Geräte über einen USB-Anschluss, andere hingegen erfordern das Herausnehmen der Karte und Einlesen über ein Lesegerät. Wer nur ein Kartenformat benutzt, ist hier preiswert mit einem einfachen Lesegerät (Abbildung 11) dabei. Andere Lesegeräte, wie sie in Abbildung 12 zu sehen sind, lesen gleich mehrere Kartentypen aus. Sie sind sowohl als externe Geräte als auch als Slot-Einschub für den PC verfügbar.

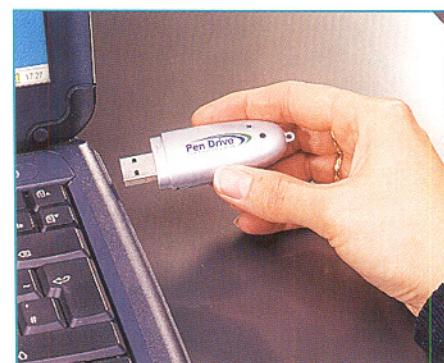


Bild 10: Einfach anstecken – der mobile USB-Speicher erscheint auf dem Desktop automatisch als zusätzliches Laufwerk.

Spezielle Lesegeräte (Abbildung 13 zeigt zwei davon) spielen ganze Diashows oder MP3-Musiksammlungen ab. So kann man bequem auf einer CF-Karte das gesamte



Bild 11: Ideal für unterwegs – Mini-Kartenleser gibt es für alle Kartenformate. Bild: SanDisk/Lexar

Musikprogramm für die Party speichern, der mobile Player spielt dann die Rolle des früheren Equipments aus CD-Player oder Kassettenendeck.

Für nahezu alle Formate gibt es im Handel auch Adapter für die einzelnen Kartenarten untereinander, so dass man etwa unterwegs in der Speicherwahl flexibel ist.

Eine besondere Art von Lesegerät stellen das „JumpDrive Trio“ von Lexar und der „Cruzer“ von SanDisk dar, beide in Abbildung 14 zu sehen. Der „Cruzer“ wird einfach an einen USB-Port (1.1) gesteckt und kann mit auswechselbaren Secure Digital oder Multi Media Cards bestückt werden. Damit steht dann ein upgradebares USB-Flash-Laufwerk zur Verfügung, das mit dem Bedarf mitwachsen kann. Ganz ähnlich arbeitet das „JumpDriveTrio“ (USB 2.0). Es fasst sowohl Memory Sticks, MMCs als auch SD Cards. Mit derartigen USB-Flash-Speichern kann man dann tatsächlich große und sehr unterschiedliche Datenmengen flexibel verwalten, lagern und austauschen.

Pixel für Pixel

Am Schluss wollen wir noch einen Aus-

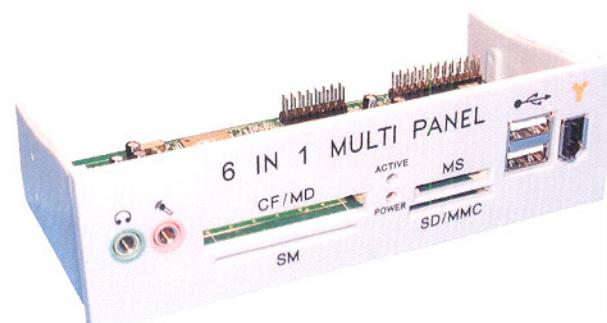


Bild 12: Machen das Einlesen in den PC und das Beschreiben leicht – Multi-Kartenleser für verschiedene Kartenformate.

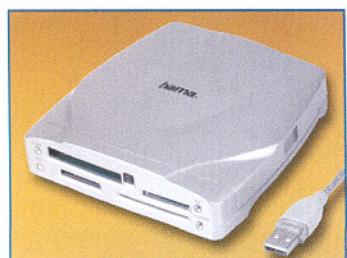




Bild 13: Mobile Photoplayer machen die Diashow direkt von der Speicherkarte zum Kinder-spiel. Bild: Lexar/SanDisk

flug in eine Anwendung für die Speicher-module unternehmen – die digitale Fotografie.

Will man sich heute eine Digitalkamera anschaffen, steht man vor der Frage, für welches Modell man sich entscheiden soll. Genügt eine einfache VGA-Kamera mit rund 300.000 Pixeln oder muss es ein „großes“ Modell mit 3 oder gar 4 Millionen Pixeln sein?

Entscheidend ist der Anwendungszweck. Will man lediglich Fotos schießen, die man anschließend nur auf dem PC-Bildschirm ansieht oder ins Internet stellt, genügt ein einfaches Modell mit VGA-Auflösung.

Sollen als Endergebnis allerdings hoch-aufgelöste gedruckte Bilder oder bei einem Dienstleister hergestellte Papierabzüge gefertigt werden, muss man je nach gewünschter Fotogröße zu hochwertigeren Kamera greifen. Tabelle 1 gibt Richtwerte, mit welcher Auflösung welche Formate in guter Qualität ausdruckbar sind.

Wie viele Bilder?

Als Nächstes schließt sich die Frage an, wie viel Speicher man für die jeweils gewählte Kameraauflösung benötigt. Die

meisten Kameras bieten mehrere Auflösungen je nach Aufgabe an. Auch die Datenkompression (nahezu alle Kameras speichern die Bilddaten komprimiert im JPG-Format) ist zu beachten, fest eingestellte Kompressionen sind meist als 10:1-Kompression ausgeführt.

Tabelle 2 zeigt dazu, wie viele Bilder, abhängig von der Kamera-Auflösung und der Speicherkapazität der Speicherkarte auf diese passen. Auch dies sind Richtwerte, die je nach Kamerahersteller leicht abweichen können. Immerhin kann man hier schon einmal auch die Speicher Kosten je Bild abschätzen, wobei man natürlich beachten muss, dass es sich um ein nahezu unendlich wiederbeschreibbares Medium handelt.

Wie groß ist denn solch ein Bild praktisch, wie ist es komprimiert, welchen Speicherplatz brauche ich später auf der Festplatte des Computers und wie drucke ich das Bild denn aus?

Wir nehmen als praktisches Beispiel eine 3-Megapixel-Kamera, die eine maximale Ausgabeauflösung von 2048 x 1530 Pixeln hat. Ein Bild in dieser Auflösung nimmt auf der Speicherkarte als JPG-File komprimiert 1 MByte Speicherplatz ein. Ergo

kann diese Kamera auf einer 128-MByte-Karte etwa 127 Bilder speichern. Ein wenig Platz wird auf der Karte für interne Informationen zur Organisation und für ein Textfile benötigt, das zu jedem Foto relevante Informationen ablegt (Abbildung 15).

Werden diese Daten auf den PC übertragen und man öffnet das Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm, benötigt das nun dekomprimierte Bild bereits einen Speicherplatz von 9 MByte! Diesen Platz benötigt es auch, wenn man es anschließend im üblichen TIFF-Format abspeichert. Aktiviert man beim Speichern die Standard-LZW-Komprimierung, verringert sich die Datei ohne Qualitätsverlust auf etwa 5 MByte.

Hier stellt sich die Frage, ob man derartige Datenmengen denn wirklich benötigt. Es kommt wieder auf die Ausgabeform des Bildes an.

72, 150, 200 oder 300 dpi?

Die Ausgabeauflösung der Kamera an den Computer beträgt 72 dpi (dots per inch – Bildpunkte (Pixel) je Zoll; 72 dpi entsprechen gerade einmal 28,346 Bildpunkte je Zentimeter). Auf dem Computerbildschirm sieht das Bild perfekt aus, denn auf einem Bildschirm sind, auch wenn man es nicht sofort sieht, nur eine begrenzte Anzahl von Bildpunkten je cm darstellbar.

Schaut man in die zugehörigen Daten des Bildes, entdeckt man, dass es mit dieser Auflösung riesig groß ist, nämlich 72,25 x 54,19 cm. Weshalb? Damit der Spielraum da ist, es auch in den üblichen Foto-Ausgabeformaten in hoher Druckqualität ausdrucken zu können! Denn ein Bild, das ich mit 72 dpi ausdrucke, sieht mit seinen ca. 28 Pixeln je cm sehr grobkörnig aus. Ein Drucker oder ein Belichter für die hochwertige Ausgabe von Bildern benötigt aber eine Standard-Auflösung von 300 dpi. Erst mit solch einer Auflösung kann man z. B. Fotos in Zeitschriften drucken oder bei einem Dienstleister Papierabzüge herstellen lassen. Für viele Tintenstrahldrucker, Fotoprinter und z. B. auch Tageszeitungen genügen wesentlich geringere Auflösungen, etwa 150 oder 200 dpi.

Jedes Bildbearbeitungsprogramm enthält eine Umrechnungsfunktion für die Bildgröße. Stellt man hier bei unserem Beispiel etwa 300 dpi für die Ausgabe auf einem Filmbelichter oder einem Laserdrucker ein, reduziert sich die Bildgröße auf 17,32 x 13 cm. Bei 150 dpi beträgt die ausdruckbare Bildgröße immerhin satte 34,68 x 26,01 cm.

Damit steht nun fest, dass unsere 3-Megapixel-Kamera für die professionelle Ausgabe eines 13-x-18-Fotos gerade so ausreicht, eigentlich ist ihre Grenze bei 10 x 15 erreicht. Für die Ausgabe eines A4 großen Fotos ist sie mit leichter Qualitäts-

Tabelle 1: Zusammenhang von Kamera-Ausgabeauflösung und möglicher Größe für die qualitativ hochwertige Druckausgabe (300 dpi)

Kameratyp	Max. Auflösung	Mögliche Papiergröße (cm)			
		9 x 13	10 x 15	13 x 18	20 x 30
300.000 Pixel	640 x 480	–	–	–	–
1,3 Mio. Pixel	1280 x 960	x	–	–	–
2 Mio. Pixel	1600 x 1200	OK	x	–	–
3 Mio. Pixel	2048 x 1530	OK	OK	x	–
4 Mio. Pixel	2280 x 1700	OK	OK	OK	x
5 Mio. Pixel	2560 x 1920	OK	OK	OK	x

– Ausdruck nur in minderer Qualität

x Ausdruck mit eingeschränkter Qualität

OK Ausdruck mit voller Foto-Print- bzw. Druck-Qualität

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Kartenkapazität und Speicherbedarf von Digitalfotos.

A. Unkomprimierte Speicherung

Kartenkapazität (MByte)	Kameratyp (Mio. Pixel)				
	1	2	3	4	5
8	4	2	1	1	0,8
16	8	4	2	2	1
32	16	8	5	4	3
64	32	16	10	8	6
128	64	32	21	16	12
192	96	48	32	24	19
256	128	64	42	32	25
384	192	96	64	48	38
512	256	128	85	64	51
1 GB	512	256	170	128	102

B. Komprimierte Speicherung (10:1)

Kartenkapazität (MByte)	Kameratyp (Mio Pixel)				
	1	2	3	4	5
8	40	20	13	10	8
16	80	40	26	20	16
32	160	80	53	40	32
64	320	160	106	80	64
128	640	320	213	160	128
192	960	480	320	240	192
256	1280	640	426	320	256
384	1920	960	640	480	384
512	2560	1280	853	640	512
1 GB	5120	2560	1706	1280	1024

C. Speicherbedarf je Bild*

Kameratyp (Mio. Pixel)	durchschnittl. Bildgröße (MByte) unkomprimiert	durchschnittl. Bildgröße (MByte) komprimiert (10:1)
1	2	0,2
2	4	0,4
3	6	0,6
4	8	0,8
5	10	1,0

* abhängig vom Kameramodell, der Auflösung und dem Kompressionsfaktor
Quelle: SanDisk

einschränkung auf Tintenstrahldruckern ebenfalls noch geeignet.

Übrigens, die Datenmenge ändert sich bei der alleinigen Auflösungsumrechnung nicht. Sie reduziert sich hier erst, wenn man das Bild z. B. beschneidet, es etwa auf

das Format 9 x 13 herunterrechnen lässt. Jetzt ist es nur noch 5,06 MByte groß. Auf dem Computerbildschirm ändert sich dabei außer einer äquivalenten Verkleinerung des Bildes nichts.

Will man keine größeren Fotos als dieses Format, reicht hier auch eine 2-Megapixel-Kamera.

Welche Kamera?

Welche Kamera man benötigt, lässt sich ganz einfach mit folgender Formel ausrechnen:

Ausgabegröße (cm) dividiert durch 2,54 (Zoll-Faktor), multipliziert mit der angestrebten Ausgabeauflösung in dpi.

Beispiel für ein 9-x-13-Foto:

$$9/2,54 \times 300 = 1063$$

$$13/2,54 \times 300 = 1535$$

Die nächst passende Kamera wäre hier



Bild 14: Upgradebare USB-Speicher erlauben das Einlegen normaler Speichermodule und den Direktanschluss an den USB. Bild: SanDisk/Lexar

```

DSCN1654.JPG
CAMERA : E990V1.1
METERING : MATRIX
MODE : P
SHUTTER : 1/119sec
APERTURE : F2.5
EXP +/- : 0.0
FOCAL LENGTH : f8.2mm(X1.0)
IMG ADJUST : AUTO
SENSITIVITY : AUTO
WHITEBAL : AUTO
SHARPNESS : AUTO
DATE : 2003.03.20 17:20
QUALITY : FULL FINE

DSCN1655.JPG
CAMERA : E990V1.1
METERING : MATRIX
MODE : P
SHUTTER : 1/143sec
APERTURE : F3.9
EXP +/- : 0.0
FOCAL LENGTH : f8.2mm(X1.0)
IMG ADJUST : AUTO
SENSITIVITY : AUTO
WHITEBAL : AUTO
SHARPNESS : AUTO
DATE : 2003.03.24 12:41
QUALITY : FULL FINE

```

Bild 15: Auf der Speicherkarte finden sich auch alle Zusatzinformationen zu den gespeicherten Daten, hier die von Digitalfotos.

also eine der 2-Megapixel-Klasse mit 1600 x 1200 Pixeln.

Geht man allerdings von der Vorgabe vieler Fotolabors aus, die 200 dpi als ausreichend für den Fotoprint angeben, relativieren sich im Privatgebrauch die Verhältnisse – solche legen offensichtlich auch die Kamerahersteller zugrunde, wenn sie 3- bis 4-Megapixel-Kameras für den A4-Abzug propagieren.

Auf der anderen Seite kann man mit voller Auflösung geschossene Fotos natürlich beliebig herunterrechnen. Braucht ich unser Beispelfoto etwa nur für die Webseite und das in einer Größe von nur 4 x 5 cm, ergeben sich nach der Umrechnung und Abspeicherung in maximaler JPG-Qualität nur ganze 32 kByte Speicherbedarf, eine für das Web oder E-Mails bereits handliche Größe, die noch heruntergerechnet werden kann, wenn man unter leichtem Qualitätsverlust noch weiter komprimiert.

Ähnlich entwickeln sich auch die Speicherplatz-Verhältnisse bei der Aufnahme, wenn man hier, sofern es die Kamera erlaubt, eine niedrigere Auflösung wählt, wie Tabelle 2 beweist.

Anhand dieser kurzen Anwendungsdiskussion, die man z. B. beim Thema MP3 genauso führen könnte, kann man ersehen, dass der noch sehr wertvolle Platz auf den kleinen Speichermodulen auf recht einfache Weise kalkuliert und effizient eingesetzt werden kann.

Natürlich wird es eine rasante Weiterentwicklung dieser Technik geben, schon sind für 2004 die ersten 4-GByte-Compact-Flash-Karten avisiert und langsam fallen auch die Preise für Speicherkarten mit größeren Kapazitäten. Immerhin kostete eine 4-MByte-Compact-Flash-Karte 1999 noch gut 200 DM – heute gibt es sie gar nicht mehr ...



Schlüsselwächter

Man könnte fast sagen:

„Verlieren Sie Ihren Schlüssel ruhig ...“

Denn ab sofort gibt er beim Aufprall auf den Boden laut-stark Alarm! Der Schlüsselwächter registriert den Aufprall beim Herabfallen durch ein Piezoelement und gibt anschlie-ßend auch über dieses den Alarm aus. Durch eine entspre-chende Schaltungsdimensionierung werden Fehlalarme ver-mieden und ein günstiger Kompromiss zwischen erfor-derlicher Fallhöhe und dem Medium gefunden, auf das der SW 10 aufprallt.

Kontra Schlüsselverlust

Wer von uns kennt nicht die unangenehme Situation, den (verlorenen) Schlüssel suchend vor einer verschlossenen Haus- oder Autotür zu stehen? Dass ein verlorener Schlüssel nicht nur sehr viel Ärger, sondern auch sehr hohe Kosten nach sich ziehen kann, werden Besitzer eines Autos mit Weg-fahrsperrre und Schlüsselfernbedienung leicht nachvollziehen können. Hohe Wieder-beschaffungskosten von weit über 100 Euro sind bei solchen „Hightech-Schlüsseln“ leider keine Seltenheit mehr! Ebenso ver-hält es sich mit hochwertigen Türschlössern. Auch ein nur heruntergefallener Schlüssel kann bei Dunkelheit schon einige Probleme beim Wiederfinden bereiten.

Die hier vorgestellte, recht einfache Schaltung sorgt da für Abhilfe. Mit dem

Schlüsselwächter SW 10 wird von nun an (sofern man ihn nicht irgendwo liegen lässt) kein Schlüssel mehr unbemerkt verloren! Die Schaltung passt, dank kom-pakter SMD-Bauweise, problemlos in ein formschönes Schlüsselanhängergehäuse. Fällt der Schlüssel mit dem daran befestigten Schlüsselwächter auf den Boden, löst dieser einen kaum überhörbaren akusti-schen wie auch einen optischen Alarm aus. Insbesondere bei Dunkelheit ermöglicht die optische Signalisierung ein leich tes Wiederfinden des Schlüssels. Der Alarm wird durch Betätigung der Reset-Taste wieder abgeschaltet.

Ein solcher Schlüsselwächter ist grun-dätzlich nichts Neues. Das Besondere am SW10 ist dessen Funktionsweise. Im Ge-gensatz zu anderen „Aufprallsensoren“ enthält dieses Gerät keinerlei mechanische Bauteile. Oftmals funktionieren ähnliche

Geräte mit kleinen (ggf. mit Gewichten beschwerten) Federn, die beim Aufprall eine Kontaktfläche auf der Platine berühren. Dieses Verfahren schien für dieses Projekt nicht praktikabel, da die Empfindlichkeit maßgeblich von der Güte des Auf-baus abhängig ist. Weitere Probleme kön-nen abgebrochene Lötstellen im Bereich der Kontaktfeder(n) sein. Eine hinreichen-de Langzeitstabilität wäre somit nicht gewährleistet.

Bei dem ELV-Schlüsselwächter hingen-den dient ein Piezo-Signalgeber als Auf-prallsensor! Durch einen Aufprall wird eine Wechselspannung erzeugt, die wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben, den Alarmauslösung. Der Piezo-Signalgeber wird nun außerdem zur Alarmausgabe verwen-det. Durch den Verzicht auf mechanische Sensorbauteile ist der Schlüsselwächter einfacher aufzubauen, besonders zuverlässig und arbeitet sehr langzeitstabil.

Bevor wir den Aufbau und die Schal-tung des SW 10 diskutieren, wollen wir uns zunächst jenem physikalisch-elek-trischen Effekt widmen, der eine solche Lösung möglich macht – dem piezoelek-trischen Effekt.

Piezoelektrischer Effekt

Vom „direkten piezoelektrischen Effekt“ spricht man, wenn die Verformung eines piezoelektrischen Körpers (z. B. Quarz SiO_3) zu einer proportionalen Ladungs-verschiebung führt. Abbildung 1 zeigt Sili-ziumdioxid-Moleküle in ihrer typischen Kristallstruktur. Die großen Kreise stellen dabei positiv geladene Silizium-Atome dar, während die kleineren Kreise je zwei nega-tiv geladene Sauerstoff-Atome (O_2) sym-bolisieren. Wird nun in x-Richtung eine Kraft F auf diese Anordnung ausgeübt, so dass das Kristall in Längsrichtung gestaucht wird, führt dies zu einer Verschiebung der Atome bzw. Moleküle (siehe Abbildung 2: Längseffekt). Die oberen O_2 -Atome bewe-gen sich nach oben, während die unteren Si-Atome weiter nach unten wandern: Die untere Elektrode wird positiv und die obe-re negativ aufgeladen. Dieser Effekt wird als „Längseffekt“ bezeichnet, da die Span-nung in Kraftrichtung entsteht.

Technische Daten:

Stromaufnahme Ruhezustand: < 100 nA
 Stromaufnahme Alarmzustand: < 20 mA
 Lautstärke: 70 dB(A) in 3 m Entfernung
 minimale Fallhöhe auf festen Boden:
 ca. 15 cm
 Abm. (B x H x L): ... 35 x 15 x 65 mm
 Spannungsversorgung: 12-V-Alkaline-Batterie Typ 23A/L1028
 Gewicht mit Batterie: ca. 28 g

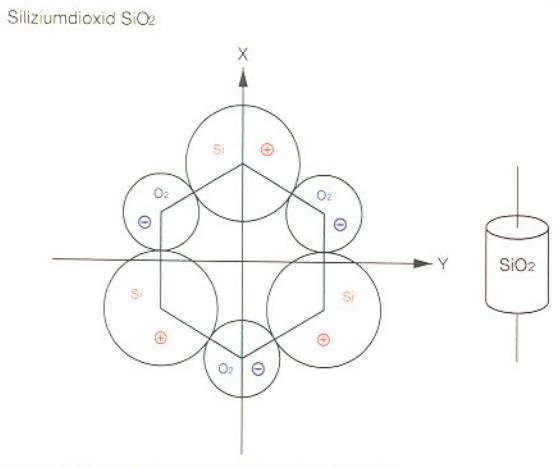


Bild 1: Der Molekülaufbau des Siliziumdioxids (unbelastet)

Wird, wie in Abbildung 3 (Quereffekt) gezeigt, seitlicher Druck in y-Richtung auf das Kristall ausgeübt, stellt sich ein ähnlicher Effekt ein. Die Si-Atome wandern nach oben und die O₂-Atome nach unten, weshalb sich die positive Elektrode nun auf der Oberseite befindet. Dies wird „Quereffekt“ genannt, da die Ladung hierbei senkrecht zur Kraftrichtung entsteht.

Dieser piezoelektrische Effekt wird ausgenutzt, um Drücke oder Kräfte zu messen. Wird ein Piezokristall einseitig mit Gewichten (einer sog. seismischen Masse) beschwert, können Beschleunigungen in entsprechende Spannungen umgewandelt werden. Eine Anwendung ist der heute aus den Autos nicht mehr wegzudenkende Airbag. Ab einer bestimmten Verzögerung des Wagens, die durch Aufprall von beweglichen Gewichten auf ein Piezoelement eine bestimmte Piezo-Spannung hervorruft, entscheidet ein Mikrocontroller in Sekundenbruchteilen, dass der oder die Airbags gezündet werden müssen.

Ein anderes, weit verbreitetes Einsatzgebiet für Piezokeramiken sind „elektronische“ Feuerzeuge: Bei einem Druck auf die Taste wird nicht nur das Gasventil geöffnet, sondern auch ein Federsprungwerk gespannt, das dann kurz und kräftig auf die Piezokeramik schlägt. Die Spannung an den Elektroden des Kristalls ist


Bild 3: Der Quereffekt bei mechanischer Belastung

hoch genug, um einen Funken zur Gasdüse überspringen zu lassen, so dass sich das Gas entzündet.

Der im SW10 verwendete Piezo-Signalgeber wird beim Aufprall des Gerätgehäuses auf den Boden zum Schwingen angeregt. Durch die daraus resultierenden Verformungen des Piezokristalls entsteht ein Wechselspannungssignal, wie es die Messkurve in Abbildung 4 zeigt. Wird der Piezo-Signalgeber dabei nicht gedämpft (beschaltet), so können leicht Spitzenspannungen von 100 V und mehr entstehen. Die nachfolgende Schaltung registriert das Auftreten einer solchen Spannungsspitze und löst den Alarm aus.

Beim „inversen piezoelektrischen Effekt“ wird eine Ladung in eine mechanische Deformation umgewandelt. Durch Anlegen einer Wechselspannung an einem Piezo-Kristall kann dieser zum Schwingen

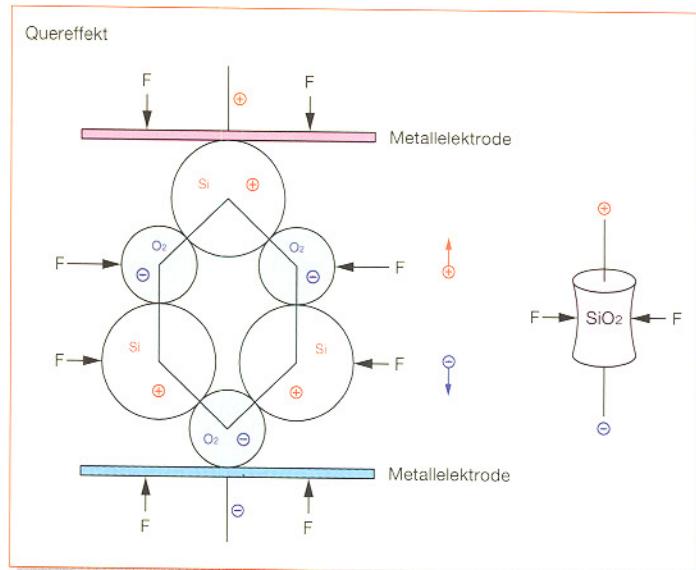angeregt werden. Abbildung 5 zeigt einen solchen Piezo-Signalgeber. Grundsätzlich besteht dieser aus einer dünnen runden Blechscheibe, auf die eine etwas kleinere Scheibe aus piezoelektrischem Material aufgebracht ist. Auf der Oberseite befindet sich eine Metallschicht, an der eine der



beiden Zuleitungen angelötet wird. Die andere Zuleitung wird mit dem Trägerblech verbunden. Solche Signalgeber sind sowohl in den verschiedensten Kleingeräten wie Multimetern oder Rauchmeldern, aber auch in hochwertigen Lautsprechersystemen als Hochtonlautsprecher zu finden. Soll ein möglichst hoher Schalldruck für Alarmzwecke generiert werden, so ist darauf zu achten, dass der Signalgeber mit der für ihn jeweils angegebenen Resonanzfrequenz betrieben wird; deren tatsächlicher Wert bestimmt sich im Wesentlichen durch den mechanischen Aufbau. Eine geeignete „Anbindung“ an mechanische Resonanzflächen, z. B. Gehäuse oder Schalltrichter, erhöht die Lautstärke weiter.

Schaltung

Die recht übersichtliche Schaltung des SW10 ist in der Abbildung 6 dargestellt. Die NAND-Schmitt-Trigger IC 1 A und IC 1 B stellen ein RS-Flipflop dar. Wird der Piezo-Signalgeber PZ 1 erschüttert, steht für einen kurzen Zeitraum ein Wechselspannungssignal an dessen Klemmen an. Über C 3 gelangen diese Impulse an den /SET-Eingang (Pin 1) des Flipflops, worauf sich am Ausgang Q (Pin 3) ein High-Signal einstellt, sobald der Impuls die Triggerschwelle von IC 1 A erreicht. Dadurch beginnt der Oszillator 1, bestehend aus IC 1 D sowie den frequenzbestimmenden Bauteilen R 6 und C 6, zu schwingen: Liegt an Pin 11 Low-Potential, wird C 6 über R 6 entladen. Sinkt die Spannung über C 6 unter die Umschalt-

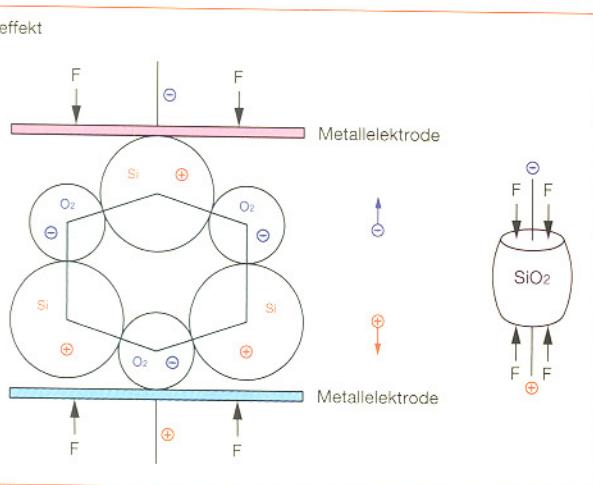


Bild 2: Der Längseffekt bei mechanischer Belastung

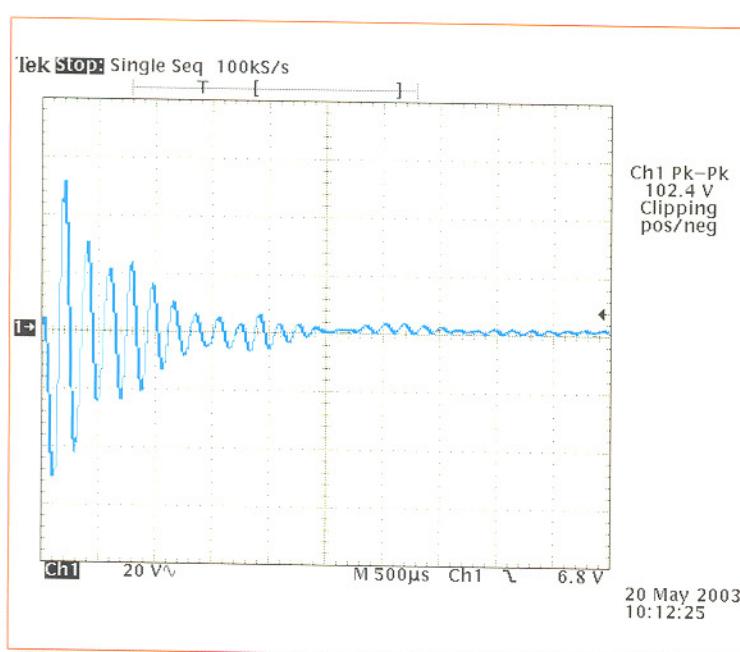


Bild 4: Der Kurvenverlauf des von einem mechanisch aktivierten Piezo-Signalgebers erzeugten Ausgangssignals. Man erkennt deutlich die sehr hohe Anfangsamplitude.

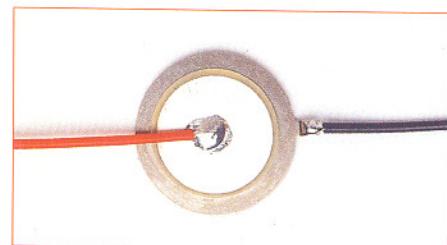


Bild 5: So sieht ein Piezo-Signalgeber als praktisch handhabbares Bauteil aus.

möglichen kurzen Auftreffen des Reset-Knopfes auf dem Boden den Schlüsselwächter sofort wieder deaktiviert!

Die Spannungsversorgung erfolgt über eine 12-V-Batterie vom Typ 23A bzw. L1028. Aufgrund der äußerst geringen Stromaufnahme der beiden CMOS-ICs können diese permanent mit Betriebsspannung versorgt werden. Die Abblock kondensatoren C 1 und C 2 dienen der Stör- bzw. Schwingneigungsunterdrückung.

Schaltungsdimensionierung

Bei der vorliegenden Schaltung ist ein ausgesprochen günstiger Kompromiss zwischen maximaler Empfindlichkeit und maximalem Schutz vor Fehlalarmen gefunden worden. Ein Schlüsselwächter, der durch Kollision mit den daran befestigten Schlüsseln bereits auslöst, ist sicherlich genau so unbrauchbar wie einer, der erst bei 2 m Fallhöhe Alarm schlägt. In der vorliegenden Dimensionierung der Schaltung löst der SW 10 bei einem Aufprall auf

schwelle des Eingangs Pin 12, schaltet der Ausgang Pin 11 auf High-Potential, woraufhin C 6 wieder geladen wird. Ist die Schaltschwelle erneut erreicht, kippt der Ausgang wieder, und der Zyklus beginnt von neuem. Die LEDs D 1 und D 2 werden direkt von IC 1 D über R 3 nach Masse getrieben: Sie blinken, solange der Alarm aktiviert ist.

Der Adresseingang ADR0, Pin 10 des elektronischen Schalters IC 2, ist mit dem Ausgang Q (IC 1 A, Pin 3) des Flipflops verbunden. Ist ADR0 im aktiven Zustand auf „High“, werden abhängig von ADR1 die Schalterstellungen X 1/X 3 bzw. Y 1/Y 3 aktiviert (siehe Tabelle 1). Da Y 1 und Y 3 miteinander verbunden sind, gelangt das Ausgangssignal stets über Y I/O (IC 2 Pin 3) auf IC 1 C Pin 9. Somit wird der Oszillator 2, der genauso wie Oszillator 1 arbeitet, im Takt von diesem an- und ausgeschaltet. Der Oszillator 2 erzeugt eine Frequenz von ca. 4,5 kHz, mit der ADR1 (IC 2 Pin 9) gesteuert wird.

Da an ADR0 ein High-Signal anliegt, werden nun abwechselnd X 1 (+12 V) oder X 3 (Masse) aktiviert, womit der Piezo-Signalgeber PZ 1 nun über X I/O Pin 13 und R 2 angesteuert wird – es wird ein pulsierender Piepton erzeugt. Dieses Signal gelangt zwar auch über C 3 auf den Eingang des Flipflops, aber das ändert nichts an dessen Ausgangszustand.

Ein Zurücksetzen ist nur durch Betätigung der Taste TA 1 zu erreichen. Hiermit

versetzt man den aktiven Schlüsselwächter in den Ruhezustand. C 5 wird nun langsam über R 5 und TA 1 entladen, am /Reset-Eingang (IC1 Pin 6) liegt dann Low-Potential an. Dadurch schaltet der Ausgang/Q (IC 1 B Pin 4) von „Low“ nach „High“. Das wiederum führt dazu, dass auch IC 1 A umschaltet, Pin 3 wechselt also von „High“ nach „Low“. Da der Elko C 5 über den hochohmigen Widerstand R 5 (150 kΩ) entladen wird, ist der Taster für ca. 2 Sek. gedrückt zu halten, um die Schaltung zurückzusetzen. Dies ist beabsichtigt, denn so soll verhindert werden, dass ein


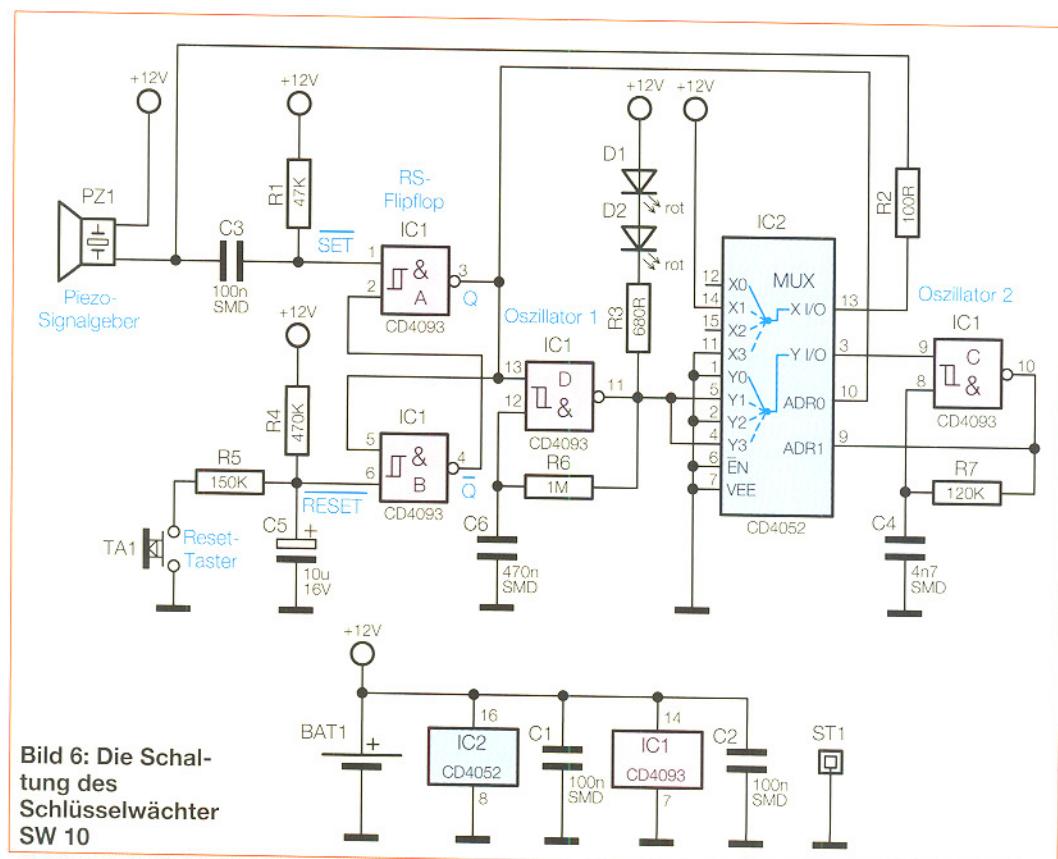
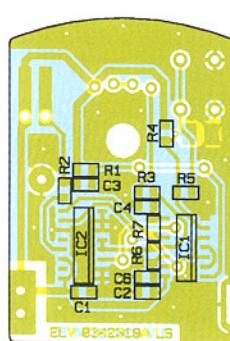
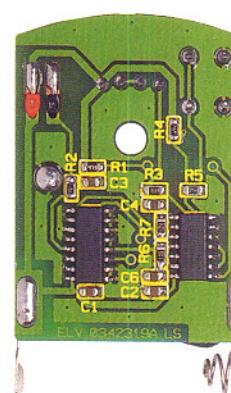
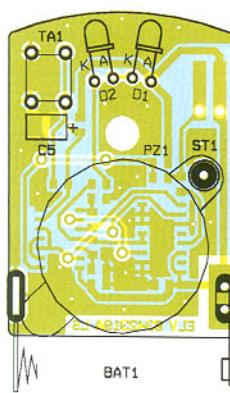


Bild 6: Die Schaltung des Schlüsselwächters SW 10

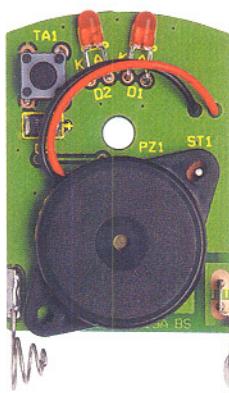

Ansicht der fertig bestückten Platine mit zugehörigem Bestückungsdruck, links die Bestückungsseite, rechts die Lötseite

harten Boden (Beton, Pflaster, Holz ...) ab ca. 15 cm Fallhöhe problemlos aus. Beim Aufprall auf weichere Medien (Sitzpolster, hohes Gras ...) kann sich die Fallhöhe für eine sichere Auslösung natürlich entsprechend erhöhen.

Nachbau

Der Nachbau des Schlüsselwächters erfordert ein wenig Fingerspitzengefühl, da der Aufbau fast ausschließlich mit oberflächenmontierten Bauteilen (SMD) erfolgt. Benötigt werden neben einem vorzugsweise geregelten Lötkolben mit schlanker Spitze eine Pinzette, feines Lötzinn und ggf. feine Entlötlitze, um eventuell zu viel aufgebrachtes Lötzinn einfach und sauber entfernen zu können. Ein übersichtlicher, aufgeräumter Arbeitsplatz erleichtert die Arbeit mit den kleinen Bauteilen sehr. Der Aufbau erfolgt anhand des Bestückungsdrucks, des Platinenfotos sowie der Stückliste. Ausführliche Informationen über die Verarbeitung von SMD-Bauteilen sind übrigens im Internet unter www.elv.de zu finden.

Um ein SMD-Bauteil auf der Platine zu montieren, wird zunächst eines der Pads auf der Platine vorverzinnt. Nun ist das Bauteil mit der Pinzette zu positionieren und an einem Pin anzulöten. Ist die Position korrekt, kann der zweite Anschluss mit dem dazugehörigen Pad verlötet werden. Begonnen wird mit den Widerständen und Kondensatoren auf der Lötseite (LS) der Platine. Die Kondensatoren sollten dabei erst unmittelbar vor dem Bestücken aus der Verpackung entnommen werden, da diese keinerlei Beschriftung aufweisen.

Daraufhin sind die ICs zu bestücken. Hierbei ist unbedingt auf eine polrichtige

Einbaurage zu achten. Pin 1 ist durch eine abgeschrägte Kante oder durch eine Gehäusekerbe (Doppellinie im Bestückungsdruck) gekennzeichnet. Bei den ICs wird jeweils ein Pad (an einer der Ecken) vorverzinnt, an denen vorerst ein Pin verlötet wird. Nach Kontrolle der korrekten Position sind die weiteren Pins zu verlöten. Eventuelle Lötzinnbrücken entfernt man vorsichtig mit Entlötlitze.

Im Anschluss daran erfolgt das Komplettieren der Bestückungsseite. Als Erstes wird der SMD-Elko C5 polrichtig verlötet. Die mit einem breiten Strich markierte Seite ist der Pluspol. Im nächsten Schritt werden der Taster, die Batteriekontakte und die LEDs durch die Platine gesteckt und verlötet. Die LEDs sind dabei, 4 mm von der Gehäusekante gemessen, um 90 Grad abzuwinkeln. Auch hierbei ist die korrekte Polung zu beachten. Das längere Anschlußbein ist die Anode (+). Die überstehenden Drahtenden werden dabei knapp abgeschnitten, um die Platine problemlos ins Gehäuse einlegen zu können.

Bei dem Lötstift wird die kurze, spitze Seite mit einem Seitenschneider bündig am Kragen abgeschnitten. Alsdann wird dieser Lötstift von der Lötseite (unten!) her durch die Platine geführt und verlötet.

Die Anschlussleitungen des Piezo-Signalgebers sind auf 42 mm zu kürzen und dann auf 3 mm abzusolieren. Nun sind die beiden Kabel (inklusive der Isolierung) durch die dazugehörigen Löcher zu führen und gemäß dem Platinenfoto anzulöten.

Funktionskontrolle und Gehäuseeinbau

Ist der Aufbau der Platine abgeschlossen, kann nach nochmaliger Überprüfung auf korrekten Sitz der Bauteile und eventuelle Kurzschlüsse zwischen den Bauteilen die erste Inbetriebnahme erfolgen. Die Platine wird dazu in die Gehäuseunterschale gelegt und die 12-V-Batterie polrichtig eingelegt. Dabei sollte sich das Gerät ruhig verhalten. Wird anschließend der Piezo-Summer mit dem Finger angestoßen, sollten ein Alarmsignal ertönen und die LEDs im Takt blinken. Durch längeres Drücken

des Tasters TA 1 (ca. 2 Sek.) wird der Alarm gelöscht – die Schaltung befindet sich wieder im Ruhezustand. Nach dem Einsetzen der roten Plexiglasscheibe und des Tasterstößels in die Gehäuseoberschale und dem Positionieren des Piezos an der dafür vorgesehenen Stelle, ist das Gehäuse vorsichtig zusammenzustecken. Ggf. ist vorher der Stößel in der Innenseite des Tasters mit ein wenig Heißkleber zu verstärken. Der Summer sollte dabei frei beweglich im Gehäuse liegen. Mit dem Einschrauben der M2-Senkkopfschraube ist der Aufbau des SW10 abgeschlossen. Über die beiliegenden Befestigungsteile kann der Schlüsselwächter mit dem Schlüssel oder Schlüsselbund verbunden werden.

ELV

Stückliste: Schlüsselwächter SW 10

Widerstände:

100 Ω /SMD	R2
680 Ω /SMD	R3
47 k Ω /SMD	R1
120 k Ω /SMD	R7
150 k Ω /SMD	R5
470 k Ω /SMD	R4
1 M Ω /SMD	R6

Kondensatoren:

4,7 nF/SMD	C4
100 nF/SMD	C1–C3
470 nF/SMD	C6
10 μ F/16V/SMD	C5

Halbleiter:

CD4093/SMD/Philips	IC1
CD4052/SMD/Philips	IC2
LED, 3mm, rot	D1, D2

Sonstiges:

Mini-Drucktaster, 1 x ein, 1 mm Tastknopflänge	TA1
Lötstift, 1 mm	ST1
Piezo-Signalgeber	PZ1
1 Batteriekontakt-Plättchen	
1 Batteriekontaktfeder	
1 Tastkappe	
1 Handsendergehäuse, komplett, bearbeitet und bedruckt	

Tabelle 1: Adressierung von IC 2

Adresse/EN	Schalterstellung	ADR1	ADR0
0	0	0	X0/Y0
0	1	0	X1/Y1
1	0	0	X2/Y2
1	1	0	X3/Y3
x*	x*	1	-/-

* Unerheblich

Laptop als Diskothek



Computer-Light-Interface CLI 7000

Das System, bestehend aus dem Steuergerät CLI 7000 und der Steuersoftware „ELV Light“, ermöglicht es, Licht- und Effektgeräte (Laser, Spiegelkugel, Stroboskop, Nebelmaschine usw.) synchron mit dem Abspielen eines MP3-Files zu steuern.

Passend zur Musik kann auf 0,2 Sekunden genau der Einsatz einer Nebelmaschine, das Einschalten von Effektscheinwerfern, Stroboskopen usw. festgelegt werden. Durch die Verknüpfung mit dem MP3-File können so einmal programmierte Sequenzen immer wieder abgerufen werden – eine erstklassige Lichtshow wird beliebig oft reproduzierbar.

Damit wird die Arbeit vor allem für Alleinunterhalter, Musikneipen ohne DJ, im mobilen oder im privaten Bereich wesentlich einfacher – keine großen CD-Koffer mehr, keine Hektik beim gleichzeitigen Steuern von Licht und Ton, kein zweiter Lichtjockey sind erforderlich.

Lassen Sie einfach die über die Steuersoftware „ELV Light“ programmierten und an die jeweiligen MP3-Files gekoppelten Lichteffekte automatisch abspielen!


Das CLI 7000 verfügt über acht 230-V-Ausgänge, die jeweils mit bis zu 1 kW belastbar sind (insgesamt max. 3,6 kW). Zusätzlich sind zwei (parallel zu Kanal 1 und 8) Universal-Relais-Schaltausgänge (max. 30 V/AC, 42 V/DC, 1 A) vorhanden, die z. B. Schalteingänge von Nebelmaschinen und andere fernschaltbare Geräte ansteuern können.

Die Verbindung zum Computer erfolgt über eine USB-Schnittstelle.

Zu Test- und Installationszwecken sind alle Schaltausgänge direkt am Gerät bedienbar, ansonsten erfolgt die Steuerung über das „ELV Light“-Programm. In der übersichtlichen Bedienoberfläche des Programms werden sowohl die Playlists für die MP3-Musikfiles zusammengestellt als auch deren Verknüpfungen mit den einzelnen Lichteffekten programmiert. Diese Verknüpfungen sind jederzeit veränderbar, so dass eine immer perfektere Verfeinerung der Lichtshow möglich ist.

Komplettbausatz CLI 7000 inkl. Steuersoftware „ELV Light“
34-527-34 € 179,-

Optisch getrenntes USB-Modul UO 100

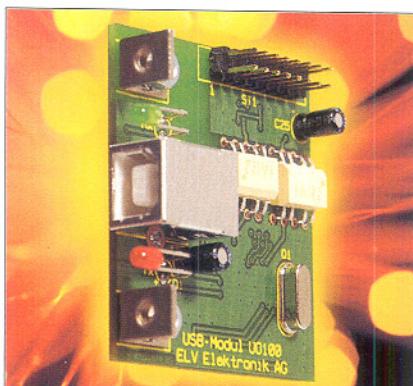

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist es vielfach erforderlich, zwischen einem Gerät und dem steuernden PC eine Potentialtrennung zu gewährleisten.

Das optisch isolierte USB-Modul bildet PC-seitig eine vollständige USB-Schnittstelle nach. Nach der Umsetzung des USB-Protokolls in das RS-232-Format erfolgt eine optische Trennung der Potentiale, so dass die am Ausgang anstehenden Datensignale galvanisch vom PC-Teil getrennt bereitstehen.

Technische Daten: UO 100

Max. Übertragungsrate:	115,2 kBit/s
Ausgangspegel: TTL
Anschlüsse:	
- USB: USB-Buchse, Typ B
- Mikrocontroller-Schnittstelle:	
Stiftleiste, 2-reihig, 2,54-mm-Raster	
Spannungsversorgung:	
- über USB: 5 V/50 mA (max.)	
- über ST 1: 5 V ± 0,2 V/50 mA	
Isolationsspannung: 2500 V
Isolationswiderstand: 1 TΩ
Luft- und Kriechstrecke:	... ≥ 8 mm
Abm. (B x T x H):	48,2 x 46 x 15 mm
Gewicht:	21 g


Die Forderung nach einer galvanischen Trennung zwischen zwei Schaltungsteilen kann sehr vielfältige Gründe haben. Im Wesentlichen sind dies sicherheitstechnische Aspekte oder verbesserte Eigenschaften hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Mit dem UO 100 steht ein sehr vielseitig einsetzbares USB-Modul zur Verfügung, das den Programmierer, der seine Applikationen meist auf serielle Mikrocontroller-Schnittstellen (RS-232-Format) ausrichtet, von der aufwändigen USB-Implementierung entlastet, die USB-Intelligenz ist bereits im Mikrocontroller des Moduls integriert.

Komplettbausatz UO 100
34-537-89 € 22,95

Perfekte Objektüberwachung heißt nicht nur Scheinwerfer einschalten und/oder 24-h-Videoaufzeichnungen vornehmen. Der Perfektion etwas näher bringt Sie die neue VMS 100.

Er ist an jede normale Überwachungskamera anschließbar und löst einen Alarm aus, sobald sich der Bildinhalt innerhalb einer einstellbaren Fläche des Kamerabildes ändert. Damit stehen zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten offen und die Objektüberwachung kann konkreter, zeitnäher und effektiver erfolgen.

USB-Digital-Soundmodul UDS 200

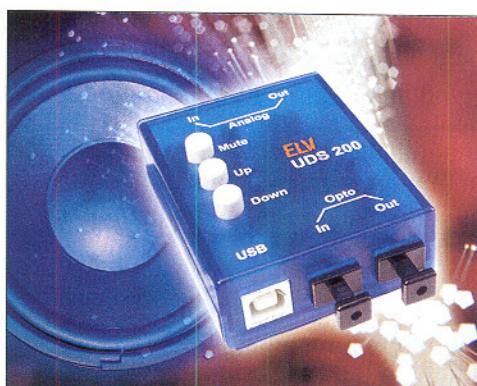

Das USB-Digital-Soundmodul UDS 200 stellt digitale S/PDIF-Audio-Ein- und -Ausgänge zur Verfügung und ist einfach an den USB-Port eines PCs anzuschließen. Mit dem zusätzlich analogen Ein- und Ausgang steht bezüglich der NF-Signal-Ankopplung die komplette Funktionalität einer Soundkarte zur Verfügung.

Die meisten PC-Soundkarten stellen keine digitalen (S/PDIF-) Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Diese haben aber zahlreiche Vorteile wie Unempfindlichkeit gegenüber Störungen, galvanische Trennung zwischen dem PC und den angeschlossenen Audiogeräten, geringer Platzbedarf. Das UDS 200 ermöglicht die Ankopplung dieser in der Audio-Technik bereits weit verbreiteten Signale an einen PC-USB-Port. Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB-Port des PCs.

Komplettbausatz UDS 200
34-537-84 € 42,95

Technische Daten: UDS 200

Audio-Eingänge:	... digital (S/PDIF) optisch, analog (Stereo-Klinke) max. 1 Veff
Audio-Ausgänge:	... digital (S/PDIF) optisch, analog (Stereo-Klinke)
Sampling-Rate: DAC: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
PC-Schnittstelle: 16 kHz; 22,05 kHz; 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
Bedientasten: USB 1.1
Abmessungen (B x H x L): 57 x 24 x 71 mm

Video-Motion-Switch VMS 100



Der VMS 100 wertet das ankommende Kamerabild auf sich bei Bewegungen vor der Kamera zwangsläufig verändernde Helligkeitsschwankungen aus und gibt sowohl optisch/akustisch als auch über einen Schaltausgang Alarm, sobald sich vor der Kamera Veränderungen abspielen. Durch gezielte Definition eines Bildausschnitts sind dabei Bildfelder, die nicht überwacht werden sollen, ausblendbar.

Die Alarmauswertung kann dabei sehr vielfältig vorgenommen werden. Die einfachste Art ist die integrierte optische/akustische Alarmingierung. Da der VMS 100 zusätzlich über einen Relais-Schaltausgang verfügt, sind auch externe Vorgänge wie Videorecorder-Start oder Bildaufführung auf einen Überwachungsmonitor oder das Fernsehgerät auslösbar.

Die Anforderungen an die Bedienung sind minimal. Mittels vier Trimmer wird anhand eines aufgehellten Bildfeldes der zu überwachende Bildausschnitt im Monitorbild eingestellt, zusätzlich ist der Alarm bei Bedarf abschaltbar.

Komplettbausatz VMS 100
34-537-69 € 53,95

Technische Daten: VMS 100

Spannungsversorgung:	12–15 V/DC
Stromaufnahme: max. 110 mA
Eingänge: 1 x BNC/75 Ω
Ausgänge: 2 x BNC/75 Ω
Schaltausgang: Relais max. 40 V/1,25 A
Abm. (Gehäuse):	167 x 87 x 28 mm

Bleiakku-Lade-Aktivator BLA 1000



Das neue ELV-Bleiakku-Ladegerät BLA 1000 hält 12-V-Bleiakkus immer im vollgeladenen Zustand und verhindert durch periodische hohe Stromimpulse Sulfatablagerungen an den Bleiplatten. Nicht ständig genutzte Bleiakkus können mit diesem Ladegerät eine erheblich höhere Lebensdauer erreichen.


Vom Konzept her kann beim Bleiakku durchaus eine Lebensdauer von 8 bis 10 Jahren erreicht werden. Schuld am vorzeitigen Ausfall sind meistens die Betriebsbedingungen wie nur saisonweiser Einsatz und ständige Entladung mit geringen Strömen. Der BLA 1000 ermöglicht es mit drei Betriebsmodi, den Akku ständig fit zu halten:

Laden – Konstantspannungs-Laden mit Strombegrenzung (max. 500 mA)

Aktivieren – Alle 20 bis 30 Sek. werden 100 µs lange Entladestromimpulse von 50 bis 80 A (mittl. Stromentnahme nur 5 mA) zur Verminderung des Sulfatisierungsprozesses erzeugt.

Automatik – In einem einstellbaren Zeitraster wird ständig zwischen der Ladefunktion und der Aktivierungsfunkti-

Schallortungsgerät SOG 100

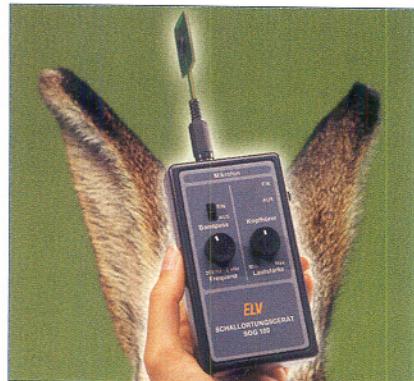

Das Schallortungsgerät ermöglicht die genaue Ortung und Lokalisierung von Schallquellen, z. B. Störschall in Wohn-/Gewerbegebieten oder Maschinen.

Technische Daten: SOG 100

Mikrofon-Richtcharakteristik: bidirektional (Achtercharakteristik)

Frequenzbereich: ... 40 Hz – 12 kHz
Bandpassfilter:

- Mittenfrequenz: ... 300 Hz – 6 kHz
- Bandbreite: ... ca. 160 Hz @ 1 kHz

Spannungsversorgung:
9-V-Blockbatterie 6LR61

Batterielebensdauer: ... ca. 20 h
Abm. (B x H x L): 68 x 32 x 200 mm

Komplettbausatz BLA 1000

34-537-79 € 37,50

Technische Daten: BLA 1000

Ladespannung: 13,6 V
Ladestrom: max. 500 mA
Entladestrom-impuls-Strom: 50–80 A
Entladestrom-impuls-Dauer: 100 µs
Impulsabstand: ca. 27 Sek.
Betriebsspannung: 230 V
Stromaufnahme: < 100 mA
Abm. (B x H x T): 150 x 46 x 80 mm

Schallortungsgerät SOG 100

Mit Hilfe einer speziellen Mikrofonkonstruktion mit ausgeprägter Richtcharakteristik ermöglicht das SOG 100 eine genaue Höreleitung nach der Minimummethode. Die zu ortende Schallquelle wird dabei per Kreuzpeilung lokalisiert. Für die Ausblendung von Schallquellen, die für die Peilung nicht relevant sind, ist ein schalt- und abstimmbarer Bandpassfilter vorhanden.

Der Kopfhörer (nicht im Lieferumfang – vorzugsweise sollten geschlossene Kopfhörer zum Einsatz kommen) wird über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse angeschlossen.

Das Gerät wird mit einer 9-V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) betrieben.

Komplettbausatz SOG 100
34-537-94 € 36,95

Passende 9-V-Blockbatterie
34-458-97 € 2,85

Schlüsselwächter SW 10



Der Schlüsselwächter kann das Verlustrisiko von Schlüsseln erheblich minimieren. Er wird einfach am Schlüsselbund angebracht und registriert den Aufprall beim Herabfallen durch ein Piezoelement. Über dieses gibt er danach auch einen akustischen Alarm aus.

Komplettbausatz SW 10
34-537-64 € 9,50

Technische Daten:


Stromaufnahme
Ruhe-/Alarmzustand: <100 nA/20 mA
Lautstärke: 70 dB(A), 3 m Entfernung
Min. Fallhöhe (fester Boden): ca. 15 cm
Abm. (B x H x L): 35 x 15 x 65 mm
Spannungsversorgung: 12-V-Alkaline-Batterie 23A/L1028
Gewicht mit Batterie: ca. 28 g

Funk-Servosteuerung FS 20 SV

Mit der Servosteuerung FS20 SV eröffnet sich innerhalb des FS20-Funkschaltsystems eine neue Anwendung, die das direkte Steuern eines speziellen Antriebs erlaubt. Dies ist ein Servo, wie er im Modellbau als bewährter Antrieb für Lenkungen, Ruder und Sonderfunktionen zum Einsatz kommt. Die kompakten und kräftigen Servos können jedoch auch Schließriegel bedienen, Überwachungskameras drehen, Klappen öffnen und schließen ...

Die FS20 SV ermöglicht das Fernbedienen eines solchen Servos über eine Fernbedienung des FS20-Systems wie auch automatische Schaltabläufe.

Zur Spannungsversorgung der Servosteuerung kann wahlweise ein Akku mit 4,8 V oder ein Steckernetzteil mit 9 V bis 12 V DC Ausgangsspannung dienen. Alle Einstellungen, Codes und Adressen werden spannungsaufallsicher in einem EEPROM gespeichert. Die Steuerwege (Endanschläge) sind individuell programmierbar und für eine Überkopfmontage des Servos sogar umkehrbar. Drei integrierte Timer ermöglichen automatische Servo-Läufe innerhalb einstellbarer Zeiten zwischen 1 Sek. und 4,5 Std. Kurzzeit-Timer: Nach dem Einschalten

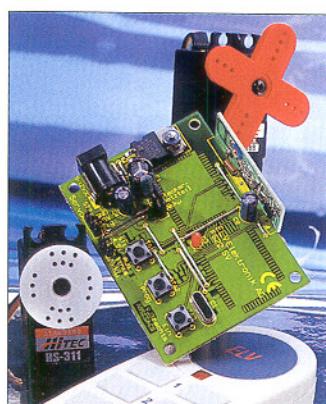

und Fahren in die Position „Ein“ erfolgt ein automatisches Fahren in die Position „Aus“ nach Ablauf der Timer-Zeit. Slow-on-Timer: Nach dem Einschalten wird langsam die Position „Ein“ innerhalb der Timer-Zeit angefahren.

Slow-off-Timer: Nach dem Ausschalten wird langsam die Position „Aus“ innerhalb der Timer-Zeit angefahren. Alle drei Timer lassen sich kombinieren.

FS20-Sender finden Sie unter www.elv.de oder im Hauptkatalog auf der Seite 12.

Komplettbausatz FS20 SV
34-536-83 € 29,95

Elektronische Sicherung ESI 100

Die elektronische Sicherung ESI 100 verhindert das Auslösen von Haussicherungen beim Anschluss von fehlerhaften Elektrogeräten z. B. in einer Reparaturwerkstatt.

Der Ansprechstrom ist von 1 A bis 5 A einstellbar.

Mit dem ESI 100 steht eine elektronische Sicherung im Stecker-/Steckdosengehäuse zur Verfügung, die einfach zwischen den Verbraucher und das Netz zu schalten ist. Der Ansprechstrom ist beim ESI 100 von ca. 1 A bis ca. 5 A einstellbar und somit an die individuellen Anforderungen anzupassen.

Mit dem auf der Frontseite zugänglichen Trimmer wird der gewünschte Ansprechstrom eingestellt, bei dem die Sicherung auslösbar soll. Sobald die Stromaufnahme des extern angeschlossenen Gerätes den eingestellten Wert übersteigt, wird der Verbraucher vom Netz getrennt. Nach Beseitigung des Fehlers kann mit Hilfe der Reset-Taste die Sicherung jederzeit wieder zurückgesetzt werden.




Komplettbausatz ESI 100
34-537-74 € 21,95

Technische Daten: Elektronische Sicherung ESI 100

Ansprechstrom: einstellbar von ca. 1–5 A
Schaltleistung: max. 1250 VA
Schaltspannung: max. 270 V
Betriebsspannung: 200–270 V
Abm.: 131 x 68 x 39 mm
(ohne Stecker)
Gerät gilt nicht als Netz-Trenneinrichtung gemäß VDE

Mini-Reflexlichtschranke

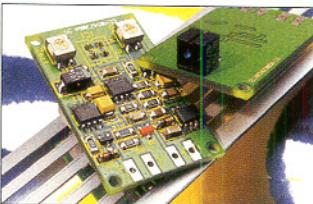

Diese fremdlichtunempfindliche Reflexlichtschranke ist auf kurzen Distanzen sehr universell und in den unterschiedlichsten Betriebsumgebungen einsetzbar. Die kompakte Lichtschranke reagiert auf eine Entfernung von 5 bis 40 mm auf das Heranführen eines Gegenstandes. Dabei wird am Ausgang ein in der

Technische Daten:

Spannungsversorgung: .8–18 V/DC
Stromaufnahme (ohne Last):
max. 30 mA
Arbeitsfrequenz: ca. 2 kHz
Reaktionszeit: 5 ms
Ausgangsimpulslänge: 1–30 Sek.
(einstellbar)
Ausgang: Open-Collector/max. 100 mA
Reichweite: .5–40 mm (einstellbar)
Abmessungen: 41 x 27 mm

Die Neuen aus 3/2003

Prozessor-Power-Supply PPS 7330

Das PPS 7330 stellt die im Elektronik-Labor am meisten benötigten Gleichspannungen im Bereich von 0 V bis 30 V mit einer Strombelastbarkeit bis zu 3 A zur Verfügung. Durch die Prozessorsteuerung und die Sollwertvorgabe mit einem Inkrementalgeber wird ein außergewöhnlicher Bedienkomfort erreicht.


Das mikroprozessorgesteuerte Gerät ermöglicht die Speicherung und den Aufruf von bis zu 8 benutzerdefinierbaren Sollwertvorgaben für Strom und Spannung, so dass häufig benötigte Einstellungen auf Tastendruck sofort zur Verfügung stehen.

Analog-digitale Sollwertvorgabe

Die Sollwerteinstellung mit einem Inkrementalgeber vereinigt die einfache Bedienbarkeit einer analogen Poti-Einstellung mit der Präzision einer digitalen Sollwertvorgabe. Die Auflösung des Inkrementalgebers ist einstellbar, so dass z. B. bei der Spannungsvorgabe je Rastung Schritte zwischen 10 mV und 10 V möglich sind. Die Anzeige von Strom und Spannung erfolgt auf je einer 4-stelligen 7-Segment-LED-Anzeige.

Stand-by-Funktion

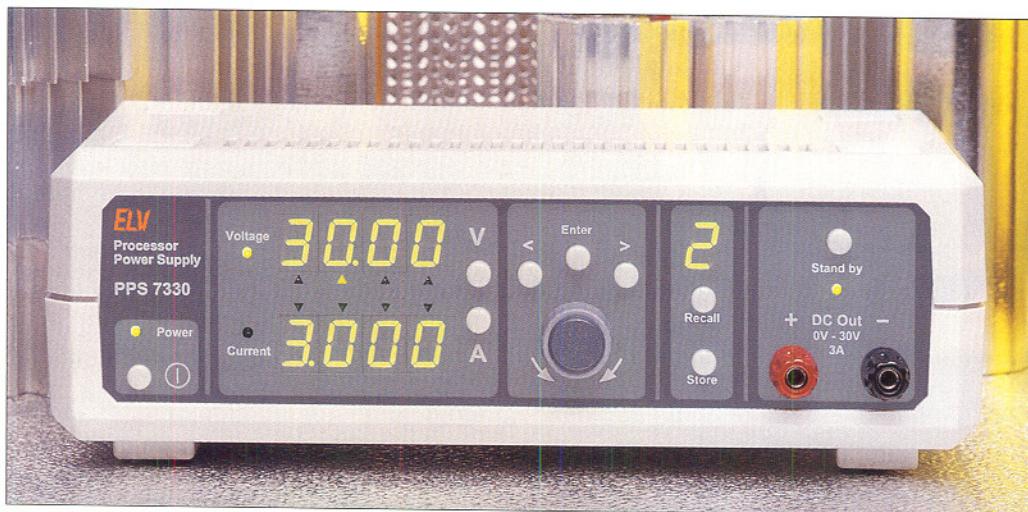Eine Stand-by-Funktion ermöglicht auf Tastendruck das Ein- und Ausschalten des Ausgangs; der Schaltzustand wird mit einer Zweifarbt-LED angezeigt.



PC-Schnittstelle

Für die Kommunikation mit einem PC kann das PPS 7330 optional mit einer USB-Schnittstelle ausgerüstet werden. In Verbindung mit der mitgelieferten PC-Software können Strom- und Spannungseinstellungen auch PC-gesteuert erfolgen. Weiterhin ist es möglich, Strom- und Spannungswerte im 10-Sekunden-Raster vorzugeben und diese Werte automatisch „abfahren“ zu lassen.

Geregelter Lüfter, Schutzschaltungen

Zur Abfuhr der Abwärme verfügt das Netzteil über ein Kühlkörper-Lüfteraggregat, wobei die Lüfterdrehzahl elektronisch in Abhängigkeit von der Endstufentemperatur geregelt wird. Mehrere Schutzschaltungen verhindern Schäden am Netzgerät: Es ist dauer-kurzschlussfest und verfügt über eine Übertemperatur-Schutzschaltung.

Bleiakku-Aktivator BA 80



Der Bleiakku-Aktivator BA 80 ist einfach an die Pole eines 12-V-Bleiakkus anzuschließen und verhindert die Bildung von kristallisierten Sulfatablagerungen an den Bleiplatten.

Die Lebensdauer dieser Akkus kann durch den Aktivator erheblich verlängert werden.

Viele Besitzer von Motorrädern, Booten und Aufsitzmähern kennen sicherlich das Problem, dass im Frühjahr bei der ersten Inbetriebnahme der teure Akku versagt und ersetzt werden muss. Sulfatablagerungen sind der Hauptgrund für das vorzeitige Versagen von Bleiakkus. Kristallisierte Sulfatablagerungen entstehen besonders bei Bleiakkus, die über längere Zeit gelagert, nur selten genutzt oder mit geringen Strömen entladen werden.

Der Bleiakku-Aktivator BA 80 wird einfach an den Plus- und Minuspol des Akkus angeschlossen und benötigt keine externe Versorgungsspannung. Durch periodische Spitzenstromimpulse von ca. 60 bis 80 A werden Sulfatablagerungen an den Bleiplatten verhindert. Sogar bereits bestehende Sulfatablagerungen werden gelöst und als

aktive Schweißmoleküle in die Akkumöglichkeit zurückgeführt. Trotz der hohen Stromimpulse von ca. 60 bis 80 A wird dem Akku nur verhältnismäßig wenig Energie entnommen, da die Dauer des ca. alle 27 Sek. auftretenden Entladestromimpulses nur 100 ms beträgt. Im arithmetischen Mittel beträgt die Stromaufnahme der Schaltung, inkl. Entladestromimpulse, nur 5 bis 6 mA. Zur Funktionskontrolle wird der Entladestrom mit Hilfe einer Leuchtdiode angezeigt. Beim Nachladen des Akkus ist es nicht erforderlich, den Bleiakku-Aktivator abzuklemmen.

Komplettbausatz BA 80
34-528-03 € 10,95

Technische Daten: Bleiakku-Aktivator BA 80

Entladestrom: 60-80 A
Impulsdauer: 100 µs
Impulsabstand: ca. 27 Sek.
Stromaufnahme: ca. 5-6 mA (im arithmetischen Mittel)
Betriebsspannung: 11-16 V
Abm. (B x H x T): 56,5 x 27 x 25,5 mm

Technische Daten: PPS 7330

Ausgangsspannungsbereich:	0-30 V
Ausgangsstrombereich:	0-3 A
Brummen und Rauschen	
Spannungskonstanter:	2 mVeff
Stromkonstanter:	0,01 % von U
Innenwiderstand	
Spannungskonstanter:	0,01 Ω
Stromkonstanter:	20 kΩ
Stromanzeige:	4-stellig, Auflösung 1 mA
Spannungsanzeige:	4-stellig, Auflösung 10 mV
Sonstiges:	elektronische Temperatursicherung, elektronische Lüfterregelung, dauer-kurzschlussfest
Netzspannung:	230 V/50 Hz/0,4 A
Gewicht:	3000 g
Abm. (B x H x T):	350 x 110 x 210 mm


Komplettbausatz PPS 7330
ohne USB-Schnittstelle
34-528-83 € 199,-

Optisch getrenntes USB-Modul
Komplettbausatz
34-537-89 € 22,95

PC-Game-Amplifier

Um beim Teamplay auf LAN-Partys via Konferenzschaltung Absprachen treffen zu können, ist eine spezielle Kommunikations-Hardware erforderlich. Mit Hilfe der ELV PC-Game-Amplifier lässt sich ein Audio-Netzwerk aufbauen, auf dem alle Teilnehmer gleichberechtigt

auf sprechen können. Alle Teilnehmer hören diese Absprachen gleichzeitig. Der zum PC-Spiel gehörende Sound wird über einen galvanisch getrennten Eingang mit eingespielt. Die Möglichkeit, die Mikrofonempfindlichkeit und die Lautstärke direkt am Gerät einzustellen, und die automatische Lautstärkebegrenzung des Mikrofonzweiges runden die Features ab. Um ein Kommunikationssystem mit dem ELV PC-Game-Amplifier PGA 100 aufzubauen, sind ein Mastergerät und der Anzahl der weiteren Spieler entsprechende Slaves notwendig. Insgesamt kann ein System für max.

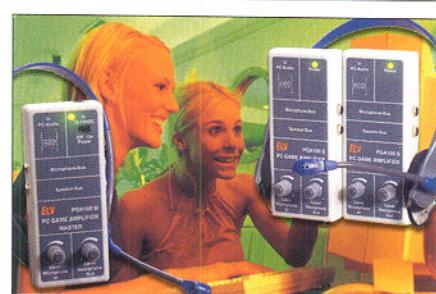

acht Spieler aufgebaut werden – ein Master mit max. sieben Slaves. Der Master übernimmt die Spannungsversorgung sowie die Aufbereitung und Verteilung der Sprachsignale.

Komplettbausatz PC-Game-Amplifier Master

34-528-61 € 29,95

Slave

34-529-34 € 29,95

Cinch-Verbindungsleitung, 2 m

34-333-26 € 3,50

Headset für Soundkarten

34-484-75 € 9,95

Technische Daten (typ.) des PGA 100 (Master und Slave):

Microphone-in:

- Verstärkung: max. 36 dB
- Frequenzgang (-3 dB): 300 Hz - 5,5 kHz

PC-Audio-in:

- Verstärkung: 0 dB
- Frequenzgang (-3 dB): 40 Hz - 20 kHz

Headphone-out:

- Max. Ausgangsleistung: 300 mW @ 32 Ω, 50 mW @ 600 Ω

- Regelbereich: ≥ 65 dB

- Speaker-Bus/Microphone-Bus: max. Länge 20 m

- Anschluss Mic-in, PC-Audio-in, Headphone-out: 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse

- Anschluss Speaker-/Microphone-Bus: Cinch-Buchse

- Abmessungen: 141 x 65 x 42 mm

- Spannungsversorgung (nur Master): 12-15 V/DC, max. 250 mA

Funk-Dämmerungssender FS20 SD



Dieser Dämmerungssender ist mehr als nur ein normaler Dämmerungsschalter. Er überträgt Schaltsignale an den zu schaltenden Verbraucher per Funk auf zwei unabhängigen Kanälen des FS20-Funkschaltsystems.

Für jeden der beiden Kanäle sind Helligkeitsschwelle, Filterzeit gegen häufiges Schalten im Übergangsbereich und die Schaltrichtung (Ein oder Aus) beim Wechsel von Hell zu Dunkel und umgekehrt einzeln einstellbar.

Auch die Timer-Programmierung der Empfänger des FS20-Funkschaltsystems ist möglich mit dieser Schaltung, die in einem wettergeschützten Gehäuse untergebracht und durch Batteriebetrieb unabhängig von einem Stromnetzanschluss positionierbar ist.

Ersteutalte Empfangsgeräte des FS20-Funkschaltsystems an, kann also über die reine Beleuchtungssteuerung hinaus z. B. auch Jalousien oder Tore öffnen und schließen oder andere Schaltvorgänge auslösen. Da er auf zwei Schaltkanälen bis zu zwei Geräte des FS20-Systems unabhängig steuern kann, sind ganz praktische Schaltzene-

rien denkbar. So kann man etwa auf einem Kanal die Außenbeleuchtung bei Beginn der Morgendämmerung abschalten und auf dem zweiten Kanal später bei voller Tageshelligkeit die Jalousien hochfahren lassen.

Alle Einstellungen wie Adressierung, Codierung, Helligkeitsschwelle, Filterzeit, Schaltrichtung und Timerprogrammierung sind über nur vier Tasten und zwei Jumper programmierbar. Nach der Programmierung arbeitet der Dämmerungssender völlig autark und benötigt keinerlei Bedienung mehr. Bei Bedarf ist jedoch auch manuelles Schalten der Empfänger vom FS20 SD aus möglich.

Da er Bestandteil des FS20-Funkschaltsystems ist, ist es auch möglich, ihn in dessen Code- und Adresssystem einzutragen, wenn man mehrere FS20-Geräte parallel betreiben möchte.

FS20-Empfänger finden Sie im Internet unter www.elv.de oder in unserem Hauptkatalog 2003 auf den Seiten 12 und 13.

Komplettbausatz FS20 SD
34-528-07 € 28,-


Technische Daten: FS20 SD

Helligkeitsbereich: 0,5 - 5000 Lux
mittlere Stromaufnahme: ca. 20 µA
Sendefrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Spannungsversorgung:

2 x Mignon-Batterie

Abmessungen: 115 x 90 x 55 mm

Wochentimer-Panelmeter WTP 200

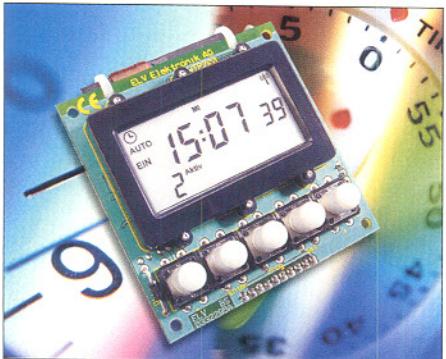

Wer ein selbst entwickeltes Gerät zeitgesteuert betreiben möchte, musste bisher auf eine externe, nur dem Gerät vorschaltbare und so nicht in eigene Applikationen einbindbare Zeitschaltuhr zurückgreifen. Das Wochentimer-Panelmeter umgeht diesen und weitere Nachteile, z. B. das Fehlen einer genauen DCF-Uhr.

Man kann es in die Frontplatte seiner eigenen Geräte einbauen und über einen Schaltausgang zeitliche Vorgänge, auch

von Teilbaugruppen eines Gerätes, sehr komfortabel steuern. Dazu verfügt es über zahlreiche Funktionsmerkmale (siehe Aufstellung), die es äußerst universell und komfortabel einsetzbar machen.

Alle Anzeigen erfolgen auf einem großen LC-Display mit Klar-Text- und Symbolausgabe.

Komplettbausatz WTP 200
34-528-11 ... € 22,-

DCF-Empfangsmodul
34-352-62 € 9,-

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 5 - 24 V/DC
Stromaufnahme typisch: 1 mA
maximal: 25 mA
Schaltausgang (Open-Kollektor):
max. Kollektor-Emitterspannung:
U_{CE} = 30 V
max. Kollektorstrom: I_C = 100 mA
Abm. (L x B x H):
78 x 70 x 26 mm (mit DCF-Modul)
71 x 70 x 26 mm (ohne DCF-Modul)

Funktionsmerkmale des WTP 200:

- 9 unabhängige Programmspeicherplätze (gleichzeitige Anzeige von Ein- und Ausschaltzeit) • Ein- und Ausschaltzeit jedes Programmplatzes beliebig programmierbar • Count-down-Funktion (10 Min. bis 19:50 h) mit automatischer Programmabarbeitung nach Ablauf der Count-down-Zeit • Zufalls-Modus, aktiviert einen Zufallsablauf • Manuelle Ein- und Ausschaltmöglichkeit • Open-Kollektor Schaltausgang (max. 30 V/100 mA)
- Funktion der Schaltung noch 30 Minuten ohne Spannungsversorgung gewährleistet, dann schaltet der Mikrocontroller in den „Sleep-Mode“ • Die programmierten Schaltzeiten bleiben ohne Spannungsversorgung für einige Tage erhalten • Nachrüstbares DCF-Empfangsmodul (atomgenaue Uhrzeit)

Netzfreischalter für Hutschienenmontage NFS 2



Elektrische bzw. magnetische Störfelder können, insbesondere bei darauf sensibel reagierenden Menschen, Gesundheitsstörungen hervorrufen. Ein Netzfreischalter wie der NFS 2 sorgt für das Freischalten der Elektroinstallation z. B. im Schlafzimmer während der Nachtruhe.

Die Installation des NFS 2 erfolgt direkt in der Elektro-Unterverteilung. Somit können ganze Stromkreise automatisch und zentral abgeschaltet werden, es ist keine Zusatzausstattung im zu überwachenden Raum notwendig. Ebenso ist keinerlei Bedienung erforderlich.

Solange keine Verbraucher im überwachten Stromkreis eingeschaltet sind, wird die Spannungsversorgung unterbrochen. Lediglich eine kleine Prüf-Gleichspannung liegt dann noch zur Überwachung an.

Sobald ein Verbraucher (z. B. Nachtischlampe) eingeschaltet wird, schaltet der Netzfreischalter automatisch

die volle Netzspannung für den Stromkreis zu.


Komplettbausatz Netzfreischalter

34-528-57 € 39,-

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V/AC
Leistungsaufnahme: ca. 0,6 W
max. Anschlussleistung: 3600 VA
Abschaltung: 1-polig (L)
Ausschaltstrom: unterhalb 15 mA
Einschaltschwelle: Last <15 kOhm
Überwachungsspannung: 6 V/DC
Abmessungen: 85 x 36 x 63 mm

Temperaturdifferenz-Schalter

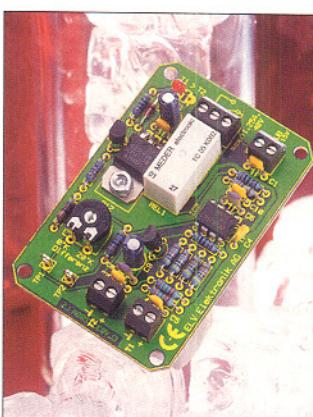

Der Temperaturdifferenz-Schalter vergleicht über extern angeschlossbare PTC-Temperatursensoren die Temperatur an zwei verschiedenen Orten. Beim Überschreiten einer einstellbaren Differenztemperatur wird ein Relais-Schaltausgang aktiviert. Die Einstellung der Temperaturdifferenz erfolgt sehr einfach nur mit einem Multimeter.

Die Auswertung von Temperaturdifferenzen spielt in der gesamten Mess-, Steuer- und Regeltechnik eine große Rolle. Anwendungen sind z. B. Heiz- und Kühlkreisläufe, generell auch die Klimatisierungstechnik. Dazu zählen auch z. B. Solar-Kollektor-Anlagen, bei denen kontrolliert werden muss, ob die Temperatur im Kollektorkreislauf höher ist als die im Wärmespeicher. Aber auch in der Labortechnik spielen derartige Regelschaltungen eine große Rolle. Schließlich finden Temperaturdifferenz-

Schalter auch ihre Anwendung bei der Regulierung des Wärmehaushalts elektronischer Geräte. Der Temperaturdifferenz-Schalter ist für die hier beschriebenen Einsatzzwecke konzipiert und sticht durch einen einfachen Aufbau und einen unkritischen Abgleich anhand feststehender Verhältnisse der Temperaturfühler zwischen Temperaturdifferenz und Spannung hervor.

Für die einfache Einstellung der gewünschten Temperaturdifferenz-Schaltschwelle genügt ein Voltmeter, ein aufwändiger Abgleich der Temperatursensoren ist nicht notwendig.

Durch die bis herab zu 1 K einstellbare Temperaturdifferenz mit einer Hysterese von 1 K sind auch sehr geringe Temperaturänderungen auswertbar.

Komplettbausatz Temperaturdifferenz-Schalter

34-528-19 € 11,-


Passendes Gehäuse

34-171-22 € 1,-

Technische Daten:

Versorgungsspannung: 7 V - 15 V/DC
Stromaufnahme: 12 mA
(Relais eingeschaltet) 50 mA
Temperaturbereich
(Sensor): -55 °C bis +150 °C
Temperaturdifferenz
(einstellbar): 1 K bis 20 K
Schalthysterese: 1 K
Abmessungen: 70 x 46 mm
Schaltleistung
(Relais): max. 40 V/1,25 A

Die Neuen aus 3/2003

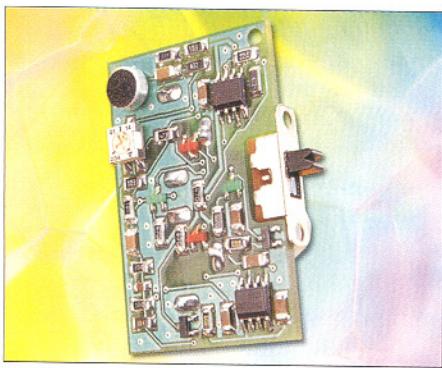

SMD-Lichtorgel

Eine Lichtorgel mal etwas anders – und zwar im Miniformat mit „integrierten“ LEDs.

Die Abmessungen der in SMD-Technik aufgebauten Schaltung sind so klein, dass sie als mobiler Party- oder LED-Schmuck eingesetzt werden kann.

Auf einer Fläche von nur broschengroßen 43 x 38 mm ist die gesamte Schaltung der Zweikanal-Lichtorgel inklusive Mikrofon, Stromversorgung und den Leuchtdioden untergebracht.

Damit kann das Minigerät problemlos etwa an der Kleidung befestigt oder als Partydekoration einfach als Blickfang platziert werden – die Aufmerksamkeit Ihrer Umgebung oder Ihrer Gäste ist Ihnen garantiert!

Die Ansteuerung erfolgt über das integrierte Mikrofon. Die Ansprechempfindlichkeit der Schaltung ist nach Bedarf einstellbar.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 2 Knopfzellen LR 44 (je 1,5 V, im Lieferumfang des Bausatzes enthalten), die mehrere Stunden Dauerbetrieb erlauben.

Komplettbausatz SMD-Lichtorgel

34-528-69 € 11,50

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 3 V (2 x Knopfzelle LR 44)
Stromaufnahme: max. 30 mA
Abmessungen: 43 x 38 mm

LCD-Laufschrift LLS 200

Die LCD-Laufschrift kann sowohl herkömmliche 2x16-LC-Displays mit schaltbarer Hintergrundbeleuchtung als auch die neuen, selbstleuchtenden PLED-Displays ansteuern.

Eine Windows-Software ermöglicht das einfache Editieren der Laufschrifttexte, die per serieller Schnittstelle zur Hardware übertragen, dort gespeichert und „abgespielt“ werden.

Zum „Abspielen“ der Laufschrift ist das Display „stand alone“ betreibbar, benötigt also keine Verbindung mehr zum PC. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein optionales Netzteil. Die zugehörige Windows-Software bietet die Möglichkeit, den Laufschrifttext einzugeben und nachträglich abzuändern. Dabei sind bis zu 100 Textzeilen konfigurierbar, es sind Blinkeffekte ebenso möglich wie die Einstellung der Aktualisierungszeit der Laufschriftzeilen.

Die LLS-200-Hardware ist wahlweise mit zwei unterschiedlichen Display-Ausführungen (je 2 Zeilen à 16 Zeichen), dem LC- und dem PLED-Display, bestückbar. Das Befestigungsmaterial und die Anschlussleisten sind dem Bausatz für beide Display-Ausführungen beigelegt.

Komplettbausatz LLS 200

(ohne Anschlusskabel, ohne LCD, ohne Netzteil)

34-528-15 € 25,95


Technische Daten:

Spannungsversorgung: 9 - 12 V DC
Stromverbrauch: 200 mA
Systemvoraussetzungen:

Windows-PC (Win 95, 98, ME, XP, NT, 2000)

Eingänge: serielle RS-232-Schnittstelle

Abm. (L x B x H): 51 x 160 x 28 mm

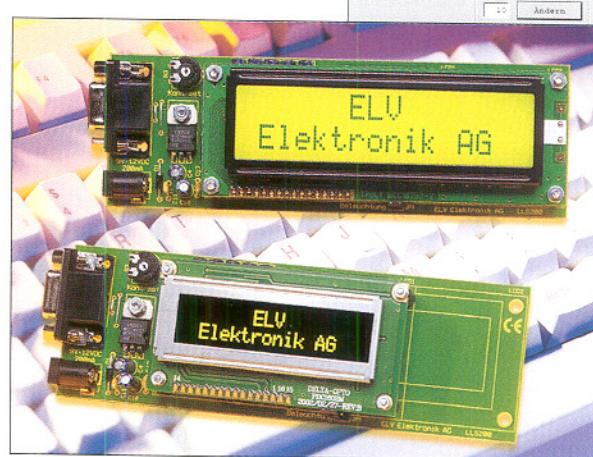

PLED-Display, 2 x 16 Zeichen

Auf Polymerbasis arbeitendes Display, kompatibel zu üblichen LCD-Modulen (HD44780). Sichtfenster: 60 x 15 mm

34-525-59 € 44,95

LC-Display MC-162-3, 2 x 16 Zeichen, Sichtfenster: 99 x 24 mm, einreihige Kontakte

34-417-65 € 23,-


Steckernetzteil NG 300 S

34-223-05 € 4,-

Sub-D-Verlängerungskabel

34-078-87 € 4,55

Tochterblitz-Steuerung

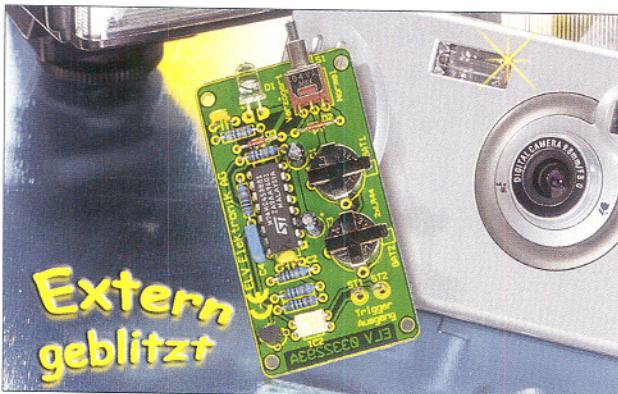

Digitalkameras erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Leider sind die meisten nur mit einem internen Mini-Blitz ohne Anschluss für ein externes Blitzgerät ausgestattet.

Dem hilft diese Tochterblitz-Steuerung ab, die drahtlos vom internen Hauptblitz der Kamera angesteuert wird. Durch eine schaltbare Verzögerung ist die Schaltung auch für Kameras geeignet, die einen Vorblitz abgeben.

Die Tochterblitzschaltung registriert über einen integrierten optischen Sensor den Blitz der Kamera und löst über eine elektrische Verbindung (Blitzkabel und Blitzadapter) das Tochterblitzgerät aus. Bei Bedarf ist die Tochterblitzauslösung erst mit dem zweiten Blitz aktivierbar, um nicht bereits bei einem Vor- bzw. Messblitz das Tochterblitzgerät zu starten.

Die kompakte Schaltung ist entweder in einem separaten Gehäuse oder mit im Gehäuse des Tochterblitzgerätes unterzubringen.

Die Spannungsversorgung erfolgt platzsparend über zwei Knopfzellen.

Komplettbausatz
Tochterblitz-Steuerung

34-528-65 € 7,-

Passendes Gehäuse, unbearbeitet
und unbedruckt

34-466-24 € 2,-

Blitzkabel, 50 cm,
Stecker und Kupplung

34-498-78 € 4,-

Blitzadapter

34-498-79 € 9,-

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 3 V
(2 x Knopfzelle LR 44)
Stromaufnahme: 0,1 mA
Abmessungen: 35 x 65 mm

Spracherkennungsmodul mit Experimentierplatine

ermöglichen eine vollkommen tastenlose Bedienung. Für die sprecherabhängigen Kommandos ist das Sprachmodul manuell zu aktivieren, und die Abfrage erfolgt im Dialog, während im Continuous-Listening-Modus eine automatische Kommandoausführung bei Erkennung eines der trainierten Schlüsselwörter ausgelöst wird. Das in SMD-Technologie realisierte Sensory-Modul

wird vollständig aufgebaut ausgeliefert, während die in konventioneller Technologie aufgebaute Experimentierplatine vom Anwender zu bestücken ist. Die Experimentierplatine dient in erster Linie zur Aufnahme der Ausgangstreiber, der Bedienelemente und der Spannungsversorgung. Ein Lochrasterfeld erlaubt den Aufbau von Anwendungen direkt auf der Experimentierplatine.

Komplettbausatz Spracherkennung

34-528-23 € 99,-

Sensory-Modul mit Mikrofon
und Lautsprecher, einzeln

34-536-51 € 84,95

Technische Daten: Spracherkennungsmodul

Betriebsmodi: Sprecherabhängig, Einzelwort-Continuous-Listening, Multiwort-Continuous-Listening
Trainierbare Wörter: 15 sprecherabhängige Kommandos und bis zu 3 Continuous-Listening-Wörter
Konfiguration: über Kodierstecker auf der Experimentierplatine
Bedienung: 4 Taster auf der Leiterplatte
Erweiterungsmöglichkeit: frei zur Verfügung stehende Lochrasterfläche
Spannungsversorgung: 8 V - 20 DC
Stromaufnahme: < 300 mA
Abm. Modul (B x H): 51 x 51 mm
Abm. Experimentierplatine (B x H): 132 x 91 mm

Universal-
Panel-Meter
UPM 200
mit digitaler
Schnittstelle




Das vielseitig einsetzbare Panel-Meter besitzt vier 7-Segment- und drei 14-Segment-Anzeigen.

Als Anzeige dient ein großflächiges, hinterleuchtetes LC-Display. Damit ist das Panel-Meter universell sowohl als Voltmeter wie auch als Wattmeter, Ampermeter o. Ä. einsetzbar. Zusätzlich ist es auch als AD-Wandler nutzbar – der aktuelle Messwert ist über eine serielle digitale Schnittstelle ausles- und über einen Mikrocontroller auswertbar. Weiterhin sind über die Schnittstelle Bar-graph- und Klartext-Anzeigen ansteuerbar.

Komplettbausatz
34-526-00 € 27,95

Elektrosmog-Messgeräte

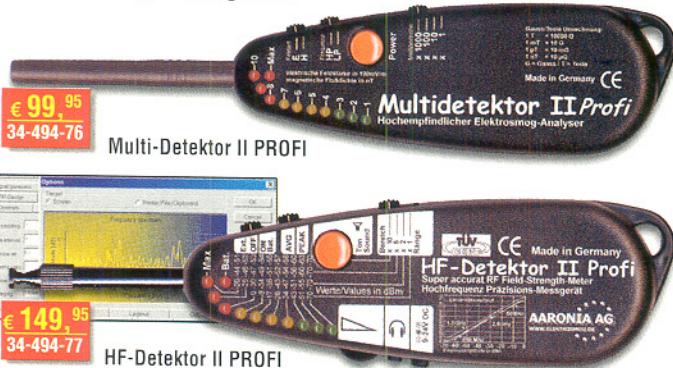

Elektrosmog-Messgeräte werden benötigt, um die Stärke und den genauen Ort des „Elektrosmog“ festzustellen. Wichtig ist hierbei, dass ein Elektrosmog-Messgerät eine professionelle Messung mit exaktem Messwert ermöglicht. Solche Geräte waren bisher für den Endverbraucher nahezu unerschwinglich, die Anschaffung lohnte sich nicht, nur um „mal schnell sein Schlafzimmer, Arbeitszimmer etc. auszumessen“. Weiterhin waren diese Geräte von der Handhabung viel zu kompliziert und nicht für den „Elektrosmog-Laien“ gedacht.

Die neuen Elektrosmog-Messgeräte „Multi-Detektor II PROFI“ und „HF-Detektor II PROFI“ bieten professionelle Messtechnik zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und können u. a. mit TUV-Bericht und Kalibrierschein aufwarten. Die Geräte wurden speziell für die Analyse von Elektrosmog konstruiert.

Multi-Detektor II PROFI

Der Multi-Detektor II PROFI ist ein Kombi-Messgerät für niederfrequente Elektrosmog und dient zur Messung von Stromleitungen, Bahnstrom, Hochspannungsleitungen, Transformatoren, d. v. Elektrogeräten in Haushalt und Büro etc. Durch das hochwertige, von außen umschaltbare Frequenzfilter kann der Anwender den Frequenzbereich der Störquellen einordnen, aufgrund der

Technische Daten: UPM 200

Spannungseingang: -300 mV bis +300 mV (Gleichspannung)
Genauigkeit: ±1 %
Auflösung: 0,1 mV
Eingangswiderstand: 10 MΩ
A/D-Umsetzer: Dual-Slope
Auflösung A/D-Umsetzer: .. 14 Bit
Messfrequenz: 2 Hz
Digitale Schnittstelle: seriell,
4-Draht, TTL-Pegel
LCD-Hinterleuchtung: LED, grün
(side looking lamps)
Spannungsversorgung: ... 5 V DC
Stromaufnahme: 85 mA
Abm. (L x B x H): 62 x 70 x 20 mm

Parallelport-
Adapter für
LC-Display-
Anschluss
LAPC 1

Der Adapter erlaubt den Anschluss eines alphanumerischen LC-Displays an die parallele Schnittstelle des PCs.

Als Display können nahezu alle gängigen LCD-Module zum Einsatz kommen. So ist es möglich, z. B. Statusangaben oder andere Mitteilungen unabhängig vom PC-Monitor auszugeben. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über den USB des PCs oder über ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang). Passende Software finden Sie im Internet.

Komplettbausatz LAPC 1

(ohne Anschlusskabel)
34-525-64 € 9,95
Kabelset 1 für zweireihige Kontakte
(1 Stiftleiste, 2 Pfostenstecker, 50 cm
Flachbandkabel)
34-525-81 € 1,95
Kabelset 2 für einreihige Kontakte
(1 Stiftleiste, 2 Pfostenstecker, 50 cm
Flachbandkabel)
34-525-82 € 5,25

Technische Daten:


Spannungsversorgung: ... USB (5 V)
oder Netzteil (7 V bis 15 V)
LCD-Anschlüsse: .. 16-pol. einreihig
oder 2 x 8-pol. zweireihig
Sonstiges: Einstellmöglichkeit
für Kontrast
Abmessungen (Platine): 118 x 45 mm



LC-Display MC-164-2, 4 x 16 Zeichen,
Sichtfenster: 61,8 x 25 mm, einreihige
Kontakte
34-417-64 € 33,50

LC-Display MC-162-3, 2 x 16 Zeichen,
Sichtfenster: 99 x 24 mm, einreihige
Kontakte
34-417-65 € 23,-

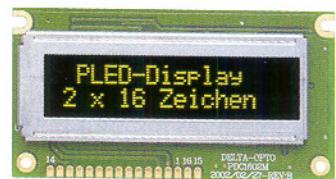LC-Display MC-402-1, 2 x 40 Zeichen,
Sichtfenster: 154,5 x 15,8 mm, zweirei-
hige Kontakte
34-417-63 € 51,50



PLED-Display, 2 x 16 Zeichen

Auf Polymerbasis arbeitendes Display, kompatibel zu üblichen LCD-Modulen (HD44780), Sichtfenster: 60 x 15 mm
34-525-59 € 44,95

Handbuch, 9-V-Batterie, Schraubendreher, Antenne, Ohrhörer.

Technische Daten:

Messbereich: 12 µW/m² bis 0,1 W/m²
(-70 dBm bis 0 dBm bzw. 2 mV/m
bis 7 V/m)
Frequenzgang: 3 MHz - 3 GHz
Genauigkeit: ±1 dB
Sonstiges: .. NF-Spektrumanalyzer,
Peak-Detektor, Audioausgang, Laut-
stärkeregler

PROFI-Paket



Dieses Set bietet für nahezu alle Messaufgaben das richtige Messgerät. Für Baubiologen, Schulen, Forschung, Umweltbehörden, Industrie, Bürgerinitiativen oder den engagierten Laien. Zur Messung weltweiter Grenzwerte und baubiologischer Empfehlungen. Lieferumfang: drei Messgeräte (Multi-Detektor II PROFI, HF-Detektor II PROFI und „Multidetektor II“-Messgerät) + Transportkoffer + Kopfhörer + Zigarettenanzünder-Stromadapter + Adapterkassetten für das Autoradio.

Technische Daten: Wie Multi-Detektor II PROFI und HF-Detektor II PROFI plus zusätzlich erweiterter Messbereich bis 10 000 V/m bzw. bis 100 000 nT. Volle TCO + MPR2-Bandbreite.

Hochleistungs-Mumetal-
Abschirmungs-Gewebe



Zur Abschirmung von sensiblen Bereichen wie Schlaf- und Kinderzimmern. Kinderleichte Verlegung und Verarbeitung, kann gefaltet, übertapeziert, gestrichen, überputzt oder unter dem Teppich verlegt werden. Inkl. ausführlicher Verlegeanleitung. (10m² = 10 m x 1 m)

Technische Daten:

Elektrische Feldstärke: 0,1 V/m
bis 1000V/m
Magnetische Feldstärke:
1 nT - 10 000 nT
Frequenzgang: 5 Hz - 400 kHz
Genauigkeit: ±1 %
Sonstiges: akustischer Grenzwertmelder, Frequenzfilter 500 Hz
Abm. (B x H x T) 45 x 25 x 130 mm
Gewicht: 46 g

HF-Detektor II PROFI

Der HF-Detektor II PROFI ist ein kalibriertes Messgerät für hochfrequente Strahlung von Mobilfunk, Sendeturmen, DECT-Funktelefonen, Handys, Bluetooth, WLAN, Mikrowelle, Radar, Abhörwangen, Funksendern etc. im Frequenzbereich von 3 MHz bis 3 GHz. Durch die maximale Frequenz von 3 GHz kann der HF-Detektor II PROFI auch die kommenden UMTS-Handys und deren Sendeturme problemlos messen und ist daher bereits für die Zukunft gerüstet. Es stehen 2 verschiedene Messverfahren zur Verfügung: Mittelwert- und Peakmessung. Somit lassen sich Belastungen durch gepulste Mobilfunk und ungepulste Signale unterscheiden. Durch die hohe Empfindlichkeit und den weiten

Die Neuen aus 2/2003



2-/4-Kanal-Sendemodul

Universell in eigene Applikationen einbindbares Sendemodul für die Ansteuerung der Empfangskomponenten des Funkschaltsystems FS 20.

Die Steuerung erfolgtwahlweise über vier Taster auf dem Modul oder über 4 Tasteneingänge. Diese sind mit Tastern, Kontaktoren oder Schaltausgängen von ansteuernden Schaltungen belegbar. Wahlweise lassen sich mit dem Sendemodul 4 Kanäle mit Toggle-Befehlen

oder 2 Kanäle mit Ein- und Aus-Befehlen ansteuern. Auch die Timer-Programmierung der Empfänger ist mit diesem Modul zugänglich. Durch den Einsatz eines EEPROMs sind alle Einstellungen bei einem Spannungsausfall oder Batteriewechsel sicher gespeichert. Die Spannungsversorgung des Moduls kann durch zwei auf die Platine montierbare Knopfzellen oder über eine externe Gleichspannung zwischen 5 V und 24 V DC erfolgen.

2-/4-Kanal-Sendemodul

Komplettbausatz
34-525-83 € 19,95

Technische Daten:

Betriebsspannung: ... 5 V - 24 V DC
oder 2 x LR44

Stromaufnahme:

Ruhezustand: 10 µA

Senden: 15 mA

Sendefrequenz: 868,35 MHz

Reichweite: bis 100 m Freifeld

Abmessungen: ... 56 x 57 x 20 mm

Universeller Prüfgenerator für 433 MHz und 868 MHz

Der Prüfgenerator TG 48 dient zur Erzeugung eines HF-Signals bei 433,92 MHz bzw. 868,35 MHz mit einstellbarem Pegel und Modulationsmöglichkeit. Damit lassen sich AM-Empfänger prüfen und abgleichen sowie Funkstrecken optimieren.

So ist eine gezielte Fehler suche in den heute zahlreich betriebenen ISM-Funksendesystemen möglich. Je nach gewünschter Frequenz wird im TG 48 ein Sendemodul HFS 300 (433,92 MHz) oder HFS 868 (868,35 MHz) bestückt. Die Signalauskopplung erfolgt über eine BNC-Buchse. Der Prüfgenerator ermöglicht drei Betriebsarten:

- HF-Signal ohne Modulation (Dauer-



strichsignal) • HF-Signal mit AM-Modulation (100 %, 1 kHz) • HF-Signal mit AM-Modulation (100 %) durch externes Signal. Das externe Modulationsignal wird über eine BNC-Buchse eingespeist. Der Ausgangspegel lässt sich im weiten Bereich zwischen -35 dBm bis -2 dBm einstellen.

Die Spannungsversorgung erfolgt über ein handelsübliches 12-V-Steckernetzteil.

Komplettbausatz inkl. Gehäuse (bearbeitet und bedruckt)

34-525-60 € 21,50

433,92-MHz-Sendemodul HFS 300

34-409-64 € 12,95

868,35-MHz-Sendemodul HFS 868

34-528-95 € 14,95

Technische Daten:

Signalfrequenz: 433,92 MHz
bzw. 868,35 MHz

Max. Frequenzabweichung: ±150 kHz

Pegelbereich: -35 dBm bis -2 dBm

Ausgangsimpedanz: 50 Ω

Modulationsarten:

ohne Modulation (Dauerstrichsignal),

interne AM-Modulation (100 %, 1 kHz),

externe AM-Modulation (100 %)

Spannungsversorgung:

12 - 18 V DC, 50 mA

Abmessungen: ... 57 x 59 x 24 mm



Modellbau-Gaslaternen-Steuerung

Dieser kleine Steuerbaustein realisiert das vorgabegerechte Zünd- und Ausschaltverhalten von Modellbau-Gaslaternen.

Originale Gaslaternen zünden mit mehrmaligem Aufflackern und erlöschen nicht auf einen Schlag. Dieses Verhalten bildet die Steuerung nach, wobei sie über vier Lampenausgänge mit jeweils verschiedenen Zündmustern verfügt.

Komplettbausatz ohne Gehäuse

34-525-68 € 7,95

Gehäuse bearbeitet und bedruckt

34-525-78 € 4,95

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 8 V - 18 V AC/DC

Stromaufnahme (ohne Last): 15 mA


Ausgänge: 4 Kanäle je 200 mA

Abmessungen:

Platine: 71 x 46 mm

Gehäuse: 75 x 50 x 19 mm

USB-Modul UM 100

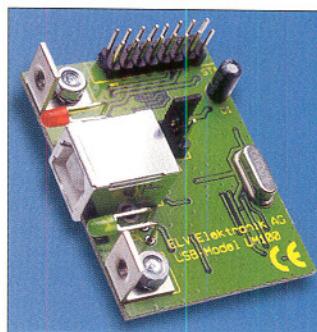

Das universelle USB-Modul verknüpft den aufwändig zu programmierenden USB-Standard und die einfach programmierbare RS-232-Schnittstelle miteinander.

Die über die USB-Buchse zugeführten Datensignale werden auf dem Modul ausgewertet und für die weitere Verarbeitung in das RS-232-Format gewandelt. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über den USB oder extern aus dem Zielsystem.

Komplettbausatz
34-525-95 € 19,95
Fertigerät
34-496-59 € 39,95

Technische Daten: UM 100

Max. Übertragungsrate: 115,2 kbit/s

Anschlüsse: USB-Schnittstelle: USB-Buchse, Typ B

Mikrocontroller: Stiftleiste, 2-reihig, 2,54-mm-Raster

Max. externer Status-LED-Strom: 13 mA (sink)

Spannungsversorgung: über USB (Bus-powered): 5 V/375 mA (max.)

ext. über ST 1: 5 V ± 0,2 V/40 mA

Ausgangsspannung (ST 1, Pin 11) im Bus-powered-Mode:

- Quellenspannung: 4,4 V bis 5,25 V

- Strombelastbarkeit: max. 300 mA (High Power Port)

Abmessungen: 48,2 x 40 x 15 mm

PyroPointer PP 300



Mit dem Auffinden heißer Stellen (hot spots) an Wänden, Türen, Fenstern usw. können z. B. Mängel in der Isolierung sehr einfach aufgedeckt werden. Dabei ist die absolute Temperatur meistens sehr sätzlich – von Interesse ist nur, festzustellen, wo der heißeste Punkt ist. Der PyroPointer erfasst berührungslos die abgegebene Wärmestrahlung, vergleicht sie mit einem zuvor setzbaren Referenzwert und erzeugt einen von der Temperaturdifferenz zwischen beiden Werten abhängigen Signaltone. Das Ausmessen eines Maximums bzw. eines Minimums ist mit Hilfe dieser akustischen Signallierung besonders einfach.

Komplettbausatz
34-526-04 € 27,95

Technische Daten:

Messbereich: ... -10 °C bis 300 °C

Umgebungstemp.: 0 °C bis 40 °C

Erfassungsbereich (D:S): 6:1

(D:S = Abstand: ø der Messfläche)

Spannungsversorgung: 9-V-Block (6LR61)

Batterielebensdauer: ca. 50 Stunden

Abmessungen: 143 x 43 x 32 mm



Quizmaster

anderen Mitspieler sind jetzt sofort gesperrt. Erst nachdem der Quizmaster an seiner Tastereinheit einen Reset durchgeführt hat, kann eine neue Runde starten. Durch Batteriebetrieb ist der Quizmaster ortsunabhängig einsetzbar.

Quizmaster
Komplettbausatz inkl. Gehäuse (bearbeitet und bedruckt) ohne Tastereinheiten

34-524-69 € 19,95

Tastereinheit inkl. Gehäuse (bearbeitet und bedruckt) und Kabel
34-524-70 € 7,95

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 9-V-Batterie

Stromaufnahme: max. 15 mA

Eingänge: 6 x Spieler, 1 x Master

Abmessungen:

Basisgerät 140 x 60 x 26 mm

Tastereinheit 90 x 50 x 32 mm



Ein Klassiker in moderner Form – der Quizmaster stellt den bis zu 6 Kandidaten (Spieler) z. B. eine Frage und gibt dann durch Betätigen seiner Taste das "Spiel" frei. Der Spieler, der als Erster seine Taste drückt, wird durch Aufleuchten einer LED an seiner Tastereinheit identifiziert. Alle Tastereinheiten der

Funk-Geräte-Fertigmelder FTP 100 FM



Elektrische Haushaltsgeräte wie z. B. Trockner oder Waschmaschinen werden aufgrund der Geräuschenwicklung meist nicht in unmittelbarer Nähe von Wohnräumen betrieben. Wenn das betreffende Gerät die Arbeit beendet hat, wird dies in der Regel durch ein akustisches Signal gemeldet, das wegen der Entfernung häufig nicht mehr wahrgenommen wird. Für Abhilfe sorgt der in einem Stecker-/Steckdosengehäuse untergebrachte Funk-Geräte-Fertigmelder, der einfach in die Netzzuleitung einzuschleifen ist. An dem abzufragenden Gerät sind somit keine Veränderungen und Modifikationen erforderlich.

Sobald die Stromaufnahme des Gerätes unter eine einstellbare Schwelle absinkt, wird ein Timer gestartet, der dann nach Ablauf einer in 4 Stufen einstellbaren Zeit von 15 Sek. bis 4 Min. die Meldung an einen kleinen Pager absetzt. Arbeitspausen, die z. B. bei verschiedenen Waschmaschinen- und Trocknerprogrammen erfolgen, führen somit nicht zur Fehlmeldung.

Da die Stromaufnahme nach Beendigung der Arbeit sehr unterschiedlich sein kann, ist die Ansprechschwelle mit einem auf der Frontseite zugänglichen Einstelltrim-

mer in weiten Grenzen variiert. Die Schwelle wiederum wird mit einer Kontroll-LED angezeigt. Diese blinkt, solange der Timer läuft, d. h. das Gerät einen Strom aufnimmt, der zur Fertigmeldung führen würde. Neben der Funktion als Fertigmelder kann das Gerät auch zur Ausfall-Überwachung eingesetzt werden.

Komplettbausatz, Fertigmelder
34-521-62 € 23,95

Komplettbausatz Empfänger
FTP 100 E4
34-368-78 € 19,95

Fertigerät Pager-Empfänger
FTP 100 E4
34-369-17 € 25,95


Technische Daten: FTP 100 FM

Einstellmöglichkeiten:

Ansprechschwelle, 4-Bit-Sicherheitscode, Sendekanal 1 bis 4, max. Pausenzeit (15 Sek. bis 4 Min. in 4 Stufen)

Anzeige: LED (Schwelle)
Sendefrequenz: 433,92 MHz
Modulation: AM, 100 %
Reichweite: 100 m (Freifeld)
Betriebsspannung: 230 V
Laststrom: max. 16 A
Abm. (B x H x T): 131 x 77 x 68 mm

Modellbahn-Aufenthaltszeit-Melder MAT 6

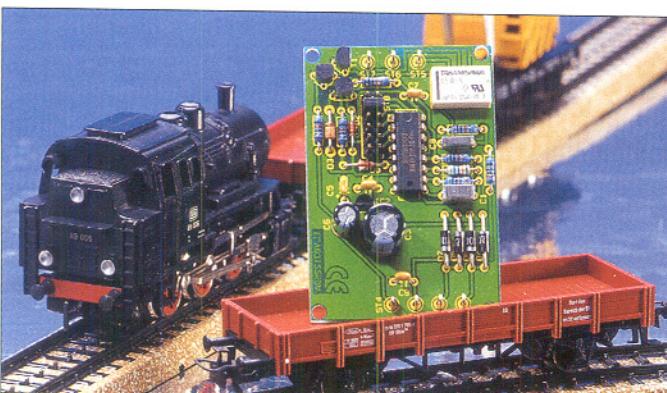

Vorbildgerecht soll es selbst auf der kleinsten Modellbahn-Anlage zugehen. Dazu gehört natürlich auch die „naturgetreue“ Bewegung der Schienenfahrzeuge in all ihren Facetten – wie eben auch der dem Vorbild entsprechende Halt im Bahnhof für den Fahrgastwechsel. Der Aufenthaltszeit-Melder MAT 6 steuert den Aufenthalt eines Zuges im Bahnhof.

Sobald der Zug die gewünschte Position im Bahnhof erreicht hat, wird ein kleiner Taster, ein Reed-Kontakt o. Ä. ausgelöst und die Fahrspannung des Gleises abgeschaltet. Nach einer voreinstellbaren Zeit erfolgt dann das automatische Wiedereinschalten der Fahrspannung. Damit simuliert man den Aufenthalt des Zuges im Bahnhof zum Ein-/Aussteigen der Fahrgäste.

Durch die universelle Einsetzbarkeit des auf Lötstifte herausgeführten Relais-Umschaltkontakte ist der Timer sowohl zum Ausschalten als auch zum zeitweiten Um- und Einschalten für viele weitere zeitgesteuerte Vorgänge einsetzbar.

Komplettbausatz
34-523-23 € 9,95

Technische Daten:

Abmessungen (L x B): 67 x 46 mm
Spannungsversorgung:

12 - 15 V DC oder AC

Maximale Stromaufnahme: .40 mA
Schaltkontakt (Relais): 30 V AC/0,5 A
bzw. 30 V DC/1 A

Schaltzeiten: 1,3 s; 2,6 s; 5,1 s;
20,5 s; 41 s; 82 s

Pegelgenerator/Clippingdetektor Gain-Maxx GM 10



schnell betriebsbereites sowie preiswertes Testgerät zur Verfügung, das das einfache und schnelle Einpegen bzw. „Gain-Setting“ von Einzelkomponenten bzw. ganzen Geräteketten der Audiotechnik ermöglicht.

Das Gerät gibt einen definierten Signalton mit Normpegel ab, der in das einzustellende Gerät eingespeist wird. Desen Ausgang wird wiederum mit dem Messeingang des „Gain-Maxx“ verbunden, der einen Clipping-Indikator beherbergt. Das Gerät wird nun bis kurz vor die Übersteuerungsgrenze eingestellt (z. B. am Mischpult Gain-, Kanal- und Summeneinsteller) und ist damit normgerecht eingepegelt.

Dies kann man nun Gerät für Gerät in der Verstärkungskette vornehmen und erreicht am Schluss, dass alle Geräte in der Kette ihren maximalen Dynamikbereich „ausspielen“ können.


Batterien finden Sie im ELV-Hauptkatalog auf Seite 529.

Komplettbausatz
34-522-82 € 39,50

Technische Daten: GM 10

Ausgangspegel: 0/6 dBu
Signalfrequenz: 320 Hz, Sinus
Anzeige: LED
Ein-/Ausgänge: Cinch-Buchsen
Spannungsversorgung:
..... 9-V-Blockbatterie
Abm. (B x H x T): 88 x 135 x 32 mm
Sonstiges: Batterie-Leer-Warnung

S-VHS-nach-FBAS-Wandler

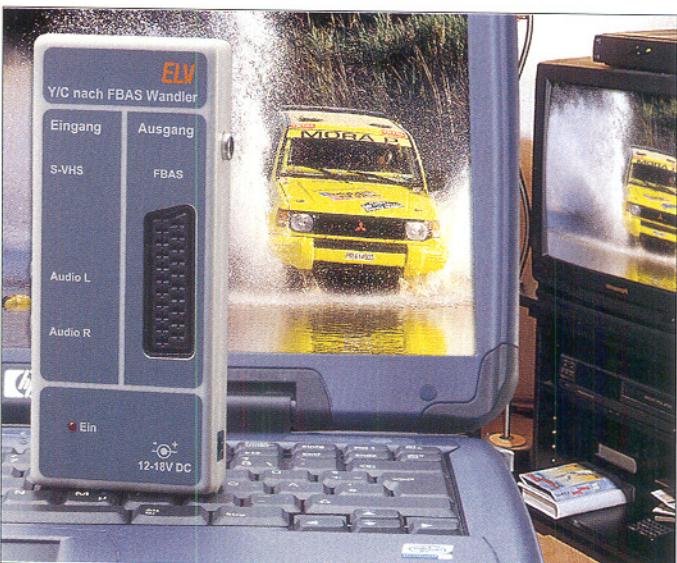

Mit diesem Wandler werden die einzelnen Komponenten (Y/C) eines S-VHS-Signals wieder zu einem FBAS-Signal zusammengeführt.

So lassen sich z. B. Laptops mit einem TV-Ausgang, die meist aus Platzgründen nur über einen S-VHS-Ausgang (Mini-DIN) verfügen, an ein „normales“ Fernsehgerät mit Scart-Anschluss anschließen. Das Abspielen einer DVD im Laptop-Laufwerk und Ansehen auf einem großen Fernsehbildschirm ist somit kein Problem mehr.

Aber auch andere Geräte mit Scart- bzw. FBAS-Eingang lassen sich so an S-VHS-Ausgänge anschließen.

Der in aktiver Technik ausgeführte Wandler sichert eine hohe Bildqualität des generierten FBAS-Signals. Die Tonsignale der A/V-Quelle sind ebenfalls über getrennte Cinch-Buchsen einspeisbar und werden mit auf die Scart-Ausgangsbuchse ausgegeben.

Zusätzlich zur Scart-Ausgangsbuchse ist eine Cinch-Buchse für die Ausgabe des FBAS-Signals über eine Cinch-Leitung vorhanden.


Komplettbausatz
34-523-32 € 18,95

Passendes Steckernetzteil
NG 300S
34-223-05 € 4,60

Technische Daten:

Spannungsversorgung:
12 V - 15 V/DC
Stromaufnahme: max. 60 mA
Eingänge: S-VHS (4-pol.-Mini-DIN)
Audio R + L (2 x Cinch)
Ausgänge: FBAS (Scart + Cinch)
Ein-/Ausgangsimpedanz: 75 Ω
Abmessungen:
Platine: 135 x 53 mm
Gehäuse: 140 x 60 x 26 mm

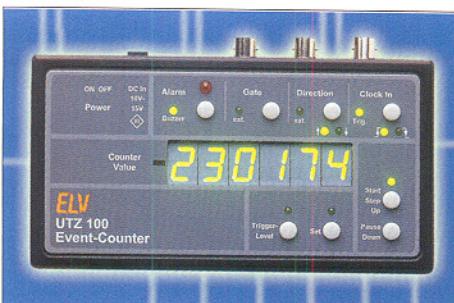Universeller Takt- und Impulszähler UTZ 100



Eine einstellbare Triggerschwelle, extern gesteuerte oder manuelle Zählrichtungsauswahl und Zählerfreigabe sowie eine umfassende Alarmfunktion sind die wesentlichen Features, die für nahezu jede Zählanforderung eine Lösung bieten. Dabei sind Zählungen bis 999 999 mit bis zu 10-kHz-Taktfrequenz möglich.

Trotz der umfangreichen Features ist die Bedienung aufgrund der Prozessorsteuering recht einfach. Auf den sechs ablesbaren 7-Segment-LED-Anzeigen wird der jeweils aktuelle Zählwert im Bereich von -999 999 bis 999 999 dargestellt. Triggerflanke (steigende oder fallende Flanke) und Zählrichtung (aufwärts oder abwärts)

lassen sich vor Beginn der Zählung manuell auswählen. Bei der Zählrichtungswahl besteht, wie bei der Zählerfreigabe auch, die Möglichkeit, diese Funktion über ein externes TTL-Signal zu steuern.

Mit Erreichen des Zählerstandes null wird ein optischer und bei Bedarf auch ein akustischer Alarm ausgelöst und der Alarmausgang aktiviert. Über eine Preset-Funktion lässt sich ein positiver Zählwert vorgeben, mit dem jeder Zählvorgang initialisiert wird. So ist es möglich, einen Alarm auszugeben, sobald eine bestimmte Anzahl von Impulsen gezählt wurde.

Komplettbausatz 34-524-32 € 79,50

Technische Daten:

Clock-Eingang

Anschluss: BNC

Anschlusswert: 0 V bis 10 V/>1 MΩ

Max. Taktfrequenz/Triggerschwelle: 10 kHz/0,1 V bis 9,9 V

Setup-Time (Direction-Eingang): 5 ms

Gate/Direction-Eingang

Anschluss: BNC

Anschlusswert: TTL-Pegel/>1 MΩ

Alarmausgang

Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker (Mono)

Strom/Spannung: 20 V/100 mA (OC), TTL

Interne Signalisierung: optisch und akustisch (abschaltbar)

Anzeige

Zählwert/Wertebereich: 6-stellig/-999 999 bis +999 999

Spannungsversorgung

Anschluss: 2,1-mm-DC-Hohlstecker

Spannungsbereich/Stromaufnahme: 10 V bis 15 V DC/max. 150 mA

Batterietyp/Batterielebensdauer: 9-V-Block 6LR61/ca. 1 h

Abmessungen: 169 x 96 x 31 mm


HF-Verstärker RFA 403

schen Verträglichkeit. In der Messtechnik sind die große Verstärkungslinearität und, aufgrund des hohen Ausgangspegels, die große Übersteuerungsfestigkeit von Bedeutung. Auch bei Sendeanlagen kommt der HF-Verstärker mit seiner großen Verstärkung und dem hohen Ausgangspegel als HF-End- oder -Vorstufe zum Einsatz. In Verbindung mit einem Signalgenerator kann das Gerät auch im Bereich der Störfestigkeitsprüfung bei EMV-Tests eingesetzt werden. Durch den Einbau in ein robustes Metallgehäuse und die Ausführung der Eingangs- und Ausgangsbuchsen als BNC-Buchsen ist ein rascher und unkomplizierter Einsatz möglich. Zur Inbetriebnahme des HF-Verstärkers RFA 403 wird an der Klinkenbuchse, dem Versorgungsspannungseingang, eine Gleichspannung im Bereich von 12 V bis 18 V pulsgleich angeschlossen. Das am HF-Eingang eingespeiste Signal erscheint dann um ca. 19 dB (bis 1 GHz) verstärkt am HF-Ausgang.

Komplettbausatz 34-523-67 € 29,95

Technische Daten (typ.):

Frequenzbereich f_{min} bis f_{max}: 10 MHz bis 2 GHz
Verstärkung v: 19 dB bis 1 GHz, 10 dB @ 2 GHz
Verstärkungsripple Δv: < ±2 dB bis 1 GHz
Eingangsreflexionsfaktor R_f: ≥ ±2 dB bis 1 GHz
Ausgangsreflexionsfaktor R_d: ≥ 10 dB
Wellenwiderstand Z₀: 50 Ω
max. Ausgangspegel L_{Pmax}: +20 dBm (100 mW an 50 Ω) bis 1 GHz
Anschlüsse: BNC-Buchsen (HF), 3,5-mm-Klinkenbuchse (DC)
Spannungsversorgung U_{DC}: 12 V bis 18 V (DC)
Stromaufnahme I_{max}: 110 mA
Abmessungen: 90 x 58 x 35 mm

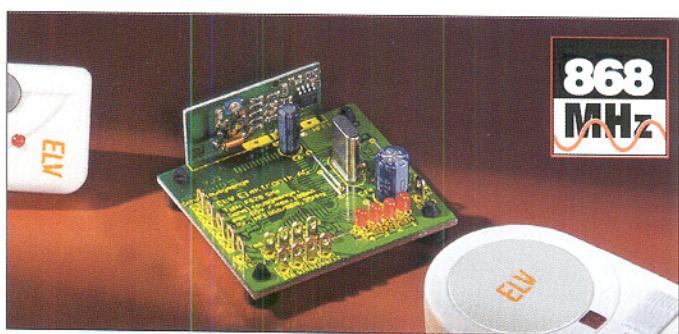

FS20-Universal-Empfänger-Schaltmodul mit 4 Kanälen

Kompaktes 4-Kanal-Empfänger-Schaltmodul für den Empfang von Fernschaltbefehlen des Funk-Fernschaltsystems FS20. Damit steht eine Lösung für die individuelle Einbindung in eigene Anwendungen bei Nutzung der Fernschalt-Sendertechnik des FS20-Systems zur Verfügung.

Das Modul verfügt über 4 Open-Collector-Schaltausgänge. Die Schaltausgänge arbeiten wahlweise als „Dauerkontakt“ oder werden für eine programmierbare Einschaltzeit (1 s bis 4,25 h) nach Masse geschaltet.

Zusätzlich sind Signalisierungsausgänge vorhanden, um den Zustand des jeweiligen Kanals kontrollieren zu können.


Über 4 Schalteingänge ist das Modul auch drahtgebunden vor Ort steuerbar. FS20-Sender siehe ELV-Hauptkatalog, Seite 12/13.

Komplettbausatz 34-461-19 € 15,95

Technische Daten: FS20 SM4

Betriebsspannung: 5 V - 24 V DC
Stromaufnahme: 10 mA
Empfangsfrequenz: 868,35 MHz
Reichweite: bis 100 m Freifeld
Abmessungen: 55 x 50 x 21 mm

SMD-Temperaturschalter

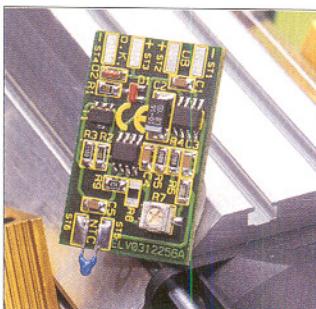

flexibel und aufgrund der geringen Größe auch nachträglich in Geräten einsetzbar, etwa in Netzgeräten mit ständig laufendem Lüfter. Der Temperaturschalter macht jetzt eine bedarfswise Einschaltung des Lüfters möglich. Eine weitere Anwendung wäre z. B. die Lüftersteuerung in einem Gewächshaus.

Komplettbausatz 34-523-13 € 5,95

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 7 V - 15 V DC
Stromaufnahme: 5 mA
- mit LED: 20 mA
Einstellbereich:
-10 °C bis 100 °C (Trimmer)
-30 °C bis 110 °C (Festwiderstände)
Schalthysteresis: ca. 1 K (Kelvin)
Schaltausgang: max. 500 mA (O.C.)
Abmessungen: 38 x 25 mm

FET-Tester FET 1000



Einfach zu handhabendes Testgerät für Sperrschicht-Feldeffekt-Transistoren (J-FET) und Metall-Oxid-Feldeffekt-Transistoren (MOS-FET).

Getestet wird die Schaltfunktion des Transistors, wobei sowohl selbstleitende (Depletion-) als auch selbstsperrende (Enhanced-) Typen sowie N- und P-Kanal-Typen geprüft werden können.

Die Anzeige des Testergebnisses erfolgt über Leuchtdioden. Das Testgerät erfordert den Anschluss einer externen Betriebsspannung von 12 - 15 V DC über eine Niederspannungsbuchse (Steckernetzteil).

Komplettbausatz, ohne Gehäuse 34-523-61 € 8,75
Passendes Gehäuse 34-523-57 € 6,95
Passendes Steckernetzteil NG 300S 34-223-05 € 4,60

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12 V - 15 V DC
Stromaufnahme: max. 20 mA
Abmessungen:
Platine: 108 x 53 mm
Gehäuse: 140 x 60 x 26 mm

CADdy++ Elektrotechnik Mega Classics - Professionelle Erstellung von Zeichnungen und Modellen

CADdy++ ist als komplettes CAD-Paket für die Erstellung von normgerechten CAD-Zeichnungen und Modellen für Elektrotechnik-Projekte konzipiert.

Im Programm sind neben leistungsfähigen Zeichen- und Editierwerkzeugen umfangreiche Lösungen aus dem Bereich Elektrotechnik-Ingenieurwissen integriert, sodass man auch umfangreiche Objekte normgerecht und schnell selbst erstellen und dokumentieren kann, z. B. im Fernmeldebereich, beim Studium, im Installateurbetrieb oder beim

Eigenheimbau. Alle elektrotechnischen Bauteile und Funktionen sind eigene, intelligente Objekte, die mithilfe einer ACCESS-Datenbank redundantfrei gespeichert werden. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht den produktiven Einsatz der Software nach kürzester Einarbeitungszeit. Ein Multi-Document-Interface ermöglicht das gleichzeitige Bearbeiten auch mehrerer Projekte. Stromlauf- und Klemmopläne können auf 20 Planungsebenen schnell und einfach erstellt werden. Excel- und Word-Dokumente lassen sich als Anlage voll integrieren. Die Datenformate DWG und DXF werden voll unterstützt, wodurch ein Datenaustausch mit den gängigen CAD-Produkten gewährleistet wird. Im Lieferumfang befinden sich 650 Symbole und Elemente nach DIN EN 60617D, sodass man eigene Projekte sofort ohne Zukauf weiterer Bibliotheken erstellen kann.

Systemvoraussetzungen:
Pentium-PC, 32 MB RAM, 100 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-LW, MS Windows 95/98/2000/NT 4.0/ME.

34-458-06 € 45,99

SYBEX MEGA CLASSICS

CADdy++

ELEKTROTECHNIK

Die komplette CAE-Lösung

Automatische Erstellung von Bauteil-, Klemmen- und Kabellisten

Integrierte Projektverwaltung

Große Symbolbibliothek nach EN 60617D

Mit DXF/DWG-Schnittstelle

SYBEX

Professionelle Schaltungstechnik

Professionelle Schaltungstechnik Band 1&2

Professionelle Schaltungstechnik

CD 1

CD 2

Professionelle Schaltungstechnik

Eine der größten Schaltungssammlungen der Welt, für Sie auf zwei CDs ge- preist!

Mit diesen beiden CDs verfügen Sie über eine der weltweit umfangreichsten Schaltungssammlungen. Sie ist das elektronische Pendant zur legendären 12-bändigen Buchreihe „Professionelle Schaltungstechnik“ und enthält über 10.000 erprobte (Industrie-) Applikationsschaltungen für Praxis, Labor und Studium, mehr als 15.000 Abbildungen und Diagramme mit ausführlicher Schaltungsbeschreibung, Dimensionierungshinweisen, Daten, Formeln, Applikationen aus nahezu allen Elektronikbereichen - eine wahre Ideen-Fundgrube für den Schaltungsentwickler!

Diese Datenflut bewältigt das Programm über ein effizientes Suchsystem, das nach verschiedenen Kriterien sucht. Die Software ist auf PC ab Pentium 133 mit MS Windows 9x/NT/ME/2000/XP und CD-ROM-LW lauffähig.

34-458-89 € 49,95

Franzis' Professionelle Schaltungstechnik

Interaktives Suchsystem:

- Über Inhaltsverzeichnisse
- Direksuche nach Band/Seite
- Direksuche nach Thema

sPlan - Schaltpläne spielerisch erstellen

Jeder, der schon einmal einen Schaltplan mit einem Computer erstellen wollte, kennt die Probleme, die damit zusammenhängen.

Selbst mit professionellen Grafikprogrammen erreicht man oft nicht das erwartete Ergebnis. Und mit der Hand zeichnen? Das muss gelernt sein.

Der Windows-Schaltplaneditor sPlan ermöglicht das unkomplizierte, schnelle und professionelle Erstellen auch von großen Schaltplänen mit Hilfe einer umfangreichen, editier- und erweiterbaren Bauteilbibliothek sowie spezialisierten und damit hocheffektiven Zeichenwerkzeugen. So werden z. B. Leitungsverbindungen halbautomatisch exakt gesetzt. Bauteile und Beschriftungen in einem auch einblendbaren Fangraster positioniert, das eine definierte Lage der Objekte zueinander sichert usw. Die Beschriftung der Schaltung kann sehr flexibel nach eigenen Anforderungen erfolgen (Schriftarten-/größen wählbar). Ein Beschriftungs- und Kommentarfeld steht ebenso zur Verfügung wie die Möglichkeit einer automatischen Stücklistenerzeugung. Selbstverständlich sind sowohl die Stückliste als auch die Schaltung selbst abspeicher- und druckbar. Dazu kommen komfortable Grafikfunktionen wie Ausschneiden, Kopieren, Verschieben, Spiegeln, Export in andere Programme etc. Linienbreiten sind frei bestimmbar, Linien nachträglich editierbar. Damit sind sogar normale, farbige

Grafiken erstellbar.

Jedem Bauteil ist ein Datenfeld zugeordnet, das zum automatischen Erzeugen der Stückliste dient. Auch hier sind manuell Kommentare einfügbare. Der Bauteileditor erlaubt das schnelle und sehr flexible Erstellen neuer Bauteile, die durch Drag & Drop der gewünschten Bauteilgruppe zugeordnet werden können. Die Bauteile sind zoombar, und es können fremde Bitmaps aus anderen Programmen eingefügt werden.

Auch das Ausdrucken der fertigen Dokumente erfolgt komfortabel. So ist z. B. abhängig vom verwendeten Drucker und dessen Skalierung der aktuelle Druckbereich bereits im Schaltplan sichtbar. Für PC ab 486, ab Windows 95.

sPlan V 5.0, CD-ROM
34-483-49 € 35,90

Sprint Layout 3.0 - Entwickeln Sie Ihre eigenen Leiterplatten am PC

Die bewährte und stark in ihrer Funktionalität erweiterte Layoutsoftware macht es zum Hobbypreis möglich, eigene, professionelle Leiterplatten am PC zu entwerfen und komfortabel auszudrucken.

Einseitige und doppelseitige Layouts, Bestückungsplan, Lötstoppmaske, Kupferflächen, verschiedene Lötaugenformen, ja sogar Farbausdruck sind kein Problem für Sprint Layout.

Spezielle, hocheffektive Zeichenwerkzeuge sorgen für die Erarbeitung der einzelnen Bestandteile einer Layoutzeichnung wie Leiterbahnen, Lötaugen, Flächen, Text, Bestückungszeichnungen etc. Ein frei einstellbarer Rastermodus macht das Platzieren aller Elemente besonders einfach. Bei Bedarf ist auch ein rasterloses Layouten (1/100 mm) möglich. Bestehende Layoutelemente sind sofort veränderbar, so kann man z. B. die Leiterbahnbreite direkt im Layout verändern und die Wirkung sofort beurteilen. Die benötigten Bauteile sind in einer mitgelieferten Bauteilbibliothek als Makros abgelegt und werden per Drag and Drop ins Layout übertragen. Eigene Makros sind jederzeit editier- und speicherbar.

Die Software verwaltet farblich gekennzeichnet für jede Platinenseite den Bestückungsaufdruck und das Kupferlayout, ermöglicht die automatische Erstellung von Lötstoppmasken ebenso wie


Sprint Layout 3.0 - (E-Motorkey)

Einseitige und doppelseitige Layouts, Bestückungsplan, Lötstoppmaske, Kupferflächen, verschiedene Lötaugenformen, ja sogar Farbausdruck sind kein Problem für Sprint Layout.

das von ätzfreundlichen, invertierten Layouts mit der AutoMasse-Funktion. Besonderes Augenmerk wurde auf komfortable Ausdruckmöglichkeiten gelegt. Es sind gespiegeltes Ausdrucken, Druck mit Passkreuzen und Rahmen und die automatische Generierung einer Lötstoppmaske beim Druckvorgang möglich. Für eine professionelle Leiterplattenfertigung ist das fertige Layout inklusive Beschriftung (Gerber-Text) auch in das Gerber-Format exportierbar, ebenso das Bohrlochschema in das Excellon-Format. Für PC ab 486, ab Windows 95.

Sprint Layout 3.0, CD-ROM
34-483-50 € 35,90

Multimeter

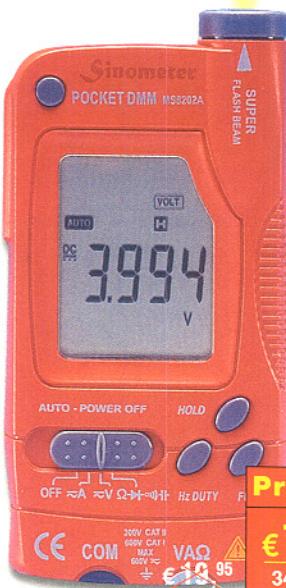

MS8202A

Das neue MS8202A kombiniert gängige Multimeterfunktionen und eine Taschenlampenfunktion in einem robusten, besonders handlichen Taschenmultimeter. Das leicht zu bedienende MS8202A verfügt über ein großes, kontrastreiches LC-Display, automatische Messbereichswahl und eine Tastenanordnung, die eine Einhandbedienung ermöglicht. Für die Aufbewahrung der Messleitungen ist ein praktisches Staufach an der Rückseite vorhanden. Zu den Messfunktionen gehören Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Tastverhältnis. Weiterhin vorhanden sind akustischer Durchgangstest, Data-Hold, Diodentest und Auto-Power-off zur Batterieschonung.


Sicherheit: gemäß EN 61010-1 CAT I 600 V / CAT II 300 V. Zum Lieferumfang gehören Multimeter, Messleitungen, Batterien und Bedienungsanleitung.

Preishit!

€12,95
34-459-85

Technische Daten: MS8202A

Gleichspannung:	400 mV/4/40/400/600 V/0,7 %
Wechselspannung:	4/40/400/600 V/0,8 %
Gleichstrom:	40/400 mA/1,2 %
Wechselstrom:	40/400 mA/1,5 %
Widerstand:	400 Ω/4/40/400 kΩ/4 MΩ/1,2 %; 40 MΩ/2 %
Kapazität:	4/40/400 nF/4/40/200 uF/3,0 %
Frequenz:	10 Hz/2 %; 100 Hz/10 kHz/1,5 %; 40 kHz/2 %
Tastverhältnis:	0,1 % – 99,9 %/2 %
Batterien:	1 x AAA, 2 x LR44
Abmessungen (B x H x T):	60 x 120 x 24 mm
Gewicht:	100 g inkl. Batterien

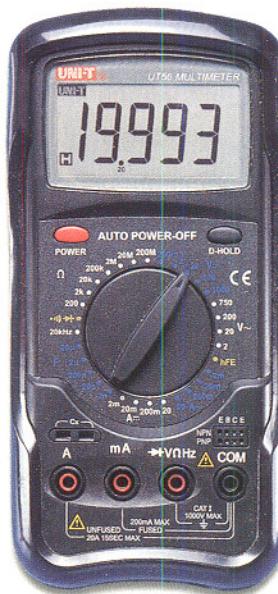

4,5-stelliges Digital-Multimeter UT 56

- 0,05 % Grundgenauigkeit
- 200-MΩ-Bereich
- 20-A-Bereich

Ausgestattet mit vielfältigen praxisgerechten Messfunktionen und einem besonders stabilen Gehäuse, eignet sich das UT 56 sowohl für das Labor als auch für den mobilen Einsatz. Zu den Messfunktionen gehören Gleich- und Wechselspannungs-, Gleich- und Wechselstrom-, Widerstands-, Kapazitäts- und Frequenzmessung. Zusätzlich sind Diodentest, akustischer Durchgangsprüfer, Transistor-Verstärkungstest, hFE, Überlastschutz und eine Data-Hold-Funktion vorhanden. LC-Display mit 21 mm Ziffernhöhe, 20.000 Digit und Messbereichs-Anzeige.

Sicherheit gemäß IEC 1010-1: CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V. Lieferung mit Messleitungen, Tragschlaufe, Batterie, Bedienungsanleitung. Digital-Multimeter UT 56

34-415-49 ~~€59,95~~ €49,95

Technische Daten: UT 56

Gleichspannung:	200 mV/2/20/200/1000 V; 0,05 %*
Wechselspannung:	2/20/200/750 V; 0,5 %*
Gleichstrom:	2/20/200 mA/20 A; 0,5 %*
Wechselstrom:	2/20/200 mA/20 A; 0,8 %*
Widerstand:	200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/200 MΩ; 0,3 %*
Kapazität:	2/20/200 nF/2/20/200 uF; 4 %*
Frequenz:	20 kHz; 1,5 %*
Batterien:	9-V-Blockbatterie, Batteriezustandsanzeige, Auto-Power-off
Abmessungen (B x H x T):	98 x 200 x 49 mm inkl. Holster
Gewicht:	550 g inkl. Batterien
* Grundgenauigkeit	



Autorange Digital-Multimeter RE 68

Das RE 68 mit Bargraphanzeige und Autorange stellt vielfältige Messfunktionen zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung.


Neben den Grundmessarten Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Widerstand, Kapazität und Frequenz sind ein akustischer Durchgangsprüfer, eine Diodentestfunktion, Transistorverstärkungsmessung hFE, eine Data-Hold-Funktion, wahlweise manuelle oder automatische Bereichswahl verfügbar. Für die Messung kleinsten Ströme steht ein μ A-Strommessbereich zur Verfügung. LC-Display mit 3200 Digit Anzeugeumfang und Einblendung der jeweiligen Einheit sowie schneller Bargraphanzeige.

Das robuste Gehäuse verfügt über ein zusätzliches Holster, wodurch das Multimeter sicher vor Umwelteinflüssen geschützt wird. Das RE 68 erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1 CAT II 600 V. Zum Lieferumfang gehören Multimeter, Messleitungen, Holster, Batterie und Bedienungsanleitung.

Preishit!
€29,95
34-480-00

Technische Daten: RE 68

Gleichspannung:	326 mV/3,26/32,6/326/1000 V/0,5 %*
Wechselspannung:	3,26/32,6/326/750 V/0,8 %*; 40–1000 Hz
Eingangswiderstand:	> 100 MΩ im mV-Bereich, sonst 10 MΩ
Gleichstrom:	326 μ A/3,26/32,6/326 mA/10 A/1,2 %*, 40–1000 Hz
Wechselstrom:	326 μ A/3,26/32,6/326 mA/10 A/1,2 %*, 40–1000 Hz
Widerstand:	326 Ω/3,26/32,6/326 kΩ/32,6 MΩ/0,8 %*
Kapazität:	326 nF/32,6 μ F/3 %*
Frequenz:	32,6/200 kHz/1,2 %; 200 mV Empfindl.
Akustischer Durchgangsprüfer:	< 20 Ω
Diodentest:	max. 3 V, 25 μ A
Transistortest:	Uce = 3 V, Ib = 10 μ A
Batterie:	9-V-Block, Auto-Power-off nach 30 Minuten
Abmessungen (B x H x T):	186 x 91 x 34 mm ohne Holster
Gewicht:	300 g inkl. Batterie
* Grundgenauigkeit	

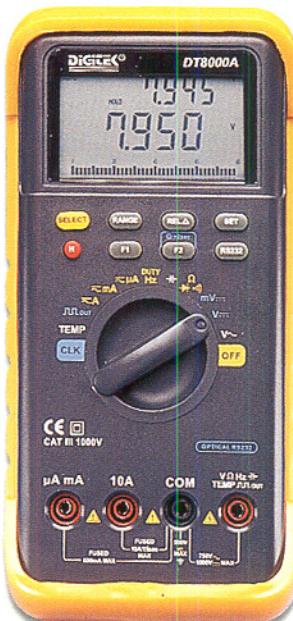

Multifunktionales Multimeter DT 8000 A

Umfangreich ausgestattetes Multimeter mit Rechteckgenerator sowie Auto-Hold, Peak-Hold, Min./Max.-Durchschnittswertspeicherung, Grenzwertfunktion, Relativmessung, Messzeit-Timer, Mathematikfunktionen sowie Bargraphmodi und einer Uhr. Hinterleuchtetes Dual-Display mit Bargraph-Anzeige. RS-232-Schnittstelle. Optionale Auswertesoftware für PC. Sicherheit nach EN 61010-1, CAT II/1000 V und CAT III/600 V. Inkl. Messleitungen, Holster, Thermoeinstechfühler, Anleitung, Batterie.

DT 8000 A
34-480-02 ~~€74,95~~ €59,95

Softwarepaket für DT 8000 A
34-480-31 €19,95


Frequenzzähler-Adapter bis 1 GHz
34-420-63 €14,95

Komplette Funktionsbeschreibung im ELV-Hauptkatalog 2003, S. 575

Technische Daten: DT 8000 A

Gleichspannung:	80/800 mV/8/80/800/1000 V/0,5 %*
Wechselspannung:	80/800 mV/8/80/750 V/0,8 %*, 40–400Hz
Gleichstrom:	800 μ A/8/80/800 mA/8/10 A/1 %*
Wechselstrom:	800 uA/8/80/800 mA/8/10 A/1,2 %*
Widerstand:	800 Ω/8/80/800 kΩ/8/800 MΩ/1 %*
Frequenz:	1/10/100 kHz/1/8/10/100 MHz/1 GHz/0,05 %*, ab 10 MHz mit Adapter
Kapazität:	40/400 nF/4/40/100 uF/2 %*
Temperatur:	-50 bis 1372 °C/2,5 %
Rechteckgenerator:	2,4 V, 1–4000 Hz, 12 Stufen
Batterie:	2 x Micro AAA
Abm. (B x H x T):	98 x 205 x 49 mm inkl. Holster
Gewicht:	600 g

* Grundgenauigkeit

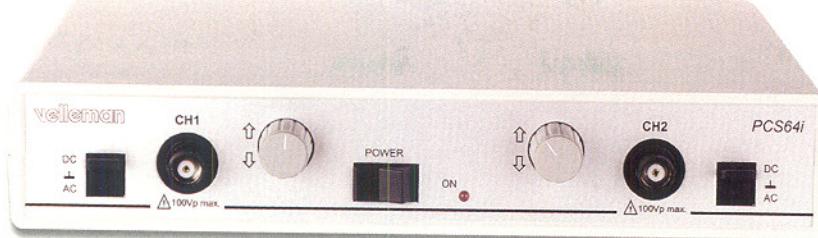

Preishit!

€ 179,-

34-399-97

13 MHz/64 MS/s

€ 249,-

PC-Digital-Zweikanal-Speicheroszilloskop PCS64i

Leistungsfähiges 2-Kanal-PC-Digital-Speicheroszilloskop mit 13 MHz Analogbandbreite und einer Echtzeit-Abtastrate von max. 64 MS/s.


Das PCS64i bietet vier Messgeräte in einem:

- digitales 2-Kanal-Speicheroszilloskop
- Spektrum-Analyzer bis 16 MHz
- Transientenrecorder
- Frequenzgangtester in Verbindung mit dem PC-Funktionsgenerator PCG 10. Die mitgelieferte Software bietet zusätzliche Mathematik-Funktionen für Umrechnungen. Zusammen mit dem PC-Funktionsgenerator PCG 10/K 8016 lassen sich Frequenzgangmessungen an Schaltungen (Verstärker, Filter etc.) vornehmen, indem das Generatorsignal in die Schaltung eingespeist und das Ausgangssignal über das PC-Oszilloskop gemessen wird. Dabei belegt das System lediglich eine Schnittstelle des PCs (Durchschleiffunktion für Schnittstellen-Signale).

Steckernetzteil für PCS64i
34-223-07 € 7,-

Passender Akkupack für PCS64i
34-399-99 € 24,-

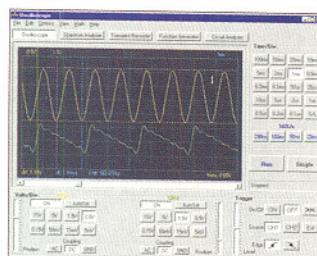Vollisolierter Tastkopf 10:1/1:1,
60 MHz
34-458-98 € 14,-



Technische Daten: PCS64i

Oszilloskop

Bandbreite: 13 MHz
Abtastrate: 64 MS/s max.
Y-Ablenkung: 10 mV bis 5 V/DIV
Zeitablenkung: 100 ns bis 100 ms/DIV
Triggerflanke: pos., neg., Level variabel
Interpolation: linear oder abgerundet
Cursoren: Spannung und Frequenz
Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 30 pF
Eingangskopplung: DC, AC, GND
Sonstiges: Pretrigger, Echoeffektivmessung

Spektrum-Analyzer

Frequenzbereich: 0–800 Hz – 16 MHz
Maßstab: linear oder logarithmisch
Funktionsweise: FFT der Eingangssignale von CH1 oder CH2
Cursoren: Amplitude und Frequenz
Sonstiges: Zoomfunktion

Transientenrecorder

Zeitmaßstab: 20 ms bis 2000 s/DIV
Max. Aufnahmzeit: 9,4 h/Schirm, automatische Aufnahme bis über 1 Jahr
Max. Abtastrate: 100/s
Cursoren: Amplitude und Zeit
Sonstiges: Zoomfunktion, Aufnahme und Abbildung von Bildschirmen

Oszilloskop HM 403

Oszilloskop HM 303-6



- Komponententester
- 1-MHz-Kalibrator
- Triggerung: DC bis 100 MHz

Das HM 403 ist eine Fortentwicklung des bewährten HM 303. Außer dem nach wie vor exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das HM 403 verbesserte Leistungsmerkmale.

Die hohe Bandbreite der beiden Messverstärker von 40 MHz setzt Maßstäbe für Geräte dieser Preisklasse. Aufgrund des sehr flach verlaufenden Frequenzganges ist die Darstellung von Signalen von DC bis ca. 100 MHz mit dem HM 403 absolut problemlos. Damit die Übertragungsqualität von der Tastkopfspitze bis zum Bildschirm auch jederzeit kontrollierbar ist, besitzt das HM 403 einen 1-MHz-Kalibrator mit weniger als 5 ns Anstiegszeit.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Triggerung des HM 403. Auch bei extrem kleinen Signalen werden noch Signale bis über 100 MHz einwandfrei dargestellt. Für die exakte Triggerung von TV-Signalen verfügt das Gerät über einen aktiven Sync-Separator.

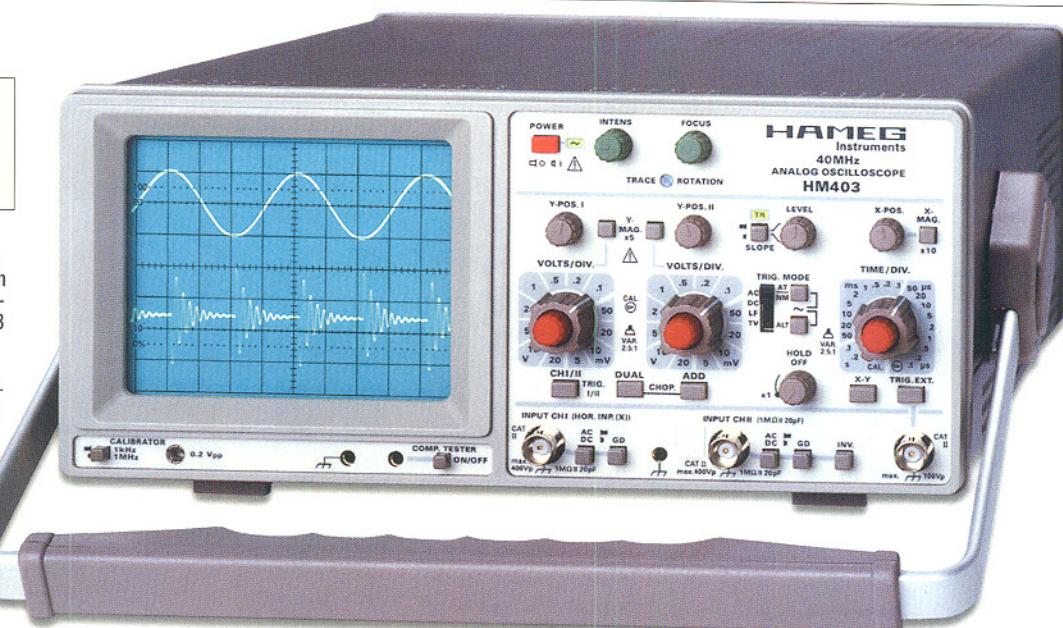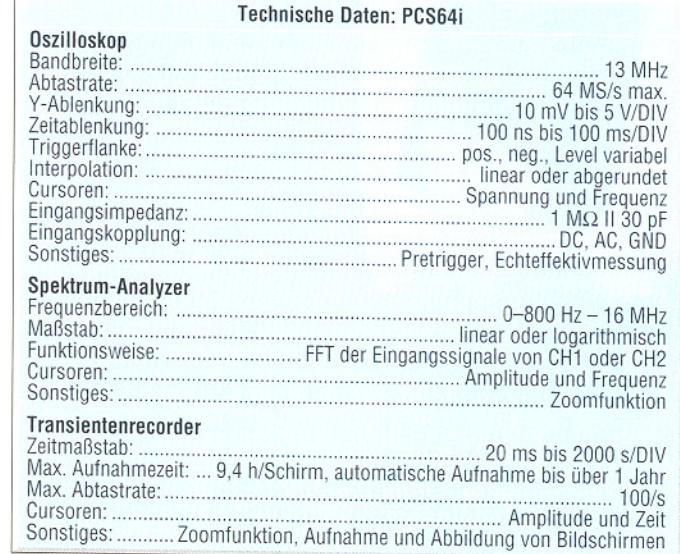Das integrierte Schaltnetzteil arbeitet ohne Netzspannungsumschaltung im-



Für den schnellen Test von Bauelementen ist ein Komponententester bereits integriert. Dieser verfügt über einen eigenen Sinusgenerator, womit eine besonders klirrarme Darstellung erreicht wird. Mit seiner Einknopfbedienung wird viel Zeit gespart.

mer mit dem geringstmöglichen Leistungsverbrauch. Das neue HM 403 überzeugt durch praxisnahe Technik mit einfacher Bedienbarkeit und hervorragenden technischen Daten. Weitere Informationen zum HM 403 finden Sie im ELV-Hauptkatalog auf der Seite 592.

Lieferung inkl. 2 Tastköpfen (10:1, 1:1, umschaltbar), Bedienungsanleitung.

HM 403

34-333-23

€ 599,-

€ 549,-

HM 303-6

Bandbreite: 35 MHz. Technische Daten finden Sie im ELV-Hauptkatalog auf der Seite 592. Lieferung inkl. 2 Tastköpfen (10:1, 1:1, umschaltbar)

34-149-90 € 579,-



Impulsausfallanzeige IAA 100

Die Überwachung von womöglich nur in längeren Intervallen wiederkehrenden Impulsen ist mühselig und langwierig. Eine Impulsausfallanzeige wie die IAA 100 automatisiert die Lösung dieser Aufgabe.

Sie realisiert die Überwachung von Signalen und detektiert Impulsaussetzer, wenn diese ein durch Min. und Maximalwert definierbares Zeitfenster verlassen. Ein Alarmausgang signalisiert den Impulsausfall nach außen, und ein Ausfallzähler registriert jeden Ausfall und zeigt diesen an. Das Gerät erlaubt die Festlegung des minimalen und maximalen Abstands zwischen den zu überwachenden Impulsen. Ein Impulsausfall führt zum Verlassen dieses vorgegebenen Zeitfensters. Der

Betrieb erfolgt über ein externes Netzteil oder 9-V-Batterie/-Akku.

Komplettbausatz

34-475-05

€ 67,-

€ 39,-

Passendes Netzteil 12 V/300 mA

34-223-05 € 4,-

€ 60

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 9–15 V, DC/150 mA
Signalein-/ausgang: 3–10 V/0 oder 5 V
Einstellbare Impulsbreite: 1 ms – 999 s

Haustechnik

UP-Bewegungsmelder



Der sorgt dafür, dass Sie oder Ihre Gäste im Flur, am Hauseingang, im WC, im Keller nicht im Dunkeln stehen und erst lange nach einem Lichtschalter suchen müssen.

Einfach statt des herkömmlichen Lichtschalters in die vorhandene UP-Dose des bisherigen Schalters montieren, der Bewegungsmelder lässt sich als Ein-/Ausschalter, Wechselschalter oder Taster einsetzen.

So kann er z. B. bequem einen herkömmlichen Treppen-Wechselschalter ersetzen, den sicher typischsten Einsatzfall für den Bewegungsmelder. Die Reichweite ist ebenso einstellbar wie die Einschaltzeit. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Licht automatisch aus.

So kann der Bewegungsmelder z. B. auch da zum Einsatz kommen, wo Personen sich nur kurz aufhalten, das Ausschalten des Lichts aber oft vergessen wird, etwa im Geräteschuppen, einem Abstellraum, in Gängen usw., und trägt so sogar zur Stromeinsparung bei. Ein ebenfalls integrierter Dämmerungsschalter sorgt dafür, dass das Licht auch tatsächlich nur bei Dunkelheit eingeschaltet wird. Bei Bedarf ist auch Dauerbetrieb wählbar.

Weitere Daten:

- Erfassungswinkel 195° horizontal
- Reichweite ca. 8 m
- Einschaltzeit 5 s bis 15 min
- Schaltleistung Glühlampen 40–400 W,

NV-Halogen-, Energiespar-, Leuchtmittel 40–150 W
- Schutzart IP 20

UP-Bewegungsmelder

34-418-43 € 29,-

UP-Bewegungsmelder, Relaisversion

Wie oben, jedoch mit Relais-Schaltausgang. Ermöglicht durch den mechanischen Kontakt des Relais ein verbessertes Einschaltverhalten von Leuchtmittel- und Energiesparlampen, die bei einem elektronischen Schalter oft mit verzögertem oder flackerndem Einschalten reagieren.

34-418-44 € 39,-

868-MHz-Funk-Fernschaltsystem FS20

Das neue Funk-Fernschaltsystem stellt ein nahezu beliebig ausbaubares System von Funkschaltern, Funkdimmern, Fernbedienungen und Funk-Steuergeräten dar – es macht Kabel-Installationen zur Haussteuerung vielfach überflüssig.



Beim Einsatz des FS20-Systems sind beliebige Konfigurationen denkbar – vom einfachen manuellen Fernschalten einer Funk-Schaltsteckdose über das programmgesteuerte Schalten ganzer Schaltergruppen bis zur weltweiten Fernsteuerung per Telefon.

Durch Nutzung modernster Funk-Komponenten im störsicheren 868-MHz-Bereich wird eine sichere Signalübertragung über bis zu 100 m (Freifeld) ge-

währleistet. Verbessert wird diese Störsicherheit durch eine zusätzliche Codierung mit 65.536 wählbaren Hauscodes und 256 möglichen Adressen.

Das System besteht aus einer Reihe mobil einsetzbarer Komponenten wie diversen Handsendern, Zeitgebern, Funk-Schaltsteckdosen, Funkdimmern und wird ergänzt durch stationäre, hochleistungsfähige Schalteinrichtungen sowie einen stationär betreibbaren Sender. Zusätzlich sind die Komponenten systemübergreifend in das neue Funk-Haussteuerungssystem FTZ 1000 einbindbar. Alle Komponenten des Systems finden Sie im ELV Hauptkatalog 2003 ab Seite 10.

Sparen mit dem FS20-Einsteiger-Set

Das Set besteht aus einem Handsender FS20 S8 und drei Funk-Schaltsteckdosen FS20 ST. Damit steht eine jederzeit ausbaubare Grundausstattung zur Verfügung.

Funk-Schaltsteckdose FS20 ST

Eine zentrale Komponente des Systems – einfach zwischen Last und Steckdose stecken und bequem fernbedienen! Die Schaltleistung beträgt 16 A bei 230 V AC (3680 VA). Die Steckdose ist auch direkt am Gerät bedienbar. Eine Timerfunktion macht den FS20 ST auch als Zeitschalter mit einer einstellbaren Einschaltzeit (1 s bis 4,25 h) einsetzbar. Abm. (B x H x T): 68 x 39 x 132 mm (ohne Stecker).

4-/8-Kanal-Handsender FS20 S8

Kompakter Handsender mit 8 Tasten für die wahlweise Bedienung von 4 Ein-/Aus-Funktionen mit je einem Tastenpaar oder 8 Funktionen mit jeweils einer Taste. Für Schalten, Dimmen und Spezialfunktionen (z. B. Programmierung, Adressierung) einsetzbar. Betrieb mit 2 x LR 44 (im Lieferumfang). Abm. (B x H x T): 45 x 106 x 16 mm.

FS20-Einsteiger-Set:

FS20 S8 + 3 x FS20 ST

34-477-51 € 69,-

Für gesunde Luft – Luftreiniger DA-5010 E



5 Jahre Herstellergarantie

Beschwerden, die auf Empfindlichkeit oder Allergien gegen Pollen, Milben, Hausstaub, Tabakrauch etc. zurückzuführen sind, können durch Einsatz eines Luftreinigers in vielen Fällen gelindert werden.

Eine doppelte Filterung (Aktivkohle und HEPA), drei Reinigungsstufen, die Platzierung des Motors auf der Reinluftseite und die runde Bauweise für maximalen Luftaustausch (360°) machen eine Gesamt-Luftreinheit von bis zu 99,90 % möglich. Damit ist das Gerät sowohl für Allergiker als auch im medizinischen Bereich wie in OP-Sälen, medizinischen und technischen Labors und anderen kommerziellen Einrichtungen geeignet.

Schimmelpilze werden sogar zu 100 % eliminiert. Verbrauchte Filter werden


rechzeitig durch eine Filterwechselanzeige signalisiert. Betrieb an 230 V. Leistungsaufnahme max. 90 W. Filterhalbarkeit Aktivkohle 3–4 Monate Dauerbetrieb. HEPA-Filter 24–30 Monate Dauerbetrieb. Reinigungsleistung ca. 175 m³/h, 3 Luftwechsel/h bei 20–30 m² Raumfläche.

Luftreiniger DA-5010 E
34-423-47 € 159,-

Ersatz-Luftfilter HEPA
34-423-48 € 59,-

Ersatz-Luftfilter Aktivkohle
34-423-49 € 21,-

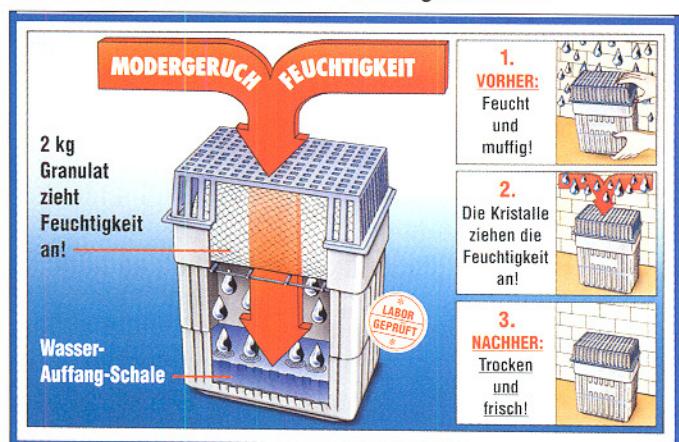Nie mehr feuchte Räume – Feuchtigkeitskiller



Schützt Wände, Möbel, Auto und Textilien durch Feuchtigkeitentzug vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

Arbeitet umweltfreundlich mit 2 kg Trocknungsgranulat (chemisch biologisch wie natürliches Meersalz), ausreichend für 4–6 Monate (Raum bis 50 m²).

Der unauffällige und kompakte Feuchtigkeitskiller wirkt sofort und benötigt keine Elektroenergie. Mit 5-l-Auffangbehälter. Abm. (B x H x T): 233 x 260 x 152 mm.

Feuchtigkeitskiller, 2 kg
34-346-98 € 12,-

Feuchtigkeitskiller

Wie oben, ausreichend für 12 Monate und für Räume bis 100 m², mit 5 kg Trocknungsgranulat. Mit 8-l-Auffangbehälter.

Abm. (H x B x T): 290 x 235 x 285 mm.
34-417-22 € 24,-

Feuchtigkeitskiller Nachfüllpackung (Trocknungsgranulat, 2 kg)
34-346-99 € 7,-

Feuchtigkeitskiller Nachfüllpackung (Trocknungsgranulat, 5 kg)
34-417-18 € 15,-

EM 600



Einfach in der Bedienung, übersichtlich in der Anwendung und günstig im Preis. Über fünf Tasten stehen folgende Messwerte direkt zur Verfügung:

• Energiekosten in €. Neu: Kostenvorhersage pro Woche, Monat, Jahr • Energie in kWh • Aktuelle Wirkleistung in Watt • Netzspannung in Volt • Verbraucher-Gesamtzeit/Einschaltzeit. Der Betrieb des EM 600 erfolgt am normalen Stromnetz ohne zusätzliche Spannungsquelle (Batterie). Weitere technische Daten siehe Tabelle rechts.

34-303-76 € 29,-

Der vollautomatische Rollladenantrieb

Steuern Sie Ihre Rollläden doch komfortabel und automatisch! Rollotron erlaubt das vollautomatische Absenken oder Anheben der Rollläden entweder zeitgesteuert oder (optional) abhängig von der Sonneneinstrahlung. Das erhöht nicht nur die Sicherheit Ihres Besitzes, denn die Steuerung betätigt die Rollläden auch während Ihrer Abwesenheit, sondern trägt auch zum angenehmen Raumklima bei.

Das optionale Sonnen-/Dämmerungsmodul sorgt für eine vorprogrammierbare Stellung der Rollläden je nach Sonnenstand bzw. Außenhelligkeit. So können Sie z. B. bei Einbruch der Dämmerung im Winter die Rollläden automatisch herunterfahren lassen, um Heizenergieverluste zu vermeiden. Oder aber, Sie vermeiden bei starker Sonnenbestrahlung ein unnötiges Aufheizen des Raumes. Die Steuerungen sind unter Putz in den vorhandenen Gurtkasten montierbar.

Rollotron Automatiksteuerung ▶

UP-Einbau, 230 V/100 W, Drehmoment 10 Nm, max. Rolladengewicht 45 kg, max. Gurtlänge 6 m. Einbaumaß (B x H x T) 35 x 133 x 138 mm, Blendenmaß 60 x 225 mm. Mit automatischer, täglicher Wiederholung zur einprogrammierten Zeit.

34-409-33 € 129,-

Rollotron-Plus Automatiksteuerung

Der starke Bruder von Rollotron. Für besonders schwere, großflächige Rollläden. Rolladengewicht bis 60 kg, für Rollläden bis 10 m². Einbaumaß (B x H x T) 35 x 180 x 195 mm, Blendenmaß 60 x 280 mm. Sonstige Ausstattung wie Rollotron Automatiksteuerung.

34-425-42 € 189,-



◀ Rollotron Komfort-Automatiksteuerung

Wie Automatiksteuerung, jedoch zusätzlich mit Wochenschaltuhr und Zufallsbetrieb (Anwesenheitssimulation).

34-409-32 € 169,-



Rollotron-Plus Komfort-Automatiksteuerung

Für besonders schwere, großflächige Rollläden. Rolladengewicht bis 60 kg, für Rollläden bis 10 m². Einbaumaß (B x H x T) 35 x 180 x 195 mm, Blendenmaß 60 x 280 mm. Sonstige Ausstattung wie Rollotron Komfort-Automatiksteuerung.

34-425-43 € 229,-

EM 600 Expert - Energieverbrauchsüberwachung jetzt auch für feste Verkabelungen

Der EM 600 Expert eröffnet der Überwachung des Energieverbrauchs neue Möglichkeiten. Er kann einfach in eine feste oder flexible Hausinstallation integriert werden. Das Anzeigegerät ist dabei bedienfreundlich nach eigenen Wünschen platzierbar.

So ist es z. B. in der Version für feste Verkabelung möglich, auch fest an das Netz angeschlossene Geräte, wie z. B. den Heizkessel, zu überwachen. Die zweite Version, mit abgesetztem Stecker-Steckdosengehäuse, bietet die Möglichkeit, das Anzeigegerät an einer für das Ablesen günstigen Stelle zu platzieren, da ja Steckdosen nicht immer so angeordnet sind, dass das Gerät problemlos bedient und abgelesen werden kann. Das Anzeigegerät wird bei beiden Versionen mittels einer zugehörigen



EM 600 Expert II
Ausführung mit abgesetztem Stecker-Steckdosengehäuse (1,5 m Kabel) für mobile Installation
34-381-45 € 39,-

Konsole an einer bedienfreundlichen Position montiert.

Die Messmöglichkeiten:

• Energiekosten in € mit Kostenvorhersage pro Woche, Monat, Jahr • Energieverbrauch in kWh • Aktuelle Wirkleistung in Watt • Netzspannung in Volt • Verbraucher-Einschaltzeit und Gesamtzeit


EM 600 Expert I
Ausführung mit freiem Kabelanschluss (1,5 m Kabel) für Festinstallation (darf nur vom Elektrofachmann installiert werden!)
34-381-92 € 29,-

Technische Daten (typ): EM 600, EM 600 Expert

Spannung:	Messbereich	Genauigkeit	Auflösung
Verbraucher-Einschaltzeit:	0 Sek - 65.000 h	0,5 % ± 3 Digit	1 V
Gesamtzeit:	0 Sek - 65.000 h	netzsynchron	1 Sek.
Wirkleistung:	0 W - 4000 W	1 % ± 3 Digit	0,1 W
Energieverbrauch:	0 Wh - 99,99 MWh	1 % ± 3 Digit	1 mWh
Energiekosten:	0-9999 €	1 % ± 3 Digit	0,01 €
Kostenvorhersage:	0-9999 €	1 % ± 3 Digit	0,01 €

Drahtloser Funk-Türgong

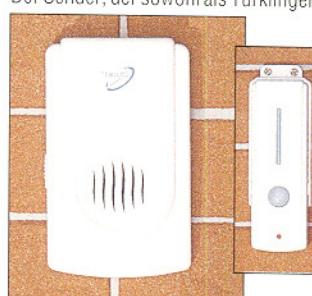Kompakter Funk-Türgong mit 3 wählbaren Gongtönen.
Der Sender, der sowohl als Türklingel-



knopf, als Pagersender oder Notrufsender einsetzbar ist, hat eine Reichweite von bis zu 50 m (Freifeld). Der Benutzer kann zwischen 32 Übertragungs-Kanälen wählen. Klingelmelodien: Westminster/Ding Dong/Ding. Zweistufige Lautstärkeinstellung. Betrieb mit 3 Mignonbatterien/1x9-V-Block (Empfänger/Sender). Batterien nicht im Lieferumfang. Abm. (BxHxT): Empfänger 75 x 123 x 27 mm; Sender 44 x 128 x 28 mm.

34-481-29 € 17,-
Batterien, bitte gleich mitbestellen
1 x 9-V-Block
34-458-97 € 2,-
3 x Mignonbatterie AA
34-458-94 € 0,-

Für prima Klima – elektrischer Kipp-Lüfter ROTOBODY



Sorgt automatisch für frische Luft und spart durch kurzes Lüften Energie – der batteriebetriebene ROTOBODY öffnet Kippfenster aus allen gängigen Materialien vollautomatisch, wann immer Sie wollen! So sind Ihre Räume immer frisch gelüftet, das Kippfensterschließt sich automatisch, wenn der morgendliche Verkehr einsetzt usw.

Die integrierte Zeitschaltuhr erlaubt das Programmieren von Schaltzeiten an verschiedenen Wochentagen oder an allen Wochentagen zur gleichen Zeit. Bei Bedarf kann der Fensterflügel über eine Taste manuell gekippt werden; nach max. 30 Minuten (Zeit programmierbar) klappt der ROTOBODY den Flügel automatisch zu – sie können das Fenster einfach vergessen! Der Flügel kann ebenfalls per Tastensteuerung manuell in jeder beliebigen Kippstellung arretiert werden. Einfaches Anbringen und Abnehmen über Hutschiene, so auch für mehrere Fenster einsetzbar. Für Fenster mit max. 1,3 m Breite und 1,5 m Höhe. Zug-/Druckkraft 50 kp. Abm. (L x B x H): 170 x 23 x 95 mm. Batteriebetrieb mit 4x Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten).

ROTOBODY kpl. mit Montagematerial
34-412-42 € 99,-

Fenster-Ergänzungs-Set
für die Nutzung des ROTOBODY an einem zweiten Fenster.
34-412-43 € 9,-

Haustechnik

Zufalls- und Dämmerungsschalter

Einbruch-Vorbeugung mit nur wenigen Handgriffen! Einfach den Zufallschalter zwischen Glühlampe und Lampenfassung schrauben – fertig! Während sich die Lampe im Alltag ganz normal ein- und ausschalten lässt, wird sie nach Aktivierung des Zufallschalters von diesem bei Dunkelheit in unregelmäßigen Abständen ein- und ausgeschaltet und täuscht so Anwesenheit vor. Daneben ist der Schalter auch als normaler Dämmerungsschalter nutzbar. Für E27-Glühlampen von 4–100 W bzw. Energiesparlampen 8–23 W. Nicht in versenkten Leuchten und mit Dimmerbetrieb nutzbar. Abm. (Ø x H): 44 x 90 mm.



Dämmerungsschalter ohne Zufalls-Funktion
34-495-95 € 9,95

Zufalls- und Dämmerungsschalter
34-495-96 € 22,95

Funkgong Comboy

Formschöner Funk-Türgong mit 3 wählbaren Klingeltönen und 100 m Funkreichweite.



Der Sender im witterfesten, außeneinsatzfähigen Gehäuse ist dank seiner Lieferung inkl. Batterie und Namensschild (untertransparenter Abdeckung) sowohl stationär, z. B. an der Haustür, als auch mobil einsetzbar. Der Empfänger ist wie der Sender ohne Installation in Betrieb zu nehmen. Einfach in die nächste 230-V-Steckdose stecken. Die Besonderheit: Die Steckdose kann weiter genutzt werden, z. B. für eine Lampe oder den Elektrogrill auf der Terrasse. Zusätzlich können bei Einsatz eines zweiten Senders die Klingeltöne zwischen den Sendern unterschied-


lich eingestellt werden (z. B. zur Unterscheidung von Vorder- und Hintereingang).

Die Gonglautstärke ist 3fach einstellbar bis zu einer Lautstärke von 85 dB. Einstellbare Klingeltöne: Westminster, Ding-Dong, Ding. Sowohl Sender als auch Empfänger verfügen über eine Kindersicherung.

Abmessungen (B x H x T): Empfänger: 62 x 125 x 79 mm, Sender: 37 x 98 x 21 mm.

Funkgong Comboy
34-498-28 € 29,95

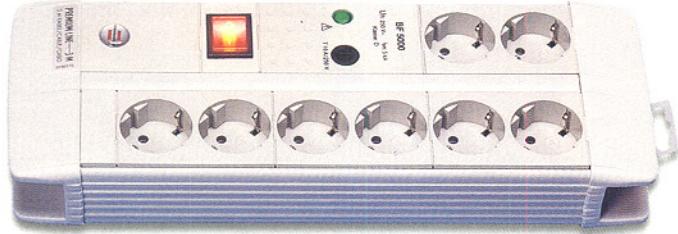8fach-Steckdosenleiste mit Entstörfilter und Überspannungs-/Blitzschutz bis 30.000 A



Der sichere Schutz Ihrer elektronischen Geräte vor äußeren Störeinflüssen wie indirektem Blitzschlag, Überspannung und sonstigen Störungen im Stromnetz.

Die robuste und kompakte Steckdosenleiste beherbergt neben den 8 Steckdosen eine wirksame Filterkombination zur Eliminierung hochfrequenter Störspannungen sowie eine Überspannungs- und Blitzschutzsicherung (bis 30 kA). Deren Funktion wird durch eine Kontrolllampe angezeigt. Mit auswechselbarer Funktionssicherung (10 A/230 V) und interner Thermosicherung. Das stabile Kunststoffgehäuse ist hoch-

bruchfest und verfügt über eine praktische Kabelaufnahme sowie eine Aufhängeöse zur Wandbefestigung.

Anschlusskabel 3 m mit griffigem Schutzkontaktstecker. Abm. (L x B x T): ca. 352 x 57 x 133 mm

8fach-Steckdosenleiste
Farbe Lichtgrau
34-345-99 € 64,95
Farbe Schwarz
34-346-00 € 64,95

Dimmen und schalten – einfach per Infrarot

Dimmen und schalten Sie einfach mit Ihrer normalen Fernseh- oder Hi-Fi-Fernbedienung! Eine Strom sparende Abschaltautomatik schaltet vergessenes Licht automatisch ab.

Der Dimmer, untergebracht in einem UP-Gehäuse für 55-mm-Installationsdosen mit 30 mm Einbautiefe, ermöglicht sowohl das Schalten und Dimmen von Glühlampen- und Halogenbeleuchtungen am Dimmer selbst (Sensorfeld) als auch über eine sonst nicht genutzte Taste Ihrer vorhandenen Infrarot-Fernbedienung.

Einfach statt eines vorhandenen Schalters einbauen – und schon genießen Sie den Komfort eines drahtlos steuerbaren Dimmers. Dazu sind eine Zufallsfunktion (Abwesenheitssimulation, automatische Funktion bei Dunkelheit) und eine 12-Stunden-Abschaltautomatik vorhanden. Eine optische und akustische Quittung erleichtert die Bedienung per Fernbedienung. Steuerbare Leistung: max. 400 W (230 V / 50 Hz). Integrierte Netzsicherung, Lieferung inkl. Rahmen einfach, ohne Fern-

bedienung. Einfache Selbstmontage per Schnell-Montage-System.



34-398-46 € 32,95

Weitere Zubehörteile finden Sie im **ELV-Hauptkatalog 2003** auf Seite 28.


6fach-Master-/Slave-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und einstellbarer Schaltschwelle



Die Steckdosenleiste mit Köpfchen – wird das an der Mastersteckdose angeschlossene Gerät eingeschaltet, erfolgt auch automatisch das Zuschalten der fünf Slave-Steckdosen. Dabei ist die Einschaltschwelle der Mastersteckdose im Bereich zwischen 7 und

75 W einstellbar, um z. B. Stand-by-Ströme zu kompensieren. Mit Überspannungsschutz, Belastbarkeit 16 A/230 V/Ableitstrom 2,5 kA (8/20 μ s).

34-454-31 € 29,95

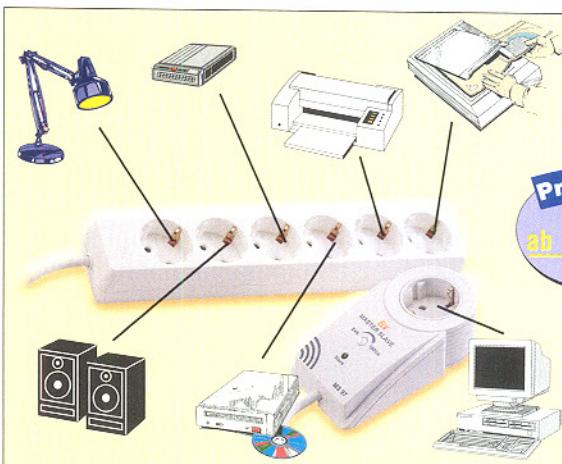

Master-Slave-Power-Switch MS 97-6

Sobald Sie das an die Master-Steckdose angeschlossene Hauptgerät eingeschaltet haben, übernimmt der MS 97-6 automatisch das Zuschalten aller weiteren Geräte, die an der 6fach-Steckdose angeschlossen sind. Mit dem Ausschalten des Hauptgerätes werden unmittelbar, wiederum automatisch, die an der 6fach-Steckdose angeschlossenen Verbraucher abgeschaltet.

Der MS 97-6 besteht aus einer Stecker-Steckdosen-Einheit mit integrierter Elektronik sowie einer angeschlossenen 6fach-Steckdosenleiste.

Die Stecker-Steckdosen-Einheit wird in die Zuleitung des Hauptgerätes (Master) eingefügt, wobei die integrierte Elektronik den Einschaltzustand dieses Verbrauchers (Master) überwacht. Wird das Hauptgerät eingeschaltet, übernimmt der MS 97-6 automatisch das

Zuschalten der an die Steckdosenleiste angeschlossenen weiteren Verbraucher (Slaves).

Ebenso erfolgt das Ausschalten der Slaves sofort, wenn der MS 97-6 das Ausschalten des Hauptgerätes feststellt. Über die einstellbare Schaltschwelle von 15 W bis 180 W kann eine Ruhestromaufnahme (Stand-by-Betrieb des Fernsehgerätes) unterdrückt werden, um die Slave-Steckdosen erst oberhalb des eingestellten Wertes einzuschalten. Maximaler Schaltstrom bis zu 16 A (max. Verbraucherleistung 3680 VA).

Master-Slave-Power-Switch MS 97-6 mit 6fach-Steckdosenleiste
34-345-04 € 29,95

Master-Slave-Power-Switch MS 97-3
Wie MS 97-6, jedoch mit 3fach-Steckdosenleiste
34-278-25 € 24,95



CASIO-Funk-Armbanduhr

Multifunktionelle Armbanduhr mit Funk-Zeitsteuerung (DCF-77), automatischem Kalender bis 2039, 5 Alarmfunktionen und mit abschaltbarem Stundensignal.

Dazu kommt eine Stoppuhrfunktion mit einer Messkapazität von 1 h und einer Auflösung von 1/100 s. Mit Weltzeit-Anzeige für 30 Städte, Großflächige Illuminator-Hintergrundbeleuchtung. Batterielebensdauer ca. 2 Jahre. 50 m wasserfest. Gehäuse und Gliederarmband aus Edelstahl.

CASIO-Funk-Armbanduhr
34-495-97 € 99,95

DCF-Analog-Funkuhrwerk

Das Funkuhrwerk ist aufgrund seiner kompakten Bauweise mit Standard-Abmessungen von 56 x 56 mm bei einer Bauhöhe von nur 20 mm zur problemlosen Nachrüstung fast aller herkömmlichen Zeigeruhren geeignet. Auch der Wechsel von Sommer- auf Winterzeit und zurück erfolgt nun vollautomatisch. Eine 1,5-V-Mignonzelle reicht für den Betrieb von mehr als einem Jahr aus. Lieferung mit Aufhängebügel, Zentral-schraube, Bedienungsanleitung.

DCF-Analog-Funkuhrwerk
34-171-44 € 14,95

Bitte gleich mitbestellen:
Passende Batterien Alkali-Mangan-Mignonzelle AA
34-458-94 Stück € 0,65



Passende Zeigersätze für Funkuhren
Ausführung: Antik, Alu-Schwarz, Zeigerlängen: 51, 76, 70 mm
34-147-44 € 1,49
Ausführung: Standard Zeigerlängen: 60, 80, 60 mm
34-147-45 € 1,49

Schwimmleuchten-Teichset „EVA“



IP 67

Ein kleiner Gartenteich ist toll – richtig romantisch wird er aber durch eine „artgerechte“ Beleuchtung in der Dunkelheit. Diese mit Niedervolt-Halogenlampen bestückten, sanft leuchtenden Leuchtkörper können einfach in den Teich gesetzt werden, sie schwimmen selbst. Jede Leuchte (ø 180 mm) ist

über 3 m Kabel mit dem außerhalb des Teiches zu installierenden Trafo verbunden und hat so genug Bewegungsfreiheit. Lieferung mit Halogenlampen und Trafo.

Schutzgrad: IP 67. Farbe: Weiß
34-495-98 € 49,95

LCD-Projektionsuhr

Außentemperatur per Funk



Preishit!
€ 24,95
34-436-09

€ 39,95

Passende Mignon-Batterie
34-458-94 pro Stück € 0,65

Alles unter Kontrolle – 360°-Bewegungsmelder für Deckenmontage



Dem entgeht nichts – der 360°-Melder kontrolliert den zu überwachenden Raum ringsum, je nach Montagehöhe mit einem Radius mit zu 8 m.

Die Montagehöhe kann zwischen 0,5 und 5 m gewählt werden, so ist der Bewegungsmelder sowohl für hohe Räume wie Foyers, Hallen als auch besonders niedrige wie Keller, Schächte, Bunker usw. einsetzbar. Der Melder verfügt über eine Einstell-

möglichkeit für die Einschaltzeit bei Alarm (5 s – 12 min) und die Ansprechempfindlichkeit des Dämmerungsschalters. Bei Bedarf ist der Melder abschaltbar. Er kann 230-V-Verbraucher bis 1300 W (ohmsche Lasten, z. B. Glühlampen) bzw. 300 W (induktive Lasten, z. B. Leuchtstofflampen) schalten.

Abm. (Ø x H): 110 x 35 mm.

Bewegungsmelder 360°
34-438-93 € 19,95

IP 65

Außen-LED-Einbauleuchte „Waylight“



Einbau-Durchmesser: 40 mm, Einbautiefe: 70 mm
Betrieb mit 12 V Wechselspannung. Leistungsaufnahme 0,3 W.

Ganze 4 äußerst lichtstarke LEDs je Leuchte zaubern, zusammen mit dem integrierten Diffusor, ein angenehmes Weg- oder Orientierungslicht, wahlweise in Weiß oder Blau.

Die im aluminiumfarbenen Druckgussgehäuse mit satiniertem Diffusorglas untergebrachte Leuchte ist mit der Schutzart IP 65, Schutzklasse III, nahezu uneingeschränkt für den Außeneinsatz tauglich (nicht für Unterwasser-Einsatz!). Abmessung Abdeckplatte: ø 60 mm,

Außen-LED-Einbauleuchte „Waylight“
Lichtfarbe Weiß
34-459-57 € 59,-

Lichtfarbe Blau
34-459-58 € 59,-

Passenden Trafo gleich mitbestellen:
Steckertrafo 12 V/20 W (für bis zu 66 Leuchten ausreichend), Schwarz
34-430-80 € 7,65

FUNK-ALARMANLAGE

868 MHz bidirektional



Start-Set

- Funk-Alarmzentrale FAZ 3000-Z
- Funk-Fernbedienung FAZ 3000-FB
- Funk-Tür-/Fenstermelder FAZ 3000-TF
- Funk-Bewegungsmelder FAZ 3000-PIR

€ 249,-

34-466-00




Funk-Sirenen-Ansteuerung

Zum zusätzlichen Anschluss einer Sirene an einem beliebigen Ort innerhalb der Funkreichweite



Funk-Tür-/Fenstermelder
mit Anschlussmöglichkeit für Glasbruchmelder

rundum sichern

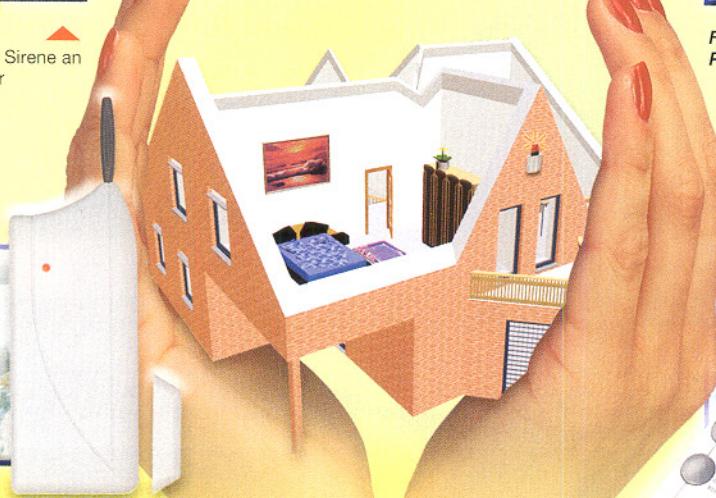

Ausführliche Beschreibung der Komponenten ab Seite 88 im Hauptkatalog 2003


FAZ 3000

In Zeiten hoher Kriminalität und steigender Anzahl von Einbrüchen, Diebstählen etc. wird die Absicherung des Eigentums ein immer wichtigerer Gesichtspunkt. Ein Großteil aller Straftaten sind Eigentums- und Vermögensdelikte mit dem Schwerpunkt Einbruchskriminalität. Durch die Installation einer Alarmanlage ist bereits mit relativ geringem Kostenaufwand ein wirksamer Schutz realisierbar. Die Installation einer herkömmlichen drahtgebundenen Alarmanlage ist jedoch mit großem Aufwand verbunden. Eine Alternative dazu stellt eine Funk-Alarmanlage dar, die aufgrund der Funkübertragung besonders einfach und schnell zu installieren ist. Das aufwändige Ziehen von Kabeln entfällt fast vollständig. Dies vereinfacht gerade den nachträglichen Einbau einer Alarmanlage.

Entwickelt auf Basis neuester Mikroprozessor- und Funktechnologie



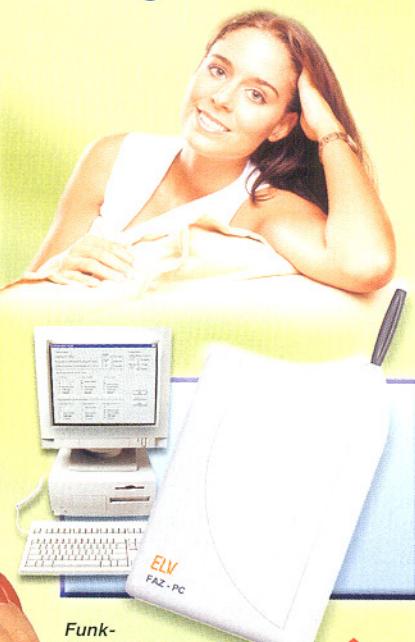Einstellbar bis 10 m/90°, Wand- und Eckmontage möglich




Funk-PC-Interface

Ermöglicht die Konfiguration, Fernsteuerung und Alarmauslösung (E-Mail, SMS ...) per PC



Funk-Rauchmelder
Mit einstellbarer Sensorempfindlichkeit und integriertem Signalgeber

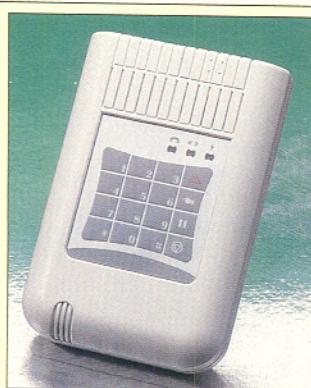Schärfen/Entschärfen der Alarmanlage auch bequem per **Funk-Fernbedienung**



3 Alarmlinien 1 Notfall-Ruf

gen mit insgesamt max. 32 Sek. Länge. Die Mitteilungen unterscheiden sich in eine Hauptmeldung (z. B. Name, Adresse) und 3 anschließende Meldungen je nach aktivierter Alarmzone (Feuer, Einbruch, Notfall). Die Notfalltaste ermöglicht den Sofortruf einer Alarmzone, z. B. bei plötzlicher Gesundheitsstörung oder Überfall, auf nur einen Tastendruck. Für jede Alarmzone ist ein Alarmeingang, z. B. für Alarmanlage, Bewegungsmelder, Rauchmelder... vorhanden. Alle Daten, Nummern usw. bleiben auch bei Stromausfall gespeichert. Die Spannungsversorgung (12 V DC) erfolgt extern z. B. durch ein Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder eine Alarmzentrale.

34-493-66 € 119,-

Passendes Netzteil
34-171-03

€ 11,95



**Einsatzbeispiel:
Anbindung an die ELV-Alarmanlage
FAZ 3000**

Hier erfolgt die Ansteuerung durch die Funk-Sirenenansteuerung FAZ 3000 SI. Durch die Funk-Ansteuerung kann das Telefonwählgerät direkt an der Telefon-Anschlussdose platziert werden, während die Alarmzentrale entfernt, z. B. versteckt, angeordnet ist.

Holt automatisch Hilfe – Telefonwählgerät mit 3 Alarmlinien und Notfalltaste

Dieses Telefonwählgerät ruft automatisch Hilfe herbei, wenn es brennt, ein Einbruch geschieht, ein medizinischer Notfall eintritt ...

Es wählt, nach Auslösung z. B. durch eine Alarmanlage oder eine Feuermelderzentrale, bis zu 6 vorprogrammierbare Telefonnummern an. Dies tut es so lange, bis einer der gewünschten Teilnehmer erreicht ist.

Das Gerät kann bis zu 6 Telefonnummern mit je bis zu 32 Stellen speichern. Der digitale Sprachspeicher des Wählgerätes fasst bis zu 4 Mitteilungen



VdS-Rauchmelder



Der VdS geprüfte Rauchmelder entspricht allen derzeit im Markt bekannten Sicherheitsstandards. Die Lieferung erfolgt inkl. einer 9-V-Blockbatterie. Das Gerät warnt rechtzeitig vor Batterieausfall mit akustischen Signalen. Die 85 dB laute Alarmsirene signalisiert unüberhörbar eine akute Rauchentwicklung in der Umgebung des Gerätes. • Besonders lauter Alarm (85 dB) • Batterieausfallwarnung • Kontroll-LED (Funktions- test/Batterie) • Betrieb mit 9-V-Batterie (für ca. 1 Jahr Wächterfunktion) • VdS-Nr. G 201076 • Abm.: ø 105 mm, Höhe 30 mm • Inkl. 9-V-Blockbatterie.
34-484-32 € 9,95

Verhindert Schlimmeres – Feuerlöschdecke



feuerfestes
Glasfaserergewebe

0491/6008-88

0491/7016

Sicherheits-Digital-Codeschloss

Das Codeschloss ist wahlweise zur Einbau- oder Aufputzmontage (Aufputzgehäuse im Lieferumfang) geeignet. Alle Codes bleiben auch bei Spannungs- ausfall erhalten (sofortiger Zugang nach Spannungswiederkehr möglich).

Weitere Features:

- für Inneneinsatz oder Einsatz in feuchtigkeitsgeschützten Bereichen
- Türöffner-Relais (potentialfrei, 1x Umschaltkontakt/5-A-Belastbarkeit, Anzugzeit von 1–999 s einstellbar)
- Sabotage-Schutz mit Alarmweitergabe gegen Demontageversuche
- Fehleingabenüberwachung mit Zeitfalle und Alarmweitergabe, um Manipulationen wirksam zu verhindern
- Sofortalarm-Möglichkeit (Überfall) und Panikauslösung über separates Relais (1 x Umschaltkontakt/1-A-Belastbarkeit, potentialfrei)
- drei frei mit Anzeigefunktionen belegbare Leuchtdioden

Betriebsspannung: 10V bis 14V, Stromaufnahme Ruhe/aktiv: 10/100 mA Abm.: 70 x 114 mm (Edelstahlfrontplatte), 73 x 118 x 48 mm (B x H x T, komplett im Gehäuse).

Sicherheits-Digital-Codeschloss

34-171-06 € 24,95



Mit Sabotageschutz und Manipulationssicherung

Mikroprozessorgesteuertes Code-Tastenschloss für Garagen- und Rolltore, Alarmanlagen, Türen, elektrische Anlagen usw. mit Spannungsausfallschutz, Sabotageschutz, frei programmierbaren LED-Anzeigen und Überfall-Alarm-Möglichkeit.

Alarmanlagen-Schlüsseltaster

Eingebaut in eine 70 x 114 mm messende Edelstahlplatte ist dieser einpolige Schlüsseltaster zum Ein- und Ausschalten von Alarmanlagen usw. geeignet. Mit Sabotageschalter und 2 Kontroll-LEDs zur Betriebszustandsignalisierung.

Anschluss über 8-polige Schraub-Klemmleiste. Für Aufputz- und Unterputzmontage geeignet (Aufputz-Kunststoffgehäuse (72 x 117 x 40 mm) im Lieferumfang).

Alarmanlagen-Schlüsseltaster
mit 2 Sicherheitsschlüsseln
34-171-05

€ 19,95



Bewegungsmelder „Centauri“ mit VdS-Zulassung

Hochwertiger Bewegungsmelder nach VdS-Klasse B mit austauschbaren Erfassungslinsen für verschiedenste Überwachungsfunktionen.

Umfangreiche Schutzmaßnahmen und eine hohe Resistenz gegen externe Störgrößen machen den Melder sowohl bei gehobenen Ansprüchen im Privatbereich als auch im gewerblichen Bereich einsetzbar: • Störstrahlfestigkeit bis zu 50 V/m • resistenter gegen externe Lichteinfall bis 6500 Lux • Temperaturkompensation von -20 °C bis +60 °C • geprüfte EGB-Festigkeit (IEC 801-2) • mehrfach abgeschirmtes Dual-Pyroelement. Dazu kommen ein einstellbarer Impulszähler (1, 2, 3 Impulse), eine fernsteuerbare Gehstest-Funktion und Unterkerichschutz • Betriebsspannung 9–16 V DC/10 mA • NC-Alarmkontakt • manuelle Reichweitenjustierung • Abm. (B x H x T): 64 x 113 x 45 mm

Lieferung mit Volumetrik-Linse für einen Erfassungsbereich von 15 x 15 m.

34-484-54 € 25,95



VdS-Nr.: G-102507

Alternative Linsen

Langstreckenlinse

Erfassungsbereich 30 x 4 m

34-484-55 € 4,95

Vorhanglinse

Erfassungsbereich 15 x 2 m

34-484-56 € 4,95

Haustierlinse

Erfassungsbereich 14 x 14 m

34-484-57 € 5,95

Info: Welche Linse wofür?

Volumetrik-Linse: Allgemeine Anwendung, Weitwinkelcharakteristik, deckt große Flächen bis zum Boden herab
Langstreckenlinse: schmaler Erfassungsbereich, dafür sehr hohe Reichweite, ideal für Gänge und Flure
Vorhanglinse: sehr schmaler Erfassungsbereich mit geringer Reichweite, dafür lückenlose Überwachung einer senkrechten oder waagerechten Fläche (je nach Montage)
Haustierlinse: wie Volumetrik, reicht aber nicht ganz bis zum Boden, so dass Haustiere, z. B. Katzen, keinen Fehlalarm auslösen können

Sicherheitstechnik

Home-made – Funk-Audio-/Video-Überwachungs-Set mit Farbkamera

Realisieren Sie die Videoüberwachung an der Haustür, im Kinder- oder Krankenzimmer doch mit Ihren vorhandenen Hausmitteln: dem normalen Fernsehgerät und/oder Ihrem Videorecorder – und das Ganze ohne schwierig zu verlegende Verbindungsleitung, elegant per Funk!



Die kompakte Farbkamera mit integriertem Mikrofon wird ganz einfach am Überwachungsort montiert, dort nur an das Stromnetz angeschlossen und überträgt Ton und Farbbild über bis zu 200 m (Freifeld) quer durchs Haus an den Empfänger, der es an

Ihren normalen Fernsehempfänger oder Videorecorder weitergibt. Der Empfänger kann über Scart- oder Cinch-Adapter (im



Lieferumfang) an jeden Norm-A/V-Eingang angeschlossen werden. Die Kamera kann sowohl in Innenräumen als auch im Freien (Schutzgrad IP 53) zum Einsatz kommen. Sie ist besonders kompakt ausgeführt und deshalb überall unauffällig montierbar. Ein Einstellgelenk sorgt für die exakte Ausrichtung, ein hochwertiges Objektiv für große Schärfentiefe (40 cm bis ∞). Weitere Features:

- Betrieb von Kamerasender und Empfänger über je ein mitgeliefertes Netzgerät
- 4 Kanäle wählbar im 2,4-GHz-ISM-Band
- Video-Ausgang: 1 V_{SS}/75 Ω
- Audio-Ausgang: 1 V_{SS}

Lieferumfang: Kamerasender, Empfänger, 2 Netzteile, Cinch-Kabel, Cinch/Scart-Adapter.

34-454-00 € 149,-



Kleine Allrounder – CMOS-Kameramodule



Anschlusszubehör und Anschlusspläne im Internet

① CMOS-PAL-Farbkamera

Hohe Auflösung: 628 x 582 Pixel • Abm. (B x H x T): 20 x 22 x 26 mm • Objektiv-Öffnungswinkel 51° x 43° • Brennweite/Blende: f=6 mm/F=1,6 • IR-Filter • 5 V/10 mA • AGC schaltbar

34-484-38 € 54,95

② CMOS-S/W-Kamera

352 x 288 Pixel • Abm. (B x H x T): 21 x 21 x 15 mm • Objektiv-Öffnungswinkel 36° x 27,5° • Brennweite/Blende: f=7,4 mm/F=2,8 • Empfindlichkeit 2 Lux • 5 V/10 mA • AGC schaltbar

34-484-39 € 21,95

③ CMOS-S/W-Kamera mit Pin-Hole-Objektiv

Dieses Modul kann noch unauffälliger montiert werden, denn es ist nur eine Öffnung von max. 1,5 mm Durchmesser für das Objektiv notwendig.

352 x 288 Pixel • Abm. (B x H x T): 16 x 16 x 15 mm • Objektiv-Öffnungswinkel 56° x 42° • Brennweite/Blende: f=4,9 mm/F=2,8 • Empfindlichkeit 2 Lux • 5 V/10 mA • AGC schaltbar

34-484-40 € 25,95

Mini-Funk-Colorkamera



Tatsächlich – der könnte aus der Werkstatt von Mister „Q“ kommen: Dieser „Kugelschreiber“ enthält eine komplette Farbkamera-Funksender-Kombination, die Bilder in hoher Qualität über bis zu 150 m drahtlos überträgt!

Diese Super-Kombination ist bis zu 50 Minuten völlig autark mit 5 Knopfzellen betreibbar, alternativ kann über einen mitgelieferten Batterie-Dummy eine 9-V-Blockbatterie extern angeschlossen werden. Dann sind Betriebszeiten bis zu 6 Stunden möglich! Die Wiedergabe kann auf einem ganz normalen Fernsehgerät/Videorecorder erfolgen.

Features:

- 2,4-GHz-Sender, 4 Kanäle schaltbar
- max. Reichweite bis 150 m (Freifeld)
- Objektiv: f=3,7 mm, Winkel 50 Grad
- Länge 145 mm, ø 14,5 mm (ohne Clip)
- Gewicht nur 35 g
- 2,4-GHz-4-Kanal-Empfänger mit Netzbetrieb
- Video-Standard-Ausgang FBAS, 1 V_{SS}/75 Ω
- Abm. (B x H x T): 40 x 88 x 150 mm

Lieferumfang: Kamerasender, Batterie-Dummy, 9-V-Blockbatterie, Knopfzellen, Empfänger, Netzteil für Empfänger

Mini-Funk-Colorkamera

34-485-99 € 399,-

S/W- und Color-CCD-Miniaturkameras, schwenkbar, mit Mini-Stativ



S/W-Micro-Kamera AVC 307

Sehr kompakte Minikamera mit universell einstellbarem Mini-Metallstativ. Eine hohe Lichtempfindlichkeit sichert gute Bilder auch bei dunklerer Umgebung. Lieferung ohne Netzteil.

34-430-52 € 84,50

Color-Micro-Kamera AVC 597

Wie AVC 377, jedoch mit hochwertigem Panasonic-CCD-Color-Chip.

34-422-16 € 159,-

Technische Daten:	AVC 307 S/W	AVC 597 Color
Bildsensor:	1/3" CCD S/W	1/4" CCD Color
Bildpunkte:	510 x 492	512 x 582
Auflösung:	380 TV-Linien	380 TV-Linien
Rauschabstand:	≥ 46 dB	≥ 48 dB
Mindestlichtstärke:	0,5 Lux (F=2,0)	2 Lux (F=2,0)
Auto-Shutter:	1/60 bis 1/100.000 s	1/60 bis 1/100.000 s
Video-Ausgangspegel:	1 V _{SS} an 75 Ω, BAS/FBAS	PAL
Videonorm:	CCIR	Brennweite 3,6 mm; F=2,0
Objektiv:	Brennweite 3,6 mm; F=2,0	Brennweite 3,6 mm; F=2,0
Öffnungswinkel:	92°	92°
Betriebsspannung:	12 V DC ± 10 %	
Stromaufnahme:	70 mA	100 mA
Abm. (ø x L, o. Stativ):	26 x 89 mm	26 x 89 mm

Diskreter geht's wohl kaum – Türspion-Kamera



Sie mögen keine mehr oder weniger auffällige Kamera an Ihrer Haustür oder Sie wohnen im Mehrfamilienhaus, wollen aber trotzdem vorher wissen, wer vor der Wohnungstür steht?

Jetzt ist die richtige Kamera auch für diesen Einsatzzweck da! Die Minikamera wird einfach statt des vorhandenen Türspions eingesetzt oder ist mit geringstem Aufwand nachrüstbar.

3fach-Videoverteiler VV 3

Mit diesem aktiven Videoverteiler wird das Videosignal z. B. einer Überwachungskamera ohne Beeinträchtigung der Bildqualität auf drei unabhängige Ausgänge verteilt.

Damit wird dieser universell einsetzbare Videoverteiler zum Problemlöser für alle Fälle im Videobereich. Die Ausgänge sind rückwirkungsfrei, so dass eine nicht abgeschlossene oder kurzgeschlossene Leitung keine Auswirkung auf die übrigen Ausgänge hat. Die Ein- und Ausgänge sind in BNC-Technik ausgeführt, der Übergang auf die im Heimbereich übliche Cinch-Technik kann mit entsprechenden Adaptern erfolgen. Ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang) übernimmt die Spannungsversorgung.

Komplettbausatz (ohne Netzteil) 34-474-80 € 19,-

Bitte gleich mitbestellen:
Passendes Netzteil 12 V/300 mA 34-223-05 € 4,-

Die Kameralänge ist, wie ein originaler Türspion, für Türblattstärken zwischen 30 und 70 mm einstellbar. Ein hochauflösender 1/3" S/W-CCD-Sensor bringt eine Auflösung von 510 x 493 Pixeln und damit 420 (!) TV-Linien auf den Bildschirm – ein gestochen scharfes Bild ist das Ergebnis. Mit einer Lichtempfindlichkeit von nur 0,05 Lux liefert die Kamera noch bis zur fast völligen Dunkelheit auswertbare Bilder. Das Weitwinkelobjektiv mit 120° vertikal, 140° horizontal und 170° diagonal lässt kaum einen Winkel vor der Tür unbeobachtet. Die Spannungsversorgung erfolgt mit einer Gleichspannung zwischen 9 und 15 V (Netzteil nicht im Lieferumfang). Videoausgang 1 V_{ss}/75 Ω (BNC-Buchse).

Türspion-Kamera
34-456-49 € 149,-

Passendes Netzteil, 12 V/300 mA
34-171-03 € 11,-



Adapter BNC-Stecker/Cinch-Buchse
34-434-99 € 1,-

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12–18 V/DC
Stromaufnahme: max. 80 mA
Anschlüsse: 1 x Video-In (BNC),
3 x Video-Out (BNC)
Ein-/Ausgangsimpedanz: 75 Ω
Abm. (Gehäuse): 95 x 48 x 38 mm

LCD-Farbmonitor-Einbaumodul



Komplett betriebsfertiges Einbaumodul für zahlreiche Videoapplikationen, von der Haustür-Video-Sprechsanlage über den Einsatz in Video-Überwachungsanlagen bis hin zum Rückfahrmonitor im Wohnmobil. Nur noch Videoquelle (PAL, (F)BAS) und 12 V Betriebsspannung anschließen. Mit Audio-Eingang und regelbarem Audio-Ausgang.

- 4" (10-cm)-LCD-Farb-Display
- Universal-Audio-/Videoeingang, PAL, 1 V_{ss}/75 Ω, 3,5-mm-Klinkenbuchse
- Displayauflösung 382 x 234 Pixel

- Betrieb mit 12 V DC/600 mA, auch am 12-V-Fahrzeugbordnetz anschließbar
- Ausstattung mit Helligkeits-, Farb- und Kontrastregler, Lautstärkeregler
- Einsatzbereich zwischen 0°C und +40°C
- Abm. (B x H x T): 121 x 97 x 40 mm

LCD-Farbmonitor-Einbaumodul
34-421-89 € 139,-

14"-Color-Quadsplit-Überwachungsmonitor



Großformatiger und multifunktionaler Digital-Farbmonitor für das gleichzeitige Darstellen von bis zu 4 Kamerabildern (PAL/NTSC) in Echtzeit.

Der Monitor kann wahlweise bis zu 4 Bild- oder im Split-Screen-Verfahren oder ein Bild als Vollbild (mit sequenzieller Durchschaltung, Darstellzeit einstellbar) darstellen. Mit Audio-Überwachung bzw. Wechselsprechverbindung zur Kamera.

Weitere Ausstattung: 4 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang, Alarmierung bei Ausfall eines Kameresignals, digitaler Bildspeicher für die Darstellung von 50 Bildern/s, Auflösung 720 x 580 Pixel, Bedienung über Bildschirm-Menü (OSD), Zeit- und Datumsgenerator, Genlock-Funktion, Standbildfunktion. Bedienung am Monitor oder über eine mitgelieferte IR-Fernbedienung.

Video-Ein-/Ausgänge: BNC-Buchse (1 V_{ss}/75 Ω); Audio: Mini-DIN-Buchse; Alarm-Ein-/Ausgänge: Schraub-Klemmleisten. Abm. (B x H x T): 36 x 34 x 33 cm

Überwachungsmonitor
34-439-96 € 589,-

Die Revolution in der Video-Überwachungstechnik – digitaler Harddisk-Videorecorder zum Preis eines Band-Recorders!

Inklusive
40-GB-Festplatte!



(Abb. ähnlich)

Bis zu 6.000 h Aufnahme auf 40-GB-HD

Der neue Digitalrecorder „Ecoline“ zeichnet allein auf eine integrierte Festplatte auf und kann dort bis zu 6.000 Stunden in VHS-Qualität (3 kB/s) abspeichern.

Damit stellt er einen kosteneffektiven, einfach bedienbaren und schnellen Ersatz für VHS-Band-Recorder dar.

Die hohe Datendichte wird durch das professionelle Wavlet-Komprimierungsverfahren erreicht. Es stehen drei ver-

schiedene Aufzeichnungs-Auflösungen zur Verfügung. In der höchsten Auflösung (720 x 576) finden auf der 40-GB-Festplatte immer noch die Echtzeit-Aufzeichnungen von 48 Stunden mit bis zu 50 Bildern/s Platz. Die Steuerung und Programmierung erfolgt über ein On-Screen-Menü auf dem angeschlossenen Monitor – es ist kein PC-Anschluss erforderlich. Dieser Recorder ist kompatibel mit den gängigsten 9-/16-Kanal-Multiplex-

xern (gleichzeitige Aufzeichnung mit 0,5–30 Bildern/s) und verfügt auch über manuelle Aufnahmemöglichkeit und ein Wochenaufnahmeprogramm. Für den PC-Bild-Download steht eine RS-232-Schnittstelle inkl. Software und Kabel zur Verfügung.


Die weitere Ausstattung:

- Kontinuierliche Aufnahme mit Löschen der ältesten Aufnahmen möglich
- Zeit- und Datumeinblendung • Sequenzsuche nach Datum und Uhrzeit •

Passwortschutz und Aufnahmesperre

- Aufzeichnungsrate 50 bis 0,5 Halbbilder/s • Wiedergabegeschwindigkeit: 1/16- bis 600fach • Leistungsauflaufme 60 VA (230 V) • Abm. (B x H x T): 380 x 45 x 248 mm • 1 Video-Eingang: 1,0 V_{ss}/75 Ω/BNC • 1 Video-Ausgang: 1,0 V_{ss}/75 Ω/BNC • Videosystem: CCIR (S/W) bzw. PAL (Farbe)

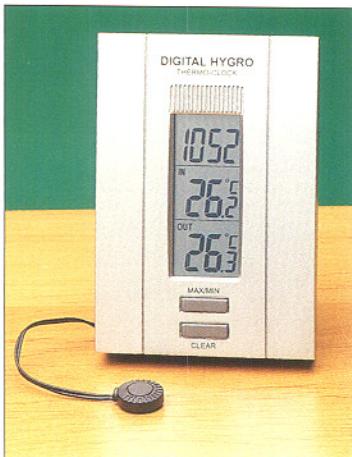Digitalrecorder „Ecoline“
34-494-56 € 995,-



Hygrometer 0664 mit Innen-/Außen-Thermometer und Uhr

Kompakte Mini-Wetterstation für den schnellen Überblick über die Innen- und Außentemperatur sowie die Innenluftfeuchte sowie die Uhrzeit.

Das große LC-Display zeigt gleichzeitig die Zeit (Quarzuhr), die Innen- und die Außentemperatur an, wahlweise sind die Innenluftfeuchte sowie die Maximal- und Minimalwerte der Innen- und Außentemperatur anzeigbar. Wahlweise Aufhängen oder Aufstellen möglich.

Der Außenfühler ist über eine 2,7 m lange Leitung fest angeschlossen. Der Betrieb erfolgt mit einer 1,5-V-Microzelle AAA (nicht im Lieferumfang).

Technische Daten: Typ 0664

Innentemperatur: ... 0 °C bis +50 °C
Außentemperatur: -50 °C bis +70 °C
rel. Luftfeuchte: 5-99 % rel.
Abm. (B x H x T): .70 x 99 x 24 mm

Hygrometer/Thermometer

34-481-67 € 12,95

Bitte gleich mitbestellen:

Micro-Batterie
34-458-92 € 0,65

Funk-Thermometer für bis zu 2 Außentemperaturen

seit der letzten Datenlöschung und zeigt diese auf Knopfdruck an. Wahlweise Anbringung als Wandgerät oder Aufstellung als Tischgerät mit abnehmbarem Tischständer. Betrieb jeweils mit 2 x Microzelle, 1,5 V (nicht im Lieferumfang).

Funk-Thermometer inkl. 1 Funk-Außensensor

34-334-47 € 19,95

Zusatza-Funk-Außensensor
34-334-48 € 10,95

Batterien bitte gleich mitbestellen:

4 x Micro-Batterie
34-458-92 € 0,65

Technische Daten: Funk-Thermometer

Temperaturbereich: -30 °C - 70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Abm. (B x H x T):
Sensor: 58 x 65 x 22 mm
Basisgerät: 79 x 119 x 22 mm

Das praktische Funk-Thermometer mit Uhrzeit und aktueller Innentemperatur sowie wahlweise bis zu 2 Außentemperaturen.

Das 3-teilige Display zeigt:

- die aktuelle Uhrzeit
 - Innentemperatur am Ort des Gerätes
 - wahlweise eine von bis zu zwei Außentemperaturen (Messintervall: 1 Min.)
- Das Gerät speichert von allen Temperaturen die Minimal- und Maximalwerte

Funk-Wetterstation mit PC-Link und Regen- und Windmessung



Auf dem beleuchteten Display erscheinen alle relevanten Wetter- und Zeitdaten gleichzeitig.

Zusätzlich können die Wetterdaten mit Hilfe der mitgelieferten Software zu einem PC übertragen, dort angezeigt, gespeichert und ausgewertet werden. Die PC-Software ermöglicht u. a. die Pro-

Diese Wetterstation kann neben den Standard-Anzeigen für das Innernraumklima die Daten von bis zu drei Außensensoren (Wind-, Regen-, Luftfeuchte- und Temperatursensor) empfangen und anzeigen.

Wetter kompakt – Funk-Wetterstation WS 7014

Alle wichtigen Wetterdaten neben Zeit und Datum stets im Blick, dazu die Wettervorhersage und Raumklima! Die kompakte Wetterstation verfügt über folgende Funktionen:

- **Zeitanzeige, Datum/Monat, DCF-gesteuert, 12/24-h-Modus, auch per Hand einstellbar, Zeitzone verstellbar**
- **Wettervorhersage mit Wetterymbolen und Tendenzanzeige**
- **Innentemperatur und Innenluftfeuchte sowie Komfortzonenindikator**
- **Außentemperatur, wahlweise von bis zu drei Funk-Außensensoren**
- **Min-/Maxwert-Speicherung (Innen-/Außentemp., Innenluftfeuchte) mit Datum und Zeit des Auftretens**
- **Wahlweise Wandaufhängung oder Tischaufstellung (Tischständer mitgeliefert).**

Die Wetterstation kann insgesamt mit bis zu drei Funk-Außensensoren ausgerüstet werden.

Funk-Wetterstation WS 7014

inkl. 1 Außensensor
34-431-54 € 39,95

Zusatza-Außensensor (max. 2 möglich)
34-398-95 € 14,50

Bitte gleich mitbestellen:

Basisgerät, Mignonzelle AA
(2 Stück erforderlich)
34-458-94 € 0,65



Technische Daten: WS 7014

Innentemperatur: . 0 °C bis +59,9 °C

Außentemp.: -29,9 °C bis +69,9 °C

Auflösung: 0,1 °C

Innenluftfeuchte: . 19 % - 95 % rel.

Abm. (B x H x T):

Außensensor: 59 x 65 x 22 mm

Basisgerät: 90 x 138 x 30 mm


Sensor, Microzelle AAA

(2 Stück erforderlich)
34-458-92 € 0,65

Digital-Kompakt-Thermometer/Hygrometer



Kompakt: Nur 39 x 53 x 16 mm

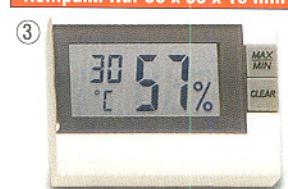

Alle Modelle inkl. Batterie.

① Innenthermometer

Für die Innentemperaturanzeige am Aufstellort von -10 °C bis +60 °C. Aufstellung mit Tischständer.

schwarz 34-487-30 € 5,45

② Innen-/Außenthermometer

Für die Innentemperaturanzeige (Innen: -10 °C bis +60 °C; Außen: -50 °C bis +70 °C). Außenfühler mit 2,5 m Kabel. Anbringung per Klebefpad oder Aufstellung mit Tischständer.

weiß 34-410-66 € 6,95

schwarz 34-487-31 € 6,95

③ Thermometer/Hygrometer

Thermometer-/Hygrometer-Kombination mit Min-/Max-Speicher. Temperatur: -10 °C bis +60 °C, Relative Luftfeuchte: 10 % bis 99 % rel. F. Ausklappbare Stütze.

weiß 34-420-60 € 12,95



grammierung von Messzeitpunkten, und es sind bis zu 175 komplexe Datensätze speicher- und abrufbar.

Die Funktionsmerkmale der WS 2305 auf einen Blick:


- DCF-77-Funkuhr/Kalender
- Innen- und Außentemperaturanzeige, wahlweise in °C/F, jeweils mit zugehöriger relativer Luftfeuchte
- Windchill-Anzeige, Taupunkt-Anzeige
- Luftdruckanzeige (absolut/relativ)
- Wettervorhersage mit Symbolen
- Wettertendenz- und Regenmengen-Anzeige
- Windrichtungsanzeige (Windrose)
- Windstärke-Anzeige (mph; km/h; m/s; Knoten; Beaufort)
- Speicherung und Anzeige von Maximal- und Minimalwerten sowie aufsummierten Werten
- programmierbarer Alarm für bestimmte Ereignisse (Sturmwarnung, Temperaturwarnung, Luftfeuchte, Regenmenge, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Windchill, Taupunkt)
- Windsensor und Regensensor sind fest mit dem Außentemperatur-/Luftfeuch-

tesensor verbunden und werden von diesem aus mit Strom versorgt. Der Sensor leitet alle Daten wahlweise per Kabel (10 m mitgeliefert) oder per Funk (25 m Reichweite) an die Basisstation weiter. Im Falle der Kabelverbindung kann die Stromversorgung der Außen-sensoren auch von der Basisstation aus erfolgen.

Komplett-Set

34-495-75 € 199,-

WS 1000 Funk-Wetterstation

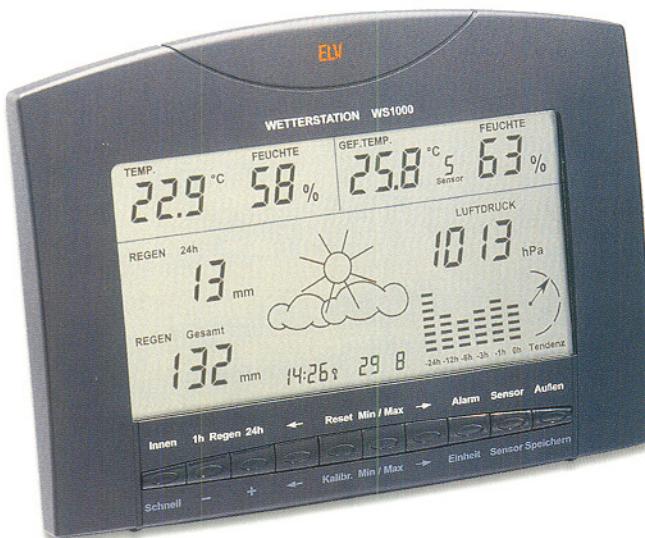

Jetzt haben Sie immer einen Überblick über das lokale Wetter. Die WS 1000 sorgt für eine übersichtliche Anzeige des aktuellen Lokal-Wetters und die Voraussage der zu erwartenden Wetterlage. Sie bietet vielfältige Wetterinformationen bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit besonders für den Privateinsatz konzipiert.

An die WS 1000 können bis zu 9 externe Temperatur- und Feuchtesensoren sowie ein Regenmengenmesssystem per Funk „angeschlossen“ werden. Im Innensensor ist dabei ebenfalls ein Druckmesser integriert. Die Reichweite der Sensoren beträgt im Freifeld bis zu 100 Meter.

Mit der gleichzeitigen Anzeige von 2 Temperaturen zugehörigen Luftfeuchten, Niederschlagsmenge (alternativ Uhrzeit/Datum), Luftdruck mit Historie und Tendenzanzeige sowie Wettersymbole, stellt die WS 1000 eine besonders umfangreich ausgestattete Wetterstation dar. Als besonderen Anzeige- und Analyseschwerpunkt zeigt die WS 1000 gleichzeitig die aufsummierte Gesamt-Regenmenge sowie die Regenmenge des zurückliegenden 24-Stunden- (bzw. 1-Std.)-Zeitraumes an.

Trotz der enormen Funktionsvielfalt der WS 1000 ist dank des großen Displays bis auf bestimmte, seltener benötigte Statusanzeigen und Editier-/Programmierungen keinerlei Bedienung erforderlich, da alle relevanten Werte gleichzeitig im Display angezeigt werden. Mittels des Tastenfeldes kann z. B. die Eingabe von Alarmwerten, z. B. Frost-

schmelze usw. erfolgen, es sind die zu den einzelnen Messgrößen gespeicherten Minimal- und Maximalwerte abrufbar und die gewünschten Anzeigeneinheiten auswählbar, z. B. Anzeige des Luftdrucks in mmHg oder hPa. Eine komfortable Cursorsteuerung führt dabei durch das großflächige (160 x 83 mm) Display.

Ebenfalls per Tastendruck können die Werte weiterer Temperatur-/Feuchtesensoren zur Anzeige gebracht werden.

Infrarot-Thermometer ST 8810



Handliches Infrarot-Thermometer für die berührungslose Temperaturmessung an schwer zugänglichen bzw. nicht berührbaren (z. B. heißen oder sich bewegenden) Messobjekten zwischen -20 °C und 270 °C. Mit zuschaltbarem Laserstrahl für genaues Anpeilen des Messobjektes.

- 1/2 Digit (1999) Multifunktions-LCD-Display, beleuchtbar
- Data-Hold-Funktion
- Auto-Hold-Funktion beim Loslassen der Messtaste
- Anzeige der aktuellen Temperatur in °C/F
- Genauigkeit 3 % (@Umgebungstemperatur, Emissionsfaktor 0,95), Auflösung 1°C/F
- Verhältnis Entfernung/Strahlaustrahlung 8:1
- Auto-Power-off-Funktion zur Batterieschonung
- Lieferung komplett mit 9-V-Batterie
- Abm. (B x H x T): 57,2 x 159 x 79 mm, Gewicht: 180 g

Infrarot-Thermometer ST 8810
34-488-35 € 59,-

Die Features der WS 1000 im Überblick:

Funkübertragung: 433-MHz-Funkübertragung zur Ankopplung aller Sensoren
Temperatur: bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Temperaturwerte werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 0,1 °C, Genauigkeit ±1 °C

Relative Luftfeuchte: bis zu 9 Sensoren anschließbar, zwei Feuchtwerte werden gleichzeitig angezeigt, Auflösung 1%, Genauigkeit ±8 % (je 1 Temperatur- und Feuchtesensor sind in einem Funksensor zusammengefasst)

Luftdruck: Messbereich 300 bis 1100 hPa, Auflösung 1 hPa, Genauigkeit ±1 hPa (der Luftdrucksensor ist zusammen mit einem Temperatur- und Feuchtesensor im Innen-Funksensor eingebaut)

Luftdrucktendenz: Anzeige durch fünf Pfeile, steigend, stark steigend, fallend, stark fallend, gleich bleibend

Regenmenge: Messbereich 0-3999 mm, Anzeige gesamt seit letztem Reset, letzte 24 Std. oder 1 Std., Auflösung < 0,5 mm, Genauigkeit 2 % ± 1 mm

Luftdruckänderung: Liniendiagramm-Anzeige, bis 24 Std. zurückverfolgbar

Uhr: integrierte DCF-Funkuhr

Wettervorhersage: durch Wettersymbole, Sonne, heiter, bewölkt, Regen

Umfangreiche Speichermöglichkeiten: Min./Max. mit Zeit und Datum

Netzunabhängig: Betrieb mit 4 Mignonzellen (nicht im Lieferumfang)

Gehäuseabmessungen (B x H x T): 217 x 160 x 30 mm

Set A

Basis-Set WS 1000, bestehend aus: Basisstation WS 1000, Funk-Innensensor S 2000 ID, Funk-Außensensor S 2000 A

34-317-71 € 199,95

Sie sparen über 10 % (€ 23,95)

Set B

Wie Set A, jedoch zusätzlich mit Regenmengen-Messsystem S 2000 R

34-317-70 € 289,95

Sie sparen über 10 % (€ 33,95)

Funk-Wetterstation

Basisgerät WS 1000 mit Großdisplay
34-317-60 € 94,95

Passende Batterien Alkali-Mangan-Mignonzelle AA (4 Stück erforderlich)
34-458-94 per Stück € 0,65

Detailliertes Angebot und Beschreibung der Funksensoren finden Sie im Hauptkatalog 2003 auf der Seite 380.

Windmessung mobil und kompakt – das ELV-„Windei“

Längst nicht immer und an allen gewünschten Orten stehen stationäre Windmesser zur Verfügung, etwa auf der zum Modellflugplatz erklärten Wiese, beim Paragliding, Segeln, Surfen und vielen anderen Freizeitaktivitäten. Das neue ELV Hand-Windmessgerät erlaubt neben hoher Mobilität durch seine kompakte Bauform und die innovative „Verpackung“ des Windrades über die reine Feststellung der Windstärke hinaus eine komplexe Bewertung der Wetterlage am Einsatzort. Das große, dominierende LC-Display zeigt gleichzeitig die Windstärke in digitaler und quasi-analoger Form, die max. oder durchschnittliche Windgeschwindigkeit, die Temperatur am Standort und wahlweise die min. oder max. Temperatur an. Über die analoge Balkenanzeige sind z. B. kurzzeitige Veränderungen schnell erfassbar als in der Digitalanzeige.

Die Windstärke kann wahlweise in Knoten, km/h, Meilen/h, m/s oder Beaufort angezeigt werden, die Temperatur wahlweise in °C oder °F sowie alternativ als Windchill-Aquivalent („empfundene Temperatur“). Vor allem letztere Anzeige kann besonders wertvoll werden, erlaubt sie doch eine reale Bewertung des Wärmeverlustes unseres Körpers bei Windeinfluss und so Schutz vor Unterkühlung.

Dabei ist die Bedienung des handlichen Gerätes mit nur zwei großflächigen Tasten besonders einfach.

Die Schutzkappe, die das Windrad beim Transport zuverlässig vor Beschädigung



€ 39,95

34-391-63

schützt, kann im Betrieb als Ständer für das Gerät dienen, so dass dieses bequem und standsicher aufgestellt werden kann. Zur Batterieschonung verfügt das Gerät über eine automatische Batterieabschaltung.

Micro-Batterie (2 Stück werden benötigt)
34-458-92 per Stck. € 0,65

Technische Daten:

Windstärke:

Messbereich: 0-200 km/h

Auflösung: max. 0,1 km/h

Genauigkeit: ±5 %

Temperatur:

Messbereich: -20 - 70 °C

Auflösung: max. 0,1 °C

Genauigkeit: ±1 K

Spannungsversorgung: 2 x Micro

Abm. (H x B x T): 180 x 70 x 60 mm

Modellsport

Fun Piccolo – Indoor-Heli fliegen für wenig Geld

Leise surrend hebt der Hubschrauber vom Teppich ab, zieht einen Kreis um die Obstschale, nähert sich elegant dem sonst die Lüftigkeit im Wohnzimmer beherrschenden Stubenvogel in seinem Bauer, um dann grazil gen Flur zu entschwinden ...

Der Fun Piccolo ist die äußerst preiswerte Möglichkeit, sich dem Abenteuer Modellhubschrauber auf einfache Art zu nähern.

Das robuste und einfache Design stellt seinen Besitzer nicht vor Probleme bei Aufbau und Betrieb – die genial einfache Konstruktion ermöglicht die Montage in kurzer Zeit. Durch sein unkompliziertes Steuerverhalten ist der Fun Piccolo der ideale Partner, das Hubschrauberfliegen zu erlernen.

Bei Windstille kann der kleine Heli sogar im Freien geflogen werden. Der bei Hubschraubern relativ aufwändige RC-Anlagen-Einbau wird hier durch das kompakte Piccoboard wesentlich vereinfacht.

Die Elektronikeinheit „Piccoboard“ enthält einen 4-Kanal-FM-Empfänger, zwei vollautomatisch programmierbare Regler, ein Kreiselsystem mit Servoless-Hecksteuerung und automatische Heckmixerfunktion. Es werden nur noch zwei Microservos, ein Quarzpaar für Sender

und Empfänger sowie ein geeigneter Flugakku benötigt.

Durch die vollautomatischen Funktionen des Piccoboards ist der nur 280 g leichte „Fun Piccolo“ bereits mit einem einfachen 4-Kanal-Sender zu fliegen.

Mit einem Standard-Flugakku (7 Zellen) sind Flugzeiten bis zu 8 Minuten möglich, mit dem 2000 mAh-Li-Ion-Flugakku (S. 420 im Hauptkatalog 2003) kann der „Fun Piccolo“ sogar bis zu 30 (!) Minuten geflogen werden. Alternativ ist auch ein komplettes Langflug-Set mit passendem Tuningmotor und 2000 mAh-Li-Ion-Akku verfügbar. Zubehör finden Sie im Hauptkatalog 2003 auf Seite 415 sowie im Internet.

Fun Piccolo

ohne RC-Anlage/Flugakku
Bausatz
34-456-06 € 96,-
Fun Piccolo
ohne RC-Anlage/Flugakku
Fertigmodell
34-456-07 € 144,-

Technische Daten:

Rotordurchmesser: 50 cm
Rumpflänge: 50 cm
Fluggewicht: ab 280 g

Weitere Infos im Internet



Fun-Piccolo-Sparset

Das Komplett-Einsteiger-Set mit 6-Kanal-Sender (ohne Akku)

Bausatz Fun Piccolo	€ 96,-
Piccoboard	€ 115,-
2 Microservos	€ 49,-
Quarzpaar	€ 27,-
FM-Sender Lexors	€ 96,-
Summe der Einzelkomponenten	€ 386,-

Setpreis 40 MHz
34-456-13 € 349,-
Sie sparen € 37,-

rpm-Check – berührungsloser Drehzahlmesser



Der handliche „rpm-Check“ ermittelt auf Knopfdruck die Drehzahl von rotierenden Gegenständen und zeigt diese direkt im LC-Display an. Damit sind sowohl die Drehzahlen von Flugzeugpropellern und Hubschrauber-Rotoren mit unterschiedlichen Blattzahlen messbar als auch Drehzahlen von Schiffs- und Autoschrauben, Autofelgen und Wellen ganz allgemein, sofern ein deutlicher Kontrast des rotierenden Teils gegen den Hintergrund vorhanden oder als Markierung anbringbar ist. Inkl. Batterien. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet.

Piper – der Einsteigerty



Starten Sie mit diesem Einsteigermodell Ihre Karriere als Modellflieger. Das gutmütig, fast wie ein Segler fliegende Modell ist leicht zu steuern.

Das richtige Modell für den sofortigen Flugspaß, denn alle erforderlichen Teile einschließlich Servos, Speedregler und Fernsteuerung befinden sich bereits im Baukasten.

Das Zusammensetzen des Modells selbst ist ein Kinderspiel – Sie benötigen lediglich einen Schraubendreher, und der Flugakku ist vor dem ersten Flug zu laden. Lieferung als Fast-fertig-Modell mit aufgeklebtem Dekor – nur noch Tragflächen, Leitwerk, Fahrwerk und Schraube montieren! Das ist in wenigen Minuten erledigt. Lieferung komplett mit 3-Kanal-RC-Anlage, Ladegerät und Flug-

akku, lediglich die Senderbatterien sind zusätzlich erforderlich.

Piper
34-488-31 € 145,-

Technische Daten:

Spannweite: 750 mm • Länge: 540 mm
• Gesamtflächeninhalt ca. 7 dm² •
Fluggewicht: ab 240 g

Notwendiges Zubehör:

8 Mignon-Batterien für den Sender
34-222-65 € 0,-

Ersatz-Luftschraube

34-541-40 € 1,-

VECTRON-INDOOR-Fluggerät



Das richtige Fluggerät für den Einsteiger bzw. Kinder – hier können sie absturz- und bruchfest im Zimmer üben, bevor es ins Freie geht!

Der VECTRON lässt sich leichter fliegen als Hubschrauber und Flugzeuge – Joy-stick-erfahrene Kinder werden in Minuten zum perfekten UFO-Flieger!

Ungeschwärlich für Menschen und Mobi-

ar – Flughöhe und Reichweite durch die kombinierte Kabel- und Infrarotsteuerung begrenzt. Mit Sofortabschaltung bei Anstoß des Rotors an einen Gegenstand oder Verlassen der Reichweite!

VECTRON-INDOOR-Fluggerät
34-487-72 € 139,-

Features:

- Superleichtes (nur 130 g), von drei Motoren angetriebenes Fluggerät mit ausgeklügelter infrarotgesteuerter Kreisel- und Autopilotentechnik für stabilen Flug. Die Steuerung der Motoren erfolgt über die kabelgebundene Fernsteuerung entweder per Netzteil oder mit einem 9,6-V-Akkupack.
- Bis zu 6 verschiedene Leuchtschriften per Controller programmier- und während des Fluges abrufbar
- Kombinierter Kabel- und Infrarot-Controller mit 3,5 m Kabel für Flughöhe bis 4 m
- Extrem wendig durch schnellen Positionsrechner, der auf IR-Steuerbefehle reagiert und jeden Motor einzeln steuert
- Flugareal bis zu 160 m² bei max. 4 m Flughöhe
- Lieferung mit Netzteil, Controller, Start- und Landeplattform

Ready for Lift-off! Raketen-Starter-Sets

Starter-Set „ASTRA III“
Die ASTRA ist ein klassisches, schnell aufzubauendes Raketenmodell mit einer Länge von 380 mm und einem Durchmesser von 30 mm. Das Gewicht beträgt nur 57 g. Ein hervorragendes Einsteigerobjekt, das mit den Raketenmotoren A, B oder C geflogen werden kann. Lieferung im Starter-Set (siehe unten) und mit Präsentations-Rampe.



€ 34,90
34-496-79

Starter-Set „SUPER EAGLE“

Der Riese unter den Modellraketen. Mit stattlichen 1.270 mm Länge macht dieses Modell Eindruck. Durchmesser 35 mm, Gewicht 99 g. Für C-Motor. Lieferung im Starter-Set (siehe unten) und mit Präsentations-Rampe.

€ 39,95
34-496-80



Erforderliches Zubehör:

Motoren (je 10 Stück)*	
Motor A8-3 34-422-31	8,35
Motor B4-4 34-422-32	10,35
Motor C6-3 34-422-33	12,55
 Schutzwatte	
für 40-50 Starts	€ 1,95
34-422-25	
 Elektrozünder (6 Stück)	
34-325-28	€ 3,15
 9-V-Blockbatterie	
34-458-97	€ 2,85

* Der Kauf der Motoren ist erst ab 18 Jahren erlaubt, der Betrieb ab 14 Jahren in Begleitung Erwachsener. Verkauf der Motoren nur gegen schriftl. Bestellung und Kopie des Personalausweises.

Starter-Set

Das Starter-Set besteht neben der Rakete aus einer zerlegbaren, neigungsverstellbaren Startrampe mit Sicherheitswimpel und einem Elektrozündgerät. Sie benötigen noch Motoren, Elektrozünder, Schutzwatte und eine 9-V-Blockbatterie.



„Netze einholen!“ – RC-Fischkutter „MONICA“



Ein beeindruckendes Funktionsmodell – über die normalen Steuerfunktionen hinaus kann der Fernsteuerpilot hier zusätzlich die Fischernetze ins Wasser lassen und wieder anheben!

Schon allein die Detaillierung mit der liebevoll gestalteten Ausstattung des Fischkutters begeistert, der Kutter macht sich genauso gut im Wasser wie in der Vitrine.

Der Clou bei jeder Fahrt ist das ferngesteuerte Absenken und Anheben der

Tragbäume für die Netze. Eingearbeitete Gewichte sorgen für das vorbildgetreue Absinken der Netze unter Wasser – nicht für den Goldfisch im Gartenteich!


Für den ist der Kutter sowieso zu groß, das 60 cm lange Prachtstück gehört in das größere Gewässer – wo Ihnen bewundernde Zuschauer sicher sind!

Lieferung komplett als fahrfertiges Fertigmodell mit 3-Kanal-Vollfunktions-Fernbedienung (Reichweite ca. 50 m).

34-487-96

€ 125,-

RC-MicroSizers

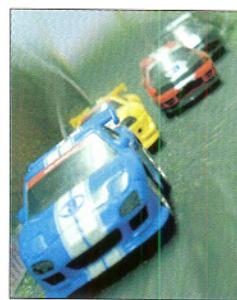

In nur 45 Sek. geladen!



Die kleine Revolution im Modellsport – fahren Sie Rennen auf dem Wohnzimmertisch!

Die MicroSizers sind nur etwa streichholzschachtelgroß (65 mm), „rennen“ aber auf glatten Flächen wie die Großen. Der integrierte NiCd-Akku treibt den Mini-Racer ca. 3–5 Minuten an, aufgeladen wird er durch einfaches Aufsetzen auf den Sender in nur 45 Sek.! Das Modell ist in 6 Schritten montiert, nur noch den Akku in 45 Sek. aufladen, und nach wenigen Minuten kann das Rennen losgehen. Keine knifflige Elektronik-Montage, die Karosserie ist bereits lackiert, und für ein paarweises Rennen stehen zwei verschiedene Frequenzen zur Verfügung. Die hochwertige mechanische Ausführung mit Federn vorn erlaubt eine präzise Kontrolle, bei Bedarf sind Leistungssteigerungen bzw. andere Abstimmungen über Tuning-Sets (Angebote finden Sie im Internet) möglich. Der mitgelieferte Sender/Lader wird mit 2 Mignon-Batterien AA betrieben (nicht im Lieferumfang).



€ 59,95
34-496-84

MicroSizer-Set
mit 4 Wechselkarosserien, im Rennsport-Design lackiert:
Mazda RX 7 Blau, Toyota Supra Gelb, Nissan Skyline GTR 32 Rot, Nissan Skyline GTR 34 Grau. Fernsteuerung mit 2 Geschwindigkeiten (Turbo-Funktion).

MicroSizer-Set Toyota Celica


27 MHz, Schwarz	€ 49,95
34-494-92	
40 MHz, Silber	€ 49,95
34-494-93	



Ein Riesenspaß!

Zu Wasser und zu Lande – High-Speed-Luftkissenboot

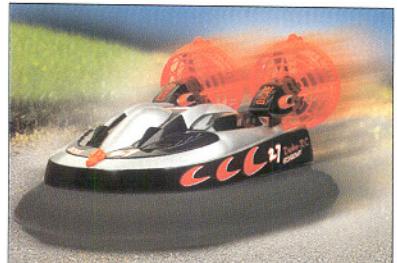Hebt sich wie das Vorbild an und schwemt auf einem echten Luftkissen rasant davon!



- funkfernsteuert mit vollen Fahr- und Lenkfunktionen
- 3 Motoren, 2 Antriebspropeller und ein Luftkompressor
- aerodynamisches Design
- Antrieb mit 9,6-V-Akku
- Lieferung fahrfertig mit Fernsteuersender, Senderbatterie, Antriebsakkus, Ladegerät
- Länge ca. 320 mm
- farblich sortiert

Fauchend pumpst der Bordkompressor Luft unter das Boot, hebt es an, und

dann sorgen die zwei kräftigen Propeller für pfeilschnelle Fahrt über die Straße, den Teppich, das Parkett oder über das Wasser!

27 MHz 34-455-13
40 MHz 34-455-25 je € 89,95

Hochleistungs-Kfz-Halogenlampen – für Arbeit, Sport und Offroad!

Allwetterlampe mit verbessertem Lichtspektrum und besserer Lichtverteilung bei Nebel, Schnee und Regen, weniger Eigenblendung.
Besonders geeignet, um bei schlechten Sichtbedingungen den Durchblick zu wahren.



€ 9,95
34-395-15

H4-Halogenlampe
AllSeason
80/100 W,
Sockel P14,5s für
Abblend- und
Fernlicht

€ 10,95
34-395-17




H1-Halogenlampe
AllSeason
80/100 W,
Sockel P14,5s für
Abblend- und
Fernlicht

€ 9,95
34-459-77



H7-Halogenlampe
AllSeason
100 W, Sockel
POR26d für
moderne
Fahrzeuge mit
H7-Scheinwerfern

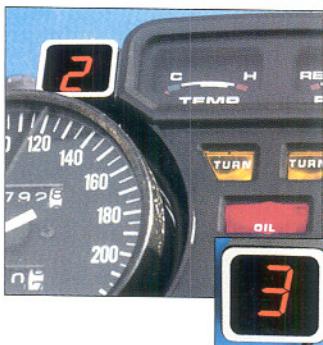Der Betrieb dieser Hochleistungslampen ist im Bereich der StVZO der BRD nicht erlaubt. Für Motorsport, Arbeits- und Landmaschinen, Spezialeinsatz.



Ganganzeige für Motorräder

Motorräder verfügen in der Regel nicht über eine Anzeige des aktuell eingelegten Gangs. Die mit einem Mikrocontroller ausgestattete Ganganzeige ist zur Nachrüstung bei Motorrädern konzipiert und dient zur Anzeige des aktuell eingelegten Gangs. Die Anzahl der Gänge ist von 2 bis 9 individuell konfigurierbar. Die Ansteuerung der Anzeige erfolgt individuell über zwei mit dem Schalthebel zu verbindende Schalter.
Komplettbausatz ohne Schalter
34-475-87 € 11,95

Technische Daten: Motorrad-Ganganzeige

Spannungsversorgung: 9–18 V/40 mA DC
Eingänge: Neutral-Schalter (Schließer nach GND)
Aufwärts (Schließer oder Öffner nach GND)
Abwärts (Schließer oder Öffner nach GND)
Maximale Anzahl der Gänge: einstellbar im Bereich 2–9 über Lötbrücken
Konfiguration der Zähleingänge: automatisch
Abmessungen (B x H x T): 18 x 18 x 14 mm
Sonstiges: absoluter Verpolungsschutz

Achtung, wichtiger Hinweis: Die hier vorgestellte Schaltung hat keine Zulassung entsprechend der StVZO. Die Montage darf somit nur an Motorrädern erfolgen, die nicht im öffentlichen Straßenverkehr benutzt werden, wie z. B. an Geländemaschinen.

WAYFINDER V 7000 – der Multifunktions-Kompass


Kompass

Wettervorhersage

Höhenmesser

Barometer

Innen-/Außen-Thermometer

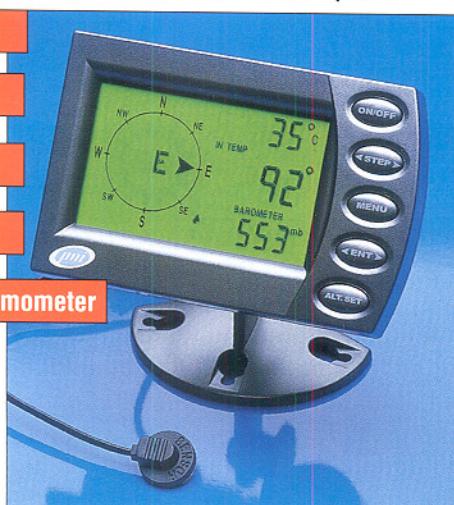

Der ist mehr als nur ein Auto-Kompass. Die patentierte Sensor-Technologie sichert eine exakte Kompass-Funktion auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Der Kompass zeigt sowohl mittels der gewohnten Kompassrose als auch in Windrichtungen und digital (1° Auflösung) an.

Daneben ist die Anzeige von Innen- und Außentemperatur (Außentemperaturfühler im Lieferumfang), Höhe über NN bis 6000 m, Luftdruck und Wettervor-

hersage im Klartext auf Tastendruck möglich. Großes Tageslicht-Display mit automatischer Nachtbeleuchtung, wahlweise Batterie- oder Bordnetzbetrieb (Batterie und Anschlusskabel im Lieferumfang), automatische Ein- und Ausschaltfunktion, Einstellung auf wahren oder magnetischen Norden. Abm. (B x H x T): ca. 102 x 64 x 32 mm.

WAYFINDER V 7000
34-493-34 € 99,95

Für Preisbewusste: Fahrzeugspezifische Funk-Fernbedienung MT-150

WAECO
International



belbaum der MT-150 ist lediglich durch Steckverbindungen mit dem Kabelbaum der Serien-Zentralverriegelung zu verbinden. Kein mühsames Verlegen von Kabeln, keine extra Stromversorgung, keine Löcher – einfach anstecken, den Empfänger in der Nähe fixieren – fertig!

Die jeweils zugehörige Einbuanleitung gibt detaillierte Hinweise zur Installation im jeweiligen Fahrzeugtyp.
Lieferumfang: 1 Handsender, 1 Empfänger, Kabelsatz, ausführliche Einbauanleitung.

Zusatz-Mini-Handsender

34-498-99 € 24,95

Typ **Best.-Nr.**
Audi 80 92–94, Audi 100 o. DWA 91–94
A4 bis 97 A6 ohne DWA ab 94 34-499-25

Audi 100 m. DWA 91–94, A4 ab 97, A6 m. DWA ab 94, A8 Cabrio bis 01, A3, Skoda Octavia LX/SLX bis 00 Seat Arosa, VW Lupo 34-499-26

Ford Escort ab 91, Fiesta 96–02, Ka 98, Mondeo 93–97, Orion 91–92, Scorpio ab 92 34-498-91

Ford Fiesta ab 02, Focus ab 98 34-499-27

Merced. Benz W 124/201 34-498-92

Opel Astra F, Corsa B, Tigra, Vectra bis 8/96, Omega A 34-498-93

VW Golf III, Cabrio, Passat Lim. 94–96, Passat Variant 94–97, Polo 95–01, Vento 34-498-94

VW Golf IV, Bora, New Beetle (mit el. FH) 34-498-95

VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra bis 00 34-498-97

Skoda Fabia, Octavia SLX, GLXI bis 00, VW Polo 02, Passat Lim./Variant 97–00 34-498-96

VW Transporter T4 34-498-98

€ 69,95




Einfachste
Montage für
jedermann



Funk-Reichweite bis 20 m

Sehr hohe Kopiersicherheit durch Wechselcodesystem mit 4,3 Milliarden Codes. Gleicher Code auch für Zweitsender.

Silikon-Scheibenwischergummis

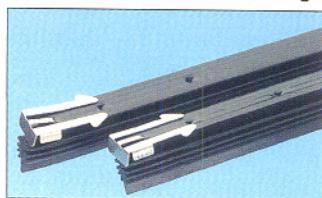

Wechseln Sie auch noch komplett die teuren Scheibenwischerarme? Der hochwertige Silikon-Scheibenwischergummi sorgt mit seinem 7-Kanten-Aufbau für verbesserte Sicht und ist universell einsetzbar für Wischerarme bis 610 mm. Einfach zuschneiden und in das vorhandene Gestänge einsetzen!
34-325-08 € 4,95

Luft-Ionisator 12 Volt

Reinigt die Luft – beseitigt unangenehme Gerüche im Auto. Negative Ionen sind eine grundlegende Substanz für das menschliche Leben, so wie das Sonnenlicht und der Sauerstoff. Der Luft-Ionisierer produziert große Mengen negativer Ionen, die in der Lage sind, Staub und Geruchspartikel zu binden. Sie werden sich sicher nicht nur frischer und entspannter fühlen, sondern auch positive Auswirkungen auf Ihre Atemwege, Wärmehaushalt und Blutkreislauf verspüren. Der Luft-Ionisierer trägt zum



Schutz Ihrer Gesundheit bei. Der Anschluss erfolgt einfach am 12-Volt-Zigarettenanzünder.

Batterie immer startklar – Solar-Batterielader



dose anschließen (Kabel 1,5 m), mittels Saugern an eine Scheibe, die nach Süden zeigt, anbringen, und schon lädt das Solarpaneel in Erstausrüsterqualität die Batterie bei Spannungsverlust permanent nach, solange die Sonne scheint. Anschlusswert: 12 V/3,2 W. Abm. (B x H x T): 320 x 235 x 15 mm
34-499-24 € 39,95

Die Elektronik moderner Autos ruht nie – deshalb sollte man bei längeren Standzeiten im Freien, z. B. am Flughafen oder während des Urlaubs-Bootstörns, Kapazitätsverlusten der Fahrzeughbatterie vorbeugen. Das kann ganz einfach mit der Kraft der Sonne geschehen. Einfach den Solar-Batterielader an die Bordnetzsteck-

Nie mehr im Sommer am Sitz kleben – nachrüstbare Sitzbelüftung Magic Cool

Es gibt kaum etwas Unangenehmeres im Auto als das berühmte „Kleben“ am Sitz bei Hitze, mit durchgeschwitzter Kleidung, hässlichen Schweißflecken usw. Abhilfe bringt eine Unterlüftung der Sitz- und Lehnenflächen.

Mit dieser einfach nachrüstbaren Sitzbelüftung kann jeder den Komfort eines unterlüfteten Sitzes genießen. Einfach auf den Sitz legen, mit den mitgelieferten Montagematerialien befestigen und



an die Bordnetzsteckdose anschließen! Ein integrierter Lüfter mit zwei Gebläsestufen sorgt für Frischluftzufuhr aus dem unteren (kühlenden) Bereich des Wagens. Schließlich erhöht das verbesserte Wohlbefinden auch die Verkehrssicherheit – man ist aufmerksamer und ermüdet nicht so schnell.
34-455-77 € 49,50



Klimaanlagen-Thermostat und Thermometer

Universell einsetzbares Mess- und Steuergerät mit mehreren Funktionen:

- Innen-/Außen-Thermometer
- Innen-Hygrometer
- programmierbare Eiswarn-Funktion – Steuerung einer manuell zu bedienenden Klimaanlage/Standheizung

Damit können Sie eine manuelle Klimaanlage zur Automatik-Klimaanlage aufrüsten – ohne aufwändigen Eingriff in die Steuerung der Klimaanlage, einfach parallel zum Einschalter der Klimaanlage schalten!

Dabei steuert ein Relais-Schaltausgang die Klimaanlage nach programmierbaren Werten und die Anlage wird entsprechend der tatsächlichen Temperatur im Fahrzeuginnenraum ein- und ausgeschaltet. An der Klimaanlage muss nur die Grundeinstellung (Gebläsestufe, Warm- oder Kaltluft) vorgenommen werden.

Auch eine Standheizung ist so bei Erreichen der gewünschten Innentemperatur abzuschalten, man spart Kraftstoff, und das Auto ist trotzdem warm und abgetaut.

Zusätzlich dient das praktische Temperaturmessgerät als Außen-Thermometer mit vom Fahrer programmierbarer, schaltbarer Eiswarn-Funktion (Bereich +5 °C bis -5 °C). Ist der eingestellte Wert unterschritten, warnt das Gerät.

Die Display-Farbe des Steuer- und Anzeigegerätes kann je nach Nachtbeleuchtung Ihres Fahrzeugs eingestellt werden



(Rot, Grün oder Blau), die Intensität der Displayhinterleuchtung ist ebenfalls einstellbar. Die Anzeigekonfiguration der verschiedenen Werte ist individuell wählbar. Je nach Einbauwunsch stehen zwei Gehäuseversionen für Rastmontage in der Armaturentafel bzw. Mittelkonsole bzw. Aufbau-/Unterbau-Montage zur Verfügung.

34-493-90 € 99,95

Ihr Provant – kühl und sicher TROPICOOL Bord-Bar

15 Liter Inhalt

Mit Sicherheitsgurt fixierbar



Wohin mit der Kühlbox im Auto? Im Kofferraum ist sie während der Fahrt unerreichbar, im Fahrgasträum ist sie im Weg und nirgends fest zu fixieren. Die neue TROPICOOL-Bord-Bar ist ganz anders – sie wird einfach auf einem freien Sitzplatz (z. B. Mittelsitzplatz hinten) mit dem vorhandenen Sicherheitsgurtsicher angeschnallt. Sie ist so jederzeit gut zugänglich und sicher untergebracht. Die ca. 15 l fassende Box mit Raum für 2-Liter-Mehrwegflaschen und klappbarem Gitterfach wird einfach an das Kfz-Bordnetz (12 V) per Bordnetzstecker angeschlossen und kühl bis zu 20 °C unter die Umgebungstemperatur. Alternativ ist sie auch als Warmhaltebox ein-



setzbar (Innentemperatur bis +65 °C). Verschleißfreier Betrieb durch Einsatz von Peltier-Elementen statt Kompressor.

Die Box benötigt nur durchschnittlich 54 VA aus dem Bordnetz und verfügt über einen Batterie-Schutz, der die Bordbatterie vor Tiefentladung schützt. Gewicht: ca. 5,2 kg.

TROPICOOL Bord-Bar
34-495-65 € 119,-

Stromversorgung

2000-mAh-NiMH-Akkupack

Das Hochleistungs-Akkupack zum Superpreis!
4 Mignonzellen je 1,2 V/2000 mAh für alle stromintensiven Anwendungen.

2000-mAh-NiMH-Akkupack (4 Stück)
34-494-16 € 12,95

4 Stück
€ 12,95

Sie sparen 18 % gegenüber dem Einzelkauf!



Höchstleistung von GP – NiMH-Akkus mit richtig Kraft



NiMH-Akku-Technologie mit hoher Performance: hohe Kapazität für lange Standzeit und hohe Qualität für viele, schnelle Ladevorgänge.

Die Hochleistungs-Akku-Technologie von GP stammt direkt aus den innovativen Entwicklungen von Modellbauakkus – hier werden allerhöchste Anforderungen gestellt wie kürzestmögliche Ladezeiten, besonders flache Entladekennlinien und lange Standzeit bei gleichmäßiger Kapazitätsabgabe.

Typ:	Kapazität:	Abm. (mm):	Best.-Nr.:	€:
Micro	800 mAh	H 44 Ø 10	34-495-84	2,95
Mignon	2000 mAh	H 50 Ø 14	34-495-85	3,75
Baby	3500 mAh	H 50 Ø 25	34-495-86	9,95
Mono	7000 mAh	H 60 Ø 32	34-495-87	14,95
9-V-Block*	170 mAh	49 x 26 x 16	34-495-88	8,95

* 9-V-Block mit 8,4-V-Spannung

AccuPower High-Power-NiMH-Akkus

Hochleistungs-NiMH-Akkus mit besonders hoher Kapazität für stromintensive Anwendungen wie Digitalkameras, tragbare Geräte mit Bildschirmen, CD-Player, kleine Modellfahrzeuge, GPS-Geräte, tragbare Funkgeräte usw.

Diese Akkus zeichnen sich neben der Schnellladefähigkeit durch ihre sehr hohen Kapazitätswerte und ihre flache Entladekennlinie aus. Daher eignen sich diese Akkus für alle Anwendungen, die besonders lange Betriebszeiten bei relativ gleichmäßiger, auch höherer Stromentnahme erfordern.



Typ:	Kapazität:	Abm. (mm):	Best.-Nr.:	€:
Micro	700 mAh	H 44 Ø 10	34-443-32	3,50
Mignon	2000 mAh	H 50 Ø 14	34-480-39	3,75
Baby	4500 mAh	H 50 Ø 25	34-480-40	9,95
Mono	8500 mAh	H 60 Ø 32	34-480-41	14,95
9-V-Block*	170 mAh	49 x 26 x 16	34-480-42	13,95

* 9-V-Block mit 8,4-V-Spannung

Mikrocontroller-Lade-/Entladegerät MLE 12

Lieferung inkl. 4 x 2000-mA-AA-NiMH-Zellen



Preishit!
€ 29,95
34-494-17

Mignon-Power pur – bis zu 2200 mAh!

Hochleistungs-Akkus mit besonders hoher Kapazität für Anwendungen wie Digitalkameras, tragbare Geräte mit Bildschirmen, kleine Modellfahrzeuge, tragbare Funkgeräte usw. Schnellladefähig bis zu 2,2-A-Ladestrom.



Ansmann Super-Power-Mignon-Akku NiMH, 2200 mAh
34-495-89 € 4,25



Sanyo Hochleistungs-NiMH-Akku Mignon 1,2 V, 2100 mAh
34-494-52 € 3,95

Foto-Lithium-Batterien



Die Hochleistungsbatterie für den professionellen Gebrauch. Sie verbindet hohe Energiedichte (4fache Stromabgabe wie vergleichbare alkalische Batterien) mit niedrigem Gewicht, ist somit die richtige Energiequelle für moderne Kameras (schnelles Blitznachladen, automatischer Filmtransport). Volle Leistung im Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C.

Best.-Nr.:	Typ	Kapazität	Volt	Abm. (mm)	Euro
34-222-37	CR 123 A	1300 mAh	3	17,0 ø x 34,5	5,25
34-222-39	CR-P 2	1300 mAh	6	35,0 x 19,5 x 36	5,95
34-222-38	2 CR 5	1300 mAh	6	34,0 x 17 x 45	7,95

Alles geordnet – Akku-/Batteriebox



so hat man stets den Überblick über geladene oder entladene Akkus. Mehrere Boxen sind durch Rastung anreihbar, so hat man den ganzen Vorrat sofort „am Stück“ verfügbar. Säurefeste Box mit klappbarem Scharnierdeckel.

Akku-/Batteriebox für bis zu 8 Mignonzellen AA
34-435-04 € 2,95

Akku-/Batteriebox für bis zu 8 Microzellen AAA
34-456-24 € 3,75

Akku-/Batteriebox für bis zu 6 9-V-Blocks
34-456-25 € 3,75



mit 500-mAh-Kapazität in ca. 1 Stunde ladbar sind. Selbst ein komplett entladener 4,5-Ah-Mono-Akku ist in rund 3 Stunden wieder auf 100 % seiner Kapazität aufgeladen.

Technische Daten: MLE 12

- 6 voneinander unabhängige Ladeschächte (4 x Rundzellen, 2 x 9-V-Block-Akkus; NC, NiMH)
- ladbare Akkutypen: Mono, Baby, Mignon, Micro, 9-V-Block. Kapazitäten: 0,1 Ah – 6 Ah
- Ladestrome: Rundzellen je nach Typ bis zu 1,1 A; 9-V-Block-Akkus bis zu 50 mA
- Lade-Enderkennung nach -ΔU-Ladeverfahren
- stromlose Spannungserfassung
- keine Vorentladung erforderlich
- manuelle Vorentlademöglichkeit
- Erhaltungsladung mit l/100-Stromimpulsen
- Abm. (BxHxT): 230 x 66 x 115 mm

Ladetechnik auf höchstem Niveau – die neue ALC-Serie von ELV

Die neuen Ladegeräte ALC 1000, 1000 Expert und 2000 Expert ermöglichen das komfortable, mikroprozessorgesteuerte Schnellladen von NiCd- und NiMH-Akkus sowie von wieder aufladbaren 1,5-V-Alkali-Mangan-Akkus (RAM). Besonderer Wert wurde dabei auf die schonende und leistungsfähige Akkupflege und auf einfache Bedienung gelegt. 6 unterschiedliche Ladeprogramme (ALC 1000: 3 Programme) sorgen dabei für eine lange Akku-Lebensdauer. Jeder Ladeschacht wird separat überwacht und gesteuert. Nach jedem Ladevorgang geht das Gerät auf Erhaltungsladen über, so dass die Akkus stets voll geladen zur Verfügung stehen.

ALC 1000

Funktionen: Laden, Entladen, Entladen/Laden, Auffrischen, Zyklus regenerieren und Test. 5 Ladeschächte für Rundzellen von Micro bis D-Zelle, einer davon für 9-V-Block-Akku. LC-Status-Anzeige mit zusätzlicher Anzeige von Spannung, Strom und entladener Kapazität, für jeden Ladeschacht wählbar.

34-384-06 € 79,90

ALC 1000 Expert

Funktionen: Laden, Entladen, Entladen/Laden, Auffrischen, Zyklus regenerieren und Test. 5 Ladeschächte für Rundzellen von Micro bis D-Zelle, einer davon für 9-V-Block-Akku. LC-Status-Anzeige mit zusätzlicher Anzeige von Spannung, Strom und entladener Kapazität, für jeden Ladeschacht wählbar.

34-384-09 € 99,90




ALC 2000 Expert

Wie ALC 1000 Expert, jedoch mit 10 Ladeschächten, davon 2 auch für 9-V-Block nutzbar. Verfügt über einen zusätzlichen Lüfter und einen Programmschritt „Schonladung“.

34-384-08 € 165,-



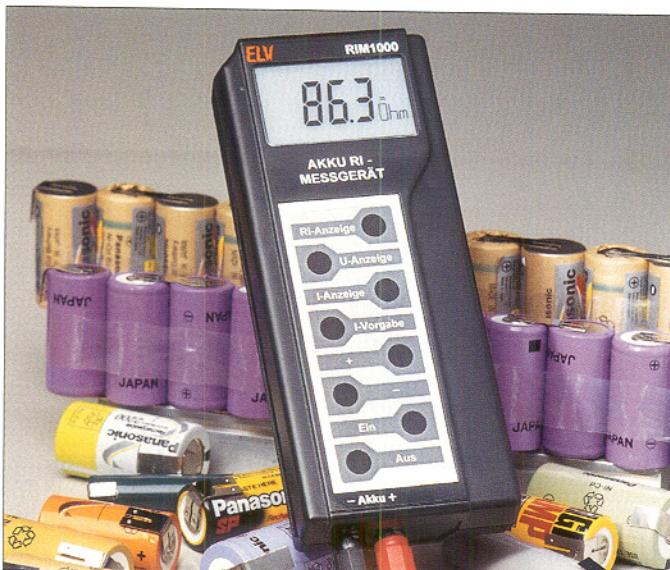Ausführliche Beschreibungen finden Sie im ELV Hauptkatalog 2003 auf den Seiten 537 bis 539.



Akku-Ri-Messgerät RIM 1000

Neben der Nennkapazität ist der Innenwiderstand eines der wichtigsten technischen Daten eines Akkus. Besonders bei Hochstromanwendungen macht sich der Spannungsabfall am Innenwiderstand negativ bemerkbar, und die Alterung eines Akkus ist am Anstieg des Innenwiderstandes am besten zu erkennen.

Mit dem RIM 1000 ist der Innenwiderstand von Einzelzellen oder Akkupacks in wenigen Sekunden zu ermitteln, wobei Entladestrom-Impulse bis zu 20 A für realistische Testbedingungen sorgen.



Spezial-Messleitungen mit federnd gefagerten Messspitzen.

Durch den weiten Messspannungsbe- reich ist es möglich, Akkus mit Gesamtspannungen bis zu 30 V zu testen. Die Messbereichswahl erfolgt automatisch. Die Messwert erfassung wird als 4-Leiter-Messung durchgeführt, federnde Messspitzen erlauben eine sichere Kontaktierung des Akkus.

Komplettbausatz

34-471-35 € 69,50

Fertigerät € 79,50

9-V-Blockbatterie € 2,85

Messmöglichkeiten:

Akku-
Innenwiderstand: 0,1 mΩ – 9,999 Ω
Akku-Spannung: 0–30 V
Entladestromimpuls: 1–20 A
Spannungs-
versorgung: 9-V-Blockbatterie
Abm. (B x H x T): 71 x 172 x 28 mm

Bis 40 A, 3–15 V, nur max. 3,5 kg – Power-Schaltnetzteile SPS 9250/9400



Moderne Schaltnetzteiltechnik macht es möglich – diese Hochleistungsnetzteile liefern eine einstellbare Spannung zwischen 3 und 15 V, geben dabei bis zu 40 A ab und das mit einem Gewicht von nur 3 bis 3,5 kg!

Damit präsentieren sich die kompakten Netzteile als hervorragende Begleiter für mobile Einsätze, etwa von Funkamateuren (Expeditionen), für das Testen von Car-Hi-Fi-Anlagen usw. Mit ihrer designierten Front passen sich die Netzteile

le auch angenehm in andere Umgebungen an. Aber auch als leistungsfähiges Labornetzgerät sind die Schaltnetzteile geeignet, eröffnen sie doch für stromintensive Anwendungen ganz neue Möglichkeiten der Spannungsversorgung. Die Ausgangsspannung ist im Bereich 3 bis 15 V einstellbar (zusätzlich kann das SPS 9400 fest auf die gängige Bordnetzspannung 13,8 V eingestellt werden). Die eingestellte Ausgangsspannung und der Laststrom sind auf großen

LED-Anzeigen bequem ablesbar. Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss und zu hohe Temperatur der Endstufen (mit Anzeige) verhindern Schäden bei Überlastung.

Schaltnetzteil SPS 9250

34-439-01 € 149,95

40-A-Schaltnetzteil SPS 9400

Mit Zwangskühlung durch integrierten Lüfter.

34-416-35 € 179,95

Technische Daten:

SPS 9250

Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

Ausgangsspannung: 3–15 V

Ausgangsstrom: max. 25 A

Restwelligkeit: max. 5 mV_{eff}

Lastspannungsregelung: 50 mV

Lastausregelung: 200 mV

Abm. (B x H x T): 220 x 110 x 230 mm

Gewicht: ca. 3 kg

SPS 9400

230 V/50 Hz

3–15 V/13,8 V

max. 40 A

max. 20 mV_{eff}

80 mV


230 mV

220 x 110 x 300 mm

ca. 3,5 kg

Werkstatt

Sauber verfügen – mit dem FugenProfi

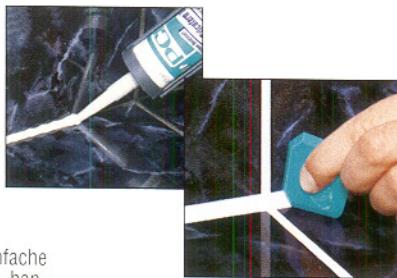

Der FugenProfi ermöglicht das einfache und saubere Verfügen mit allen handelsüblichen, dauerelastischen Dichtstoffen (z. B. Sanitärsilikon) – ohne Abkleben und Nacharbeiten! Egal, für welche Fugenart: Wand-, Boden- und Dehnfugen. Einfach ansetzen, ziehen und danach sogar noch sauber Fugenränder ausarbeiten!

FugenProfi für 5-8-10-12-14-16 mm-Fugen, mit Rundwerkzeug (für das Versenken von Dehnfugen)

34-481-05 € 13,95




FugenProfi Handwerk für 3-5-8-11-12-14-17 mm-Fugen, mit Fensterwerkzeug (zum Ausfügen von Fensterrahmen)

34-481-06 € 15,95

Rundkabel-Multi-Stripper



- Entmanteln
- Abisolieren
- Schneiden

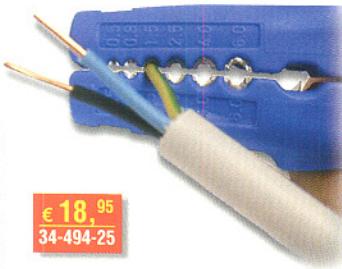

€ 18,95
34-494-25

Universal-Entmanteler/Abisolierer/Schneider für Rundkabel zwischen 8 und 13 mm Durchmesser, z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Der Entmanteler erlaubt Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen, z. B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- oder Verteilerdosen usw. Daneben können alle gängigen flexiblen Leiter in den Bereichen 0,5/0,75/1,5/2,5/4,0 und

6,0 mm² abisoliert werden. Und schließlich ist ein kräftiger Seitenschneider integriert, der flexible Leiter bis 6 mm² und starre bis 4 mm² schneidet.

Universal-Schalschrankschlüssel



Universal-Schlüssel für das Öffnen gängiger Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Lüftungsanlagen, Absperventile, Schalttafeln usw.

Vierkantschlüssel 6+8 mm, Dreikantschlüssel 9 mm, Doppelbart ø 9 mm, Bit-Adapter und Doppel-Bit-Einsatz (Schlitz 1,0 x 7 mm, Kreuzschlitz PH 2), alles schnell zur Hand durch Befestigungsleine.

34-481-07 € 11,95

Millionenfach bewährte Klassiker – Präzisions-Elektronikschneider



Präzisions-Elektronikschneider für hohe Anforderungen an Stabilität und Lebensdauer. Sie werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind für den Einsatz in Labor- und Servicebereich geeignet. Die Elektronik Super Knips verfü-



Auch für Glasfaserkabel geeignet



gen über präzise geformte Spitzen, die auch anliegende Drähte ab 0,2 mm Durchmesser trennen können. Die Griffhüllen bestehen aus weichem Kunststoff und garantieren angenehmes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Elektronik Super Knips Form 0

125 mm, INOX-rostfreier Stahl, Schneidenhärte ca. 53 HRc, für Drähte zwischen 0,2 und 1,6 mm ø.

34-481-08 € 13,95

Elektronik Super Knips Form 6

125 mm, induktiv gehärtete Schneiden für höhere Standzeit, reibungsarme Doppelfeder. Schneidenhärte ca. 64 HRc, für Drähte von 0,2 bis 1,6 mm ø.

34-181-89 € 14,50

VDE-Seitenschneider

160 mm, verchromt, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, isoliert mit Kunststoffhüllen, VDE-geprüft bis 1000 V. Schneidenhärte ca. 62 HRc, für weiche und harte Drähte bis 4 mm ø.

34-481-09 € 18,95

Programmierbare Komfort-Lötstation LS 50



Multifunktionsdisplay: Übersichtliche Darstellung aller wichtigen Parameter auf dem kontrastreichen LC-Display.

Stand-by-/Auto-Power-off-Funktion: Nach Ablauf der programmierten Zeit wechselt die LS 50 automatisch auf die vorgesehene Stand-by-Temperatur oder schaltet ganz ab.

Inkl. Lötkolben und 0,8-mm-Lötspitze
34-346-20 € 55,50

Lötkolbenablagegeständer mit Schwamm
34-346-21 € 12,95

Überzeugt durch vielfältige nützliche Features und bietet herausragenden Lötkomfort zum günstigen Preis.

Einfache und schnelle Temperatureinstellung per Up-/Down-Taste. 3 Temperaturen, alternativ 2 Temperaturen und Stand-by-Temperatur, einstell- und per Tastendruck abrufbar.

Der hochwertige Lötkolben bietet eine 48-W-Heizleistung für das schnelle Erreichen der Solltemperatur und eine ausreichende Leistungsreserve.

Technische Daten:

Löttemperatur: 150 °C bis 450 °C

Auflösung: 1 °C

Lötkolben: 24 V/48 W

Spannungsversorgung: 230 V

50 Hz/70 VA

Abmessungen Station:

110 x 120 x 135 mm (B x H x T)

Abmessungen Kolben: 200 x 30 mm

Platinenbearbeitung

ELV-Platinenvorlagen –
per Internet-Download
www.elv.de




Laden Sie sich unsere Platinenvorlagen (auch doppelseitige) bequem per Internet herunter! Wir halten alle aktuellen Platinenvorlagen als PDF-File auf unseren Internet-Seiten für Sie bereit.

Damit stehen i. d. R. alle, auch die über großen und doppelseitigen Platinenvorlagen der aktuellen Ausgaben des „ELV-journal“ zur Verfügung. Sie können gegenüber der herkömmlichen Folie beliebig oft eingesetzt, auf dem von Ihnen gewünschten Medium ausgedruckt und bequem jahrelang im Computer archiviert werden.

Die Daten liegen im gebräuchlichen PDF-Format vor, sind also mit jedem „Acrobat Reader“ ab Version 3.0 zu öffnen und auszudrucken.

Beste Ergebnisse erreichen Sie beim Ausdruck auf den von uns angebotenen Laser- und Inkjet-Folien. Hiermit sind besonders hohe Maßhaltigkeit und Kantschärfe erreichbar.

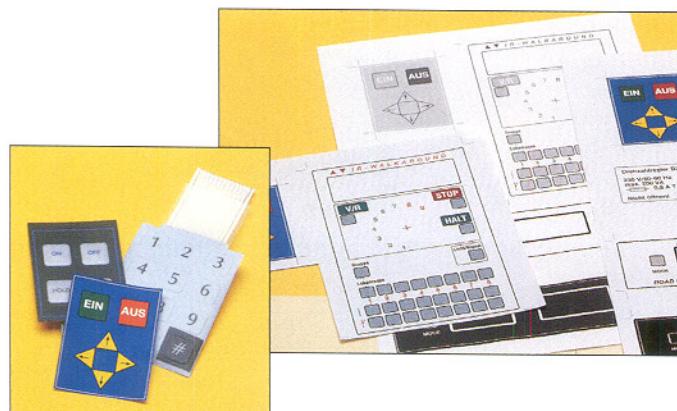Frontplatten selbst bedrucken ...
... JetCal-Folien für Frontplatten



Selbst gebaute Geräte sind heute auch professionell einzukleiden – mit einer großen Auswahl an industriell gefertigten Gehäusen. Damit das Outfit perfekt wird, gehört eine ebenso professionelle Frontplattenbeschriftung dazu. Dank moderner Computertechnik und hochwertiger Materialien gelingt dies auch „home-made“ mit Frontplattenfolien, die mit gängigen Tintenstrahldruckern in Profi-Qualität bedruckbar sind.

JetCal-Folien sind eine Kombination aus einer speziell mit Tintenstrahldruckern bedruckbaren Inkjet-Druckfolie und einer doppelseitig klebenden weißen oder silberfarbigen Klebefolie. Die transparente Frontplatte wird spiegelbildlich bedruckt und rückwärtig auf die Klebefolie aufgeklebt. Die fertige Kombination ist dann bequem auf die bearbeitete Frontplatte aufzukleben.


Für die absolut plane Lage der Frontplattenfolie ohne Luftblasen sorgt ein optional lieferbares Rakel, mit dem die fertige Folienkombination glatt gestrichen und von eventuellen Luftblasen befreit wird.

Einstiegerpaket mit Anleitung und je 1 Druckfolie und 1 Basisfolie, DIN A4:

Für HP-Drucker, Basisfolie Silber 34-413-73	€ 7,65
Für HP-Drucker, Basisfolie Weiß 34-413-74	€ 7,70
Für Epson- und Canon-Drucker, Basisfolie Silber 34-413-75	€ 7,70
Für Epson- und Canon-Drucker, Basisfolie Weiß 34-413-76	€ 7,65
Rakel als Laminierhilfe 34-413-77	€ 1,55

Schaltungsservice – jetzt auch im Internet!
Rund 300.000 Original-Hersteller-Unterlagen

www.elv.de

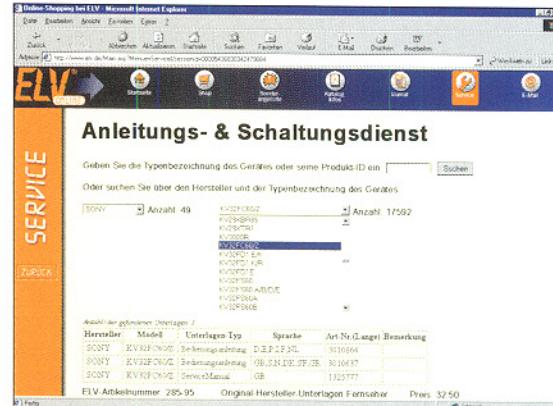

Original-Hersteller-Unterlagen (Schaltbild und Bedienungsanleitung) von fast allen in Europa erhältlichen Geräten der Unterhaltungselektronik können Sie jetzt bei ELV auch besonders bequem per Internet-Bestellung beziehen.


Hier können Sie Ihre benötigten Schaltungsunterlagen direkt auswählen und bestellen. Sie benötigen lediglich die Hersteller- und exakte Typenbezeichnung des betreffenden Gerätes. Die Preise gelten je 1 Satz Unterlagen (Bedienungsanleitung oder Schaltbild). Weitere Informationen im Internet.

Noch keinen Internet-Anschluss?
Kein Problem – natürlich können Sie auch weiterhin o. g. Schaltungsunterlagen über unsere Schaltungsdienst-Hotline

0491/6008-413
beziehen.

Hi-Fi (inkl. Mini-Anlagen und Audio mit CD)	€ 12,95
Audio (übrige)	€ 8,95
Fernseher	€ 16,95
Videorecorder	€ 25,95
Faxgeräte	€ 12,95
Camcorder	€ 26,95
Sat-Receiver	€ 13,95
PC-Monitore	€ 13,95
Handy-Bedienungs- anleitung	€ 11,95

Laser-Layoutfolie

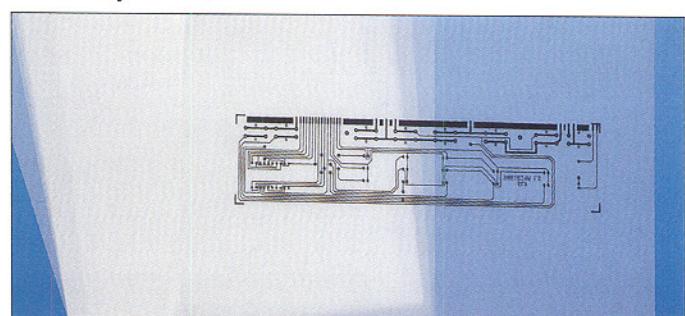

Druck- und Layoutfolien direkt selbst aus dem PC herzustellen, ist dank leistungsfähiger, moderner Laserdrucker mit bis zu 1200 dpi Druckauflösung kein Problem mehr.

So kann man ohne lästige und langwierige Filmentwicklung schnell und qualitativ hochwertig Layouts, Beschriftungen, Grafiken oder Druckvorlagen ausdrucken.

Die Spezial-Layoutfolie ist auf diese Ausgabeart abgestimmt und ermöglicht professionelle Ergebnisse.

Die matte Folie (0,1 mm Stärke) ist UV-Licht-durchlässig (kein Nass-Auftragen nötig) und ermöglicht einen sehr gleichmäßigen Tonerlauftrag, was beim späteren Belichten des fotobeschichteten Platinenmaterials Unterstrahlen, ausgerissene Kanten, unterbrochene feine Leiterbahnen usw. verhindert.

Die Folie ist temperaturstabil und verzugsfrei. Besonders die letzte Eigenschaft steht für hohe Maßhaltigkeit des Ausdrucks.

DIN A4, 10 Stück	€ 6,50
34-331-13	€ 6,50
DIN A4, 100 Stück	€ 45,50

Fernstudium



Computer-Techniker Netzwerk-Techniker Internet-Spezialist

Berufe mit Zukunft! Praxisgerechte, kostengünstige und gründliche Ausbildung für jedermann ohne Vorkenntnisse. Teststudium unverbindlich. Info-Mappe kostenlos.

FERNSCHEULE WEBER – Abt. 518
Postfach 2161 – 26192 Großenkneten
Tel. 0 44 87 / 2 63 – Fax 0 44 87 / 2 64
Internet: www.fernscuole-weber.de

Bestellen ganz bequem

Bestellen ohne Risiko

Rücksendegarantie: Wenn ein Artikel einmal nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie ihn innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt ohne Gebrauchsspuren in der Originalverpackung zurücksenden. Benutzen Sie hierfür den vorbereiteten Rücksendeschein auf der Rückseite Ihres Lieferscheines und den beigelegten Retourenaufkleber. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Widerrufsrecht und welche Waren und Leistungen davon ausgeschlossen sind. **Die Gutschrift erfolgt ganz nach Ihrem Wunsch:** Geld zurück oder Verrechnung mit Neukauf (bei Retouren gewerblicher Kunden: Angabe der Steuer-Nr. nicht erlaubt). **Folgende Waren und Leistungen sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen:** • Bücher & Zeitschriften • Bild-, Ton- und Datenträger, Software, soweit deren Versiegelung geöffnet wurde • Artikel, die aufgrund Ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, wie z. B. Platinen & Einzelteile, Batterien, Akkus, Kabel, Leuchtmittel, Halbleiter, Hygieneartikel, Bausätze & Teile, deren Originalverpackung geöffnet wurde oder die bereits ein-/aufgebaut wurden • Artikel, die Gebrauchsspuren aufweisen und/oder deren Verpackung beschädigt wurde, z. B. geöffnete Blisterverpackungen • Kunden-spezifische Bestellungen, Sonderbestellungen • Vertragsverhältnisse aus Versteigerungen (ELV-Countown-Auktion) • Wert-Gutscheine

Bankenzug

Erstes Mal schicken Sie Ihre Bestellung bitte schriftlich an uns und nennen uns Ihre Bankverbindung und Kontonummer. Der Rechnungsbetrag wird dann automatisch bei Auslieferung von Ihrem Konto abgebucht. Selbstverständlich können Sie diese Einzugsmächtigung jederzeit widerrufen und Ihnen Rückgaberecht Gebrauch machen.

Vorauskasse

Geben Sie uns erst Ihren Auftrag und warten Sie auf die Rechnung, bevor Sie den Betrag überweisen. Vergessen Sie nicht die Rechnungs-Nr. auf dem Überweisungsträger anzugeben.

Auskünfte zu Zahlungsverhalten

ggf. beziehen wir Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten von der InfoScore Consumer GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, sowie Bonitätsinformationen von der INFORMA Unternehmensberatung GmbH, Freiburger Str. 7, 75179 Pforzheim. Wir behalten uns vor auf Grund dieser Informationen ggf. eine andere als von Ihnen gewählte Zahlungsart vorzuschlagen. Alle Daten werden konform dem Datenschutzgesetz vertraulich behandelt.

Zahlen ganz bequem

Die Katalogpreise sind Endpreise in € inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (wird auf der Rechnung ausgewiesen). Aufgrund der für den Büchermarkt geltenden Preisbindung müssen wir Preisänderungen hierfür unverzüglich weitergeben. Unsere Angebote sind freiwillig. Abbildungen, Tümer sowie technische und preisliche Änderungen bleiben vorbehaltlich. Druckfehler und Ausgabe des „ELVjournal“ bzw. des ELV-Kataloges verlieren alle früheren Angebote ihrer Gültigkeit. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von ELV. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der Rückseite einer jeden Rechnung oder im Internet gedruckt sind.

Niederverkäufern senden wir gerne unsere Händlerkonditionen: Tel: 0491/6008-415

Bei Bestellung **bis 14.00 Uhr** erfolgt Versand i. d. R. am selben Tag

► ohne Aufpreis ◀

Lieferverfügbarkeit vorausgesetzt

Liefern schnell und sicher

Ist ein bestellter Artikel nicht sofort lieferbar, informieren wir Sie über den voraussichtlichen Liefertermin.

Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei.

Für Aufträge ab € 150,- übernehmen wir alle Verpackungs- und Versandkosten bis zum Bestimmungsort. Sie tragen nur die evtl. anfallenden geringen Zustell- und Nachnahme-Gebühren. Lediglich bei Sonderwünschen (Luftpost, Bahnexpress, Spedition) berechnen wir die anfallenden Mehrkosten. Für Aufträge unter € 150,- berechnen wir eine Versandkostenpauschale von € 3,95. Wir übernehmen das gesamte Risiko für Beschädigungen oder Verlust Ihrer Ware auf dem Transportweg. Für diese Leistung berechnen wir jeweils nur 0,85 % des Bestellwertes.

ELV-Elektronik weltweit

Kunden außerhalb Deutschlands beliefern wir ebenfalls direkt (Sonderregelung Schweiz und Österreichs unten). Hierbei kommen die deutschen Katalogpreise zum Ansatz, in denen die jeweils geltende deutsche Mehrwertsteuer bereits enthalten ist. Für Firmenkunden aus der EU mit UST-ID-Nr. und für Kunden aus allen anderen Ländern ziehen wir die deutsche Mehrwertsteuer automatisch ab.

Sie zahlen per Vorauskasse. Wir berechnen die tatsächlichen Transport- und Versicherungskosten und wählen eine kostengünstige Versandart für Sie. Bitte beachten Sie, dass gg. jeweils geltender Bestimmungen und Normen ggf. nur ein Teilprogramm lieferbar ist und dass eine Auslieferung bereits am Bestelltag aufgrund vorgeschriebener Formalitäten nicht garantiert werden kann.

Österreich
ELV Elektronik AG
Postfach 15
5021 Salzburg
Tel.: 0662-624084
Fax: 0662-624157

Schweiz
ELV Elektronik AG
Postfach 1000
4452 Itingen
Tel.: 061-9711344
Fax: 061-9711341

Telefonische Bestellannahme



MO - FR: 8.00 - 20.00
0491 / 600 888

So geht's ganz schnell:

Bitte nennen Sie uns ► Kundennummer
► Zahlungswunsch ► Bestellnummern

Dankeschön!

Wir reservieren Ihnen gerne die gewünschten Artikel, informieren Sie gleich, ob die Ware sofort lieferbar ist und beraten Sie in allgemeinen Fragen zu Angebot und Lieferung. Für weitergehende technische Auskünfte nutzen Sie bitte die qualifizierte Fachberatung unseres technischen Kundendienstes. Ein Fax oder Brief genügt.

Kundenservice

Für Auskünfte zu Rücksendungen oder Reklamationen wählen Sie bitte direkt:
(Bitte haben Sie Verständnis, dass technische Fragen an dieser Stelle nicht beantwortet werden können.)



Tel.: 0491/6008-455
Fax: 0491/6008-459

Kontostand

Fragen hierzu richten Sie bitte direkt an:



Tel.: 0491/6008-333
Fax: 0491/6008-316

ELV Elektronik AG

Rund um die Uhr
per Fax:
0491/
7016



spezielle technische Fragen nutzen Sie bitte unseren Technischen Kundendienst, der Ihnen umfassende und qualifizierte Auskünfte erteilt.
mit's schneller geht: Bitte nennen Sie uns ggf. Stellnummer, Artikelbezeichnung und Katalogseiten.
Service-Hotline: 0491/6008-245
Checkruf-Service: 0491/6008-246
Mail: technik@elv.de

per Fax:
0491/
6008-457

per Post:
ELV
TKD
26787 Leer



Für ELV-Markenprodukte, aber auch für Geräte, die Sie aus ELV-Bausätzen selbst herstellen, bieten wir Ihnen einen kostengünstigen Reparatur-Service an. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir eine Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Artikelpreis nicht überschreiten. Bei einem größeren Defekt erhalten Sie vorab einen unverbindlichen Kostenvorschlag. Bitte senden Sie Ihr Gerät an:

ELV • Reparatur-Service • 26787 Leer

Qualität und Sicherheit

Komplettbausätze von ELV beinhalten sämtliche zum Aufbau erforderlichen elektronischen und mechanischen Teile einschließlich Platinen, Gehäuse mit gebohrter und bedruckter Frontplatte, Netzteile, Schrauben, Muttern usw. Es finden ausschließlich

hochwertige Markenbauteile Verwendung. Fertigeräte werden mit Gehäuse betriebsfertig und komplett abgeglichen geliefert.

Sämtliche ELV-Bausätze und ELV-Fertigeräte sind mit 1 %-Metallfilmwiderständen ausgerüstet. Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis

Bitte beachten Sie beim Aufbau von Bausätzen die Sicherheits- und VDE-Bestimmungen. Netzspannungen und Spannungen ab 42 V sind lebensgefährlich. Bitte lassen Sie unbedingt die nötige Vorsicht walten und achten Sie sorgfältig darauf, dass Spannung führende Teile absolut berührungsicher sind.

Zahlreiche ELV-Bausätze, insbesondere solche, bei denen für den Betrieb der fertigen Geräte Netzspannung erforderlich ist, dürfen ausschließlich von Profis aufgebaut werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt und hinreichend mit den einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen vertraut sind.

Urheberrecht: Die in diesem Magazin veröffentlichten Beiträge einschließlich der Platinen sind urheberrechtlich geschützt. Eine auch auszugsweise Veröffentlichung und Verbreitung ist grundsätzlich nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Patente und Warenzeichen: Sämtliche Veröffentlichungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes. Bei den verwendeten Warenbezeichnungen kann es sich um geschützte Warenzeichen handeln, die nur mit Zustimmung ihrer Inhaber warenzeichenmäßig benutzt werden dürfen.

Eingesandte Beiträge: Der Herausgeber ist nicht verpflichtet, unverlangt eingesandte Manuskripte oder Geräte zurückzusenden. Eine Haftung wird für diese Gegenstände nicht übernommen.

Gesetzliche und postalische Bestimmungen: Die geltenden gesetzlichen und postalischen Bestimmungen einschließlich Erwerb, Herstellung und Inbetriebnahme von Send- und Empfangseinrichtungen sind zu beachten.

Haftungsausschluss: Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der veröffentlichten Schaltungen und sonstigen Anordnungen sowie für die Richtigkeit des technischen Inhalts der veröffentlichten Aufsätze und sonstigen Beiträge.

Impressum

ausgeber:
ELV Elektronik AG, 26787 Leer
Telefon 0491/60080, Telefax 0491/7016, E-Mail: redaktion@elv.de
redaktion:
o. H.-G. Redeker, verantw.
Flaggsleitung: Heinz Wiemers
Zeitung: Carola Albrecht, verantw.
Technisches Layout:
Gret Grobholz, Silvia Heller, Wolfgang Meyer, Annette Schulte, drei Wilken
Titel und Layout:
Carola Albrecht, Sabine Groninger, Tabitha Klaassen

Schwerpunkt-Projekte

Niederspannungsheizung

Die neue ELV-Niederspannungsheizung ist eine leicht zu installierende und sichere Elektroheizung mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für Haus- und Gartenbesitzer. Das Einsatzgebiet reicht vom Frostschutz an Dachrinnen, Gullys und Wasserleitungen bis hin zur Wachstumshilfe für Pflanzen. Mit den verschiedenen Leistungsklassen von 14 W, 50 W und 100 W Heizleistung und damit verbundenen unterschiedlichen Heizleitungsängen lassen sich nahezu alle Einsatzfälle abdecken.

Tast-Dimmer-Hutschiene TDH 1

Der TDH 1 dient als elektronischer Lichtdimmer/Schalter, der speziell für den Einbau in die Elektrounverteilung (Hutschiene) geeignet ist. Dieser kann gegen ein herkömmliches Stromstoßrelais unter Beibehaltung der üblichen Lichttasterfunktion ausgetauscht oder bei Neuinstallation eingesetzt werden. Die angeschlossene Last kann über normale,

in der Elektroinstallation übliche Taster geschaltet oder gedimmt werden. Die Helligkeit wird über die Druckdauer auf dem Taster gesteuert. Beim Ausschalten wird die zuletzt gewählte Helligkeit gespeichert und beim Einschalten automatisch wieder eingestellt.

Dämmerungsschalter DS 101

Der DS 101 ist in einem Stecker-Steckdosengehäuse untergebracht und somit nahezu überall einsetzbar. Bei einsetzender Dunkelheit wird nach Erreichen der eingestellten Schaltschwelle der angeschlossene Verbraucher (Last) eingeschaltet.

Temperatur-Feuchte-Messgerät TFM 100

Das TFM 100 dient zur genauen Messung der Temperatur und der relativen Luftfeuchte. Damit lassen sich Temperaturen im Bereich -40 °C bis +120 °C und die rel. Feuchte im Bereich 0 bis 99,9 % mit der Auflösung von 0,1 k bzw. 0,1 % messen. Der Temperatur-Feuchte-Sensor ist vom Gerät abgesetzt.



Daneben bietet das TFM 100 eine Min/Max-Wert-Anzeige und eine Hold-Funktion. Zusätzlich lässt sich das Gerät als Datenlogger mit einstellbarem Aufzeichnungsintervall einsetzen. Die gesammelten Werte sind mit der zugehörigen Windows-Software über die USB-Schnittstelle des TFM 100 auslesbar.

PC-Technik

USB-IO-Interface UIO 88

Viele Hobbyprogrammierer haben gute Ideen für die Steuerung unterschiedlichster Vorgänge und Geräte mit dem PC. Meist jedoch fehlt ihnen eine Hardware, mit der Schaltvorgänge ausgeführt oder Zustände abgefragt werden können.

Das USB-IO-Interface stellt eine solche Schnittstelle zur Verfügung. Das Board liefert

8 Eingänge und 8 Ausgänge, die sich einfach über die USB-Schnittstelle des PCs ansteuern lassen.

USB DCF Funkuhr UDF 77

Die UDF 77 empfängt die atomgenaue Uhrzeit und das aktuelle Datum durch das DCF77-Zeitsignal. Über die USB-Verbindung werden die Uhrzeit und Datum zum PC übertragen.

Dessen Systemuhr wird manuell oder in festgelegten Zeitintervallen automatisch mit der UDF 77 synchronisiert.

Der Vorteil der Datenübertragung via USB ist die hohe Datenrate, damit beträgt im Gegensatz zur Übertragung über RS 232 die Abweichung der Systemuhr von der atomgenauen Uhrzeit nach dem Synchronisieren nur wenige Millisekunden.


Info-Serien

Praktische Schaltungstechnik:

2 Achsen- Beschleunigungsmesser BM 2

Der mit einem hochwertigen Beschleunigungssensor ausgestattete BM 2 kann Beschleunigungen von 0 bis +/- 10 g in zwei Achsen gleichzeitig erfassen. Neben den aktuellen Werten werden auch die Maximalwerte gespeichert, sodass zur Erfassung von Schock und Vibrationen die maximalen Messwerte später abzulesen sind. Das Gerät ist mit einem beleuchteten LC-Matrix-Display ausgestattet, im Menü sind die Periodendauer und die Bandbreite einstellbar.

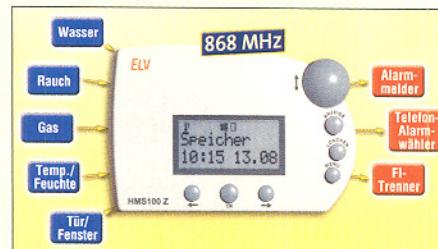die Alarmierung beim Erreichen programmierten Grenzwerte. Wir stellen das System ausführlich vor.



Nullrunde für den Lärm - Aktive Geräuschminderungs-Systeme

Robert Koch sagte es schon am Anfang des vorigen Jahrhunderts: „Eines Tages wird der Mensch Lärm ebenso bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest“. Effiziente

Lärmbekämpfung nimmt heute vielfältige Formen an. Wir nehmen einige ausgefeilte Methoden der elektronischen Geräuschdämmung genauer unter die Lupe.

Effekte am Bus - DMX 512

Professionelle Lichttechnik wird heute per DMX fernprogrammiert und ferngesteuert. Inzwischen werden DMX-Geräte auch preislich für den „normalen“ DJ interessant. Wir zeigen Grundlagen, Schnittstellen und Geräte-technik.

Elektronik-Grundlagen: Operationsverstärker in Theorie und Praxis, Teil 4

Im vierten Teil unserer Serie setzen wir die Vorstellung der Operationsverstärker-Grundschaltungen mit der Vorstellung frequenzabhängiger Schaltungen fort.

So funktioniert's:

Haus- und Gefahrenmeldesystem HMS 100

Das neue HMS 100 von ELV erlaubt die Erfassung einer Vielzahl von Ereignissen über Funk-Sensoren, vom Wasser- über Rauch-, Gas-, Temperatur- und Kontaktmelder und

Mini-Schaltungen

zu 9 LEDs in der Art einer Werbetafel ansteuern. Alle LEDs werden periodisch der Reihe nach eingeschaltet und anschließend wieder gelöscht.

PMR-LPD-Alarmzusatz

Mittels zweier Handfunkgeräte (LPD oder PMR) lässt sich eine Alarmsignalisierung über weite Entfernung realisieren. Die Schaltung wird senderseitig angeschlossen und wahlweise über einen Schaltkontakt oder eine Schaltspannung aktiviert. Nach der Alarmauslösung wird über das Sendegerät eine be-

stimmte Tonfolge zum Empfänger gesendet.

Fernspeisung für Elektret-Mikrofone

Mit Hilfe dieser Schaltung kann eine Elektret-Mikrofon-Kapsel über eine 2-polige Leitung ferngespeist werden, d. h. die Versorgungsspannung wird zusammen mit der NF auf einer Leitung übertragen. Durch eine spezielle Schaltungstechnik ist es sogar möglich, statt der üblichen abgeschirmten Leitung eine normale unabgeschirmte Leitung (z. B. Lautsprecherkabel oder Klingsdraht) zu verwenden.


Gleichstromzähler

Mit dem abgesetzten Sensor lässt sich der Gleichstromzähler GSZ 500 problemlos in den Stromkreis von batteriebetriebenen Geräten einschleifen. Verschiedene Messfunktionen wie Strommessung, Erfassen der Ladung und Bestimmen der mittleren Stromaufnahme ermöglichen z. B. das Abschätzen der Batterielebensdauer oder eine Lade-/Entladebilanz bei Akkus.

Modellbau-Werbelaufschrift

Mit dieser kleinen Schaltung lassen sich bis

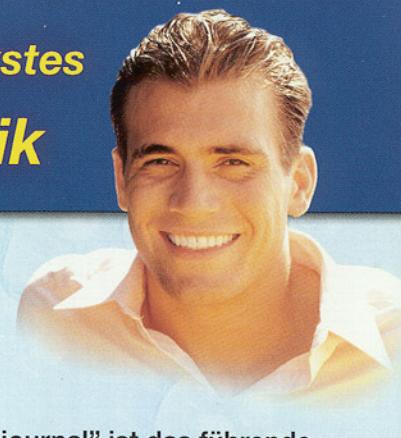Entdecken Sie **Deutschlands** auflagenstärkstes Fachmagazin für angewandte **Elektronik**



Das Abonnement ist ohne Risiko jederzeit ohne

Vertrauensgarantie

Frist kündbar. Eventuell überbezahlte Beträge werden erstattet!

AUCH IM

INTERNET



Schnupperabonnement

Es besteht aus 3 Journals, die Sie über ein halbes Jahr lang alle 2 Monate ab der nächsterreichbaren Ausgabe abonnieren können.


Der Preis hierfür beträgt nur **€ 5,-**.

Jetzt testen.

Sofern Sie nicht kündigen, verlängert sich das Abonnement automatisch bei einem Jahresbezugspreis von € 20,35. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Schnupperabo in Österreich € 10 / € 29

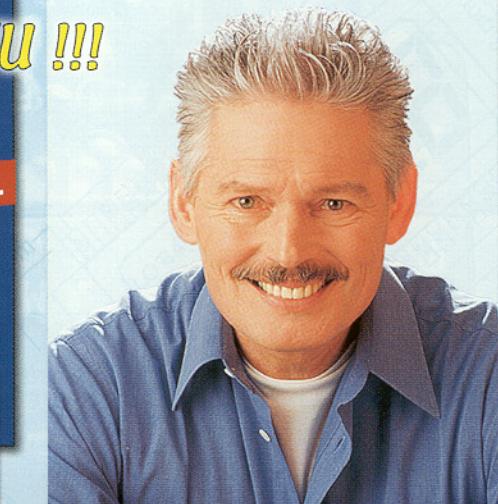Schnupperabo in der Schweiz € 6,50 / € 25,50



Das „ELV journal“ ist das führende Fachmagazin für jeden, der sich privat oder beruflich für aktuelle Elektronik und PC-Technik interessiert. Geboten werden exklusive Selbstbauprojekte aus eigener Entwicklung von „klein und preiswert“ bis zu anspruchs voller High-Class-Technik und innovative Problemlösungen für den professionellen Einsatz in Betrieben. Dazu Top-Informationen über praktische Schaltungstechnik und Elektronik-Grundlagen sowie aktuelle Software-Ideen und Elektronik-News. Der besondere Service: Alle Platinenvorlagen der vorgestellten Projekte im Internet zum Downloaden, Experten-Hotline zur technischen Unterstützung, Reparaturservice für die Selbstbauprojekte.

Das Jahresabonnement besteht aus 6 Journals, die Sie alle 2 Monate ab der nächsterreichbaren Ausgabe abonnieren können. Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf.

Das Abonnement verlängert sich automatisch um jeweils 1 Jahr.

Abo-Preis im Ausland:

Österreich	€ 29,-
Schweiz	€ 25,50
weiteres Ausland	€ 35,69

incl. aller Versand- und Zustellungskosten

Ein Jahresabonnement umfasst

6 Ausgaben und kostet

nur € 20,35

incl. aller Versand- und Zustellungskosten

Sie sparen 15 %

Platinenvorlagen zum Downloaden, Übersicht „ELV-journal“ unter www.elv.de

**EINFACH ANRUFEN ODER ABO-BESTELLKARTE (HINTEN IM HEFT)
NOCH HEUTE ABSENDEN
TEL.: 0491/600888
FAX: 0491/7016
ODER UNTER www.elv.de**



MAGIX

music cleaning lab 2003

Rettet LPs, Singles, Kassetten und Tonbänder ins digitale Zeitalter

Retten Sie die Aufnahmen Ihrer Vinyl-Platten, selbst mühsam zusammengemixten Kassetten und Bänder vor dem physischen Verfall der Tonträger - MAGIX music cleaning lab 2003 konvertiert analoge Aufnahmen ins digitale Zeitalter und möbelt dazu auch noch flau MP3-Aufnahmen auf.

Nach der Devise „Rauschen raus, Höhen und Effekte rein“ werden die analogen Aufnahmen nicht nur einfach digitalisiert, sie können auch, manuell oder vollautomatisch, im Klang deutlich aufgerischt und restauriert (Re-Mastering) werden. So können die berüchtigten Plattenknackser ebenso entfernt wie z. B. Echo- oder erweiterte Stereoeffekte erzeugt werden.

Damit haben Sie ein vollprofessionelles High-End-Mastering-Tool in der Hand, das die volle Klangfülle der Originale wiederbringt, zusätzlich ergänzt um moderne Sound-Features wie z. B. Surround-Sound.



34-543-07

MAGIX music cleaning lab 2003 deLuxe

Das Premiumpaket kann sogar noch mehr: Zum Beispiel Videotonspuren (AVI) automatisch klanglich wieder in Vorführqualität bringen, sämtliche Standardbearbeitungen gleich stapelweise erledigen und mit dem **unlimitierten MP3-Encoder** Audiodateien in verschiedenen Formaten exportieren.

Kabel dabei: Stereo-Cinch- auf 3,5-mm-Klinkenkabel und Adapter 6,3-mm-Klinke auf Stereo-Cinch sind gleich mit im Paket.

Das **Druckstudio MAGIX Cover & Label** hilft beim Gestalten kreativer Booklets, ausgefallener Labels und originalgetreuer CD-Cover.

Zusätzliche Features:

- Stereo-Cinch/Mini-Klinken-Kabel und Adapter enthalten
- 31 Profi-Studio-Effekte für alle Bereiche (non destruktiv)
- 24-Bit-Audio-Support, zeichenbare Lautstärke, MAGIX music editor, VSTMPlug-In-Support
- Importieren, Bearbeiten und Exportieren von Videotonspuren (AVI)
- Automation für sämtliche Standardbearbeitungen wie Formatänderungen, Lautstärke, Effekte (Stapelverarbeitung)
- Export als WAV, OGG Vorbis, Internet-Streaming-Format (WMA) oder MP3
- Druckprogramm MAGIX Cover & Label: Gestalten, Kopieren und Drucken, inklusive Etiketten, LP-Scanfunktion, Vorlagen u.v.m.

MAGIX music cleaning lab 2003 deLuxe

34-543-08

€ 49,99

Sauber restaurieren:

- Knistern entfernen (DeClicker)
- Knackser retuschieren (DeCrackler)
- Brummen herausfiltern (DeNoiser)
- Rauschen eliminieren (DeHiss)
- Störende „S“- und Zischlaute entfernen (DeEsser)
- Rumpelgeräusche von Plattenspielern herausfiltern (DeRumbler)
- Raumklang optimieren (Stereo FX)
- Lautstärkeschwankungen ausgleichen (Compressor)
- Druckvolle Bässe, brillante Höhen (10-Band-EQ)
- Verlorene Klangspektren ergänzen (Brilliance-Enhancer)
- Lautstärke maximieren (Normalize)
- Dynamischer Frequenz-Feinschliff (Multi-Band-Mastering)
- Übersteuerung und Gleichspannungsanteile entfernen
- Exklusiver Klangcharakter (Hall/Echo)
- Authentischer Raumeindruck (Akustik-Prozessor)
- Erweiterte Klangdimensionen (Surround-Sound)
- Plug-In-Support für weitere Effekte (DirectX™)
- Tempo, Tonhöhe korrigieren (Timestretching/Pitchshifting/Resampling)



RIAA-Phono-Entzerrer

Besonders rauscharmer und hochwertiger Vorverstärker zur Amplituden-Frequenzgang-Anpassung zwischen analogen Plattenspieler und Verstärker bzw. PC-Soundkarte.

RPE 100

Komplettbausatz

34-442-64

€ 17,95

Fertiggerät

34-478-18

€ 25,95

300-mA-Steckernetzteil

NG 300S

34-223-05

€ 4,60

Systemvoraussetzungen:

Prozessor ab 300 MHz · RAM ab 32 MB · Festplatte min 100 MB frei · 16-Bit-Soundkarte · CD-ROM-LW · CD-Brenner · MS Windows ab 95



Aufnehmen, bearbeiten, brennen:

- Vollautomatische Programmierung, intuitive Echtzeit-Bearbeitung
- Timergesteuerte Aufnahmen (z. B. für Internetradio)
- Automatische Aufnahme: Einzeltitel werden erkannt und selektiert
- Automatische Lautstärkeanpassungen (Auto-Volume)
- 25 Profi-Studio-Effekte für alle Bereiche (non-destruktiv)
- Für jeden Musikstil der authentische Klangcharakter (Dance, Techno, Klassik etc.)
- Kopieren von Frequenzspektren der Lieblings-CD und -Sounds inkl. vieler Referenzklänge (Sound-Cloner)
- Alles im Blick durch vergrößerbare Wellendarstellung und Visualizer
- 2-Spur-Modus zum Arrangieren, Überblenden und Schneiden
- Karaoke: Gesang ausfiltern – Platz für die eigene Stimme
- Aufnahmefunktion (Mikrofon, Instrumenten etc.)
- Brennen von Musik-CDs, MP3-Files, Backups (Burn-Proof-Support / DAO)
- Export als WAV, OGG Vorbis, Internet-Streaming-Format (WMA) oder MP3 (kostenpflichtig freischaltbarer MP3-Demo-Encoder mit 20 Runs)