

A high-contrast, black and white collage depicting a scene of urban destruction. In the foreground, a woman with short hair, wearing a dark jacket, looks down at a pile of rubble. The rubble consists of twisted metal, broken concrete, and debris. In the background, the skeletal remains of a building stand, showing twisted steel frames and missing walls. The overall mood is somber and apocalyptic.

BERLIN

FUNK- TECHNIK

A 3109 D

4 | 1963 +

2. FEBRUAR 1963
mit FT-Sammlung



Tagung „Zuverlässigkeit“ am 9. und 10. April in Nürnberg

Im Lessing-Theater (Hotel Deutscher Hof, Nürnberg) findet am 9. und 10. April 1963 die Tagung „Zuverlässigkeit“ statt. Veranstalter ist der NTG-Ausschuss „Zuverlässigkeit“, die Tagungsleitung liegt in den Händen von J. Rottgärtl.

Neue organisatorische Gliederung der SEL

Die Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), Stuttgart-Zuffenhausen, hat mit dem Beginn des Jahres 1963 eine neue organisatorische Gliederung erhalten.

Durch eine Gliederung in Zentrale Leitungen für das kommerzielle Gebiet, für die Technik, Finanz und für den Export, die über die Breite des Unternehmens wirken, werden die ganze SEL gemeinsam betreffende Aufgaben wahrgenommen. Eine vertikale Organisation umfaßt folgende sechs Geschäftsbereiche: Fernsprechtechnik, Weltverkehr und Navigation, Kabel und Leitungen, Datentechnik, Bauelemente, Rundfunk, Fernsehen, Phono.

Von den traditionsreichen Namen der Stammfirmen der SEL, die den bisherigen Werksgruppen ihre Namen geben, werden Mix & Genest, Lorenz und Schaub in den Bezeichnungen der zwei großen Berliner Werke der SEL und als Markenbezeichnung, z. B. in den Schaub-Lorenz-Rundfunk- und Fernsehgeräten, weiterleben.

Zusammenarbeit Braun-Shure

Die Braun AG wird künftig die Interessen von Shure Brothers, Inc., USA, in der Bundesrepublik wahrnehmen. Die Shure-Erzeugnisse sollen vor allem das Braun-Hi-Fi-Programm ergänzen. Unabhängig davon sollen Shure-Produkte an Handel und Industrie geliefert werden. Shure gilt als führendes amerikanisches Unternehmen für Hi-Fi-Tonabnehmer und Tonarme, für Mikrofone und für Magnetköpfe.

Neue Daystrom-Fabrik in Spandlungen

Kürzlich bezog die Daystrom GmbH, die deutsche Niederlassung eines amerikanischer Konzerns, eine neue Fabrik in Spandlungen bei Frankfurt (Main). Sie fertigt Geräte für Radio-Fernseh-Techniker und Funkamateure (Health), liefert aber auch Hi-Fi-Stereo-Bausteine sowie Handfunksprechergeräte im Direktverkauf. Präzisionsbauelemente, elektrische und elektronische Geräte sind weitere Produktionswege. Das neue Gebäude auf einem 20 000 m² großen Grundstück ist erweiterungsfähig. Als Geschäftsführer fungiert Werner Kirchholts. Die

Geräte sind wahlweise als Fertigfabrikate oder entsprechend billiger als Bausatz erhältlich. Daystrom liefert ferner „Weston“-Instrumente, Computer und elektronische Geräte verschiedener Art.

Neue Kofferempfänger von Graetz: „Page 1232 L“, „Page 1232 K“ und „Page de Luxe“

Als Weiterentwicklung bisheriger Geräte stellte Graetz zwei neue Universal-Kofferempfänger vor. Für die Empfänger „Page 1232 L“, „Page 1232 K“ (UML bzw. UMK, 9 Trans + 6 Halbleiter-Dioden, Ausgangsleistung 1 W) und „Page de Luxe“ (UML, 10 Trans + 5 Halbleiter-Dioden + 1 Stabilist, Ausgangsleistung umschaltbar 0.9 W und 1.8 W) sind Autohalterungen mit automatischer Anschaltung von Autoleitung, Autobatterie, Wagenlautsprecher und Steuerleitung für Automatik-Antennen lieferbar.

Beide Typen enthalten eine rauscharme UKW-Vorstufe, sind arbeitspunktstabilisiert und haben außer einer Einschaltanzeigelampe noch bei Autobetrieb eine Skalen-Flutlichtbeleuchtung. Bei Autobetrieb arbeitet ferner der „Page“ mit getrennter AM-Eingangsschaltung und der „Page de Luxe“ mit getrennten AM-Vorkreisen. Für den „Page de Luxe“ ist eine separate 5-W-Endstufe (2 Transistoren) erhältlich. Der Betrieb der Empfänger an einer 12-V-Autobatterie kann über besondere 12-V-Adapter erfolgen.

Testplatte zum Einstellen von Stereo-Anlagen

Auf der 17-cm-EP-Platte „Wir hören Stereo“ (W 1028 F) gibt Philips eine auch dem Nicht-Techniker gut verständliche Anweisung zum richtigen Einstellen von Stereo-Anlagen. Abwechselnd vom linken und rechten Kanal kommende Einzelschläge einer Uhr gestatten zunächst die Einstellung beider Kanäle auf gleiche Lautstärke. Nach dem Über beide Kanäle gleichzeitig wiedergegebenen Ticken eines Weckers läßt sich dann für die jeweilige Lautsprecheraufstellung im Wiedergaberaum die richtige Stellung des Balance Reglers finden. Die für diese beiden Tests gewählten Signale sind sehr kritisch und machen erfahrungsgemäß die Einstellung leichter als ähnliche Tests mit Musik.

Zur Kontrolle der Seitenrichtigkeit dient eine kurze Ansage, die aus dem linken Lautsprecher kommen muß. Die Besonderheit der stereophonen Wiedergabe wird dann am Beispiel eines vorüberfahrenden Eisenbahnzuges demonstriert sowie an einem kurzen Musikbeispiel – beide zuerst in Mono und dann in Stereo. Die Rückseite der Platte bringt einige kurze, gut ausgewählte Musikbeispiele mit guter Mittenfüllung, die sich gut zum Einrichten der beiden Stereo-Lautsprecher eignen, um den jeweils gewünschten Stereo-Eindruck zu erhalten (beste Ortungsschärfe oder möglichst breite stereophone Hörläche).

Diese Platte ist für den Fachhandel ein nutzliches Hilfsmittel, um den Kunden in seiner Wohnung von der richtigen Aufstellung der Stereo-Anlage zu überzeugen. Daneben aber gibt sie dem Stereo-Hörer die Möglichkeit, seine Anlage selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Geräte sind wahlweise als Fertigfabrikate oder entsprechend billiger als Bausatz erhältlich. Daystrom liefert ferner „Weston“-Instrumente, Computer und elektronische Geräte verschiedener Art.

Ausland

Stereo-Rundfunk in Holland
Versuche mit Stereo-Rundfunksendungen fielen so günstig aus, daß man in Holland beabsichtigt, das geplante dritte holländische Rundfunkprogramm ganz in Stereo-Technik auszustrahlen. Es wird neuerdings sogar erwogen, die bestehenden Rundfunkprogramme über Hilversum I und Hilversum II in Zukunft auf Stereo umzustellen.

Nordische Satelliten-Empfangsstation

Zwischen den nordischen Rundfunk- und Postverwaltungen wurden Verhandlungen über den geplanten Bau einer künftigen Fernseh-Satelliten-Empfangsstation in Nordeuropa geführt. Die Skandinavischen Staaten legen wegen der verbesserten Empfangsqualität großen Wert auf eine eigene Empfangsstelle. Man einigte sich, daß das „Chalmers-Observatorium“ als vorläufige nordische Empfangsstation dienen soll.

Aus der Amateur-Arbeit

Wichtige Termine des DARC
31. 5. - 3. 6. 1963: Deutschlandtreffen in Wolfsburg.

15. 6. - 17. 6. 1963: Internationale Bodenseetreffen in Konstanz;

30. 8. - 8. 9. 1963: Teilnahme an der Funkausstellung in Berlin.

DARC-Fuchsjagd-Peilempfänger für Jungamateure

Das Jugendreferat des DARC hat einen 80-m-Peilempfänger für drahtlose Fuchsjagden entwickelt. Man will damit dem Nachwuchs ermöglichen, aktiv am Funksport teilzunehmen, persönlichen Kontakt mit den meistens älteren Sendamateuren zu bekommen und gleichzeitig die Probleme des Empfängerbaus zu studieren.

Das Gerät soll in Kürze als preiswerter Bausatz erscheinen. Es ist als Superhet mit Transistoren ausgeführt und kann bei Hinzunahme eines Konverters zu Hause als Stationsempfänger betrieben werden.

AUS DEM INHALT

2. FEBRUARHEFT 1963

FT-Kurznachrichten	98
Varianten des Amateurfunks	101
Gedanken zur Normung von Hi-Fi-Anlagen	102
Das Phänomen Plasma	105
Katodenverstärker-Tastkopf für Oszillografen	107
Eine Stereo-Anlage für hohe Ansprüche – Variables Bandpaßfilter	109
FT-SAMMLUNG	
Kleines Lexikon der angewandten Transistor-Technik	111
Für den KW-Amateur	
144-MHz-Kleinsender für stationären oder mobilen Betrieb	115
FT-Basel-Ecke	
Transistorisierter Mischverstärker	118
Kundendienst an Tonbandgeräten	
Personliches	122
Schallplatten für den Hi-Fi-Freund	123
Aus unserem technischen Skizzenbuch	
Ein Miniatur-Impulsgenerator ohne Stromquellen	124
Für Werkstatt und Labor	
Einfache Herstellung gedruckter Schaltungen	125
Neue Fernsehempfänger	
Neue Reiseempfänger	126

Unser Titelbild: Allmorgendlich werden in einer Lagerhalle des Telefunken-Gerätewerkes in Hannover die für die Produktion eines Tages benötigten Teile getrennt nach Gerätetypen bereitgestellt und bei Arbeitsbeginn den Montagebandern zugeleitet. Aufnahme: telefunkenbild

Aufnahmen: Verfasser. Werkaufnahmen: Zeichnungen vom FT-Atelier nach Angaben der Verfasser. Seiten 99, 100, 121, 127, 128 ohne redaktionellen Teil

VERLAG FÜR RADIOPHOTO-KINOTECHNIK GMBH, Berlin-Borsigwalde. POSTANSCHRIFT: 1 BERLIN 52, Eichborndamm 141-147. Telefon: Sammel-Nr. (0311) 492331. Telegrammanschrift: Funktechnik Berlin, Fernschreib-Anschluß: 0181 632 fachverlage bln. Chefredakteur: Wilhelm Roth, Stellvertreter: Albert Jänicke, Techn. Redakteur: Ulrich Radke, sämtlich Berlin. Chefredakteur: Werner W. Diefenbach, Berlin u. Kempen/Allgäu. Anzeigenleitung: Walter Bartsch, Chefgraphiker: Bernhard W. Beerwirth, beide Berlin. Postscheckkonto FUNK-TECHNIK PSch Berlin West Nr. 2493. Bestellungen beim Verlag, bei der Post und beim Buch- und Zeitschriftenhandel. Die FUNK-TECHNIK erscheint monatlich zweimal. Der Abonnementpreis gilt für zwei Hefte. Für Einzelhefte wird ein Aufschlag von 12 Pf berechnet. Auslandspreis lt. Preisliste. Die FUNK-TECHNIK darf nicht in Lesezirkel aufgenommen werden. Nachdruck – auch in fremden Sprachen – und Vervielfältigungen (Fotokopie, Mikrokopie, Mikrofilm usw.) von Beiträgen oder einzelnen Teilen daraus sind nicht gestattet. – Satz: Druckhaus Tempelhof; Druck: Eisnerdruck, Berlin



neu

LOEWE OPTA

Ideal für Helm, Reise,
Auto und Camping

Das erste Transistor- Tonbandgerät mit HF-geregeltem Spezialmotor

für Netz-, Akku- und Batteriebetrieb

Optacord 414



UNVERBINDLICHER
RICHTPREIS DM 448,-

● Spieldauer 2 x 60 min

● Drucktastensteuerung

● Zeigerinstrument für
Aussteuerung und
Batteriekontrolle


● Geschwindigkeit 9,5 cm / sec

● HI-FI-Qualität



LOEWE OPTA

Berlin-West · Kronach / Bayern · Düsseldorf
Besuchen Sie uns bitte auf der Deutschen Industriemesse Hannover (28.4.-7.5.1963) Halle 11, Stand 34

Neu

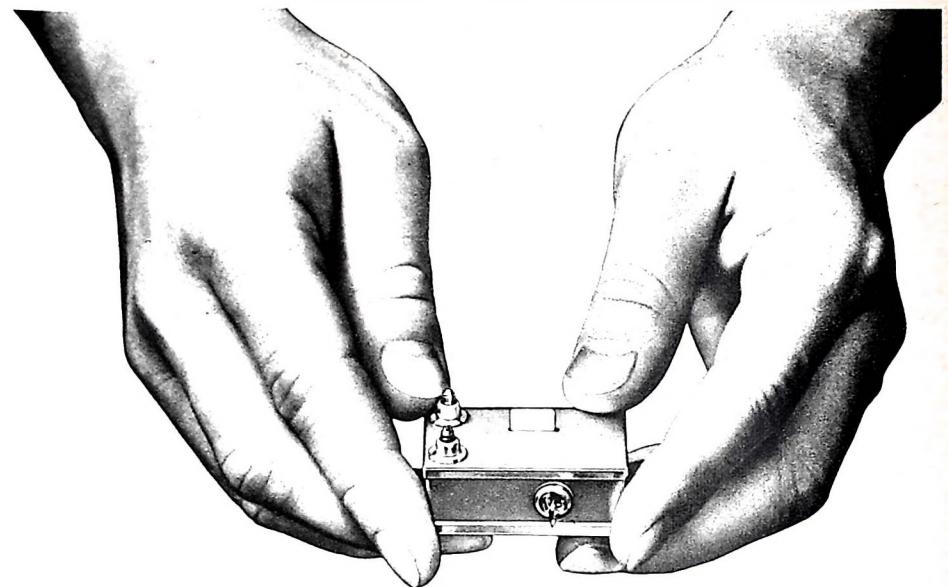

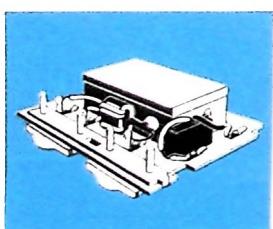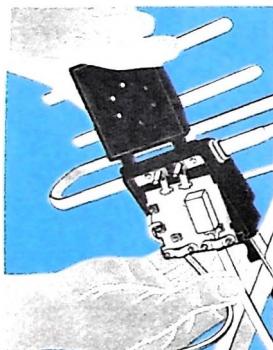ELTRONIK präsentiert: Transistor-Einbauverstärker TREV für Band IV/V-Antennen



TREV gewährt selbst dort noch Fernsehempfang, wo er bisher mit einer auch noch so großen Antenne kaum möglich war.

TREV erübrigt alle überdimensionalen Fernsehantennen im Band IV/V, die gegen das Rauschen (Gries und Schnee) eingesetzt waren.

TREV ermöglicht den Anschluß von koaxialem oder symmetrischem Antennen-Ableitungskabel, in Einzel- oder Gemeinschaftsantennen-Anlagen.

TREV verbessert bei bereits bestehenden Anlagen in schlecht versorgten Gebieten das Fernsehbild wesentlich.

TREV versorgt auch Gemeinschaftsantennen-Anlagen. In Gebieten mit günstigen Feldstärken sogar bis zu etwa 10 Teilnehmern direkt.

TREV bestand alle Prüfungen. Er ist bei jedem Wetter absolut störfest und betriebssicher.

Mehr über diese richtungsweisende Entwicklung erfahren Sie durch unsere Verkaufsbüros in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart.



ROBERT BOSCH ELEKTRONIK GMBH · BERLIN-WILMERSDORF

Chefredakteur: WILHELM ROTH

Chefkorrespondent: WERNER W. DIEFENBACH

RUNDFUNK
FERNSEHEN
PHONO
MAGNETTON
HI-FI-TECHNIK
AMATEURFUNK
MESSTECHNIK
ELEKTRONIK

**FUNK-
TECHNIK**

Varianten des Amateurfunks

Wer sich heute als Funkamateur betätigt, kann zwischen verschiedenartigen und interessanten Arbeitsgebieten wählen. Diese Varianten bietet das moderne Amateurfunkgesetz der Nachkriegszeit. Es ist großzügig hinsichtlich der angebotenen Frequenzbänder, großzügig aber auch, wenn man von den Arbeitsmöglichkeiten ausgeht. Dies ist ein Ergebnis der intensiven Vorarbeit des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) e. V., der auf der Basis Jahrzehntelanger Amateurfunkerfahrungen fortschriftliche Vorschläge einreichen konnte. Bevor auf die heutigen Amateurfunkarten eingegangen wird, sei ein kurzer Vergleich mit der lizenzierten Technik von damals gestattet. In der Vorkriegszeit — also vor 1939 — gab es nur Telegrafie-Lizenzen (80, 40, 20, 10 m) für ausgewählte Personen mit besonderen Qualifikationen. In Sonderfällen konnte man in gewissen Zeiträumen auch auf UKW arbeiten. Allerdings ließ sich die Anzahl der deutschen UKW-Amateure damals an den Fingern einer Hand abzählen.

Amateure von heute dürfen in ihren Arbeitsgebieten vielseitig sein oder aber sich auf eine einzige Aufgabe konzentrieren. Das Amateurfunkgesetz läßt weiten Spielraum, und die Auffassungen über die Art der einzelnen Sparten sind auf internationaler Ebene tolerant. Unter den Amateuren gilt jede aktive Betätigung, gleichgültig welcher Art sie sein mag, als ehrenwert, und es käme niemand auf den Gedanken, daß eine bestimmte Amateurtätigkeit eine besondere Qualifikation darstellt oder vielleicht eine Aufgabe zweiten Ranges ist.

Schon der Newcomer — er muß sich erst in die Materie einarbeiten — wird als Amateur respektiert, wenn er sich ernsthaft mit seiner Ausbildung beschäftigt. Hierzu gehört als erstes die Anschaffung eines preisgünstigen Empfängers — oft ist es ein gebrauchter Amateursuper oder der für die praktische Erfahrung so wichtige Selbstbau eines einfachen Geradeausempfängers —, vielleicht auch der Bau eines Morseumsummers, um das Morsen als eine für die spätere Sendelizenzzprüfung wichtige Voraussetzung schnell erlernen zu können. Newcomer gelten nicht etwa als „greenhorns“, wie es bei anderen Sportarten nicht selten der Fall sein mag, sondern als gleichberechtigte Kameraden. Keinem versierten „Oldtimer“ wird es einfallen, über die Tätigkeit des Nachwuchsamateurs zu witzeln, denn er weiß, daß die Zukunft des Amateurfunks auf dem Nachwuchs beruht und der Anfänger von heute der Funkpartner von morgen sein kann. Mancher Neuling erringt in erstaunlich kurzer Zeit die Sendelizenz, mancher kommt aber aus beruflichen, wirtschaftlichen oder anderen Gründen nicht über das Stadium des Empfangsamateurs hinaus. Auch dieser Amateur gilt als gleichberechtigt, wenn er diese Tätigkeit im Rahmen seiner Möglichkeiten ausübt.

Newcomer versuchen nach der Anschaffung eines KW-Empfängers, schnell das Morsen zu erlernen und befreügen sich einer regelmäßigen Empfangstätigkeit. Sie erhalten vom DARC eine sogenannte „DE-Nummer“ (DE = Deutscher Empfänger) und können am QSL-Karten-Austausch mit eigenen Hörkarten teilnehmen. Diese Hörorganisation hat sich bewährt. Der DARC unternimmt alles, um sie zu fördern, und auch in vielen anderen Ländern gibt es ähnliche Einrichtungen, die die Tätigkeit des Höramateurs offiziell anerkennen und fördern.

Wer die Sendelizenz erhalten hat und mit dem neuen Rufzeichen seine Sendetätigkeit aufnimmt, ist zunächst durch die Lizenzklasse an bestimmte Sendeleistungen und Bänder gebunden. Die „A-Lizenz“ ist die Funklizenz des neugebackenen Funkamateurs. Er beginnt meistens auf dem 80-m-Band. Dieser Tätigkeit kommt heute im Kampf um die Erhaltung der Amateurbänder große Bedeutung zu, denn das 80-m-Band ist beispielsweise ein KW-Bereich, in den sich andere Funkdienste im Laufe der Jahre — berechtigt oder unberechtigt — eingenistet haben und das belebt werden muß, um es erhalten zu können. Der „A-Funkamateur“

hat hier schon ernsthafte Arbeitsgebiete. Er kann Mitglied der EMC des DARC werden, jener 80-m-Gemeinschaft, die sich verpflichtet, nach Möglichkeit auf diesem Band — übrigens auch auf 40 m — Funkbetrieb abzuwickeln. Die EMC-Leute sind so eine wichtige Arbeitsgemeinschaft; wer ihr als DARC-Mitglied beitritt, erhält ein Mitgliedsdiplom für die QSL-Kartentapeze des Funkamateurs und hat Aussicht, das „DLD-Diplom“ bei regelmäßiger Funktätigkeit in seinen verschiedenen Klassen zu erwerben, wenn er bestätigte Funkverbindungen mit mindestens 100 verschiedenen Ortsverbänden des DARC nachweist. Dieses Diplom ist attraktiv und auch auf internationaler Ebene erstrebenswert, wie die Bemühungen von Amateuren in zahlreichen europäischen Ländern und sogar in den USA beweisen.

Das Sammeln von Diplomen ist ein spezielles Aufgabengebiet vieler Amateure in aller Welt. Fast alle Amateurfunkländer verleihen Diplome, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind — hierzu gehört eine bestimmte Anzahl von Funkverbindungen mit zahlreichen Ländern oder deren Regionen auf festgesetzten Bändern in Telegrafie oder Telefonie. Diese Tätigkeit ist ein Arbeitsfeld auf breiter Basis, das Jahre in Anspruch nimmt und zweifellos viele Anregungen gibt. Allerdings müssen die „Diplom“-Amateure, wenn sie sich dieser Sparte verschrieben haben, auf allen Bändern und in sämtlichen Kontinenten zu Hause sein. Die bekannten „DXer“ haben mehrere Dutzend Diplome aus aller Herren Ländern, die sie aus Platzgründen in der Station nicht mehr eingerahmt unterbringen können und in Mappen aufbewahren müssen.

Nicht jeder jagt nach Diplomen. Viele pflegen den persönlichen Kontakt mit einer Reihe von Stationen auf einzelnen Bändern und freuen sich, die regelmäßige Funktion ihrer Funkverbindung jedesmal erneut zu beweisen. Mancher Amateur hat Verabredungen auf große Distanzen, viele betätigen sich im europäischen Bereich, und eine andere Gruppe begnügt sich mit dem Orts- oder Regionalverkehr.

Die Domäne des erfahrenen Funkfreundes ist heute der UKW- und Dezil-Funk. Die Technik dieser Bereiche ist reizvoll und vielfach noch Neuland. Viele Amateure beschäftigen sich immer mehr mit dem 2-m-Band; es ist vor allem durch die nationalen und internationalen UKW-Contests populär geworden. Ein großer Aufschwung der UKW-Tätigkeit steht durch die UKW-Telefonie-Amateurlizenz für jene Amateure bevor, die aus irgendwelchen Gründen die Morseprüfung bei der zuständigen Oberpostdirektion nicht ablegen können oder wollen. Weniger frequentiert sind heute das 70-cm-Band und alle höherfrequenten Bereiche. Hier fehlt es noch an preisgünstigen Geräten und an Funkverkehrspartnern.

Dagegen ist der Mobilfunk in den letzten Jahren ein echtes Hobby des Funkamateurs geworden. Diese Sportart wird vom DARC durch Wettbewerbe, Diplome, Plaketten usw. nach Kräften gefördert; sie bildet eine glückliche Synthese zwischen Funkbetrieb, Reiselust und Autofahren. Auch in Deutschland gibt es Amateure, die mit ihrer Autostation auf allen Bändern zu Hause sind, selbst auf UKW.


Besondere Funkbetriebsarten für Spezialisten sind ferner Amateurfernsehen und Funkfernenschreiben. Sie verlangen Spezialkenntnisse und hohen finanziellen Aufwand. Aber allen Amateuren bleibt noch das weite Feld der Empfangsbeobachtungen in der modernen, organisierten Form wissenschaftlicher Beobachtungsreihen offen. Das geophysikalische Jahr stellte neue Aufgaben. Wissenschaftliche Institute in aller Welt erkannten die wertvolle Hilfe eines weltweiten Beobachtungsnetzes und schätzen die uneigennützige Mitarbeit der Amateurlunker. Im DARC steuert ein besonderes Referat den wissenschaftlichen Beobachtungseinsatz. Viele Amateure erhielten für ihre Leistungen auf diesem Sektor ein attraktives Diplom.

Werner W. Diefenbach

Gedanken zur Normung von Hi-Fi-Anlagen

DK 681.84.081

Bild 1. Möglichkeiten der Hi-Fi-Wiedergabe. Die Aneinanderschaltung der einzelnen Glieder ist im Prinzip dargestellt; es kann sich dabei sowohl um monophone als auch um stereophone Hi-Fi-Wiedergabe handeln

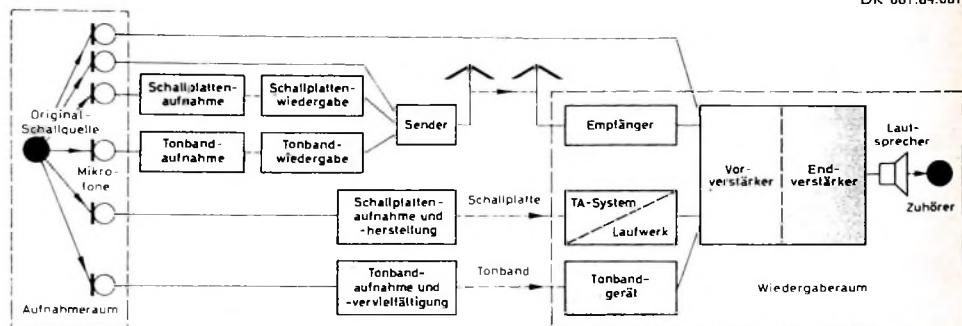

In vielen Veröffentlichungen der letzten Jahre findet man Vorschläge für eine Definition des so oft gebrauchten, aber auch missbrauchten Begriffes „High-Fidelity“. Die darin angegebenen Daten sind aber aus der Sicht des jeweiligen Verfassers meistens nur für ein bestimmtes Glied der Hi-Fi-Übertragungskette gültig. Obwohl die Daten oft annähernd übereinstimmen oder wenigstens die gleiche Tendenz zeigen, wurden vielfach entscheidende Gesichtspunkte nicht berücksichtigt. Eine eindeutige Bestimmung kann nur auf einer umfassenden, systematischen Untersuchung aufgebaut sein. Hierzu werden im folgenden die ersten Schritte getan. Darauf aufbauend, lassen sich dann die entsprechenden Methoden zur Messung und gegebenenfalls auch Qualitätsnormen für die einzelnen Übertragungsglieder festlegen.

1. Die Hi-Fi-Übertragungskette

Bei jeder elektroakustischen Übertragung hat man es mit einer Übertragungskette von hintereinander geschalteten Elementen zu tun. Von der Original-Schallquelle bei der Aufnahme bis zu den Ohren des Zuhörer bei der Wiedergabe hängt die Qualität der Übertragung also weitgehend von dem schwächsten Glied dieser Kette ab. Es können allerdings auch mehrere Übertragungsketten nebeneinander, beispielsweise bei stereophoner Übertragung, oder auch solche, bei denen nur einzelne Glieder aus nebeneinander geschalteten Elementen bestehen, betrieben werden (zum Beispiel mehrere zu einer Lautsprecherkombination zusammen geschaltete Lautsprecherchassis für verschiedene Frequenzbereiche).

Im Bild 1 sind die heute üblichen Möglichkeiten einer Hi-Fi-Übertragung schematisch zusammengestellt. Die eigentliche Wiedergabe anlage wird dabei besonders berücksichtigt. Man nennt Direkt- oder Live-Übertragung diejenigen Verfahren, bei denen die Wiedergabe gleichzeitig mit der Aufnahme erfolgt, also keine Speicherung erforderlich ist. Bei den Speicher-Verfahren werden die Informationen im allgemeinen mechanisch auf Schallplatten oder magnetisch auf Magnetbändern aufgezeichnet und meistens auch vervielfältigt. Sie lassen sich daher zu einem beliebigen Zeitpunkt wiedergeben. Genau genommen müßte man die am Anfang und Ende der Ketten nur angedeuteten Glieder auch berücksichtigen, und zwar auf der

Aufnahmeseite die Original-Schallquelle und den Aufnahmeraum und auf der Wiedergabeseite den Wiedergaberaum und die Ohren des Zuhörer. Obwohl die Eigenschaften der Räume wesentlich in die der Übertragungskette eingehen, sollen hier nur die speziellen elektroakustischen Bausteine einer Hi-Fi-Anlage, die unter Umständen auch räumlich zusammengebaut sein können, behandelt werden.

2. Die Eigenschaften der Übertragungsglieder

Die in Beschreibungen, Prospektien und anderen Unterlagen angegebenen Eigenschaften der Glieder der Übertragungskette sollen dem Benutzer Aufschluß geben über

die zu erwartende elektroakustische Qualität (elektroakustische Übertragungseigenschaften),

die Möglichkeiten der Zusammenschaltung (Anschlußwerte) sowie

die Funktion und den Aufbau (sonstige Daten).

Hierzu müssen einheitliche Meßmethoden festgelegt oder wenigstens die Meßwerte eindeutig definiert sein.

Die Eigenschaften lassen sich je nach ihrem Einfluß in mehrere Gruppen einteilen, die im folgenden an Hand des Schemas im Bild 2 näher erläutert werden. Im allgemeinen sind dabei Betriebswerte angegeben, das heißt die Werte des in der Übertragungskette betriebenen Gliedes.

2.2.1. Eingangsdaten

- 2.1. elektroakustische Übertragungseigenschaften
- 2.1.1. Information
- 2.1.2. Informationsabhängige Störungen
- 2.1.3. unabhängige Störungen

- 2.3. sonstige Daten
- 2.3.1. elektrisch
- 2.3.2. mechanisch

2.2.2. Ausgangsdaten

Mit den hier angegebenen Eigenschaften läßt sich jedes der im Bild 1 dargestellten Glieder der Übertragungsketten charakterisieren

2.2. Anschlußwerte

Die Anschlußwerte der Eingangsseite (2.2.1) und die der Ausgangsseite (2.2.2) haben keinen unmittelbaren Einfluß auf die Übertragungsqualität. Sie bestimmen die Möglichkeiten des Anschlusses an die benachbarten Glieder der Kette. In manchen Fällen werden nur die Werte der einen Seite und das Verhältnis der Ausgangs- zu den Eingangswerten (Übertragungsfaktor) angegeben, beispielsweise ergibt sich aus der Eingangsspannung und

der Spannungsverstärkung die Ausgangsspannung eines Vorverstärkers. Um innerhalb der Übertragungskette eine universelle Anwendung der Glieder verschiedener Fabrikate ohne besondere Anpassungsmaßnahmen, durch die die Anschlußwerte verändert werden könnten, zuzulassen, ist eine Normung erforderlich (zum Beispiel Eingangsspannung und -impedanz, Ausgangsspannung und -impedanz, Bandgeschwindigkeit).

2.3. Sonstige Daten

Die sonstigen elektrischen und mechanischen Daten dienen nur zur näheren Beschreibung der nicht unmittelbar mit der Übertragung zusammenhängenden Eigenschaften. Unter Umständen wird dadurch die Funktion oder die Art des elektrischen oder mechanischen (auch akustischen) Aufbaues erläutert (zum Beispiel Netzspannung, Abmessungen, Gewicht).

3. Eigenschaften innerhalb der Übertragungskette

Beim Entwurf und Aufbau einer Übertragungskette sollen möglichst viele Eigenschaften aufeinander abgestimmt werden. Nur so ergeben sich optimale Lösungen im Hinblick auf Übertragungsqualität, Preis und Raumbedarf. Nebenbei sei noch erwähnt, daß es bei einer Kette mit verhältnismäßig wenigen Gliedern nicht sinnvoll ist, die theoretisch optimale Lösung für Qualität und Preis (gleiche Eigenschaften bei allen Gliedern) anzuwenden, weil dadurch die ohnehin schon wegen der technisch nicht besser herstellbaren Glieder beschränkte Qualität unnötig vermindert würde.

Um einen Überblick zu gewinnen, sind in Tab. I die einzelnen Glieder der Übertragungskette (hier die Bausteine der Hi-Fi-Anlage) und die verschiedenen Eigenschaften zusammengestellt. Diejenigen

davon, die heute üblicherweise für die einzelnen Übertragungsglieder von den Herstellern angegeben werden, sind an den betreffenden Stellen als + oder ausgeschrieben eingetragen. Nicht zutreffende Stellen sind durch - gekennzeichnet. Die Frage, ob es erforderlich ist, für eine exakte Angabe der Gesamt-Übertragungseigenschaften der Hi-Fi-Anlage die noch freien Plätze auszufüllen, soll hier nur erwähnt werden. Die in Tab. I angegebene Numerierung (zum Beispiel 2.1.1., 4.8. usw.) entspricht der Numerierung der Abschnitte dieses Beitrages. Da die für die Eigenschaften verwendeten Begriffe manchmal Oberbegriffe sind, können sie bei einzelnen Übertragungsgliedern durch einen speziellen Ausdruck genauer bestimmt sein.

Im folgenden werden die Begriffe allgemeingültig ohne Spezialisierung auf bestimmte Übertragungsglieder eingehend

Tab. I. Bausteine der Hi-Fi-Anlagen und ihre Eigenschaften

Eigenschaften		Mikrofon	Tonabnehmer- system	Übertragungsglieder					Lautsprecher (Lautsprecher- kombination)
				Plattenspieler Tonarm	Laufwerk	Tonband- gerät	Empfänger (FM)	Verstärker Vor- verstärker	
elektro- akustische Übertragungs- eigenschaften (2.1.)	4.1. Übertragungsbereich 4.2. Phasengang	+	+	(+)	-	+	+	+	+
	4.3. Klirrfaktor 4.4. Modulationsfaktor	+	+	-	-	+	+	+	+
	4.5. Einschwingverhalten 4.6. Tonhöhenschwankung	+	+	-	-	-	+	+	+
	4.7. Übersprechen	-	-	+	+	-	-	-	(+)
	4.8. Störabstand	(+)	-	+	+	+	+	+	(+)
	Eingang	Richtcharakteristik	Nachgiebigkeit	Neondrehzahl (und Abweichung)	Bandgeschwindigkeit (und Abweichung)	Empfindlichkeit für 28 dB, Eingangsimpedanz, Trennschärfe	Eingangsspannung, Eingangsimpedanz	Eingangsspannung, Eingangsimpedanz	Nennleistung, Neunimpedanz
	(2.2.1.) Übertragungsfaktor (Empfindlichkeit), bei Stereo-Geräten Abweichung zwischen den Kanälen	+	+						Wirkungsgrad
	(2.2.2.) Ausgang	Ausgangsimpedanz, Ausgangsspannung	Ausgangsimpedanz, Ausgangsspannung			Ausgangsimpedanz, Ausgangsspannung	Ausgangsimpedanz, Ausgangsspannung	Dämpfungs faktor, Ausgangsimpedanz, Ausgangsleistung	Richtcharakteristik (akustische Leistung oder Schalldruck in bestimmter Entfernung)
sonstige Daten (2.3.)	elektrisch (2.3.1.)				Aufnahmee und Mischmöglichkeiten	Drift, Bandbreite, AM-Unterdrückung	Verstärkungseinstellung, Frequenzgang-einstellung		Luftspaltinduktion, Luftspaltfluß, Gleich-Hochspannung, Netzwerke, Übergangsfrequenz
	Stromversorgung	(+)		+	+	+	+	+	(+)
	mechanisch (2.3.2.)		Prinzip, Trägheitsmoment, Winkelfehler, Erschütterungsempfindlichkeit, Abseheneinrichtung						Resonanzfrequenz, Prinzip des Gehäuses
	Abmessungen	+	+	+	+	+	+	+	+
	Gewicht	+	+	+	+	+	+	+	+

erläutert. Die Quellen sind entweder im Text oder bei voller oder mindestens weitgehender Übereinstimmung am Schluß jedes Abschnittes angegeben. Die genauen Titel kann man dem Schrifttumsverzeichnis entnehmen.

4. Erläuterung der elektroakustischen Übertragungseigenschaften

Zunächst werden die im Abschnitt 2.1.1. erwähnten Übertragungseigenschaften, die das Meßsignal (also die Informationen selbst) verändern, erläutert. Die Messung erfolgt mit einem sinusförmigen Signal bestimmter Frequenz.

Die eine elektroakustische Information charakterisierenden Größen sind die auch zeitabhängigen Amplituden der Schwingungen der verschiedenen Frequenzen. Vor den bei der Übertragung entstehenden Störungen soll zunächst die Veränderung dieser Größen durch die Übertragung und durch die einzelnen Übertragungsglieder betrachtet werden. Dazu dient die Angabe des Übertragungsbereiches.

4.1. Übertragungsbereich (Frequenzbereich, frequency response)

Der Übertragungsbereich gibt die Grenzen des ausnutzbaren Bereiches des Übertragungsgliedes für die Übertragung bezüglich der Frequenz und des Amplitudenverhältnisses Ausgangs- zu Eingangsgröße an. Dazu werden die untere und die obere Frequenzgrenze in Hz oder in kHz festgelegt. Das Amplitudenverhältnis wird aus linearen Größen gebildet und auf eine Bezugskurve oder einen Bezugspunkt bezogen. Die Abweichungen, die man in dB angibt, können in einzelnen Teilen des Übertragungsbereiches verschieden groß sein. Innerhalb dieses so begrenzten Bereiches muß die Meßkurve (vielfach auch Frequenzgang oder lineare Verzerrungen des Übertragungsgliedes genannt) verlaufen. Bei den meisten Übertragungsgliedern ist die Bezugskurve eine Gerade, das heißt, das Bezugswertverhältnis Ausgangs- zu Eingangsgröße ist für alle Frequenzen im Übertragungsbereich konstant. Dem Betrage nach sollen die positiven und negativen Abweichungen möglichst gleich und 0 dB bei 1000 Hz sein. In manchen Fällen muß der Amplituden- und Phasengang auch außerhalb des Übertragungsbereiches festgelegt sein.

Bei der Messung des Übertragungsbereiches ist der Meßpegel so zu wählen, daß das Ergebnis weder durch Übersteuerung noch durch den Störpegel verfälscht werden kann. Man sollte daher wenigstens 10 dB unter Vollaussteuerung und 20 dB über dem Störpegel messen. Bild 3 zeigt als Ausgangsgröße die Spannung an den Anschlüssen eines magnetischen Tonab-

nehmersystems, wenn die verschiedenen Frequenzen einer Frequenzschallplatte mit konstanter Schnelle (in zwei Bereichen) abgetastet werden. Es ergibt sich der Übertragungsbereich 40 Hz ... 12 kHz ± 3 dB

Im Bild 4 ist die bei konstanter Eingangsspannung im Bereich 30 Hz ... 15 kHz der Schneidkennlinie reziproke Ausgangsspannung eines Vorverstärkers für dieses Ton-

auch die Phasenverschiebung (auch Phasenwinkel genannt) angegeben werden. In Analogie zum Frequenzgang läßt sich auch der Phasengang definieren.

Der Phasengang ist die Meßkurve der Phasenverschiebung zwischen Ausgangs- und Eingangsgröße eines Übertragungsgliedes. Diese Meßkurve liegt innerhalb der Grenzen der Übertragung bezüglich

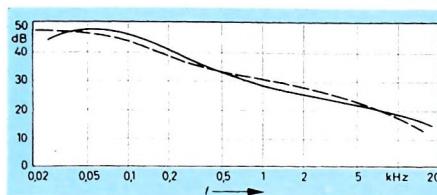


Bild 4. Übertragungsbereich eines Entzerrervorverstärkers für ein magnetisches Tonabnehmersystem. Bei konstanter Eingangsspannung wurde am Ausgang die ausgezogene Kurve registriert; die gestrichelte Kurve ist die reziproke Schneidkennlinie (Bezugskurve)

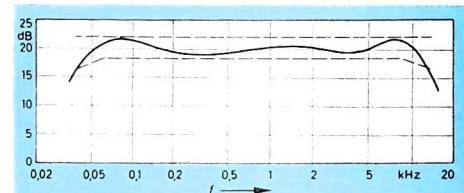


Bild 5. Übertragungsbereich eines Tonbandgerätes. Hier sind die Abweichungen von der (nicht eingezeichneten) 20-dB-Linie zusammenfassenden Bezugskurven an den Bereichenden gegenüber der Mitte größer

abnehmersystem dargestellt. Die Ausgangsspannung ist mit ± 3 dB konstant, wenn die Eingangsspannung einen der Schneidkennlinie entsprechenden Verlauf hat. Die Frequenzbereichangabe für diesen Vorverstärker lautet dann 30 Hz ... 15 kHz ± 3 dB, bezogen auf die Schneidkennlinie 3180. 318. 75 μ s. Die im Bild 5 angegebenen Abweichungen werden folgendermaßen beschrieben: 40 Hz ± 3 dB, 60 Hz ... 8 kHz ± 1.5 dB, 12 kHz ± 1.5 dB

Abschließend werden die zum besseren Verständnis erforderlichen Begriffe aus DIN-Blättern verallgemeinert inhaltlich wiedergegeben.

Der Übertragungsbereich (Frequenzbereich) ist der Bereich, innerhalb dessen die Abweichung des Übertragungsmäßes von einer Bezugskurve einen anzugebenden Betrag nicht überschreitet ([1], Abschnitt 3.8).

Das Übertragungsmäß ist das Verhältnis des Übertragungsfaktors bei der Meßfrequenz zu dem bei der Bezugsfrequenz, ausgedrückt in dB ([2], Abschnitt 1.1.).

Der Übertragungsfaktor ist das Verhältnis einer linearen Ausgangsgröße zu einer linearen Eingangsgröße eines Übertragungsgliedes ([3], Abschnitt 5.7).

Weitere Quellen: Frequency response ([4], Abschnitt 2.3), Frequency response characteristic ([5], Abschnitt 4.6), Frequency response ([6], Abschnitt B-11).

4.2. Phasengang

Bei der Definition des Übertragungsbereiches wurde, um die Erklärungen zu vereinfachen, zunächst nicht berücksichtigt, daß das Verhältnis Ausgangs- zu Eingangsgröße im allgemeinen nicht reell ist, sondern eine Phasenverschiebung zwischen beiden Größen besteht. Durch die Messung des Übertragungsbereiches wird diese Phasenverschiebung nicht erfaßt, weil man dabei nur die Beträge mißt und daraus das Verhältnis bildet. Physikalisch exakt müßte neben dem Verhältnis der Beträge

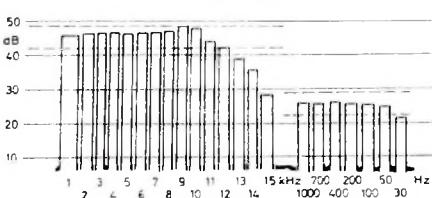


Bild 3. Übertragungsbereich eines magnetischen Tonabnehmersystems. Es wurde eine Schallplatte mit Aufzeichnungen verschiedener Frequenz und konstanter Schnelle (in zwei Stufen) abgespielt und die Spannung am Tonabnehmersystem bei Nennabschluß registriert; die Abweichungen ± 3 dB von der Bezugskurve sind als gestrichelte Linien eingezeichnet

der Frequenz und der Abweichung des Phasenwinkels. Dabei benutzt man einen meistens im mittleren Teil des Übertragungsbereiches liegenden geradlinigen Teil konstanter Phasenverschiebung als Bezugswinkel 0° . Oft ist der Phasenwinkel an den Grenzen des Übertragungsbereiches am größten; dann genügt es, diese Werte als Grenzen anzugeben.

Bei den elektroakustischen Übertragungseigenschaften wird nur selten der Phasengang genannt, wahrscheinlich deshalb, weil bei vielen Übertragungsgliedern, die die Bedingungen eines "minimum-phase-shifting network" erfüllen ([7], S. 359), ein sehr enger Zusammenhang zwischen Amplituden- und Phasengang besteht. Bei kleinen Abweichungen des Betrages des Verhältnisses Ausgangs- zu Eingangsgröße sind auch die Phasenwinkelabweichungen (relativ) klein, zum Beispiel 45° bei -3 dB. Die Frage, ob es sinnvoll ist, den Phasengang bei Verstärkern anzugeben, während er bei allen anderen Übertragungsgliedern nicht berücksichtigt wird, soll nur erwähnt werden.

Quellen: Übertragungsphasenwinkel ([3], Abschnitt 5.9). (Wird fortgesetzt)

Schrifttum

- [1] DIN 55 538, Begriffe für Schallplatten-Abspielergeräte (Entwurf 1.61)
- [2] DIN 45 570 Bl. 1, Lautsprecher: Begriffe, Formelzeichen, Einheiten (2.60)
- [3] DIN 1320, Allgemeine Benennungen in der Akustik (6.59)
- [4] IIEFM-Publikation A-200, Standard methods of measurements for amplifier, New York (1959)
- [5] AMG-Publikation, Specification for methods of measuring and expressing the performance of audio frequency amplifiers, London (1962)
- [6] IEC-Publikation 89, Recommendations for the characteristic of audio apparatus to be specified for application purposes, Genf (1957)
- [7] • Langford-Smith, F.: Radio designer's handbook, London 1957, Iliffe & Sons Ltd.

Das Phänomen Plasma

Schluß aus FUNK-TECHNIK Bd. 18 (1963) Nr. 3, S. 76

7. Plasma in der Elektronik

7.1. Die Bedeutung des Plasmas in der Mikrowellentechnik

7.1.1. Plasma-Mikrowellengeneratoren

Schickt man einen Elektronenstrahl durch einen von einem Magnetfeld eingeschnürten Plasmalauch, so kann man Schwingungen und Verstärkung erhalten. Bei Strahlfrequenzen $\omega < \omega_p$ (ω_p = Plasmafrequenz) entstehen im Plasma Vorförderwellen. Aus der Beziehung $\omega_p = 9.89 \sqrt{n_e}$ (n_e = Elektronendichte) läßt sich die Bedingung für eine mögliche Mikrowellenausbreitung im Plasma ableiten. Mit Plasmadichten von 10^11 Elektronen/cm³ (die sich beispielsweise mit einer thermionischen Diode erzeugen lassen, siehe Abschnitt 6.2.), sollte eine Verstärkung im Bereich von 100 GHz möglich sein; russischen Wissenschaftlern gelang ein solcher Verstärkung bereits mit 40 GHz.

Im Frequenzbereich ω_p bis $\sqrt{\omega_p^2 + \omega_c^2}$ (ω_c = Elektronen-Zyklotronresonanzfrequenz) entstehen Rückwärtswellen (deren Gruppengeschwindigkeit entgegengesetzt zur Phasengeschwindigkeit gerichtet ist), die mit dem Elektronenstrahl in ähnliche Wechselwirkung treten können wie in einer Rückwärtswellenröhre (Carcinotron). W. O. Schumann untersuchte dieses Verhalten näher und konnte tatsächlich in einem Rechteckhohlleiter, der mit longitudinal magnetisiertem Plasma gefüllt war, Rückwärtswellen nachweisen. Bogdanov wiederum zeigte, daß sich langsame elektromagnetische Wellen in einem Plasmazylinder in Gegenwart eines magnetischen Gleichfeldes in Richtung der Achse ausbreiten können. In den USA und in Rußland arbeiten Wissenschaftler eifrig daran, diese Wirkung für die Konstruktion einer Plasma-Wanderwellenröhre auszunutzen. Das Plasma kann dabei durch die Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit Wasserstoffgas gebildet werden. Mit einer derartigen Versuchsanordnung konnten Physiker von Sperry Electronics bei 2 GHz eine Leistungsverstärkung von 10 W auf schmalen Band erreichen. Bei Verwendung eines modulierten Elektronenstrahls konnte durch Wechselwirkung zwischen diesem und einer Gasentladung im Plasma eine Verstärkung der Modulation beobachtet werden. Die von G. D. Boyd benutzte Versuchsanordnung zeigt Bild 23. Leider verursachen die metallischen Ein- und Auskoppelwendeln erheb-

liche Verluste. Man versucht daher, diese durch eine direkte Ein- und Auskopplung der HF-Energie zu ersetzen, um eine bessere Anpassung (die Impedanz des Plasmas liegt bei einigen tausend Ohm), einen besseren Wirkungsgrad und eine höhere Ausgangsleistung zu erreichen. Vorschläge gehen dahin, das Plasma in seiner Dichte und Temperatur zu beeinflussen, zum Beispiel durch akustische oder optische Erregung. Eine andere Möglichkeit bietet die Cerenkov-Technik, in der gebündelte relativistische Elektronen nahe an einem Dielektrikum vorbeigeführt werden und dabei spiegelbildliche Ladungen im Innern des Dielektrikums hervorrufen, die sich dann mit relativistischer Geschwindigkeit fortbewegen und dabei Energie abgeben.

Mit einem derartigen Cerenkov-Kegel-Generator (Labormodell), der einen 1-MeV-Strahl erzeugte, konnte im S-Band eine Leistung von einigen Watt erzeugt werden.

An der Stanford-Universität experimentiert man an einem parametrischen Verstärker mit einer Quecksilberdampfentladung als Plasma, einer Pumpleistung von 50 W bei 700 MHz und Signalfrequenzen um 400 MHz. Mit Hilfe eines besonderen Resonators hofft man, die noch zu große Pumpleistung auf 1 W erniedrigen und den Wirkungsgrad der Anordnung erhöhen zu können.

7.1.2. Plasma-Wellenleiter und Plasma-Mikrowellenelemente

Die Eigenschaft eines zylindrisch gebündelten Plasmas, verschiedene Feldkonfigurationen elektromagnetischer Wellen weiterzuleiten, läßt sich zum Bau von Plasma-Wellenleitern ausnutzen. Plasma-Wellenleiter können auch dazu verwendet werden, im X-Band Energie von einem Rechteckhohlleiter in einen anderen Rechteck- oder Rundhohlleiter zu koppeln. Der Leistungsbetrag kann dabei über einen Bereich von mehr als 30 dB durch elektronische Beeinflussung der Dichte des Plasmas verändert werden. Solche Plasma-Koppler können unter Anwendung eines magnetischen Gleichfeldes mehr als 100 W Pulselistung vertragen. Man kann sie auch als Plasma-Schalter für Schaltintervalle von etwa 5 us einsetzen (gesteuerte Mikrowellen-Niederdruck-Gasentladungsschalter); der Entladungsstrom wird dabei unter der Zündschwelle gehalten, und der Schaltvorgang wird von einem Spannungs-impuls ausgelöst.

Auch Plasma-Dämpfungsglieder sind in Entwicklung. Eine elektromagnetische Welle, die entlang einer Plasmästule wandert, wird in ihrer Phase und Amplitude verändert, je nach den Plasmaleigenschaften, der Feldkonfiguration und dem Plasmadurchmesser (für kleine Durchmesser wird die Phasenverschiebung größer). Damit ist die Grundlage für die Schaffung von Phasenschiebern gegeben, wie sie beispielsweise bei Sperry Electronics in Entwicklung sind. Vielversprechend in der Radartechnik sind Plasma-Detektoren.

Die in den Radarempfängern bisher verwendeten Kristalldetektoren haben zwar eine große Empfindlichkeit, nachteilig ist jedoch, daß sie von zufällig ein-

fallenden stärkeren Signalen zerstört werden können, weshalb man gezwungen ist, aufwendige Schutzeinrichtungen vorzusehen. Ein Plasma-Detektor löst das Problem mit einer Gasentladungsstrecke, die vom einfallenden Mikrowellen-Radarimpuls verändert wird. Die Kennlinie der Gasentladungsstrecke zeigt Bild 24. Trifft

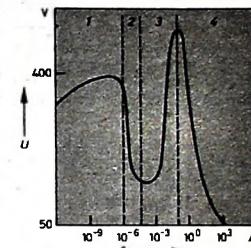


Bild 24. Strom-Spannungs-Diagramm einer Gasentladungsstrecke mit vier charakteristischen Zuständen: 1 unselbständige oder Townsend-Entladung, 2 Übergangszone, 3 Glimmentladung (Bogenentladung mit Nachglühen), 4 Bogenentladung

ein Radarimpuls auf eine Gasentladungsstrecke, so vermindert er dabei das Nachglühen, das einer Entladung folgt. Dies bewirkt eine Lichtaufnahme, die in einer folgenden Photovervielfacherröhre nachgewiesen werden kann. Dabei ist es von Vorteil, daß das Gas erst als Detektor wirkt, bis es aktiviert ist, woraus sich ergibt, daß es Megawatt-Impulse vertragen kann, daß also keine Zerstörung der Detektorröhre zu befürchten ist. Allerdings muß dieser Vorteil mit einer Verminderung der Empfindlichkeit erkauft werden. Für die drei in Frage kommenden Detektorelemente ergeben sich für eine 10-cm-Welle folgende Empfindlichkeiten: Kristalldetektor = 10^{-8} W, Halbleiter = 10^{-13} W, Plasma-Neongasdetektor = 10^{-6} W. Die Möglichkeit der Bildung von Harmonischen in einem Plasma führt zur Konstruktion von Plasma-Mischern in der Leistungsgröße von einigen Watt. Es besteht auch die Möglichkeit, Millimeterwellengeneratoren zu bauen, wobei mit Lichtbogen hoher Intensität gearbeitet wird.

7.1.3. Mikrowellen als Helfer in der Plasmadiagnostik

In der Plasmaphysik werden mm-Wellen zur Ermittlung der Elektronendichte eines Plasmas eingesetzt, wobei man die Dichte aus der gemessenen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der mm-Welle im Plasma errechnet. Die Elektronentemperatur kann wiederum in der Weise gefunden werden, daß man die von einem Plasma in einem bestimmten Wellenband ausgestrahlte Leistung mit jener eines geeichten Rauschgenerators im gleichen Band vergleicht. Solche Messungen sind für alle Kernfusionsanlagen von besonderer Wichtigkeit.

7.1.4. Das Plasmarauschen

Als Folge der Wechselwirkung zwischen Elektronen, Ionen und neutralen Molekülen in einem Plasma wird elektro-

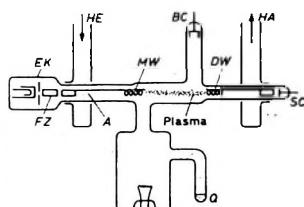


Bild 23. Elektronenstrahl-Plasmaverstärker (Versuchsanordnung nach Boyd und Field): EK Elektronenkanone, FZ Fokusierungszyylinder, HE Hohlleitereingang, HA Hohlleiterausgang, BC Bogencollector, SC Strahlcollector, A Anode, MW Modulationswendel, DW Demodulationswendel, Q Quecksilber

magnetische Energie erzeugt und ausgesandt. Daraus sind vor allem beteiligt: a) die sogenannte Bremsstrahlung, hervorgerufen durch Abbremsen und Ablenken der Elektronen, die in Bahnnähe von Ionen geraten, b) die Zyklotronstrahlung, hervorgerufen durch Magnetfelder, die die Elektronen in Kreisbewegungen zwingen.

Die Bremsstrahlung liegt im Gebiet der Röntgenstrahlung, die Zyklotronstrahlung im mm-Wellenbereich. Die ausgestrahlte Energie ist inkohärent, ihr Rauschspektrum reicht von den mm-Wellen bis ins kurzwellige Röntgengebiet. Das Plasmarauschen kann die Empfindlichkeit einer Empfangsanlage erheblich herabsetzen und so den mit Maser- oder parametrischen Verstärkern erreichten Gewinn zum Teil wieder zunichte machen. In der Plasmadiagnostik ist das Plasmarauschen jedoch - wie erwähnt - ein wertvolles Hilfsmittel.

7.2 Einfluß des Plasmas auf die Nachrichtentechnik

Die Eigenschaft des Plasmas als ein guter Reflektor für einfallende Radiowellen wird in der Nachrichtentechnik schon seit langem ausgenutzt. An der Ionosphäre, die einen derartigen Plasmaspiegel darstellt, werden Radiowellen mit Frequenzen, die unterhalb einer kritischen Frequenz liegen (die vom Einfallswinkel und der Elektronendichte abhängt), zur Erde zurückgespiegelt. Auf dieser Tatsache beruhen der Kurzwellenweiterverkehr und der Radiofernempfang auf Mittel- und Kurzwellen. Eingehende Untersuchungen mit Radiosonden vermittelten ein klares Bild über den Zustand der Ionosphäre. Durch Ausstrahlung von HF-Wellen variabler Frequenz und Messung der reflektierten Welle konnte die jeweils kritische Frequenz bestimmt werden. Es ist diejenige, oberhalb der ein Signal in die Ionosphäre eindringt und die reflektierte Welle auf einen bestimmten Minimalwert reduziert wird. Mit Hilfe der Radiosondenmessungen wurden auch die verschiedenen Schichthöhen und ihre Elektronendichten bestimmt.

Es ist günstig, daß die Elektronendichte in den obersten Schichten am größten ist (in den untersten sind vornehmlich Ionen), so daß Frequenzen für die Nachrichtentechnik gefunden werden können, welche die unteren Schichten zwar durchdringen, aber an den höheren noch reflektiert werden. Die Entstehung dieser Schichten stellt man sich so vor, daß das ultraviolette Sonnenlicht zunächst in großen Hohen die leichten Gase ionisiert. Dabei werden die kürzesten Wellen des Spektrums absorbiert, während die längeren Wellen durch Ionisation des Sauerstoffs und Stickstoffs die unteren Schichten bilden.

Außer der Reflexion der einfallenden HF-Welle erfolgt auch eine mehr oder weniger starke Absorption, die um so größer ist, je niedriger die Frequenz ist. Daher werden Frequenzen unter etwa 1 MHz am Tage sehr schlecht reflektiert.

Bemerkenswert sind auch Verfahren zur Nachrichtenübertragung unter Ausnutzung der Reflexion und der Streuung an ionisierten Meteorospuren; Meteoriten, die in die Erdatmosphäre eindringen, schaffen breite Ionisationszonen mit allerdings sehr kurzer Lebensdauer. Solche Nachrichtenverbindungen, bei denen durch Hin- und Rücksendung dauernd geprüft wird, ob eine Verbindungsmöglichkeit besteht, sind

unter der Bezeichnung JANET bekanntgeworden.

Eine andere Erscheinung, die durch Plasma verursacht wird, ist der Luxemburgen-Effekt. Es handelt sich dabei um eine Kreuzmodulation in einem nichtlinearen Medium. Diese Nichtlinearität entsteht durch Energieentzug, den eine Radiowelle in einem ionisierten Gas erfährt. Unter gewissen Voraussetzungen kann es nämlich vorkommen, daß zwei in einem Plasma sich fortbewegende amplitudenmodulierte Wellen verschiedener Trägerfrequenz bei bestimmter Lage zueinander sich gegenseitig so beeinflussen, daß die eine, die storende Welle, die Modulation der anderen übernimmt und dabei dieser durch Absorption Energie entzieht. Diese Absorption hat wiederum eine vermehrte Elektronengeschwindigkeit im Plasma und eine erhöhte Kollision zur Folge, so daß die ursprüngliche Welle immer mehr geschwächt wird. Die Elektronengeschwindigkeit folgt dabei der Amplitudenmodulation, die sich in dieser Weise auf die storende Welle überträgt.

Ein weiterer Effekt beruht auf der Doppelbrechung, die ein Plasma in einem Magnetfeld erfährt. Radiowellen, die sich in einem Plasma in Richtung der magnetischen Feldlinien ausbreiten, erleiden eine Rotation ihrer Polarisationsebene, die sogenannte Faraday-Rotation. Nachrichtensignale die derartige Zonen passieren, werden durch diese Erscheinung verändert. Die bereits erwähnten Bandpaßeigenschaften, die ein Plasma in Gegenwart eines magnetischen Feldes annimmt, können zu Pfeifgeräuschen im Radioempfänger führen. Sie sind das Ergebnis von Entladungen in der Atmosphäre, die sich von einer Erdhälfte entlang den erdmagnetischen Feldlinien zur anderen Hemisphäre ausbreiten.

Sehr niedrige Radiofrequenzen können die Ionen des atmosphärischen Plasmas so beeinflussen, daß sich die Plasmaleigenschaften von Grund auf ändern, wobei es unter anderem zur Bildung der bereits erwähnten Alfvén-Wellen kommt.

Ein Plasmanomen, das erst bei den letzten bemannten Raumflügen beobachtet werden konnte, besteht in der Störung der Nachrichtenverbindung zwischen einem mit Überschallgeschwindigkeit zur Erde zurückkehrenden Raumschiff und seiner Bodenstation. Die sich dabei bildenden Schockwellen induzieren einen Plasmaschild rund um das Raumschiff (Bild 25).

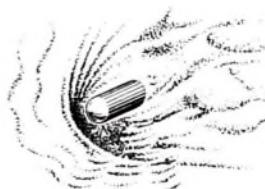


Bild 25. Plasmaschild einer mit Überschallgeschwindigkeit in die Erdatmosphäre eintretenden Raumkapsel

Dieser beeinflußt auch die Radarreflexionscharakteristik des Raumschiffes, so daß dessen Erfassung und Verfolgung vom Boden aus gestört wird. Ein solcher Plasmaschild umgibt auch umlaufende Nachrichtensatelliten. Er wird bei erhöhter Sonnenfleckentätigkeit dichter und wirksamer. Die Messungen über Schockwellenfronten, Scatteringeffekte und Elektronendichten in

der oberen Atmosphäre sind noch unvollständig. Kenntnisse über die Dissoziations- und Ionisationsgrößen sind noch erforderlich. Inzwischen sind die amerikanischen Wissenschaftler nicht müßig geblieben. Die gefährliche Unterbrechung der Funkverbindung als Folge des Plasmaschildes in der Landephase der Mercury-Kapsel führte zu erhöhten Anstrengungen der Ingenieure und Physiker. Nach neuesten Berichten über durchgeführte Messungen an Plasmaschilden müßte es mit sehr kurzen Wellen gelingen, diesen Schild mit geringer Dämpfung zu durchbrechen, wie dies auch die Theorie voraussagt. Man ist einerseits dabei, Laser-Weltraumnachrichtengeräte zu entwickeln, die insbesondere im Infrarotgebiet des Spektrums arbeiten. Andererseits versucht man inzwischen auch Wellen im Gebiet zwischen dem mm-Bereich und sichtbarem Licht. Diese führen kürzlich zu einem vollen Erfolg. Die Versuche wurden von *Hughes Aircraft* durchgeführt. Man bediente sich dabei eines neuartigen Verstärkers, der mit einer Miniaturl-Wandfeldrohre ausgerüstet ist, die eine vierhundertfache Übertragungskapazität gegenüber herkömmlichen Sende- und Empfänger-Röhren hat. Wegen ihrer hohen Leistung, ihrer großen Bandbreite, des geringen Volumens und des geringen Gewichts (etwa 7 kg) ist sie speziell für die Verwendung in Raumfahrzeugen geeignet. Der bleistiftförmige Strahl (der mit 2700 G fokussiert wird) kann mit Hilfe einer Miniaturl-antenne mit extrem hoher Genauigkeit auf das Ziel gerichtet werden. Bei bisherigen Versuchen mit einer Frequenz von 55 GHz, die sich über einen Zeitraum von 200 h erstreckten, konnte bei einer Energiedichte von 1 MW cm^{-2} und mit 11 kV ein Wirkungsgrad von 30 % erzielt werden.

7.3 Die Rolle des Plasmas in der Halbleitertechnik

Das Plasma, das von bewegten Elektronen und Löchern in einem Halbleiter gebildet wird, ist verwandt mit dem von einem Gas erzeugten Plasma. Diese Erkenntnis führt zu einer Reihe interessanter Überlegungen und vielleicht auch einmal zu praktischen Nutzanwendungen. So besteht beispielsweise eine gute Analogie zwischen der Zündung in einem Gas geringer Dichte und der Überschwemmungslawine in einer Halbleiterdiode bei Überschreitung ihrer Durchbruchsspannung, bei der sie vom gesperrten in den leitenden Zustand übergeht. Die maximale Sperrspannung bezieht sich auf die Überschreitung der Durchbruchsspannung, bei der sie vom gesperrten in den leitenden Zustand übergeht. Die maximale Sperrspannung ist dadurch gegeben, daß in der an Ladungsträgern verarmten Zone eine bestimmte kritische Feldstärke nicht überschritten werden darf. Bei deren Erreichen werden in der Sperrzone durch Lawineneffekte zusätzliche Ladungsträger (Löcher und Elektronen) in der entblößten Übergangszone erzeugt, was zu einem steilen Anstieg des Sperrstroms führt. Bei hochsperrenden Siliziumdioden kann dies eine Zerstörung des Elementes zur Folge haben. Diese kritische Feldstärke liegt bei Silizium zwischen 300 kV cm^{-1} und 500 kV cm^{-1} .

Dieser Vorgang ist sehr ähnlich dem Entstehen einer Elektronenlawine mit der dabei hervorgerufenen Ionisation infolge fortgesetzter Kollision von Gasatomen bei Erreichen der Zündspannung in einem Gas. Beobachtungen haben ergeben, daß der „Durchbruch“ in äußerst schmalen hochionisierten Regionen (von etwa 500 Å)

den sogenannten Mikroplasmen, vor sich geht. Die genaue Kenntnis dieser Zonen ist beispielsweise für die Schaffung von Halbleitertrioden mit besonders kurzen Einschaltzeiten wichtig. Auf Grund der zwischen den Gas- und den Mikroplasmen bestehenden Analogie versucht man, eine besondere Mikroplasmaphysik zu entwickeln, die sich mit den Eigenschaften der Halbleiter und ihrer Mikroplasmen näher befaßt und dabei Relationen zwischen diesen und den Gasplasmen herstellt, um eventuell Meßmethoden und Meßergebnisse von dem einen Gebiet auf das andere übertragen zu können. So versucht man bereits, die bei heißen Gasplasmen besonders schwierigen Messungen zunächst einmal mit Mikroplasmen auszuführen. Spezielle Halbleitermaterialien, zum Beispiel Indium-Antimonide, werden gegenwärtig zum Studium von Plasma-Phänomenen verwendet. Man will auf diese Weise unter anderem den Pinch-Effekt, die Elektronen-Löcher-Entblößung, die Effekte elektrischer und magnetischer Felder, Plasmadichten und Dielektrizitätskonstanten messen oder näher untersuchen. Man studiert gegenwärtig die Wechselwirkung zwischen einem Mikrowellenstrahl und einem Mikroplasma und versucht, die Tatsache auszunutzen, daß Festkörperplasmen im Gegensatz zu Gasplasmen praktisch kein Rauschen aufweisen (da sie im thermischen Gleichgewicht sind). Eine Halbleiteranordnung von RCA, die gegenwärtig erprobt wird, besteht aus einem 1 cm langen Germanium-Element (1 mm²) mit einem 100-Ohm-Lastwiderstand und einer 100-V-Pulsspeise spannung. Bei Anwendung eines Magnetfeldes von 10 kG parallel zum elektrischen Feld konnte eine Schwingspannung an der Last (je nach der relativen Feldorientierung und den Oberflächenbedingungen) von 10 kHz ... 10 MHz gemessen werden, die ihren Grund in Mikroplasmashwingungen haben muß. Die Wirkung magnetischer Felder auf Halbleiterplasmen versucht man in Polarisatoren nutzbar zu machen. Sie beruhen auf der Tatsache, daß elektromagnetische Wellen des cm- bis Infrarotbereichs in einem Plasma, auf das ein longitudinales Magnetfeld einwirkt, eine meßbare Rotation hervorrufen,

7.4. Bedeutung des Plasmas für andere Gebiete

Auch in der industriellen und physikalischen Chemie wird das Plasma eine Rolle spielen. Es könnte beispielsweise das Problem der Materialsynthese durch Schaffung einer ganz neuen Serie von synthetischen Legierungen und Hightemperaturmaterialien lösen helfen. Auch für die Erzaufbereitung durch Verdampfung könnte es eingesetzt werden. Metallische Elemente könnten vielleicht viel besser und schneller als durch irgendeinen Extraktionsprozeß durch einfache Kondensation in höchster Reinheit gewonnen werden. In der Materialuntersuchung und Gasanalyse kann der Chemiker mithelfen, neue Wege in der Plasmaphysik und Plasmachemie zu finden. In der analytischen Chemie sind bereits diesbezügliche Anfänge zu verzeichnen. Bemerkenswert ist hier zum Beispiel ein „Plasmabrenner“, der Plasma-Arc-Generator von Nat. Spectrographic Labor, der sich bereits als spektrographische Anregungsquelle als Ergänzung zu verschiedenen Geräten in der chemischen Analyse bewährt hat. Mit Hilfe eines Plasmalichtbogens läßt sich damit eine zu analysierende Lösung mit höchster Präzi-

sion und bei geringen Betriebskosten untersuchen. Auch Plasma-Schweißgeräte sind bereits in Entwicklung.

7.5. Schlußbetrachtung

Obwohl der Fusionsprozeß heute noch in den ersten Anfangsstadien steckt und es noch viele Probleme zu lösen gibt, bevor sich praktische Nutzanwendungen abzeichnen, kann doch heute schon dem Plasma eine große Zukunft vorausgesagt werden. Dabei ist auch damit zu rechnen, daß – wie es auf anderen großen Forschungsgebieten auch der Fall war – Nebengebiete mit befruchtet werden, so daß die auf dem Plasmagebiet jetzt geleistete Arbeit zweifellos reiche Früchte tragen wird.

Schrifttum

- Proc. IRE Bd. 49 (1961) Nr. 12 (das Heft enthält ausschließlich Beiträge aus der Plasmaphysik)
- Wolff, M. F.: Plasma engineering – part I. Electronics Bd. 34 (1961) Nr. 28, S. 47-53
- Wolff, M. F.: Plasma engineering – part II. Electronics Bd. 34 (1961) Nr. 31, S. 33-39
- Wolff, M. F.: Plasma engineering – part III. Electronics Bd. 34 (1961) Nr. 35, S. 29-35
- Ware, A. A.: Plasma problems slow the advance. Engineering Bd. 12 (1961) Nr. 4981, S. 441
- Lüdi, F.: Plasmaphysik. Vorträge an der ETH Zürich im Sept. 1962

F. GUTSCHMIDT

Messtechnik

Katodenverstärker-Tastkopf für Oszilloskopen

Der Tastkopf (Bild 1) wurde speziell für einen triggerbaren Kleinoszilloskop¹⁾ entwickelt. Zur Erleichterung des Aufbaus mit einer anderen Röhre und der Anpassung an andere Oszilloskope wird auf die Berechnung näher eingegangen. Um für den Tastkopf möglichst geringe Abmessungen zu erreichen, fand die Nuvistoriode 7586 von Valvo Verwendung. Als Arbeitspunkt wurde $I_a = 8,2$ mA, $U_a = 92$ V und $U_g = -2,2$ V gewählt. Dabei waren die verfügbare Betriebsspannung (150 V), die maximal zu erwarten Ein gangswechselspannung, die erforderliche Steilheit, ausreichender Abstand vom Gitterstrom-Einsatzpunkt und die Grenzdaten der Röhre zu berücksichtigen.

Für den genannten Arbeitspunkt entnimmt man den Kennlinienfeldern der 7586 eine statische Steilheit $S = 8,4$ mA/V, einen Innenwiderstand $R_t = 3,7$ kOhm und einen Verstärkungsfaktor $\mu = 31$.

Die vollständige Schaltung des Katodenverstärker-Tastkopfs zeigt Bild 2. Die Arbeitssteilheit S_a erhält man aus

$$S_a = S \cdot \frac{R_t}{R_t + R_k} \quad (1)$$

Dabei ist R_k der wirksame Katodenwiderstand, der sich aus R_1 , R_2 und dem Eingangswiderstand R_E des nachgeschalteten Oszilloskopen zu

$$R_k = \frac{R_E (R_1 + R_2)}{R_E + R_1 + R_2} \quad (2)$$

1) Gutschmidt, F.: Ein triggerbarer Kleinoszilloskop. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 7, S. 217-222

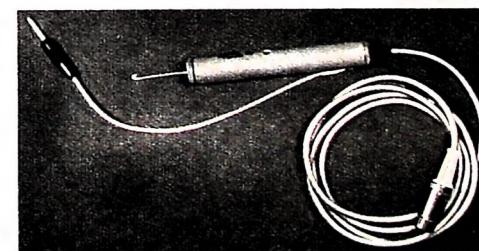


Bild 1. Gesamtansicht des Katodenverstärker-Tastkopfs

ergibt. Im vorliegenden Fall hat der Oszilloskop einen Eingangswiderstand von $R_E = 5$ kOhm, so daß

$$R_k = \frac{5 (0,27 + 6,8)}{5 + 0,27 + 6,8} = 2,94 \text{ kOhm}$$

und

$$S_a = 8,4 \cdot \frac{3,7}{3,7 + 2,94} = 4,7 \text{ mA/V}$$

wird.

Die Verstärkung V (ohne Gegenkopplung) bestimmt man mit

$$V = S_a \cdot R_k \quad (3)$$

zu

$$V = 4,7 \cdot 2,94 = 13,8 ,$$

und die tatsächliche Verstärkung V' der Katodenverstärkerstufe, die immer < 1 ist, ergibt sich aus

$$V' = \frac{S_a \cdot R_k}{1 + S_a \cdot R_k} \quad (4)$$

Man erhält

$$V' = \frac{4,7 \cdot 2,94}{1 + 4,7 \cdot 2,94} = 0,93 .$$


Der Ausgangswiderstand R_0 (ohne Berücksichtigung der Gegenkopplung) ist

$$R_0 = \frac{R_t \cdot R_k}{R_t + R_k} \quad (5)$$

Nach Einsetzen der Zahlenwerte wird

$$R_0 = \frac{3,7 \cdot 2,94}{3,7 + 2,94} = 1,64 \text{ kOhm} .$$

Tatsächlich ist beim Katodenverstärker

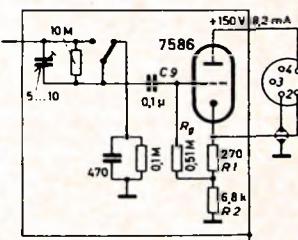

wegen der starken Gegenkopplung ein viel kleinerer Ausgangswiderstand R'_0 wirksam. Man ermittelt ihn aus

$$R'_0 = \frac{R_0}{1 + V} \quad (6)$$

zu

$$R'_0 = \frac{1,64}{1 + 13,8} = 0,11 \text{ k}\Omega$$

Gl. (6) läßt sich auch in der Form

$$R'_0 = \frac{R_0}{1 + V} = \frac{R_0}{V} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{V}} = \frac{1}{S} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{V}}$$

schreiben. Da $V \gg 1$ ist, erhält man die zum schnellen Abschätzen des Ausgangswiderstands praktische Näherung

$$R'_0 \approx \frac{1}{S}$$

(Hierin ist S die statische Steilheit im Arbeitspunkt, wie man durch Einsetzen der Gl. (1), (3) und (5) für V beziehungsweise R'_0 leicht nachprüfen kann.)

Bei der gewählten Schaltung ist der wirksame Eingangswiderstand R'_0 (zwischen Gitter und Masse) wegen der mit der Eingangswechselspannung gegeneinander geschalteten Gegenkopplungsspannung größer als der Gitterableitwiderstand R_g , und zwar gilt hier

$$R'_0 = R_g \left(\frac{1}{1 + V' \alpha} \right) \quad (7)$$

Der Korrekturfaktor α in Gl. (7) ist erforderlich, weil V' wegen des aufgeteilten Kathodenwiderstands nicht voll wirksam wird. Man errechnet α aus der Gleichung

$$\alpha = \frac{R_0}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

zu

$$\alpha = \frac{6,8}{0,27 + 6,8} = 0,96$$

Im vorliegenden Fall wird der Eingangswiderstand

$$R'_0 = 0,51 \left(\frac{1}{1 - 0,93 \cdot 0,96} \right) = 4,75 \text{ M}\Omega$$

Auch die wirksame Eingangskapazität C'_e wird (soweit es sich um die Gitter-Kathoden-Kapazität C_{ek} handelt) verringert. Es ist

$$C'_e = (1 - V') C_{ek} + C_{ea} + C_s \quad (9)$$

C_{ea} ist die Gitter-Anoden-Kapazität und C_s die gegen Masse wirksame Schaltkapazität des Gitterkreises. In diesem Fall wird

$$C'_e \approx (1 - 0,93) 4,2 + 2,2 + 7 \approx 9,5 \text{ pF}$$

Es sei darauf hingewiesen, daß sich mit der Induktivität der Eingangsleitung eine Schwingung ergeben kann, die als Colpitts-Oszillator auf sehr hohen Frequenzen schwingt. In diesem Fall muß ein Dämpfungswiderstand (100 Ohm) direkt vor dem Gitteranschluß angeordnet werden.

Der nach Gl. (6) errechnete Ausgangswiderstand R'_0 gilt nur, wenn der Innenwiderstand des Meßobjekts (Generatorwiderstand R_G) gleich Null ist. Wegen der durch R_g und den Gitterableitwiderstand R_g infolge Spannungsteilung bedingten Verminderung der Gegenkopplungsspannung steigt R'_0 mit zunehmendem Generatorwiderstand R_G . Diese Abhängigkeit zeigt für den vorliegenden Fall Bild 3.

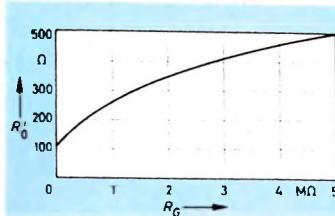


Bild 3. Gemessener Verlauf des Ausgangswiderstands als Funktion des Generatorwiderstands

Die am Eingang des Kathodenverstärkers maximal zulässige Wechselspannung $U_{e\max}$ läßt sich aus der Beziehung

$$U_{e\max} = \frac{U_a}{2\mu} \cdot \frac{1 + \frac{R_L}{R_t} (\mu + 1)}{1 + \frac{R_L}{R_t}} \quad (10)$$

errechnen. In diesem Fall erhält man

$$U_{e\max} = \frac{92}{2 \cdot 31} \cdot \frac{1 + \frac{2,94}{3,7} (31 + 1)}{1 + \frac{2,94}{3,7}} = 21 \text{ V}_s$$

Mit dem vorgeschalteten, kapazitiv kompensierten Spannungsteiler, der die Eingangsspannung im Verhältnis 100:1 herabsetzt, können also Wechselspannungen bis zu 2100 V_{ss} oszillografiert werden, wenn beim Aufbau auf genugende Isolation geachtet wird.

Der nach Gl. (10) ermittelte Wert für $U_{e\max}$ kann bei Impulsen mit steilen Flanken nicht voll ausgenutzt werden, wenn eine Verformung der abfallenden Flanke vermieden werden soll. Der Wert für den Ausgangswiderstand R'_0 nach Gl. (6) gilt für eine mittlere Steilheit S_a . Solange die Röhre auf dem geraden Teil der I_a - U_a -Kennlinie betrieben wird, kann man mit dem verwendeten Wert für S_a rechnen. Bei starker Aussteuerung der Röhre in negativer Richtung kommt man jedoch in den Bereich starker Kennlinienkrümmung, wo die Steilheit immer kleiner wird. Dabei wird der Ausgangswiderstand R'_0 stetig größer und ist zuletzt nur durch R_L bestimmt.

Die Zeitkonstante des Ausgangs ist bei kleiner Aussteuerung

$$\tau = R'_0 \cdot C_L \quad (11)$$

wobei C_L die von Kabel und Oszillografeneingang bestimmte Lastkapazität ist. Bei negativer Aussteuerung bis zur Gittersperrspannung wird die Zeitkonstante dagegen

$$\tau' = R_L \cdot C_L \quad (12)$$

R_L ist aber im vorliegenden Fall mehr als 25mal größer als R'_0 , so daß bei voller Aussteuerung mit $U_{e\max}$ eine gegenüber der Anstiegzeitkonstante τ 25mal größere Zeitkonstante τ' für die abfallende Impulsflanke entsteht. Dadurch wird bei kurzzeitigen Impulsen die abfallende Flanke bei zu hoher Eingangsspannung stark verschliffen dargestellt.

Abhilfe kann, neben mäßiger Aussteuerung der Röhre, der Ersatz des Kathodenwiderstands (R_1, R_2) durch eine mitgesteuerte zweite Röhre schaffen. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, näher auf diese als „White cathode follower“ bekannte Schaltung einzugehen, so

daß auf das Schrifttum, insbesondere auf [1] und [3], verwiesen wird.

Der bei einer bestimmten Anstiegzeit zulässige Wert für $U_{e\max}$ kann errechnet werden, wenn Gl. (10) mit einem Faktor

$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{\mu \cdot \frac{R_L}{R_t}}{R_L + 1} \left(\frac{1 - e^{-\frac{t}{\tau}}}{1 - e^{-\frac{t}{\tau}}} \right)} \quad (13)$$

multipliziert wird, in dem τ die Zeitkonstante nach Gl. (11) und t die Anstiegzeit der Impulsflanke bedeutet. Im vorliegenden Fall ($C_L = 250 \text{ pF}$) ermittelt man $\tau = 0,028 \text{ } \mu\text{s}$. β hat dann beispielsweise für eine Anstiegzeit $t = 0,38 \text{ } \mu\text{s}$ den Wert 0,5.



Bild 4. Innenaufbau des Tastkopfs (Schalterseite)



Bild 5. Innenaufbau des Tastkopfs (Rückseite)

Der Aufbau des Tastkopfs geht aus den Bildern 4 und 5 hervor. Es wurde ein gerade vorhandenes Gehäuse des Tastkopfs „VST 24“ von Grundig verwendet, das bei einem Innendurchmesser von 16 mm eine Länge (ohne Tastspitze) von 115 mm hat. Für die Umschaltung des Spannungsteilers wurde ein Miniatur-Schiebeschalter vorgesehen. Der Koppelkondensator C_g ist ein Kunststoffentyp „MKH“ von Siemens, der sich durch sehr geringe Abmessungen auszeichnet. Als Kabel eignet sich ein handelsübliches 4adriges Mikrofonkabel, das mit einer 5poligen Normsteckverbindung versehen wird. Die die Meßspannung führende Ader ist abgeschirmt. Die Kabelkapazität C_L ergab (bei $R_G = 0$) mit R'_0 eine obere Grenzfrequenz f_0 (bei -3 dB) von

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi \cdot R'_0 \cdot C_L} = \frac{1}{6,28 \cdot 1,1 \cdot 10^2 \cdot 2,5 \cdot 10^{-10}} = 5,7 \text{ MHz} \quad (14)$$

Beim Aufbau ist auf gute Isolation und geringe Schaltkapazität im Gitterkreis zu achten. Die Eingangskapazität des Tastkopfs läßt sich gemäß Gl. (9) weiter verringern, wenn die Gitterleitung (und C_g) mit einer gesonderten Abschirmung umgeben wird, die mit der Kathode zu verbinden ist. Es ist darauf zu achten, daß der Tastkopf mit symmetrischer Heizspannung betrieben wird und die Anodenspannungsquelle einen niedrigen Wechselstrom-Innenwiderstand (großer Elektrolytkondensator oder Glimmstabilisator) hat.

Schrifttum

- [1] • Czech, J.: Oszillografen-Meßtechnik. Berlin 1959, Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik
- [2] • Handbuch für Hochfrequenz- und Elektrotechniker, Bd. II, Berlin 1953, Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik
- [3] • Gruhle, W.: Elektronische Hilfsmittel des Physikers. Berlin, Göttingen, Heidelberg 1960, Springer

$C_{3,4} = \infty$ für die Grenzfrequenz $f_u = 0$ wird man den größten noch praktischen Kondensator einsetzen, in diesem Falle etwa einen 25- μ F-Elektrolytkondensator. Die so erreichten Grenzfrequenzen sind in Tab. V zusammengestellt. Wie beim Tiefpaß liegt auch hier die Abweichung vom gewünschten Wert der Grenzfrequenz in jedem Fall unter 10 %. Auch der Wert für die Stellung „linear“ (Grenzfrequenz $f_u = 0$) ist genügend gut angenähert.

5.3. Arbeitspunkteinstellung und Gleichstromstabilisierung

Die für die Einstellung und Stabilisierung der Arbeitspunkte einer Transistorstufe wesentlichen Gesichtspunkte wurden bereits bei der Dimensionierung des Stereo-Konverters [2] ausführlich beschrieben und sollen hier als bekannt vorausgesetzt werden, ebenso die für Spannungen und Ströme gebräuchliche Bezeichnung und Zählpfeilrichtung. Um möglichst große Übersichtlichkeit zu erreichen, wurde keiner dieser Werte in das Prinzipschaltbild eingetragen.

In allen Stufen erfolgt die Einstellung des Arbeitspunktes durch eine konstante Basisvorspannung, die Stabilisierung des Arbeitspunktes durch einen großen ohmschen Widerstand in der Emitterleitung, der bei den drei Collectorbasisstufen mit dem Arbeitswiderstand identisch ist. Die Basisvorspannung der Stufen II und IV wird aus der Emitterspannung der dritten Stufe gewonnen, die Stufen I und III haben eigene Basisspannungsteiler. Die Berechnungen erfolgen unter den Voraussetzungen $|I_B| \ll |I_C|$ und $|I_E| \approx |I_C|$.

5.3.1. Ausgangsstufe

Die Ausgangsstufe des Filters muß bei einem Ausgangswiderstand von $R_o = 600$ Ohm einen unverzerrten Signalpegel von 0 dBm an einen äußeren Lastwiderstand von $R_L = 600$ Ohm abgeben können. Sie wurde ebenso ausgeführt wie die Endstufen der bereits beschriebenen Einheiten [1, 2]. Daher sollen hier nur die wichtigsten Werte wiedergegeben werden.

Den vorgeschriebenen Ausgangswiderstand der Stufe von $R_o = 600$ Ohm erreicht man durch einen Arbeitswiderstand $R_{13} = 620$ Ohm. Aus dem Kennlinienfeld des Transistors wurde der Arbeitspunkt der Stufe mit $-U_{CE} = 8$ V, $-I_C = 8$ mA und die Betriebsspannung mit $-U_{CC} = 25$ V gewählt. Damit wird die Collectorspannung

$$-U_C = -U_{CC} + R_{13} I_C = 25 - 4,96 \approx 20$$

und die Emitterspannung

$$-U_E = -U_C + U_{CE} = 20 - 8 = 12$$

Der erforderliche Emitterwiderstand ist daher

$$R_{12} = \frac{-U_E}{-I_C} = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ kOhm.}$$

Mit der Basis-Emitter-Spannung im Arbeitspunkt, die sich aus dem Kennlinienfeld zu $-U_{BE} = 0,2$ V ergibt, erhält man den zur Einstellung des Arbeitspunktes notwendigen Wert der Basisvorspannung

$$-U_B = -U_E - U_{BE} = 12 + 0,2 = 12,2$$

Die Collectorverlustleistung der Endstufe errechnet sich zu

$$P_C = U_{CE} I_C = 8 \cdot 8 = 64 \text{ mW,}$$

die benötigte Speiseleistung ist

$$P_{DC} = U_{CC} I_C = 25 \cdot 8 = 200 \text{ mW.}$$

5.3.2. Dritte Stufe

Der Arbeitspunkt der dritten Stufe wurde auf $-U_{CE} = 7,8$ V, $-I_C = 1,5$ mA festgelegt. Er muß besonders gut stabilisiert werden, da davon Arbeitspunkteinstellung und Stabilität der Stufen II und IV abhängen.

Infolge der direkten Kopplung liegt der Wert der Emitterspannung der Stufe bereits fest mit

$$-U_E \text{ III} = -U_E \text{ IV} = 12,2 \text{ V.}$$

Damit ergibt sich die Collector- und zugleich Betriebsspannung zu

$$\begin{aligned} -U_{CC} &= -U_C = -U_E - U_{CE} \\ &= 12,2 + 7,8 = 20 \text{ V} \end{aligned}$$

und der erforderliche Arbeitswiderstand der Stufe

$$R_{11} = \frac{-U_E}{-I_C} = \frac{12,2}{1,5} \approx 8,2 \text{ kOhm.}$$

Der aus den Widerständen R_5 und R_6 bestehende Basisspannungsteiler hat einerseits die erforderliche Basisvorspannung mit der nötigen Stabilität einzustellen, andererseits dient er als Querwiderstand R_4 im zweiten Hochpaß-Halbgleid des Filters. Die zur Einstellung des gewählten Arbeitspunktes erforderliche Basisvorspannung ist

$$-U_B = -U_E - U_{BE} = 12,2 + 0,1 = 12,3 \text{ V, wobei der Wert für die Basis-Emitter-Spannung } -U_{BE} \text{ den Transistorkennlinien entnommen wurde.}$$

Die erste Bedingung für die Dimensionierung von R_5 und R_6 lautet daher

$$\frac{R_5}{R_6} = \frac{-U_{CC} + U_B}{-U_B} = \frac{20 - 12,3}{12,3}$$

oder

$$R_6 \approx 1,6 R_5.$$

Um ausreichende Stabilität der Stufen II, III und IV zu sichern, muß für den Stabilisierungsstrom I_S im Spannungsteiler

$$I_S \geq 10 |I_B|$$

gelten. Mit

$$-I_B = \frac{-I_C}{\beta} = \frac{1,5}{65} \approx 0,023 \text{ mA}$$

und

$$I_S = \frac{-U_{CC}}{R_5 + R_6}$$

ergibt sich daraus die zweite Bedingung

$$R_5 + R_6 = \frac{-U_{CC}}{I_S} \leq 87 \text{ kOhm.}$$

Da wechselstrommäßig die Parallelschaltung von R_5 und R_6 wirksam ist, lautet die dritte Bedingung

$$R_4 = \frac{R_5 R_6}{R_5 + R_6} = 10,4 \text{ kOhm.}$$

Durch Einsetzen der ersten in die dritte Bedingung erhält man für die Widerstände des Spannungsteilers die Werte $R_5 \approx 17$ kOhm und $R_6 \approx 27$ kOhm. Für die tatsächliche Dimensionierung werden die nächstliegenden Normwerte gewählt; der dadurch entstehende Fehler liegt unter der Toleranzgrenze der Widerstände. Mit $R_5 = 18$ kOhm, $R_6 = 27$ kOhm ist auch die zweite Bedingung erfüllt

$$R_6 + R_4 = 18 + 27 = 45 \text{ kOhm} < 87 \text{ kOhm.}$$

Die Collectorverlustleistung der Stufe wird

$$P_C = U_{CE} I_C = 7,8 \cdot 1,5 = 11,7 \text{ mW}$$

und die erforderliche Speiseleistung

$$\begin{aligned} P_{DC} &\approx U_{CC} I_C + \frac{U_{CC}^2}{R_5 + R_6} \\ &= 20 \cdot 1,5 + \frac{400}{18 + 27} \approx 38,9 \text{ mW.} \end{aligned}$$

5.3.3. Zweite Stufe

Die Betriebsspannung der zweiten Stufe wurde auf $-U_{CC} = 20$ V, der Collectorstrom auf $-I_C = 1$ mA festgelegt. Der Arbeitspunkt wird durch die Basisvorspannung vom Emitter der dritten Stufe eingestellt. Die Basisspannung ist

$$-U_B \text{ II} = -U_E \text{ III} + I_B (R_1 + R_2)$$

und mit

$$-I_B \approx \frac{-I_C}{\beta} = \frac{1}{65} \approx 0,015 \text{ mA}$$

$$-U_B \text{ II} = 12,2 - 0,015 (15 + 8,2) \approx 11,85 \text{ V.}$$

Mit einer Basis-Emitter-Spannung von $-U_{BE} = 0,1$ V ergibt sich die Spannung am Emitter der Stufe II zu $-U_E \approx 11,75$ V und damit der Arbeitspunkt $-U_{CE} \approx 8,25$ V, $-I_C = 1$ mA. Der erforderliche Arbeitswiderstand ist daher

$$R_{10} = \frac{-U_E}{-I_C} = \frac{11,75}{1} \approx 12 \text{ kOhm.}$$

Die Stufe hat die Collectorverlustleistung

$$P_C = U_{CE} I_C = 8,25 \cdot 1 = 8,25 \text{ mW}$$

und einen Speiseleistungsbedarf von

$$P_{DC} = U_{CC} I_C = 20 \cdot 1 = 20 \text{ mW.}$$

5.3.4. Eingangsstufe

Die erste Stufe ist gleichstrommäßig von den folgenden völlig unabhängig. Ihre Betriebsspannung wird wieder mit $-U_{CC} = 20$ V, der Arbeitspunkt zu $-U_{CE} = 8$ V, $-I_C = 1$ mA gewählt. Damit ergibt sich die Emitterspannung

$$-U_E = -U_{CC} + U_{CE} = 20 - 8 = 12 \text{ V}$$

und ein Arbeitswiderstand von

$$R_9 = \frac{-U_E}{-I_C} = \frac{12}{1} = 12 \text{ kOhm.}$$

Den Arbeitspunkt der Stufe stellt man mit der konstanten Basisvorspannung

$-U_B = -U_E - U_{BE} = 12 + 0,1 = 12,1$ V ein. Dabei wurde der Wert $-U_{BE} = 0,1$ V dem Kennlinienfeld entnommen. Der Basisstrom im Arbeitspunkt ist etwa

$$-I_B \approx \frac{-I_C}{\beta} = \frac{1}{65} \approx 0,015 \text{ mA.}$$

Aus Stabilitätsgründen muß für den Strom im Basisspannungsteiler $I_S \geq 5 |I_B|$ gelten. Im vorliegenden Fall wurde $I_S = 0,1$ mA gewählt. Damit erhält man für die Spannungsteilerwiderstände

$$\begin{aligned} R_7 &= \frac{-U_{CC} + U_B}{I_S - I_B} = \frac{20 - 12,1}{0,1 + 0,015} \\ &\approx 68 \text{ kOhm,} \end{aligned}$$

$$R_8 = \frac{-U_B}{I_S} = \frac{12,1}{0,1} \approx 120 \text{ kOhm.}$$

Zuletzt seien noch die Collectorverlustleistung und die benötigte Speiseleistung der Stufe berechnet

$$P_C = U_{CE} I_C = 8 \cdot 1 = 8 \text{ mW,}$$

$$\begin{aligned} P_{DC} &= U_{CC} (I_C - I_S) = 20 (1 + 0,015) \\ &\approx 22,3 \text{ mW.} \end{aligned}$$

(Wird fortgesetzt)



Kleines Lexikon der angewandten Transistor-Technik


einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

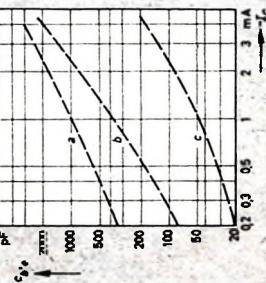im allgemeinen die Kapazität einer in Leitrichtung befindenden Diode. Beim Transistor versteht man darunter die innere Basis-Emitter-Kapazität (Bild 7), die dem Basisstrom und damit dem Collectorstrom verändert.



Collectorresistor

collector cutoff current

courant résiduel (initial, de fuite)

de collecteur

Kann als Collectorstrom bei offenem Emitter ($I_{C(0)}$) oder als Collectorstrom bei offener Basis ($I_{C(0)}$) und als der Collectorstrom I_{CE} definiert werden, der auftritt, wenn an Collector und Emitter eine Sperrspannung sowie zwischen Basis und Emitter ein Widerstand gelagert wird. Der Resistivität I_{CE} liegt bei manchen Siliziumtransistoren in der Größenordnung von 1 nA, meistens jedoch bei 1 μ A; bei Si-Leistungstransistoren kann er sogar mehr als 1 mA sein. Resistivitäten von mehreren Milliampere sind ebenfalls bei Ge-Leistungstransistoren üblich; man findet jedoch sehr kleine Werte unter 5 μ A bei Ge-Transistoren kleiner Leistung.

Den Wert für $I_{C(0)}$ erhält man, wenn man $I_{C(0)}$ mit der zu $I_{C(0)}$ gehörigen Stromverstärkung des Transistors multipliziert. Je nach dem zwischen Emitter und Basis geschalteten Widerstand ergeben sich für I_{CE} Werte, die zwischen $I_{C(0)}$ und $I_{C(0)}$ liegen. Wenn Basis und Emitter verbunden sind, erhält man einen Resistivität, der etwas höher ist als $I_{C(0)}$.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

Die Atome dünnpflanziger Verunreinigungsbeständen können in einem Halbleiterkristall diffundieren. Von einem -dotierten Halbleiterplättchen ausgehend, läßt sich auf diese Weise ein p-n-Transistor herstellen. Man kann aber auch eine dünne Goldfolie auf das Plättchen legen und flüssiges Metall hindurch diffundieren lassen. Diffusion ergibt auch vor, wann bei steigender Erwärmung Atome eines aufgelegten Metalls in das Halbleiterplättchen eindringen. Allerdings bezeichnet man auf solche Art hergestellte Transistoren meistens als Legierungstransistoren (-Durchsetztransistor). In nicht ganz korrekter Weise wird der Ausdruck Diffusionstransistor manchmal auch für - Driftfield-Transistoren angewandt.

Driftfield diffundierter Transistor

triple diffused transistor

In den Dialektören wird der Sperrspannung meistens eine Temperatur von 25 °C angegeben. Ein plötzliches, manchmal lawinenartiges Ansteigen des Collectorstroms tritt bei hohen Sperrspannungen auf (- Collector-durchbruch).

Collectorströmmung

saturation of collector

saturation de collecteur

Ein Transistor arbeitet in der Collectorströmung, wenn seine Collectoranspannung unter der - Kiespannung liegt. Sein Ausgangswiderstand ist dann gleich dem - Spaltungswiderstand und bei Erhöhung des Basisstroms oder der Basisspannung steigt der Collectorstrom nicht mehr. Wegen dieser Eigenschaften wird die Collectorströmung oft zur Amplitudenbegrenzung benutzt.

Collector

Collectoranspannung → Grundschaltungsgarten

Collector-Spitzenspannung → Grenzwerte, Collector-durchbruch

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

im allgemeinen die Kapazität einer in Leitrichtung befindenden Diode. Beim Transistor versteht man darunter die innere Basis-Emitter-Kapazität (Bild 7), die dem Basisstrom und damit dem Collectorstrom verändert.

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Abfallzeit → Schaltzeiten

Abhängigkeit der Kennwerte von Collectorstrom, Collectoranspannung und Sperrschichttemperatur → Betriebsbedingungen

Anstiegzeit → Schaltzeiten

Ausgangswiderstand, Ausgangsleistungswert output resistance, output conductance résistance de sortie, conductance de sortie

Verändert man bei einem in Emitterschaltung betriebenen Transistor die Spannung zwischen Collector und Emitter um den geringen Betrag ΔU_{CE} , so erhält man eine Änderung ΔI_C des Collectorstroms auf. Der Ausgangswiderstand wird dann durch das Verhältnis $\Delta U_{CE}/\Delta I_C$ definiert (der Kehrwert ist der Ausgangswiderstand). Er kann für konstanten Basisstrom, also bei wechselstrommäßig offenem Eingang, oder für konstante Basisanspannung, also bei wechselstrommäßigem Kurzgeschlossen Eingang, definiert werden. Bei Legierungstransistoren ist der Ausgangswiderstand im ersten Falle wegen der Veränderung der Basis-Emitter-Strecke in Sperrrichtung polarisiert. Wie im Falle des - Übersteuerungssstroms lassen sich also die - Schaltzeiten des Transistors verringern, wenn man ihn eingeschaltend übersteuert.

Außendurchgangswiderstand → Kennlinienfeld, Lastwiderstand

Bandfilterkopplung bandpass filter coupling

Darlington-Schaltung

Darlington amplifier

montage Darlington

Bezeichnung für eine Kaskade mehrerer direktbetriebener Transistoren in Collector-Schaltung (-Grundschaltungsgarten).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

im allgemeinen die Kapazität einer in Leitrichtung befindenden Diode. Beim Transistor versteht man darunter die innere Basis-Emitter-Kapazität (Bild 7), die dem Basisstrom und damit dem Collectorstrom verändert.

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Kann als Collectorstrom bei offenem Emitter ($I_{C(0)}$) und als Collectorstrom bei offener Basis ($I_{C(0)}$) und als der Collectorstrom I_{CE} definiert werden, der auftritt, wenn an Collector und Emitter eine Sperrspannung sowie zwischen Basis und Emitter ein Widerstand gelagert wird. Der Resistivität I_{CE} liegt bei manchen Siliziumtransistoren in der Größenordnung von 1 nA, meistens jedoch bei 1 μ A; bei Si-Leistungstransistoren kann er sogar mehr als 1 mA sein. Resistivitäten von mehreren Milliampere sind ebenfalls bei Ge-Leistungstransistoren üblich; man findet jedoch sehr kleine Werte unter 5 μ A bei Ge-Transistoren kleiner Leistung.

Den Wert für $I_{C(0)}$ erhält man, wenn man $I_{C(0)}$ mit der zu $I_{C(0)}$ gehörigen Stromverstärkung des Transistors multipliziert. Je nach dem zwischen Emitter und Basis geschalteten Widerstand ergeben sich für I_{CE} Werte, die zwischen $I_{C(0)}$ und $I_{C(0)}$ liegen. Wenn Basis und Emitter verbunden sind, erhält man einen Resistivität, der etwas höher ist als $I_{C(0)}$.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

diffusion transistor

Die Atome dünnpflanziger Verunreinigungsbeständen können in einem Halbleiterkristall diffundieren. Von einem -dotierten Halbleiterplättchen ausgehend, läßt sich auf diese Weise ein p-n-Transistor herstellen. Man kann aber auch eine dünne Goldfolie auf das Plättchen legen und flüssiges Metall hindurch diffundieren lassen. Diffusion ergibt auch vor, wann bei steigender Erwärmung Atome eines aufgelegten Metalls in das Halbleiterplättchen eindringen. Allerdings bezeichnet man auf solche Art hergestellte Transistoren meistens als Legierungstransistoren (-Durchsetztransistor). In nicht ganz korrekter Weise wird der Ausdruck Diffusionstransistor manchmal auch für - Driftfield-Transistoren angewandt.

Driftfield diffundierter Transistor

triple diffused transistor

triple diffused transistor

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Bei einem sekundären Collector-Durchbruch geht die Collectoranspannung eines mit Lastwiderstand betriebenen Transistors infolge der Sperrschichttemperatur sprunghaft zurück. Bei häufigem Auftreten führt dies zur dauerhaften Durchbrüche zur Zerstörung (Kurzschluß) des Transistors.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

diffusion transistor

Die Atome dünnpflanziger Verunreinigungsbeständen können in einem Halbleiterkristall diffundieren. Von einem -dotierten Halbleiterplättchen ausgehend, läßt sich auf diese Weise ein p-n-Transistor herstellen. Man kann aber auch eine dünne Goldfolie auf das Plättchen legen und flüssiges Metall hindurch diffundieren lassen. Diffusion ergibt auch vor, wann bei steigender Erwärmung Atome eines aufgelegten Metalls in das Halbleiterplättchen eindringen. Allerdings bezeichnet man auf solche Art hergestellte Transistoren meistens als Legierungstransistoren (-Durchsetztransistor). In nicht ganz korrekter Weise wird der Ausdruck Diffusionstransistor manchmal auch für - Driftfield-Transistoren angewandt.

Driftfield diffundierter Transistor

triple diffused transistor

triple diffused transistor

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Bei einem sekundären Collector-Durchbruch geht die Collectoranspannung eines mit Lastwiderstand betriebenen Transistors infolge der Sperrschichttemperatur sprunghaft zurück. Bei häufigem Auftreten führt dies zur dauerhaften Durchbrüche zur Zerstörung (Kurzschluß) des Transistors.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

diffusion transistor

Die Atome dünnpflanziger Verunreinigungsbeständen können in einem Halbleiterkristall diffundieren. Von einem -dotierten Halbleiterplättchen ausgehend, läßt sich auf diese Weise ein p-n-Transistor herstellen. Man kann aber auch eine dünne Goldfolie auf das Plättchen legen und flüssiges Metall hindurch diffundieren lassen. Diffusion ergibt auch vor, wann bei steigender Erwärmung Atome eines aufgelegten Metalls in das Halbleiterplättchen eindringen. Allerdings bezeichnet man auf solche Art hergestellte Transistoren meistens als Legierungstransistoren (-Durchsetztransistor). In nicht ganz korrekter Weise wird der Ausdruck Diffusionstransistor manchmal auch für - Driftfield-Transistoren angewandt.

Driftfield diffundierter Transistor

triple diffused transistor

triple diffused transistor

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Bei einem sekundären Collector-Durchbruch geht die Collectoranspannung eines mit Lastwiderstand betriebenen Transistors infolge der Sperrschichttemperatur sprunghaft zurück. Bei häufigem Auftreten führt dies zur dauerhaften Durchbrüche zur Zerstörung (Kurzschluß) des Transistors.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

diffusion transistor

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Bei einem sekundären Collector-Durchbruch geht die Collectoranspannung eines mit Lastwiderstand betriebenen Transistors infolge der Sperrschichttemperatur sprunghaft zurück. Bei häufigem Auftreten führt dies zur dauerhaften Durchbrüche zur Zerstörung (Kurzschluß) des Transistors.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

diffusion transistor

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Bei einem sekundären Collector-Durchbruch geht die Collectoranspannung eines mit Lastwiderstand betriebenen Transistors infolge der Sperrschichttemperatur sprunghaft zurück. Bei häufigem Auftreten führt dies zur dauerhaften Durchbrüche zur Zerstörung (Kurzschluß) des Transistors.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

diffusion transistor

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Bei einem sekundären Collector-Durchbruch geht die Collectoranspannung eines mit Lastwiderstand betriebenen Transistors infolge der Sperrschichttemperatur sprunghaft zurück. Bei häufigem Auftreten führt dies zur dauerhaften Durchbrüche zur Zerstörung (Kurzschluß) des Transistors.

Diffusionstransistor

diffusion transistor

diffusion transistor

Bei einem beschleunigten Lawineneffekt, bei dem mit steigendem Strom die Collectoranspannung sinkt (negativer Ausgangswiderstand), stellt sich ein dem vorher beobachteten ähnlichen Betriebszustand ein. Arbeitet man mit den Arbeitsgeraden U_{CE} , so springt der Arbeitspunkt im Bereich des negativen Ausgangsspannungen vom Punkt A nach B. Diese Form des - Lawineneffektes läßt sich zur Erzeugung sehr kurzer Impulse ausnutzen. Ein stabiler Betrieb ist über nur bei niedrigen Collectoranspannungen möglich (Arbeitsgerade A₂).

Diffusionskapazität

diffusion capacitance

capacité de diffusion

Bei einem sekundären Collector-Durchbruch geht die

144-MHz-Kleinsender für stationären oder mobilen Betrieb

Konstruktion und Bau von 2-m-Sendern sind heutzutage für Funkamateure keine Geheimnisse mehr. Auf Grund seiner langjährigen Erfahrung, die der Verfasser in seiner Eigenschaft als UKW-Referent des DARC sammeln konnte, ist er aber berechtigt zu sagen, daß der Konzeption der überwiegenden Anzahl von 2-m-Sendern, die zur Zeit gebaut werden, doch noch der letzte Schliff fehlt. Das beruht auf einem Mangel an Erfahrung, den man nur dadurch beheben kann, daß man den interessierten Funkamateuren in der ihnen zugänglichen Literatur von Zeit zu Zeit den Stand der Technik an Hand von erprobten Geräten demonstriert. Ziel dieses Beitrages ist es, jungen OM's einen Kleinsender an die Hand zu geben, dessen Signal keine Veranlassung zu kritischen Bemerkungen gibt, der eine gute Visitenkarte darstellt und die Freude an der UKW-Betriebstechnik steigert.

Schaltung

Die im Bild 1 dargebotene Schaltung hat nichts Überraschendes, und doch ist sie ein narrensicherer letzter Schrei. Ein 8000 ... 8111-kHz-Quarz liegt zwischen Steuergitter einer 5654 und Masse. Der Gitterrichtstrom wird über einen 50-kOhm-Widerstand abgeleitet und bestimmt den Arbeitspunkt der Röhre, deren Kathode hoch liegt (D_{r1}) und mit einem kapazitiven Spannungsteiler (18 pF, 80 pF) verbunden ist, dessen Werte durch Versuche ermittelt wurden. Die Erregung von Quarzen in der Grundwelle mittels der gezeigten Schalttechnik hat sich außerordentlich bewährt. Die Schwingfreudigkeit ist groß, zugleich aber die Quarzelastung sehr gering, so daß die Frequenzkonstanz, verglichen mit dem Aufwand an Schaltmitteln, hervorragend ist. Die angefachten Schwingungen sind bereits so stark verzerrt, daß in der ersten Stufe eine Frequenzvervielfachung vorgenommen werden kann. In der ersten 5654 wird verdreifacht, von 8 auf 24 MHz. L_1 ist mit 18 pF auf 24 MHz abgestimmt. Nur über das sehr kleine C_{ag} und den Elektronenstrom ist der Anodenkreis mit dem Quarzoszillator verkoppelt. Die Rückwirkung ist gering. L_1 ist Bestandteil eines ungefähr kritisch gekoppelten Bandfilters. Mit Bandfilterkopplung zwischen den Stufen eines Senders erreicht man eine sehr gute Unterdrückung von Neben- und Oberwellen; so sind hier am Steuergitter der zweiten 5654 die Amplituden von $2 \cdot 8 = 16$ MHz (Nebenwelle) und $4 \cdot 8 = 32$ MHz usw. (Oberwellen) praktisch vernachlässigbar in bezug auf ihren Anteil an allenfalls möglichen Rundfunk- oder Fernsehstörungen. Die am kalten Ende von L_1 liegende Kombination 500 pF, 120 kOhm bestimmt den Arbeitspunkt der zweiten 5654, die als Verdoppler wirkt. Mit einem 10-pF-Trimmer wird L_3 auf 48 MHz abgestimmt. L_3 ist mit L_4 relativ lose induktiv gekoppelt, so daß auch hier eine gute Resonanzüberhöhung bei geringer Bandbreite auftritt. L_4 ist nur schwach kapazitiv belastet und mit

dem 4-pF-Trimmer kapazitiv symmetriert. Die empfohlene Verwendung von zwei Gitterableitwiderständen macht eine Mittelanzapfung an L_4 überflüssig. Die dritte Stufe ist mit der Spanngitterröhre QQE 02/5 bestückt, die als Gegentaktverdreifacher „gefahren“ wird. Auf den ersten Blick mag die Verwendung dieser verhältnismäßig teuren Röhre ungerechtfertigt erscheinen. Dem soll man entgegenhalten, daß es immer schwierig ist, die Endstufe nicht nur gerade eben, sondern mit Leistungsreserve ausszusteuren zu können. Insbesondere bei A3-Betrieb ist Leistungsreserve wichtig. Bei Verdreifachung 48 MHz/144 MHz und $U_a = 180$ V liefert die QQE 02/5 einige Watt HF. Unter dieser Voraussetzung ist es ein leichtes, den Leistungsbedarf der mit einer QQE 03/12 bestückten Endstufe, der bei einigen zehntel Watt liegt, zu decken, selbst wenn man alle Verluste berücksichtigt. L_5 wird mit einem 4-pF-Trimmer auf 144-MHz-Resonanz gebracht. L_5 und L_6 wirken wieder als Bandfilter. L_6 ist allein mit den in Reihe liegenden Eingangskapazitäten der QQE 03/12 auf 144 bis

146 MHz abgestimmt. L_7 ist der 144-MHz-Tankkreis. Bei $U_a = 180$ V kann man mit einer Ausgangsleistung von 7 ... 8 W rechnen. Die Induktivität des Tankkreises ist in zwei Hälften mit geometrischem Zwischenraum aufgespalten, so daß die Auskoppelspule L_8 in L_7 „eingetaucht“ werden kann. Die Verwendung von 240-Ohm-Flachbandkabel als Antennenpeiseleitung ist nicht empfehlenswert, weil es seine elektrischen Werte unter Witterungseinflüssen ganz erheblich ändert. Koaxialkabel vom amerikanischen Typ „RG 8/U“, das auch in Deutschland gefertigt wird, behält über viele Jahre seine Eigenschaften. So arbeitet denn L_8 im symmetrischen Tankkreis auf eine unsymmetrische 52-Ohm-Buchse Bu. Der 10-pF-Trimmer am anderen Ende von L_8 erlaubt es, die in L_8 bei $f = 144$ MHz wirksamen Blindkomponenten zu kompensieren, so daß der QQE 03/12 ein rein ohmischer Abschluß angeboten wird. Unter dieser Voraussetzung kann der Kopplungsgrad zwischen L_7 und L_8 recht klein gemacht werden, ohne daß nutzbare HF verlorengeht.

Tab. I. Spulendaten

Spule	Anzahl der Windungen	Windungsdurchmesser [mm]	Draht	Bemerkungen
L_1	≈ 30	≈ 5	0,2 CuLB	je nach Bandfilter
L_2	≈ 30	≈ 5	0,2 CuLB	je nach Bandfilter, Abstand zwischen L_1 und L_2 rund 10 mm
L_3	12	9,5	0,7 CuL	kein Abstand zwischen den Windungen; in einem axialen Abstand von 20 mm steht L_3 parallel zu L_4 , L_3 und L_4 sind auf Körper zuwickeln und mechanisch zu befestigen
L_4	15	9,5	0,7 CuL	
L_5	5	10	1,5 Cu vers.	5-mm-Anschlüsse; 1 mm Abstand zwischen den Windungen
L_6	5	10	1,5 Cu vers.	12-mm-Anschlüsse; 1 mm Abstand zwischen den Windungen, in einem axialen Abstand von 18 mm steht L_5 parallel zu L_6
L_7	4	12	1,5 Cu vers.	2 + 2 Windungen mit 7 mm Lücke; 1 mm Abstand zwischen den Windungen
L_8	2	10	1,5 Cu vers.	15-mm-Anschlüsse; 0,5 mm Abstand zwischen den Windungen

L_5 , L_6 und L_7 werden unmittelbar auf die freien Enden der Trimmerstufen gelötet, im übrigen sind sie freitragend

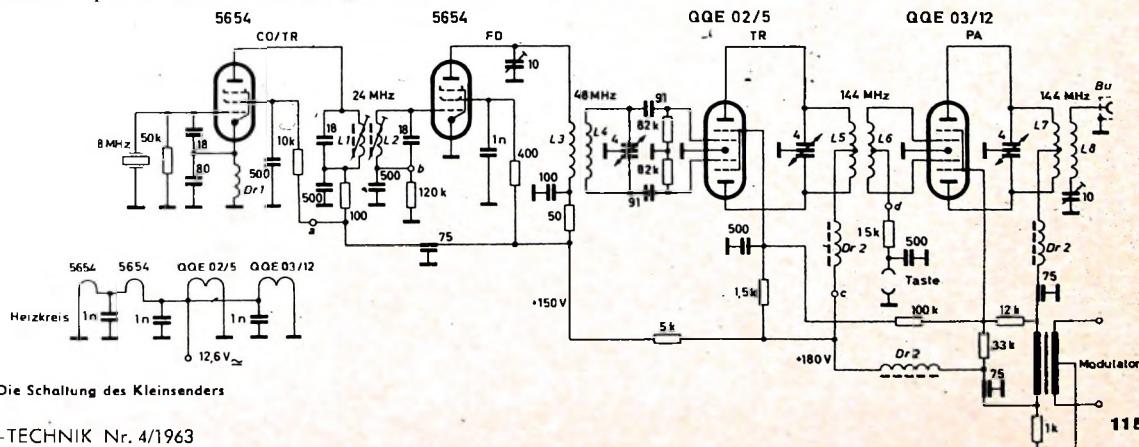


Bild 1. Die Schaltung des Kleinsenders

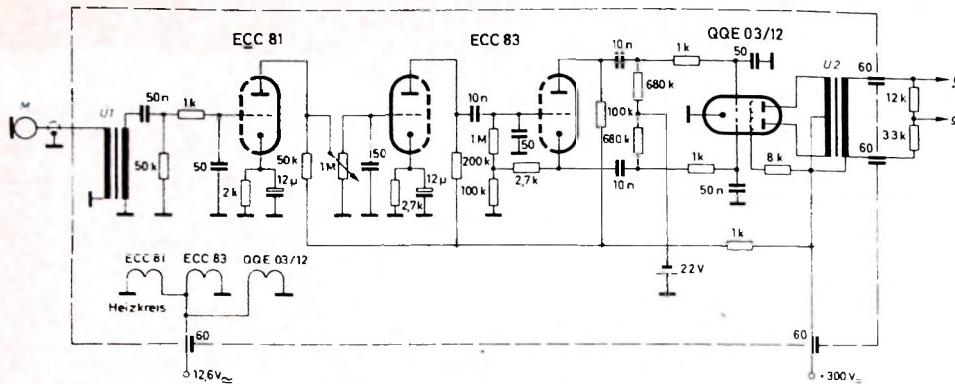


Bild 2. Die Schaltung des zum Kleinsender gehörigen Modulationsverstärkers

Bild 3 (unten). Die Abmessungen des Chassis für den 144-MHz-Kleinsender


Der Heizkreis des Kleinsenders ist für $U_h = 12.6$ V ausgelegt. Das ist eine stromsparende Maßnahme (QQE 03/12; $U_1 = 6.3$ V, $I_1 = 0.82$ A; $U_2 = 12.6$ V, $I_2 = 0.41$ A), die zwar bei reinem Netzbetrieb bedeutungslos ist, bei Mobilbetrieb aber sehr ins Gewicht fällt, zumal heute viele Kraftfahrzeuge mit 12-V-Batterien ausgerüstet sind. Die beiden 5654 sind in Reihe geschaltet, so daß sich ein Gesamtheizstrom von $I_h = 0.175$ A + 0.3 A + 0.41 A = 0.885 A ergibt.

Der A3-Betrieb auf 144 ... 146 MHz ist gegenwärtig sehr beliebt. Leider aber ist es nur einem relativ geringen Prozentsatz der Funkamateure gelungen, einwandfrei modulierte Signale auszustrahlen. Woran es sehr häufig hapert, ist eine ausreichende Modulationstiefe. Auf die Übertragung aller Sprachfrequenzen kommt es grundsätzlich nicht an, es genügt das Intervall 300 ... 3000 Hz. Auch ist für den OM der Klirrfaktor von untergeordneter Bedeutung, zumal er sich ohnehin im allgemeinen zwischen 5 % und 10 % bewegen dürfte. Die erreichbare Modulationstiefe ist primär natürlich eine Frage der richtigen Dimensionierung des Modulators. Aber auch wenn diese stömt, treten Komplikationen ein, deren Ursache der OM unter Umständen lange Zeit vergeblich zu ertrügeln sucht. Sie haben ihre Ursache in mangelhafter Abschirmung des Modulators. Man bedenke, daß viele Bauteile im Modulator für 144 ... 146 MHz hohe Impedanzen darstellen. Söbald die sich über ihnen aufbauenden HF-Amplituden an den Steuergittern der Modulatorstufen wirksam werden, kommt es zur „HF-Rückkopplung“: der Modulator kann nur bis zu einem bestimmten Grad „aufgedreht“ werden, ohne daß er „aus allen Knopflöchern quietscht“. Selbst wenn es gelingt, die vagabundierende HF durch RC-Glieder an den Steuergittern so weit zu reduzieren, daß Pfeifen und Heulen ein Ende haben, reichen geringste Reste aus, den Modulationsverstärker mit seinem hohen Verstärkungsgrad zuzuregeln. Dieses Phänomen ist dafür verantwortlich zu machen, daß man so viele „dickre Träger“ mit „piepsiger Modulation“ hört. Der Modulator kann nicht beliebig weit vom Sender entfernt aufgestellt werden, ja oft ist man gezwungen, ihn unmittelbar neben ihm zu montieren. Die einzige Maßnahme, mit deren Hilfe man den angedeuteten Ärger vermeiden kann, ist, den Modulationsverstärker vollkommen abzuschirmen. Im Bild 2, das die Schaltung des in Verbindung mit dem Kleinsender benutzten Modulators zeigt, deutet das die die Schaltung umfassende gestrichelte Linie an. Es wird ein dynamisches Mikrofon verwendet, dessen Innenwiderstand $R_i = 200$ Ohm ist, so daß an dieser empfind-

lichen Stelle schon der Sendefrequenz wenig Angriffspunkte geboten werden. Der Übertrager U_1 paßt das Mikrofon M ungefähr an den Eingangswiderstand eines Systems einer ECC 81 an, die als Vorverstärker zu bezeichnen ist. Ihr folgt ein zweiter Vorverstärker mit einem System einer ECC 83. Zwischen diesen beiden Stufen liegt die Modulationstiefe Regelung. Im zweiten System der ECC 83 tritt neben die Aufgabe einer weiteren Verstärkung der die Phasenumkehr, so daß an dem Außenwiderstand 100 kOhm und an der Kathode, die über 2,7 kOhm + 100 kOhm an Masse liegt, zwei entgegengesetzte gleiche Spannungen liegen. Die QQE 03/12 im eigentlichen Modulator arbeitet als AB-Verstärker ohne Gitterstrom und mit fester Gittervorspannung. Der Ausgangsübertrager U_2 befindet sich mit in der Abschirmung, und die sich über seine Sekundärseite aufbauende NF wird über zwei Durchführungskondensatoren von je 60 pF herausgeführt. Für NF ist ihr Blindwiderstand sehr hoch, für $f = 144 ... 146$ MHz sehr klein. Vor den Steuergittern sämtlicher Röhren des Modulationsverstärkers befinden sich HF-Siebglieder (1 kOhm, 50 pF oder nur 50 pF). Es handelt sich hier um eine vorsorgliche Maßnahme, falls über das Mikrofon HF in die Einheit gelangt.

Der Heizkreis des Modulationsverstärkers ist für $U_h = 12.6$ V ausgelegt.

Es gilt für Anodenmodulation, daß der Modulator für 100prozentige Modulation die halbe Gleichstromeingangsleistung der Senderendstufe an NF-Leistung aufzubringen hat. Die Gleichstromeingangsleistung der QQE 03/12 im Kleinsender bewegt sich bei $U_h = 180$ V und $I_a = 2 \times 0.08$ A um $N_{10} = 14 ... 15$ W. Der Modulator muß also eine Ausgangsleistung N_o in Höhe von 7 ... 7.5 W abgeben können. In

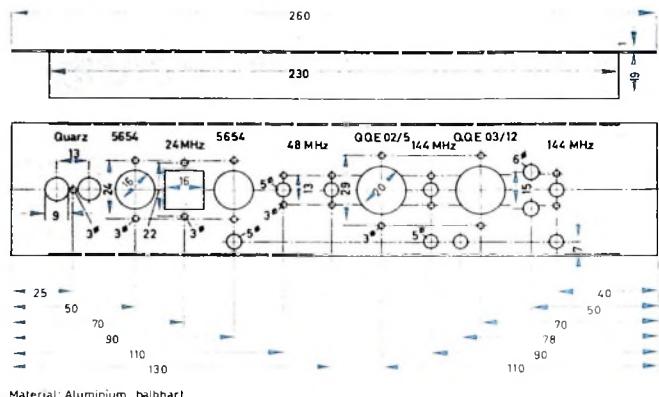


der im Bild 2 gezeigten Schaltung ist für die QQE 03/12 $N_o = 0 ... 12$ W, je nach Aussteuerungsgrad. Mit einer Leistungsreserve in Höhe von rund 4 W ist man also allen Eventualitäten gewachsen. Die Verstärkung der Vorstufen des Modulators ist ohnehin so hoch, daß er bereits übersteuert werden kann, wenn man das 1-MOhm-Potentiometer voll aufdreht. Mit einer angenehmen Leistungsreserve ist also A3-Betrieb möglich.

Der Klirrfaktor liegt noch unter 5 %, und das Sprachfrequenzband wird vom U_1 bereits auf 300 ... 3000 Hz beschnitten, so daß nur wenige Buchstaben des Alphabets ungenugend übertragen werden (t, s, f).

Aufbau

Eine Normierung des Senderbaus im Bereich des Amateurfunks ist schlechterdings undurchführbar. Wie im Kommerziellen stehen auch hier Sender als Tischmodell neben Sendern in Gestell- beziehungsweise Schrankbauweise. Sender für mobilen Betrieb neben Sendern für Portabelzwecke. Immerhin haben sich im Laufe der Jahre gewisse Prinzipien herauskristallisiert, die empfohlen werden können. Der Einbau von funktionellen Einheiten in kaufliche Gehäuse ist eine geschickte Lösung, die auch im vorliegenden Fall ausgenutzt worden ist.

Wie Bild 3 zeigt, wird der Kleinsender auf einem U-förmigen Aluminiumstreifen aufgebaut. Dieser Streifen paßt auf den Rahmen der empfehlenswerten Breitestein-Chassis. Streifen dieser Art lassen sich durch Biegen passend zugeschnittener Bleche über Hartholzprofile spielend leicht selbst herstellen. 1-mm-Aluminiumblech ist sehr gut zu bearbeiten und läßt sich bereits mit den Händen so zurechbiegen, daß recht scharfe Kanten entstehen. Die Kanten können mit einfachen

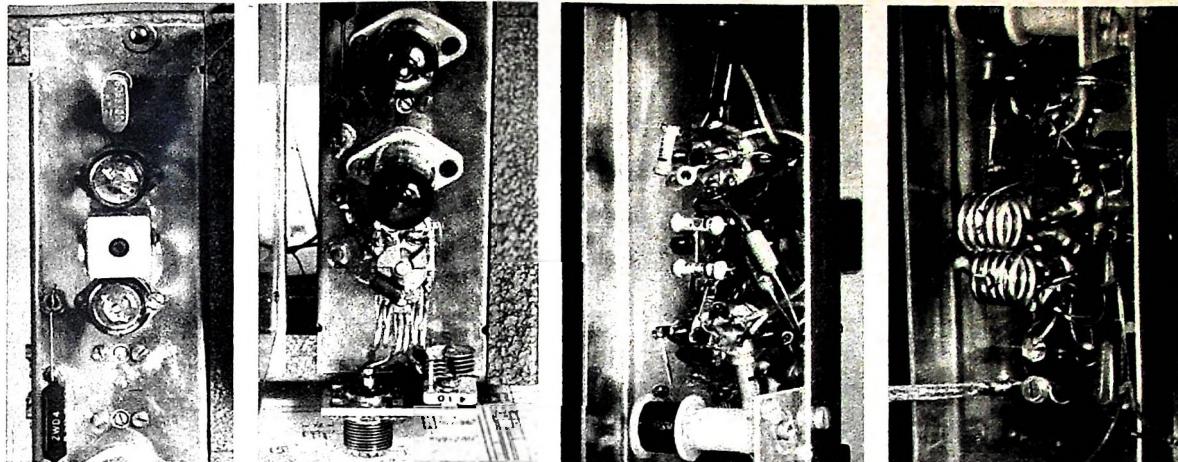

Von links nach rechts: Bild 4. Blick auf das Kleinsenderchassis mit den ersten beiden Senderstufen. Bild 5. Blick auf das Kleinsenderchassis mit der dritten und letzten Stufe. Bild 6. Die Verdrahtung des Kleinsenders bis zur Frequenz 48 MHz (man beachte den weitgehenden Verzicht auf Schaltdraht; vielmehr wird möglichst mit den Anschlußdrähten der Kleinteile verdrahtet). Bild 7. Die Verdrahtung und die Induktivitäten L5 und L6 (in der Mitte des Bildes) zwischen QQE 02/5 und QQE 03/12

Hilfsmitteln noch besser herausgearbeitet werden. Mit Röhren bestückte UKW-Kleinsender noch kleiner und gedrängter aufzubauen, als es Bild 3 demonstriert, kann nicht empfohlen werden, da dann unerwünschte, kaum unterdrückbare Koppungen auftreten.

Bild 3 spricht für sich selbst und wird durch die Bilder 4, 5, 6 und 7 erläutert, die Aufbau und Verdrahtung klar erkennen lassen.

Der Aufbau des Modulators (Bild 8) ist völlig unkritisch. Allerdings müssen die Röhren, damit NF-Rückkopplungen vermieden werden, auf einer Geraden fließen. Die gesamte Verdrahtung des Modulationsverstärkers wird HF-dicht von einem stählernen Gehäuse umfaßt. Aus dem Chassis schauen nur die Röhren, die Mikrofonbuchse und die Achse des Potentiometers heraus. U_7 und U_8 werden über Durchführungskondensatoren in die Verdrahtung hineingeführt, die NF wird über derartige Kondensatoren herausgeführt.

Abgleich

Vom Kleinsender nimmt man zunächst nur die erste 5654 in Betrieb und schaltet bei Punkt a ein mA-Meter ein. Mit dem Einstecken des Quarzes muß I_{12} auf etwa 1 mA absinken. Ein Röhrenvoltmeter wird zwischen Punkt b und Masse geschaltet. L_1 und L_2 werden auf maximale Gleichspannung am Punkt b getrimmt. In Punkt c wird ein mA-Meter eingeschaltet; L_3 und L_4 werden auf maximale Anodenstrom der QQE 02/5 abgeglichen. Diese Justierung ist nur kurzzeitig zulässig. Das Röhrenvoltmeter kommt nun an den Punkt d; auch hier ist wie in Punkt b auf maximale Spannung abzulegen, indem L_5 mit dem 4-pF-Trimmer auf 144 MHz eingestellt wird. L_6 muß durch Zusammenschieben oder Auseinanderziehen der Windungen justiert werden, wobei ein Taststab mit Messing- und HF-Eisen-Ende gute Dienste leistet. Schließlich wird mit B_1 ein 10-W-Lämpchen verbunden und L_7 in Resonanz gebracht. Mit einem Griddipmeter überprüft man, daß tatsächlich die Frequenzen 24, 48 und 144 MHz ausgesiebt werden. Mit mehr als 180 V Anodenspannung sollte man den Kleinsender nicht betreiben. Unter Zu-hilfenahme eines Stehwellenmeßgeräts in Stellung „vorwärts“ und einem Halbwellendip werden L_8 und der 10-pF-

Trimmer so eingestellt, daß bei $I_a = 80$ mA die QQE 03/12 eine maximale HF-Auskopplung ergibt. Das ist wichtig, da nur dann dem Ausgangsübertrager des Modulators die richtige Last in Höhe von 2,2 ... 2,3 kOhm angeboten wird.

Der Modulationsverstärker wird überprüft, indem über den Ausgang ein 2-kOhm-Widerstand (10 W) gelegt und mit einem Röhrenvoltmeter die sich über ihm aufbauende NF-Spannung beim Besprechen des Mikrofons beobachtet wird. Brumm und Übersteuerung machen sich durch eine Restspannung bemerkbar. Zum Endabgleich wird der Modulationsverstärker mit dem Kleinsender verbunden. Letzte Feinheiten lassen sich nur oszillographisch ermitteln, jedoch genügt es – bei der Narrensicherheit der Schaltung –, zunächst den Kleinsender auf das 10-W-Lämpchen (künstliche Antenne) arbeiten zu lassen. Im Takt des Sprechens leuchtet es bei 90- bis 100prozentiger Modulation in den Sprachspitzen doppelt hell auf. Die Modulation ist positiv. Zur Kontrolle hört man sich selbst im Empfänger ab (erste Röhre des Konverters ziehen!) und geht erst dann „in die Luft“.

Bei abgeschaltetem Modulator ist für A1-Betrieb Tastung in der Gitterableitung der Senderendstufe möglich.

Der Kleinsender ist sowohl für stationären als auch für mobilen Betrieb geeignet. Auch kann man mit ihm leistungsstärkere Stufen ansteuern, ihn also als Steuer-sender benutzen.

Zur „Leistung“

Erfahrungsgemäß (auch beim alljährlichen „Bayerischen Berg-Tag“) reichen bei Verwendung von Richtantennen schon Senderausgangsleistungen um 0,2 W aus, um Verbindungen über Entfernungen von 100 ... 200 km jederzeit aufrechterhalten zu können. Unter geografisch sehr ungünstigen Bedingungen (beispielsweise im Mittelgebirge und in den Alpen) schrumpft die Reichweite natürlich zusammen, sofern man nicht Reflexionen oder Überreichweitebedingungen ausnutzt. Der beschriebene Kleinsender gewährleistet mit seinen 7 ... 8 W N_o Verbindungen über 250 bis 300 km bei normaler Troposphäre und A3-Betrieb. In A1 läßt sich die Reichweite noch etwa um den Faktor 1,5 verbessern. Bei Inversionslagen sind überbrückte Distanzen in der Größenordnung von 400

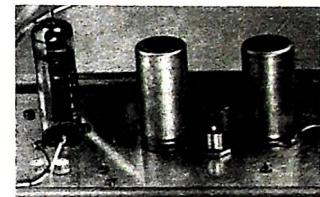


Bild 8. Blick auf den Modulationsverstärker

bis 600 km keine Seltenheit, wobei auch hier die A1 noch besser abschneidet.

Der Kleinsender werde über 15 m „RG 8/U“ bei einem $SWV = 1$ an einer Richtantenne mit dem Gewinn $G = 12$ dB betrieben, Bedingungen, die sich leicht erfüllen lassen. 15 m „RG 8/U“ haben eine Dämpfung von rund 2 dB bei $f = 144$ MHz. Am Fußpunkt der Antenne kommen also (bei sauberer Anpassung!) statt der 6,5 ... 7,5 W, die in der Last zur Verfügung stehen, noch etwa 7 · 0,63 = 4,4 W an. Der Antennengewinn von 12 dB bewirkt eine Erhöhung dieser Leistung auf eine äquivalente Strahlungsleistung von rund 70 W. Das ist eine durchaus respektable Leistung!

*
DL 3 FO danke ich für die Unterstützung beim Aufbau des Kleinsenders. DL 6 EH für die kritischen Vergleiche beim Einfahren.

Stückliste der Spezialteile

1 Drossel (Dr 1), 180 μ H	(Jahre)
1 Drossel (Dr 2), „VK 200 20/4 B“	(Valvo)
1 Eingangsübertrager (U 1), 200 Ohm : 100 kOhm	(Engel)
1 Ausgangsübertrager (U 2), 10 kOhm : 2,3 kOhm, primär mittelangezapft	(Könemann)
1 Bandfilterkörper mit Abschirmhaube	(Görler)
2 Trimmer 10 pF, 14x17 mm	(Valvo)
3 Trimmer 4 pF, 14x17 mm, Schmetterling	(Valvo)
1 Buchse „UHF“	(Spinner)
1 NF-Buchse, 3polig	(Tuchel)
1 Quarz, 8000 ... 8111 kHz	(Wuttke)
2 Röhren 2x 5654, QQE 02/5, 2x QQE 03/12, ECC 81, ECC 83	(Valvo)
Bezug der angegebenen Bauelemente nur über den einschlägigen Fachhandel	

Transistorisierter Mischverstärker

Die Anwendungsmöglichkeiten eines Mischverstärkers sind recht vielseitig. Mit dem beschriebenen Gerät, das vier Eingänge hat, lassen sich beispielsweise die Tonfrequenzspannungen eines Tonbandgerätes, eines Rundfunkempfängers und zweier Mikrofone mischen.

Schaltung

Die Tonfrequenzspannungen werden dem Mischverstärker über die dreipoligen Normbuchsen $Bu 1 \dots Bu 4$ zugeführt (Bild 1). Da der Anschluß 2 der Buchsen

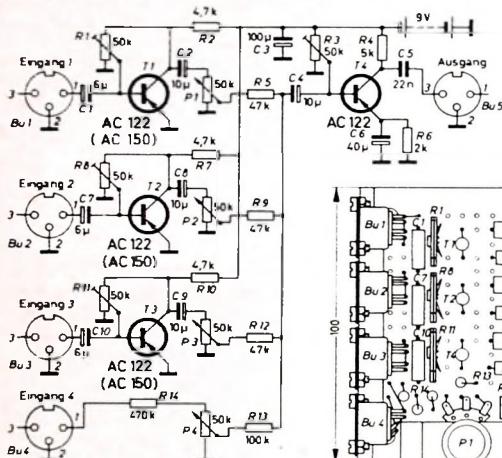


Bild 1. Schaltung des Mischverstärkers

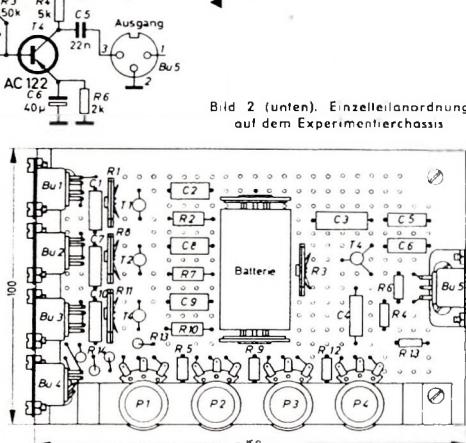


Bild 2 (unten). Einzelleitanordnung auf dem Experimentierchassis

Rauschen zu erhalten, ist es aber zweckmäßiger, in diesen Stufen den rauscharmen Typ AC 150 einzusetzen, der durch eine Rauschmessung aus Exemplaren des Typs AC 122 ausgesucht wird. Der AC 150 hat daher mit Ausnahme der besseren Rauschzahl die gleichen technischen Daten wie der AC 122.

Alle Verstärkerstufen arbeiten in Emitter-Schaltung. Die Basisvorspannung lässt sich mit dem Einstellregler $R1$ ($R8, R11$) regeln. Über den Arbeitswiderstand $R2$ ($R7, R10$) wird dem Collector die negative

Einzelteilliste

Einstellregler	(Preh)
Potentiometer	(Preh)
Kondensatoren	(Wima)
Widerstände	(Dralowid)
Normbuchsen dreipolig	(Tuchel)
Batterie „Nr. 29“	(Pertrix)
Transistoren 3 × AC 122 (AC 150), AC 122	(Telefunken)

Bezug der angegebenen Bauelemente
nur über den einschlägigen Fachhandel

rend R 6, der mit C 6 wechselstrommäßig überbrückt ist, den Arbeitspunkt stabilisiert. Über C 5 wird die verstärkte NF ausgetekkoppelt und dem Anschluß J von Bu 5 zugeführt. Zum Betrieb des Mischverstärkers ist eine 9-V-Batterie erforderlich. An die Buchse Bu 4 kann man Signale mit hohem Spannungspegel legen.

Mechanischer Aufbau

Für den Aufbau des Mischverstärkers läßt sich ein Resopalbrettchen mit den Abmessungen 150 mm \times 100 mm verwenden (Bild 2). In einem Abstand von 10 mm vom Rand werden Gummifüßchen befestigt. Das Brettchen ist in Abständen von 5 mm zu durchbohren, so daß eine Lochplatte entsteht. Die Halterung der Potentiometer wird von den Schrauben der Gummifüßchen an der unteren Längsseite der Platte gehalten.

In der Mitte der rechten Brettchenseite ist der Winkel für die Ausgangsbuchse angeordnet (Bilder 2 und 3). Über die ganze linke Plattenseite erstreckt sich der Haltewinkel für die vier Eingangsbuchsen. Um Platz zu sparen, sind die Eingangsbuchsen in einem Winkel von 40° festgeschraubt. Kondensatoren und Widerstände werden liegend, Einstellregler und Transistoren senkrecht befestigt. Die Anschlußdrähte der Bauelemente lassen sich durch die Bohrungen führen und an der Unterseite

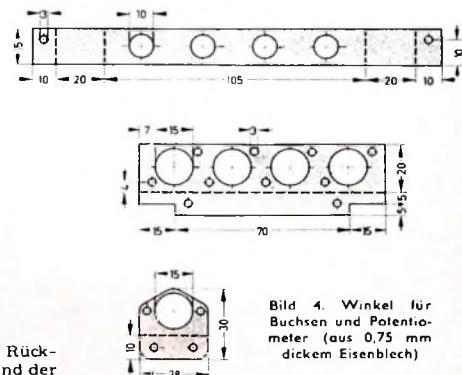



Bild 3: Gesamtansicht des Mischverstärkers

jeweils mit der Plus-Leitung (Masse) verbunden ist, läßt sich jede Norm-Anschlußleitung für Tonbandgeräte ohne Zwischenstecker anschließen. Die Transistoren T_1 bis T_3 erhalten die Eingangsspannung vom Anschluß 1 der zugehörigen Eingangsbuchse über Kopplungskondensatoren. In den Vorstufen läßt sich der Transistor AC 122 verwenden. Um geringeres

Spannung zugeführt. C 3 verhindert Rückkopplungen über den Innenwiderstand der Batterie. Die Potentiometer P 1, P 2 und P 3 sind gleichstromfrei an die Collector-
ren der Transistoren angeschlossen.

Die verstärkte NF gelangt über C 4 zum Transistor T 4, dessen Basisvorspannung mit dem Regler R 3 eingestellt wird. R 4 ist der Arbeitswiderstand von T 4, währ-

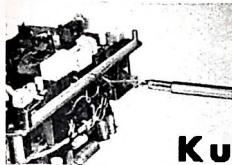verdrahten. Dabei sollen Leitungskreuzungen möglichst vermieden werden. Die Batterie liegt in der Mitte des Resopalbretthens. Bild 4 zeigt Konstruktions-skizzen für die Halterungen der Buchsen und Potentiometer. d.



U. PRESTIN, Nordmende, Bremen

Kundendienst an Tonbandgeräten

Fortsetzung aus FUNK-TECHNIK Bd. 18 (1963) Nr. 3, S. 92

4.3. Gesamtfrequenzgang

Ein Messen des Gesamtfrequenzgangs, der gewöhnlich auch als „Über-alles“-Frequenzgang bezeichnet wird, erübrigt sich beim Einhalten der beschriebenen Reihenfolge (Absätze 4.2. und 4.3.). Wenn nämlich zunächst der Wiedergabepiegel und der Wiedergabefrequenzgang sowie anschließend der Aufnahmepiegel und der Aufnahmefrequenzgang ermittelt werden, so sind automatisch die Über-alles-Eigenschaften erfaßt. Das Verfahren der beiden aufeinanderfolgenden Messungen mag dem nicht sonderlich mit den Eigenarten des Magnetton-Aufzeichnungsprinzips vertrauten Techniker zunächst etwas umständlich und zeitraubend erscheinen, es erweist sich jedoch in der Praxis als sehr sicher. Das Einkreisen eines elektrischen Fehlers bereitet jedenfalls keine Schwierigkeiten, da Wiedergabe- und Aufnahmeprüfung getrennt erfolgen.

Nacheinander muß man die Aufnahme- und Wiedergabeeigenschaften auch prüfen, wenn kein DIN-Bezugsband zur Verfügung steht. Im Gegensatz zu dem beschriebenen Verfahren mit Bezugsband ist dann jedoch die umgekehrte Reihenfolge angebracht, das heißt, die Wiedergabeprüfung muß nach der Aufnahmeprüfung erfolgen. Man kann jedoch schnell erkennen, daß eine Messung ohne ein DIN-Bezugsband stets unvollkommen ist, weil die Aussteuerung des Bands ohne ein DIN-Bezugsband nicht genau ermittelt werden kann. Der beim DIN-Band vorhandene Bezugspegel läßt sich praktisch nicht durch andere Meßmittel ersetzen. Die folgenden Überlegungen beweisen, daß der Bezugspegel auch nicht indirekt aus anderen elektrischen Daten, zum Beispiel aus der Ausgangsspannung des Wiedergabeentzerrers oder aus der Aussteuerungsanzeige, abgeleitet werden kann.

Wie bereits unter 4.1.3. erwähnt, ist die Ausgangsspannung nach DIN 45 511 auf den Mindestwert von 250 mV an 500 kΩ beim Abspielen des DIN-Pegelteils festgelegt worden. Da der DIN-Bezugspegel nach DIN 45 513 etwa 6 dB unter dem Wert für Vollaussteuerung liegt, ergibt sich 0,5 V Ausgangsspannung für den Vollpegel. Diesen Wert überschreiten die Wiedergabeentzerrer neuerzeitlicher Tonbandgeräte jedoch beträchtlich. Ziel der Konstrukteure beim Erhöhen des Pegels war nicht allein die etwas größere Spannungsreserve. Im praktischen Betrieb hat es sich vielmehr als zweckmäßig erwiesen, daß nach dem Überspielen vom Rundfunkempfänger beziehungsweise vom Plattenspieler die gleiche Wiedergabelautstärke auftritt, wenn man vom Tonbandgerät auf die Original-Signalquelle umschaltet. Die angestrebte Gleichheit der Lautstärke kann in der Praxis bei einem Wiedergabepiegel von etwa 0,8 ... 1 V_{eff} am Bandgerätausgang verwirklicht werden.

Auf gar keinem Fall darf sich der Reparatur-Techniker demnach auf den Ausgangspegel des Wiedergabeentzerrers verlassen.

Etwas mehr Sicherheit bietet schon die Aussteuerungsanzeige, für genaue Messungen reicht sie aber ebenfalls nicht aus. In fast allen Heim-Tonbandgeräten verwendet man eine nach dem Prinzip des Magischen Auges arbeitende Anzeigeröhre. Als Grenzanzige gilt das Sichberühren der Leuchtsektoren, allerdings ist sie teilweise nicht identisch mit der Vollaussteuerung. In einigen Bedienungsanleitungen gibt man das leichte „Überlappen“ als Aussteuerungsgrenze an, in anderen das Erreichen eines mit einer Klebemarke abgedeckten Sektors. Fast immer ist ein Regler zum Justieren der Grenzaussteuerung vorgesehen, was zwar für den Techniker im Kundendienst angenehm ist, leider aber nicht ausschließt, daß der Regler von unkundiger Hand verstellt sein kann.

In den Kundendienstanleitungen für einige Bandgeräte sind allerdings glücklicherweise Einstellhinweise für die Aussteuerungsanzeige gegeben, so daß dem Techniker dann eine sichere Bezugsspannung zur Verfügung steht, nach der er sich ein Testband selbst aufnehmen kann.

Die einzige Möglichkeit, annähernd den Nullpegel zu bestimmen, ist sonst die, versuchsweise die Aussteuerungsgrenze zu ermitteln und anschließend auf die Hälfte herunterzuregeln. Durch Versuchsaufnahmen mit einer mittleren Frequenz und durch nach-

folgende Kontrolle der Kurvenform mit dem Oszillografen ist die obere Übersteuerungsgrenze festzustellen, wobei die Regel gilt, daß entsprechend Bild 24 bis 26 eine gerade erkennbare Kurvenform-Verzerrung bereits einem Klirrgrad von 10 % entspricht.

DIN 45 511 (Entwurf November 1960) sieht 5 % kubischen Klirrfaktor bei 333 Hz für die Bandgeschwindigkeiten 19 cm/s und 9,5 cm/s, 8 % für 4,75 cm/s vor. Sollten auch einmal Studiogeräte zu messen sein, so muß der strengere Wert von 3 % eingehalten

Bild 24. Durch stufenweise Erhöhen und Sichtkontrolle der Wiedergabe-Ausgangsspannung kann man die Vollaussteuerung eines Tonbandgeräts versuchsweise ermitteln. Das hier gezeigte Oszillogramm weist einen Klirrfaktor von unter etwa 2 % auf

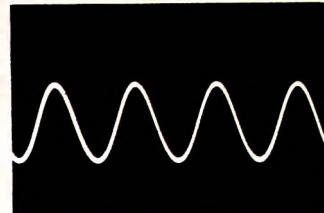


Bild 25. Das Oszillogramm mit 5 % Klirrfaktor, an der unteren Halbwelle der Sinusschwingung ist das erste Anzeichen einer Kurvenverzerrung sichtbar


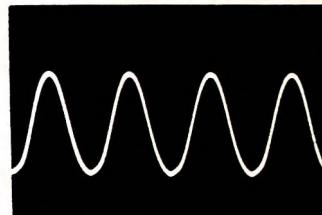


Bild 26. Die gleiche Sinuswelle wie in den Bildern 24 und 25, jedoch mit einer bereits deutlich erkennbaren Verzerrung. Der Klirrfaktor beträgt hier 10 %

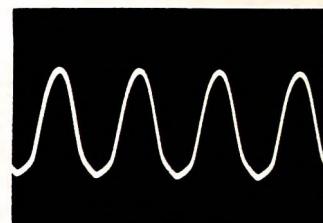

werden; allerdings erübrigt sich dieser Hinweis insofern, als Messungen an Studiogeräten (76 cm/s, 38 cm/s und 19 cm/s) stets nur mit dem DIN-Bezugsband vorgenommen werden sollten.

Das genaue Feststellen des Pegels nach Sichtkontrolle des Oszillogramms geschieht demnach durch Mitteln der Werte für „noch nicht“ und „gerade eben“ sichtbare Verzerrungen. Genauer ist selbstverständlich das Messen des Klirrfaktors mit einer Meßbrücke; beim Vergleich ergibt sich jedoch immer wieder die verblüffende Feststellung, wie gut die Beurteilung nach optischer Kontrolle des Oszillogramms mit der exakten Messung übereinstimmt.

Für die Probeaufnahme sind einige nacheinander aufgezeichnete Abschnitte mit einem 3-dB-Sprung zu empfehlen, wobei nach Möglichkeit das LGS-Band bevorzugt und die Dauer der Abschnitte wegen der bequemen Ablesemöglichkeit nicht kürzer als 12 Sekunden gewählt werden sollte. Beim Nachregulieren der Synchronisation und infolge des unvermeidbaren Schwankens des Oszillogramms gehen immer einige Sekunden verloren.

Das anschließende Aufnehmen eines Frequenzbandabschnitts zum Messen der Über-alles-Kurve geschieht nach den unter 4.2.3. angegebenen Regeln, wobei vor allem auf den erforderlichen Pegelsprung von -20 dB gegenüber dem Nullpegel (entsprechend -26 dB gegenüber Vollaussteuerung) zu achten ist. Für 4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit sind sogar -30 dB gegenüber dem Bezugspegel nach DIN 45 513 festgelegt; auch für einige 9,5-cm/s-Bandgeräte schreiben Hersteller -26 dB gegenüber dem Bezugspegel vor.

Die Kontrolle der Aufzeichnung erfolgt anschließend entsprechend Abschnitt 4.1.3. für den Wiedergabefrequenzgang, wobei das im Bild 22 dargestellte Toleranzfeld nach DIN 45 511 eingehalten werden muß.

4.4. Vormagnetisierung

Von großer, oft unterschätzter Wichtigkeit für eine saubere Aufzeichnung ist die Vormagnetisierung, die heute in qualitativ hochwertigen Tonbandgeräten einzig und allein mit einem Hochfrequenzstrom erzeugt wird.

Die Vormagnetisierung muß genau dosiert sein, weil von ihrem Wert nicht nur der Klirrgrad, sondern auch die Empfindlichkeit (und damit die Dynamik) und die Frequenzcharakteristik abhängen.

Die Bilder 27 und 28 zeigen ganz allgemein den Zusammenhang zwischen der Vormagnetisierung, dem Klirrfaktor (am Beispiel der wichtigen dritten Oberwelle) und dem Wiedergabepiegel bei zwei wichtigen Frequenzen, nämlich bei der akustischen Mittelfrequenz 1 kHz und bei 10 kHz (Höhen).

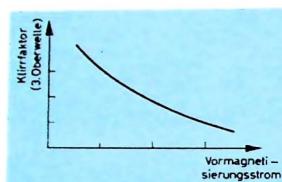


Bild 27. Die Abhängigkeit des Klirrfaktors vom Vormagnetisierungsstrom. Das Erhöhen des Vormagnetisierungsstroms hat ein Absinken des Klirrfaktors zur Folge

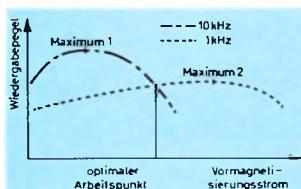


Bild 28. Der Vormagnetisierungsstrom beeinflußt zusätzlich auch den Frequenzgang. Je geringer er eingestellt ist, um so besser werden die hohen Frequenzen vom Tonbandgerät übertragen

Der Vergleich der Bilder 27 und 28 zeigt deutlich, daß in jedem Falle ein Kompromiß geschlossen werden muß, der auch noch von weiteren elektrischen Eigenschaften des einzelnen Gerätetyps abhängt, zum Beispiel von der Aufnahmefrequenz und der Wiedergabe-Frequenzcharakteristik sowie von der Gesamtverstärkung.

Aus diesem Grund ist es ratsam, genau die Kundendienstanleitung für das zu prüfende Tonbandgerät zu beachten, außerdem aber nach einer Korrektur möglichst noch einmal den Wiedergabefrequenzgang und den Aufnahmefrequenzgang zu kontrollieren. Erscheinen die oberen Frequenzen zu stark angehoben oder abgeschwächt, kann entsprechend Bild 28 der optimale Arbeitspunkt verlegt werden. Sollte der Bereich der oberen Frequenzen um mehr als 3% dB angehoben sein, muß man die Vormagnetisierungsspannung erhöhen, im umgekehrten Fall verkleinern. Diese Regel hilft auch weiter, wenn keine Unterlagen über das genaue Einstellen des Vormagnetisierungsstroms vorhanden sind. Normalerweise koppelt man die Vormagnetisierungsspannung mit einem Trimmer an; ein Verkleinern der Trimmerkapazität entspricht einem Verkleinern der Vormagnetisierungsspannung und umgekehrt.

Aus zwei Gründen läßt sich der Betrag der Vormagnetisierung nicht direkt durch das Aufnehmen des Oszillogramms parallel zum Sprechkopf messen. Der Sprechkopf ist eine Induktivität, und die mehr oder weniger streuenden Kapazitäten erzeugen schwer definierbare Resonanzen. Außerdem trägt die Eingangs-

Kapazität des Oszillografentastkopfs noch mehr dazu bei, daß die Phase weiter gedreht wird. Welche Folgen die Dämpfung und die zusätzliche Kapazität des Tastkopfs haben, kann man schon an der Kurvenform der Vormagnetisierung in den Bildern 29 und 30 erkennen. Die Verhältnisse werden noch klarer, wenn man die Spannungswerte erfährt. Bild 29 wurde in der Stellung 1:1 (eines Tastkopfumschalters parallel zum Sprechkopf) gemessen, die Anzeige war 74 V_{ss}; im Bild 30 war die Anzeige in der Stellung 1:10 dagegen 120 V_{ss}.

Der Fehler, der bei Anwendung eines parallel zum Sprechkopf geschalteten kapazitiven Spannungsteilers auftritt, verringert sich, wenn die Ankoppelkapazität gleich oder kleiner als 1 pF ist. Das Messen der Vormagnetisierungsspannung als grobe „Anwesenheitskontrolle“ kann jedoch über einen einfach parallel zum Sprechkopf angeschlossenen Tastkopf geschehen; das gleiche gilt für das Beobachten relativer Änderungen, nicht jedoch für genaue Messungen. In jenen Fällen hat sich die Meßmethode mit einem kleinen Serienwiderstand bewährt, den man bei einigen Gerätetypen für diesen Zweck bereits eingebaut hat. Er läßt sich aber auch bei anderen Typen nachträglich leicht einfügen. Der Wert des Widerstands hängt von der Kopfinduktivität ab; für niederohmige Köpfe (bis 100 mH) sind 1 ... 10 Ohm, für hochohmige Ausführungen Widerstände bis maximal 100 Ohm zu empfehlen. An dem Meßwiderstand erzeugen sowohl die Vormagnetisierung als auch der Sprechstrom einen Spannungsabfall, der sich nach dem Ohmschen Gesetz leicht in den Stromwert umrechnen läßt. Bild 31 enthält ein Meßbeispiel mit Serienwiderstand, wobei die Kippfrequenz des Oszillografen absichtlich zu niedrig eingestellt ist, so daß sich nur das breite Leuchtband zeigt. Den Grund für die Einstellung nach Bild 31 kann man

Bild 31. Oszillogramm des Vormagnetisierungsstroms, um Serienwiderstand des Sprechkopfs aufgenommen

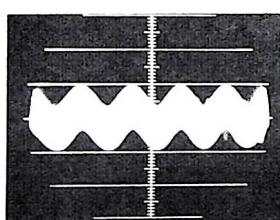
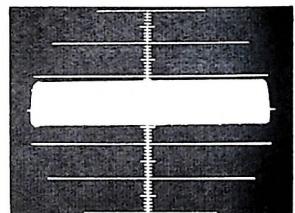


Bild 32. Oszillogramm des Vormagnetisierungsstroms bei gleichzeitiger Aussteuerung des Aufsprecherstärkers mit einem 800-Hz-NF-Signal

schnell im Bild 32 erkennen, das gleichzeitig den niederfrequenten Sprechstrom und die Vormagnetisierung ablesen gestattet. Die Aufnahme des Oszillogramms nach Bild 32 bietet dem Praktiker beim Messen an Geräten mit unbekannten technischen Daten in zweifacher Hinsicht Vorteile:

- Mit einem Blick kann man sich davon überzeugen, ob der Aufnahmesterrer und der HF-Generator grundsätzlich arbeiten. Als Faustregel gilt, daß die Amplitude des Vormagnetisierungsstroms etwa 3 ... 8 mal so groß sein muß wie die des NF-Aufsprechstroms.
- Bei geschicktem Einstellen der horizontalen Ablenkung läßt sich sogar die Generatorfrequenz der Vormagnetisierung im Verhältnis zum NF-Signal auszählen, allerdings in diesem Falle nicht mit einer 800-Hz-Frequenz, sondern besser mit 8 ... 10 kHz.

Beim Nachstellen der Vormagnetisierung ergibt sich für den Techniker eine zusätzliche Schwierigkeit infolge der unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Bandsorten. Für den Fall, daß der Besitzer eines Tonbandgeräts auf ausschließliche Verwendung einer anderen Bandsorte als des in den DIN-Vorschernen verankerten Typs LGS Wert legt, kann eine zwar nach gleichen Richtlinien wie oben, jedoch von der optimalen Einstellung nach dem Leerlauf des Bezugsbands abweichende Vormagnetisierung günstiger sein.

Zum Schluß des Abschnitts Vormagnetisierung sei noch darauf hingewiesen, daß hochwertige Viertelspur-Tonbandgeräte vielfach mit zwei Trimmern zum Einstellen der Vormagnetisierung ausgerüstet sind, damit die Streuungen zwischen den beiden Kopfwicklungen für Spalt 1/4 beziehungsweise 3/2 genau ausgeglichen werden können. Das gleiche gilt für Stereo-Tonbandgeräte. (Wird fortgesetzt)

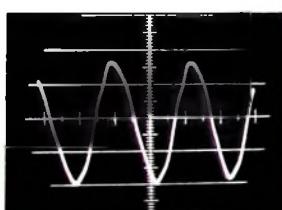


Bild 29. Messung der Vormagnetisierungsspannung durch direktes Anklemmen des auf 1:1 geschalteten Tastkopfs parallel zum Sprechkopf

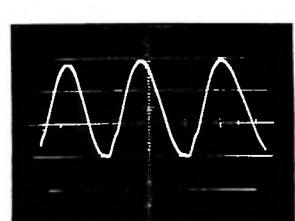



Bild 30. Messung wie Bild 29, jedoch mit Tastkopfab schwächer 1:10

NEU!

TRANSITA


Universal

NORDMENDE-Lieferprogramm 1963

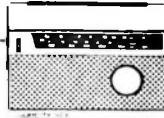

Mikrobox UKW
Leistungsstarker
2-Bereichsempfänger
(MW, UKW): 5/9 Kreise,
modernstes Kunststoff-
gehäuse; Teleskop-
antenne

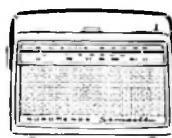Mambino Bestseller seiner Preisklasse. MW
und LW, 6 Transistoren, 2 Dioden, 5 Kreise;
Stradella Erfolgreicher UKW-Koffer. 9 Transi-
storen, 3 Dioden. (MW, UKW):
5/10 Kreise. Teleskopantenne



Transita de luxe
Meisterwerk in Technik,
Form und Klang. 3 Be-
reiche: UKW, MW, LW
oder KW; 9 Transistoren,
3 Dioden, 7/11 Kreise;
separate Antennen-
buchse

Transita Export 4-Wellenbereichssuper für
Auto, Reise, Heim. 9 Transistoren, 3 Dioden;
7/11 Kreise; zweite Skala für Autobetrieb;
auf Wunsch Autohalterung

NORDMENDE UKW-Koffer sind in der UKW-
Vorstufe mit dem **Mesa-Transistor AF 106**
ausgerüstet



Autosuper und Kofferradio, eine ideale
Kombination, technisch perfekt und modisch-
elegant, das ist **Transita-Universal**, die
neueste Schöpfung aus der weltbekannten
NORDMENDE-Transita-Serie.
Die zweckmäßig konstruierte Autohalterung
mit allen für den Autobetrieb erforderlichen
Anschlüssen macht es zum vollwertigen
AM/FM-Autosuper. Dennoch ist **Transita-
Universal**, das sich mit leichtem Griff aus
der Halterung lösen lässt, ein typisches
Zweitgerät für das Heim, der immer frohe
Begleiter im Urlaub und auf Reisen. Ein Gerät
von hoher Leistung und herrlicher Klangfülle,
fortschrittlich in der Konstruktion und
Linienführung. **Transita-Universal** rundet
das erfolgreiche Verkaufsprogramm in
NORDMENDE-Transistorkoffern ab. Es trägt
alle Merkmale eines echten Bestsellers.

3 Wellenbereiche (UML oder UMK);
9 Transistoren, 3 Germaniumdiode; Mesa-
Transistor in UKW-Vorstufe; 3 Bereichs-
tasten; 1 Autotaste; 1 Klangtaste;
Klangregler; Teleskopantenne für UKW;
abschaltbare Ferritantenne; Autoantennen-
buchse. Die Autohalterung (umschaltbar
6/12 Volt) schließt das Gerät automatisch an
die Autobatterie, die Autoantenne und den
Fahrzeulgutsprecher an. Der Geräte-
lautsprecher schaltet selbsttätig ab. Die bei
Autobetrieb permanente Skalenbeleuchtung
kann auch eingeschaltet werden, wenn das
Gerät mit eigener Batterie läuft. Betrieb durch
5 Babyzellen oder Autobatterie. Kunststoff-
gehäuse in den Ausführungen hellgrau und
graphit oder zweifarbig hellgrau/graphit.
Abmessungen: 243 x 167 x 78 mm;
Gewicht: 2300 g.

NORDMENDE-Transita – ein Welterfolg!

NORDMENDE



... in der ganzen Welt vorbildlich, wenn es auf Klangqualität und Zuverlässigkeit ankommt.

Hauptzweck und Ziel bei der Entwicklung eines jeden Shure Mikrofons ist die naturgetreue Tonwiedergabe. Höchste Leistung in Verbindung mit größtmöglicher Störungsfreiheit und längster Lebensdauer sind bei allen das Resultat einer kompromißlosen Entwicklung. Herstellung sowie Qualitätskontrolle. Ohne Rücksicht auf den Preis arbeiten sie entsprechend den technischen Daten und weichen auch nach Jahren von ihren Sollwerten nicht ab.

Shure stellt Mikrofone für jeden Anwendungszweck und in jeder Preislage her.



545 Unidyne III (Bild links). Das kompakteste dynamische Richtmikrofon der Welt mit echter Nieren-Charakteristik. Ideal für Sprache und Musik, für Bühne, Ela und Tonbandaufnahmen — überall dort, wo es auf jede Klangfeinheit ankommt. Zweifache Impedanz: 50—15 000 Hz.

55 SW Unidyne II (Bild Mitte). Seit Jahren das am weitesten verwendete dynamische Nieren-Mikrofon — weltbekannt. Empfohlen für erstklassige Ela-Anlagen und Studios. Superkardioidische Richtcharakteristik: 50—15 000 Hz. Impedanz durch Schalter wählbar.

575 Versadyne (Bild rechts). Dynamisches Breitband-Mikrofon mit kugelförmiger Richt-Charakteristik zu erstaunlich niedrigem Preis. 40—15 000 Hz, vielseitige Anwendung, nieder- oder hochohmig. Modern, zuverlässig, witterfest.

Ausführliche Informationen durch:

BRAUN AG — Frankfurt/M — Rüsselsheimer Straße 22

TELION AG — Zürich 47 — Albisriederstraße 232

Persönliches

Veränderungen im Vorstand der SEL

Wilhelm Brenner und Arthur Mehlis, stellvertretende Mitglieder des Vorstandes der Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), Stuttgart-Zuffenhausen, sind am 31. Dezember 1962 wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem Vorstand der Gesellschaft ausgeschieden. Sie werden dem Unternehmen weiterhin ihre großen Erfahrungen als Berater zur Verfügung stellen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1963 wurde Friedrich Amon zum stellvertretenden Mitglied des Vorstandes der SEL bestellt. Direktor Amon gehört seit 1952 der SEL an und wurde 1961 zum Generalbevollmächtigten ernannt.

R. Kretzmann Bevollmächtigter für professionelle Elektronik der Volvo GmbH

Die Volvo GmbH hat ihre Vertriebsorganisation der ständig zunehmenden Bedeutung der elektronischen Technik angepaßt. Im Zuge dieser organisatorischen Maßnahmen wurde Dr. rer. nat. Reinhard Kretzmann zum Bevollmächtigten der Geschäftsführung für den professionellen Anwendungsbereich elektronischer Bauelemente ernannt.

E. Leuthold 60 Jahre

Eugen Leuthold wurde am 18. Januar 60 Jahre. Der Schweizer Dipl.-Ing. ist maßgeblicher Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung der Saba-Werke und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten sowie durch neue Schallungskonzeptionen in der Hochfrequenztechnik bekanntgeworden. 1929 kam er zu Saba und war bis zum Jahre 1943 in Villingen tätig. 6 Jahre später nahm er dort seine Arbeit wieder auf. 1954 entwickelte er unter anderem einen Rundfunkempfänger, der als erster in der Welt den Sender motorisch suchte und scharf einstellte.

E. Widmann 50 Jahre

Am 4. Februar 1963 wurde Erich Widmann, der Inhaber der Firma Gottlob Widmann & Söhne KG, 50 Jahre. Unter seiner Leitung hat das 1925 gegründete Unternehmen im letzten Jahrzehnt einen bedeutenden Aufschwung genommen. Die Firma stellt in ihrem Stammwerk Schwenningen am Neckar elektrische Haushaltsgeräte her. Im bayerischen Zweigwerk Burlafingen werden vor allem Lautsprecher und Verstärker für die Rundfunk- und Phono-Industrie gebaut.

ELEKTRONISCHE RUNDSCHAU

brachte im Januarheft unter anderem folgende Beiträge:

YH 1000, eine neue 2-GHz-Leistungs-wanderfeldröhre mit hohem Wirkungsgrad

Der Prozeßrechner „Libratrol 500“ und sein Einsatz in modernen Dampfkraftwerken

Nachwuchs-Sorgen bei der Informationsverarbeitung

Bedingungen für die optimale Bildreproduktion beim Fernsehen

Messungen an Reflexklystrons

„Optacord 500“ — ein Bildbandgerät für das industrielle Fernsehen

Elektronische Hilfsmittel im Hochspannungsinstitut der AEG


Fortschritte in der Mikrowellenröhren-Technik

Referate: Angewandte Elektronik — Aus Industrie und Wirtschaft — Persönliches — Neue Erzeugnisse — Industrie-Druckschriften

Format DIN A 4 · monatlich ein Heft · Preis im Abonnement 3 DM, Einzelheft 3,50 DM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung im In- und Ausland, durch die Post oder direkt vom Verlag

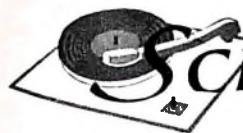**VERLAG FÜR
RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH
BERLIN-BORSIGWALDE**



SCHALLPLATTEN für den Hi-Fi-Freund

Strauss, Tod und Verklärung; Metamorphosen

Philharmonia Orchestra unter Otto Klemperer

Aufnahmen der großen Orchesterwerke von Richard Strauss stellen stets höchste Anforderungen an die Aufnahmetechnik, erfordern zugleich aber auch die unbedingte Einheit von Interpret und Tonmeister. Wenn Klemperer dirigiert, erwartet man mit Recht ein künstlerisches Erlebnis. Selbst hohe Erwartungen werden hier nicht enttäuscht. Aber auch technisch ist diese Aufnahme ein Meisterstück geworden. Der ganze Klangreichtum des großen Orchesters mit 12 Holzblasern, 11 Blechblasern, Streichern, 2 Harfen, 3 Pauken und Tam-Tam ist in „Tod und Verklärung“ in bester Stereo-Technik festgehalten worden. Die gewaltige Dynamik ist, ohne daß die Arbeit des Tonmeisters erkennbar wird, auf das von der Schallplatte verzerrungsfrei wiederzugebende Maß reduziert worden. Auch von sonst oft störenden Intermodulationen ist hier nichts zu hören. Die Rauschamplitude der Aufnahme läßt die hohen Obertöne und die Einschwingvorgänge sauber

zur Wiedergabe kommen. Kein Rumpeln stört die Wiedergabe der tiefen Frequenzen des Kontrabassos oder der Kontrabässe.

Sterben und Erlösung — das sind die schon oft in Musik umgesetzten Gedanken des Werkes. In der Stunde der Agonie ziehen Erinnerungen an das vergangene Dasein an dem mit dem Tode Ringenden vorbei. Aber so wie die Seele des Verstorbenen schwingt sich am Schluß das Verklärungsthema empor: Den Leib vermöchte der Tod zu besiegen, den Geist nicht. „Studie für 23 Solostreicher“ hat Strauss sein letztes Orchesterwerk, die „Metamorphosen“, genannt. Das 1946 in Zürich uraufgeführte Werk, beherrscht von der Philosophie des Alters, ist ein musikalisch überaus anspruchsvolles Werk. Es ist der Abschied von einer Geschichtsepoke, die sich zu Ende gelebt hatte. Musikalisch ist das Werk eine bewundernswürdige Meisterleistung der Vielstimmigkeit, zugleich ein Beispiel dafür, wie man mit alten Mitteln auch in der Neuen Musik Aussagen machen kann.

Bei dieser Aufnahme empfindet man wieder einmal mehr, daß nur

die Stereophonie die sich so ähnlichen Klänge der 23 Streichinstrumente aufzulösen vermag. Man glaubt, jeden einzelnen Musiker plastisch im Raum zu hören — ein Eindruck, wie er im Konzertsaal kaum eindringlicher und nachhaltiger sein kann.

Columbia STC 91190 (Stereo)

Schubert, Sinfonien Nr. 4 c-moll („Tragische“) und Nr. 8 h-moll („Unvollendete“)

Berliner Philharmoniker unter Lorin Maazel


Waren die ersten drei Sinfonien Schuberts noch eine Art Hausmusik für kleines Orchester, so macht er mit seiner vierten — ähnlich wie Beethoven mit seiner dritten — den Schritt zur eigenen Persönlichkeit. Es ist keine Musik um der Musik willen mehr, sondern das Ringen um den Ausdruck einer Idee, der Idee des Tragischen. Schwermütige Klänge dominieren im 1. Satz, aber dieser Satz klingt ebenso wie das Finale in befreitdem C-dur aus. Dazwischen stehen das Andante in Liedform und das Menuetto mit seinem Scherzo-Charakter.

Die beiden Sätze der h-moll-Sinfonie entstanden im Oktober 1822. Sie sind Schuberts bekanntestes Orchesterwerk. Diese Sinfonie könnte fast mit noch mehr Recht als die vierte den Beinamen „Tragische“ tragen, insbesondere der 1. Satz. Das Andante con moto des 2. Satzes läßt aber die schwermütige Stimmung einer Erlösung gleich verklingen.


Bei beiden Aufnahmen verdient die saubere Stereo-Aufnahmetechnik Erwähnung. Das Klangbild ist gut ausgewogen und hat nicht nur Breite, sondern auch viel akustische Tiefe. Es zaubert die Illusion des Raumes in den bescheidenen Wohnraum und erreicht eine filigranfe Transparenz der Streicher und des Blechs, die alle Feinheiten des Tones und des Tonansatzes exzellent zur Geltung bringt. An diesem Eindruck der Wiedergabe haben der weite Frequenzbereich und die Rumpelfreiheit der Aufnahme wesentlichen Anteil, denn ein leises Pizzikato des Kontrabasses kommt ebenso sauber zur Wiedergabe wie das Forte des Blechs.

Deutsche Grammophon 138 128 SLP (Stereo)

TELEFUNKEN

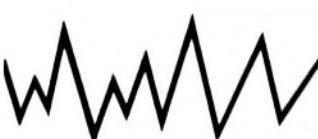


Sockelschaltbild

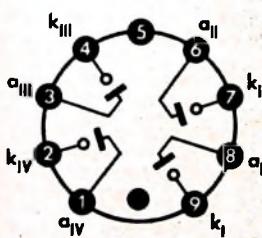

Pico 9 · Noval



max. Abmessungen

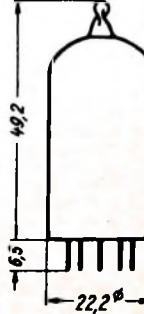

Gewicht max. 11 g

TELEFUNKEN
RÖHREN-VERTRIEB
ULM-DONAU

STV 500/0,1

eine interessante

Mehrstrecken-Spannungs-Stabilisatorröhre

in Pico 9-Ausführung

Besondere Kennzeichen:

Lange Lebensdauer


Reinmetallkathode

4 getrennte Einzelstrecken in einer Röhre, stabilisierte Spannung je Strecke 125 V, in Serienschaltung 250, 375 oder 500 V

Änderung der Brennspannung während 10 000 Betriebsstunden ca. 0,1 %

hohe Spannungsfestigkeit zwischen den Einzelstrecken bei Betrieb aus getrennten Speisespannungsquellen

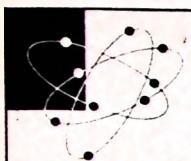Wegen des geringen Querstromes von 100 μ A zur Speisung batteriebetriebener Strahlungsmeßgeräte (Geigerzähler) geeignet.



Stange u. Walfrum

Elektronische Geräte und Anlagen
1 BERLIN 61 - Ritterstr. 11
Ruf: 61 69 90 u. 61 69 96
Telegramm-Adresse: Stawa


Fordern Sie bitte Datenblätter bzw. Kataloge an

Mischpultverstärker

LVM 8	DM 248,-
LVM 15	DM 398,-
LVM 30	DM 548,-
LVM 60	DM 970,-
LVM 120	DM 1340,-

Ferner Leistungsverstärker LV15, 30, 60, 120
LVM 15 G und LVM 30 G

LVM 60 LVM 120

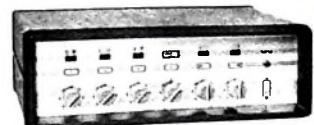

Aus unserem technischen Skizzenbuch

Ein Miniatur-Impulsgenerator ohne Stromquellen

Die im Bild 1 gezeigte Schaltung eines kleinen, transistorisierten Oszillators für eine Impulsleistung von etwa 1 mW bei 60 MHz ist insofern interessant, als hierbei keine äußeren Stromquellen benutzt werden. Im Oszillator findet der Mesa-Schalttransistor 2N706 (Texas Instruments) Verwendung. Die obere Grenzfrequenz dieses Transistors ist 300 MHz. Die notwendige Speisegleichspannung für Collector und Basis bezieht er vom modulierenden Video-Eingangssignal selbst, für das eine Impulshöhe von 10 V vorgeschrieben ist. Der geringe Spannungsbedarf des Transistors von nur 3 V ermöglicht die Auslegung des Oszillators als niederohmige Last in bezug auf den Video-Impulsgenerator, ohne diesen strommäßig zu überlasten. Der niederohmige Eingang bringt den Vorteil einer sehr raschen Anstieg- und Abfallzeit des Impulses trotz der kapazitiven Belastung. Normalerweise sind die vom Videogenerator abgegebenen Impulse konstant und brauchen nicht weiter stabilisiert zu werden. Ist dies jedoch nicht der Fall, dann können Unstabilitäten in der Amplitude der Videoimpulse durch eine entsprechende Widerstandskopplung zwischen Impulsgenerator und Oszillator mittels einer parallel zum Oszillatoren eingang geschalteten Zenerdiode leicht beseitigt werden.

Beim Oszillator handelt es sich um eine normale Basisschaltung eines Colpitts-Oszillators, dessen Rückkopplung über den kapazitiven Spannungsteiler erfolgt und der mit Hilfe des Schwingkreiskondensators 10 ... 100 pF im Bereich 55 ... 65 MHz abgestimmt werden kann. Die Diode 1N625 dient als Gleichrichter und leitet aus der Impulsspannung die erforderliche Gleichspannung ab

Will man den Kreis für niedrigere Frequenzen als 60 MHz auslegen, so braucht man nur die Werte der Schwingkreiskapazitäten etwas zu vergrößern. Der Oszillator ist in der Lage, 1 mW Pulseistung an eine 50-Ohm-Last zu liefern, falls die Eingangs-impulse 10 V erreichen. Natürlich könnte man die Gleichspannung auch direkt am Punkt A (Bild 1) zuführen, wozu eine 3-V-Batterie genügen würde.


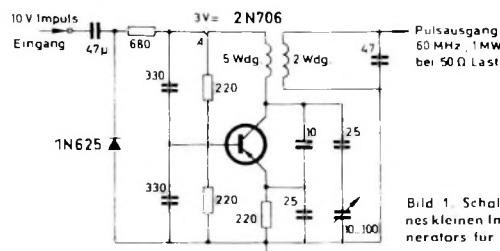


Bild 1. Schaltung eines kleinen Impulsgenerators für 60 MHz

Die Ausgangsimpulse zeichnen sich durch große Flankensteilheit (mit Anstiegzeiten < 0,1 μs) aus. Beim Einschalten tritt eine leichte FM-Modulation auf, die aber nicht ins Gewicht fällt. Die Stabilität des Oszillators ist sehr gut; die Schwankungen in der Ausgangsspannung und -leistung sind im Abstimmbereich < 0,1 dB.

Oszillatoren dieser Art werden bei *Airborne Instruments* für Messungen an Fernsehempfängern, Detektoren und Z.F.-Stufen als handliche Signalgeneratoren für 60 MHz benutzt. R. Hubner

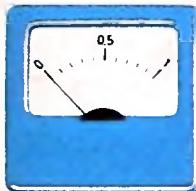Formschöne Kleinstmeßgeräte auch für rückenseitigen Einbau



Klein
und farbig
wie ein
Mosaikstein

natürliche Größe

- Einfache Montage
- mit Drehspulmeßwerk ab 60 μA bzw. 60 mV
- hohe elektrische Empfindlichkeit
- hohe Rüttel- und Stoßfestigkeit durch die in federnden Stelenen gelagerten beweglichen Bauteile
- Gehäuse farbig oder glasklar (7 Farben zur Auswahl)


GOSSEN
8520 Erlangen

Wir senden Ihnen gerne
unseren ausführlichen Prospekt.

Für technisch versierte Schmalfilmamateure!


RIM-Film-Tonanlage »Magnetton I«

Zur Verlonung von 8-mm Schmalfilmen nach dem Randspurverfahren. Hervorragende Synchronität. Bewährtes RIM-Baukastenprinzip. Außerst preisgünstig.

Die Anlage setzt sich aus dem sogenannten mechanischen und dem elektrischen Teil zusammen.

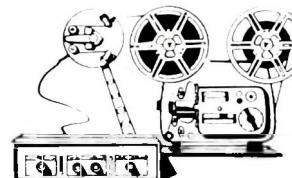1. Mechanischer Teil

Er besteht aus einem Präzisions-Magnettonadapter, der nach dem Durchzugsprinzip arbeitet. Seine Aufgabe ist, den Filmlauf mit Hilfe von Schwungrad, Tonrolle und Doppelpendelrolle zur Vermeidung von Tonschwankungen zu stabilisieren.



Der Adapter kann mit Hilfe eines zusätzlich lieferbaren Armes mit mehreren Bohrungen bei vielen 8-mm-Projektoren, deren Bildfrequenz konstant ist, nachträglich angebracht werden. In elektrischer Hinsicht enthält der Adapter die bereits justierten Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschkopf. Mittels einer Spezialleitung mit 4poligem Normstecker wird die Verbindung mit dem Spezialvorverstärker hergestellt.

Preis DM 189,- Halterung DM 20,-

2. Elektrischer Teil

Er besteht aus einem Spezialvorverstärker in formschöner Flachbautechnik zur Aufnahme und Wiedergabe von 8-mm-Magnetfilmen in Verbindung mit einem Rundfunkgerät oder Verstärker.

Komplett-Bausatz: Preis DM 160,- Aufs. RIM-Baumoppe: DM 6,-

Technische Daten
Schaltung: Magnetton-Vorverstärker mit Mikrofonverstärker, Misch-, Entzerrstufe, Aussleuerungsanzeige, Löschgenerator und Netzteil.

Frequenzbereich: ca. 60 bis 7000 Hz bei 6,8 cm/sec. Geschwindigkeit: 2 Eingänge: a) Mikrofon, b) Tonträger (z. B. Platte, Tonband, Rundfunk-Diodenanschluß). Beide Eingänge miteinander mischbar.

Röhren: EF 86, ECC 83, EM 84, EC 92.
Ausgang: ca. 250 mV (ausreichend für Plattenspielereingang bei Rundfunkgeräten und Verstärkern).

Netz: 220/110 V Wechselstrom.
Ausführung: Stabiles und formschönes Flachgehäuse (25 x 18 x 9,7 cm) mit bedruckter Beschriftungsplatte.

Verlangen Sie die RIM-Information 3/2/1963!

RADIO-RIM

8 MÜNCHEN 15
Abt. F. 2
Bayerstraße 25
am Hauptbahnhof

Einfache Herstellung gedruckter Schaltungen

Für die Herstellung einer Printplatte nach dieser Methode ist es notwendig, das Leitungsschema so auszuführen, daß nur schmale Streifen aus der Platte herausgeätzt werden.

Man zeichnet zuerst das Trennungsschema nach der Größe der Bauteile auf Millimeterpapier und paust oder zeichnet es auf die Kupferseite einer Printplatte (Bild 1). Anschließend wird die Platte vorsichtig erhitzt und mit Wachs überzogen.

Durch das erkaltete Wachs lassen sich die vorgezeichneten Linien gut erkennen, man zieht die Linien mit einem spitzen Bleistift oder einer Stricknadel nach. Es ist darauf zu achten, daß die Linien vollständig von Wachs frei sind, damit beim Ausätzen kein Kupfer stehen bleibt und später Fehler verursacht. Es ergeben sich Atzbreiten von 0,4 ... 0,6 mm. Wenn man mit einer spitzen Nadel ritzt, ist es möglich, auf 1 cm 8 ... 10 Streifen zuätzen.

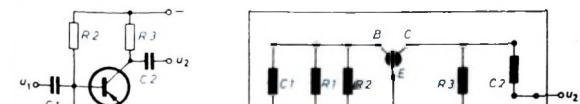


Bild 1 Schritte zur Herstellung einer geätzten Schaltung für einen Transistor-NF-Verstärker: a) Schaltbild, b) Verbindungs- schema, c) Trennschema (Ätzplatte)

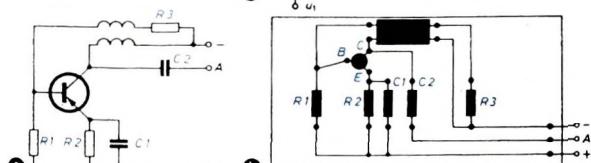


Bild 2 Bei einer HF-Schaltung ist es zweckmäßig, die Verbindungswege in die Masseplatte einzubetten: a) Schaltbild, b) Verbindungs- schema, c) Trennschema (Ätzplatte)

Bei höheren Frequenzen können sich infolge der engen Abstände unerwünschte Kopplungen ergeben. Dann sind breitere Streifen zuätzen, oder – falls eine geringe Kapazität gegen Erde in Kauf genommen werden kann – man ätzt die Platte so, daß die HF-führenden Leitungen gleichsam in Masseleitungen eingebettet sind (Bild 2).

Die so vorbereitete Platte wird in eine Schale mit handelsüblicher Salpetersäure (etwa 25prozentig) gelegt und etwa 5 Minuten darin gelassen. Nach dieser Zeit sind alle freien Kupferstellen weggeätzt. Das Wachs wird unter heißem Wasser abgewaschen, und nachdem die Bohrungen für die Bauteile angefertigt sind, ist die Platte löt fertig.

W. Escher

Ein kleines Universal-Werkzeug von Graetz


Ein 11 cm langer, beim Graetz-Kundendienst entstandener kleiner Spezialschraubenschlüssel enthält an einem Ende einen Maulschlüssel (12 mm), der zum Lösen und Festziehen von Potentiometermuttern dient. Am anderen, hier etwa 5 mm abgekröpften Ende befindet sich ein 6-mm-Sechskanttringschlüssel zum Anziehen von Muttern M3 sowie von Sechskantzyllinderschrauben oder selbstschneidenden Blechschrauben. In der Mitte des Schraubenschlüssels ist ein etwa halbkreisförmiges Loch von 6 mm Ø angebracht, durch das Achsen mit angeschliffener Fläche geschoben werden können (beispielsweise läßt sich damit ein VHF-Tuner auch bei abmontiertem Knopf in die gewünschte Kanalschalterstellung bringen).

Ein praktischer Clip gestattet es, diesen Schlüssel (er wird vom Graetz-Kundendienst gegen eine geringe Schutzgebühr abgegeben) in der Jackentasche griffbereit unterzubringen.

VALVO

ZZ 1000

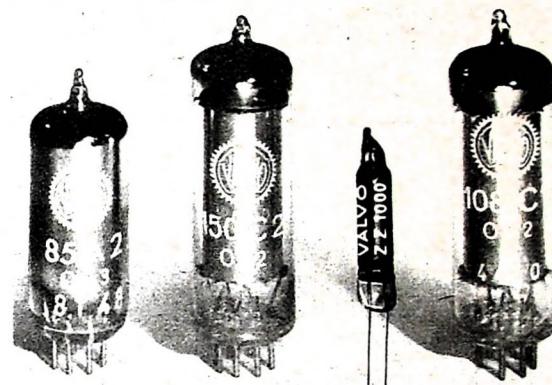Vergleichsspannungsrohre in Subminiaturausführung



Vergleichsspannungsrohren sind Stabilisatorröhren mit besonders guten Stabilisierungseigenschaften. Die VALVO ZZ 1000 ist die erste Subminiaturröhre in dieser Reihe. Sie zeichnet sich durch alle Merkmale der Roten Reihe der VALVO-Farbserie aus: Lange Lebensdauer (30000 Stunden), Zuverlässigkeit, enge Toleranzen, Stoß- und Vibrationsfestigkeit, Höhenfestigkeit.

Ein neues Konstruktionsmerkmal (U-förmige Molybdän-Katode) und weiter verfeinerte Herstellungsmethoden (Katodenzerstörung) verleihen dieser Röhre bemerkenswerte Eigenschaften, die sie besonders für die Erzeugung von hochkonstanten Vergleichsspannungen geeignet machen. Selbstverständlich kann man mit der ZZ 1000 auch die üblichen Aufgaben der Spannungsstabilisierung lösen.


Die geringen Abmessungen und die drahtförmigen Elektrodenanschlüsse der ZZ 1000 ermöglichen ein direktes Einlöten in die Schaltung.

Kenndaten:


U_{arc}	$(I_k = 3 \text{ mA}) = 81 \text{ V}$
ΔU_{arc}	$(I_k = 2 \dots 4 \text{ mA}) = 400 \text{ mV}$
r_a	$(I_k = 3 \text{ mA}) = 200 \Omega$
Spannungssprünge	$(I_k = 2 \dots 4 \text{ mA}) \leq 5 \text{ mV}$
$TK_{U_{arc}}$	$(t_{k0} = 0 \dots 125^\circ\text{C}) = -1,2 \text{ mV/grd}$
	$(t_{k0} = -55 \dots 20^\circ\text{C}) = -3,2 \text{ mV/grd}$
U_{ign}	(beleuchtungsunabh.) $\leq 115 \text{ V}$



SAA 152
14-Elemente-Antenne Band IV/Band V
G in dB 8 bis 8,5; 8,5 bis 13
VRV in dB 24 bis 26/24 bis 27

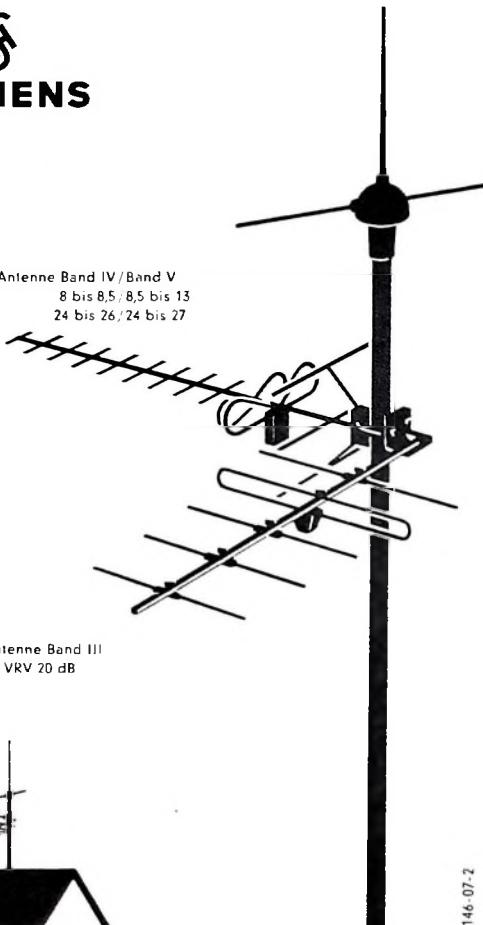

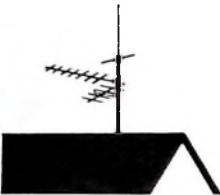SAA 154
5 Elemente-Antenne Band III
G 5,5 bis 7 dB, VRV 20 dB



VHF- und UHF-Antenne in einer Ebene

Niedrige Bauhöhe – kurzes Standrohr, denn beide Antennen werden an einem Punkt befestigt.

Bequemes Ausrichten der VHF-Antenne und der UHF-Antenne auf die zu empfangenden Sender.

Nur eine gemeinsame Niederführung bei Verwendung der Einbauweichen für 60-Ω- oder 240-Ω.

Die 5-Elemente-Band-III-Antenne SAA 154 lässt sich wahlweise kombinieren mit einer UHF-Antenne bis 14 Elementen, z. B. SAA 148, 12-Elemente-Band-IV-Antenne oder SAA 152, 14-Elemente-Band-IV/V-Antenne.

Mit Siemens-Antennen meistern Sie jede Empfangslage in besonders schwierigen Fällen mit den neuen

Hochleistungsantennen

SAA 150, 24-Elemente-Band-IV-Antenne,

SAA 153, 26-Elemente-Band-IV/V-Antenne.

Auskünfte erteilen gern unsere Geschäftsstellen.

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FÜR WEITVERKEHRS- UND KABELTECHNIK

Neue Fernsehempfänger

„T 300“, „S 300“, „T 305“ und „S 305“, vier neue teiltransistorisierte Fernsehempfänger der Sonderklasse von Grundig

Vier neue Fernsehempfänger der sogenannten Sonderklasse stellte jetzt Grundig vor. Alle vier Modelle sind mit einer der neuen schutzberebenlosen, implosionssicheren 59-cm-Bildröhren ausgerüstet, wodurch günstige Gehäuseabmessungen möglich waren. Der UHF-Tuner der Empfänger ist mit zwei Mesa-Transistoren bestückt, die mit ihren niedrigen Rauschwerten eine wesentliche Steigerung der Empfindlichkeit bringen. Drei Transistoren enthalten ferner der leistungsfähige vierstufige Bild-ZF-Verstärker, in dessen erste Stufe die Regelröhre EF 85 eingesetzt ist. Einen weiteren Transistor hat der Ton-ZF-Teil. Außer diesen sechs Transistoren besteht die Belebung aus zwölf Röhren und sieben Halbleiter-Dioden.

Wie die Empfänger der Standardklasse, so haben auch die neuen Geräte der Sonderklasse Automatiken für Kontrast, Helligkeit, Leuchtpunkunterdrückung und Schwarzwertsteuerung; zusätzlich sind jetzt noch automatische Zeilen- und Bildsynchronisation, stabilisierte Bildbreite und Hochspannungsstabilisation vorhanden. Übersichtliche Bedienungsleisten mit Doppelknöpfen für Bild (Helligkeit und Kontrast) und Ton (Lautstärke und Tonblende), zweistufiger Klarzeichner, Helligkeitsregler II zur Anpassung der Helligkeit beim VHF- und UHF-Empfang sowie Fernbedienungsanschluß für Helligkeit und Lautstärke sind einige weitere Einzelheiten.

Im symmetrischen Gehäuse wird der Tischempfänger „Zauberriegel T 300“ (Abmessungen 61 cm x 54 cm x 34 cm; 1 Lautsprecher seitlich; Anschraubbeine lieferbar; Klangkonsole als Untersatz mit einem zusätzlich nach vorn strahlenden Lautsprecher lieferbar) und der Standempfänger „Zauberriegel S 300“ (Abmessungen 62 cm x 91 cm x 39 cm; 1 Lautsprecher vorn) geliefert. Asymmetrische Gehäuse haben der Tischempfänger „Zauberriegel T 305“ (Abmessungen 72 cm x 50 cm x 34 cm; 1 Lautsprecher vorn, besonderes Fußgestell lieferbar) und das Standgerät „Zauberriegel S 305“ (Abmessungen 77 cm x 86 cm x 39 cm; 1 Lautsprecher vorn).

,FE 253 T“ von Telefunken

Als erstes Fernsehgerät der Saison 1963/64 startet Telefunken den Spitzenempfänger „FE 253“. Dieses Gerät kommt sowohl in der Tisch- als auch in der Standausführung auf den Markt. Es ist mit der neuen 59-cm-Stahlmantel-Bildröhre von Telefunken (M-Röhre), die keine gesonderte Schutzscheibe mehr erfordert, bestückt. Außerdem enthält der „FE 253“ als beachtenswerte Neuerung einen Transistor-UHF-Tuner. Dadurch wird die Eingangsempfindlichkeit für die UHF-Bereiche um den Faktor 2 verbessert. Die Programmwählautomatik, bereits von den Fernsehempfänger-Typen „FE 242“ und „FE 252“ des Vorjahres bekannt, hat neuerdings eine universelle Bandumschaltung. Zu diesem Zweck ist unter jeder Taste ein flacher Umschalthebel angebracht. Bei den beiden oberen Stationsdrucktasten besteht eine Umschaltmöglichkeit zwischen VHF-Bereich I und VHF-Bereich III. Die vier weiteren Tasten lassen sich von VHF (Bereich III) auf UHF (Bereich IV/V) umschalten. Das bedeutet, daß im Extremfall alle sechs Stationsdrucktasten mit VHF-Sender belegt werden können. Andererseits lassen sich mit maximal vier Stationsdrucktasten UHF-Sender einstellen.

Einige weitere Daten: 20 Ro + 2 Trans + 7 Ge-Dioden + 2 Si-Dioden + 3 Tgl. VHF- und UHF-Abstimmautomatik, Störaustastung, vollautomatischer Zeilen- und Bildfang, Weitempfangsautomatik, Bildformat-Stabilisierung, Raumlichtautomatik, 3 Bild-ZF-Stufen, studiogene Schwarzwertübertragung, Klarzeichner, Einschaltbrummen-Unterdrückung, Leuchtpunkt-Unterdrückung, 2 Ton-ZF-Stufen, 2 Lautsprecher, abschaltbares zeilenfreies Fernsehen (elektromagnetisch), Fernregler für Lautstärke und Helligkeit.

Neue Reiseempfänger

Blaupunkt

Das neue Lieferprogramm umfaßt die verbesserten Empfänger „Lido“ (KML, 9 Trans + 1 Ge-Diode, Ausgangsleistung 1 W), „Nixe“, „Nixe M“ (KML, 9 Trans + 1 Ge-Diode + 2 Tgl., Ausgang 1 W) und „Derby“ („Derby M“ (UKML, 10 Trans + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl., Ausgangsleistung 1,2 W und bei Autobetrieb 1,8 W; UKW-Teil des Empfängers enthält rauscharmen Mesa-Transistor). Für die Empfänger „Nixe“, „Nixe M“ und „Derby“ „Derby M“ sind Autohalterungen lieferbar; die M-Ausführungen dieser Empfänger unterscheiden sich von den Grundtypen nur durch andere Gehäuse.

Loewe Opta

Drei neue Modelle meldete Loewe Opta, und zwar „Lissy“, „Lissy K“ (UML bzw. UMK, 9 Trans + 6 Ge-Dioden, Ausgangsleistung 0,7 W), „Lord“ (UKML, 10 Trans + 6 Ge-Dioden + 1 Tgl., Ausgangsleistung 1 W) und „Autoport“ (UKML, 10 Trans + 6 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl., Ausgangsleistung 1 W und bei Autobetrieb 2 W). Für alle Geräte sind Autohalterungen lieferbar. Die UKW-Eingangsteile dieser Empfänger enthalten jetzt einen rauscharmen Mesa-Transistor AF 106. Die Typen „Lord“ und „Autoport“ wurden ferner durch Verbesserung eines getrennten Oszillators auch im AM-Teil wesentlich verbessert (höhere Verstärkung, Vermeidung von Mitnahmeherschwellungen in den KW-Bereichen, verbesserte Schwundregelung). Das Spitzengerät „Autoport“ hat automatische UKW-Scharfjustierung.

Eine wertvolle Arbeitsunterlage für den Antennenbauer



AUS DEM INHALT:

Drahtlose Übertragung · Grundlagen der Empfangsantennen-Anlagen · Grundsätzliches zur Bemessung von Fernseh-Empfangsantennen · Elektromagnetische Wellen auf Leitungen · Empfangsmöglichkeiten mit verschiedenen Antennenarten · Zubehör von Antennenanlagen · Zweckmäßigkeit und Sicherheit von Antennen und Zubehör · Gemeinschaftsantennen-Anlagen · Autoantennen

Urteile aus der Fachwelt

„Das Buch ist auf Antennenanlagen ausgerichtet, die mit industriell gefertigten Antennen und Bauteilen auszuführen sind. In allen Einzelheiten behandelt es die vielfältigen Probleme der Antennenmontage. Für diese Fragen des praktischen Antennenbaus gibt das Buch ausführliche Anleitungen. Der Verfasser hat die vielseitigen Probleme der Empfangsantennen-Technik übersichtlich geordnet und so erklärt, daß sie auch für den Leser mit geringeren technischen Kenntnissen verständlich sind. Der Techniker mit weitgehendem Interesse hingegen findet Berechnungsformeln, soweit sie sich noch in einfacher Form darstellen lassen.“

ZVEI-Mitteilungen

„...Das Buch wird damit zu einem handfesten Informationswerk für den praktischen Antennenbauer.“

Funkschau

„...machen das Buch zu einem abgerundeten Kompendium, das vor allem dem Praktiker alles Notwendige und Wissenswerte darbietet. Aber auch der Labormann und der Theoretiker, der sich über den neuesten Stand informieren will, findet hier eine zusammenfassende Darstellung mit allen für ihn interessanten Berechnungsgrundlagen.“

Elektro-Welt · Elektro-Handel

235 Seiten · 165 Bilder · 22 Tabellen · Ganzleinen 22,50 DM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung im Inland und Ausland sowie durch den Verlag

**VERLAG FÜR
RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH**

Berlin-Borsigwalde



METALLGEHÄUSE



Unterricht

Theoretische Fachkenntnisse in Radio- und Fernsehtechnik durch Christiani-Fernkurse Radiotechnik und Automation. Je 25 Lehrbriefe mit Aufgabenkorrektur und Abschlußzeugnis. 800 Seiten DIN A 4, 2300 Bilder, 350 Formeln und Tabellen. Studienmappe 8 Tage zur Probe mit Rückgaberecht. (Gewünschten Lehrgang bitte angeben.) Technisches Lehrinstitut Dr.-Ing. Christiani, Konstanz, Postf. 1957



Tonbänder

Markenfabrikat fabrikneu
360/15 DM 8,95
540/18 DM 11,30

Kostenlose Probe
und Preisliste 20

B. ZARS
Berlin 61, Postfach 54

Kaufgesuche

HANS HERMANN FROMM bittet um Angebot kleiner u. großer Sonderposten in Empfangs-, Sende- und Spezialröhren aller Art. Berlin-Wilmersdorf, Fehrbelliner Platz 3. Tel. 27 33 95 / 96

Röhren und Transistoren aller Art, kleine und große Posten gegen Kasse. Röhren-Möller, Kelkheim/Ts., Parkstr. 20

Verkäufe

FUNK-TECHNIK-Sammelbände abzugeben
Jahrgang 1947-51, gebunden. Jahrgang
1952-57, ungebunden. Preisangebote er-
bieten an F. T. 8411

Röhren, Spezialröhren, Widerstände,
Kondensatoren, Transistoren, Dioden u.
Relais, kleine und große Posten gegen
Kasse zu kaufen gesucht. Neumöller & Co.
GmbH, München 13, Schraudolphstr. 2/T



Briefmarkenalben

in der Bundesrepublik und Westberlin durch den Fachhandel erhältlich


Bezugsquellen nachweis durch

HELIOS
LITERATUR-VERTRIEBS-GMBH
Berlin-Borsigwalde-Eichborndamm 141-167

Mallory

Eine Trockenelement-Batterie, die Ihnen im Laufe ihres sehr langen Lebens *konstante Stromabgabe* liefert, ist eine einzigartige Mallory-Entwicklung. Eine solche Leistung war nie zuvor denkbar mit einer Trockenbatterie. Nur Mallory Batterien sind so leistungsfähig gebaut. In diesen winzig kleinen Energiequellen wurde pro Einheit mehr Leistung gespeichert als in Batterien normaler Bauart. Sie sind dicht. Ihre Stromabgabe ist immer konstant . . . verändert sich beim Gebrauch nicht, entlädt sich nicht bei Lagerung und ist temperaturbeständig. Für Konstrukteure von Transistor-Schaltungen und alle Hersteller tragbarer Geräte, die den Wunsch haben, ihre Erzeugnisse zu verkleinern, ohne dabei auf die volle Leistung zu verzichten, sind die Mallory Batterien mit diesen einzigartigen Eigenschaften die bedeutendste Entwicklung.

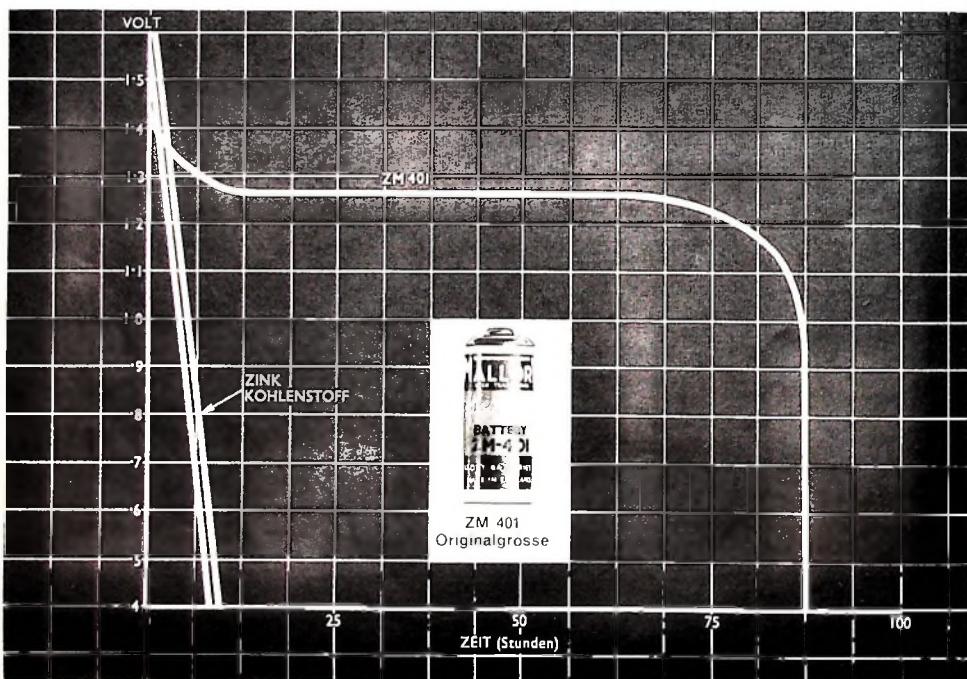—der größte Fortschritt in Trockenbatterien
seit über 80 Jahren



Wenden Sie sich schon im Entwurfsstadium an Mallory, damit Sie die raumsparendste Energiequelle der Welt voll ausnutzen können.
Eingehende Beschreibungen und weitere Auskünfte erhalten Sie von
Mallory Batteries GmbH, 5 Köln, Hermann-Becker-Strasse 8

MALLORY

ein Begriff für neue Ideen in Batterien