



BERLIN

FUNK- TECHNIK

A 3109 D

12 | 1962 +
2. JUNIHEFT

Technische Vereinigung Gauss

Die Technische Vereinigung Gauss e. V. führt in der nächsten Zeit folgende Veranstaltungen durch: 18. 6. 1962: Kolloquium mit dem Thema Kernphysik; 10. 7. 1962: Besichtigung des Hahn-Meitner-Instituts in Berlin-Wannsee [Anmeldungen bei der Geschäftsstelle der Technischen Vereinigung Gauss e. V., Berlin NW 21, Bochumer Straße 8b].

Grundig ändert Firmen- namen

Infolge der Ausdehnung des Fabrikationsprogramms, besonders in bezug auf die Fertigung von elektronischen Geräten, Fernaugen, Kunststoffteilen und Holzgehäusen, sowie der Aufnahme des Bauelemente-Verkaufs hat die Gesellschafter-Versammlung der Grundig Radio-Werke GmbH am 9. Mai 1962 die Änderung des Firmennamens mit sofortiger Wirkung in Grundig Werke GmbH, Fürth/Bayern, beschlossen.

Damit wird nach außen hin einer Entwicklung Rechnung getragen, die der Bedeutung des Unternehmens entspricht. Das Stammkapital der Grundig Werke GmbH beträgt unverändert 73 Mill. DM. Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ist Konsul Max Grundig.

Exportentwicklung der deutschen Rundfunk- und Fernsehgeräte-Industrie

Die deutsche Rundfunk- und Fernsehgeräte-Industrie erzielte 1961 einen Exporterlös von rund 500 Mill. DM, der um 100 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr rückläufig war. Wie Direktor Werner Meyer, Präsident des Fachverbandes und Leiter der Exportkommission, mitteilte, wird das Exportergebnis 1962 für die Branche voraussichtlich nicht schlechter als 1961 sein. Die Beruhigung auf dem Fernsehgerätemarkt in den westeuropäischen Ländern mache rasche Fortschritte, so daß wieder mit einem normalen Geschäft in der zweiten Jahreshälfte gerechnet werden könne.

Philips-Autosuper jetzt auch mit Kurzwellenbereich
Das aus den drei Volltransistor-Modellen „Sport“, „Cabrio“ und „Coupé“ bestehende Autosuper-Programm von Philips ist durch technische Verbesserungen und die Aufnahme eines Kurzwellenbereiches bei den Geräten „Cabrio“ (neue Typenbezeichnung „N 5 X 14 T“) und „Coupé“ (neue Typenbezeichnung „N 6 D 21 T“) weiterentwickelt worden. Der AM-Empfänger „Cabrio“ hat jetzt drei Wellenbereiche (KM1) und der AM/FM-Empfänger „Coupé“ vier Wellenbereiche (UKM1). Der Kurzwellenbereich umfaßt bei beiden Ty-

pen das 49-m-Band (5,93 bis 6,22 MHz), in dem viele deutsche und europäische Rundfunkstationen arbeiten. Das Einstellen der Kurzwellenempfänger macht keine Schwierigkeiten, da die Stationen wegen der Bandspreizung ähnlich wie im Langwellenbereich auf der Skala verteilt sind.

Außerdem wurden beim „Cabrio“ der HF-Vorstufentransistor OC 170 gegen den AF 116 sowie der NF-Vorstudeftransistor OC 71 gegen den OC 75 ausgetauscht und die selbtschwingende Misch- und Oszillatorenstufe (OC 44) durch einen separaten Oszillator und eine Mischstufe mit je einem AF 116 ersetzt. Infolge dieser Schaltungsänderung genügt jetzt ein einfacher ZF-Vorstärker mit dem AF 117. Die UKW-Vorstufe des „Coupé“ enthält jetzt an Stelle des AF 114 den neuen Typ AF 102. In beiden Geräten verhindert eine Siliziumdiode BA 100 an der Basis der AM-Vorstufe, daß unzulässig hohe Überspannungen auftreten.

Fernsehindustrie begrüßt Fortführung des zweiten Programms

Der Fachverband Rundfunk und Fernsehen im Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V. (ZVEI) begrüßt die Mitteilung des Ministerpräsidenten Altmeyer, daß das zweite Fernsehprogramm ohne jede Unterbrechung auch nach dem 1. Juli 1962 weiter ausgestrahlt wird. Die Einigung des Ministerpräsidenten Altmeyer mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten (ARD), Intendant Bausch, ist nicht nur für die Fernsehwirtschaft, sondern auch für die Fernsehteilnehmer, die in den letzten beiden Jahren erhebliche Kosten aufgewendet haben, um das zweite Programm empfangen zu können, von großer Bedeutung. Nachdem die neuerliche Gefahr für das zweite Programm beseitigt ist, rechnet man in der Branche mit einer weiterhin anhaltenden günstigen Entwicklung des Fernsehgerätegeschäfts.

General Telephone & Electronics International übernahm Vakuumtechnik

Die Firma General Telephone & Electronics International S. A., Sylvania Division, Genf, die als Tochtergesellschaft der General Telephone & Electronics Corp., New York, die Interessen ihres Stammbauhuses in Europa wahrnimmt, hat die gesamten Firmenanteile der Vakuumtechnik GmbH von dem bisherigen Alleinhaber, Herrn G. Dennunzio, übernommen. Die Vakuumtechnik stellte bisher Elektronenröhren für industrielle Zwecke sowie Neonleuchtschriften her. Mit Hilfe neuer, von den Zweigunter-

nehmen der General Telephone & Electronics in Amerika und Europa entwickelter Erzeugnisse soll das Produktionsprogramm wesentlich erweitert werden.

Ausbau des Battelle- Institutes

Das Frankfurter Battelle-Institut – eine gemeinnützige Einrichtung – hat in Deutschland die Vertragsforschung eingeführt. In seinen Laboratorien arbeiten heute mehr als 600 Mitarbeiter; davon sind zwei Drittel Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker.

Die Arbeitsgebiete der 17 Abteilungen reichen von den naturwissenschaftlich-technischen Fachrichtungen bis zur Volks- und Betriebswirtschaft.

Auf dem Gelände, das dem Institut von der Frankfurter Stadtverwaltung 1952 zur Verfügung gestellt worden war, sind inzwischen sechs Laboratoriumsgebäude errichtet worden mit einer Nutzfläche von 21 000 m². Der letzte Neubau wurde erst vor wenigen Wochen bezogen. Anzahl und Umfang der Aufträge steigen jedoch in einem Maße an, daß bereits wieder neue Baupläne in Angriff genommen werden müssen.

Lehrgänge für Tonband- geräte-Techniker

Das umfangreiche Schulungsprogramm der Grundig Werke für die verschiedenen technischen Spezialisten wird jetzt durch eine Reihe von Schulungskursen für Tonbandgeräte-Techniker des Fachhandels fortgesetzt. Während bisher die Lehrgänge in der Fernseh- oder Fernaugentechnik, für die Bausteinserie oder für Tonbandgeräte mit großem Erfolg in der Fürther Zentrale abgehalten wurden, sollen jetzt erstmals anderthalbtägige Kurse an den Schwerpunkten in den Bezirken der Grundig-Niederlassungen Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Dortmund sowie im Saargebiet veranstaltet werden. Den zunächst insgesamt 14 Kursen in der Zeit vom 22. Mai bis 19. Juli 1962 werden weitere folgen. Anmeldungen nehmen die Geschäftsleitungen der Grundig-Niederlassungen an.

Über 6000 Teilnehmer am Transistor-Fernseminar

Das ursprünglich nur für die Techniker des Schaub-Lorenz-Kundendienstes bestimmte „Transistor-Fernseminar“ konnte in den letzten Tagen den 6000 Teilnehmer verzeichnen. Täglich gehen weitere Neuankündigungen ein, denen vorerst noch entsprochen werden kann. Auch Schulen verwenden mit großem Erfolg den Lehrgang im Unterricht. Eine Übersetzung ins Englische ist in Aussicht genommen.

A U S D E M I N H A L T

2. JUNIHEFT 1962

FT-Kurznachrichten	402
Rundfunk- und Fernsehübertragungen anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 1962 in Chile	405
Technik der Fernsehempfänger 1962/63 ..	408
Stereo-Entzerrer-Vorverstärker in Hi-Fi-Qualität	412
Betrachtungen zur VHF/UHF-Umschaltung im Fernsehempfänger	413
Probleme und ihre Lösungen bei Auto- und Kofferempfängern	415
Schallplatten für den Hi-Fi-Freund	418
Für den KW-Amateur	
Stoßarme Koaxialrelais	419
Aus dem Ausland	420
Magnettantechnik auf der Hannover-Messe 1962	421
3. Philips-Tonbandwettbewerb beendet ..	426
FT-Bastel-Ecke	
Transistorisierter Absorptions-Frequenzmesser für 27,12 MHz	427
Für Werkstatt und Labor	
Zeilenpaare wandern durch das Bild, Ton verbrummt	428
Von Sendern und Frequenzen	429
Persönliches	429
Aus unserem technischen Skizzenbuch	
Kopfhöreradapter für den Anschluß an Stereo-Phonokoffer	430
Bedienungsteil mit VHF- und UHF-Tuner und Zeilenwobbeleinrichtung der Graetz-Fernsehempfänger	430
Unser Titelbild Montage von selbsttragenden, aus vier Dipol-Einheitsfeldern und einem dielektrischen Zylinder aus Polyesterfiberglas bestehenden Rundstrahlleinheiten für die Fernsehbänder IV und V. In der Mitte ist die Einstiegsschleife zu erkennen. Werkaufnahme: Siemens	
Aufnahmen: Verfasser, Werkaufnahmen, Zeichnungen vom FT-Labor (Burgfeldt, Neubauer, Schmohl, Straube) nach Angaben der Verfasser. Seiten 403, 404, 431 und 432 ohne redaktionellen Teil	
VERLAG FÜR RADIO - FOTO - KINOTECHNIK GMBH, Berlin-Borsigwalde, Eichborndamm 141-167. Telefon: Sammel-Nr. 492331 (Ortskennzahl im Selbstwählerdienst 0311). Telegramm an: Funktechnik Berlin, Fernschreib-Anschluß: 01 84052 fachverlage b.m. Chefredakteur: Wilhelm Roth, Stellvertreter: Albert Jänicke, Techn. Redakteur: Ulrich Rodke, sämtlich Berlin. Chefforrespondent: Werner W. Diefenbach, Berlin u. Kempten/Allgäu. Anzeigenteilung: Walter Bartsch, Chegraphiker: Bernhard W. Beerwirth, beide Berlin. Postscheckkonto: FUNK-TECHNIK PSchA Berlin West Nr. 2493. Bestellungen beim Verlag, bei der Post und beim Buch- und Zeitschriftenhandel. Die FUNK-TECHNIK erscheint monatlich zweimal. Der Abonnementspreis gilt für zwei Hefte. Für Einzelhefte wird ein Aufschlag von 12 Pf berechnet. Auslandspreis II. Preisliste. Die FUNK-TECHNIK darf nicht in Leseräder aufgenommen werden. Nachdruck – auch in fremden Sprachen – und Vervielfältigungen (Fotokopie, Mikrokopie, Mikrofilm usw.) von Beiträgen oder einzelnen Teilen daraus sind nicht gestattet. – Satz: Druckerei, Berlin Tempelhof; Druck: Eisnerdruck, Berlin	





Px - 5104/1

PERTRIX



Jahrzehntelange Erfahrungen in der Herstellung von Batterien für Rundfunkgeräte ließen **PERTRIX** zu einem WERTBEGRIFF werden.

Besonders durch das enge Zusammenwirken von Forschung, Entwicklung und die ständige Zusammenarbeit mit der gerätebauenden Industrie erreichten die **PERTRIX**-Batterien den technisch hohen Stand, der sie zu einem WERTBEGRIFF gemacht hat.

Die hochwertigen **PERTRIX**-Batterien sind in ihrer Güte auf die gestiegenen Anforderungen sowohl der Verbraucher als auch der geräteherstellenden Industrie abgestimmt und verbürgen eine lange Lebensdauer bei kleinstmöglichen Abmessungen und geringem Gewicht.

Achten Sie daher beim Kauf von Batterien für netzunabhängige Plattenspieler, Rundfunk- und Tonbandgeräte auf die hervorragenden **PERTRIX**-LEAK PROOF- und **PERTRIX**-COMPACT-Batterien.

PERTRIX - Ein Wertbegriff - Ein Weltbegriff!

PERTRIX-UNION GMBH · FRANKFURT/MAIN

TM 15

ein star unter mikrofonen

Dynamic-Studiomikrofon


Technisch vollkommen
Im Stil unserer Zeit

Frequenzgang: ca. 20-18000 Hz. \pm 2db.
Empfindlichkeit: 0,2 mV/mikrobar
Kugelcharakteristik




PEIKER acoustic
Bad Homburg v. d. H. - Obereschbach

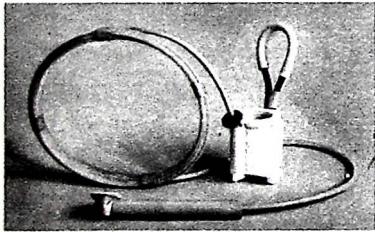
Hochspannungsfassungen „Neueste Konstruktionen“
vereinigen alle Wünsche und Erfahrungen unserer Kunden



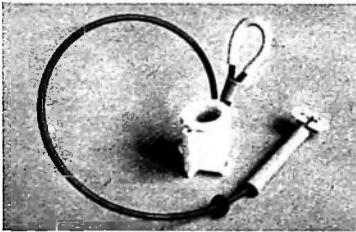Type: E 1/2/5
Fassung mit geteilter Kabelausführung auf beiden Seiten.



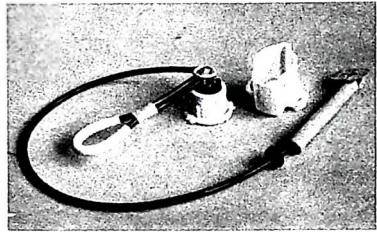Type: E 1/3/50 L
Fassung mit 3facher Kabelausführung auf einer Seite.



Type: E 1/2/50 L
Demontierte Fassung.

Vorteile, die unsere Fassungen bieten:

Reparabile Ausführung
(einfachste Demontage),
Unbrennbares Material,
Bellebige Kabelausführung,
Fester Sitz der Röhre,

Durchschlagsicher
bei wesentlich erhöhten Spannungen,
Sprühsicherheit,
Temperaturbeständigkeit erhöht,
Bodenplatte für verschiedene Lochabstände

J. Hüngerle KG. Apparatebau · Radolfzell a. B. Weinburg

Chefredakteur: WILHELM ROTH

Chefkorrespondent: WERNER W. DIEFENBACH



FUNK-
TECHNIK

Rundfunk- und Fernsehübertragungen anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 1962 in Chile

Die Fußballweltmeisterschaft in Chile findet natürlich bei allen Rundfunk- und Fernsehteilnehmern im In- und Ausland großes Interesse. Selbst diejenigen Länder, deren eigene Fußballmannschaften an diesen Spielen nicht mehr teilnehmen, verfolgen mit der gleichen Begeisterung den Ablauf der Spiele. Da die Entfernung zwischen Europa und Chile in der Luftlinie rund 12000 km beträgt, ergeben sich besondere Probleme und Schwierigkeiten beim Einsatz der Übertragungsmittel für Rundfunk und Fernsehen, über die im folgenden zusammenfassend berichtet werden soll.

1. Die Nachrichtenübertragung zwischen Chile und Deutschland

Wegen der großen Entfernung zwischen Chile und Europa ist eine Direktübertragung für das Fernsehen aus technischen Gründen heute noch nicht möglich. Die in Europa und Nordamerika üblichen Dezimeterstrecken zur Übertragung von Fernsehprogrammen sind auf dem südamerikanischen Kontinent nicht vorhanden, da dort das Fernsehen noch im Aufbau begriffen ist. Auch von Nordamerika nach Europa gibt es heute noch keine Übertragungsmöglichkeit. Es bleibt daher für die Berichterstattung im Fernsehen nur die Möglichkeit, die Spiele auf Film aufzuziehen und diese Filme in Europa abzuspielen. Viele europäische Länder entsenden daher Aufnahmeteams nach Chile und über senden die entwickelten Filme auf dem Luftwege in ihr Heimatland.

Für die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland hat der Südwestfunk die Übertragung für Rundfunk und Fernsehen übernommen. Insgesamt werden drei Aufnahmeteams nach Chile entsandt, die aus je einem Kameramann und einem Kamera-Ton-Assistenten bestehen. Da die Spiele in Chile am Nachmittag um 15 Uhr beginnen und um 17 Uhr beendet sind, die nächsten Flugzeuge nach Europa aber frühestens am folgenden Morgen starten, wird die dazwischen liegende Nachtzeit in Chile dazu benutzt, die Filme zu entwickeln, zu cutten und mit dem Kommentar zu versehen. Zu diesem Zweck sind eine Entwicklungsmaschine und zwei Reservemaschinen einschließlich aller dazugehörigen Chemikalien nach Chile verschifft worden, um die Entwicklung an Ort und Stelle rechtzeitig durchführen zu können. Das Bakteriologische Institut in unmittelbarer Nachbarschaft des Fußballstadions hat dem Südwestfunk freundlicherweise genügend Räume zur Verfügung gestellt, so daß außer den Entwicklungsmaschinen auch noch ein Synchronstudio aufgebaut werden kann und außerdem noch zwei Schneidestudio Platz finden.

Die Filme selbst können in Deutschland etwa 48 Stunden später im Fernsehen gezeigt werden. Außer den Spielen der eigenen Mannschaft werden auch Filme für andere europäische Länder entwickelt, gecuttet und synchronisiert.

Der Hörrundfunk ist bei der Fußballweltmeisterschaft in Chile wesentlich aktueller als das Fernsehen. Die Fußballspiele der deutschen Mannschaft werden zur selben Zeit nach Deutschland übertragen. Die Zeitverschiebung zwischen Chile und Deutschland beträgt fünf Stunden, so daß man die um 15 Uhr in Santiago

stattfindenden Spiele um 20 Uhr im Abendprogramm der deutschen Rundfunksender senden kann. Nach dem Abendnachrichtendienst wird nochmals in einer Halbstundensendung in weiteren Reportagen von den übrigen Spielen des Tages zusammenfassend berichtet werden.

Um diese aktuelle Berichterstattung zu ermöglichen, hat die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten einen eigenen Kurzwellensender mit 20/30 kW Senderleistung nach Santiago transportiert, der mit freundlicher Unterstützung der Firma Transradio Chilena auf deren Sendergelände installiert wird und über eine Rhombusantenne mit Richtwirkung nach Europa strahlt. Diese Kurzwellenübertragung ist keine neue Funkeinrichtung, sondern wird im Rahmen des kommerziellen Kurzwellenverkehrs zwischen Chile und der Deutschen Bundespost abgewickelt. Da jedoch bisher keine so starken Kurzwellensender in Chile aufgestellt waren, hat die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten für die Fußballweltmeisterschaft diesen Kurzwellensender zur Verfügung gestellt.

Die Qualität der Kurzwellenübertragung entspricht zwar nicht ganz derjenigen, die etwa die deutschen Rundfunkhörer auf UKW oder auch bei anderen Leitungsübertragungen gewohnt sind, denn Lautstärkeschwankungen lassen sich in gewissem Umfang nicht ganz ausschalten. Es ist jedoch damit zu rechnen, daß eine einwandfreie Verständigungsmöglichkeit vorhanden ist. Nur unter extremen Ausbreitungsverhältnissen (Mögel-Dellinger-Effekt) könnte eine Direktübertragung in Frage gestellt sein.

Der Empfang der Kurzwellensendungen aus Chile wird von der Bundespost mit ihren dafür speziell eingerichteten Empfangsstellen in Norddeutschland durchgeführt. Da es sich bei der Kurzwellenübertragung um Einseitenbetrieb handelt, können diese Sendungen auch von Kurzwellenamateuren nicht ohne weiteres empfangen werden.

Dr. W. Knöpfel

2. Die Technik der Rundfunkübertragungen

Im Gegensatz zur Empfangsanlage des Rundfunkteilnehmers, bei der mit Rücksicht auf die Kosten nur ein beschränkter technischer Aufwand möglich ist, wird bei kommerziellen Empfangsanlagen sowohl für die Antennen als auch für die Empfänger selbst ein sehr beachtlicher Aufwand getrieben. Das ist jedoch notwendig, um die kommerziellen Funklinien mit der Zuverlässigkeit zu betreiben, die der Kunde fordert darf. So hat zum Beispiel eine der beim Überseefunkempfang üblichen Rhombusantennen eine Länge von 180 m und eine Breite von 60 m. 76 der-

artige Großantennen sind auf den Überseefunkempfangsstellen der Bundespost errichtet, und jede Antenne kann gleichzeitig sechs verschiedene Empfänger speisen. Diese Antennen sind sämtlich Richtantennen, die gegenüber dem einfachen Kurzwelendipol einen Gewinn von etwa 10 ... 20 dB ergeben.

Da die Bundespost schon seit vielen Jahren eine Funktelegrafieverbindung mit Santiago, und zwar mit der bereits erwähnten Gesellschaft Transradio Chilena, unterhält, sind auf Santiago ausgerichtete hochwertige Sende- und Empfangsanlagen vorhanden. Es schien daher zweckmäßig, für den Empfang der Rundfunkübertragungen aus Chile die Überseeufkanlagen der Bundespost einzusetzen. Diese übernimmt ferner auch die ständige Überwachung der Sendungen auf dem Funkwege und stellt gleichzeitig Sender für die Verständigung mit Santiago während der laufenden Reportagen - unabhängig vom kommerziellen Telegrafendienst - zur Verfügung. Welche Funkbetriebsmittel im einzelnen eingesetzt werden und welche Maßnahmen eine möglichst große Sicherheit auf der Funkstrecke gewährleisten sollen, sei im folgenden erläutert.

Die Funkstrecke wird ständig durch das Funkdienstbüro beim Funkamt Hamburg und eine gleichartige Stelle überwacht, die für die Dauer der Spiele in Santiago eingerichtet wurde und von deutschem Postpersonal des Überseefunkdienstes besetzt ist. Diese beiden Dienststellen können sich auch während der laufenden Rundfunkübertragungen über eine Fernschreib-Dienstverbindung verständigen, die nur zum Austausch von Dienstnotizen bestimmt ist, also niemals "besetzt" sein kann.

Das Funkdienstbüro Hamburg (es gibt noch ein zweites in Frankfurt) ist der „Koordinator“ für die Sende- und Empfangsseite des kommerziellen Übersee- und Europafunkverkehrs. Von hier aus werden der Sendestelle Anweisungen zum Schalten bestimmter Sender, geeigneter Frequenzen und der jeweils benötigten Richtantennen erteilt. Hier überwacht man die Güte der Aussen- dungen nach Übersee und der von dort empfangenen Zeichen. Bei Störungen werden die Fehlerquellen eingegrenzt und die zu ihrer Behebung erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Auf der Empfangsseite wird das Funkdienstbüro hierbei durch das die Empfänger bedienende Personal der Empfangsstelle unterstützt, denn nur am Empfänger lässt sich die Feldstärke der empfangenen Zeichen beobachten und ihre Tendenz verfolgen. Hier wird auch zuerst erkannt, wann die gerade benutzte Frequenz im täglichen Frequenzablauf unbrauchbar wird („untergeht“) und wann ein Frequenzwechsel unvermeidlich ist.

Welche Frequenzen jeweils am günstigsten sind, kann man aus den „Funkprognosen“ ablesen. Diese werden vom Funkwetterdienst des Fernmeldetechnischen Zentralamts in Darmstadt jeden

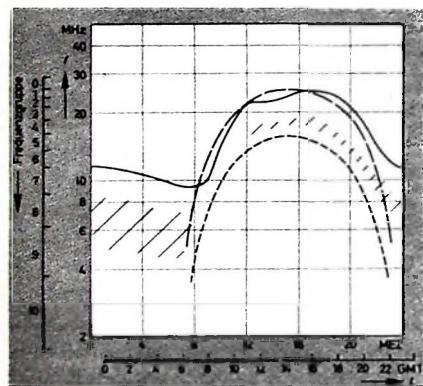


Bild 1. Funkprognose für den Monat März 1962 für die Verbindung mit Santiago. Die Prognosen gelten gleichmäßig in beiden Richtungen:
 — Median-MUF;
 - - - - - Median-LUF
 für $P_{eff} = 100 \text{ kW}$,
 $E_{max} = 1 \mu\text{V/m}$;
 - - - - - Median-
 LUF für $P_{eff} = 100 \text{ W}$,
 $E_{max} = 1 \mu\text{V/m}$;
 // / / / / Median-FOT;
 mmtl. Sonnenflecken-
 relativzahl = 33

Monat neu errechnet und geben die Medianwerte für die zu jeder Tageszeit höchste und niedrigste brauchbare Frequenz (MUF und LUF) sowie den günstigsten Übertragungsbereich (FOT) an. Bild 1 zeigt eine solche Vorhersage für den Monat März 1962 für die Linie nach Santiago. Man erkennt, daß die FOT nicht eine definierte Frequenz, sondern ein Bereich mit einer gewissen Breite ist, so daß man jeweils unter mehreren ähnlichen Frequenzen wählen kann. Obwohl die Funkübertragung infolge ihrer Abhängigkeit von solaren Vorgängen etwas labil ist, zeigt sich doch ein regelmäßiger, sich täglich wiederholender Frequenzgang. Welche Frequenzen sich hierbei im einzelnen als die günstigsten erweisen werden, ist noch vier Wochen lang vor Beginn der Spiele in umfangreichen Versuchen geklärt worden.

Die Funkreportagen werden in der Überseefunkempfangsstelle Lüchow (etwa 150 km südöstlich von Hamburg) aufgenommen. Dazu sind ständig zwei Einseitenbandempfänger auf die Sendestelle Santiago abgestimmt und betriebsbereit. Jeder Empfänger erhält seine Eingangsspannung von einer der erwähnten Rhombus-antennen. (Diversity-Empfang wird nicht durchgeführt, da dieses Verfahren bei Sprachsendungen keine Verbesserung ergibt.) Diese Ausgänge beider Empfänger sind dauernd zum Funkdienstbüro übertragen.

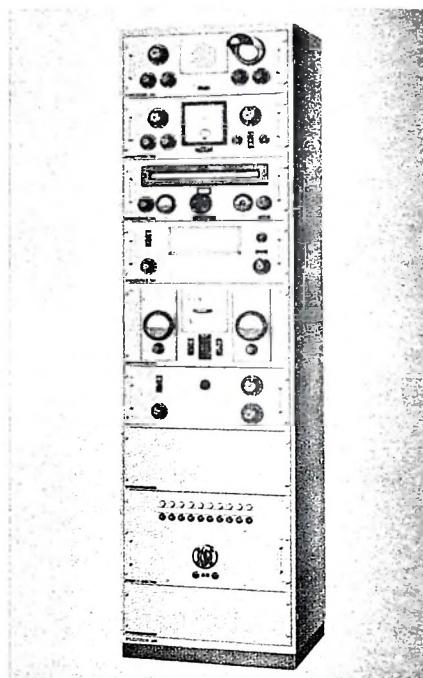


Bild 2. Einseitenbandempfänger für den kommerziellen Übersee-Telefonieverkehr (Siemens & Halske)

Hamburg durchgeschaltet, wobei der eine als Reserve bei etwa auftretenden Störungen (zum Beispiel an der Kabelstrecke Lüchow - Hamburg) dient.

Der Einseitenbandempfänger (Bild 2), der auch im kommerziellen Übersee-Telefonieverkehr benutzt wird, hat hohe Empfindlichkeit ($0,5 \mu\text{V}$), große Frequenzkonstanz und lineare Verstärkung. Er kann beide Seitenbänder des zu empfangenden Senders mit einer Gesamtbreite von 12 kHz aufnehmen, demodulieren und in zwei je 6 kHz breite NF-Bänder auflösen. Die von der Antenne zugeführte Spannung gelangt über einen selektiven 3-Kreis-2-Röhrenverstärker zur Mischstufe, die sie auf die 1. Zwischenfrequenz von 2,112 MHz umsetzt. Daran schließen sich weitere Umsetzungen auf 112 und 12 kHz an. Nach nochmaliger gemeinsamer Verstärkung werden die beiden Seitenbänder mittels zweier Kanalfilter voneinander getrennt. Eine erneute Umsetzung mit 12 kHz ergibt dann die beiden Niederfrequenzbänder von je 100 ... 6000 Hz. Eine weitere Unterteilung in 3 kHz breite Telefonkanäle und/oder Mehrkanal-Telegrafiesysteme (WTK-Systeme) erfolgt in Seitenbandaufteilen und WTK-Empfängergestellen. Die Zeitkonstante der Schwundregelung lässt sich zwischen 0,3 und 10 s für je 10 dB Verstärkungsänderung einstellen.

Zum Ausblenden von Störern müssen hohe Selektionsforderungen erfüllt werden. Dies wird durch die erwähnte mehrfache Frequenzumsetzung erreicht. Die Unterdrückung eines dicht benachbarten Störsenders beträgt über 70 dB. Der Empfänger hat eine automatische Frequenznachstellung, die ihn ständig auf den durch den Träger des fernen Senders bestimmten Frequenz hält. Der Haltebereich dieser Automatik von mindestens ± 0 kHz wird im praktischen Betrieb jedoch nie voll in Anspruch genommen. Es wurde bereits erwähnt, daß zur Verständigung zwischen den beiden Funkdienstbüros in Hamburg und Santiago, die die Funkstrecke betreuen, eine Fernschreib-Dienstleitung geschaltet wird. Zur Übertragung dient in beiden Richtungen ein Kanal einer Funk-WT-Einrichtung. Die im Funk verwendeten Kurzwellen-WT-Systeme unterscheiden sich von den Draht-WT-Systemen in einigen wichtigen Punkten: Die Unterträger sind frequenzmoduliert und durch Zusammenschaltung der MF-Ausgänge ist ein

Schwundausgleich möglich. Es gibt mehrere Funk-WT-Systeme, die sich durch die Bandbreite der NF-Kanäle und die Art des Schwundausgleichs (Frequenz- oder Raum-Diversity) unterscheiden. Für den Fernschreib-Dienstkanal Santiago - Hamburg wird die „Funk-WTK V“ eingesetzt, bei der jedem Kanal je zwei Tonfrequenzen für Zeichenstrom und je zwei für Trennstrom zugeordnet sind, die im Rhythmus der Fernschreibzeichen (5er-Code des Internationalen Telegraphen-Alphabets 2) getastet werden.

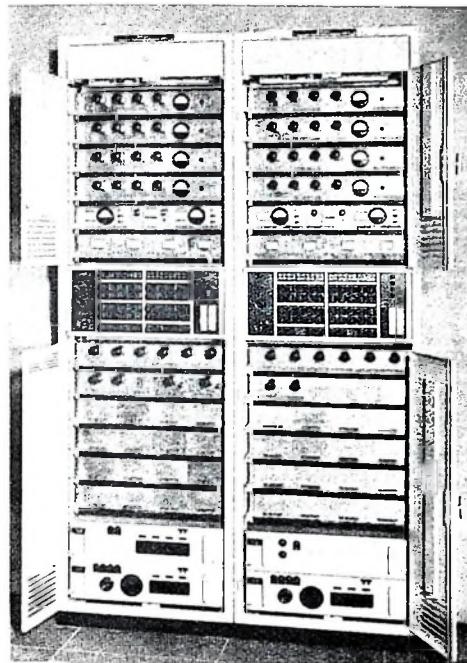


Bild 3. Kombiniertes Sende-Empfangsgestell einer „WTK V“ (Siemens & Halske)

Die beiden parallel geschalteten Tonfrequenzen liegen stets 1020 Hz auseinander. Da der selektive Schwund das HF-Spektrum in einer Breite von nur einigen hundert Hertz durchwandert, bietet die Parallelschaltung der beiden Frequenzen eine große Sicherheit gegen die Wirkungen des Selektivschwundes.

Die von jedem Fernschreibkanal gelieferten tonfrequenten Tastzeichen durchlaufen ein Sendefilter und einen für alle Sende-kanäle gemeinsamen Anpassungsübertrager, der die Tonzeichen aller Fernschreibkanäle in eine einzige Leitung einspeist. Nach Verstärkung in einem gemeinsamen Sendeverstärker werden die Zeichen dem Funksender zugeführt.

Auf der Empfangsseite ist der Weg umgekehrt: Vom Funkempfänger gelangen die Signale über einen gemeinsamen Eingangs-

Tab. I. Tonfrequenzen der „WTK V“

Tastzustand	Kanal		
	1	2	3
Trennstrom	425/1445 Hz	765/1785 Hz	1105/2125 Hz
Zeichenstrom	595/1615 Hz	935/1955 Hz	1275/2295 Hz

verstärker und Anpassungsübertrager zu den einzelnen Empfangsfiltern, die die verschiedenen Tonfrequenzen aussieben. Jede ausgetastete Frequenz wird dann in einem Doppeltonempfänger verstärkt und gleichgerichtet. Die hier entstehenden Gleichstromzeichen steuern die angeschlossenen Fernschreiber. Die Zuordnung der einzelnen Tonfrequenzen zu den drei Kanälen der „WTK V“ geht aus Tab. I hervor. Von diesen drei Kanälen wird aber für den Fernschreib-Dienstkanal immer nur einer benutzt. Bild 3 zeigt die Ansicht eines kombinierten Sende- und Empfangsgestells einer „WTK V“ und Bild 4 das Modulationsschema für den in Santiago aufgestellten Einseitenbandsender zusammen mit dem Rundfunkkanal. Aus Bild 5 ist der Aufbau der Verbindung Santiago - Hamburg - Baden-Baden zu erkennen. Vom Funkdienstbüro laufen die Rundfunkreportagen über die in benachbarten Räumen des Funkamts Hamburg liegende Rundfunkübertragungsstelle weiter über normale Rundfunkdrahtleitungen zum Südwestfunk in Baden-Baden, der sie an die angeschlossenen deutschen und gegebenenfalls ausländischen Rundfunkanstalten in der üblichen Weise weiterleitet.

Auch in Hamburg wird für die Übertragung des Fernschreibkanals nach Santiago ein Sender benötigt. Dazu dient ein 20 kW-Universalsender (Einseitenbandsender) der Überseeufunkstelle Elmshorn der Deutschen Bundespost (etwa 30 km nördlich von Hamburg), der vom Funkdienstbüro Hamburg aus ferngesteuert werden kann. Die Fernbedienungsanlage erlaubt es, im Sender durch Tastendruck folgende Vorgänge zu steuern:

1. Wahl des Senders, beziehungsweise der Leitung zum Sender,
2. Ein- und Ausschalten des Senders,
3. Einstellen der gewünschten Leistungsstufe (2, 7, 20 kW),
4. Wählen der Betriebsart (A 1, F 1, F 6, A 3 b usw.),
5. Einstellen der jeweils benötigten Sendefrequenz (innerhalb des Frequenzbereichs des Senders lässt sich jede beliebige Frequenz auf 100 Hz genau automatisch einstellen),
6. Auswahl und Anschalten der gewünschten Sendeantenne und
7. Einstellen der Antenneneinstellung (bei Umkehrantennen).

Durch die Fernbedienungsanlage lässt sich die Dauer der Umschaltung von einer Frequenz auf die andere auf etwa 20 s herabsetzen. Zum Abstrahl der Sendeenergie sind mehrere Großflächen-(Rhombus-)Antennen sowohl für das am Tage erforderliche hohe Frequenzband (etwa 10 ... 25 MHz) als auch für den abends und nachts benötigten Bereich (etwa 6 ... 15 MHz) vorhanden.

H. Erbe

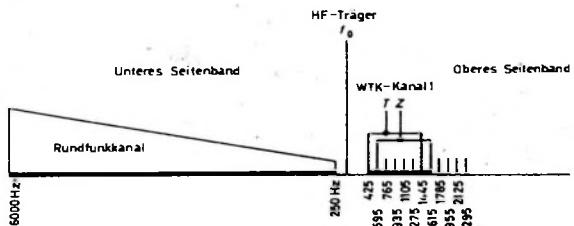


Bild 4. Modulationsschema für den Einseitenbandsender in Santiago


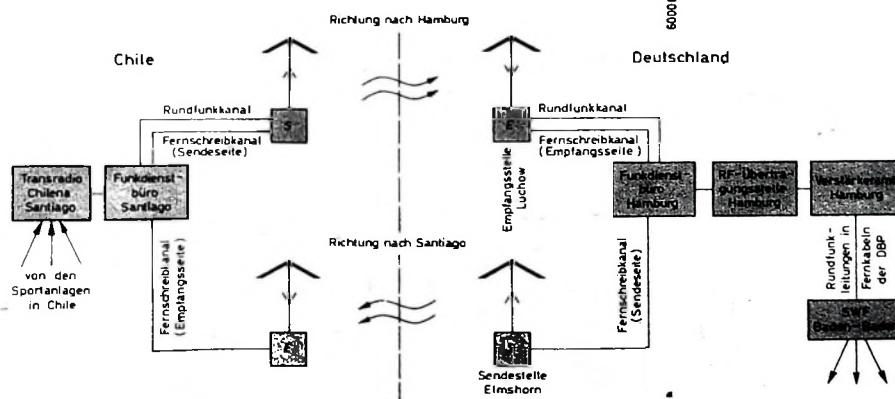


Bild 5. Aufbau der Verbindung Santiago - Hamburg - Baden-Baden

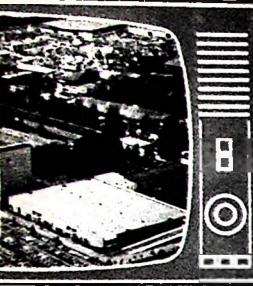

Technik der Fernsehempfänger 1962/63


Schluß aus Nr. 11, S. 377

Metz

Metz stellt im neuen Baujahr fünf verschiedene Fernsehempfänger vor. Die Grundkonzeption der Tischgeräte „Java“ und „Capri“ sowie der Standgeräte „Samoa“ und „Hawai“ hat sich nicht geändert. Der neue Vollautomatik-Fernsehempfänger „Mallorca“ – das moderne Gehäuse entwirft ein bekannter Formgestalter – überrascht durch die Kombination einer in altweiß gehaltenen seidenmatten Kunststofffront mit einem Gehäuse in Nußbaum natur mattiert. Der „Mallorca“ ist auch in technischer Hinsicht ausgereift und hat wegen seiner Frontlautsprecher eine sehr gute Klangqualität. Vor der 59-cm-Bildröhre ist ein gewölbtes Goldkontrastfilter aus antistatischem, kratzfestem Glas angebracht. Einen weiteren Vorzug stellt die Automatik-Feinabstimmung (Konstant-Kanalschalter) mit „Abstimmgedächtnis“ dar.

Die Metz-Fernsehempfänger „Capri“, „Mallorca“ und „Hawai“ enthalten das gleiche Chassis. Der dreistufige ZF-Verstärker ist mit Spanngitterröhren (in den ersten beiden Stufen mit der Regelröhre EF 183, in der letzten mit der EF 184) bestückt. Als Koppel- und Selektions-elemente zwischen den Röhren sind unsymmetrisch bedämpfte zweikreisige Bandfilter mit symmetrisch zur Bandmittelfrequenz liegender Abstimmung angeordnet. Das Ankopplfelder des Kanalschalters an den ZF-Verstärker enthält sämtliche Fallen. Die beiden Nachbarträgerfallen sind als Differential-Brückenfilter ausgebildet. Der Eigentrontrap liegt kapazitiv an der Koppelleitung. Für die Nachbarträgerfallen werden insgesamt Absenkungen von mehr als 50 dB erreicht. Auch für die Nachbarträger im UHF-Gebiet (Kanalabstand 8 MHz) bleiben die Absenkungen größer als 50 dB. Die Eingangswiderstände der geregelten Röhren sind hinsichtlich ihrer ohmschen und kapazitiven Werte infolge Katodenkompen-sation unabhängig von der Regelspannung. Dadurch ist eine konstante Kurvenform der ZF-Durchlaßkurve gewährleistet. Das letzte ZF-Filter enthält die Video-Demodulationsschaltung und das Ankopplfilter für die Video-Endröhre PCL 84. An ihrem Anodenwiderstand liegt ein Spannungssteiler für die Ansteuerung der Taströhre, an dem der Maximalkontrast eingestellt werden kann.

Auf Wunsch werden die Geräte mit einer Zeilenwobbeleinrichtung zur Beseitigung der Zeilenstruktur des Bildes geliefert, die einen quartzgesteuerten Oszillator (EL 95) für die Frequenz 13,56 MHz enthält (Bild 11). Die Ablenkeinheit trägt eine aus zwei Windungen bestehende zusätzliche Ablenkspule, die der Quarzoszillator über ein Filter zur Beseitigung störender Oberwellenstrahlung speist. Die Anoden-spannung dieses Oszillators wird über die bei den Geräten ohne Zeilenwobbelung als Sprache-Musik-Schalter arbeitende Taste eingeschaltet.

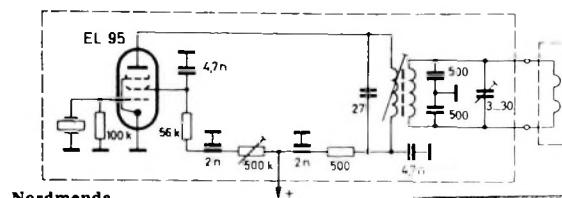

Nordmende

Das neue Nordmende-Fernsehempfänger-programm umfaßt 15 verschiedene Typen. Es ist in drei Leistungsklassen – „St“-, „StL“- und „L“-Klasse – eingeteilt. Die neu hinzugekommenen „T“-Chassis entsprechen leistungsmäßig der „St“-Klasse.

Im Vergleich zum Programm des Vor-jahres wurden jetzt auch innerhalb der Chassis-Klassen Differenzierungen vor-genommen, damit dem heute sehr anspruchsvollen Käufer in jeder Klasse ein Gerät mit dem von ihm gewünschten Be-dienungskomfort geboten werden kann.

Das Chassis „StL 13“ hat eine elektro-nisch arbeitende Nachstimmautomatik für UHF und VHF, deren Eigenschaften wei-ter verbessert wurden. Die hohe Verstär-kungsreserve gestaltet eine starke Gegen-kopplung, die alle Röhrenstreuungen aus-gleich und für stets gleichbleibende Eigenschaften der Automatik sorgt. Ver-bessert wurde auch der Drucktasten-Schnell-wähler. Neuerdings enthält das „StL 13“-Chassis auch den im Luxus-Chassis eingebauten Magnet-Schnellum-schalter, der das Umschalten auf das zweite Programm mit dem Fernregler erlaubt (Bild 12).

Einen besonderen Komfort bieten die Fernsehempfänger „Diplomat“ und „Kom-modore“. Mit einem einzigen Tastendruck kann man bis zu sechs verschiedene Sender wählen. Drei Stationstasten sind für VHF, drei weitere für UHF vorhanden. Mit dem zentral in der Taste angeord-neiten Stift kann man den Sender vor-wählen (Bild 13). Zur besseren Orientie- rung über die Drehrichtung ist in beiden Empfängern für UHF eine Linearskala oberhalb des Tastensatzes eingebaut.

Besondere Aufmerksamkeit widmete Nordmende dem Service der neuen Fern-sehgeräte. Bei dem akuten Mangel an Service-Fachkräften ist es wichtig, schon bei der Konstruktion der Chassis an Service-Fragen zu denken. Ein gutes Bei-spiel dafür stellt die von Nordmende ver-wendete bausteinmäßige Anordnung ein-zelner Gruppen dar. Sie gestaltet, die Baugruppen in vielen Fällen im betriebs-fähigen Zustand herauszuschwenken oder abzuklappen (Bild 14). Ferner fallen die soliden, in kommerzieller Technik aus-geföhrten Steckverbindungen zwischen

Reglerleiste, Tunerbaustein und Haupt-chassis auf, die noch durch AMP-Stecker für Einzelleitungen ergänzt wurden. Weitere Beiträge über die Technik der Nord-mende-Geräte wurden bereits im Heft 9 der FUNK-TECHNIK veröffentlicht (Kroncke, C.: Verbesserte Automati-kenschaltungen in neuzeitlichen Fernseh-geräten. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 9, S. 289-290; Kernhoff, J.: Ein neuer

Bild 11. Schaltung des Wobblozillators zur Beseitigung der Zeilen-struktur (Meitz)

Bild 12 (unten). Magnetschalter zur Program-mumschaltung (Nordmende)

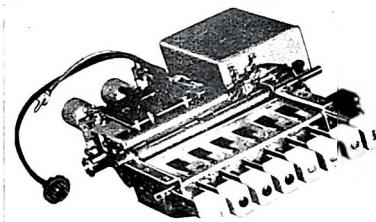
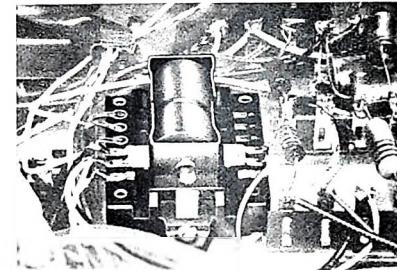


Bild 13. Programm- und Stations-Schnellwählaggregat für je drei VHF- und UHF-Sender der Nordmende-Fernsehgeräte „Diplomat“ und „Kommodore“

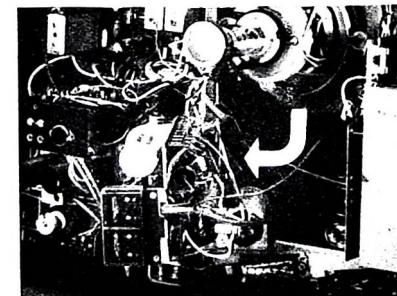


Bild 14. Für Servicezwecke lassen sich die Baugrup-pen der Nordmende-Fernsehchassis in betriebsfähigem Zustand abklappen oder herauschwenken

Zeilgenerator - Beschreibung und Ver-gleich mit einem Sinusgenerator. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 9, S. 293-295).

Philips

Das Fernsehempfänger-Angebot von Philips besteht aus zehn Geräten, und zwar sechs Tischempfängern, zwei Truhen und zwei Kombinationsgeräten. Die Verwendung neuer Röhren und gewölbter Filterscheiben, die Fernbedienung mit Programmwahl und neuartige Abstimm-einrichtungen für den Empfang von UHF-Sendern sind besondere Merkmale der neuen Serie. Die Geräte kommen in ver-

schiedenen Gehäusevariationen (konventionell oder asymmetrisch, teilweise auch mit anschraubbaren Beinen) und in hellen oder dunklen Farbtönen auf den Markt.

Besonders interessant ist die neue Luxus-Fernsehgerätereihe „Leonardo“ (zwei Tischgeräte und drei Standempfänger, davon zwei Kombinationstruhnen). Alle Geräte haben hohen Bedienungskomfort, der nur noch das Einschalten sowie die Lautstärke- und Programmwahl notwendig macht. Die Ablenkstufen sind mit der Philips-„Synchron-automatic“-Schaltung ausgestattet, so daß die Regler für Zeilen- und Bildfang entfallen. Stabilisierte Hochspannung und stabilisiertes Bildformat garantieren auch bei Netzzspannungsschwankungen ein einwandfreies Bild. Das bewährte Prinzip des Memomatic-Kanalwählers wurde weiter verbessert und ist jetzt sowohl bei VHF als auch UHF wirksam. Die 11fach-VHF-Memomatic wurde für UHF zu einer 40fach-Memomatic erweitert (Bilder 15 und 16).

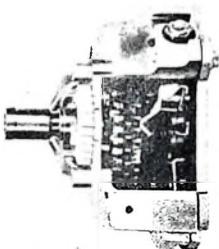


Bild 15. 40fach-Memomatic zur Speicherung der Fernabstimmung auf allen UHF-Kanalen (Philips)

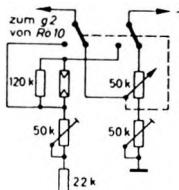


Bild 17. Schaltung der Kontrastautomatik von Philips

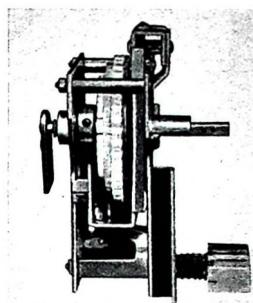


Bild 18. UHF-Tabulator (Philips)

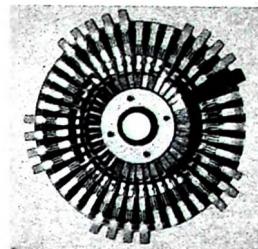


Bild 19. Schaltkranz des UHF-Tabulators (Philips)

vom linken Anschlag weiterdreht, schaltet sich die Automatik aus (Bild 17).

Der Empfänger „Tizian“ hat zur Erleichterung der UHF-Abstimmung einen sogenannten „UHF-Tabulator“. Bei dieser Abstimmeinrichtung sind eine Setztaste und eine Löschtaste vorhanden. Dabei handelt es sich um federnde Tasten, die nach dem Drücken wieder in die Ruhelage zurückkehren. Um das Beschädigen von Rasten beim Durchdrehen des Drehknopfes von Hand zu vermeiden, wurde die voreinstellbare, fühlbare Rastung gewählt.

Der Tabulator (Bild 18) enthält einen Schaltkranz aus bruchfestem Kunststoff mit Führungen für verschiebbare Nocken (Bild 19). Durch die Setztaste wird jeweils eine Nocke herausgezogen. Jeder Nocke ist eine Raststellung zugeordnet. Für 40 Nocken, entsprechend den 40 UHF-Kanalen, sind daher ebenso viele Raststellungen vorhanden. Jede durch die Setztaste einmal herausgezogene Nocke gibt ein rundes Loch auf der Rückseite des Schaltkrans frei, in das eine Kugel hineingelegt ist und gegen den Schaltkranz gedrückt wird. Solange noch alle Nocken eingeschoben sind, wirkt nur eine kleine Vertiefung als leicht fühlbare Rastung. Nach Vorwahl einer Rastung durch die Setztaste kann die Kugel jedoch in das jetzt geöffnete Loch etwa zur Hälfte hineingelegt. Über diese Rastung kann man aber auch ohne weiteres hinausdrehen.

Auf diese Weise wird der gesamte UHF-Bereich in 40 Abschnitte unterteilt. Innerhalb eines jeden Abschnitts kann mit dem hinter dem Tabulatorknopf angeordneten Feinabstimmknopf um eine Kanalbreite variiert werden. Mit der Löschtaste läßt sich jede Rastung wieder aufheben. Die Schaltfläche wird dabei in die Ruhelage zurückgestellt.

Das „Leonardo AS“-Tischgerät und das Standgerät sowie die Kombinationstruhnen haben eine fernbedienbare Programmschaltung. Über einen Wahlschalter im Fernbedienungskästchen wird ein Magnetschalter im Gerät betätigt, der die entsprechenden Umschaltfunktionen auslöst. Diese Umschaltart genügt den VDE-Bestimmungen, denn über das Kabel werden keine unzulässig hohen Spannungen geführt.

Einzelheiten über das Gerät „Tizian automatic“ enthält der Beitrag: Korn, J.: Fernseh-Tischgerät „Tizian automatic“. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 9, S. 296-298. Es sei noch erwähnt, daß sieben der zehn neuen Philips-Fernsehempfänger auch wahlweise zeilenfreie Bilder liefern. Bei drei Geräten werden zwei kleine Dauer-

magnete mit einer mechanischen Schwenkvorrichtung an den Bildröhrenhals herangeklappt. Eine Drucktaste löst diesen Vorgang über einen Bowdenzug aus. Bei nochmaligem Drücken gelangen die Magnete wieder in ihre Ausgangsstellung. Die vier übrigen Fernsehempfänger verwenden das abschaltbare elektronische Wobbelverfahren mit 13,56-MHz-Quarzoszillator.

Saba

In der neuen Saison bietet Saba insgesamt sieben verschiedene Fernsehempfänger an (drei Tischgeräte, zwei Standgeräte und zwei Kombinationstruhnen). Alle Geräte liefern zeilenfreie Fernsehbilder.

Das Tischgerät „Konstanz T 127 V“ verwendet eine reflexabsorbierende Haftschale mit der Wirkung eines Kontrastfilters und eine zusätzliche kratzfeste Hartglas-Abdeckung. Für den VHF-Bereich sind Schnellwahl-Drucktasten vorhanden, deren Einstellung von einer Speicherautomatik festgehalten wird. Als Spitzengerät in asymmetrischem Gehäuse hat der Tischfernsehempfänger „Schauinsland T 128 V“ unter anderem eine vollautomatische elektronische Feinabstimmung und eine fernbedienbare Telelupe, mit der man vom Sitzplatz aus das Fernsehbild um den Faktor 1,7 (Flächenvergrößerung) vergrößern kann.

Unter den Kombinationstruhnen fällt „Bodensee 12-V Vollautomat Sonorama“ durch seine ungewöhnliche Klangfülle (sechs Konzertlautsprecher und Nachhalleinrichtung) auf. Der Fernsehteil hat elektronische Feinabstimmung und fernbedienbare Telelupe. Das Chassis des Rundfunkteils arbeitet mit fernbedienbarer Motor-Elektronik.

Ein Beitrag aus der Laborarbeit der Saba-Werke wurde bereits in der FUNK-TECHNIK veröffentlicht: Zimmermann, H.: Zur Theorie und Praxis des Fernseh-ZF-Verstärkers. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 9, S. 285-286.

Schaub-Lorenz

Die neuen Schaub-Lorenz-Fernsehgeräte – insgesamt sieben verschiedene Typen – sind mit der 59-cm-Bildröhre und vorgesetzter gewölbter Goldfilterscheibe ausgestattet. Zur Erleichterung der Kanaleinstellung auf UHF wird ein Schwungradantrieb verwendet. Die Luxusklasse bietet ferner eine für VHF und UHF wirksame Sendersuchautomatik, die in Verbindung mit der Abstimmautomatik völlig selbständig die Sendersuche und -einstellung übernimmt (Schröder, W.: Neue Automatiken in Schaub-Lorenz-Fernsehempfängern. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 9, S. 291-293).

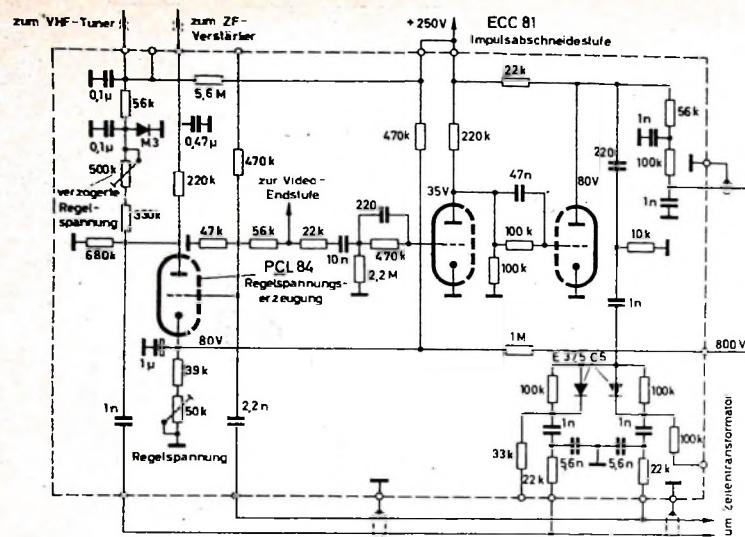


Bild 20. Regelspannungserzeugung und Impulsabschneidstufe des „Wellecho 3059“ (Schaub-Lorenz)

Die Schaub-Lorenz-Fernsehempfängerreihe eröffnet die asymmetrische 59-cm-Tischempfänger „Weltecho 3059“. Schon hier wurde besonderer Wert auf weitgehenden Bedienungskomfort gelegt. Der Programmwechsel VHF-UHF erfolgt durch Tastendruck. Für die Kanaleinstellung in beiden Bereichen sind zwei getrennte Skalen vorhanden. Bei VHF ist in einem kleinen Fenster der jeweils eingestellte Kanal abzulesen. Für UHF steht eine Großsicht-Kanalskala mit Schwunggradantrieb zur Verfügung.

Aus der weitgehend standardisierten Schaltungstechnik soll kurz die getastete automatische Verstärkungsregelung beschrieben werden. Als Taströhre arbeitet das Triodensystem der PCL 84 (Bild 20), dessen Steuergitter über einen omschen Spannungsteiler mit dem Ausgang der Video-Endstufe verbunden ist. Die Kathode liegt durch einen entsprechend eingestellten Spannungsteiler so hoch, daß sich der optimale Arbeitspunkt für die Triode ergibt. Als Anodenspannung benutzt man einen positiv gerichteten Rückschlagimpuls aus dem Zeilentransformator. Bei synchronisiertem Empfang fließt während der Zeilensynchronisierimpulse ein vom Gitterpotential gesteuerter Anodenstrom, der die Kondensatoren der Regelschaltung gegen Masse negativ auflädt. Dort steht dann eine vom Eingangsspeigel abhängige Regelspannung für die ZF-Röhre EF 183 und für die VHF-Tuner-Vorstufe PCC 88 zur Verfügung. Die Regelspannung für die PCC 88 wird durch eine positiv vorgespannte Selenodiode (M 3) verzögert. Der Regelumfang der Schaltung ist etwa 80 dB. Bei kleinem Eingangssignal ($20 \mu\text{V}$) fällt der Ausgangspegel nur um etwa 8 % ab. Die Übersteuerungsgrenze liegt bei einer Eingangsspannung von etwa 200 mV. Damit erübrigts sich ein zusätzlicher Abschwächer im Antenneneingang.

Besonders interessant ist bei den Geräten „Weltspiegel 3059 L“ und „Illustraphon 3059 L“ die Bereichs- und Kanalwahl mit Suchlaufautomatik. Diese Empfänger haben Drucktasten für Bereichumschaltung, Kanalwahl und Automatik. Mit der Bereichstaste wird auf VHF oder UHF umgeschaltet. Die vorgewählten Kanäle werden dann durch die jeweils zugeordneten Motoren eingestellt. Bei eingeschalteter Suchlaufautomatik bewegt sich der

Kanalwähler durch Druck auf die Motor-taste weiter und bleibt, durch die Such-laufautomatik elektronisch gesteuert, auf dem nächsten Kanal mit einem Sender-signal stehen. Die Automatik wird durch einen Impuls gesteuert, den die für den Empfang eines CCIR-Senders charak-teristische 5,5-MHz-Intercarrierfrequenz an der Anode der Begrenzerstufe der Ton-ZF (EF 80) erzeugt. Wenn der Such-vorgang beendet ist, übernimmt die Abstimmautomatik etwaige Korrekturen der Abstimmung. Die Suchlaufautomatik arbeitet auf VHF und UHF nur in einer Drehrichtung des Tuners (von niedrigen Kanalzahlen zu höheren).

Im UHF-Bereich dauert ein Skalendurchlauf etwa 4,5 s; der Rücklauf, bei dem nicht gesucht wird, benötigt nur etwa 1,5 s. Für Vor- und Rücklauf werden je ein Motor eingesetzt. Dadurch ist der Antrieb unkompliziert und jeder Dauerbelastung gewachsen. Bei VHF kann man wegen des Trommeltuners auf den Rücklauf verzichten. Der Umlauf für 12 Kanäle dauert rund 6 s.

Die „denkende“ Motortaste hat drei Funktionen. In der Stellung „Automatik“ startet sie den Suchlauf, der auch dann stoppt, wenn die Motortaste beim Erscheinen des nächsten Senders (Nachbarkanal) noch gedrückt ist. Arbeitet in dem gewählten Empfangsbereich kein Sender, dann kann der Suchlauf durch nochmaliges Drücken der Taste gestoppt werden. In der Stellung „Automatik-Aus“ läuft der Motor nur so lange, wie die Motortaste gedrückt wird oder bis im VHF-Bereich der nächste Kanal eingeschaltet ist.

Siemens

Das Siemens-Fernsehgeräteprogramm umfaßt fünf Typen in drei Geräteklassen, die in 13 Gehäusevariationen angeboten werden. Alle Geräte sind mit der 59-cm-Rechteck-Bildröhre ausgerüstet und haben Zeilenfangautomatik, Programmschnellwahl, Störtaustastung, Bildgrößenstabilisierung, Schwarzwertautomatik sowie eine abschaltbare Einrichtung zum Unterdrücken der Zeilenstruktur.

Die neue Siemens-Serie baut sich auf drei Grundchassis auf. Der „Bildmeister III“ (P 16, E.-P.: „Bildmeister III“ – ein neuer Fernsehempfänger. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 9, S. 305) hat gespeicherte Fein-

abstimmung im VHF-Bereich sowie UHF-Schwungradantrieb. „Bildmeister II“ verfügt über Abstimmautomatik in allen Bereichen und Programmschnellwahl auch über die Fernbedienung. Als Spitzenchassis ist „Bildmeister I“ mit vollauto-

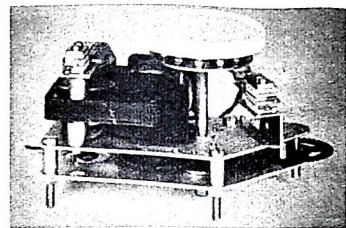


Bild 21. Antriebsmotor mit Kanalvorwahlscheibe, Getriebe und Stummschalter des „Bildmeister I“ (Siemens)

matischer Scharfstellung in allen Bereichen, VHF-Motorkanalwähler (Bild 21), Drucktastenautomatik mit vier UHF-Orts-tasten und Bildlupe zum Vergrößern des Bildausschnittes ausgestattet. Die Form-gestalter sorgen dafür, daß die neuen Fernsehempfänger den verschiedenen Ge-schmacksrichtungen entsprechen.

Telefunken

Insgesamt acht verschiedene Modelle bietet Telefunken im Baujahr 1962/63 an (drei Tisch- und fünf Standgeräte). Bei der Entwicklung der neuen Chassis („FE 212“, „FE 242“ und „FE 252“) wurde großer Wert auf verbesserte Automatiken gelegt. Alle neuen Geräte haben eine Zeilenumtastung, so daß der Zeilenfangregler entfallen konnte. Die neue Programm-Wählautomatik mit Stationsdrucktasten für die Geräte „FE 242“ und „FE 252“ ist mit einer verbesserten Abstimmautomatik kombiniert. Neuerdings wird bei diesen Typen auf die Automatik-Taste verzichtet. Damit bei der von Hand vorgenommenen Grundeinstellung der optimale Abstimmpunkt gefunden werden kann, schaltet sich die Automatik beim Einstellvorgang selbsttätig ab. Das während der vorjährigen Funkausstellung in Berlin eingeführte permanentmagnetische System „TELEklar“ für zeilenfreies Bild wurde im Prinzip unverändert, jedoch als elektromagnetisches System (ein- und ausschaltbar) in die neuen Geräte übernommen.

Mit einer neuen Weitempfangs-Spezialautomatik wurden die „FE 252“-Modelle ausgerüstet. Beim Weitempfang wird ein bestimmter Frequenzbereich aus dem Videofrequenzband herausgesiebt und dadurch ein sichtbares Rauschen vermindernd. Außerdem sorgt eine Bildregelautomatik für die studiogetreue Schwarzweertübertragung.

Alle Telefunken-Fernsehempfänger enthalten eine neue Zeilenautomatik (Bild 22). Durch eine wesentliche Erhöhung der Koppelzeitkonstante ($C 436$, $R 438$; $C 437$, $R 439$) des Phasendiskriminators erreicht man, daß eine phasenabhängige Regelspannung für die Steuerung des Zeilensenders zur Verfügung steht und auch bei unterschiedlicher Frequenz der Synchron- und Vergleichsimpulse eine Regelspannung erzeugt wird, die der Frequenzabweichung des Zeilengenerators entgegenwirkt.

Die erzeugte frequenzabhängige Regelspannung ist so hoch, daß sich im Mittel ein Fangbereich von ± 700 Hz ergibt, während man bei der bisherigen Dimensionie-

rung nur etwa ± 200 Hz erreichte. Diese Schaltung ist aber auch unempfindlicher gegenüber äußeren Störinflüssen. Das bewirkt der frequenzabhängige Spannungsteiler C 440, R 442, C 442. Er überträgt den Gleichspannungsanteil der Regelspannung besser als den Wechselspannungsanteil, verringert aber dabei nicht die Phasenkonstanz des Fangbereiches. Der Vergleichsimpuls dieser Schaltung wurde so verformt, daß die erzeugte frequenz- und phasenabhängige Regelspannung symmetrisch zum Nullpunkt liegt.

Beim Zeilenoszillator ist die Dimensionierung für die neue Röhre ECH 84 ausgelegt (früher ECH 81). Die Regelempfindlichkeit liegt jetzt im Mittel bei 350 Hz/V. Trotz der großen Regelempfindlichkeit ist die neue Schaltung sehr stabil bei schwankender Netzspannung und Temperatur. Auch mechanische Erschütterungen der Röhre haben keinen störenden Einfluß auf die Oszillatorkonstante. Akustische Rückkopplung kann daher nicht mehr auftreten.

mäßig zwischen der gleitenden Schirmgitterspannung der ersten ZF-Röhre EF 183 und einer positiven Vorspannung liegt. Sie ist durch den Spannungsteiler R 223, R 226, R 224 so bemessen, daß die Diode leitet, wenn die Regelspannung am Gitter der EF 183 infolge geringer Feldstärke sehr niedrig und daher auch das Schirmgitterpotential verhältnismäßig niedrig ist. In diesem Betriebszustand liegt das kalte Ende von Sp 204 über den Schirmgitterkondensator C 206 an Masse, so daß der Serienkreis wirksam wird. Steigt die Schirmgitterspannung jedoch bei Feldstärkeerhöhung an, dann gelangt die Diode in das Sperrgebiet und schaltet den Serienresonanzkreis ab. Diese automatische Rauschunterdrückung kann durch eine Drucktaste abgeschaltet werden. Dabei wird die positive Vorspannung durch Abschalten von R 223, der parallel zu R 226 liegt, so erniedrigt, daß die Diode unabhängig vom Schirmgitterpotential gesperrt bleibt (Bild 24).

Über eine andere Telefunken-Entwicklung, die „Verbesserte Kontrast-/Helligkeits-

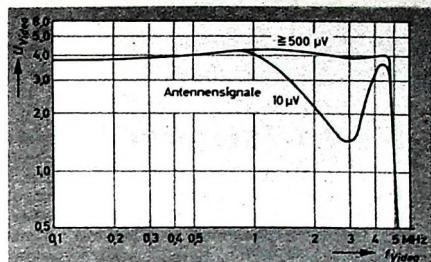


Bild 24. Wirkungsweise der automatischen Rauschunterdrückung im „FE 252“ von Telefunken

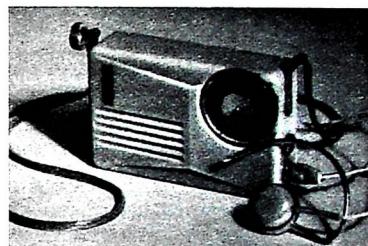


Bild 25. Transistorverstärker des „Teleton“ (Tonfunk)

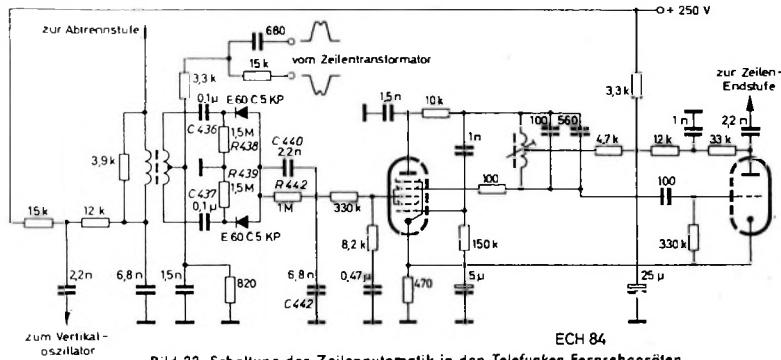


Bild 22. Schaltung der Zeilenumwandlung in den Telefunken-Fernsehgeräten

Ausführliche Untersuchungen haben gezeigt, daß beim Empfang von mit geringer Feldstärke eintreffenden Sendern das Rauschen am stärksten im Videofrequenzbereich um 3 MHz stört. Beim Telefunken-Spitzengerät „FE 252“ wird beim Unterschreiten eines festgelegten Feldstärkewertes die Amplitude des Videosignals im genannten Frequenzbereich so weit geschwächt, daß ein besserer Bildeindruck entsteht. Das bewirkt der Serienresonanzkreis Sp 204, C 219 (Bild 23), der infolge seiner Eigendämpfung die erforderliche Bandbreite hat und an das Gitter der Video-Endröhre über eine automatische Schaltvorrichtung angeschlossen ist. Diese besteht aus der in Serie zum Kreis geschalteten Diode OA 161, die gleichstrom-

regelung mit Raumlichtautomatik“ berichtete die FUNK-TECHNIK im Heft 9/1962, S. 295.

Tonfunk

Das Fernsehempfängerprogramm von Tonfunk umfaßt die neuen Geräte „Zaubervision 63“, „Bildperle 63“, „Bildjuwel 63“ und „Combi-Juwel 63“ sowie die aus dem Vorjahr übernommenen Typen „Nordland 2159“, „Violetta 1123 S“ und „Stockholm 63“. Bei den Empfängern „Bildperle 63“ und „Bildjuwel 63“, die mit einer abschaltbaren elektronischen Unterdrückung der Zeilenstruktur ausgerüstet sind, liegen alle Bedienelemente auf der Frontseite rechts neben der Bildröhre. Der Antrieb des VHF- und UHF-Tuners ist bei der „Bildperle 63“ in einem Knopf vereinigt. Dagegen hat der „Bildjuwel 63“ einen Drucktastentuner, der die Wahl von je drei VHF- und UHF-Sendern erlaubt. Die Umschaltung VHF-UHF erfolgt bei beiden Geräten durch Umschalten der Anodenspannung und ist sowohl am Gerät (mittels Drucktaste) als auch über die Fernbedienung möglich.

Besondere Aufmerksamkeit widmete Tonfunk dem Service. Die neuen Geräte sind mit einem Steckchassis ausgerüstet, das aus fünf austauschbaren Baugruppen (Tuner-Aggregat, ZF-NF-Teil, Kippteil, Zeilen-Endstufe mit steckbarem Zellentransformator und Bedienungseinheit) besteht, die durch Steckvorrichtungen mit-

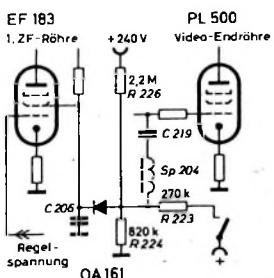


Bild 23. Prinzipschaltung der automatischen Rauschunterdrückung im „FE 252“ (Telefunken)

einander verbunden sind. Da die Baugruppen im Reparaturfall ohne zu löten ausgetauscht werden können, läßt sich ein Transport des Gerätes in die Werkstatt in vielen Fällen vermeiden.

Als weitere Neuheit zeigte Tonfunk das Zusatzgerät „Teleton“ (Bild 25), mit dem man bei abgeschaltetem Fernseherton am Fernsehempfänger teilnehmen kann, ohne andere Personen zu stören. Dabei handelt es sich um eine drahtlose Übertragung des Fernsehtons auf kapazitivem Wege vom Fernsehempfänger zum Zusatzgerät. Der NF-Ausgangsübertrager hat dazu eine besondere 1000-V-Wicklung, die an eine Metallfolie im Empfänger (an einer Seitenwand und an der Deckwand) angeschlossen ist. Die Folie stellt einen Belag eines Kondensators dar, der andere wird durch die Geräte-Masse gebildet. Das Zusatzgerät, das eine kapazitive Empfangselektrode und einen dreistufigen Transistorverstärker enthält, nimmt das NF-Signal auf, verstärkt es und gibt es über einen Ohrhörer wieder. Die Reichweite beträgt 5...6 m. Das „Teleton“ ist auch als Einbausatz zum Einbau in alle Fernsehgeräte (auch älterer Baujahre) lieferbar.

Wega

Unter dem Motto „Die neue Linie“ stellt Wega-Radio in der neuen Saison vier verschiedene Fernsehempfänger mit 59-cm-Bildröhre vor. In klassischem Gehäuse erscheinen die Typen „Wegavision 730“ und „Wegavision 725“, während die Modelle „731“ und „732“ moderne Linien bevorzugen und der Typ „732“ asymmetrische Anordnung der Bedienelemente hat.

Der Fernsehempfänger „731“ ist mit einem VHF-Speichertuner und einem kapazitiv abgestimmten UHF-Tuner für Fein-Grob-Handabstimmung ausgerüstet. Automatiken sind für VHF-Scharfjustierung, Zeilensynchronisierung, Zeilenamplitude, Bildamplitude und Leuchtfeckerunterdrückung vorhanden.

Weitere technische Einzelheiten enthält der Beitrag: Zetzmann, E.: Aus der Schaltungstechnik neuer Wega-Fernsehgeräte. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 9, S. 298, 300.

Stereo-Entzerrer-Vorverstärker in Hi-Fi-Qualität

Für Hi-Fi-Anlagen bedient man sich heute vorzugsweise magnetischer oder dynamischer Tonabnehmersysteme, weil nur diese Systeme einen auch höchsten Qualitätsanforderungen entsprechenden Frequenzgang haben und gleichzeitig wegen der bei guten Systemen zulässigen Auflagekraft von 2 p und weniger höchste Plattschonung ergeben. Da die von diesen Systemen abgegebene Spannung der Schnelle $v = a \cdot 2\pi f$ (a = Auslenkung, f = Frequenz) der Aufzeichnung proportional ist, muß man zwischen Tonabnehmer und Verstärker frequenzabhängige Glieder schalten, die den sogenannten Aufnahmefrequenzgang der Schallplatte entzerrten.

Als Entzerrer kann man sich beispielsweise eines passiven, das heißt nichtverstärkenden, Netzwerks bedienen, wie es in dem Stereo-Entzerrer „M 66“ von Shure

gebene Spannung von Natur aus schon niedrig ist, reicht die hinter dem „M 66“ zur Verfügung stehende Spannung dann vielfach nicht mehr zur Vollaussteuerung des nachgeschalteten Verstärkers aus. Benutzt man zum Beispiel das bekannte und bewährte Hi-Fi-Abtastsystem „Stereo-Dynetic“ [2], das bei 1000 Hz etwa 4,5 mV Ausgangsspannung je Kanal an 47 kOhm abgibt, dann wäre die für den Eingang des Verstärkers verfügbare Spannung hinter dem „M 66“ nur rund 0,18 mV. Es liegt nun nahe, einen Entzerrer und einen Verstärker zu einem Entzerrer-Vorverstärker zu kombinieren, der nicht nur die Einfügungsdämpfung der Entzerrerglieder kompensiert, sondern zusätzlich den Pegel so anhebt, daß er zur Vollaussteuerung aller handelsüblichen Hi-Fi-Verstärker ausreicht.

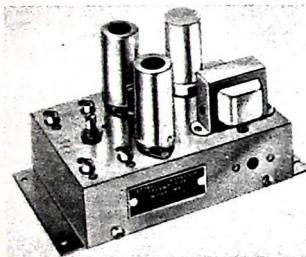


Bild 1. „M 65 E“, Hi-Fi-Stereo-Entzerrer-Vorverstärker von Shure

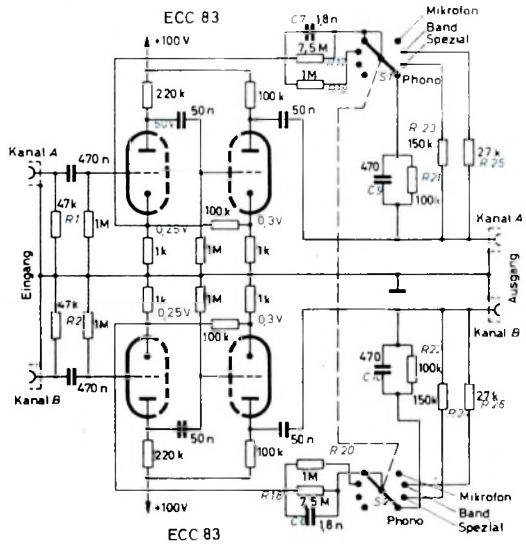


Bild 2. Schaltbild des „M 65 E“ (Toleranz der Widerstände $\pm 10\%$, R 17 und R 18 $\pm 5\%$)

benutzt wird [1]. Dieser Entzerrer mit Studioqualität hat jedoch für manchen Hi-Fi-Freund den Nachteil, daß er etwa 28 dB Einfügungsdämpfung hat, daß also die Ausgangsspannung nur rund $1/2$ der Eingangsspannung ist. Da die von hochwertigen Tonabnehmersystemen abge-

für die Verwendung hinter hochwertigen magnetischen Tonabnehmersystemen hat Shure auch einen aktiven Entzerrer herausgebracht, den Stereo-Entzerrer-Vorverstärker „M 65 E“ (Bild 1). Er hat rund 45 dB Verstärkung und erlaubt die Einstellung mehrerer Frequenzgänge. Nimmt man das erwähnte System des „Stereo-Dynetic“ an, dann hat man am Ausgang des „M 65 E“ rund 800 mV zur Verfügung, die in jedem Fall zur Vollaussteuerung jedes Hi-Fi-Verstärkers ausreichen.

Wie das Schaltbild (Bild 2) zeigt, handelt es sich um einen zweistufigen RC-gekoppelten Stereo-Verstärker mit 47 kOhm Eingangswiderstand. Soll der Verstärker beispielsweise bei Verwendung als Mikrofon-Vorverstärker einen höheren Eingangswiderstand haben, dann lassen sich die Widerstände R 1 und R 2 leicht entfernen, und man erhält dann etwa 250 kOhm Eingangswiderstand. Die Entzerrung des Frequenzgangs erfolgt über umschaltbare RC-Netzwerke, die im Gegenkopplungs- zweig zwischen der Anode des zweiten und der Katode des ersten Trioden- systems in jedem Kanal liegen (bei-

spielsweise C 9, R 21, R 23, R 25 und C 7, R 17, R 19 im Kanal A oder C 10, R 22, R 24, R 26 und C 8, R 18, R 20 im Kanal B). In Stellung „Phono“ wird der Frequenzgang nach RIAA entzerrt (Bild 3). Interessant ist die Stellung „Spezial“. Sie ist für solche Fälle bestimmt, wo ein piezoelektrisches System durch ein magnetisches ersetzt werden soll und der Verstärker nur einen hochohmigen Eingang für Kristall-Systeme hat. Der „M 65 E“ ist auch für Magnettongeräte geeignet und entzerrt dann in der Schalterstellung „Band“ den Frequenzgang nach NARTB. In der vierten Stellung „Mikrofon“ sind alle Entzerrerglieder ausgeschaltet, und man arbeitet mit linearem Frequenzgang

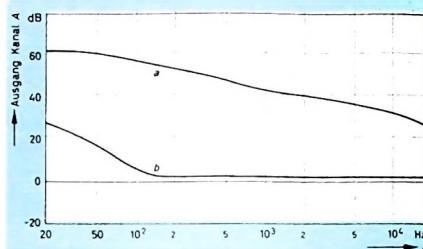


Bild 3. Frequenzgang (a) und Verlauf der Übersprechdämpfung (b) in Stellung „Phono“ (Eingangsspannung 4 mV \triangleq 0 dB, Brummabstand 54 dB)

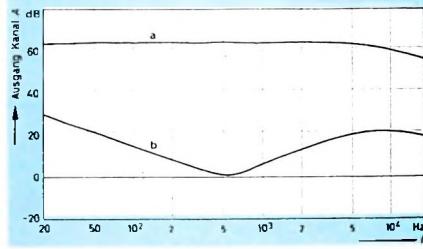


Bild 4. Frequenzgang (a) und Verlauf der Übersprechdämpfung (b) in Stellung „Mikrofon“ (Eingangsspannung 4 mV \triangleq 0 dB, Brummabstand 68,5 dB)

im Bereich 20 ... 12 000 Hz ± 3 dB und gleichzeitig um etwa 20 dB höherer Verstärkung, da die den Verstärkungsfaktor herabsetzende Gegenkopplung dann nicht wirksam ist (Bild 4).

Die Eingangsimpedanz ist für alle vier Stellungen konstant 47 kOhm. In den Stellungen „Phono“, „Spezial“ und „Band“ der Umschalter S 1/S 2 liegt die Ausgangsimpedanz unter 5 kOhm, so daß sich zwischen Ausgang des „M 65 E“ und Eingang des nachgeschalteten Hauptverstärkers Kabel bis zu 20 m Länge bei etwa 100 pF Kabelkapazität je Meter verwenden lassen, ohne daß ein Hohenverlust zu befürchten ist. Weitere wichtige technische Daten des „M 65 E“ enthält Tab. I.

Der Entzerrer-Vorverstärker läßt sich leicht auf dem Chassis des Hauptverstärkers oder in der Nähe des Abspielgerätes montieren. Mit Rücksicht auf höchsten Brummabstand sollte man darauf achten, ihn nicht in der Nähe des Motors des Abspielgerätes oder anderer Geräte mit magnetischem Streufeld anzuordnen.

Schriftum

- [1] Stereo-Entzerrer „M 66“ mit Studioqualität. Funk-Techn. Bd. 16 (1961) Nr. 23, S. 842
- [2] „Stereo-Dynetic“ · Ein Hi-Fi-Abtastgerät mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Funk-Techn. Bd. 16 (1961) Nr. 9, S. 331-332

Tab. I. Technische Daten des „M 65 E“

Eingangsimpedanz	47 kOhm
Verstärkung in Stellung „Phono“	44 dB
„Spezial“	45 dB
„Band“	40 dB
„Mikrofon“	63 dB
Ausgangsimpedanz (bei 10 kHz für die Stellungen „Phono“, „Spezial“ und „Band“)	< 5 kOhm
Übersprechdämpfung	40 dB
Abweichung der Kanäle max. ± 1 dB (bei 1000 Hz)	
Brummabstand	> 50 dB
Stromversorgung	220 V, 50 Hz, etwa 6 W
Abmessungen	175 x 100 x 95 mm

Betrachtungen zur VHF/UHF-Umschaltung im Fernsehempfänger

1. VHF- und UHF-Empfang

Die maximale Reichweite von Fernsehsendern im ebenen Gelände entspricht bei den zur Zeit benutzten Frequenzen nur etwa der optischen Sicht, wobei die für ein gutes Bild am Empfangsort benötigte Feldstärke bestimmte Mindestwerte erreichen müssen. Die Ausbreitungseigenschaften und die Mindestfeldstärke erfordern deshalb eine verhältnismäßig dichte Belegung eines Versorgungsgebietes mit Fernsehsendern. Im sogenannten VHF-Bereich stehen nun aber im Band I (47 bis 68 MHz) nur drei und im Band III (174 ... 223 MHz) sieben Kanäle mit je 7 MHz Bandbreite zur Verfügung. Auf diesen insgesamt zehn Kanälen sind allein im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlins 34 Fernsehsender (8 im Band I und 26 im Band III) untergebracht, wobei die meisten Kanäle viermal (der Kanal 10 sogar fünfmal) belegt wurden. Um sowohl durch zusätzliche Sender die wegen der gegebenen Ausbreitungsbedingungen vorhandenen Versorgungslücken auszufüllen als auch noch Sender für ein zweites und drittes Programm errichten zu können, war man gezwungen, auf höhere Frequenzen im sogenannten UHF-Bereich mit den Bändern IV und V (470 ... 789 MHz) auszuweichen. Der UHF-Bereich konnte in 40 weitere Kanäle eingeteilt werden.

Die für den VHF-Bereich übliche konventionelle Schaltungstechnik im Eingangsteil der Fernsehempfänger ist für den UHF-Bereich nicht anwendbar. Deshalb müsste man neben den VHF-Tunern noch besondere UHF-Tuner entwickeln. Die Eigenschaften des UHF-Tuners sind nun - bedingt durch den höheren Frequenzbereich - zum Teil ungünstiger als die eines VHF-Tuners. Das trifft zum Beispiel für das Rauschen und für die Verstärkung zu. Für den wahlweisen Empfang von Sendern in beiden Bereichen entstand ferner die Aufgabe, die am Ausgang der Tuner jeweils erhaltene Zwischenfrequenz (Bild-ZF = 38,9 MHz) möglichst sinnvoll, ohne gegenseitige Beeinflussungen dem ZF-Verstärker des Fernsehempfängers zuzuführen.

2. Signal/Rausch-Verhältnis

Für eine gute Bildqualität muss das Verhältnis der Signalspannung zu der von der Antenne und dem Empfängereingangsteil erzeugten Rauschspannung $\gg 1$ sein. Dieses Signal/Rausch-Verhältnis α ist ganz allgemein

$$\alpha = \frac{U_s}{U_r} \quad (1)$$

(U_s = Signalspannung, U_r = Rauschspannung)

Für U_r lässt sich bei $\alpha = 1$ setzen

$$U_r = \sqrt{F \cdot kT_0 \cdot R \cdot B} \quad (2)$$

($F \cdot kT_0$ = Rauschleistung, R = Antennenwiderstand, B = Bandbreite)

Nun hat ein mit einer PCC 88 im Eingang bestückter VHF-Tuner im Mittel eine Rauschzahl von $F = 4$, ein mit einer PC 88 bestückter UHF-Tuner dagegen im Mittel eine Rauschzahl von $F = 16$. Die Rauschzahlen beider Tuner verhalten sich also wie 1 : 4.

Für gleiche Bildqualität soll das Signal/Rausch-Verhältnis nach Gl. (1) bei UHF, aber wenigstens den Wert dieses Verhältnisses bei VHF erreichen, das heißt

$$\alpha_{UHF} = \alpha_{VHF} \quad (3)$$

Nimmt man an, daß außer $kT_0 = 4 \cdot 10^{-21}$ Ws in Gl. (2) auch R und B sowohl beim VHF- als auch beim UHF-Empfang gleiche Werte haben (zum Beispiel $R = 240$ Ohm und $B = 7$ MHz), dann können diese Glieder aus Gl. (2) herausfallen, und es lässt sich vereinfacht schreiben

$$U_r \sim \sqrt{F} \quad (4)$$

Gl. (1) und Gl. (4) in Gl. (3) eingesetzt, ergibt dann

$$\frac{U_s_{UHF}}{\sqrt{F_{UHF}}} = \frac{U_s_{VHF}}{\sqrt{F_{VHF}}} \quad (5a)$$

Bei den für die Tuner genannten Rauschzahlen ($F_{VHF} = 4$, $F_{UHF} = 16$) folgt daraus

$$\frac{U_s_{UHF}}{\sqrt{16}} = \frac{U_s_{VHF}}{\sqrt{4}} \quad (5b)$$

$$\frac{U_s_{UHF}}{4} = \frac{U_s_{VHF}}{2} \quad (5c)$$

$$U_s_{UHF} = 2 U_s_{VHF} \quad (5d)$$

Das UHF-Eingangssignal muss also für gleiche Bildqualität den doppelten Wert des VHF-Eingangssignals haben.

3. Verstärkung

Ein VHF-Tuner verstärkt etwa 80fach, ein UHF-Tuner jedoch nur etwa 8fach. Bei gleich großen Eingangssignalen müsste man die hinter dem UHF-Tuner erhaltene UHF-ZF deshalb noch um den Faktor 10 verstärken, wenn an der Bildröhre in beiden Fällen gleich hohe Steuerspannungen vorhanden sein sollen. Da die UHF-Signalspannung (Antennenspannung) mit Rücksicht auf gleiche Bildqualität entsprechend Abschnitt 2 aber bereits um das Zweifache höher als bei VHF gewählt wurde, braucht nur noch eine zusätzliche fünfzehnfache Verstärkung zu erfolgen. Diese Verstärkungsdimensionierung ergibt dann bei abgeschaltetem Eingangssignal für UHF und VHF die gleiche Rauschspannung an der Bildröhre und bei angeschaltetem Signal den gleichen Bildeindruck. Das UHF-Bild würde also nicht vom VHF-Bild zu unterscheiden sein. Eine höhere zusätzliche Verstärkung bringt keinen Gewinn.

4. Anschaltung der VHF-ZF und der UHF-ZF an den ZF-Verstärker

Beide Tuner - UHF-Tuner und VHF-Tuner - müssen mit dem nachfolgenden ZF-Verstärker zusammengeschaltet werden; sie dürfen sich dabei aber gegenseitig nicht beeinflussen. In einfachster Weise kann das nach Bild 1 erfolgen, wobei das 1. ZF-Filter umgeschaltet wird. Der Schalter trennt exakt die UHF- und

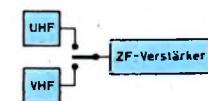


Bild 1. Anschaltung der VHF- und UHF-ZF an den ZF-Verstärker über einen Schalter

VHF-ZF. Elektrisch ist diese Lösung völlig einwandfrei, sie hat aber den Nachteil, daß im empfindlichen ZF-Teil geschaltet werden muß. Das erfordert eine sehr gute Kontaktgabe des Schalters und gleich dimensionierte ZF-Filter für beide Tuner.

Die Umschaltung lässt sich vermeiden, wenn man mit Brückenschaltungen etwa nach den Bildern 2 und 3 arbeitet. Da es sich dabei aber immer um Spannungs-

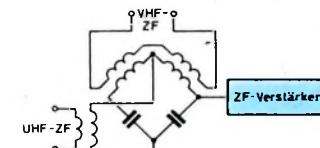


Bild 2. Einspeisung der VHF- und UHF-ZF in den ZF-Verstärker über ein Brückenschaltfilter

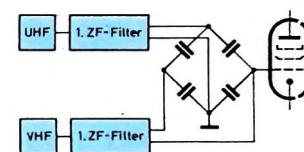


Bild 3. Kapazitive Mischbrücke für die VHF- und UHF-ZF-Einspeisung in den ZF-Verstärker

teilerschaltungen handelt, treten Verluste auf, die etwa den Faktor 2 erreichen und möglichst durch eine zusätzliche, den Fernsehempfänger verteuernde Verstärkerstufe ausgeglichen werden müssen.

5. UHF-Einspeisung in die VHF-Mischstufe

Führt man die UHF-ZF nun schon dem Mischgitter der VHF-Mischröhre zu, dann gewinnt man für die UHF-ZF bereits eine zusätzliche Verstärkerstufe, die nach Abschnitt 3 für einen dem VHF-Empfang gleichwertigen UHF-Empfang sowieso notwendig ist. Auch hierbei müssen die VHF- und UHF-Zweige rückwirkungsfrei zusammengeschaltet werden. Ein sehr einfaches Verfahren ist die Einkopplung der UHF-ZF auf die Mischröhre mit Hilfe einer über die Röhre gestülpten „Auf-

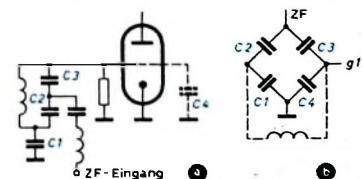


Bild 4. Einspeisung der UHF-ZF in die VHF-Mischröhre über eine Brückenschaltung am Mischgitter (a) und schematische Darstellung der Brücke (b)


blasekappe“. Aber auch Brückenschaltungen lassen sich hier wieder mit gutem Erfolg anwenden.

Bild 4 zeigt eine recht gut funktionierende Schaltung, bei der die Entkopplung zwischen VHF-Gitterkreis und UHF-ZF-Filter den technischen Forderungen entspricht, das heißt, es ist keine gegenseitige Beeinflussung vorhanden. Die zu-

sätzliche Verstärkung der UHF-ZF durch die steile Mischröhre genügt den Bedingungen für gleiche Bildqualität bei VHF- und UHF-Empfang. Mit neueren induktiven Brückenschaltungen konnte übrigens

takte. Der VHF-Kanalwähler „A 3 097 00“ (Bild 7) von Philips ist für diesen Zweck von vornherein mit einem entsprechenden Umschalter ausgerüstet. Aus Bild 8 geht die Zusammenschaltung des UHF-Tuners

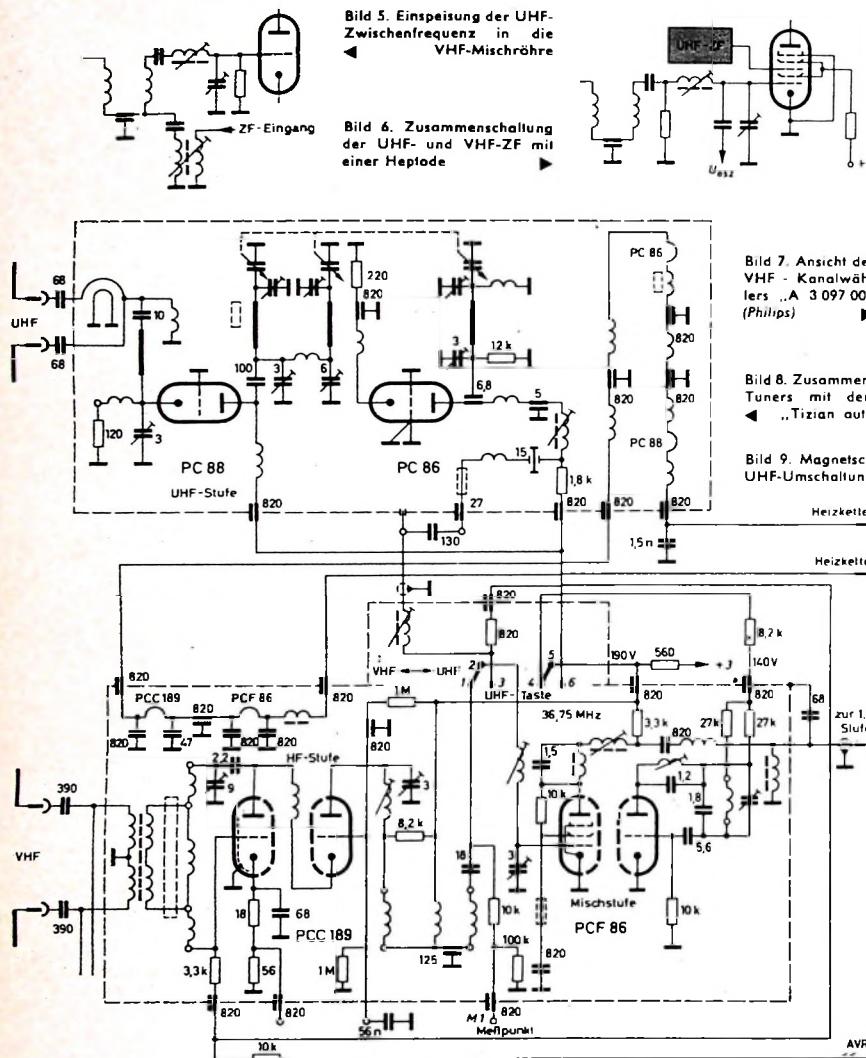erhitzt, dann dehnt sich das Gas aus, drückt auf die Quecksilbersäule und verschiebt diese so, daß die Schaltkontakte über die Quecksilbersäule verbunden werden.



gegenüber einer kapazitiven Ankopplung noch ein Verstärkungsgewinn erreicht werden.

Ein weiteres Beispiel ist die Brückenschaltung nach Bild 5, die sich durch ihre Unkompliziertheit auszeichnet. Eine gewisse gegenseitige Beeinflussung ist jedoch noch vorhanden, und die Stufenverstärkung ist zu gering. Außerdem wird der UHF-Tuner auf einer Leerkanalstellung des VHF-Kanalschalters abgeschaltet.

Die Zusammenschaltung über eine Heptode ist noch im Bild 6 wiedergegeben. Das erste Gitter der Heptode übernimmt dabei den normalen Mischvorgang für VHF, während über das dritte Gitter die UHF-ZF eingespeist wird.

Sehr übersichtlich werden die Verhältnisse bei einer UHF-ZF-Einspeisung in die VHF-Mischröhre über Umschaltkon-

ditionen VHF-Tuner hervor. Das VHF- und das UHF-Signal werden exakt getrennt; gegenseitige Beeinflussungen sind unmöglich. Die Umschaltung kann über einen Bowdenzug erfolgen. Die Verwendung eines Magnetschalters hat aber für die Fernbedienung der Umschaltung Vorteile. So hat sich beispielsweise der Magnetschalter nach Bild 9, der in den Philips-Fernsehgeräten der „Leonardo-Luxus“-Reihe 1962/63 eingebaut ist, für die Programmmuschaltung bewährt.

Prinzipiell ähnliche Umschaltungen wie nach Bild 8 lassen sich auch beispielsweise mit Quecksilberrelais aufbauen. Die Umschaltkontakte sind dabei in einer Glühlampe eingeschmolzen, die mit Quecksilber und einem Gas gefüllt ist. In der Glühlampe ist außerdem eine kleine Heizschleife untergebracht. Wird durch eine angelegte Schaltspannung die Heizschleife

Die vorstehenden Hinweise zeigen, daß für gleichwertigen VHF- und UHF-Empfang manche besonderen Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Die günstigste Lösung zu finden, ist nicht immer leicht; Vor- und Nachteile der gegebenen Möglichkeiten sind stets sehr genau abzuwegen.

ELEKTRONISCHE RUND SCHAU

brachte im Juniheft 1962 unter anderem folgende Beiträge:

Ein Amplitudenauswandler zur Ermittlung statistischer Eigenschaften kontinuierlich verlaufender Signale

Moderne Lichtblitzstroboskope für Meßzwecke

Beitrag zur Übertragung oder Aufzeichnung eines breiten Nachrichtenbandes

Vierpole zur Widerstandstransformation mit minimaler Dämpfung

Die Überprüfung von Zündanlagen mit einfachen Kontrollzilografen

Französische Aussprache mathematischer Formeln

Steuerungs- und Regelungstechnik auf der Hannover-Messe 1962

Angewandte Elektronik • Aus Industrie und Wirtschaft • Persönliches • Neue Erzeugnisse • Industriedruckschriften

Format DIN A 4 · monatlich ein Heft

Zu beziehen

durch jede Buchhandlung im In- und Ausland, durch die Post oder direkt vom Verlag

**VERLAG FÜR
RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH
BERLIN-BORSIGWALDE**

Probleme und ihre Lösungen bei Auto- und Kofferempfängern

Auf dem Autosupergebiet nimmt die Anzahl der Typen in Volltransistorausführung stetig zu. Bei Kofferempfängern ist der Übergang vom Nur-Röhrengert zum Volltransistorempfänger jedoch bereits seit längerer Zeit abgeschlossen. Daß die Entwicklung vom Nur-Röhrengert zum Alltransistorempfänger auf dem Koffersektor schneller als auf dem Autoradio-Gebiet erfolgte und daß es beim Autoradio im Gegensatz zum Kofferradio gemischtbestückte Typen gibt, hat mehrere Gründe: Die Volltransistorisierung bietet beim Koffergeräten bedeutend größere Vorteile als beim Autosuper, und zwar in bezug auf Gewichts- und Raum einsparung, die sich wegen des geringeren Strom- und Spannungsbedarfs (kleinere Batterien) ergeben. Diese Vorteile sind so wesentlich, daß man beim Start des ersten Alltransistorkoffers (vor einigen Jahren) das Risiko, das jede neue Technik mit sich bringt, in Kauf nehmen konnte. Die Vorteile, die ein Volltransistor-Autosuper gegenüber einem gemischtbestückten Gerät hat, sind dagegen erheblich geringer, so daß man hierbei unbekannte Risiken, die eine Volltransistorisierung eventuell mit sich bringen könnte, keineswegs eingehen darf. Die Probleme, die bei der Autosuper-Entwicklung auftreten, weichen von denen bei der Koffersuper-Entwicklung so stark ab, daß sich eingehende, langfristige Erprobungen nicht umgehen lassen, wenn man sicher sein will, daß die Alltransistorausführung eines Autoempfängers keine überraschenden Nachteile aufweist.

Der Übergang vom Nur-Röhren-Autosuper zum gemischtbestückten Gerät brachte große Vorteile. Gemischtbestückte Geräte haben teilweise nur ein Drittel des Stromverbrauchs der Nur-Röhren-Ausführungen. Die Einsparung von rund 20 W war wohl ausschlaggebend dafür, daß sich gemischtbestückte Typen so schnell durch-

setzen. Ein Autosuper mit Mittel- und Langwellenbereich in gemischtbestückter Ausführung nimmt rund 10 W aus der Wagenbatterie auf. Daß man durch Volltransistorisierung von diesem Verbrauch nun noch etwa weitere 5 W einsparen kann, spielt aber selbst bei der Kapazität einer Kleinwagenbatterie keine Rolle mehr. Interessanter ist die Raum einsparung, die die Volltransistorisierung ermöglicht, und die Tatsache, daß Transistoren im Gegensatz zu Röhren keinem Verschleiß unterliegen.

Selbstverständlich müssen die Alltransistorgeräte hinsichtlich Empfangseigenschaften, Betriebssicherheit und Lebensdauer wenigstens die gleichen guten Eigenschaften aufweisen wie die gemischtbestückten Empfänger. Daher war es notwendig, eine größere Anzahl langfristig unter erschwerten Bedingungen zu erproben, bevor die Großfertigung begann. Die nach dieser Zuverlässigkeit prüfung auf den Markt gebrachten Blaupunkt-Alltransistorgeräte arbeiten bei großer Kälte ebenso einwandfrei wie bei großer Hitze, also unter Bedingungen, denen ein Koffergerät nicht ausgesetzt ist. Ein Nur-Koffergerät wird man nicht bei minus 25° C betreiben, und bei großer Hitze kann es nicht noch zusätzlich vom Motor aufgeheizt werden. Weitere schwierige Betriebsbedingungen, die nur beim Autosuper, nicht aber beim Nur-Koffergerät vorliegen, sind: je nach Fahrgeschwindigkeit kurzfristige Betriebsspannungsschwankungen zwischen 5,5 und 7 V sowie Betrieb innerhalb des Störungsfeldes vorbeifahrender, nicht entstörter Wagen. Es muß ferner sichergestellt sein, daß die statischen Aufladungen des Wagens den Eingangstransistor nicht gefährden. Bei trockenem Wetter lädt sich nämlich während der Fahrt die Wagenkarosserie auf, falls sie nicht mit einer auf der Fahrbahn schleien-

fenden Kette versehen ist. Diese statischen Aufladungen können bis zu 10 000 V erreichen. Faßt der Fahrer beim Aussteigen versehentlich die Antenne an, so entlädt sich die Karosserie über die Antenne, und der dabei auftretende Spannungsstoß kann den Eingangstransistor möglicherweise zerstören. Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig, in der Schaltung Schutzmaßnahmen (Schutzschaltung) vorzusehen, wie sie beispielsweise auch der Autosuper „Bremen ATR“ enthält.

Die HF-Stufe (T 1) des „Bremen ATR“ arbeitet in Emitterschaltung (Bild 1). Als Überspannungsschutz wirkt die Diode BA 100 (D 1), deren Kathode positiv vorgespannt ist, damit sie bei niedrigen Eingangsspannungen gesperrt bleibt und den Eingangskreis nicht dämpft. Von einer kritischen Spannung ab leitet die Diode und schützt dadurch den HF-Transistor T 1. Die Drossel L 1 soll Zündstörungen vom Transistoreingang fernhalten. Bei Langwellenempfang werden die Kondensatoren C 1 und C 2 eingeschaltet, die einen kapazitiven Spannungssteiler bilden, an dessen Abgriff die Basis von T 1 liegt. Auf diese Weise erfolgt die Anpassung des Resonanzkreiswiderstandes von etwa 100 kOhm an den Eingangswiderstand des HF-Transistors (rund 5 kOhm). Die Abstimmung des Vor-, Zwischen- und Oszillatorkreises ist induktiv (L 2, L 3, L 4).

Im „Bremen ATR“ arbeiten alle Transistoren in Emitterschaltung. Der ZF-Transistor T 3 ist über L 5, L 6 an den Mischtransistor T 2 angekoppelt. Die ZF wird hinter dem ZF-Ausgangsbandfilter L 7, C 3, L 8, C 4 mit der Diode D 2 gleichgerichtet. D 2 erhält über den Spannungssteiler R 1, R 2 eine feste Vorspannung, um den Wirkungsgrad zu erhöhen und Gleichrichter verzerrungen zu vermeiden. Die Regelspannung, die die Diode D 3 erzeugt, wirkt auf T 1 und T 3.

Der Klangregler im NF-Verstärker hat in der Mittelstellung eine fühlbare Rastung. In dieser Stellung sind Bässe und Höhen so weit angehoben, daß eine Anpassung an die Akustik des Wagens erreicht wird. Bei Drehung des Schieifers nach links werden die Bässe und bei Drehung nach rechts die Höhen abgesenkt. Die Treiberstufe und die Gegentakt-Endstufe, die

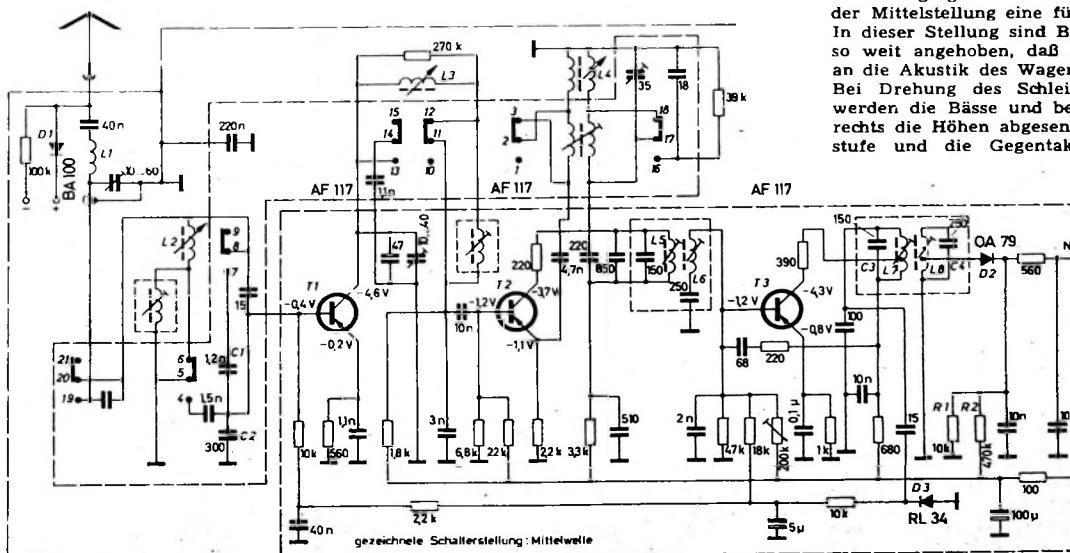


Bild 1. Schaltung des HF- und ZF-Teils des Autosupers „Bremen ATR“ (Blaupunkt)

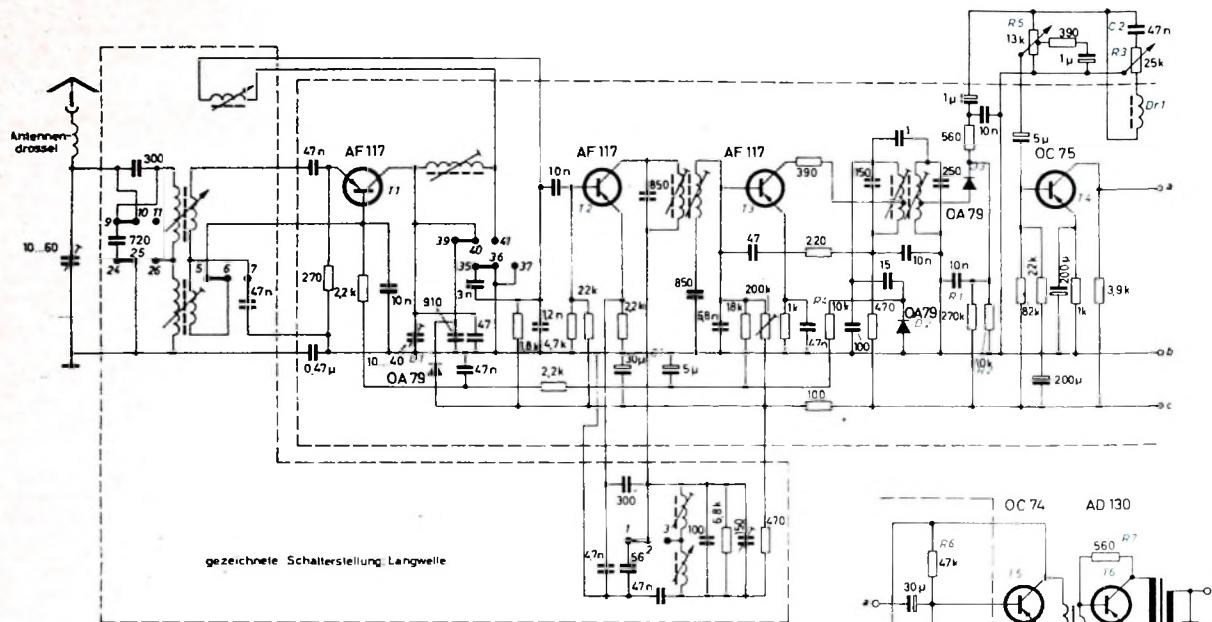


Bild 2. Schaltung des Autoempfängers „Hamburg ATR“ mit Eintakt-A-Endstufe (Blaupunkt)

4/6 W Ausgangsleistung bei 6/12 V Betriebsspannung abgibt, entsprechen im wesentlichen dem Transistorbild des gemischten bestückten Gerätes „Bremen TR“.

Im neuen „Hamburg ATR“ (Bilder 2 und 3) wurde für den HF-Transistor T_1 die Baisschaltung gewählt. Da T_1 über einen Sekundärkreis an den Antennenkreis angekoppelt wird, ist der Eingangs-Emitterkreis gegenüber Störungen, die außerhalb der Empfangsfrequenz liegen, ausreichend niederohmig. Bei einem HF-Transistor besteht aber fast immer die Gefahr, daß dieser Transistor bei anomal hoher Antennenspannung durch die Regelspannung gesperrt wird. Eine zu hohe Antennenspannung kann zum Beispiel auftreten, wenn man unmittelbar an einem Sender sehr großer Leistung vorüberfährt. Der Transistor wird gesperrt, wenn die Signalspannung sehr hoch, aber nicht höher als die Transistorvorspannung ist.

Ist die Eingangsspannung zu hoch, dann könnte am Eingang der selbstschwingenden Mischstufe ebenfalls eine zu hohe Signalspannung liegen und zum Aussetzen des Oszillators führen. Diese Gefahr wird durch die Diode D_1 vermieden, die das Eingangssignal des selbstschwingenden Mischtransistors T_2 begrenzt. Gleichzeitig erzeugt T_2 bei Übersteuerung eine Vorspannung, die seine Basis positiver macht. Bei der HF-Stufe T_1 ist noch erwähnenswert, daß die Kollektor-Emitterkapazität klein ist.

Abgesehen von der HF-Vorstufe, arbeiten alle Transistoren des „Hamburg ATR“ in Emitterschaltung. Der ZF-Vervielfächter (T_3) ist einstufig. Die Demodulatordiode D_3 erhält über den Spannungsteiler R_1, R_2 eine Vorspannung (um den Wirkungsgrad zu verbessern und um die durch die Diodencharakteristik bedingten Verzerrungen zu vermeiden), die den Arbeitsbereich in den geradlinigen Teil der Kennlinie legt. D_2 erzeugt die Regelspannung, die auf T_1 und T_3 wirkt. Die Regelzeitkonstante ergibt sich aus den Werten von R_4

(10 kOhm) und C_1 (5 μ F) zu $5 \cdot 10^{-1}$ s. Sie entspricht also der Zeitkonstante des RC-Gliedes in der Regelspannungsleitung eines Nur-Röhren-Autoempfängers. Die Blaupunkt-Autosuper in Alltransistorausführung haben daher die gleichen Regel-eigenschaften wie die Nur-Röhrengeräte. Die Klangregelung mit dem Klangregler R_3 erfolgt ohne Beeinflussung der Lautstärke. Die Klangregelschaltung enthält den Kondensator C_2 und die Drossel Dr_1 . Steht der Schleifer von R_3 an dem Anschlag, an dem die Drossel Dr_1 angeschlossen ist, so liegt Dr_1 parallel zum Lautstärkeregler R_5 , und die Tiefen werden benachteiligt. In der anderen Endstellung des Schleifers liegt C_2 parallel zu R_5 , so daß die Höhen abgesenkt werden. Bei Mittelstellung des Klangreglers (spürbare Rastung) ist die Frequenzkurve der Wagenakustik und dem Gehör angepaßt, das heißt, die Höhen und Tiefen sind stark angehoben.

Die NF-Vorverstärkerstufe T_4 ist notwendig, um eine ausreichende Verstärkungsreserve zu haben und um die Verluste auszugleichen, die infolge der Gegenkopplung über C_3, R_6 in der Treiberstufe und über R_7 in der Endstufe entstehen. Die subjektiv unverzerrte Ausgangsleistung dieser Eintakt-A-Endstufe (2,5 W) ist größer als die einer 2,5-W-Gegentakt-Endstufe. Das liegt daran, daß bei Übersteuerung einer A-Stufe geradzahlige Harmonischen, bei Übersteuerung einer Gegen-taktstufe jedoch ungeradzahlige Harmonischen auftreten. Von den ungeradzahligen

Harmonischen wird aber ein wesentlich kleinerer Anteil vom Ohr bereits als unangenehm empfunden, als es bei den geradzähligen Harmonischen der Fall ist. Vergleicht man eine A-Stufe mit 2,5 W Ausgangsleistung mit einer 4-W-Gegen-takt-Endstufe und stellt man in beiden Fällen eine so große Lautstärke ein, daß das Ohr Verzerrungen gerade nicht mehr empfindet, dann kann man feststellen, daß die Lautstärkeunterschiede wesentlich geringer sind, als es die Wattzahlen (2,5 W : 4 W) erwarten lassen.

Um Reparaturen an Blaupunkt-Alltransistor-Autosupern zu erleichtern, sind Positionsbezeichnungen auf die Platinen aufgedruckt. Außerdem werden Meßschablonen mitgeliefert (Bild 4), auf denen die Meßpunkte angegeben sind und die auf die zu untersuchende Platinen gelegt werden.

Neben den speziell für das Auto gebauten Autoempfängern werden für Rundfunkempfang im Auto heute auch Koffergeräte benutzt, obwohl nur der Autosuper den schwierigen Empfangs- und Akustikverhältnissen im Auto optimal angepaßt ist und auch nur das eingebaute Autoradio den Sicherheitsvorstellungen der Autofabriken entspricht. Äußerlich erkennt man viele Reiseempfänger, die auch für



Bild 3. Autosuper „Hamburg ATR“ (Blaupunkt)

den Betrieb im Wagen bestimmt sind, an den Steckanschlüssen für eine Haltevorrichtung, die im Wagen montiert wird. Selbstverständlich ist die Schaltung den Betriebsbedingungen bei Rundfunkempfang im Auto möglichst weitgehend angepaßt. Im allgemeinen erwartet man beim Betrieb im Wagen eine größere Empfindlichkeit als bei Kofferbetrieb außerhalb des Wagens. Außerdem sind eine größere Verstärkungsreserve und ein größerer Regelumfang erforderlich, da bei der Fahrt größere Feldstärkeschwankungen als bei stationärem Empfang auftreten. Diese Feldstärkeschwankungen müssen weitgehend ausgeregelt werden.

Am kritischsten ist der Betrieb des Koffergerätes an der Autobatterie bei UKW-Empfang. Die Betriebsspannung kann je nach dem Zustand der Batterie und der Fahrgeschwindigkeit zwischen 5,5 und 7,5 V schwanken. Bei so großen Änderungen der Betriebsspannung wandert die Frequenz des UKW-Oszillators aber so stark, daß der empfangene Sender verzerrt wiedergegeben wird oder völlig verschwindet, wenn man nicht besondere Maßnahmen trifft. Mit dieser Schwierigkeit hat man bei normalem Kofferbetrieb nicht zu rechnen. Selbst wenn die Spannung der eingebauten Batterie absinkt, dürfte man das im allgemeinen nicht bemerken, weil die Spannungsänderung zu langsam erfolgt. Bei Betrieb im Wagen, bei dem sich die Batteriespannung schnell und stark ändern kann, ist diese Erscheinung aber für den Rundfunkhörer unzumutbar. Es gibt nur drei Möglichkeiten, um die Frequenz des UKW-Oszillators ausreichend konstantzuhalten:

- 1) eine Stabilisierungsschaltung,
- 2) eine Nachstimmautomatik und
- 3) Betrieb des UKW-Oszillators aus der eingebauten Batterie.

Die erste Möglichkeit ist zu aufwendig und zu teuer. Die Anwendung einer Nachstimmautomatik bei UKW hat aber bei Betrieb im Wagen (denn nur bei dieser Betriebsart wäre sie sinnvoll) große Nachteile. Ein Koffergerät mit nicht abschaltbarer Automatik läßt sich von Hand nie genau auf die Senderfrequenz abstimmen, weil die Automatik bereits dann scharf abstimmmt, wenn man an die Grenze des Fangbereiches gelangt; die Dreh kondensator-Abstimmung steht also immer neben dem Sollwert. Während der Fahrt treten aber besonders bei UKW-Empfang starke

Feldstärkeschwankungen, unter Umständen sogar kurzzeitig bis zur Feldstärke Null auf. Bei Geräten ohne Abstimmautomatik hört man in solchen Fällen nur ein kurzzeitiges Zischen (wenn man die Zone kleinsten Feldstärke durchfährt), im übrigen ist der Empfang jedoch gut. Bei Empfängern mit Nachstimmautomatik ändert sich dagegen die Oszillatorkreisfrequenz bei sehr kleiner Feldstärke (da dann die Automatik außer Betrieb ist) auf den von Hand eingestellten Wert. Kommt man in ein Gebiet mit größerer Feldstärke, so wird die Automatik wieder wirksam und zieht den Oszillatorkreis auf die Sollfrequenz. Schwunderscheinungen werden also durch die Nachstimmautomatik wesentlich verstärkt.

Die Nachstimmautomatik hat aber noch einen weiteren Nachteil. Fährt man innerhalb des Empfangsbereichs von zwei benachbarten UKW-Sendern, dann besteht die Gefahr des automatischen Umspringens von einem Sender zum anderen, und zwar dann, wenn der gerade empfangene Sender durch Schwund gestört ist und die Fehlabstimmung zum Nachbarsender hin erfolgte. Der dritte Nachteil einer Nachstimmautomatik im UKW-Koffersuper ist, daß er sich wegen der Größe des Haltebereichs nicht direkt auf einen Nachbarsender abstimmen läßt. Man muß erst den Haltebereich überschreiten und dann die Abstimmung zurückdrehen. Die genannten Nachteile sprechen also gegen die Anwendung einer Nachstimmautomatik in einem Autoempfänger oder in einem Koffergerät, das im Auto verwendet werden soll. Für den Betrieb im Auto scheint nur eine echte Abstimmautomatik (Stationssucher) sinnvoll, die den Abstimmkreis zum Beispiel durch Motorantrieb auf die Sollfrequenz abstimmt, wobei die Automatik im Augenblick, in dem die Sollabstimmung erreicht ist, abgeschaltet wird. Eine derartige Automatik enthält beispielsweise der Blaupunkt-Autosuper „Köln TR de Luxe“).

Bei den Blaupunkt-Koffergeräten „Derby“ und „Nixe“ wurde die dritte Möglichkeit angewendet³⁾. Bei Betrieb aus der Wagenbatterie werden der UKW-Oszillator bei „Derby“ und der KW-Oszillator bei „Nixe“ durch die im Koffer eingebauten Batterien

³⁾ Diefenbach, W. W.: Autoempfänger 1961/62. Funk-Techn. Bd. 16 (1961) Nr. 18, S. 654 bis 657

²⁾ Kinne, E.: „Derby“ - ein Altransistor-Koffer. Funk-Techn. Bd. 16 (1961) Nr. 9, S. 307 bis 308

gespeist. Diese Methode ist technisch einwandfrei. Die Stromentnahme ist so gering, daß sich dadurch die Lebensdauer der Batterie praktisch nicht verkürzt.

Die Haltevorrichtung läßt sich auf Betrieb an der 6- oder 12-V-Wagenbatterie und auf Betrieb aus der eingebauten 9-V-Batterie umschalten. Bei Betrieb aus der eingebauten Batterie besteht noch die Möglichkeit, die Skalenbeleuchtung aus der 6- oder 12-V-Wagenbatterie zu speisen. Die Betriebsspannungsumschaltung erfolgt mittels Umschaltsteckers. Bei 12-V-Betrieb ist ein Spannungssteiler eingeschaltet, an dem 6 V für den Betrieb des Koffers abgegriffen werden. Dabei sinkt die Empfangsleistung auf etwa 70 % bei UKW und auf etwa 90 % bei AM ab.

Beim Einschieben des Empfängers in die Haltevorrichtung wird ein Gegenkopplungsglied eingeschaltet, das das Klangbild der Akustik des Wagens anpaßt. Trotz dieser Gegenkopplung bleiben die an der Kofferfront bedienbaren Tonblende sowie die lautstärkeabhängige Klangregelung weiter wirksam. Über die Haltevorrichtung läßt sich auch automatisch ein im Armaturenbrett fest eingebauter Wagenlautsprecher anschalten. In diesem Fall muß eine Brücke an der Umschalteiste entfernt werden. Besonders wichtig für den Betrieb im Wagen sind der Regelverstärker und die Stabilisierungsschaltung, die bereits in der FUNK-TECHNIK beschrieben wurden⁴⁾.

Für einen AM-Autosuper reicht die sogenannte Grundentstörung aus, mit der alle deutschen Wagen, ab Fabrik geliefert werden. Bei FM-Empfang muß der Wagen noch zusätzlich die übliche UKW-Entstörung enthalten. Eine direkte Einstrahlung auf den Autosuper aus dem Motorraum ist nicht möglich, weil der Autosuper vollkommen dicht gekapselt ist. Voraussetzung dafür sind eine einwandfreie Erdung der Antenne und einwandfreie Massekontakte zwischen Motorhaube und Chassis. Bei den modernen hochkomprimierten Motoren kann es in Einzelfällen bei hohen Anforderungen an störungsfreien Empfang notwendig sein, ein besonderes Kabel vom Akku zum Autosuper zu ziehen.

Beim Kofferempfänger ist ein völlig störungsfreier Empfang im Wagen schwieriger zu erreichen. Diese Geräte dürfen nicht abgeschirmt sein, weil man auch mit der eingebauten Ferritantenne empfangen muß. Daher besteht die Gefahr, daß Störungen von den Leitungen zum Blinker, zum Scheibenwischer, zur Hupe usw., die im allgemeinen am Armaturenbrett vorbeiführen, sowie Motorstörungen auch dann in den Empfänger gelangen, wenn die Ferrit- und Teleskopantennen abgeschaltet sind. Es ist deshalb zweckmäßig, durch Verschieben des Gerätes unter dem Armaturenbrett bei laufendem Motor und in Betrieb befindlichem Blinker und Scheibenwischer die störungsfreie Stelle für die Montage der Halterung auszusuchen. Sollte diese Stelle für die Montage ungeeignet sein, weil dadurch Fahrer oder Beifahrer behindert werden, so bleibt nichts anderes übrig, als nach den für jeden Wagentyp vorhandenen Entstör- und Einbauanleitungen die einzelnen störenden Teile des Wagens zu entstören oder aber sich auf den Empfang von Sendern zu beschränken, bei denen das Signal/Rausch-Verhältnis noch erträglich ist.

³⁾ Diefenbach, W. W.: Reiseempfänger 1962/63. Funk-Techn. Bd. 17 (1963) Nr. 10, S. 342 bis 345

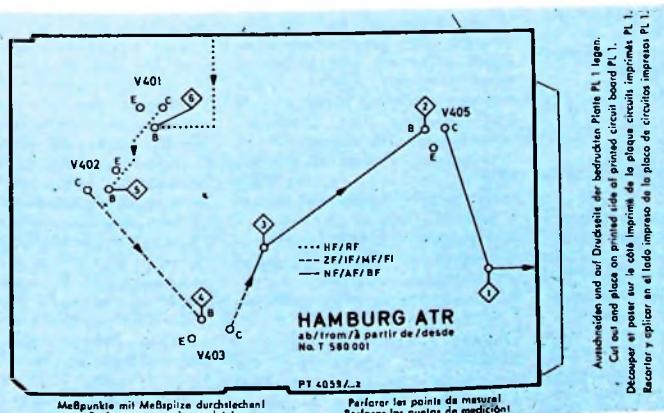


Bild 4: Meßschablone für den „Hamburg ATR“



SCHALLPLATTEN für den Hi-Fi-Freund

Prima Missa in Navitate Domini Nostri Jesu Christi

Chor der Mönche der Benediktiner-Erzabtei St. Martin, Beuron; Leitung: Pater Dr. Maurus Pfaff

Der Gregorianische Gesang ist der heute als echt verbürgt geltende Ausdruck der Gebete, Psalmodien und des eucharistischen Hochgebetes. Papst Gregor I. (590–604) hat sich um die Sammlung dieser einstimmigen Gesänge mit gleichlangen Noten ohne Harmonie bemüht, die im sogenannten „Antiphonar“ gesammelt sind. In der Serie wertvoller Aufnahmen aus dem Forschungsbereich Gregorianik ist diese Aufnahme der 1. Weihnachts-Messe erschienen. In ihrer Wiedergabe durch den Chor der Mönche zu Beuron erhält man nicht nur einen erhebenden Eindruck vom Geist der Gregorianik, sondern diese Platte vermittelt auch etwas von der Stil und dem Inhalt dieser Messe entsprechenden Stimmung, die man empfinden mag, wenn man diesen Chor an der Stätte seines Wirkens hört. Dazu trägt auch die hohe technische Vollkommenheit dieser Platte bei, die in ausgezeichneter Weise die Atmosphäre dieses Gotteshauses wiedergibt und dem Zuhörer ein tiefes Erlebnis zu vermitteln mag.

Deutsche Grammophon Archiv Produktion 198 153 SAPM (Stereo)

Bach, Fantasie G-dur BWV 572; Pastorale F-dur BWV 590; Trio-Sonaten Nr. 3 d-moll BWV 527 und Nr. 6 G-dur BWV 530

Karl Richter an der Arp-Schnitger-Orgel in der Ludgeri-Kirche zu Norddeich in Ostfriesland

Die Orgel in der Ludgeri-Kirche gilt als eines der Meisterstücke des berühmten norddeutschen Orgelbauers Arp Schnitger (1648–1719), vielfach der Vollender der Barockorgel genannt. Die im Laufe der Zeit durch unverständige Reparaturen und Auswechselung mehrerer Stimmen entstellte Orgel wurde 1929–1930 restauriert, wobei man die Ergebnisse sorgfältiger Untersuchungen und Forschungen an Arp-Schnitger-Orgeln berücksichtigte, so daß man heute annehmen kann, daß die Orgel wieder so erklingt, wie ihr Meister sie disponiert hatte. Der Schallplatte, insbesondere in Stereo-Technik, kommt für die Vermittlung des Klanges alter Meisterorgeln große Bedeutung zu, denn nur auf diese Weise ist es vielfach möglich, den herrlichen Klang dieser Meisterwerke zu vermitteln. Wenn eine Schallplatte wie die vorliegende dazu noch technisch sehr gut und neben weitem Frequenzumfang auch frei von Rumpeln ist, dann vermag sie einen Eindruck zu vermitteln, der dem

beim Anhören der Orgel an Ort und Stelle sehr nahekommt.

Die vier Bach-Werke dieser Platte werden von Karl Richter meisterhaft dargeboten. So läßt beispielsweise der 3. Satz der Fantasie G-dur eine lebhafte Vorstellung von der Akustik der Kirche und der räumlichen Größe der Orgel entstehen. In der Trio-Sonate Nr. 6 erklingen einige der schönen Register der Nordener Orgel im Wechselspiel zwischen Rückpositiv und Oberwerk oder zwischen Brustwerk und Rückpositiv. Das herrliche Adagio der Trio-Sonate Nr. 3 – hier mit besonders schönen Registern gespielt – hat Bach auch als Mittelsatz im Tripelkonzert für Flöte, Violine, Cembalo und Orchester benutzt. Auch das Pastorale F-dur gibt – insbesondere im letzten Satz – einen tiefen Eindruck von der klangvollen Schönheit der einzelnen Orgelwerke und ihren Ausdrucksmöglichkeiten.

Decca SAWD 9915-B (Stereo)

Mozart, Konzerte für Horn und Orchester Es-dur Nr. 2 KV 417 und Nr. 4 KV 495

Barry Tuckwell, Horn; Londoner Symphonie-Orchester unter Peter Maag

Von den vier Hornkonzerten Mozarts stehen drei in Es-dur. Das zweite entstand 1783, ein Jahr nach der „Entführung“, und das vierte 1786, kurz nach dem „Figaro“. Beide sind für den Hornisten Leitgeb geschrieben, einen zwar tüchtigen Solobläser, aber sonst von höheren Ansprüchen freien Musiker. Dementsprechend sind beide Konzerte erfüllt von einer unproblematischen, leichtbeschwingten Freude am Musizieren.

Der 1931 in Melbourne geborene Barry Tuckwell bläst mit vornehmem Ton beide Konzerte ganz in dem Geist, aus dem heraus sie entstanden sind. Es ist eine leichte, unbeschwerete Musik, die hier in einer technisch sauberen Stereo-Aufnahme dargeboten wird.

Decca SLW 50191 (Stereo)

Franck, Sinfonie d-moll

Radio-Symphonie-Orchester Berlin unter Lorin Maazel

Der 1822 in Belgien geborene Komponist deutscher Abstammung wirkte seit 1843 als Organist in Paris. Wenn auch die Orgel und die kirchenmusikalischen Bindungen für sein Wirken entscheidend blieben, so schuf er doch für seine Zeit neue musikalische Formen, die er mit seinen chromatischen Feinerungen und impressionistischen Klangfarben zu hoher Vollkommenheit entwickelte.

Von all seinen Werken hat sich bei uns außer seinen Orgelwerken fast nur die 1866–1888 entstandene d-moll-Sinfonie einen Platz im Konzertraum erobert können. Das dreisätzige Werk gehört zu seinen populärsten Schöpfungen. Es ist ein Beispiel für den von Franck souverän beherrschten zyklischen Stil, der dem Werk nach Art der romantischen Sinfoniker durch das Wechselspiel der musikalischen Gedanken eine gewisse Einheit verleiht. Das große Orchester ist durch die Klänge von Englischhorn, Baßklarinette, Harfe und ein reich besetztes Blech besonders ausdrucksstark geworden. Darüber hinaus gibt der häufige Wechsel der Tempi dem Werk eine besondere Note.

Mit dieser Aufnahme beweist die Stereo-Technik wieder einmal mehr, wie sehr sie das Verständnis einer komplizierten Partitur erleichtern kann und wie sie höchsten musikalischen Genuss zu vermitteln mag. Insbesondere die Klänge der Holz- und Blechbläser erscheinen in schönster Durchsichtigkeit. Besonders gut gelungen ist das Allegretto mit einer Art gespenstischen Trauermarsches.

Schon die Pizzicati im Wechselspiel mit der Harfe nehmen gelangen, und das Englischhorn mit anderen Holzbläsern gegenüber der zuversichtlichen Melodie der Streicher läßt einen Satz voller musikalischer Schönheiten erklingen. Im Finale löst sich dann die das Werk beherrschende dunkle Grundstimmung, wenn als Krönung strahlend das Hauptthema erklingt.

Deutsche Grammophon 138 693 SLPM (Stereo)

Kodály, „Sommerabend“; Konzert für Orchester

Budapester Philharmonie unter Zoltán Kodály

Seit Bartóks Tod gilt der 1882 geborene Kodály als bedeutendster Vertreter der magyarischen Neumusik. In seinen Werken hat er einen Ausgleich zwischen Tradition und moderner Musik gesucht und gefunden. Die Orchesterfantasie „Sommerabend“ – als Prüfungswerk 1906 entstanden und 1929 umgearbeitet – ist ein Werk voller impressionistischer Klangschönheiten, das an alte magyarische Weisen anknüpft, sie aber in modernen Harmonien verarbeitet und in reichem Maße von der bunten Klangpalette des modernen Orchesters Gebrauch macht.

Das 1939 entstandene Konzert für Orchester ist ein Beispiel für Kodálys klaren und ausgereiften sinfonischen Stil. Die Aufnahme wird dieser reifen Art der Behandlung des musikalischen Auf-

baus voll gerecht. Ausgezeichnet kommen die oft scharf akzentuierten Einsätze des Blechs. Auf das stark bewegte Hauptthema folgt nach einer ausgedehnten Überleitung das ganz andersartige Seitenthema, vorbereitet durch Streicher, Harfe und Holzbläser. Mit einer großen Steigerung des Hauptthemas klingt das Werk aus.

Die unter Leitung des Komponisten entstandene Aufnahme kann als authentische Interpretation beider Werke gelten. Zusätzlich ist sie wegen ihrer guten Technik wertvoll, denn die sehr differenzierten Klangbilder sind hier ausgezeichnet festgehalten worden. Immer wieder ist man fasziniert von dem schönen Klang der Streicher. Es ist beste Hi-Fi-Qualität, verbunden mit einer gleichwertigen Stereo-Technik, die nicht nur die einzelnen Klanggruppen sauber trennt, aber ohne sie zu zerreißen wieder gibt, sondern auch einen nicht alltäglichen Eindruck von der raumlichen Tiefe des Klangkörpers vermittelt.

Deutsche Grammophon 138 687 SLPM (Stereo)

provocative percussion

Enoch Light and The Light Brigade

Wer seiner Hi-Fi-Stereo-Anlage einmal etwas Besonderes zumuten möchte, dem sei diese Aufnahme empfohlen. Er wird dann hören, was seine Anlage kann – oder möglicherweise auch nicht kann. Diese in mustergültiger Technik aufgenommene Platte stellt höchste Anforderungen an die Wiedergabeapparatur und deckt jeden Fehler schonungslos auf. Es ist eine Testplatte par excellence, die auch Übersteuerungen bei den teilweise großen Aussteuerungsspitzen sowie Intermodulationsdämpfung deutlich hörbar werden läßt. Einige der Aufnahmen stellen auch an die Übersprechdämpfung sehr hohe Anforderungen. Ein Vergleich der beiden Stereo-Kanäle wird dadurch möglich, daß einzelne Passagen – elektrisch umgeschaltet – abwechselnd über den einen oder den anderen Kanal wiedergegeben werden. Da bei den Arrangements in großem Umfang von Blech und Schlagzeug Gebrauch gemacht wird, muß die Wiedergabe anlage in der Lage sein, auch sehr komplizierte Einschwingvorgänge wiederzugeben zu können. Ausführliche technische und musikalische Angaben zu den zwölf Titeln geben dem Hi-Fi-Freund Hinweise für die akustische Beurteilung seiner Hi-Fi-Anlage. Daneben vermittelt diese Platte wegen ihrer reizvollen Klangeffekte und Gags auch dem Nur-Hörer hohen Genuß.

Command 298 007 (Stereo)

Stoßarme Koaxialrelais

Schluß aus FUNK-TECHNIK Bd. 17 (1962) Nr. 11, S. 387

1.2 Symmetrisches Koaxial-relais

Die Bilder 10 und 11 zeigen die Umschalteinrichtung eines weiteren Koaxialrelais (Ausführung B), das im Gegensatz zu dem nach Bild 3 symmetrisch aufgebaut ist. Hier werden zwei Schaltstreifen (Innenleiter) verwendet, die in je einer Koaxialbuchse befestigt sind. Die dritte Koaxialbuchse (in der Mitte) trägt einen abgewinkelten Streifen mit den Gegenkontakten. Jede Schaltleitung 18 wird mit einem eigenen Stoßel umgeschaltet. Dabei kann die mittlere Koaxialbuchse sowohl mit nur einer als auch mit beiden äußeren Buchsen gleichzeitig verbunden werden. Im geöffneten Zustand liegen die dem Kontaktneut entgegengesetzten Seiten der Innenleiter an den einstellbaren Madschrauben 14 und sind dann mit Masse verbunden. Für bestimmte Zwecke kann man die Madschrauben 14 auch aus Isoliermaterial anfertigen.

Die Ausführung B ist zwar mechanisch etwas aufwendiger als die Form A, weist aber einige Vorteile auf. In der Arbeitsstellung steht der Innenleiter genau parallel zum Außenleiter, der Wellenwiderstand Z bleibt also (bis auf das kurze Stück vom Kontakt an Teil 19 zum Innenleiter der mittleren Koaxialbuchse) konstant. Daher kann man diesen Koaxialumschalter für alle Wellenlängen verwenden, deren Fortleitung noch mit Koaxialleitern erfolgt. Auf die Vorteile, die sich durch die vier möglichen Schaltstellungen der Relaisausführung B ergeben, braucht nicht besonders eingegangen zu werden. Die Ausführung A erlaubt nur zwei Kontaktlagen, und der Innenleiter weicht dabei um etwa 1° aus der achsenparallelen Lage ab. Die hierbei auftretende Verwerfung des Wellenwiderstandes Z liegt aber noch innerhalb der Herstellungstoleranzen von Koaxialkabeln ($\Delta Z = \pm 2 \dots 5 \%$). Für die wichtigste Schaltstellung (Senden) kann man auch

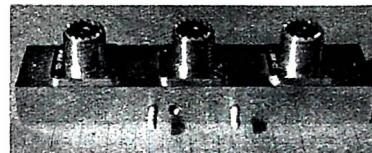


Bild 10. Koaxialumschalter Ausführung B; oben: Außenansicht; unten: Blick in das Innere

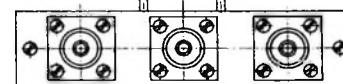
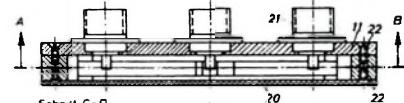
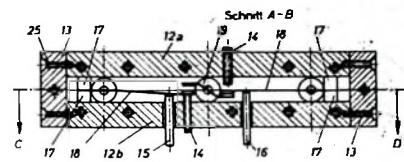
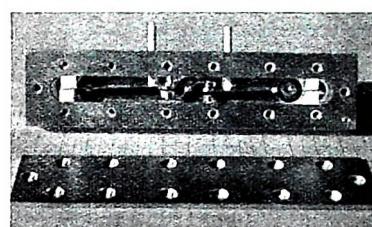


Bild 11. Schnitzzeichnung des Koaxialumschalters Ausführung B

Tab. III. Federbreite f_2 für verschiedene Wellenwiderstände zwischen 52 und 75 Ohm

Z [Ohm]	f_2 / D	f_2 [mm]	D [mm]
52	0,008	9	10
60	0,795	7,9	10
75	0,818	8,2	10

Zur Aufnahme von Teil 18 beziehungsweise 19 werden die Innenleiter der drei Koaxialbuchsen 21 mit einer Laubsäge geschlitzt. Der Schlitz verläuft bei den beiden äußeren Buchsen parallel zur Flanschkante, bei der mittleren dagegen unter einem Winkel von 45° . Die Innenleiter der Koaxialbuchsen dürfen nicht beweglich sein. Die Streifenleiter und der Kontaktträger sind sorgfältig in die Schlüsse der Koaxialbuchsen 21 einzulöten. Dabei ist durch Beilagen (die man später wieder entfernt) dafür zu sorgen, daß die

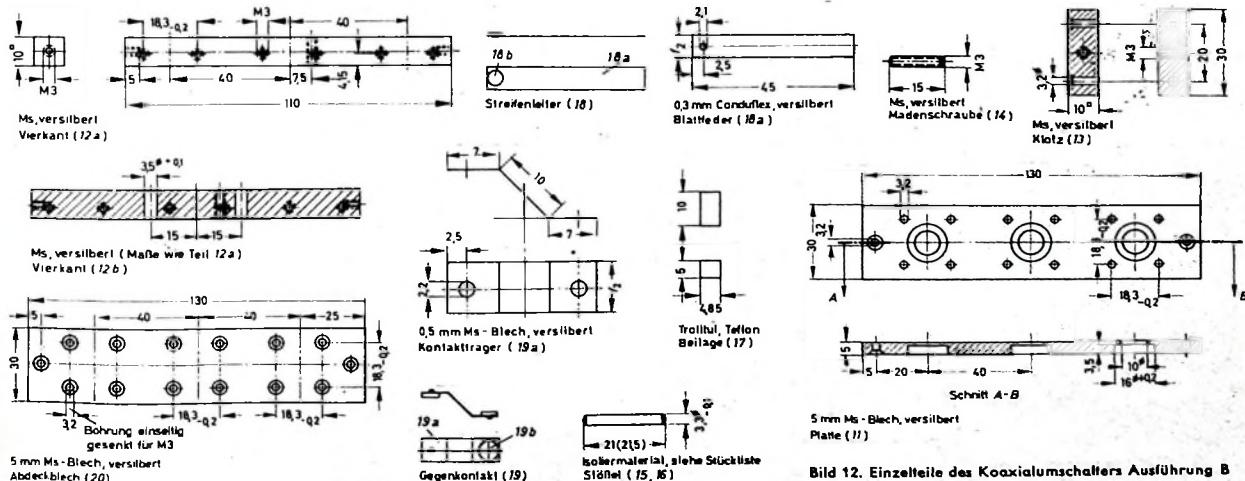


Bild 12. Einzelteile des Koaxialumschalters Ausführung B

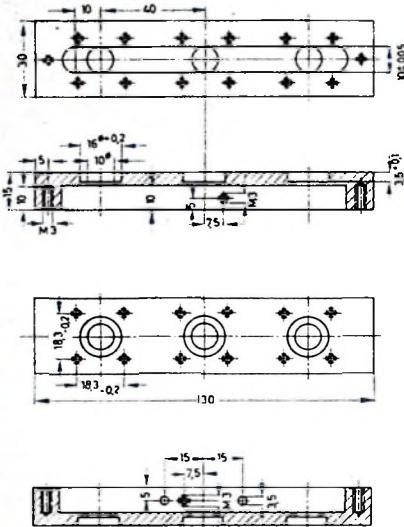


Bild 13. Massiv-Ausführung des Relaiskörpers

Innenleiter genau in der Achse des Hohlräums liegen. Die Leistungsstreifen biegt man vor dem Einlegen so vor, daß sich ein Kontaktdruck von etwa 50 g beziehungsweise ein ausreichender Kontaktabstand in der Ruhelage ergibt. Der Kontaktabstand läßt sich mit der Madenschraube 14 einstellen. Die Beilagen 17 werden eingeklemmt oder mit „Araldit“ („UHU-Plus“) eingeklebt. Nach Überprüfung der Justierung wird der Relaiskörper mit dem Abdeckblech 20 verschlossen. Tab. IV enthält alle Einzelteile des Koaxialrelais Ausführung B.

Tab. IV. Stückliste für das Koaxialrelais Ausführung B

Teil	Anzahl	Bezeichnung, Material, Bearbeitung, Oberfläche, Hersteller
11	1	Platte, 5 mm Ms-Blech, versilbert
12a	1	Vierkant, Ma 10 × 10 mm, versilbert
12b	1	Vierkant, Ma 10 × 10 mm, versilbert
13	2	Klotz, Ma 10 × 10 mm, versilbert
14	2	Madenschraube M 3, Ms, versilbert
15	1	Stöbel, Keramik, Teflon, Preßmasse o.ä.
16	1	Stöbel, Keramik, Teflon, Preßmasse o.ä.
17	4	Beilage, Keramik, Teflon, Trotitul o.ä.
18a	2	Blattfeder, Conduflex, versilbert (Kammerer)
18b	2	Kontaktniet B 5 × 1,2 × 3 DIN 46239 Ag (Kammerer)
19a	1	Kontaktträger, 0,5 mm Ms-Blech, versilbert
19b	2	Kontaktniet C 5 × 1,2 × 3 DIN 46239 Ag (Kammerer)
20	1	Abdeckblech, 2 mm Ms-Blech, versilbert
21	3	Koaxialbuchse „SO 239“ oder „UG 58 A/U“, Innenleiter schlitten (Spanner, Haderlein)
22	14	Senkschraube M 3 × 3, Ms
23	12	Zylinder- oder Senkschraube M 3 × 8, Ms
24	2	Senkschraube M 3 × 6, Ms
25	4	Senkschraube M 3 × 12, Ms

Die Teile 11, 12 und 13 lassen sich auch durch ein Massivteil ersetzen, in das ein Hohlräum von $10 \times 10 \times 110$ mm eingefügt wird. Die Enden des Hohlräums können Zylinder-Halbschalen sein (Bild 13). In ähnlicher Weise könnte man auch den Relaiskörper 1 für die Ausführung A herstellen.

2. Schaltleistung und Belastbarkeit der Koaxialrelais

Die Koaxialrelais sollten grundsätzlich nicht unter Last umgeschaltet werden. Die volle Sendeleistung führt man den Relais-Anschlußbuchsen zweckmäßigerweise erst dann zu, wenn die Umschaltung erfolgt ist. Mit einem dreistufigen Sende-Empfangsschalter (Kellogschalter) läßt sich erreichen, daß die Hochspannung bei der Umschaltung auf „Senden“ erst in der Schalterstellung 3 zur Leistungs-Endstufe und zum Modulator gelangt. Zuvor wird in Stellung 2 bereits das Koaxialrelais für die Antenne umgeschaltet und der Steuersender mit Anoden Spannung versorgt. In dieser Schalterstellung kann unter Umständen auch die Anoden Spannung des Konverters abgetrennt und eine positive Vorspannung an die Kathode seiner Eingangsrohre gelegt werden. Stellung 1 schaltet die Station auf Empfang um.

Bei Leistungsmessungen [2] wurden HF-Leistungen von mehr als 200 W bei 145 und 435 MHz über die beschriebenen Ko-

axialrelais an den Absorber geleitet. Der direkte Anschluß des koaxialen Abschlußwiderandes an den Sender ergab keine meßbare Leistungserhöhung. Da das Relais bei diesen Frequenzen praktisch noch keine Leistung reflektiert, ist das Stehwellenverhältnis des gesamten Leitungszuges nahezu 1. Da an den Schaltkontakten bei dieser Belastung noch keine Schmor- oder Schweißstellen beobachtet werden konnten, darf man annehmen, daß diese Relais bei 1295 MHz noch Leistungen von mehr als 100 W schalten. Messungen wurden hier jedoch noch nicht vorgenommen.

Der HF-Strom fließt in den beschriebenen Koaxialrelais über die punktförmigen Berührungsstellen der Kontaktstiften. Da aber der Skineffekt mit der Wurzel aus der Frequenz zunimmt, sinkt die übertragbare HF-Leistung nach kürzeren Wellenlängen hin entsprechend ab. Bei höheren Frequenzen und größeren HF-Leistungen müssen daher andere Koaxialumschalter-Konstruktionen verwendet werden. Für den Amateurbetrieb genügen die beiden besprochenen Relais in jedem Fall.

Schrifttum

- [1] Telefunken-Ztg. Bd. 33 (1960) Nr. 130, S. 316
- [2] Dohlus, H.: Leistungsstarke Sender-Endstufen für 435 und 145 MHz. Funk-Techn. Bd. 16 (1961) Nr. 18, S. 667-668

Aus dem Ausland

Stereo-Rundfunk auf Mittelwelle?

Der amerikanische Fachverband Electronic Industries Association (EIA), in dem unter anderem die Radio- und Fernsehgeräte-Hersteller zusammengefaßt sind, hat eine Studiengruppe gebildet, die die Möglichkeit untersuchen soll, Stereo-Rundfunk auch auf der Mittelwelle einzuführen. Bisher sind in den USA lediglich UKW-Sender für Stereo-Sendungen ausgestattet.

Stereo-Rundfunksendungen auf Mittelwelle sind in den USA noch heftig umstritten. Die Fachpresse spricht zwar schon jetzt davon, daß die EIA die Einführung der Mittelwellen-Stereophonie fordere, es liegen aber noch keine Anzeichen dafür vor, daß es tatsächlich zu einer solchen Entwicklung kommen wird. Bereits bei der Einführung der UKW-Stereophonie wurden mehrere Vorschläge gemacht, auch den MW-Bereich mit einzubeziehen, die jedoch von der FCC zurückgewiesen wurden.

Bis zum Herbst 1962 voraussichtlich 300 Stereo-Rundfunksender in den USA

Nach Ermittlungen des amerikanischen Industrieverbandes EIA werden bis zum Herbst 1962 rund 300 UKW-Sender in den USA ihren Betrieb auf Stereo umgestellt haben. Am 15. April 1962 gab es 81 Stereo-Rundfunksender, die im Durchschnitt je Woche 66,5 Stunden Stereo-Programm ausstrahlten. 40 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, das sind rund 70 Millionen Menschen, liegen nach den Ermittlungen der EIA im Sendebereich mindestens eines Stereo-Rundfunksenders.

Britische Radio- und Fernsehschau 1962

Die „Fair of the Air“ genannte Britische Radio- und Fernsehschau findet in diesem Jahr vom 21. August bis 1. September in London, Earls Court, statt. Sie gibt einen Überblick über die neuesten Entwicklungen auf den Gebieten Funk-, Fernseh-, Tonband- und Schallplatten-Technik. Als besondere Attraktion zeigt eine „Fernseh-Allee“ den Weg in die Zukunft.

Lautsprecher mit großflächiger ebener Membrane

Im Weizman-Institut in Tel Aviv ist ein Lautsprecher neuer Bauart mit großflächiger ebener Membrane entwickelt worden. Die Membrane ist von einem Aluminiumband in Mäanderform durchzogen und

schwingt zwischen zwei mit zahlreichen Löchern versehenen Platten, auf denen eine große Anzahl von Ferritmagneten befestigt ist. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß die großflächige ebene Membrane an allen Stellen gleichphasig angetrieben wird. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Es scheint sich aber um eine Anordnung zu handeln, die im Prinzip mit dem bereits in den 20er Jahren von Siemens entwickelten „Blathaller“ identisch ist.

Elektronischer Blendschutz für Kraftwagen

Die neue elektronische Blendschutzanlage der Firma Television Installation Services Ltd., Mansfield, England, blendet automatisch die Scheinwerfer ab, sobald sich ein entgegenkommendes Fahrzeug nähert, und blendet sie anschließend wieder auf. Auch die Parklichter lassen sich damit automatisch einschalten. Das $12,7 \times 12,7 \times 3,8$ cm große Gerät wird unter dem Armaturenbrett installiert und mit der Lichtanlage verbunden. Die beiden zugehörigen lichtempfindlichen „Köpfe“ werden mit Gummisaugplatten an der Windschutzscheibe befestigt und so ausgerichtet, daß der linke Kopf entgegenkommende Fahrzeuge wahrnimmt, während der rechte ihr Vorbeilaufen registriert.

Billige japanische Farbfernsehgeräte

Ein Sprecher der Electronic Industries Association (EIA) hat vor einem Kongreßausschuß in Washington erklärt, ihm liegen Informationen vor, nach denen japanische Firmen ein Farbfernsehgerät entwickelt hätten, dessen Verkaufspreis in den USA um 66% unter den gegenwärtig von amerikanischen Herstellern verlangten Listenpreisen liegen würde. Nach den japanischen Plänen sollte dieses billige Farbgerät auf dem amerikanischen Markt innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre angeboten werden. Der Sprecher der Geräte-Industrie erklärte weiter, rund 50% aller in vergangenen Jahr in den USA verkauften Heim- und Portable-Rundfunkempfänger stammten aus Importen, und 70% aller in USA abgesetzten Transistor-Radios seien im letzten Jahr japanischen Ursprungs gewesen. Die japanische Rundfunk- und Fernsehindustrie habe von Jahr zu Jahr ihren Export nach den USA wesentlich steigern können. Der Sprecher wies darauf hin, daß das japanische Lohnniveau um rund 80% unter dem amerikanischen läge.

Magnettontechnik auf der Hannover-Messe 1962

Wie die Erfahrung gezeigt hat, halten viele Tonbandfreunde trotz mancher Vorteile, die die Vierspurtechnik bietet, an der Doppelspurtechnik fest. Die meisten Hersteller stellten daher in Hannover neben neuen Vierspurgeräten auch Neukonstruktionen in Zweispurtechnik vor.

Eine neue Entwicklungsrichtung bahnt sich mit dem volltransistorisierten Heimtonbandgerät für Netzbetrieb an. Die Vorteile der Transistorisierung (geringeres Volumen, niedrigere Brummempfindlichkeit usw.) sind so bedeutend, daß ein Hersteller sogar eine Serie derartiger Tonbandgeräte herausgebracht hat.

Viele Tonbandgerätefabrikanten mußten die Erfahrung machen, daß es außer den technisch versierten Tonbandamateuren noch einen großen Abnehmerkreis gibt, der offenbar mit der manchmal recht komplizierten Bedienung der Tonbandgeräte nicht ganz fertig wird. Hier lag es nahe, ein „automatisches Tonbandgerät“ zu schaffen, bei dem für die Aufnahme der Druck auf eine einzige Taste genügt. Alle mit der Aufnahme verbundenen Vorgänge, auch die oft schwierige Aussteuerung, werden dann automatisch gesteuert.

Magnettongeräte und Zubehör

Butoba

Bei der Entwicklung des neuen Tonbandgerätes „MT 7“ kam es darauf an, ein vielseitig verwendbares Gerät in Halbspurtechnik



Tonbandkoffer „MT 7“
für Batterie-, Autobatterie-
und -Netzbetrieb
(Butoba)

für zwei Bandgeschwindigkeiten (9,5 und 4,75 cm/s) mit kleinen Abmessungen ($310 \times 210 \times 90$ mm, 3,7 kg) und moderner Form herauszubringen. Der Tonbandkoffer ist für 8-cm-Spulen eingerichtet und kann aus vier Monozellen, der aufladbaren Sonnenschein-Batterie „dryfit 3 G x 3“, der 6-V-Autobatterie oder auch aus einem einsteckbaren Netzteil (110/220 V) gespeist werden. Die Drucktastenbedienung – insgesamt sind sieben Tasten vorhanden – erstreckt sich auf die Funktionen Wiedergabe, Aufnahme (mit Sperrtaste), Vorlauf, Rücklauf, Aus, Start und Stop (einrastbar). Der Frequenzumfang ist 100...12 000 Hz (9,5 cm/s) und 100...5000 Hz (4,75 cm/s), die Dynamik 40 dB. Zur Aussteuerungsanzeige dient der Magische Strich DM 71.

Das Gerät ist mit sechs Transistoren und einer Diode bestückt. Die NF-Endstufe gibt etwa 1 W Ausgangsleistung ab. Der Antrieb erfolgt mit einem transistorgeregelten 6-V-Gleichstrommotor. Mit vier Monozellen ergibt sich bei intermittierendem Betrieb eine Betriebsdauer von etwa 10 bis 12 Stunden. Zum Butoba-Tonbandkoffer „MT 7“ gibt es neben dem Normalzubehör ein umfangreiches Sonderzubehör, wie Ladegerät für Akku, Kunststoff- oder Ledertragetasche mit Tragriemen, Postanschlußglied usw.

Elektron

Als Neukonstruktion stellte Elektron das volltransistorisierte Heimstudiotagerät „Elektron-studio“ mit vier Bandgeschwindig-

keiten (2,38, 4,75, 9,5 und 19 cm/s) vor. Es ist für den ernsthaften Tonband- und Tonfilmamateuren bestimmt und für Vierspur-Vollstereo-Betrieb eingerichtet. Mit dem eingebauten Mischpult mit zwei Aussteuerungsinstrumenten lassen sich drei Eingangssignale mischen sowie Playback-Aufnahmen und Mehrfachüberspielungen durchführen. Ferner ist es möglich, mit dem Mischregler Echoeffekte unter Verwendung eines zusätzlichen Echokabels einzumischen.


Die Spulenrastung und der Fortfall jeglicher Frictionskopplungen oder -scheiben ermöglichen es, das Gerät in jeder Lage in Betrieb zu nehmen. Bei monauralem Viertelspurbetrieb sind wahlweise gleichzeitige oder getrennte Aufnahme beziehungsweise Wiedergabe von zwei Spuren möglich, eine für die Schmalfilmvertonung wichtige Eigenschaft. Bei 19 cm/s Bandgeschwindigkeit ist der Frequenzbereich 30...18 000 Hz, bei 2,38 cm/s 40 bis 4000 Hz. An 110/220-V-Netzen hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von etwa 45 W. Der Dynamikumfang wird mit rund 46 dB angegeben. Weitere technische Einzelheiten: drei getrennte Köpfe, getrennte Aufspprechverstärker, vollelektrische Drucktastensteuerung für alle Bedienungsfunktionen, elektromagnetische Bandbremsen, Flachbahnregler, Stereo-Richtungsmischung.

Grundig

Grundig erweiterte die Serie der Spitzengeräte um die neuen Vollstereo-Koffer „TK 47“ und „TK 46“, die sich im wesentlichen durch die Anzahl der Spuren unterscheiden; das „TK 47“ arbeitet mit Halbspur-, das „TK 46“ mit Viertelspuraufzeichnung. Ohne Zusatzgeräte lassen sich damit alle vom Tonbandfreund gewünschten Spezialaufnahmen (Stereo, Synchro-Playback, Multiplay, Echoeffekte) durchführen. Getrennte Köpfe für Aufnahme, Wiedergabe und Löschen erlauben Vielfachüberspielungen praktisch ohne Frequenzverluste. Die Bedienung ist wegen der sinnvollen Anordnung der Regler und Schalter übersichtlich und leicht einprägsam. Für die Regelung des Aufnahmeppegels und der nach Kanälen getrennten Wiedergabelautstärke beziehungsweise Mithör- und Hinterbandkontrolle sowie für Multiplay oder Echo-Einmischung sind jeweils griffige, große Regler mit Skalen- und farbig unterschiedlichen Zeigern vorhanden.

Jedes Gerät enthält zwei fünfstufige Röhrenverstärker mit 3-W-Endstufe, die auch bei Stereo-Aufnahmen voll in Betrieb sind und stereophones Mithören erlauben. Für die Stereo-Wiedergabe sind seitlich im Koffer zwei Ovalsysteme angeordnet. Beim Anschließen von Stereo-Kopfhörern oder Klangboxen schalten sich die eingebauten Lautsprecher ab. Während eines monophonischen Aufnahmeverganges sind Mithörkontrolle und Hinterbandkontrolle gleichzeitig über je eine der beiden Endstufen möglich. Die Lautstärke ist dabei getrennt regelbar. Durch Tastendruck kann man zwischen Vorbands- und Hinterbandkontrolle wechseln.

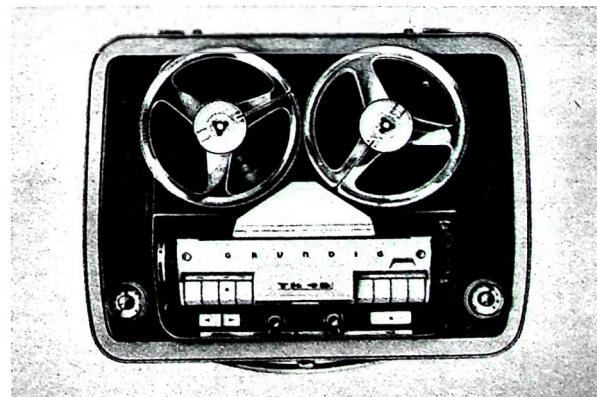Die Laufeigenschaften des „TK 46“ und „TK 47“ entsprechen DIN 45 511. Der Antrieb der Tonwelle erfolgt riemelos über ein umschaltbares Reibradgetriebe. Ein automatischer Beschleunigungsausgleich durch bandzugbegrenzende Mehrscheiben-Sicherheitskopplungen erlaubt, auch dünnstes Bandmaterial zu ver-



Vollstereo-Vierspurgerät „TK 46“ (Grundig)

wenden. Das bewährte Bandandrucksystem mit einem schmieg-samen Kunststoffbändchen garantiert optimale Abtasteigenschaften und lange Lebensdauer von Magnetköpfen und Tonbändern. Die Verschmutzung der Tonköpfe, besonders bei Benutzung älterer Bänder, verhindert den eingebauten drucktastengesteuerte Bandreiniger. Eine Fernbedienung für Start/Stop kann nachträglich eingebaut werden. Die Geräte haben einen separaten Aufnahmeanschluß für Telefon-Anschlußglieder und eignen sich auch für den Betrieb mit Schaltuhren. Das Halbspurgerät „TK 47“ erreicht Dynamikwerte von ≥ 52 dB bei 19 und 9,5 cm/s (gemessen nach DIN 45 504) und ≥ 47 dB bei 4,75 cm/s; beim Viertel-spurgerät „TK 46“ sind die entsprechenden Daten: ≥ 45 dB bei 4,75 cm/s und ≥ 50 dB bei 9,5 und 19 cm/s. Der Frequenzbereich ist 80 ... 8000 Hz bei 4,75 cm/s, 40 ... 14 000 Hz bei 9,5 cm/s und 40 ... 18 000 Hz bei 19 cm/s.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Film und Bild in München bringt Grundig das Halbspur-Monogerät „TK 41“ auf den Markt. Es hat eine kräftige 7-W-Gegentakt-Endstufe und eignet sich daher auch für Veranstaltungen in größeren Räumen



Tonbandgerät „TK 41“ mit 7-W-Gegentakt-Endstufe von Grundig

(Schulen, Gaststätten usw.). Der Wiedergabeteil läßt sich durch Tastendruck auf Verstärkerbetrieb zur direkten Wiedergabe von Mikrofonforschungen, Schallplatten oder Rundfunkprogrammen umschalten. Für den Einsatz auf Reisen ist das Gerät in einem robusten Stahlblechkoffer mit zusätzlichen Ablagefächern lieferbar.

Auch beim „TK 41“ sind alle wesentlichen Konstruktionsmerkmale der größeren Geräte vorhanden. Hierzu gehören vor allem die Laufwerkmechanik mit Gleichlaufeigenschaften nach DIN 45 511 und das schmiegsame Andruckband. Bei 9,5 und 19 cm/s Bandgeschwindigkeit wird ein Dynamikwert von 52 dB (nach DIN 45 504) erreicht. Der Frequenzumfang ist je nach Bandgeschwindigkeit 40 ... 9000 Hz (4,75 cm/s), 40 ... 14 000 Hz (9,5 cm/s) und 40 ... 18 000 Hz (19 cm/s) bei Toleranzen nach DIN 45 511.



Tonbandschatulle „TS 19“ (Grundig)



Stereo - Doppel-mikrofon „GDSM 202“ (Grundig) ▶



Dynamisches Richtmikrofon „GDM 16“ mit nierenförmiger Charakteristik (Grundig) ◀

Ein weiteres neues Tonbandgerät, der Viertel-spur-Stereo-Tonbandkoffer „TK 27“ mit 9,5 cm Bandgeschwindigkeit (Frequenzbereich 40 ... 14 000 Hz, Dynamik ≥ 45 dB), entspricht in seinem Grundkonzept der Typenreihe „TK 14“, „TK 19“, „TK 23“. Ein eingebauter Mischregler gestaltet das genau dosierte Überspielen der jeweiligen Erstaufnahme. Alle Aufnahmen lassen sich durch eine optische Aussteuerungsanzeige und mit einem Kleinhörer - bei Stereo-Betrieb ist ein zweiter Hörer anschließbar - überwachen. Die Laufwerkkonstruktion mit prismengelagerter Tonwelle und sich selbst einstellender Gummiandruckrolle gewährleistet gute Gleichlaufeigenschaften.

Die Tonbandgeräte „TK 19“ und „TK 23“ sind jetzt auch in einer Teakholzschatulle lieferbar, die sich gut zum Einstellen in die modernen Regalmöbel eignet. Die Schatulle ist so breit gehalten, daß sie noch genügend Platz für eine kleine Tonbandbibliothek bietet.

Grundig liefert jetzt auch für den Tonbandamateuer eine Senden- und Empfangsanlage „GSE 230“, mit der sich in Verbindung mit einem UKW-Rundfunkempfänger drahtlos Tonbandaufnahmen über Entfernnungen bis 100 m durchführen lassen. Diese Anlage besteht aus einem Transistorsender für eine Sendefrequenz von 37,1 MHz, der mit einem dynamischen Mikrofon moduliert wird, und einem Empfangskonverter, der die empfangene Frequenz 37,1 MHz in das UKW-Rundfunkband (92 ... 94 MHz) umsetzt.

An wichtigem Zubehör kamen ferner vier neue Grundig-Mikrofone heraus. Das dynamische Stereo-Mikrofon „GDSM 202“ ist ein preisgünstiges Zwillingsmikrofon (zwei völlig gleiche Tauchspulenmikrofone mit herzförmiger Richtcharakteristik und eingebauten Übertragern mit hoch- und niederohmigen Ausgängen) für hochwertige Stereo-Aufnahmen. Im Normalfall ist nur ein einzelnes Stativ notwendig. Beide Mikrofonkapseln können jedoch auch getrennt auf Stativen gesetzt werden. Das „GDSM 202“ eignet sich daher universell für Intensitäts-, kopfbezogene und AB-Stereophonie.

Speziell für den Anschluß an batteriebetriebene Transistor-Tonbandgeräte wurde das dynamische Handmikrofon „GDM 300“ (Innenwiderstand 4 kOhm) entwickelt. Es hat eine kugelförmige Richtcharakteristik und eignet sich wegen seines guten Frequenzgangs für Sprach- und Amateur-Musikaufnahmen. Das birnenförmige, stoß- und schlagfeste Kunststoffgehäuse ist mit einem Klapfuß ausgestattet.


Das formschöne dynamische Richtmikrofon „GDM 16“ mit eingebautem Übertrager hat eine ausgeprägte nierenförmige Charakteristik und kann daher auch in akustisch ungünstigen Räumen für Sprach- und Musikaufnahmen verwendet werden. Für das Aufsetzen auf Stativen ist eine Gewindebuchse, zur Verwendung als Tischmikrofon eine Klappstütze vorhanden. Eine andere Neukonstruktion, das „Babysitter“-Mikrofon „GBS 219“, eignet sich zum Beispiel auch für eine Sprechverbindung vom Aufnahmeraum zum Amateur-Studio. In dem Mikrofongehäuse sind eine 3-V-Stabatterie und ein zweistufiger Transistorverstärker eingebaut, dessen Ausgangsspannung ausreicht, um den NF-Teil eines Rundfunkgerätes voll auszusteuren.

Loewe Opta

Loewe Opta zeigte das bereits bekannte Tonbandgeräteprogramm. Besonderes Interesse fand wieder der Tonbandkoffer „Optacord 412“ für Batterie-, Auto- und Netzbetrieb, der in jeder Lage betriebsfähig ist. Bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit erreicht er einen Frequenzumfang von 50 ... 12 000 Hz (Dynamik ≥ 46 dB). Mit 11-cm-Spulen und Triple-Band ergibt sich eine Spieldauer von 2×60 min.

Nordmende

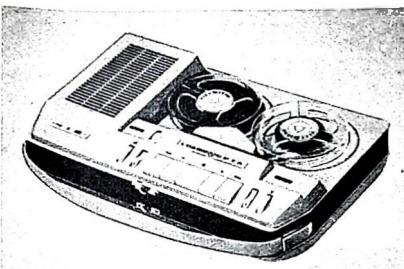Bei Nordmende sah man das bewährte Vierspurgerät „Exklusiv“ (Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s, Frequenzbereich 50 ... 15 000 Hz,




◀ Tonbandkoffer „Oplacord 412“
(Loewe Opta)

Blick auf die Oberseite des „RK 66“.
Chassis von Philips ▶

Dynamik ≥ 46 dB), das Spulen bis maximal 11 cm Durchmesser aufnehmen kann. Vom Zubehör seien das Tauchspulenmikrofon „NM 9/200“ mit kugelförmiger Richtcharakteristik und das dynamische Richtmikrofon (nierenförmige Charakteristik) „NM 11/B“ erwähnt. Für synchrone Aufnahmen von zwei Spuren ist ein besonderer Abhorverstärker lieferbar.



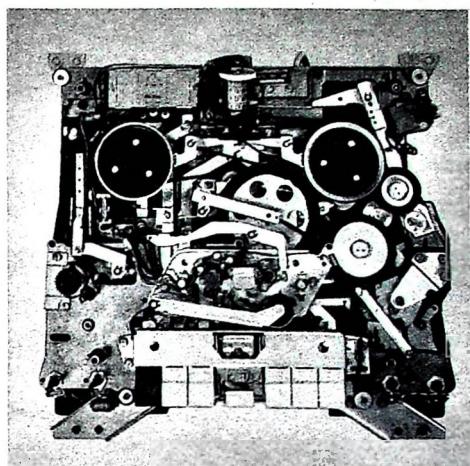Vierspur-Tonband
gerät „Exklusiv“
(Nordmende)



und Stereo-Betrieb. Das „RK 36“ mit nur zwei Bandgeschwindigkeiten (4,75 und 9,5 cm/s) wurde bereits in der FUNK-TECHNIK beschrieben¹⁾. Das „RK 66“ hat dagegen vier Bandgeschwindigkeiten, mit denen sich die Frequenzbereiche 50 ... 4500 Hz (2,4 cm/s), 50 ... 10 000 Hz (4,75 cm/s), 15 ... 16 000 Hz (9,5 cm/s) und 50 ... 18 000 Hz (19 cm/s) aufzeichnen lassen. Der Störabstand ist > 45 dB, die Gleichtlaufabweichung $< 0,2\%$. Die Aussteuerungskontrolle erfolgt mit einem Drehspulinstrument. Die beiden 3-W-Endstufen arbeiten nicht, wie allgemein üblich, in Gegentakt-B-, sondern in Eintakt-A-Schaltung. Wegen des besseren Wirkungsgrades sind die eingebauten Lautsprecher an die Primärwicklungen der Ausgangsübertrager angeschlossen. Das dritte Gerät dieser Serie, das „RK 62“, ist die Mono-Ausführung des „RK 66“. Mit dem Zusatzverstärker „EL 3787“ läßt es sich auch für Duoplay- und Stereo-Wiedergabe verwenden.

S a b a

Saba stellte als Neuentwicklung das Stereo-Vierspurgerät „Sabafon TK 220-S“ mit den Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s (40 bis 15 000 Hz) und 19 cm/s (40 ... 20 000 Hz) vor. Das Laufwerk und die Verstärker sind auf einem kräftigen Druckgussrahmen montiert, der dem Gerät eine große Stabilität verleiht. Um die bei Viersturzbetrieb gefürchteten Aussetzer (drop-outs) zu verhindern, wird das Band beim schnellen Rücklauf über einen Abstreifzylinder geführt, der Staubteilchen auf der Schichtseite entfernt. Der Umschlingungswinkel des Tonbandes an den Köpfen wurde so ge-

Philips

Mit der Volltransistorisierung einer Serie von Heimtonbandgeräten schlug Philips einen neuen Weg bei der Tonbandgeräte-Entwicklung ein. Es gelang, in Verbindung mit der gedruckten Verdrahtung bei den neuen Typen „RK 36“, „RK 62“ und „RK 66“ eine sehr kompakte Bauweise zu realisieren. Vor allem wird die Erwärmung der Geräte wegen des Fortfalls der Röhren auf einen kaum noch merkbaren Wert herabgesetzt.



Transistor-Heimtonbandgerät für
Netzbetrieb „RK 62“ (Philips)

Stereo-Vierspurgerät „TK 220-S“ ▶
für 9,5 und 19 cm/s (Saba)



wählt, daß bei einwandfreien Bändern kein zusätzlicher Andruck nötig wäre. Trotzdem ist ein leichter Andruck an den Kopfspiegel mittels einer federnden Filzschlaufe vorhanden, damit auch ältere Bänder verwendet werden können. Die Lebensdauer des Kombikopfes wird dadurch aber nicht wesentlich beeinflußt.

Die erste Stufe jedes Verstärkerzuges ist mit einem Transistor TF 65 bestückt. In den Endstufen arbeitet je ein System einer

¹⁾ Leupold, E., u. Geisthard, K.-H.: „RK 36“, ein Transistor-Tonbandgerät für Netzbetrieb. Funk-Techn. Bd. 17 (1962) Nr. 8, S. 246 bis 248



HYDRAPAN- ENTSTÖR-KONDENSATOREN

für elektrische Maschinen und Geräte kleiner Leistung in Haushalt und Gewerbe, z. B. Küchenmaschinen, Kaffeemühlen, Rasierer, Motoren usw.




Einbautypen in Normalausführung und als Breitband-Entstörer. Papier-Dielektrikum mit Kunstwachs-Imprägnierung. Feuchtigkeitssichere Isolier-Umhüllung. Stirnseiten mit Kunstharz-Abschluß

Grenztemperaturen: $-10 +100^\circ\text{C}$


Nennspannung: 250 V~ 50 Hz

Quer-Kapazitäten: 5000 pF bis 0,1 μF

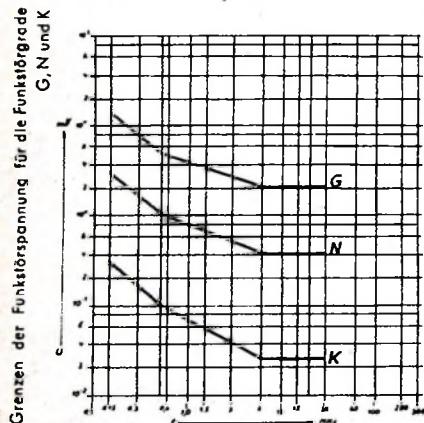Schutz-Kapazitäten: 2500 pF bzw. 2X2500 pF (b)



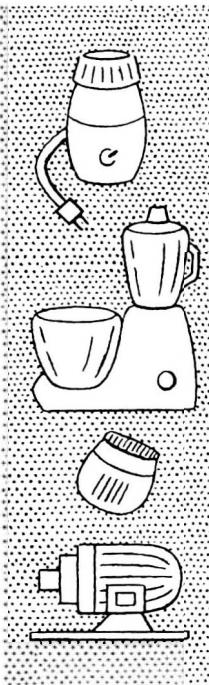Angebote und ausführliche Druckschriften mit Typentabellen auf Anfrage



Die Kondensatoren entsprechen VDE 0560 Teil 2 u. 7 und besitzen das VDE-Prüfzeichen


ELL 80, das 2,5 W Ausgangsleistung liefert. Bei Mono-Betrieb sind die Eingänge der Endstufen parallel geschaltet. Erwähnenswert ist die Aussteuerungskontrolle mit der EM 84a, bei der das Aussteuerungsmaximum nicht wie üblich durch Berühren, sondern durch einen Farbumschlag der Leuchtsktoren bei weniger als 8 mm Schattenbreite angezeigt wird. Das erreicht man durch eine Farbfolie, die den entsprechenden Bereich des Leuchtfeldes der Röhre abdeckt. Da die Aussteuerungskennlinie der EM 84a bei 8 mm Schattenbreite ihre größte Steilheit hat, sind bereits Übersteuerungen von 1 dB gut sichtbar.

Telefunken

Viel beachtet wurde auf der Hannover-Messe das erste vollautomatische Tonbandgerät „Magnetophon automatic“ von Telefunken. Bei diesem Gerät übernimmt eine automatische Steuerung sechs bisher bei der Bedienung eines Magnettongerätes notwendige Schaltfunktionen. Solange das Gerät mit dem Netz verbunden ist, liegt an den Röhren eine Vorheizspannung. Beim Drücken der Aufnahme- oder Wiedergabetaste wird unter anderem die Anodenspannung an die Röhren gelegt und die Heizspannung auf den Normalwert erhöht. Dabei ist der Verstärker schon nach etwa 2 s, wenn der Motor seine Nenndrehzahl erreicht hat, betriebsbereit. Das nicht immer einfache Aussteuern einer Aufnahme übernimmt ein besonderer Regelverstärker. Seine kurze Einregel- und verhältnismäßig lange Ausregelzeit sorgen dafür, daß auch Musikstücke mit großer Dynamik nicht verflacht aufgenommen werden. Innerhalb der Ausregelzeit bleiben die Verhältnisse zwischen „forte“ und „piano“ praktisch erhalten. Untersuchungen haben ergeben, daß Pianostellen, die unter Umständen verhältnismäßig lange dauern können, auch dann noch als „piano“ empfunden werden, wenn der Regelverstärker sich inzwischen etwas aufgeregelt hat.



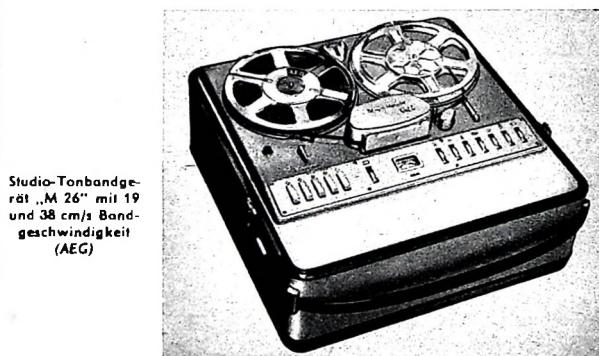Automatisches Tonbandgerät „Magnetophon automatic“ von Telefunken



Studio-Tonbandgerät „M 26“ mit 19 und 38 cm/s Bandgeschwindigkeit (AEG)


Als Neuerung bringt Telefunken ferner das „Magnetophon 26“ heraus, ein Studio-Tonbandgerät mit den beim Rundfunk üblichen Bandgeschwindigkeiten 19 und 38 cm/s, das dem bereits bekannten „Magnetophon 24“ entspricht. Der Frequenzbereich ist für beide Geschwindigkeiten 30 ... 18 000 Hz. Die Tonhöhen Schwankungen sind $\leq 0,15\%$ bei 19 cm/s und $\leq 0,1\%$ bei 38 cm/s. Die gleichen Geräte sind auch im Programm der AEG enthalten. Das besondere Interesse der Tonbandfreunde fand auf dem Telefunken-Stand das drahtlose Mikrofon „micropoint junior“, das bereits in der FUNK-TECHNIK beschrieben wurde²⁾.

²⁾ micropoint junior - Ein preisgünstiges drahtloses Mikrofon. FUNK-TECHN. Bd. 16 (1961) Nr. 24, S. 861-862

HYDRAWERK

AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN N 65

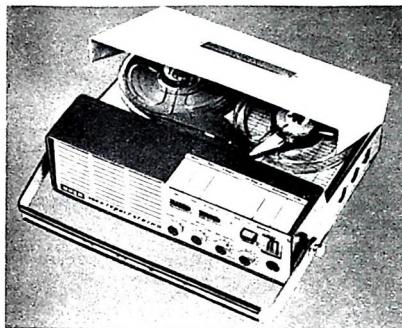

Zweispur-Stereo-Tonbandgerät „4002 report stereo“ für Batterie-, Autobatterie- und Netzbetrieb (Uher)

U her

Mit dem „4004 report stereo“, der Stereo-Ausführung des bewährten „4000 report“, stellte Uher das erste Vollstereo-Batterietonbandgerät vor. Die Neukonstruktion arbeitet in Vierspurtechnik, ist aber auch als Modell „4002 report stereo“ in Zweispurausführung lieferbar. Die Laufwerkkonstruktion entspricht in allen Einzelheiten dem Paralleltyp. Sie zeigt die gleiche Unempfindlichkeit gegenüber Lageveränderungen während des Betriebes und gleich gute Gleichgeräuschleistungen. Auf die niedrige Bandgeschwindigkeit von 2,4 cm/s wurde bewußt verzichtet. Bei den einzelnen Bandgeschwindigkeiten werden folgende Frequenzbereiche (Toleranz ± 3 dB) erreicht: 50 ... 22 000 Hz (19 cm/s), 50 ... 18 000 Hz (9,5 cm/s) und 50 ... 11 000 Hz (4,75 cm/s).

Um alle Möglichkeiten individueller Aufnahmetechnik auszunutzen, ist jeder Aufnahmekanal mit eigenem Aussteuerungsregler und getrennter Aussteuerungsanzeige (Zeigerinstrument mit abschaltbarer Beleuchtung) ausgestattet. Für die Spurwahl sind Drucktasten in einem übersichtlichen Bedienungsfeld angeordnet. Über Stereo-Hörer ist Mit- und Abhören bei Aufnahme und Wiedergabe möglich. Die Stromversorgung kann entweder aus vier Monozellen, aus einem „dryfit“-Sammel, aus Autobatterien oder aus einem Netzgerät erfolgen.

Tonbänder

Wie das Programm der Tonbandfabrikanten zeigt, gibt es auch auf diesem Gebiet wieder interessante Neuheiten.

A g f a

Das neue Agfa-Magnetonband „PE 65 Triple Record“ ist auf allen Heimgeräten absolut betriebssicher. Es eignet sich besonders für leichte, tragbare Batteriegeräte, die mit niedrigen Bandgeschwindigkeiten und kleinen Spulendurchmessern arbeiten. Seine ausgezeichnete Schmiegsamkeit sorgt bei den geringen Bandzügen dieser Geräte für sehr gute elektroakustische Eigenschaften. Das neue „PE 65 Triple Record“ wird in allen Spulengrößen bis 18 cm Durchmesser geliefert. Auf der größten Spule sind 1080 m Band untergebracht, womit man bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit im Doppelspurbetrieb 2 x 3 Stunden Laufzeit erreicht.

Die Gesamtdicke des neuen Tonbandes ist 0,018 mm. Davon entfallen 0,012 mm auf die Polyester-Unterlage und 0,006 mm auf die magnetisierbare Schicht. Trotzdem hat es eine sehr hohe Reiß- und Dehnungsfestigkeit, die praktisch der Festigkeit von unvergütetem Stahl entspricht und durch einen Vorreck-Prozeß der Polyester-Unterlage erreicht wird.

B A S F



Das neue BASF-Dreifachspielband wird auf Spulen mit 8, 10 und 11 cm Durchmesser geliefert. Bei einem Zweiflagergerät ergibt sich beispielsweise mit der 10-cm-Spule (270 m) bei 4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit eine Spieldauer von drei Stunden.

Auch für Tonbandspulen von 8, 10 und 11 cm Durchmesser sind jetzt BASF-Archiv-Boxen aus Kunststoff erhältlich, die jeweils mit drei Doppelspielbändern „LGS 26“ angeboten werden. Den Käufern entstehen dabei keine Mehrkosten, denn die Archiv-Boxen ersetzen lediglich die Schwenkkassetten aus Pappe.

Insgesamt 19 Geräusche – vom geheimnisvollen Knarren einer alten Tür bis zum Heulen des Sturms, Schreie, Schüsse usw. – sind auf dem neuen BASF-Geräuschband festgehalten. Damit wird dem Tonbandfreund die Möglichkeit geboten, Hörspiele, Dias, Schmalfilme usw. zu untermalen. Alle Geräusche dieses Bandes sind frei von Urheberrechten.


W. W. Diefenbach

TELEFUNKEN

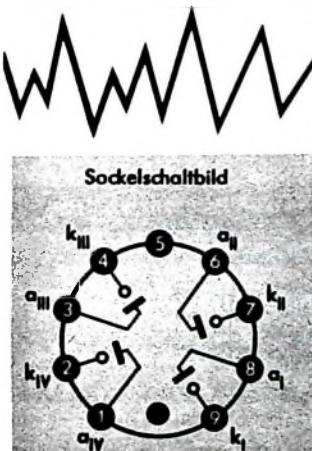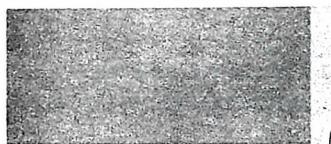

Pico 9 . Naval

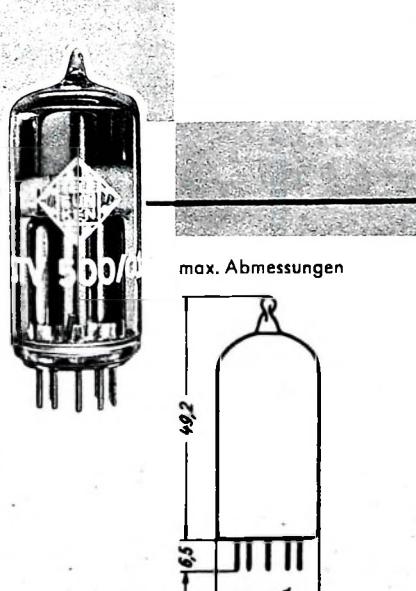Wir senden Ihnen gern Druckschriften mit genauen technischen Daten.



Gewicht max. 11 g

TELEFUNKEN
RÖHREN-VERTRIEB
ULM-DONAU

STV 500/0,1

eine interessante
**Mehrstrecken-Spannungs-
Stabilisatorröhre**

in Pico 9 -Ausführung

Besondere Kennzeichen:

Lange Lebensdauer

Reinmetallkathode

4 getrennte Einzelstrecken in einer Röhre,
stabilisierte Spannung je Strecke 125 V,
in Serienschaltung 250, 375 oder 500 V

Änderung der Brennspannung während
10 000 Betriebsstunden ca. 0,1 %

hohe Spannungsfestigkeit zwischen den
Einzelstrecken bei Betrieb aus getrennten
Speisespannungsquellen

Wegen des geringen Querstromes von
100 μ A zur Speisung batteriebetriebener
Strahlungsmeßgeräte (Geigerzähler)
geeignet.

3. Philips-Tonbandwettbewerb beendet

Der 3. Philips-Tonbandwettbewerb für Amateure, an dem sich neben deutschen Tonbandfreunden auch Schweizer, Holländer und Österreicher beteiligten, fand vor kurzem seinen Abschluß mit der Ermittlung der Preisträger. Sinn und Zweck dieses Tonbandwettbewerbs war es wiederum, für die Freizeitgestaltung neue Wege zu zeigen und die Menschen anzuregen, sich schöpferisch und gestaltend zu betätigen. In den drei Gruppen, in die der Wettbewerb eingeteilt war, erhielten folgende Teilnehmer jeweils die ersten drei Preise:

Gruppe A: Sylvester

1. Klaus Mehl, Hamburg
2. Jürgen Schäfer, Berlin
3. Klaus Mehl, Hamburg

Gruppe B: Dia- und Schmalfilm-Vertonung

1. Horst Lach, Hanau/Main
2. Josef Samuel, Wien
3. Walter Fürstweger, München

Gruppe C: Juniors (1)

1. Max Kunz, Zürich
2. Wieland Backes, Oberbrüden Kr. Backnang
3. Roland Giller, Hildesheim

1) Die Teilnehmer dieser Gruppe durften ihr Tonbandgerät noch nicht länger als ein Jahr besitzen.

Da das Thema in der Gruppe A vorgeschrieben war – nämlich Sylvester –, gab es natürlicherweise meistens Einsendungen mit heiterem Inhalt. Eindrucksvoil waren aber auch Einsendungen, wie beispielsweise „Sylvesterabend eines Einsamen“ und „Drei Stunden bis Mitternacht“. Den Hauptpreis erhielt jedoch die phantasiereiche Vorschau auf Sylvester im Jahre 1959, gespickt mit hintergründigen Wortwitzen und akustischen Einfällen.

In der Gruppe Dia- und Schmalfilm-Vertonung gab es neben einer Reihe von originellen Lösungen auch niveauvolle Musikuntermalungen mit dem Tonband. Den ersten Preis gewann ein Amateurfilm, in dem sich jugendliche Darsteller bildlich und akustisch über Musik und Text der „Schnulze“ lustig machen. Eine Farbdia-Schau mit hervorragenden Aufnahmen aus der Pusztagegend am Neusiedler See, unterlegt mit gut abgestimmter Musik und an Ort und Stelle aufgenommenen Original-Folklore-Aufnahmen, erhielt den zweiten Preis dieser Gruppe.

Um auch die Anfänger, die erst seit kurzem ein Tonbandgerät besitzen, zur Teilnahme zu bewegen, wurde eine dritte Gruppe geschaffen, bei der nicht die Technik der Aufnahme, sondern der Einfall ausschlaggebend war. Hier gewann ein junger Schweizer den ersten Preis, der ein im Multiplay-Verfahren aufgenommenes Musikstück einsandte.

Der große Erfolg der bisherigen drei Tonbandwettbewerbe und die hohe Qualität der eingesandten Amateurarbeiten waren der Anlaß, für den Spätsommer 1962 zum 4. Philips-Tonbandwettbewerb aufzurufen, dessen Laufzeit bis zum Frühjahr 1963 reichen wird. Interessenten können sich schon jetzt für den kostenlosen Bezug der Teilnahmebedingungen bei der Deutschen Philips GmbH, Tonbandgeräte-Abteilung, Hamburg 1, Postfach 1093, anmelden.

SENNHEISER
electronic

zeigte auf der Messe 1962





neu

Tauchspulen-Mikrophon MD 211
Füllhalter-Mikrophon MM 61
HF-Kondensator-
Mikrophon MKH 104 u. 105





neu

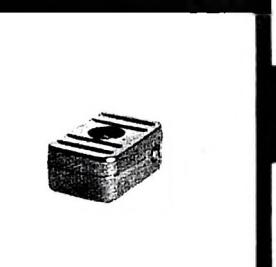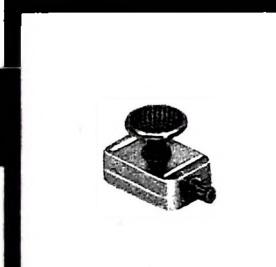Knopfloch-Mikrophon MM 23,
neu, mit Kontaktbuchse
Babysitter-Mikrophon
Magnethisches Mikrophon MM 26



neu

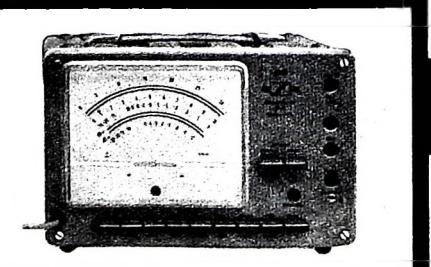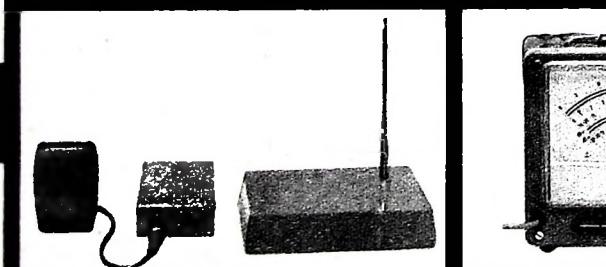Tauchspulen-Mikrophon MD 407
Mikroport-Junior
Mikrophon-Anschlußschnüre
Röhrenvoltmeter RV 55 u. RV 56



Fordern Sie bitte alle Prospekte an, die Sie interessieren. Sie liegen bereit bei:
Sennheiser electronic · 3002 Bissendorf · Western Germany

Transistorisierter Absorptionsfrequenzmesser für 27,12 MHz


Unter den vielen Hobbys erfreut sich die Fernsteuerung von Flug- und Schiffsmodellen großer Beliebtheit. Die Steuerkommandos werden dabei von einem Sender abgestrahlt. Ein Empfänger, der im Modell eingebaut ist, nimmt die HF-Impulse auf. Das empfangene Signal wird dann für verschiedene Steuerfunktionen verwendet.

Der Fernsteuerungsvorgang läuft allerdings nur dann einwandfrei ab, wenn Sender und Empfänger auf derselben Frequenz arbeiten. Als Fernsteuerfrequenz wird häufig 27,12 MHz bevorzugt. Mit dem beschriebenen transistorisierten Absorptionsfrequenzmesser kann man die Schwingkreise, vor allem des Senders, genau auf die Sollfrequenz abstimmen.

Schaltung

Wie Bild 1 zeigt, schließt sich an den eigentlichen Absorptionsfrequenzmesser ein Transistor OC 604 an, der die demodulierte Hochfrequenz – die Gleichrichtung übernimmt die Diode OA 160 – verstärkt. Der Absorptionskreis besteht aus den beiden Kon-

Bild 1. Schaltung des Frequenzmessers

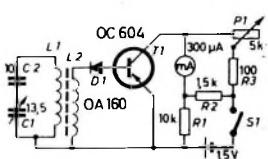

densatoren C_1 und C_2 und der Spule L_1 . Die Diode D_1 ist über L_2 an den Kreis gekoppelt. Diese Ankopplungsspule hat eine niedrigere Windungszahl als die Schwingkreisspule. Dadurch wird der Kreis nicht so stark durch die Diode D_1 gedämpft, und man erhält eine wesentlich schärfere Abstimmung. Die von D_1 gleichgerichtete Hochfrequenz gelangt an die Basis des Verstärkertransistors T_1 .

Wickeldaten der Spulen

Spule	Wdg.	Draht	Induktivität
L_1	15	0,35 mm CuL	5,2 μ H
L_2	9	0,35 mm CuL	

Spulenkörper „Sp 4/23,5/3-898“ und Grundplatte „P 2/14/14-683“ (Vogt)

Hat der Sender dieselbe Frequenz wie der Absorptionskreis (27,12 MHz), dann zeigt das Instrument im Kollektorkreis des Transistors T_1 einen Ausschlag. Dieser Ausschlag ist der Feldstärke des Senders proportional, das heißt, bei höherer Senderleistung zeigt das Instrument einen größeren Ausschlag.

Das Meßinstrument liegt in einer Brückenschaltung. Wird der Transistor angesteuert, dann steigt sein Kollektorstrom. Der Kollektor wird dabei wegen des Spannungsabfalls an P_1 positiver. Dadurch gerät die Brücke aus dem Gleichgewicht, und das Meßinstrument zeigt den in der Brückendiagonale fließenden Strom an. Das Brückengleichgewicht läßt sich bei nicht angesteuertem Transistor T_1 mit dem Potentiometer P_1 einstellen.

Bei der Frequenzmessung an den vielfach üblichen Fernsteuer-Pendelempfängern muß man den Absorptionskreis in die Nähe


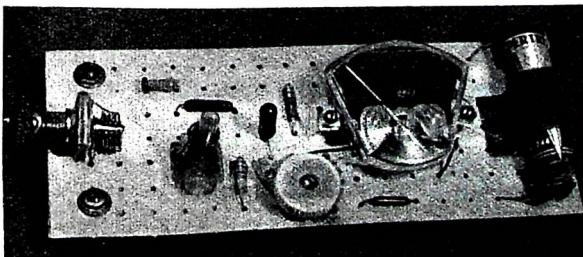


Bild 2. Ansicht des Frequenzmessers auf dem Experimentierchassis

VALVO

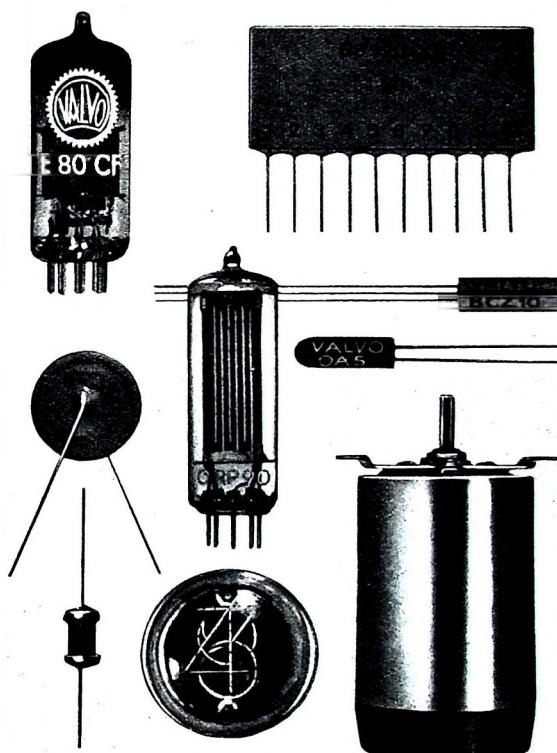liefert für
elektronische Geräte
der Steuerungs- und
Regelungstechnik:



Spezialröhren aller Art
Fotoelektronische Bauelemente
Transistoren und Dioden
Digitale Bausteine
VDR- und NTC-Widerstände
Kondensatoren aller Art
Dauermagnete
Synchronmotoren



des Empfängerschwingkreises bringen. Sind die beiden Kreise in Resonanz, dann wird dem Empfängerschwingkreis soviel Energie entnommen, daß die Pendelschwingungen abreißen.

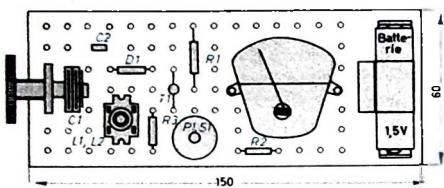


Bild 3. Anordnung der Einzelteile auf dem Experimentierchassis

Die Betriebsspannung liefert eine 1,5-V-Mignonzelle. Der Betriebsspannungsschalter S1 ist mit dem Potentiometer P1 mechanisch gekuppelt.

Aufbau auf dem Experimentierchassis

Der Frequenzmesser kann auf einem Hartpapierbreitchen mit den Abmessungen 150 × 60 mm aufgebaut werden (Bilder 2 und 3). Am rechten Chassisrand ist die Batterie montiert und links daneben das Meßinstrument. Den übrigen Raum nehmen die Einzelteile der Schaltung ein (das Potentiometer P1 mit dem Schalter S1, der Spulenkörper C2, der Drehkondensator C1, die Widerstände, die Diode D1 und der Transistor T1).

d.

Einzelteilliste

Drehkondensator, 13,5 pF	(NSF)
Widerstände	(Dralowid)
Kondensator	(NSF)
Knopfpotentiometer mit Schalter	(Preh)
Meßinstrument, 300 µA	(Metrawatt)
Spulenkörper „Sp 4/23,5/3-898“ und Grundplatte „P 2/14/14-683“	(Vogt)
Diode OA 160	(Telefunken)
Transistor OC 604	(Telefunken)
Bezug der angegebenen Bauelemente nur über den Fachhandel	

Für Werkstatt und Labor

Zeilenpaare wandern durch das Bild, Ton verbrummt

Ein Fernsehgerät kam zur Reparatur, bei dem einige Zellen gegenüber dem normalen Bild verschoben waren und von oben nach unten über den gesamten Bildschirm wanderten. Außerdem war der Ton verbrummt. Bild 1 zeigt den Fehler bei einem RMA-Testbild, während bei Bild 2 nur der Träger ohne Modulation vorhanden



Bild 1 (links oben). Testbild mit starker Brummeneinstrahlung. Bild 2 (rechts oben). Schwarzer Streifen im Bild (Träger ohne Modulation)

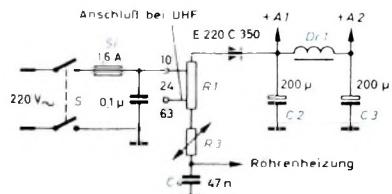



Bild 3. Schaltungsausschnitt des Fernsehempfängerenteilzeils

Ist. An Stelle der Zeilenverschiebung erkennt man dort einen dunklen Streifen, der ebenfalls über den Bildschirm wanderte. Zuerst wurde ein Kathoden-Heizfadenschluß bei einer Röhre vermutet. Da das aber nicht der Fall war, konnte die Fehlerquelle nur im Netzteil liegen. Die Überprüfung der Anodenspannungsversorgung auf Wechselspannungsreste ergab, daß der Gleichspannung eine Wechselspannung überlagert war. Bild 3 zeigt einen Schaltungsausschnitt des Netzteils. Die Kondensatoren C2 und C3 sowie der Selbstequalisator waren in Ordnung. Die Fehlerquelle lag in der Siebdrossel Dr 1, die Windungsschluß hatte.

UHER »4000 report«

stabil, zuverlässig, vielseitig, gleich gut geeignet für professionellen und Amateurgebrauch, 13-cm-Bandspulen, trotzdem nicht größer als ein Kofferradio, betriebsfähig in jeder Lage, schwenk- und schüttelsicher. Ein neues Gerät für alle, die viel erwarten.

Volltransistor-Batteriegerät ■ Zwei-Spur-Aufzeichnung ■ Start-/Stop-Fernsteuerung ■ Bandgeschwindigkeiten: 2,4 / 4,75 / 9,5 / 19 cm/sec. ■ Frequenzumfang (± 3 db): 70—5000 Hz, 50—11000 Hz, 50—18000 Hz, 50—22000 Hz ■ Geräuschspannungsabstand: 50 db ■ Gleichlauf: $\pm 0,15\%$ (19 cm/sec., gehörichtig) ■ Ausgangsleistung: 0,8 W ■ Stromversorgung: 4 Monozellen 1,5 V oder „dryfit“-Akku ■ Netzanschluß: Netzanschluß- und Ladegerät für 110, 130, 150, 220, 240 und 250V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz ■ Abmessungen: 85 × 215 × 270 mm.

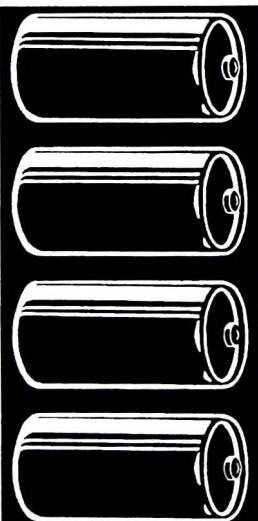

UHER

UHER Werke München, Spezialfabrik für Tonband- und Diktiergeräte, München 47, Postfach 37

Die Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Werken der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, z. B. GEMA, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw., gestattet.

Ein neues Gerät für neue Kunden

Von Sendern und Frequenzen

► Der Süddeutsche Rundfunk nahm kürzlich in Mosbach-Neckarelz einen Fernsehumsender in Betrieb, der auf Kanal 6 mit einer Strahlungsleistung von 0,8/0,16 W horizontal polarisiert strahlt. Mit dem neuen Umsender werden die Orte Mosbach, Neckarelz, Hochhausen, Diedesheim, Obrigheim und Biebau versorgt.

► In den letzten Wochen errichtete der Saarländische Rundfunk zwei neue Umsender in Saarholzbach und Perl/Hammelsberg.

► Vom Hessischen Rundfunk wurde ein neuer Fernsehumsender in Schächtern in Betrieb genommen. Die neue Anlage versorgt das Stadtgebiet mit dem 1. Programm. Die Fernsehteilnehmer dieses Gebietes müssen ihre Geräte auf Kanal 6 umstellen und, soweit sie bisher den Sender Feldberg empfangen, die Antenne auf den neuen Umsender ausrichten.

► Ende April nahm der neue Fernsehsender Donnersburg des SWF auf Kanal 10 den Versuchsbetrieb auf. Er strahlt ab 10.00 Uhr das Testbild zu den üblichen Zeiten und anschließend das erste Programm des Deutschen Fernsehens sowie die Regionalprogramme des Südwestfunks aus. Mit der Inbetriebnahme dieses Senders erhalten zahlreiche Bewohner in der Pfalz und in Rheinhessen die Möglichkeit, das erste Programm des Deutschen Fernsehens zu empfangen.

PERSÖNLICHES

Für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Fernsehens ausgezeichnet

Während des 2. Internationalen Fernseh-Symposiums in Montreux, auf dem bedeutende Fachvertreter aus verschiedenen Ländern Vorträge zu den technischen Fragen des Fernsehens hielten, wurden fünf hervorragende Wissenschaftler, Dr. V. K. Zwoyrkin (RCA), Prof. Dr. H. Yagi, Tokio, G. Valensi, Direktor der C.C.I.F., I.T.V., Genf, Dr. Isaac Shoenberg und Prof. Dr. Fritz Schröter (Telefunken), durch Verleihung von Ehrenurkunden ausgezeichnet.

R. Huber in der Pertrix-Geschäftsführung

Der Aufsichtsrat der Pertrix-Union GmbH, Ellwangen/Jagst, hat beschlossen, Dr. Richard Huber, den Leiter der Entwicklung, in Anerkennung seiner Verdienste um die Gesellschaft ab 1. April 1962 in die Geschäftsführung zu berufen. Forschung und Entwicklung erhalten mit dieser Berufung die ihrer ständig wachsenden Bedeutung entsprechende Vertretung in der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Michael J. Look im Ruhestand

Michael J. Look, der Direktor der Verbindungsstelle Bonn der Telefunken GmbH, ist nach mehr als 40jähriger Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand getreten. In der Nachkriegszeit gehörte er mit zu den ersten, die den Wiederaufbau einleiteten und die Grundlagen für die Ausweitung des Unternehmens schufen. Seit 1949 widmete er sich dem Behördengeschäft. Seine Erfahrungen und Kenntnisse wird er auch künftig beratend in den Dienst des Unternehmens stellen.

H. Mrosek 50 Jahre

Direktor Herbert Mrosek, seit Jahren mit der Steuerung der Rundfunk-, Fernseh- und Magnettongeräte-Entwicklung und -Fertigung bei Körting betraut, wurde am 12.4. 1962 50 Jahre. Bis in die letzten Jahre hat er in seiner Firma immer wieder neue Impulse für die technische Weiterentwicklung gegeben.

eine neue art musik zu genießen


ohne gestört zu werden
oder selbst zu stören

K 50 Dyn. Stereohörer

Der Stereohörer K 50 wird zweckmäßig an den niederohmigen zweiten Lautsprecherausgang von Rundfunk- und Fernsehgeräten oder Phonoverstärkern angeschlossen.



ORIGINAL LEISTNER METALLGEHÄUSE

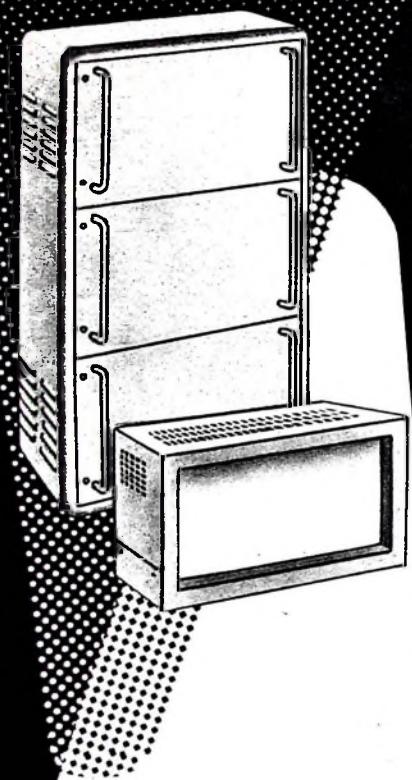

OTTENSENER GEldschrAnkfabrik

PAUL LEISTNER HAMBURG

HAMBURG-ALTONA · KLAUSSTR. 4-6

Vorzeitig bei:

- Groß-Hamburg: Walter Kluxen, Hamburg, Burghardplatz 1
Gebr. Bederle, Hamburg 1, Spitalerstr. 7
Bremen / Oldenburg: Dietrich Schüricht, Bremen, Contrescarpe 64
Raum Berlin und Düsseldorf: ARLT-RADIO ELEKTRONIK
Berlin-Neukölln: (Westsektor), Karl-Marx-Str. 27
Düsseldorf, Friedrichstraße 61 a
Dortmund: Hans Heger Ing. KG, Gutenbergstraße 77
Ruhrgebiet: Radio-Fern Elektronik, Essen, Kettwiger Straße 56
Hessen - Kassel: REFA G GmbH, Göttingen, Papanstraße 26
Raum München: Radio RIM GmbH, München, Bayreuther Straße 25
Rhein-Main-Gebiet: WILLI JUNG KG, Mainz, Adam-Körner-Str. 25/27

Verteilen in: Schweden - Norwegen
Ela-Radio & Television AB,
Stockholm 3, Holmärdsgatan 9 A

Dänemark:
Electrononic, Kopenhagen-V
3, Vester Farimsgade

Benelux:
Arrow, Antwerpen,
Langere Kleivstraat 83

Schweiz:
Rudolf Bader
Zürich-Dübendorf, Kasernenstr. 6

Aus unserem technischen Skizzenbuch

Kopfhöreradapter für den Anschluß an Stereo-Phonokoffer




Der Kopfhöreradapter von Perpetuum-Ebner bietet die Möglichkeit, bei den Phonokoffern „PE Musical 330 Stereo“ und „PE Musical 660 Stereo“ ein bis drei Kopfhörer anzuschließen. Der Kopfhöreradapter ist mit einem Umschalter versehen, so daß wahlweise die Wiedergabe über Kopfhörer oder über die zum Phonokoffer gehörenden Lautsprecher möglich ist. Mit diesem Kopfhöreradapter kann somit in einfachster Weise eine Phonoarbar aufgebaut werden, die auch den anspruchsvollen Musikfreund zufrieden stellt.

Weiterhin bietet der Kopfhöreradapter allen Musikfreunden, die aus den verschiedensten Gründen nicht immer die Musik ihren Wünschen entsprechend hören können (z.B. Zeit, Ort, Lautstärke, Nebengeräusche) die Möglichkeit, ganz individuell zu verfahren. Die Wiedergabe, besonders von Stereo-Schallplatten, über Kopfhörer übertrifft in akustisch schlechten Wohnräumen die Lautsprecherwiedergabe und gewährleistet einen guten Stereo-Effekt.

Bedienungsteil mit VHF- und UHF-Tuner und Zeilenwobbel-einrichtung der Graetz-Fernsehempfänger


In dem ersten Bericht über die „Technik der Fernsehempfänger 1962/63“ im Heft 11/1962 war auf Seite 375 bereits kurz auf den Aufbau des Chassis der Komfort-Fernsehempfänger „Kornett F 523“ und „Exzellenz F 533 Z“ hingewiesen worden. Bei diesem technischen Konzept ist besonders interessant, daß der VHF- und der UHF-Tuner mitsamt ihren Einstellreglern und den Drucktasten für diese beiden asymmetrischen Fernsehempfänger zu einem getrennten Bedienungsteil vereinigt worden sind. Dieses Bedienungsteil wird mit dem eigentlichen Chassis elektrisch über eine Kontaktleiste verbunden, wie sie beispielsweise aus der kommerziellen Technik her bekannt

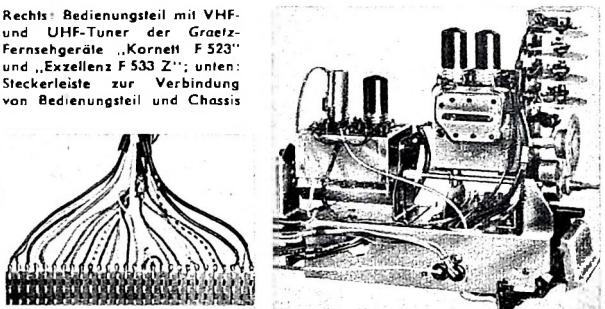Rechts: Bedienungsteil mit VHF- und UHF-Tuner der Graetz-Fernsehgeräte „Kornett F 523“ und „Exzellenz F 533 Z“; unten: Steckerleiste zur Verbindung von Bedienungsteil und Chassis



ist. Die Kontaktgabe ist außerordentlich betriebssicher und bietet insbesondere für den Service besondere Vorteile. Vermutet man beispielsweise bei der Überprüfung des Fernsehempfängers, daß der Fehler möglicherweise in einem der beiden Tuner oder in einem der auf diesem Bedienungsteil angebrachten Bauelementen liegt, dann ist es nicht notwendig, dieses Teil auszubauen. Es genügt vielmehr, zur Überprüfung der Funktionsstüchtigkeit dieser kompletten Baueinheit die Steckverbindung des eingebauten Teiles zu lösen und eine Reservieeinheit über die Steckverbindung anzuschließen. Man spart dadurch die oft langen Zeiten für den Ausbau und kann außerdem, falls ein Auswechseln der Einheit notwendig sein sollte, diesen Ausbau ohne Lötarbeiten durchführen.

Interessant ist auch die Wobbel-Einrichtung. Der Wobbeloszillator mit allen Schaltelementen ist in einem gut abgeschirmten Metallkästchen untergebracht, das mit Hilfe von Kunststoffösen direkt auf der Bildröhre befestigt wird. Auf der Rückseite trägt dieses Kästchen über die ganze Breite eine dicke Schaumstoffunterlage. Damit ist jede Möglichkeit der Beschädigung der Bildröhre durch Kratzer mit Sicherheit ausgeschaltet. Neben der einfachen Art der Befestigung der Wobbel-Einrichtung bietet diese Lösung aber auch elektrische Vorteile. Da der Wobbeloszillator in unmittelbarer Nähe der Ablenkleinheit angebracht ist, ergeben sich sehr kurze Verbindungsleitungen zwischen Oszillator und Ablenksystem, und die Gefahr der Ausstrahlung von Oberwellen wird auf ein Minimum reduziert.

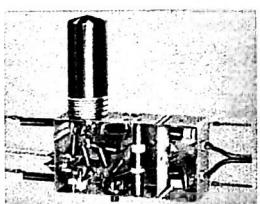

Wobbeloszillator (Innenansicht)



Dipl.-Ing. WERNER SPARBIER

Elektronik für den Fortschritt

INHALT

Elektronik — wenig bekannt, aber unentbehrlich · Empfänger- und Phonotechnik · Nachrichtentechnik · Verkehrswesen · Stahlindustrie · Kohleförderung · Kraftwerke · Verwaltungs- und Bürotechnik · Chemietechnik · Nahrungs- und Genußmittelindustrie · Verpackungstechnik · Textilindustrie · Papierindustrie und Drucktechnik · Fertigungstechnik · Planung und Wissenschaft · Meßtechnik · Medizin · Elektronik überall · Sachverzeichnis

Ein Urteil von vielen

„... Seine Arbeit hat der Autor mit Unterstützung der VALVO GmbH durchgeführt, eines Industrieunternehmens, das elektronische Bauelemente in der ganzen Breite der Verwendungsmöglichkeiten herstellt. Ohne Bindung an ein bestimmtes Fabrikat behandelt Sparbier jedoch die von ihm ausgewählten Anwendungsgebiete nach übergeordneten Gesichtspunkten und hat mit seinem Buch eine Dokumentation des jüngsten Zweiges der Elektroindustrie geschaffen, welche Herstellern und Kunden gleichermaßen Auskunft und Anregung bietet.“

ZVEI-Mitteilungen, Nr. 4/1962

292 Seiten · Großformat · 439 Bilder, davon 176 farbig
Kunststoffeinband 32,50 DM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung im Inland und im Ausland sowie durch den Verlag

Spezialprospekt auf Anforderung

**VERLAG FÜR
RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH**

Berlin-Borsigwalde

Mehr Sicherheit durch

WZ-Multilux

die neue, vollautomatische
Notlicht-Einzelzelle

Listen S 188/189

außerdem stellen wir her:

WZ-Nolux Ladeautomaten

für Notlichtbatterien sowie
Gleichrichtergeräte für alle
Anwendungsgebiete



Wilhelm Zeh KG · Freiburg i. Br.

Gelegenheit! Für Freunde der Transistorotechnik

Philips-Transistor-NF-Vervärker mit
Gegentaktstufe, komplett, als Ein-
baueinheit vielseitig verwendbar.

Techn. Daten: 4 Transistoren · Be-
triebsspannung 6—9 V = · Stromauf-
nahme ca. 10—60 mA · Eingangs-
empfindlichkeit ca. 10 mV · Ausgangs-
leistung max. 180 mW · Impedanz
5 Ohm · Abmessungen: 40x40x85 mm
Gewicht 150 g

mit Anschlußskizze nur **DM 38,50**
Dazu passende **Miniaturlaut-
sprecher ab DM 6,50**

RADIO-RIM

8 München 15 · Bayerstraße 25

KARLGUTH

BERLIN SO 36
Reichenberger Str. 23



STANDARD- LÖTÖSEN-LEISTEN

Abdeckleisten 0,5 mm

Lötosen 3 K 2

Lochmitte : Lochmitte 8 mm

Meterware: -selbst trennbar!

Kaufgesuche

HANS HERMANN FROMM bittet um
Angebot kleiner u. großer Sonderposten
in Empfangs-, Sende- und Spezialröhren
aller Art. Berlin-Wilmersdorf, Fehrbelliner Platz 3. Tel. 87 33 95 / 96

Radioröhren, Spezialröhren, Widerstände,
Kondensatoren, Transistoren, Dioden u.
Relais, kleine und große Posten gegen
Kassa zu kaufen gesucht. Neumüller & Co.
GmbH, München 13, Schraudolphstr. 2/T

Unterricht

Theoretische Fachkenntnisse in Radio-
und Fernsehtechnik durch Christiani-
Fernkurse Radiotechnik und Automation.
Je 25 Lehrbriefe mit Aufgabenkorrektur
und Abschlußzeugnis. 800 Seiten DIN A 4,
2300 Bilder, 350 Formeln und Tabellen.
Studienmappe 8 Tage zur Probe mit
Rückgaberecht. (Gewünschten Lehrgang
bitte angeben.) Technisches Lehrinstitut
Dr.-Ing. Christiani, Konstanz, Postf. 1957

Neu... CRAMOLIN- SPRAY®

CRAMOLIN-R
zur Reinigung u. Pflege


CRAMOLIN-B
zum vorbeugenden
Schutz

Kontaktschutzpräparate

R. SCHÄFER & CO · MÜHLACKER



Nun ein Franckh-Buch!

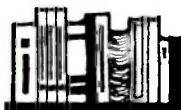

Denn da steht alles drinne, was Du brauchst und wie Du es brauchst. Formeln werden komplizierter. Aber Bescheid mußt Du wissen, sonst taugst Du nichts. Also informiere Dich! Nimm dazu ein Franckh-Buch! Als Anfänger, Bastler oder Amateur genügt Dir vielleicht zunächst

Richter, Radiopraxis für Alle
6. verbesserte Auflage DM 12,-

Das Buch versteht Du bestimmt, denn es ist in der klaren Sprache des Praktikers geschrieben. Schon beim Lesen merbst Du, wie Dein Wissen zunimmt. Auch ich habe einmal so angefangen. Bist Du Techniker oder Ingenieur, wie oft mußt Du Dich plötzlich für eine Sonderaufgabe vorbereiten? Vielleicht ist

Richter, Meßpraxis
DM 15,-

gerade das Richtige. Mancher Fachmann hat sich mit diesem Band Klarheit verschafft. Auf jeden Fall empfehle ich Dir, geh in eine Buchhandlung und läßt Dir die Franckh-Radiobücher zeigen. Oder schreibe direkt an den Franckh Verlag Stuttgart, Abt. 15a und verlange die neuesten Prospekte.



RADIO + ELEKTRONIK

gehören zusammen, gewinnen immer mehr an Bedeutung, werden dafür immer komplizierter. Aber Bescheid mußt Du wissen, sonst taugst Du nichts. Also informiere Dich! Nimm dazu ein Franckh-Buch! Als Anfänger, Bastler oder Amateur genügt Dir vielleicht zunächst

Richter, Radiopraxis für Alle
6. verbesserte Auflage DM 12,-

Das Buch versteht Du bestimmt, denn es ist in der klaren Sprache des Praktikers geschrieben. Schon beim Lesen merbst Du, wie Dein Wissen zunimmt. Auch ich habe einmal so angefangen. Bist Du Techniker oder Ingenieur, wie oft mußt Du Dich plötzlich für eine Sonderaufgabe vorbereiten? Vielleicht ist

Richter, Meßpraxis
DM 15,-

gerade das Richtige. Mancher Fachmann hat sich mit diesem Band Klarheit verschafft. Auf jeden Fall empfehle ich Dir, geh in eine Buchhandlung und läßt Dir die Franckh-Radiobücher zeigen. Oder schreibe direkt an den Franckh Verlag Stuttgart, Abt. 15a und verlange die neuesten Prospekte.

BERU



BERU
FUNKENTSTÖRMITTEL
714 LUDWIGSBURG
215

FUNK- ENTSTÖR- SÄTZE FÜR AUTO-RADIO UND AUTO-KOFFER- GERÄTE FÜR ALLE KRAFTFAHR- ZEUG-TYPEN

Griffbereit
für jede Fahrzeugtype

finden Sie sorgfältig zusammengestellt alle Entstörmittel, die Sie für die Entstörung eines bestimmten Fahrzeugs brauchen. Das ist bequem und enthebt Sie aller Bestellsorgen. Nutzen Sie diesen Vorteil, verlangen Sie die ausführliche Sonderdruck 433 ES.

BERU

VERKAUFS-GMBH
714 · LUDWIGSBURG
Postfach 51 · Ruf 07141 — 5243/44

Studio HI-FI Lautsprecherbox TELEWATT BTL-2 in Bausatzform

DM 230,— frachtfrei einschl. Bauanleitung
Versand gegen Nachahme oder Vorauszahlung
auf Postscheckkonto Stuttgart 63120

Ohne Vorkenntnisse bauen Sie nach unserer Anleitung den hervorragenden Studio HI-FI Lautsprecher TL-2.

Die hierfür entwickelten TELEWATT High-Fidelity Lautsprecher TR-2 und HR-3 ergeben durch Zusammenwirken von Luftpolster, Membranresonanz und unserem Amplituden-Druckausgleich eine hervorragende Wiedergabe von 35 Hz - 18 kHz. Serien-Parallelfilter mit Luftspule und MP-Kondensator reduziert Klirr- und Intermodulationsverzerrungen



Nußbaumgehäuse nach dem Prinzip der unendlichen Schallwand. Abmessungen: 630 x 360 x 260 mm

Tieftonsystem TR-2 Ø 30 cm / Res. Freq. 30 Hz


12.000 Gauss / Druckausgleich

Hochtonsystem HR-3 Ø 12 cm / Druckausgleich

Pegel 3-stufig regelbar

Anschlußwert 4-5 Ohm

bis 40 Watt mit Musikprogramm belastbar

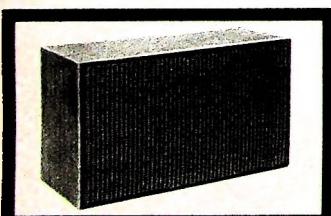

KLEIN + HUMMEL

Elektrische, keramische und Wirkelkondensatoren • Widerstände • Potentiometer •

Cabellendverschlüsse • weitere Besonderheiten der Transistor- und Fernsehtechnik • Halbleiter

Verlässlichkeit, Präzision, Leistungsfähigkeit und hohe Qualität — das sind die charakteristischen Eigenschaften der tschechoslowakischen Radiobestandteile TESLA



EXPORTEUR

KOVO

PRAHA 7, Tschechoslowakei

Třída Dukelských hrdinů 47

Abt. BS · Stuttgart-1 · Postfach 402