

BERLIN

FUNK- TECHNIK


A 3109 D

2 | 1965 +

2. JANUARHEFT

mit Elektronik-Ingenieur

Eine von 40 Möglichkeiten . . .

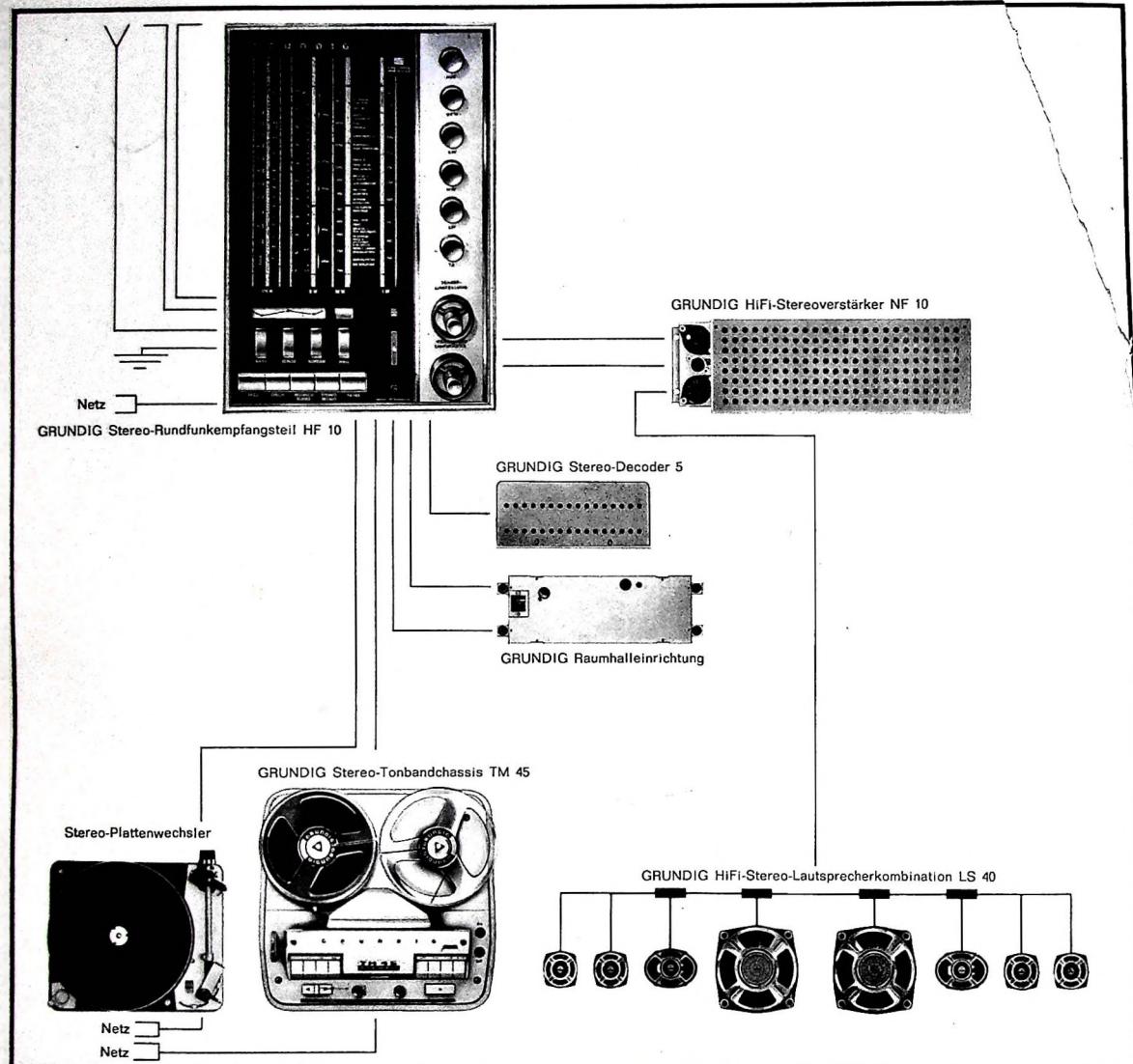

. . . GRUNDIG Bausteine zu kombinieren




GRUNDIG Bausteine

lassen sich jedem Zimmer und jeder Akustik anpassen
fügen sich in jeden Wohnstil harmonisch ein
sind überall unauffällig unterzubringen
können auch von Laien selbst montiert werden
gibt es in verschiedenen Preis- und Leistungsstufen
können „Stück um Stück“ angeschafft werden
stellen Käufer und Verkäufer zufrieden!



Millionen hören und sehen mit GRUNDIG

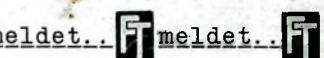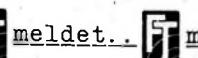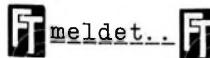Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretungen wie z. B. GEMA, GVL, VGW usw. gestattet.



Hi-Fi-Fachhändler und -Fabrikhändler mit Anerkennung des dhf

Das Deutsche High-Fidelity-Institut e. V. (dhf) hat im Rahmen seiner Mitgliederversammlung am 16. November 1964 unter anderem zwei Statuten für das Register „Anerkannter High-Fidelity-Fachhändler“ und „Anerkannter High-Fidelity-Fabrikhändler“ verabschiedet. Der vollständige Wortlaut der Statuten ist in den FT-Informationen Nr. 1/1965 enthalten.

Beethoven-Sinfonien in Stereo

Alle neun Sinfonien Ludwig van Beethovens strahlt der Westdeutsche Rundfunk in der Interpretation Herbert von Karajans und der Berliner Philharmoniker stereophon aus. Die fünfteilige Sendereihe begann am 2. Januar 1965 im dritten Hörfunkprogramm des WDR mit der 1. und 6. Sinfonie. Für die weiteren Sendungen dieser Reihe sind folgende Tage festgesetzt: 16. 1.: Sinfonien Nr. 2 und 3; 30. 1.: Sinfonien Nr. 4 und 5; 13. 2.: Sinfonien Nr. 8 und 7; 13. 3.: Probe und Aufführung der 9. Sinfonie; Sendebeginn jeweils 18.00 Uhr.

Zusammenarbeit Siemens und RCA

Die Siemens & Halske AG und die Radio Corporation of America haben eine langfristige Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung vereinbart. Es wurden Verträge unterzeichnet, die eine enge technische und fabrikatorische Zusammenarbeit unter Einbeziehung gegenseitiger Zulieferungen über einen Zeitraum von 10 Jahren sicherstellen.

Neuorganisation bei Loewe Opta

Die Loewe Opta AG hat ihren Firmennamen nach Erhöhung des Grundkapitals auf 20 Mill. DM mit Wirkung vom 1. Januar 1965 in Internationale Industrie- und Ver-

waltungs-AG geändert. Außerdem wurde die Loewe Opta GmbH mit Sitz in Berlin und Zweigniederlassungen in Kronach/Oberfr. und Düsseldorf neu gegründet, die mit einem Stammkapital von 15 Mill. DM ausgestattet ist.

ITT-Umsätze erneut gestiegen

Die Telephone and Telegraph Corp. (ITT), deren Firmenverbund in Deutschland die SEL als größte Gesellschaft angehört, verzeichnete in den ersten neun Monaten 1964 eine weitere Steigerung ihrer Umsätze. So erhöhten sich die Gesamtumsätze und Einkünfte in dem Berichtszeitraum um rund 8 % auf 1.083 Mrd. Dollar. Der Nettoergewinn beaufschiffte sich im gleichen Zeitraum auf 44 Mill. Dollar. Der Auftragsbestand des Unternehmens betrug am 30. September 1964 wertmäßig über 1 Mrd. Dollar gegenüber 889 Mill. Dollar zum entsprechenden Zeitpunkt des Vorjahrs.

Grundig führt Händlerpreis-System ein

Gleichzeitig mit dem Erscheinen neuer Typen für die Artikelgruppen Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandgeräte führte Grundig zu Beginn des neuen Jahres Händlerpreise ein. Es handelt sich um ein einheitliches Nettopreissystem, das dem einzelnen Fachhändler gestaffelte Leistungsvergütungen gewährt. Die Höhe der Vergütung richtet sich einerseits nach dem Umsatz, andererseits nach dem Ausmaß der Leistungen, die der Fachhändler zugunsten der Grundig-Erzeugnisse bei seiner Werbung, Schaufenster- und Ladengestaltung, bei der Beratung der Kunden und im technischen Kundendienst erbringt.

Für das Zubehör aller Artikelgruppen wurden dagegen unverbindliche Richtpreise festgelegt.

Der 10millionste Fernsehteilnehmer

Zu Ehren des 10millionsten Fernsehteilnehmers der Bundesrepublik gab in Berlin der Intendant des SFB, W. Steigner, am 30. Dezember 1964 im Haus des Rundfunks einen Empfang. Die Bundespost hatte als 10millionsten Fernsehteilnehmer Frau Erna Stephan, Berlin, ermittelt. Da es der Deutschen Bundespost unmöglich war, präzise den 10millionsten Teilnehmer festzustellen, wurde beschlossen, diesen aus den letzten Berliner Anmeldungen unter Beisein eines Notars auszulösen. Der Präsident der Landespostdirektion Berlin, Dr. G. Hoffmann, beglückwünschte als Vertreter des Bundespostministers Frau Stephan und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß im selben Hause, in dem 1935 der erste deutsche Fernsehsender errichtet wurde, nun nach 29 Jahren der 10millionste Fernsehteilnehmer gefeiert werden könnte. Anschließend überreichte der Vorsitzende der ARD, Intendant K. von Bismarck, zugleich im Namen des Intendanten des ZDF, Prof. K. Holzamer, Frau Stephan den von der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands und dem Zweiten Deutschen Fernsehen gemeinsam gestifteten Preis: eine Reise zu den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Colorado Springs, USA, vom 2. bis 6. März 1965. Sie hat diese Reise an ihren Sohn weitergegeben, der mit seiner Frau nach Colorado Springs fahren wird. Im Namen der Industrie übergab Direktor W. Meyer als Vorsitzender des Fachverbandes Rundfunk- und Fernsehen Frau Stephan einen Gutschein für eine Stereo-Anlage.

Funksprechgeräte für Straßenbahn

Von BBC werden derzeit 60 Straßenbahnenzüge der Kölner Verkehrsbetriebe mit Funksprechgeräten ausgerüstet, die im Wechselsprechbetrieb auf einer Frequenz im 2-m-Band arbeiten. Für den Anruf wird das Zweitton-Selektivruftaufen angewandt. Der Einbau von Funktelefonen ist vor allem wegen des schaffnerlosen Betriebs notwendig geworden. Die Ausrüstung von mehr als 500 weiteren Straßenbahnen und Omnibussen ist geplant.

Lizenzertrag zwischen Rohde & Schwarz und Amphenol-Borg

Zwischen Rohde & Schwarz und dem amerikanischen Unternehmen Amphenol-Borg Electronics Corporation kam ein Lizenzvertrag zustande, der die Bemühungen um internationale einheitliche Steckverbindungen in der Hochfrequenz-Meßtechnik einen wesentlichen Schritt weiterbringt. Nach dem Vertrag erhält Amphenol die ausschließlichen Rechte für Nachbau und Vertrieb der von Rohde & Schwarz entwickelten Präzisions-Zwischenstecker „Deziflex“ und „Prefix“ für koaxiale Hochfrequenzleitung. Der Vertrieb dieser Stecker erstreckt sich für den Lizenzgeber auf Europa und Afrika, für den Lizenznehmer auf alle anderen Erdteile.

Neues Wetterradar für FU Berlin

Eine neue Decka-Wetterradaranlage vom Typ „43 X“ wurde von der Telefunken AG beim Institut für Meteorologie und Geophysik der FU Berlin installiert und in Betrieb genommen. Mit einem Rundsicht-Entfernungsberreich von 400 km gibt das neue Gerät, das im 3-cm-Band arbeitet, einen weiten Überblick über das Wettergeschehen in einem Gebiet, das im Norden bis nach Skandinavien, im Süden bis Österreich und im Nordwesten bis nach Dänemark und den Niederlanden reicht.

Richtfunksystem in Halbleitertechnik

Ein neues Richtfunksystem von SEL, das im 6-GHz-Bereich acht radiofrequente Kanäle in beiden Übertragungsrichtungen zur Verfügung stellt, hat die Bezeichnung „FM 1800-TV-6000“. Jeder Kanal kann für die Übertragung von 1800 Ferngesprächen oder einem farbigen Fernsehbild mit Ton eingesetzt werden.

Als aktive Elemente werden bei diesen Geräten Halbleiter, vorwiegend Siliziumtransistoren, verwendet. Eine Ausnahme bildet die Leistungsstufe des Richtfunksenders, die mit einer Wanderfeldröhre arbeitet.

BUNDFUNK
FERNSEHEN
PHONO
MAGNETON
HI-FI-TECHNIK
AMATEURFUNK
MESSTECHNIK
ELEKTRONIK




A U S D E M I N H A L T

2. JANUARHEFT 1965

FT meldet	39
Kleiner und zuverlässiger Halbleiter-Bauteile veränderten die Gerätetechnik 41	
gelesen · gehört · gesehen	42
Neue Geräte · Neue Bauelemente	43
Der Doppler-Effekt in Funkortung und Navigation	45
Digitalisierung akustischer Signale · Elektronenrechner sprechen	47
Störstrahlungsmessung an Frequenzumsetzern	49
Meßtechnik	
Das automatische Volt-Ohm-Meter »PM 2405«	50
Persönliches	52
Elektronik-Ingenieur	
Die Berechnung und Dimensionierung von TransistorSendern im UKW-Gebiet 53	
Neue Meß- und Prüfgerätereihre	57
Für den KW-Amateur	
Sprachclipper für höhere Ansprüche ..	59
KW-Amateur-Kurznachrichten	60
Elektronik	
Elektronische Temperatur-Überwachung mit Heißleitern	61
Winke für Montage und Service von Gemeinschafts-Antennenanlagen	62
Zum Empfang des dritten Fernsehprogramms	64
Straßenstandsberichte und Verkehrs-durchsagen	64
Fernseh-Service	65
Für den jungen Techniker	
Welche Ladepotential braucht ein Akkumulator	67
Aus Zeitschriften und Büchern	
Räumliche Bildwiedergabe mit Laserstrahlen	69

Unser Titelbild: Für die Röhrentypen von modernen Elektronenröhren werden Wickeldrähte mit 50ausendstel bis 8tausendstel Millimeter Durchmesser verwendet. Das Bild zeigt im großen Kreis ein Röhrentypen etwa im Maßstab 1:1 und in etwa 10facher Vergrößerung; links daneben ein einzelner Gitterdraht in etwa 1000facher Vergrößerung und darüber zum Vergleich ein Frauenhaar in gleicher Vergrößerung. Aufnahmen: telefunkenbild

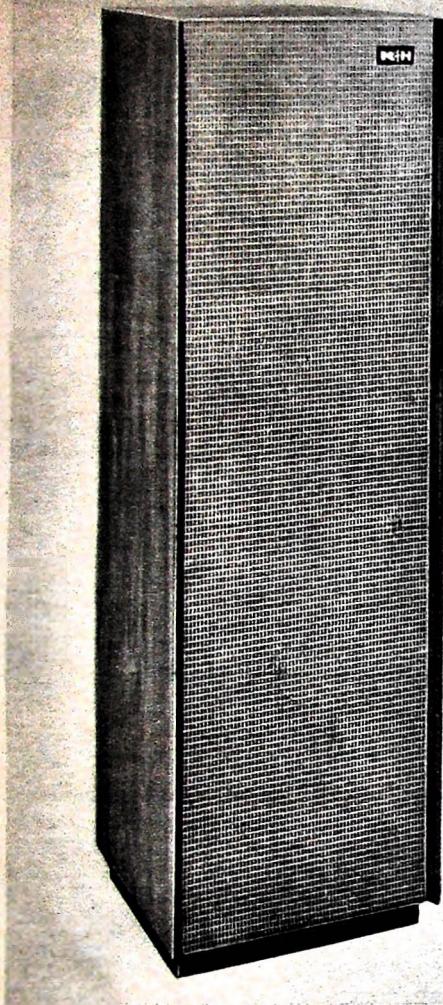Aufnahmen: Verfasser, Werkaufnahmen, Zeichnungen vom FT-Atelier nach Angaben der Verfasser. S. 38, 40, 63, 68 und 70–72 ohne redaktionellen Teil



1

①

K + H Studio-Abhör-Lautsprecher OX

Dreifach-Lautsprechersystem ELECTRO-VOICE mit 30-Watt-Verstärker, Schalldruck 108 Phon, Verzerrungen einschließlich Lautsprecher kleiner als 1%. Frequenzbereich 40 bis 16 000 Hz \pm 2 dB.

2


K + H 30-Watt-Studio-Verstärker V-30

Symmetrischer Eingang, Linearität \pm 0,2 dB von 40 bis 16 000 Hz, Eingangsempfindlichkeit 0,7 Volt, Klirrverzerrungen weniger als 0,3 % von 40 Hz bis 16 000 Hz bei 30 Watt, weniger als 1 % bei 40 Watt.


3

K + H Universal-Entzerrer UE-100

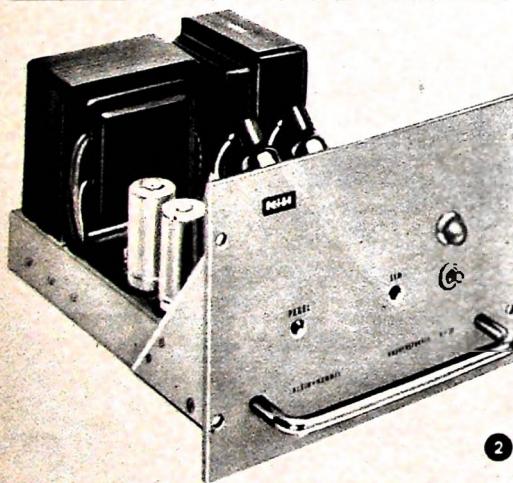Ermöglicht definierte Anhebung und Absenkung der Tiefen und Höhen, Höhen- und Tiefenfilter, Bandfilter für den Mittenbereich mit Steilheiten bis zu 24 dB per Oktave.



2

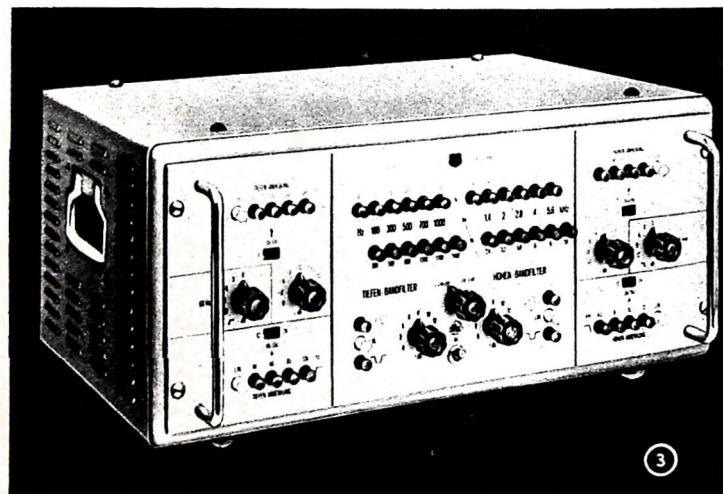

3

KLEIN + HUMMEL


STUTTGART - GERMANY

Kopenhagen Ortofon A/S, Trammesalen 5

Bruxelles Electronique Générale 14, Rue Père de Deken

Paris Ets. Frei 13, Rue Duc

New York Gotham Audio Corp. 2 W. 46 St.

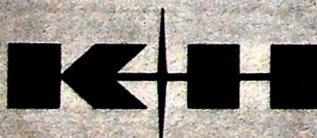

Chefredakteur: WILHELM ROTH

Chefkorrespondent: WERNER W. DIEFENBACH

Kleiner und zuverlässiger

Halbleiter-Bauelemente veränderten die Gerätetechnik

Die moderne Nachrichtentechnik im weitesten Sinne ist heute ohne Halbleiter-Bauelemente undenkbar. Schon die ersten Anwendungen befürchteten die Minaturbauweise. Mit der Erfindung des Transistors öffneten sich der Technik der elektronischen Geräte neue Wege, denn er beansprucht wenig Raum, keine Heizung und daher auch keine Anheizzeit. Man kann jetzt elektronische Geräte so klein gestalten, wie es mit Röhren nicht möglich ist.

Mit Halbleitern gelang es ferner, die Zuverlässigkeit wesentlich zu erhöhen. Mit dem Begriff der Miniaturisierung verbindet man auch den der größeren Betriebssicherheit. In der Konstruktionspraxis führen Überlegungen nach höherer Zuverlässigkeit allgemein zu Bauelementen einfacheren Aufbaues und kleinen Abmessungen. Industrieentwickler neigen daher zu der Auffassung, daß weitere Fortschritte auf dem Gebiet der Miniaturisierung ohne eine Gewährleistung des bisherigen Standes der Zuverlässigkeit wenig Aussicht haben, in größerem Umfang verwirklicht zu werden. Große Chancen haben dagegen alle Neuentwicklungen mit noch höherer Betriebssicherheit.

Schaltungstechnisch bedeutet die Einführung des Transistors beispielsweise in der Verstärkerkennung im wesentlichen ein Auswechseln vorhandener Verstärkerelemente — vor allem von Röhren — gegen Transistoren. Unter anderem sind jedoch wegen des geringen Eingangswiderstandes der Transistoren Unterschiede in der Schaltungsauslegung vorhanden. So ist es bei Transistor-Wechselstromverstärkern leichter möglich, neben der Wechselstromkopplung auch eine Gleichstromkopplung über den ganzen Verstärker anzuwenden. Ebenso können mehrere Transistoren zu einem Element mit entsprechend höherer Stromverstärkung zusammengefäßt werden, wie die bewährte Kaskodenschaltung zeigt. Es gibt aber unter anderem noch eine andere Variante der Schaltungvereinfachung, denn in Halbleitern stehen neben Elektronen auch Defektelektronen zur Verfügung und damit neben den negativen Ladungsträgern auch positive Ladungsträger für den Transport elektrischer Ladungen. Interessant sind außer den pnp-Transistoren — hier fließt der Strom vom Emitter zum Collector — die npn-Transistoren, in denen der Strom umgekehrte Richtung hat. Durch abwechselnden Einsatz von Transistoren beider Typen können besonders günstige Schaltungsanordnungen realisiert werden. Dazu gehören die komplementärsymmetrischen Endstufen in eisenlosen NF-Verstärkern. Von der Anwendung her gesehen, sind die schaltungstechnischen Vereinfachungen kein wesentlicher Grund für die Ausdehnung der Transistor-Technik. Für das enorme Anwachsen des Applikationsbereichs geben in erster Linie vielmehr die kleinen Abmessungen und die hohe Zuverlässigkeit den Ausschlag. Die hohe Lebensdauer beispielsweise der Transistoren macht es möglich, diese neuen Verstärkerelemente ebenso zu betrachten wie die passiven Bauelemente. Die strenge Trennung von aktiven und passiven Bauelementen fiel weg. Man verzichtete auf die Austauschbarkeit und damit auf die steckbare Anordnung der Transistoren. Es zeigte sich sogar, daß beim Einsatz von Steckfassungen für Transistor-Fehler an diesen weit häufiger waren als solche bei den Transistoren selbst.

Die geringen Abmessungen der Halbleiter machen es geradezu notwendig, auch Widerstände, Kondensatoren und Spulen entsprechend zu verkleinern. Diese Tendenz forderten auch die niedrigen Betriebsspannungen und die daraus resultierenden geringen Spannungswerte der passiven Bauelemente. In diesem Zusammenhang sollen nur die Fortschritte bei der Entwicklung von Kunststoff- und Elektrolytkondensatoren

und von magnetischen Bauteilen wie Kleinstübertragern, Schalenkernspulen und winzigen Speicherringkernen erwähnt werden. Für den durchschlagenden Erfolg der Miniaturisierung waren also nicht allein die Fortschritte auf dem Halbleitergebiet Voraussetzung, sondern es bedurfte vielmehr ähnlicher Anstrengungen auf dem Sektor der passiven Bauelemente. Nur durch diese gemeinsame Arbeit war es möglich, gedruckte Schaltungen mit so kleinen Bauelementen herzustellen.

Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Gesichtspunkt für die schnelle Ausbreitung der Halbleiter-Technik. Die Entwicklungingenieure zahlreicher Fertigungssektoren brachten den Miniaturlauelementen ein ungewöhnlich hohes Interesse entgegen und machten sich schnell mit den Eigenheiten der neuen Technik vertraut. Sie erkannten sofort, daß man mit der Halbleiter-Technik Konzeptionen verwirklichen kann, die mit bisher üblichen Bauteilen den Rahmen und die Größe eines erwünschten Gerätes wesentlich überschritten hätten. So war es möglich, Schaltungen zu realisieren, die den Entwicklern bereits vorschwebten und bei denen man aktive und passive Bauelemente zu besonders dichten und kleinen Montageeinheiten kombinieren konnte.

Der Einbau von Halbleiter-Bauelementen kann erhebliche Vorteile für Geräte und Baugruppen mit sich bringen. Man denke beispielsweise an Transistor-Tuner. Sie sind gegenüber Röhrentunern bezüglich Eigenrauschen und Empfindlichkeit, vor allem im UHF-Bereich, günstiger, aber auch in der konstruktiven Konzeption moderner. Interessant ist unter anderem die heute übliche Bauform des UHF-Tuners in $\lambda/4$ -Technik.

Selbst beim VHF-Tuner ist die konstruktive Vereinfachung beachtlich. So wird der Tuner infolge Fortfalls der Röhre kleiner. Der Entwickler kann freizügiger konstruieren und den Tuner überall dort anbringen, wo es in der Gesamtanordnung vorteilhaft scheint. Auch bei den Transistor-UKW-Tunern gelang es nach anfänglichen Schwierigkeiten, Schaltungen mit guten technischen Eigenschaften zu finden.

Wenn man von den Reiseempfängern absieht, hat auf dem Rundfunkempfängersektor der Autosuper viel vom Transistor profitiert. Auf die Hybrid-Lösung der Übergangszeit mit gemischter Transistor-Röhren-Bestückung folgte der volltransistorisierte Autosuper. Hier gab es durch Einsatz neuer HF- und NF-Transistoren zahlreiche Probleme zu lösen. Kritisch waren die Verstärkungs- und Anpassungsfragen, ferner die automatische Lautstärkeregulation und der Übersteuerungsschutz. Schließlich standen als Resultat einer längeren Entwicklungspause, als sie sonst im Rundfunkgerätebau üblich ist, Volltransistor-Autosuper zur Verfügung mit einem gegenüber Röhrengeräten wesentlich kleineren Volumen und Gewicht bei im großen und ganzen gleichwertigen technischen Eigenschaften. Der Stromverbrauch konnte auf ein Minimum gesenkt werden ($0,2 \dots 0,4$ A) und entspricht heute einer Leistung von etwa 2 W. Damit ist die gesamte Leistungsaufnahme auf weniger als $1/10$ der noch vor zehn Jahren üblichen gesunken.

Beachtlich sind auch die Fortschritte auf dem Sektor Blitzlichtgeräte, der zur Abrundung des Überblicks noch angeführt werden soll. Die Käufer verlangen heute möglichst kleine und leichte Blitzgeräte. Ein für solche Geräte geeigneter Spezialtransistor zeichnet sich durch das relativ kleine Gehäuse und ein leistungsstarkes elektrisches System aus. Der zulässige Collectorstrom darf bis zu 10 A ansteigen. Dabei weist die Restspannung kleine Werte auf, und die Verlustleistung wird beim Durchschalten stark verringert. Ein solches Blitzgerät ist nicht größer als eine übliche Schreibtisch-Zigarettenzündose.

Werner W. Diefenbach


Der Fernsehteilnehmer-Zuwachs

Prognose bestätigte sich

Im Geschäftsbericht der deutschen Philips-Unternehmen für 1960 war eine Prognose über die Entwicklung der Fernsehteilnehmer-Zahlen gewagt worden. Die tatsächliche Entwicklung wich in den vergangenen Jahren ganz geringfügig (nur um wenige Wochen) von der damaligen Voraussage ab, die auch für den Jahreswechsel 1964/65 eingetroffen ist. Für diesen Zeitpunkt war vor vier Jahren die Anmeldung des 10millionsten Fernsehteilnehmers vorausgesagt worden. Der „Jubilar“ ist kurz vor Jahresende von der Bundespost registriert worden (s. S. 39).

Und wie könnte es weitergehen?

Alle Voraussagen können nur aus Erfahrungswerten abgeleitet werden. Der funktionsgetreue Verlauf einer aus solchen Werten gewonnenen Kurve kann aber durch positive oder negative Störfaktoren verändert werden. So erfolgte der bisherige Zuwachs um je 1 Million Fernsehteilnehmer durchaus nicht gleichmäßig. In der Kurve haben wir einmal den tatsächlichen Verlauf eingetragen. Daraus ergibt sich, daß der größte Zuwachs über den Jahreswechsel 1959/60 (1 Million in 7 Monaten) und über den Jahreswechsel 1963/64

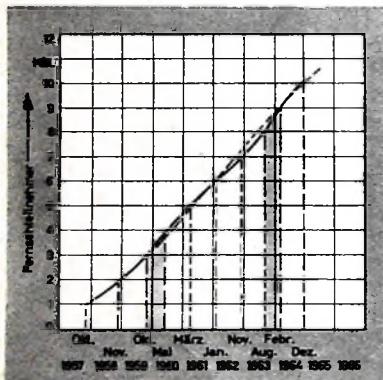

Die Entwicklung der Fernsehteilnehmer-Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin

(1 Million in 6 Monaten) erfolgte. Da jeweils zu dieser Zeit die Olympischen Winterspiele stattfanden, scheint der bisherige Einfluß dieser Spiele auf den jeweiligen Zuwachs besonders deutlich zu sein.

Die letzten 9 Millionen Fernsehteilnehmer wurden in 86 Monaten gewonnen. Das ergibt als Durchschnitt einen Fernsehteilnehmer-Zuwachs von 1 Million in $\frac{9}{86}$ Monaten. Knapp dieser Durchschnitt müßte auch im jetzt laufenden Jahr wieder erreichbar sein. Sieht man sich die gestrichelt als ungefähres Mittel eingezeichnete Kurve an, dann müßte man sich mit einer langsam einsetzenden Sättigung etwas vertraut machen (auch die dick gezeichnete Kurve zeigt ja in ihrem jüngsten Verlauf einen sogenannten Wendepunkt). Diese eventuelle Sättigung wird aber voraussichtlich bei weitem durch Ersatzkäufe und durch Käufe von Zweitgeräten ausgeglichen werden.

Messen und Ausstellungen

Leipziger Frühjahrsmesse (800 Jahre Leipziger Messe)	28. 2.— 9. 3. 1965
Internationale Ausstellung Elektronischer Bauelemente und Internationale Ausstellung der Elektroakustik, Paris	8. 4.—13. 4. 1965
Hannover-Messe	24. 4.— 2. 5. 1965
Weltausstellung des Verkehrs, München	25. 6.— 3. 10. 1965
Deutsche Funkausstellung 1965, Stuttgart	27. 8.— 5. 9. 1965
2. Internationale Fachmesse für Industrielle Elektronik (INEL 65), Basel	7. 9.—11. 9. 1965
INTERKAMA 1965, Düsseldorf	13. 10.—19. 10. 1965

Zum Thema Stereo-Rundfunk beim Bayerischen Rundfunk

Zu diesem Thema heißt es in Nr. 2/1964 der Technischen Hausberichte des BR vom November 1964 wie folgt:

„Die von der Industrie stark forcierte Stereotechnik stellt zwar gegenwärtig noch keine betriebstechnischen Probleme, da Entscheidungen über die Ausstrahlung eines StereoPROGRAMMS vom Bayerischen Rundfunk noch nicht getroffen wurden. Dessenungeachtet war es notwendig, sich von der rein technischen Seite mit dieser Problemstellung auseinanderzusetzen, da wir über die Schallplattenindustrie, aber auch durch den Kontakt mit anderen Rundfunkanstalten mit technischen Fragen der Stereophonie in der letzten Zeit immer häufiger und intensiver konfrontiert wurden. Ein für Stereoproduktionen bereits vorbereiteter Ü-Wagen wird für die Parallelproduktion von Stereoaufnahmen (vorwiegend aus dem Herkulessaal) in den letzten Monaten nahezu regelmäßig eingesetzt. Für eine betriebstechnische Bearbeitung von Stereobändern, zum Abhören und für Demonstrationszwecke wurde ein Stereoabhörraum mit vorhandenen Geräten eingerichtet.“

Der Fachverband Empfangsantennen im ZVEI berichtet

Einem Ende 1964 herausgegebenem Kommu-nique des Fachverbandes Empfangsantennen im ZVEI über seine Jahresversammlung in Garmisch-Partenkirchen sind unter anderem nachstehende Einzelheiten zu entnehmen:

- 70% der Weltbevölkerung, hauptsächlich in Asien, Afrika und Lateinamerika, besitzen noch kein Rundfunkgerät. Für die Versorgung dieser Gebiete ist noch ein Bedarf von 400 Mill. Geräten vorhanden.
- Die Bedeutung der Elektronik mit ihren Anwendungs- und Randgebieten wächst von Jahr zu Jahr. Ihr Umsatz wird für das Jahr 1965 auf 25 Mrd. DM (gegenüber 16,2 Mrd. DM im Jahre 1962) geschätzt. Die Unterhaltungselektronik hat dabei einen Anteil von 8,15 Mrd. DM.
- Im Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie sind zur Zeit 1300 Unternehmen mit 900 000 Beschäftigten zusammenge schlossen. Ihr Umsatz betrug 1963 25 Mrd. DM, der Exporterlös 5 Mrd. DM.
- Die Preise für elektrotechnische Erzeugnisse lagen um 0,6%, für elektronische Gebrauchsgegenstände um 2,3% unter denen des Vorjahrs. Der Produktionszuwachs im ersten Halbjahr 1964 betrug 13%.

► Die von der Bundespost eingeführte Genehmigungspflicht für Antennenanlagen mit Antennenverstärkern hat die Antennenindustrie vor neue, große Aufgaben gestellt.

► Als Schulungsmaterial für Gewerbelehrer und das Installationsgewerbe wird eine Reihe von Lehrheften herausgegeben, die die richtige Berechnung der Antenne behandeln. Durch geeignete Auswahl der Antennen soll das durch die „Antennenwälder“ in Mitleidenschaft gezogene Städtebild verbessert werden.

► In Zusammenarbeit mit der Bundespost und den Wohnungsspitzenverbänden wird zur Zeit ein Memorandum über die Errichtung von Gemeinschafts-Antennenanlagen in Altbauten ausgearbeitet.

► Weitere Berichte der Technischen Kommission über Meßverfahren, Antennenverstärker und Normenfragen runden das Gesamtbild der Jahresversammlung ab. Gerade die im UHF-Bereich arbeitenden zweiten und dritten Fernsehprogramme machen eine fachmännische Beratung und gewissenhafte Installation der Fernsehanenne erforderlich (s. a. S. 64), um ein einwandfreies Fernsehbild zu erhalten.

Telefunken entwickelte Hybridrechner

Zu den beiden bekannten Arten von elektronischen Rechenmaschinen, den Digitalrechnern und Analogrechnern, sind als Verbindung beider die Hybridrechner getreten. Ein Hybridrechner kann ein Analogrechner sein, dessen Möglichkeiten durch eine Ergänzung mit digitalen Elementen wesentlich erweitert werden, oder ein Digitalrechner mit einer entsprechenden Erweiterung durch analoge Peripheriegeräte. Schließlich kann eine hybride Rechenanlage auch aus der Kopplung vollständiger Analog- und Digitalrechner bestehen.

Telefunken bietet jetzt Anschlußsysteme zur Kopplung der Digitalrechner „TR 4“ und „TR 10“ mit den Analogrechnern „RAT 700“, „RAT 740“ und „RA 800“ an. Eine erste Anlage wird zusammen mit einem „TR 4“ Anfang 1965 an der Technischen Hochschule Stuttgart installiert.


Mit der Entwicklung des hybriden Analogrechners „RA 800 hybrid“ steht außerdem eine große Analogrechenanlage zur Verfügung, bei der die Möglichkeiten des Präzisionsrechners „RA 800“ durch eine vollelektronische digitale Steuerung und durch Zusatz digitaler Elemente erweitert werden.

Neue Geräte · Neue Bauelemente

Neue Fernsehgeräte von Braun

Mit zwei neuen Geräten hat die *Braun AG* ihr Fernsehempfängerprogramm erweitert. Der „FS 60“, eine Weiterentwicklung des „FS 6“, unterscheidet sich von seinem Vorgänger durch Drucktasten für das zweite und dritte Fernsehprogramm. Da das Gehäuse sehr flach (40 cm) gehalten wurde, ist der „FS 60“ besonders zum Einbau in Wandregale geeignet.

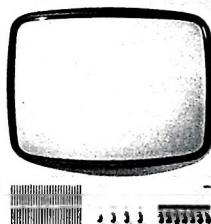Nach einer völlig neuen Konzeption wurde das Fernsehgerät „FS 80“ entwickelt. Es




Fernsehempfänger „FS 80“ (Braun)

ist auf einem Fußgestell drehbar gelagert und kann daher beliebig ausgerichtet werden. Der Lautsprecher strahlt nach vorn (das bringt akustische Vorteile), und alle Bedienungselemente sind an der Frontseite angeordnet. Um das Bedienungspanel optisch von dem mit hellgrauem Kunststoff beschichteten Holzgehäuse abzuheben, wurde eine Bedienungsplatte aus eloxiertem Aluminium gewählt. Die Säule des Fußgestells besteht aus naturfarbenem eloxiertem Aluminiumrohr, der Fuß aus schwarz lackiertem Aluminiumguß.

Jetzt auch Tonbandgerät von Braun

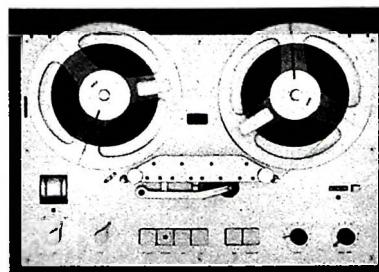Unter der Typenbezeichnung „TG 60“ wird die *Braun AG* ab März 1965 auch im Inland ein Tonbandgerät in ihr Verkaufsprogramm aufnehmen, das in der technischen Qualität und der äußeren Form den übrigen Hi-Fi-Bausteinen von *Braun* entspricht. Frequenzumfang, Verzerrungsfreiheit und Gleichlauf erreichen Werte,




Das neue Tonbandgerät „TG 60“ (Braun)

wie sie sonst nur bei professionellen Studiogeräten üblich sind. Das „TG 60“ ist ein Halbspur-Stereo-Gerät (mit Umrüstmöglichkeit auf Viertelsspur) für 9,5 und 19 cm/s Bandgeschwindigkeit. Es hat drei Motoren und kann in jeder Lage, also auch senkrecht, betrieben werden.

Neuheiten im Grundig-Reiseempfängerprogramm

Zum Beginn der neuen Saison für Reiseempfänger stellt *Grundig* das neue Spitzmodell „Satellit“ vor, bei dem man besonderen Wert auf bequeme und sichere Einstellbarkeit der KW-Rundfunkbänder gelegt hat. Da auch die Grenzen mit den speziellen Seefunkbändern zu empfangen sind, ist dieser Reisesuper auch als Empfangsgerät für Motorboote und Jachten geeignet. Der bis 350 kHz erweiterte Langwellenbereich erlaubt außerdem den Empfang der See-Funkfeuer.

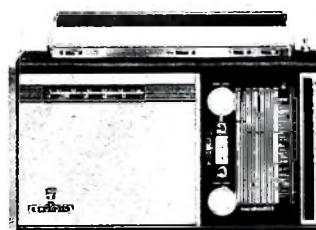Neben den Wellenbereichen UML hat der „Satellit“ 10 KW-Bereiche. Davon erfassen vier Bereiche lückenlos alle Wellenlängen von 10 ... 187 m, während die übrigen sechs Bereiche speziell für den Empfang der gespreizten KW-Rundfunkbänder (16-, 19-, 25-, 31-, 41- und 49-m-Band) ausgelegt sind. Die vier sich überlappenden KW-Bereiche kann man auf der großflächigen Vertikal-



Reiseempfänger „Satellit“ (Grundig)

skala abstimmen, wobei auch eine Feineinstellung (Kurzwellenlupe) wirksam ist. Zur Abstimmung in den sechs KW-Rundfunkbändern ist eine zusätzliche Horizontalskala vorhanden, deren Anzeigefeld sich bei der Bandwahl mit umschaltet. Jede der beiden Skalen hat ihren eigenen Abstimmknopf. Die Bandwahl erfolgt mit einem Drehschalter, die Bereichumschaltung mit Drucktasten. Daher kann man zwischen zwei auf der Hauptskala und der Bandskala voreingestellten KW-Stationen durch Tastendruck schnell umschalten. Wird ein Programm in mehreren Bändern gleichzeitig ausgestrahlt, so kann man auf diese Weise bei plötzlich auftretenden Störungen oder starkem Fading rasch auf ein anderes Band ausweichen (Diversity-Betrieb).

Zum Empfang von unmodulierten Telegrafiesendern ist ein BFO-Zusatz lieferbar, der neben der ZF-Überlagerungsstufe noch ein abschaltbares 1000-Hz-Tonfilter enthält. Außerdem kann für Peilzwecke die automatische Schwundregelung (AVC) auf Handregelung (MVC) umgeschaltet werden. Von der sonstigen Ausstattung seien noch die abschaltbare automatische UKW-Scharfjustierung, das Zeigerinstrument für Abstimm anzeigen und Batteriespannungskontrolle, die Breitband-Lautsprecherkombination (Tiefton-

system und abschaltbares Hochtonsystem) sowie die auf 810/1440 mm Länge ausziehbare Stabantenne erwähnt.

Die Stromversorgung ist für Batterie- und Netzbetrieb ausgelegt (sechs Monozellen und ein herausnehmbares Netzteil „TN 12“). Beide Stromquellen haben nebeneinander Platz im Gehäuse. Außerdem ist noch eine Anschlußbuchse für äußere Stromquellen (6-V-Autobatterie) vorhanden. Die Skalen sind bei Netz- und Autobatteriebetrieb des Empfängers dauernd beleuchtet.

Die äußere Gestaltung und Ausführung des neuen Gerätes entspricht weitgehend der des „Ocean-Boy“. Die neu graphitfarbenen Drucktasten sind vertikal neben der großen Hauptskala am rechten Rand des Gehäuses angeordnet. Die Zusatzskala für die sechs gespreizten KW-Rundfunkbänder fand links neben den Abstimmorganen Platz. Lautstärke- und Klangregler sind in einem Aufbau unter dem Tragegriff zusammengefaßt.

Eine Sonderausführung unter der Typenbezeichnung „Satellit/Amateur“, mit der an Stelle der sechs KW-Rundfunkbänder sechs gespreizte Amateurbänder (10-, 15-, 20-, 40-, 80- und 160-m-Band) empfangen werden können, ist in Vorbereitung.

► Eine weitere Neuentwicklung ist der Mittelklassenreisesuper „Music-Boy de Luxe“ (UKLM, 7/10 Kreise, 11 Trans + 3 Ge-Dioden + 1 Se-Stabi) mit gespreiztem 49-m-Europaband und eisenloser 1-W-NF-Endstufe. Das Gerät hat Drucktastenbedienung, Plattenspieler- und Tonbandschluß, einen Kurzzeitenschalter für die Skalenbeleuchtung sowie ein Kontrollinstrument zum Prüfen der Batteriespannung.

► Der neue „Elite-Boy 205“ (UKML, 7/10 Kreise, 10 Trans + 3 Ge-Dioden + 1 Se-Stabi) unterscheidet sich von seinem Vorgängertyp durch noch bessere Anpassung an den Autobetrieb. Drei getrennte Einstellknöpfe und fünf Drucktasten – davon eine zum Umschalten auf die Autoantenne – sind jetzt asymmetrisch nebeneinander angeordnet, und die Stromversorgung kann auch aus dem 6-V-Autobordnetz erfolgen. Das Skalenfeld mit abschaltbarer Beleuchtung ist als Doppel Skala mit zwei Zeigern und zusätzlichem



Universalempfänger „Elite-Boy 205“ (Grundig)

Batterie-Kontrollinstrument ausgebildet. Mit zehn Transistoren (bisher neun) wird unter anderem eine geringere Störempfindlichkeit beim UKW-Empfang im Auto erreicht.

► Für Netzbetrieb von Reiseempfängern wurde das Transistornetzteil „TN 12“ neu entwickelt, dessen Abmessungen denen einer 9-V-Kompaktbatterie mit Druckknopfanschluß entsprechen. Seine Ausgangsspannung läßt sich wahlweise auf 7,5 oder 9 V einstellen. Die maximale Be-

lastbarkeit von 400 mA reicht auch bei großen Reisegeräten für volle Wiedergabelautstärke und Dauerbeleuchtung der Skala aus. Ein abnehmbares zusätzliches Verbindungskabel ermöglicht bei den neuesten Grundig-Reiseempfängern (zunächst „Automatic-Boy de Luxe“, „Elite-Boy 205“, „Music-Boy de Luxe“ und „Satellit“) auch Netzbetrieb über die Buchse für äußere Stromquellen.

► Zur Speisung der neuen Grundig-Reise- super aus dem 6-V-Autobordnetz dient das Anschlußkabel „381/6 V“, das mit einem Entstörglied ausgestattet ist und einen für Zigarrenanzünder oder Bosch-Steckdosen passenden Einheitsstecker hat. Da das Anschlußkabel 1,5 m lang ist, können die Empfänger zum Beispiel beim Camping auch außerhalb des Wagens aufgestellt werden und trotzdem am Bordnetz angeschlossen bleiben.

Netzanschluß für „Bajazzo TS“ und „Bajazzo sport“

Für die Universalempfänger „Bajazzo TS“ und „Bajazzo sport“ liefert Telefunken jetzt ein Netzanschlußgerät, das eine stabilisierte Gleichspannung von 7 V (300 mA) abgibt und über Adapterkabel an den Autobatterieanschluß der Empfänger angeschlossen wird. Beim „Bajazzo sport“ bleiben die Batterien – ebenso wie beim Betrieb im Kraftwagen – auch bei Benutzung des Netzgerätes im Empfänger, da sie zur Stabilisierung des UKW-Empfangs notwendig sind.

Stereo-Musiktruhe „Salzburg de Luxe HiFi“

Die Stereo-Musiktruhe „Salzburg HiFi“ von Telefunken ist jetzt unter der Typenbezeichnung „Salzburg de Luxe HiFi“ auch mit dem hochwertigen Plattenspieler „HiFi 210 TV“ lieferbar. Damit wird dem Wunsch vieler Interessenten entsprochen, den in der Truhe eingebauten Empfänger „Opus HiFi“ mit einem gleichwertigen Plattenspieler zu kombinieren.

Gehäuselautsprecher „8 W“

Für kleinere Stereo-Anlagen, zur Verbreiterung der Stereo-Basis bei Stereo-Rundfunkempfängern und -Musiktruhnen sowie als hochwertigen Zweitlautsprecher brachte SEL den neuen Gehäuselautsprecher „8 W“ heraus, der sich mit seiner



Gehäuselautsprecher „8 W“ (SEL)

zeitlosen Form (Nußbaumgehäuse, natur matt, 40 cm x 22 cm x 16 cm) besonders in moderne Wohnräume gut eingliedern läßt. Mit dem eingebauten Ovallautsprecher (28 cm x 17 cm) ergibt sich in Verbindung mit dem über eine Frequenzweiche angeschlossenen Hochtontsystem ein Übertragungsbereich von 70 ... 15 000 Hz. Die maximale Belastbarkeit mit Programmamaterial ist 8 W, der Anschlußwert von 4,5 Ohm entspricht dem der üblichen Lautsprecherausgänge von Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräten.

Neue Hi-Fi-Lautsprecherbox „RB 65“

Die neue Hi-Fi-Lautsprecherbox „RB 65“ von Telefunken, die nach dem Prinzip der geschlossenen Box arbeitet, ist mit 15 W Sinusleistung (30 W Musikleistung) belastbar. Sie enthält ein Spezial-Tieftonchassis mit 20,3 cm Durchmesser und ein Mittel-Hochton-Ovalsystem (18 cm x 13 cm), die den Frequenzbereich 30 ... 20 000 Hz wiedergeben. Wegen ihrer geringen Abmessungen (65 cm x 25 cm x 27 cm) läßt sich die Box auch gut in Regal- oder Schrankwänden unterbringen.

Die Klangsäule in ovaler Form, die als Zusatzlautsprecher für Heimtonbandgeräte bestimmt ist, wurde akustisch verbessert und neu gestaltet. Sie ist jetzt nur noch 80 cm hoch und hat einen Durchmesser von 25 cm. Neu im Telefunken-Lieferprogramm sind ferner Fußgestelle für die Klangboxen „RB 45“, die aus schwarz lackiertem Vierkantstahlrohr bestehen und sich mit nur einer Schraube leicht unter den Boxen montieren lassen.

Neue Grundig-Fernsehempfänger

Grundig stellte jetzt die ersten neuen Fernsehempfänger-Modelle für 1965 (insgesamt 14 Geräte) vor, die wie bisher neben der Typenbezeichnung den Namen „Zauberspiegel“ tragen. Die beiden Tischgeräte „T 5000“ und „T 5000 Luxus“ sowie das Standgerät „S 5000“ lösen die bisherige Typenreihe „400“ aus der preisgünstigen „Rekord“-Serie ab. Sie unterscheiden sich von ihren Vorgängern nur durch geringfügige Änderungen am Gehäuse. Auch die technische Ausführung mit neun Transistoren und zehn Röhren, volltransistorisiertem VHF- und UHF-Tuner, gedruckten Spulen im Bild-ZF-Vstärker und dem Groß-Druckplattenchassis blieb unverändert. Die Geräte „T 5000 Luxus“ und „S 5000“ haben jetzt jedoch eine Tonblende erhalten.

Acht neue Geräte der „Europa“-Klasse (Tischmodelle „T 600“, „T 605“, „T 608“, „T 610“, „T 660“; Standgeräte „S 600“, „S 610“; Kombinationstruhe „K 600“) warnen mit einer interessanten Neuheit im Bedienungsteil auf, dem Einknopf-Programmwähler „Monomat“ für sechs beliebig vorwählbare Programme. Das Abstimmaggregat enthält außerdem einen neu entwickelten VHF-Tuner, der durch Kapazitätsdioden abgestimmt wird. Die bedienungsmäßig einheitlich ausgestatteten fünf neuen Tischmodelle der „Europa“-Klasse unterscheiden sich hauptsächlich durch die Gehäuseausführung. Der „T 660“ hat jedoch eine schutzscheibenlose 65-cm-Bildröhre aus deutscher Fertigung.

Das neue Grundig-Fernsehempfängerangebot wird durch drei Modelle in tragbarer Ausführung für Netzbetrieb abgerundet. Der „P 1900“ mit schutzscheibenloser 48-cm-Bildröhre und der gleichartige kleinere Paralleltyp „P 1800“ mit 41-cm-Bildröhre haben ein mit schwarzem Kunstleder bezogenes Koffergehäuse. Beim „T 500“ handelt es sich dagegen um ein tragbares Sondergerät mit 48-cm-Bildröhre in einem üblichen Edelholz-Tischgehäuse mit abnehmbarem Tragegriff.

Ultraschall-Fernbedienung für „Exquisit de luxe“

Durch eine Schaltungsänderung des volltransistorisierten Ultraschall-Vstärkers kann der Fernsehteil der Nordmende-Großkombination „Exquisit de luxe“ jetzt völlig abgeschaltet werden, während die

bisherige „Bereitschaftsstellung“ nur Bild und Ton ausschaltet, die Röhren aber weiter beheizt. Betriebsbereit bleibt also neuerdings nur der Verstärker selbst; er ist für den Impulsgeber jederzeit auf Empfang gestellt.

Stereo-Verstärker „V 819 HiFi“

Für den Plattenspieler „HiFi 210 TV“ brachte Telefunken den Stereo-Verstärker „V 819 HiFi“ heraus, der 2 x 12,5 W Sinusleistung (2 x 20 W Musikleistung) abgibt und den Frequenzbereich 20 Hz ... 20 kHz ± 1,5 dB überträgt. Der neue Verstärker hat ein abschaltbares Rumpelfilter, gehörig richtige Lautstärkeregelung, getrennte Klangregler (Regelbereich ± 14 dB bei 50 Hz und ± 12 dB bei 10 kHz) und vier mit Drucktasten einschaltbare Eingänge für Kristalltonabnehmer (100 mV an 1 MΩ) oder magnetischen Tonabnehmer (4 mV an 50 kΩ bei 1 kHz) sowie für Tonbandgerät, Mikrofon und Rundfunkgerät (jeweils 100 mV an 1 MΩ). Der Klirrfaktor nach DIN 45 503 ist zwischen 1 und 5 kHz etwa 0,8 % und die Übersprechdämpfung ≥ 40 dB im Bereich 20 Hz bis 12 kHz. An die Verstärkerausgänge lassen sich 4- und 16-Ohm-Lautsprecher anschließen, wobei der Ausgangsscheinwiderstand 0,8 beziehungsweise 3,2 Ohm beträgt.

npn-Transistor AC 130 für Synchronisierstufen in Horizontal-Ableckschaltungen

Der symmetrische Germanium-npn-Transistor AC 130 (Valvo) eignet sich besonders für Phasenvergleichsschaltungen. Weil Collector und Emitter dieses Transistors elektrisch gleichwertig sind, kann er die Funktionen der im allgemeinen in der Phasenvergleichsschaltung verwendeten Dioden übernehmen, wobei wegen der zusätzlichen Verstärkung sowohl das Amplitudenspiel als auch die Zeilen-Endstufe entlastet werden. Weitere Vorteile bei richtig dimensionierter Schaltung sind der große Fangbereich und die sehr gute Frequenzstabilität auch bei vorübergehend ausfallendem Synchronsignal. Die wichtigsten Daten (Grenzwerte) des AC 130 sind: $U_{CB} = U_{EB} = \text{max. } 20 \text{ V}$, $U_{CE} = U_{EC} = \text{max. } 15 \text{ V}$, $I_E = I_C = \text{max. } 100 \text{ mA}$, $P = \text{max. } 100 \text{ mW}$.

Informationen

Mitteilungen der FUNK-TECHNIK
für die Radiowirtschaft

berichten seit Anfang des Jahres 1950 aktuell, zuverlässig und reichhaltig über kommerzielle Belange der Branche. Sie erscheinen zweimal monatlich und werden an Abonnenten der FUNK-TECHNIK, soweit sie Angehörige der Rundfunk-, Fernseh- und Phonowirtschaft sind, zur persönlichen Unterhaltung kostenlos geliefert.

Wollen Sie unter obigen Voraussetzungen die

Informationen

laufend erhalten, dann schreiben
Sie bitte eine Postkarte an

Vertriebsabteilung der FUNK-TECHNIK
1 Berlin 52, Elektromuseum 141-167

Der Doppler-Effekt in Funkortung und Navigation

Fortsetzung von FUNK-TECHNIK Bd. 20 (1965) Nr. 1, S. 14

DK 621.396.962.23: 621.396.933: 527.8

2.2. Bordgeräte

Um bei den heute schon in vielerlei Varianten existierenden Gerätetausführungen und Arbeitsweisen nicht in eine unübersichtliche Vielzahl von Einzelheiten zu geraten, seien im folgenden der Aufbau und die Wirkungsweise der Bordgeräte für das Doppler-Navigationsverfahren am Beispiel des Bendix „DRA-12“ beschrieben (Bild 4).

Um zunächst eine auswertbare Doppler-Information zu erhalten, sendet ein fre-

ligen Strahlungskreulen entsprechenden Doppler-Frequenzen auf die verschiedenen Tracker erfolgt mit Hilfe synchronisierter elektronischer Schalter (Sequenzer und Combiner). Die Tracker vergleichen die Frequenz der reflektierten Signale mit der ursprünglich gesendeten Frequenz und ermitteln für jeden Strahl die entstandene Dopplerverschiebung. Dabei folgt jeder Tracker der Mittenfrequenz des jeweiligen Doppler-Spektrums. Weil die Strahlungskreule nicht unendlich scharf gebündelt ist, tritt die reflektierte Energie auch nicht

lesbare digitale Information auf ein Instrument (Doppler-Indikator) übertragen, das dem Flugzeugführer die wahre Geschwindigkeit über Grund bis 999 Knoten und den Abtriftwinkel nach Seite und Betrag bis $\pm 30^\circ$ angibt.

Ein weiterer Computer mit Integrator (Flugwegrechner), der seine Informationen über Geschwindigkeit und wahren Kurs über Grund direkt aus dem Digitalrechner der Tracker-Sensor-Einheit erhält, liefert darüber hinaus Kursverbesserungsdaten, die in Beziehung zu den Sollwerten von Kurs und Flugstrecke gebracht werden. Vom Doppler-Controller aus, der ebenfalls im Cockpit angebracht ist, werden die Zahlenwerte für den Sollkurs (selected course) und die zurückzulegende Strecke bis zum Ziel oder Wendepunkt (miles to go) von Hand vorgewählt und damit in den Flugwegrechner eingegeben. Durch Integration der über Grund zurückgelegten Strecke werden vom Rechner zwei weitere Navigationsangaben kontinuierlich errechnet und am Controller angezeigt: die noch bis zum Ziel zurückzulegende Strecke sowie die Ablage vom gewählten Sollkurs nach Seite und Entfernung in Meilen. Letztere Angabe, am Doppler-Controller digital angezeigt, wird noch zum Doppler-Indikator übertragen, wo die Anzeige bis zu einer Kursablage von ± 6 Meilen auf einem Zeigerinstrument erfolgt.

Die Auslegung der Anzeigebereiche für eine Geschwindigkeit über Grund bis 999 Knoten (≈ 1852 km/h) und einen Abtriftwinkel von $\pm 30^\circ$ ist für die Praxis mehr als ausreichend. Der Rechner verarbeitet über die Instrumentenanzeige hinaus einen Abtriftwinkel bis zu $\pm 40^\circ$. Eine Überschlagsrechnung aus der Praxis mag zeigen, daß sich damit selbst außergewöhnliche Wettersituationen berücksichtigen lassen. Bei 500 Knoten (≈ 925 km/h) Geschwindigkeit über Grund würde ein Abtriftwinkel von 30° bedeuten, daß das Flugzeug einem genau querab wehenden Seitenwind von 250 Knoten (≈ 460 km/h) ausgesetzt wäre.

Bei Ausfällen innerhalb der Tracker-Einheit oder bei Ausbleiben eines Doppler-Signals (bei extremem Steig- oder Rollwinkel) wird der letzte Wert von Grundgeschwindigkeit und Abtriftwinkel gespeichert (memory). Der Computer arbeitet mit diesen Werten weiter und bestimmt fortlaufend die Werte für „Kursablage“ und „noch zurückzulegende Meilen“. Der Flugzeugführer wird aber durch eine Warnlampe darauf hingewiesen, daß der Flugrechner mit „eingefrorenen“ Daten weiterrechnet.

2.2.3. Geräte-Varianten

Das pulsfreie Rückstrahlverfahren (CW-Verfahren), bei dem Sender und Empfänger gleichzeitig in Betrieb sind, hat gegenüber den in der Ortung üblichen Pulsvorverfahren den Vorteil kleinerer Gerätetreibmessungen und geringerer Rauschzahl. Damit ergibt sich eine größere Zuverlässigkeit bei großen Flughöhen und Fluggeschwindigkeiten. Allerdings erfordert das Verfahren besondere Maßnahmen,

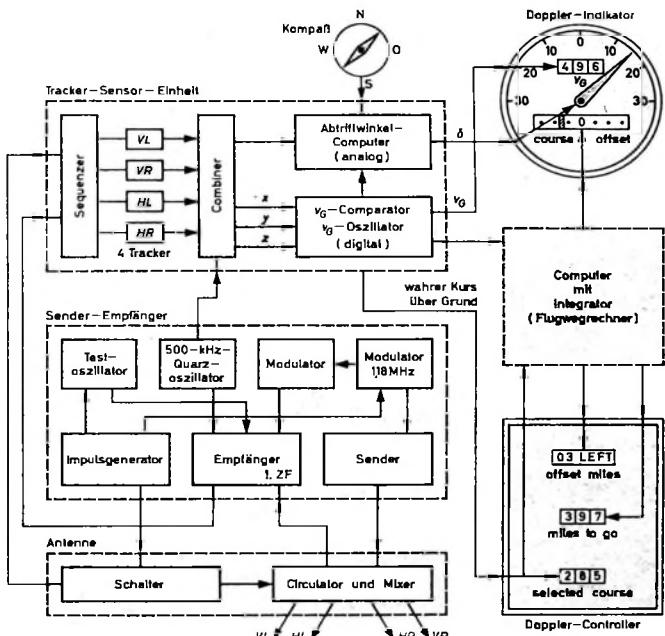


Bild 4. Blockbild des Doppler-Navigators „DRA-12“ mit Flugwegrechner „CPA 24“ (nach Bendix-Unterlagen)

quenzmoduliertes Klystron (8800 MHz, 500 mW) über eine vierstrahlige, geschlitzte Flächenantenne abwechselnd vier Strahlungskreulen aus, die symmetrisch zur Flugzeug-Vertikalachse angeordnet und nach vorne links, hinten links, hinten rechts und vorne rechts gerichtet sind. Die Strahlumschaltung erfolgt über Ferritschalter mit einer Periodendauer von 50 ms je Strahl. Die vom Erdboden reflektierte Energie gelangt über dieselben Ferritschalter, die als Duplexer fungieren, zu einer Mischbrücke, in der durch Mischung mit der Senderfrequenz die erste Zwischenfrequenz entsteht. Das nach Gleichrichtung im Empfänger entstehende Audiosignal wird über Modulator und Filter in die zweite Zwischenfrequenz umgesetzt, die die Doppler-Information der vier Strahlungskreulen in synchroner Folge enthält.

Diese zweite Zwischenfrequenz wird nun in die Tracker-Sensor-Einheit eingegeben, wo sie von vier gleichspannungsgesteuerten Nachlauf-Oszillatoren (Tracker) verfolgt wird. Die Zuordnung der den jewei-

ligen einzelnen, genau definierten Frequenz auf, sondern besteht aus einem Frequenzspektrum, dessen Intensitätsmaximum bei der Auswertung durch den Tracker als Mittenfrequenz erfaßt und verfolgt wird. Dazu dient ein Synchron-detektor, der bei Abweichungen von der Mittenfrequenz eine Fehlerspannung liefert, die den betreffenden Tracker nachstellt. Jede der vier Trackerfrequenzen stellt also eine digitale Information in bezug auf die Komponenten der Relativgeschwindigkeit jeder der vier Strahlungskreulen dar. Die von jedem Strahl stammende Information wird gespeichert und über den Combiner zwei Computern zugeführt: Ein Digitalrechner ermittelt aus drei Frequenzen die wahren Komponenten der Geschwindigkeit über Grund in drei Koordinatenrichtungen, während ein Analogrechner den Abtriftwinkel ermittelt, der zum gesteuerten Kompasskurs in Beziehung gebracht wird. Die so ermittelten Werte für Grundgeschwindigkeit und Abtriftwinkel werden über Servoverstärker und -einheiten als direkt ab-

um Primärstrahlung und Rückstrahlung zu trennen (die jedoch beim heutigen Stand der Technik durchweg realisierbar sind), denn beim Flug in 12 ... 15 km Höhe gelangen nur noch 10^{-15} der Senderleistung zum Empfänger, und bei 900 km/h Geschwindigkeit ist der Abstand f/f_D nur etwa 0,0002 %.

Trotzdem werden – um die Energiebilanz der Anlage zu verbessern – auch Doppler-Navigatoren mit Impulstastung (Spitzenleistung etwa 1 kW) gebaut. Zwar erleichtert diese Technik die gemeinsame Benutzung der Richtantenne für Sendung und Empfang, weil keine Entkopplung erforderlich ist, jedoch werden dafür bei Verwendung nur einer Strahlungskeule an die Konstanz der Sende Frequenz sehr hohe Anforderungen gestellt. Man benötigt einen außerordentlich stabilen Sender oder einen kohärenten Oszillator, dessen Frequenz mit jedem Sendeimpuls „verriegelt“ wird. Der Ausweg aus diesem Dilemma war die Verwendung des „Janus“-Systems der General Precision Laboratories, dessen Wirkungsweise bereits beschrieben wurde (s. 2.1.1.). Der entscheidende Effekt ist hierbei, daß wegen der Überlagerung der vom vorderen und vom rückwärtigen Strahl reflektierten Energien jetzt f_D unabhängig von der Sende Frequenz ist.

Das von General Precision Laboratories (GPL) entwickelte Doppler-Gerät „RADAN 500“ arbeitet im Gegensatz zu der Mehrzahl anderer Anlagen mit einem pulsmodulierten Magnetron im Sender. Zur Erzeugung der ersten Zwischenfrequenz über eine Mischdiode dient ein frequenznachgesteuertes Klystron als Hilfsozillator. Auch in der Auswertung unterscheidet sich das GPL-Gerät von der ausführlich beschriebenen Anlage insofern, als die Steuerspannung für den Track-Oszillator analog der Grundgeschwindigkeit ist (ein Merkmal, das für die Mehrzahl der verwendeten Tracker-Konstruktionen gilt). Abtriftabweichungen bewirken ein automatisches Nachsteuern der Antenne in Richtung des Kurses, womit die Stellung der Antenne stets analog dem Abtriftwinkel ist.

In gleicher Weise wird die Abtrift bei einem Doppler-Navigatoren der Firma Canadian Marconi ermittelt und auf die Winkelstellung der Antenne übertragen. Hochfrequenzseitig arbeitet dieses Gerät nach dem CW-Verfahren, empfängt jedoch die Rückstrahlung mit einer separaten Schlitzantenne, wobei die Echos von je zwei diagonalen Strahlungskeulen über zwei Mischbrücken eine zweikanalige Zwischenfrequenz ergeben. Die weitere Auswertung durch Vergleich der Mischprodukte führt wiederum zu einer der Grundgeschwindigkeit analogen Nachsteuerspannung des Track-Oszillators.

Eine weitere Variante ist das Gerät „DN-101“ der Collins Radio Company, das nur mit drei Strahlungskeulen (zwei nach vorne, eine rückwärts) arbeitet, die von einer feststehenden Hornantenne mit dielektrischer Linse und Ferritschalter kontinuierlich gesendet und empfangen werden. Die Auswertung der zweiten Zwischenfrequenz, die die Doppler-Information der drei Strahlen enthält, erfolgt mit drei mechanisch nachgesteuerten Diskriminatoren, die durch mechanische Schalter synchron umgeschaltet werden. Die Diskriminatoren werden durch Servokreise auf Null-Ausgang gesteuert, so daß deren jeweilige Stellungen analoge Informationen der Geschwindigkeitskomponente ent-

lang jeder Strahlungskeule darstellen. Aus diesen Werten ermitteln zwei Servo-Analogrechner die Geschwindigkeit über Grund und den Abtriftwinkel.

An dieser Stelle ist noch nachzutragen, daß bei anderen Geräten die Navigationsdaten entgegen der geschilderten Weise auch in geographischen Koordinaten zur Anzeige gebracht werden können. Dies ist nur eine Frage der Auslegung des Flugwegrechners, die keinen wesentlichen Mehraufwand erfordert. Aus Gründen der Flugpraxis wird diese Form der Anzeige jedoch als weniger günstig empfunden, weil sie keine direkten Steuerinformationen liefert.

2.2.4. Praktische Anwendung und Fehlergrenzen der Doppler-Navigation

Die Bedeutung der Doppler-Navigation liegt in der Verwendung als Navigations-Hilfsmittel für Flüge über Gebieten ohne Funkortungs- oder andere Orientierungsmöglichkeiten, also über Meeren, Wüsten und Polargebieten.

Ohne Funkortung ist in solchen Fällen eine Standortbestimmung und Kurskontrolle nur durch Koppelnavigation möglich, das heißt, man berechnet aus der vom Fahrtmesser gelieferten Eigengeschwindigkeit (nicht Geschwindigkeit über Grund!), geflogenen Kompaßkurs, Windrichtung und -stärke durch vektorielle Integration einen Standort, der in Beziehung zum letzten sicher ermittelten Standort und der inzwischen verflossenen Zeit steht. Unterstellt man, daß die Fehler bei den Werten von Eigengeschwindigkeit und Kompaßkurs vernachlässigbar klein sind, dann enthalten allein die Winddaten noch genügend große Unsicherheiten, allein schon deshalb, weil sie auf Beobachtungen zurückgehen, die mindestens 6 bis 12 Stunden zurückliegen. Die in der hohen Troposphäre häufig auftretenden Strahlströme (jet streams) mit ihren außerordentlich hohen Geschwindigkeiten (bis 600 km/h), die auf Kurs und Flugzeit einen erheblichen Einfluß ausüben können, müssen dabei völlig unberücksichtigt bleiben, können also weder bewußt gemieden noch aufgesucht werden. Zu einer reinen Koppelnavigation werden sie also einen recht erheblichen und nicht kalkulierbaren Fehlerfaktor beisteuern. Sind aber schon die Ausgangsdaten für das Koppeln mit zum Teil erheblichen mittleren Fehlern behaftet, so wird der aus diesen Daten durch zeichnerische Integration gewonnene Koppelkurven um so größeren Fehler aufweisen, je länger der zuverlässige Ausgangsort zeitlich zurückliegt. Deshalb müssen, um zu großen resultierenden Fehlern auszuschließen, in angemessenen Abständen unabhängige Standortbestimmungen (Astro-Navigation, Langstreckenfunkfeuer) durchgeführt werden, aus denen sich nachträglich der mittlere Wind im zurückgelegten Streckenabschnitt bestimmen läßt.

Bei Verwendung eines Doppler-Navigators ergeben sich unter gleichen äußeren Voraussetzungen erhebliche Verbesserungen der Langstrecken-Navigation.

Zunächst ist es die fortlaufende Orientierung über die Werte der wahren Geschwindigkeit über Grund und Abtrift, die die Unsicherheit meteorologischer Windvorhersagen als Fehlerfaktor für die Navigationsgenauigkeit weitgehend ausschaltet. Durch Auswertung des Winddreiecks (Bild 5) ist es zu jedem Zeitpunkt möglich,

die tatsächlich an jedem Punkt der Flugstrecke herrschenden Winddaten zu ermitteln, indem man Eigengeschwindigkeit, Kompaßkurs und die Doppler-Meßwerte einsetzt. Damit ist wegen der laufenden Kenntnis der aktuellen Windeinflüsse das genauere Einhalten des geplanten Flugweges möglich, weil sich beispielsweise unvorhergesehene Winde schnell erkennen lassen. Dabei kann man oft günstigere als die auf der ursprünglichen Prognose basierenden Kurse ermitteln, die zu beträchtlichen Einsparungen an Flugzeit führen können – ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor, wenn man weiß, daß jede Minute Flugzeitverkürzung eine Ersparnis von rund 40 DM ausmacht. Darüber hinaus lassen sich auch die in der hohen Troposphäre häufig auftretenden Strahlströme (jet streams) mit Hilfe

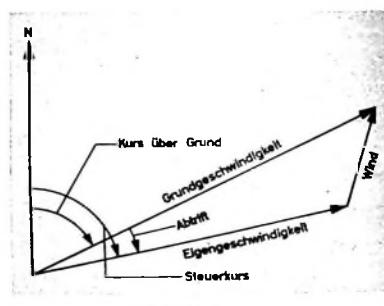


Bild 5. Winddreieck

der Doppler-Auswertung je nach ihrer Richtung zum eigenen Kurs systematisch ausnutzen, indem man sie als Schiebewind aufsucht oder als Gegenwind meidet.

Indirekt nutzt ein mit Doppler-Navigator ausgerüstetes Flugzeug auch anderen Benutzern des betreffenden Luftraumes, weil die meteorologischen Dienststellen an Hand der von solchen Maschinen gemeldeten Winddaten genauere Analysen und Prognosen erarbeiten können.

Wird dem Doppler-Navigator ein Flugwegrechner nachgeschaltet, so erhält der Pilot laufend Standortangaben, die wegen der kontinuierlichen Integration aller Schwankungen von Kurs und Geschwindigkeit über Grund eine höhere Genauigkeit haben, als sie mit der herkömmlichen Koppelnavigation zu erreichen sind.

Wie schon bei der Gerätebeschreibung ausgeführt, wird durch Kombination von Kompaßkurs und dem vom Doppler-Navigator gelieferten Abtriftwinkel der tatsächliche Kurs über Grund ermittelt und im Flugwegrechner mit dem vorher von Hand eingegebenen „gewünschten Kurs“ verglichen. Die ebenfalls vom Doppler-Navigator gelieferte Geschwindigkeit über Grund wird in eine Komponente „seitliche Kursablage“ und eine Komponente „noch zurückzulegende Flugstrecke“ zerlegt. Die beiden resultierenden Spannungen speisen je ein integriertes Zählwerk „offset miles“ und „miles to go“, deren Zahlenwerte im Cockpit auf dem Computer-Controller angezeigt werden. Der Ausgangswert für die zurückzulegende Flugstrecke wird ebenfalls vor Beginn des Streckenabschnitts von Hand auf dem „miles to go“-Zähler eingestellt; der „offset miles“-Zähler steht auf Null. Wenn nach diesen Grundeinstellungen so geflogen wird, daß die „offset miles“-Anzeige immer Null zeigt, dann fliegt das Flugzeug windunabhängig auf sein Ziel zu, das zu

dem Zeitpunkt erreicht ist, zu dem der „miles to go“-Zähler und der „offset miles“-Zähler den Wert Null anzeigen.

Hier sei bemerkt, daß der Flugwegrechner nicht etwa als reiner Kilometerzähler oder Geschwindigkeitsintegrator fungiert, der beim Fliegen eines willkürlich gewählten Umweges (zum Beispiel Umfliegen einer hochreichen Gitterfront) zwangsläufig zu falschen Resultaten kommen müßte. Es ist vielmehr so, daß sich beispielsweise beim Fliegen eines Vollkreises die Drehrichtungen der Zählwerke zeitweilig umkehren, so daß die Positionsangaben „miles to go“ und „offset miles“ zu jedem Zeitpunkt richtig sind, unabhängig von dem Weg, auf dem der betreffende Standort erreicht wurde. Das bedeutet, der Flugwegrechner integriert richtungsabhängig.

In der Praxis sind im Cockpit zwei Computer-Controller vorhanden. Während die Zählwerke des einen auf den Computer-Ausgang geschaltet sind, können in den zweiten bereits die Daten für den nächsten Streckenabschnitt eingegeben werden. Die Umschaltung erfolgt automatisch, sobald der Wert für „miles to go“ auf dem ersten Zähler den Wert Null erreicht hat, kann aber auch von Hand vorgenommen werden. Die Anzeige für „Kursablage“ ist nur einmal vorhanden und wird bei der Umschaltung auf den neuen Kursabschnitt unverändert übernommen.

Im Prinzip arbeitet der Flugwegrechner nach den Gesetzen der Koppelnavigation. Folglich sind seine Angaben mit einem mittleren Fehler behaftet, der proportional der Quadratwurzel aus der Entfernung ist. Bei den heutigen Anlagen ist dieser systemeigene Streufehler in bezug auf die zurückgelegte Strecke kleiner als $\pm 1\%$. Für die Anzeige des Abtriftwinkels gilt ein mittlerer Streufehler von etwa 0,5°, während bei dem Wert für die seitliche Kursablage ein etwas größerer mittlerer Fehler als bei der Anzeige der Grundgeschwindigkeit vorausgesetzt werden muß, weil hier die Ungenauigkeit des Kompasses voll eingehet. (Die Zusammenschaltung zweier Systeme ergibt einen resultierenden mittleren Streufehler vom Betrag der Quadratwurzel aus der Summe der Streufehlerquadrate der einzelnen Systeme.)

Damit gilt für die Fehlern Grenzen des an sich genauen Doppler-Verfahrens der nachteilige Umstand, daß die Kompaßgenauigkeit kleiner ist und auch kaum noch verbessert werden kann. Die Anzeigegenauigkeit eines Magnetkompasses findet ihre Grenzen bei den Ungenauigkeiten des zu messenden Magnetfeldes, das täglichen und jahreszeitlichen Schwankungen der örtlichen Mißweisung unterworfen ist, Störungen durch Sonnenflecken und kosmische Strahlung erfährt und in hohen Breiten – in Nähe der Pole – eine zu schwache horizontale Feldstärke aufweist.

Um die hohe Genauigkeit des Doppler-Navigators möglichst weitgehend ausnutzen zu können, ist also ein genaues Kursanzeigesystem von entscheidender Bedeutung. In der Nähe der Pole, wo die horizontale Komponente des erdmagnetischen Kraftfeldes kleiner als 0,05 G wird, kommt keine eindeutige Richtungsanzeige mehr zustande; die Kompaßrose folgt den Richtungsänderungen des Flugzeuges oder wandert unvermittelt und willkürlich aus. Es liegt also nahe, statt des Magnetkompasses den freien Kurskreisel (Gyro-

kompaß) als Kursgeber zu benutzen. Ein solches Kreiselsystem unterliegt wiederum einer scheinbaren Drift, die wegen der Erdrehung entsteht und in ihrer Größe von der geographischen Breite abhängt. Sie beträgt 0°/h am Äquator und 15°/h am Pol. Dieses als „Breitenfehler“ bekannte systematische Auswandern des Kreisels läßt sich durch entsprechende Verstellung der Gebereinrichtung korrigieren, so daß die Kursanzeige erhalten bleibt. Was jedoch nicht korrigiert werden kann, ist eine neben der systematischen Drift auftretende, nicht vorherbestimmbare Drift des Kreisels, die auf Lagerreibung und andere technische Faktoren zurückzuführen ist. Selbst bei Kreiseln von höchster Präzision kann dieser Fehler mehrere Winkelgrade je Stunde erreichen. Aus diesem Grund ist ein Flug über längere Zeit nur durchführbar, wenn der Kreisel in regelmäßigen Zeitabständen durch andere Navigationshilfen, zum Beispiel Astro-Navigation kontrolliert wird. In Polnähe kommt zur Problematik der Flugnavigation mit freiem Kurskreisel noch der Umstand hinzu, daß die Meridiane am Pol zusammenlaufen, so daß ein Flugzeug, das auf einem Großkreis (Orthodrome) fliegt, die Meridiane in rascher Folge und unter wechselnden Winkeln kreuzt. Es würde zu weit führen, hier auf die speziellen Schwierigkeiten der Navigation in Polnähe – auch im Hinblick auf die Anwendung der Doppler-Navigation – einzugehen. Sie können zum Teil dadurch umgangen werden, daß eine sogenannte Polarübergitterkarte verwendet wird, bei der der Pol des Gitternetzes an den Äquator verlegt ist, so daß am wirklichen Pol eine Meridianteilung entsteht, wie sie normalerweise am Äquator vorhanden ist. Dennoch sind dem Doppler-Verfahren

wegen der Unsicherheiten der kursanzelnden Systeme, von denen es abhängt ist, auch bei Flügen auf Polarrouten natürliche Grenzen gesetzt. Immerhin haben die Erfahrungen großer Luftverkehrsgesellschaften bisher bestätigt, daß mit Doppler-Navigatoren eine genaue und von Bodeneinrichtungen unabhängige Langstreckennavigation möglich ist. Es kommt hinzu, daß mit dem Doppler-Navigatoren durch Weiterentwicklung und Verwendung noch kürzerer Wellenlängen in Zukunft wesentlich höhere Genauigkeiten erreicht werden können. (Fortsetzung folgt)

Schrifttum

- [1] • Mosch, R.: Geschwindigkeitsmessungen nach dem Dopplerprinzip und ihre Anwendung für Flugweitensteuerungen und Bahnmessungen (enthaltend in Merten, R.: Hochfrequenztechnik und Welt Raumfahrt, S. 102-116. Stuttgart 1951, Hirzel)
- [2] • v. Rautenberg, F.: Impulsfreie elektrische Rückstrahlverfahren. Lehrbücher der Funkortung, Band 5. Garmsch-Partenkirchen 1957, Deutsche Radar-Verlagsgesellschaft
- [3] Doppler radar auto-navigator principles described to IAS. Aviation Week (1957) Nr. 2, S. 83 ff.
- [4] Tull, W. J.: Doppler Navigation. Interavia Bd. 12 (1957) Nr. 11, S. 1166-1167
- [5] Lietzmann, H., u. Pedersen, E. S.: Doppler-Navigation in der Luftfahrt. Umschau (1960) Nr. 5, S. 149-151
- [6] Luftfahrtelktronik auf dem Pariser Salon. Flugwelt (1961) Nr. 7, S. 480 ff.
- [7] Kramar, E.: Doppler principles for navigational aids. Vortrag anlässlich des International Congress on Electronics and Nuclear Energy in Rom am 15. 6. 1961
- [8] • TWA/Bendix: Doppler navigation symposium. Kansas City, Miss. USA, 8. 1. 1962

Digitalisierung akustischer Signale

Elektronenrechner sprechen

Die Speicherung der menschlichen Stimme ist nichts Neues. Wir haben uns daran gewöhnt, gehen damit um und bedienen uns ihrer Möglichkeiten. Der Gedanke, auch einer datenverarbeitenden Anlage eine Stimme zu „unterlegen“, dürfte daher nicht allzu überraschend sein.

Möglichkeiten der Speicherung

Auf einer Schallplatte oder einem Tonband als Träger der Sprachinformationen sind alle Wörter in einer festen Reihenfolge aufgezeichnet. Da in einer längeren Nachricht die gleichen Wörter aber mehrfach gebraucht werden, ist es für die Sprachausgabe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage vorteilhaft, wenn eine Nachricht aus einem festen Vokabularbestand aufgebaut werden kann.

Eine erste Lösung dieses Problems brachte die Sprachausgabeeinheit „IBM 7770“, bei der die verfügbaren Wörter des Vokabulars wie auf einem Tonband analog gespeichert werden. Sie sind aber nicht mehr in fester Folge, sondern so gespeichert, daß man

jedes Wort einzeln erreichen und mit beliebigen anderen gespeicherten Wörtern zu Sätzen zusammenstellen kann. Als Informationsträger wird eine rotierende Trommel mit bis zu 128 magnetischen Spuren benutzt. Jede Spur speichert ein Wort mit fester Dauer (eine Trommelumdrehung dauert $\frac{1}{2}$ s). Das Vokabular kann also maximal 128 Wörter enthalten. Die Verbindung einzelner Wörter zu sinnvollen Nachrichten erfolgt mit einem gespeicherten Programm.

Dieser analogen Speicherung des Sprachsignals steht ein anderes Prinzip gegenüber. Statt das Schwingungsbild aufzuzeichnen, sollte es möglich sein, charakteristische Größen der Schwingung zu messen und nach den Meßwerten die Schwingung wiederzuerzeugen. Dabei wird kein analoger Verlauf, sondern eine Zahlenfolge gespeichert, die in jeden Standardspeicher eines digitalen Datenverarbeitungssystems übernommen werden kann. Die Sprachsignale liegen dann in einer Form vor, in der sie sich wie jede

andere digitale Datenmenge durch eingegebene Programme beliebig abrufen, zusammensetzen und verändern lassen. Eine technologische Begrenzung des Wortschatzes gibt es nicht mehr.

Gemeinsame Sprache


Um ein Sprachsignal digital zu speichern, genügt es bereits, alle Schwingungsausschläge zu messen und die Meßwerte aufzuzeichnen. Dieses als PCM (pulse code modulation) bezeichnete Verfahren ist allerdings nicht sehr elegant; um eine Sprechsekunde zu „dokumentieren“, benötigt man etwa 50 000 Bit Speicherkapazität. Diese verhältnismäßig große Speicherbelastung erfordert entsprechend weite und kostspielige Übertragungswege innerhalb des Rechensystems.

Eine derartig aufwendige Speicherung ist aber gar nicht erforderlich. Das von den menschlichen Sprechorganen erzeugte

Muttersprache tatsächlich benutzt. Auf dieses in Form von Meßwerten festgehaltene Vokabular greift man bei der Programmierung der Anlage zurück, um zum phonetischen Ausdruck zu kommen.

Sprachsignale als Gegenstand programmierter Verarbeitung

Die Sprachausgabe, die „Wiederbelebung“ des konservierten Signals, ist die Umkehrung des Digitalisierungs- und Speicherungsvorgangs. Wie das Sprachsignal durch Filter in einzelne Frequenzbereiche zerlegt und in diesen in bestimmten Zeitabständen gemessen wurde, so werden die entsprechenden Bandfilter mit der gemessenen Energiemenge in den gleichen (ebenfalls gespeicherten) Zeitabständen angeregt. Auf diese Weise wird das Sprachsignal aus den gleichen Elementen, in die es zerlegt wurde, wieder aufgebaut. Das erzeugte Signal entspricht dann dem gemessenen.

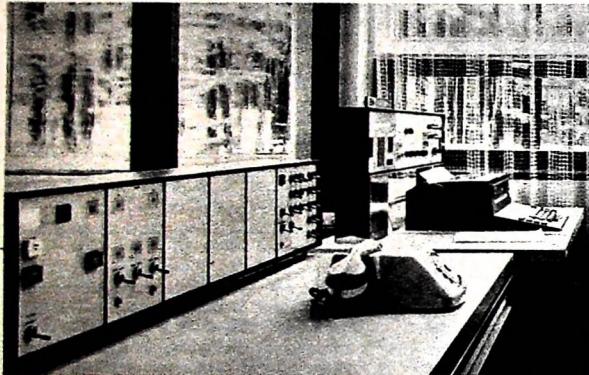

Die Sprachausgabe-Einheit „IBM 7772“ (links im Bild) ist an die elektronische Datenverarbeitungsanlage „IBM 1440“ angeschlossen. Die „IBM 7772“ wandelt digital verschlüsselte und gespeicherte Wörter und Sätze beliebiger Länge in lebendige Sprache um. Die Anlage arbeitet nach dem Prinzip der Analog-Digital-Umwandlung

Sprachsignal weist nämlich Eigenschaften auf, die eine Digitalisierung mit erheblich weniger Aufwand gestatten. Nach diesem Prinzip arbeitete erstmals in den dreißiger Jahren ein als „Vocoder“ bezeichnetes Gerät. Aufbauend auf diesen Überlegungen, haben die österreichischen, deutschen und französischen Laboratorien der IBM in mehrjähriger Entwicklungsarbeit ein speichersparendes Verfahren zur Aufzeichnung digital kodierter Sprache entwickelt. Das Sprachsignal wird dabei durch Bandfilter in Frequenzbereiche zerlegt und in bestimmten Zeitabständen in diesen Kanälen gemessen. Als Zeitgeber benutzt man die durch die Stimmbänder erzeugte sogenannte Grundfrequenz der Sprache. Um alle Meßwerte aufzuzeichnen, nach denen das Sprachsignal wieder erzeugt werden kann, genügt für eine Sprechsekunde jetzt eine Speicherkapazität von etwa 2500 Bit.

Die Speicher des IBM-Systems „360“ sind nach Bytes zu je 8 Bit aufgebaut. Für die Speicherung eines gesprochenen Wortes benötigt man beim IBM-Verfahren durchschnittlich etwa 150 Bytes. Eine der preisgünstigsten Speichereinheiten des Systems „360“, die PlattenSpeichereinheit „IBM 2311“, kann mehr als $7 \cdot 10^4$ Bytes zum direkten Zugriff bereithalten. Ein derartiger Speicher reicht also aus, um nach dem neuen Verfahren einen Wortschatz von 40 000 Wörtern bereitzustellen – weit mehr, als irgend jemand in seiner

Aber nicht nur das. Sind sie erst einmal digitalisiert, dann liegen jeder Laut und jedes Wort in Form von Zahlenreihen vor. Es ist durchaus denkbar, daß die Anlage auch in diese Sprachdaten eingreift, sie verändert oder sie nach programmierten Gesetzen sogar erzeugt. Anlagen, die sich ihre Stimme auf solche Weise selbst schaffen, sind aber noch nicht vorhanden. Experimentell liegen dagegen bereits Programme vor, die den „sprachlichen Ausdruck“ des Computers – das gespeicherte Lautbild – verändern. Sie erzeugen zum Beispiel ein Heben der Stimme in der Satzmitte oder ein Senken am Satzende und gestalten so die Satzmelodie natürlich, ohne daß jedes Wort in mehreren Betonungs- und Ausspracheverisionen gespeichert werden müßte.

Überhaupt dient der gespeicherte Wortschatz dem System nur als ein Vokabular, aus dem es die Elemente seiner Mitteilungen und Auskünfte entnimmt. Dieser Wortschatz wird der Anlage vom Hersteller als Standardvokabular in einem Lochkartenpaket mitgegeben. Auf Wunsch kann er jedoch auch beliebig zusammengestellt werden. Es genügt, die gewünschten Wörter von einem ausgebildeten Sprecher auf Band sprechen und durch den Sprachkodierer digitalisieren zu lassen. Ins System eingegeben, stehen dann die Sprachelemente für jede programmierte Aussage zur Verfügung. Die jeweils für die gewünschte Anwendung geschriebenen Ausgabeprogramme rufen die Meßwerte der benötigten Wörter aus dem Speicher ab und fügen sie zu ganzen Sätzen zusammen.

Was die elektronische Datenverarbeitungsanlage über ihre Sprachausgabeeinheit per Telefon mitteilt, beruht also zwar noch auf einer menschlichen Stimmvorlage, ist aber doch durchaus schon „Computersprache“. Die einzelnen Wörter des Vokabulars werden vom Programm – abhängig von den erarbeiteten Ergebnissen – zum sinnvollen Ausdruck zusammengestellt.

Anfragen – Anweisungen – Informationen

Die Sprachausgabeeinheit „IBM 7772“ ist eine der zahlreichen Ausgabemöglichkeiten des Systems „360“. Man benutzt sie über Telefonanschlüsse zusammen mit verschiedenartigen Eingabegeräten. Will man beispielsweise von einer Nebenstellenanlage eine Anfrage an das Datenverarbeitungssystem in der Zentrale richten, so wählt man das System an und verwendet zur Übermittlung der Anfrage die Tastatur von „Teleprocessing“-Geräten (zum Beispiel „IBM 1001“, „IBM 1092“, „IBM 1093“, „IBM 1094“) oder auch die Wählscheibe des Telefonapparates. Die Anfrage gelangt über den Multiplexkanal in das System und löst dort eine Unterbrechung des laufenden Programms sowie die Übergabe der Kontrolle an das entsprechende Antwortprogramm aus. Dies erfüllt die sachliche Anforderung (zum Beispiel werden die gewünschten Daten wie Kontostand, Bestandsmenge usw. aus dem Speicher geholt) und leitet dann zum Ausgabeprogramm über. Während die „Stimme des Computers“ aber noch aus der Telefonschale tönt, arbeitet das System bereits wieder im unterbrochenen Hauptprogramm weiter.

An einer „IBM 7772“-Sprachausgabeeinheit können beliebig viele Telefonapparate angeschlossen werden; bis zu acht kann die Anlage gleichzeitig bedienen. Das verleiht einer mit Sprachausgabe ausgerüsteten Datenverarbeitungsanlage besonders bei Firmen und Institutionen mit vielen Außenstellen und Abteilungen einen weiten Aktionsradius. Grob lassen sich wenigstens fünf Anwendungsbereiche unterscheiden:

1. Datenerfassung: Eintasten von Bestellungen bei Versandhäusern oder der Privatnotierung bei Banken. Zum Beispiel können Tankstellen jeden Morgen ihren Bestand auf diesem Wege der Zentrale mitteilen, die dann das günstigste Transportprogramm berechnet. Die Sprachausgabe selbst dient in solchen Fällen meistens nur zur Bestätigung der Eingabe.
2. Bestandsführungen: Wareneingang – Warenausgang, Buchungen aller Art, Änderungen des Policestatus bei Versicherungen usw.
3. Abfrage: Gespeicherte Werte, die in der zentralen Anlage auf dem neuesten Stand gehalten werden, können von beliebigen Nebenstellen zu beliebigen Zeiten abgefragt werden; die Auskunft erfolgt sofort und direkt.
4. Information: Unterrichtung durch den Computer auf die Anfrage: „Lieg etwas vor?“; Ansagesystem auf Bahnhöfen usw.
5. Anweisung: Erteilen von Aufträgen, zum Beispiel an Arbeiter am Fließband oder an Schüler im Unterricht. In der IBM-Fabrik in Kingston (USA) läßt man über Nacht komplizierte Schaltpläne von einer Datenverarbeitungsanlage berechnen und die (gesprochenen) Ergebnisse von Diktiergeräten aufzeichnen. Am nächsten Tag stecken dann Arbeiterinnen nach diesen gesprochenen Anweisungen die Schaltungen. (Nach IBM-Unterlagen)

¹⁾ Das Byte ist die kleinste adressierbare Einheit eines Speichers.

Störstrahlungsmessung an Frequenzumsetzern

Die Störstrahlungssicherheit der Hirschmann-Frequenzumsetzer, deren Eingangsfrequenz zwischen 470 und 790 MHz liegt, wird mit einem eigenen Meßplatz kontrolliert, der nach Vorschlägen in Bundespost- und VDE-Veröffentlichungen zusammengestellt ist. Mit ihm können alle gestellten Forderungen und Bedingungen erfüllt werden.

Bei Frequenzumsetzern röhren Störstrahlungen im Sinne der Vorschriften von dem zur Mischung benötigten Quarzoszillator her, dessen Grundfrequenz etwa zwischen 70 und 150 MHz liegt. Durch Frequenzvervielfachung wird die zur Mischung benötigte Frequenz erzeugt. Damit ist eine Abstrahlung der Grundfrequenz und ihrer Oberwellen zu erwarten. Für die Abstrahlung kommen in der Hauptsache drei Wege in Frage:

1. über den Vorverstärker und damit über die Empfangsantenne,
2. über die Stromversorgungsleitungen und
3. über unidichte Stellen in der Chassisabdeckung.

Meßplatz und Messung

Nähere Einzelheiten und die Prüfbedingungen sind im Schrifttum [1, 2] festgelegt. Auf ihre Wiedergabe wurde an dieser Stelle verzichtet, und die Ausführungen sind auf das Wichtigste beschränkt worden.

Bild 1 zeigt den Meßplatz mit den beiden Antennen und dem Meßwagen, Bild 2 die schematische Darstellung. Wegen des großen verfügbaren Geländes sind die Anforderungen an Umgebung und Gelände mühelos zu erfüllen. Am Standort des Prüflings befindet sich in einer Höhe von 3 m ein auswechselbarer Dipol, der näherungsweise auf die zu untersuchende Frequenz abgestimmt ist. Das Meßobjekt steht auf einem ferngesteuert drehbaren Tisch und ist mit seinen Antennenklemmen an den Dipol angeschlossen.

Am Standort der Empfangsantenne befindet sich eine für den zu untersuchenden Frequenzbereich geeignete Antennenausführung, die in der Höhe über dem Erdboden verstellbar ist und bis auf 3 m ausgefahren werden kann. Für die Fernsehbereiche IV und V wird die Antenne „Fesa Corner 3a“ von Hirschmann eingesetzt (Bild 3).

Die gewählte Entfernung zwischen Empfangsantenne und Meßobjekt hängt von dem zu untersuchenden Frequenzbereich ab. Die Antennen und der Drehtisch sind durch Koaxialkabel und verschiedene Leitungen mit dem Meßwagen verbunden, von dem eine weitere Leitung zum Lichtnetz führt. Im Meßwagen (einem „VW-1200 Kombi“) sind die zur Bedienung und Messung notwendigen Geräte aufgebaut. Als Empfänger werden die Typen „ECZw“ (67 ... 175 MHz und 220 ... 480 MHz) sowie „ECFs“ (174 ... 223 MHz und 470 ... 780 MHz) mit dem Panorama-ZF-Teil „EP 36“ und als Eichgeneratoren die Geräte „GM 1000“ und „P 59 M“ von Plisch verwendet. Die Lage des Drehtisches und die Antennenhöhe sind vom Meßwagen aus einstellbar. Die physikalische Grundlage für die Mes-

Bild 1. Störstrahlungsmessplatz mit den beiden Antennenmasten und dem Meßwagen

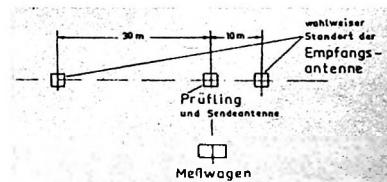
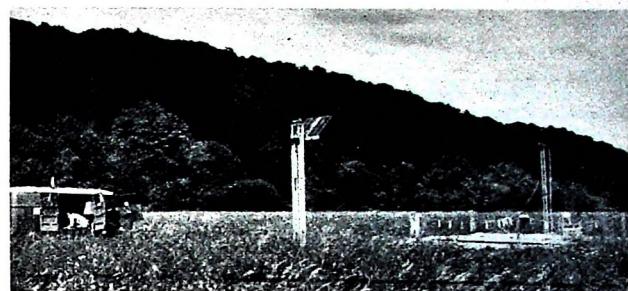


Bild 2. Schematische Darstellung des Meßplatzes für Störstrahlungsmessungen

sung bildet die Feldstärkegleichung

$$E = 1,8 \frac{U_D}{r} \sin \frac{2\pi \cdot (h_e - h_s)}{\lambda \cdot r}$$

Darin ist E die Feldstärke, U_D die Spannung am Dipol, r die Entfernung zwischen Prüfling und Empfangsantenne, h_e die Höhe der Empfangsantenne und h_s die Höhe der Sendeantenne. Mit Hilfe dieser Gleichung ist die Feldstärke an der Empfangsantenne bestimmbar, wenn die Spannung am Dipol und die übrigen Größen bekannt sind.

Die Prüfung wird als Vergleichsmessung durchgeführt. Dazu vergleicht man mit dem im Meßwagen untergebrachten Empfänger die vom Prüfling her empfangene Störamplitude mit einer aus dem Eichsender stammenden bekannten Spannung gleicher Frequenz (Bild 4). Zunächst ist der Prüfling an die Sendeantenne angeschlossen, und die Höhe der Empfangsantenne und die Lage des Drehtisches werden so lange verändert, bis das Abstrahlungsmaximum erreicht ist. Danach wird der Eichsender an die Sendeantenne angeschlossen. Unter sonst unveränderten Bedingungen wird die Senderspannung auf den gleichen Betrag gebracht, der mit dem Prüfling erreicht wurde. Auf diese Weise kann man bei jeder in Frage kommenden Frequenz eine vorhandene Abstrahlung feststellen und die Größe der Feldstärke bestimmen.

Die Dämpfung des Kabels zwischen Eichsender und Sendeantenne ist bei jeder Messung zu berücksichtigen. Der Empfänger dient lediglich als Indikator und muß nicht in absoluten Beträgen der Eingangsspannung geeicht sein.

Diese Substitutionsmethode hat gegenüber der direkten Messung der Störstrahlung den Vorteil, daß Messung und Eichung unmittelbar aufeinander folgen und daß deshalb keine besondere zeitliche Konstanz der Meßgeräte erforderlich ist.

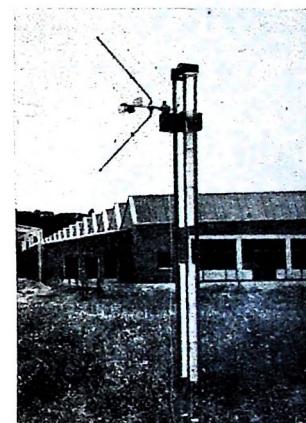


Bild 3. Am Befestigungsmast bis auf 3 m Höhe verstellbare Empfangsantenne „Fesa Corner 3a“ von Hirschmann für den Fernsehbereich IV/V

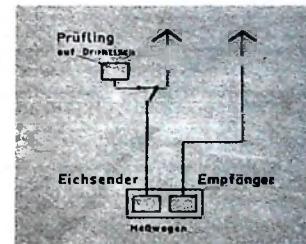


Bild 4. Blockschaltbild für die Vergleichsmessung zur Bestimmung der Störstrahlungsfeldstärke

Nicht nur die laufende Überwachung der Produktion mittels Stichprobenkontrollen, sondern auch die Beurteilung von Verbesserungen hinsichtlich der Störstrahlungssicherheit werden mit Hilfe des Meßplatzes durchgeführt.

Schrifttum

- [1] VDE-Vorschriften 0872 „Funk-Entstörung von Ton- und Fernseh-Rundfunk-Empfangsanlagen; Teil 1, Regeln für die zulässigen Grenzwerte der von Empfängern ausgehenden Funkstörungen“
- [2] „Technische Vorschriften für Fernseh-Rundfunkempfangsanlagen“, veröffentlicht im Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen Nr. 107 vom 24. Oktober 1958

Das automatische Volt-Ohm-Meter »PM 2405«

Technische Daten

Gleichspannungsmessung

Meßbereich:

50 mV...500 V, unterteilt in 7 sich automatisch einstellende Bereiche mit den Endwerten 0,5 V, 1,5 V, 5 V, 15 V, 50 V, 150 V und 500 V

Maximaler Meßfehler nach dem Kalibrieren:

$\pm 2,5\%$ vom Skalenendwert

Eingangswiderstand:

10 M Ω

Wechselspannungsmessung

Meßbereich:

50 mV...300 V, unterteilt in 7 sich automatisch einstellende Bereiche mit den Endwerten 0,5 V, 1,5 V, 5 V, 15 V, 50 V, 150 V und 300 V

Maximaler Meßfehler nach dem Kalibrieren:

$\pm 2,5\%$ vom Skalenwert im Frequenzbereich 80 Hz...100 MHz

Frequenzgang:

80 Hz...100 MHz $\pm 1\%$, bezogen auf 10 kHz (20 Hz: -1 dB)

Eingangskapazität:

3,5 pF

Eingangsämpfung:

bei 1 MHz: 1,0 M Ω

bei 10 MHz: 0,4 M Ω

bei 40 MHz: 70 k Ω

Widerstandsmessung

Meßbereich:

1 Ohm...100 M Ω , unterteilt in 7 sich automatisch einstellende Bereiche mit den Endwerten 100 Ohm, 1 k Ω , 10 k Ω , 100 k Ω , 1 M Ω , 10 M Ω und 100 M Ω

Die Formen und Ausführungen der Röhrenvoltmeter, die den Service-Technikern heute zur Verfügung stehen, sind sehr vielfältig. Neben den Geräten, die Spannungs- und Ohmwerte analog messen und anzeigen, werden seit einiger Zeit auch digital anzeigende Geräte angeboten. Eine Zwischenlösung stellt jetzt Philips mit dem Volt-Ohm-Meter »PM 2405« vor (Bild 1), das sowohl für Spannungs- als auch für Widerstandsmessungen eine automatische Meßbereichswahl hat, die seine Anwendung erheblich erleichtert. Mit dem Gerät lassen sich Gleichspannungen von 50 mV bis 500 V, Wechselspannungen von 50 mV bis 300 V und Widerstände von 1 Ohm bis 100 M Ω messen. Dabei wird die Art der Messung mit Drucktasten vorbereitet, während die Wahl des richtigen Meßbereichs automatisch nach dem Antasten des Prüflings erfolgt. Um die Ablesung des Meßergebnisses zu erleichtern, werden der Meßbereich und die zugehörige Skala durch Signallämpchen gekennzeichnet.

Neben der Röhrenvoltmetterschaltung enthält das »PM 2405« zwei recht umfangreiche elektronisch gesteuerte Umschaltmechanismen zur Meßbereichswahl und Polaritätsanzeige. Die Schaltung des Gerätes ist im Bild 2 wiedergegeben.

1. Voltmeterschaltung

Das Voltmeter arbeitet mit einer Brückenschaltung, deren Zweige aus je einer

Doppel-Katodenfolgerstufe bestehen. Sie wird von einem erdsymmetrischen, elektronisch stabilisierten Netzteil gespeist, der +85 V und -85 V gegen Masse liefert. Der Brückenzweig mit den Röhren Rö 3b und Rö 4b ist der Kompressionszweig, der durch die Meßspannung nicht gesteuert wird. Der Gitterableitwiderstand R 53 von Rö 3b liegt daher an Masse. Der andere Zweig der Brücke ist ebenso aufgebaut; zum Gitter von Rö 3a gelangt jedoch die Meßspannung. Mit dem Regler R 3 werden die ersten beiden Stufen (Rö 3a und Rö 3b) symmetriert. Die beiden Kathodenwiderstände R 46 und R 47 sind voll als Gegenkopplungsglieder wirksam; die elektrische Stabilität einer derartigen Schaltung ist daher groß. Die Diagonalspannung der äußeren Brücke steuert die Röhren Rö 4a und Rö 4b, die ebenfalls mit den Widerständen R 49 und R 51 als stabilisierende Kathodenfolger geschaltet sind. Die Symmetrie der Innenbrücke wird einmalig mit R 52 abgeglichen.

Infolge der zweifachen Impedanzwandlung und des symmetrischen Aufbaues ist diese Brückenschaltung außerordentlich stabil und die Nullpunktkonstanz bei Meßbereichsumschaltung sehr gut. Es spielt also keine große Rolle, ob der Gitterableitwiderstand von Rö 3a in der empfindlichsten Stellung insgesamt 11,8 M Ω beträgt oder in der unempfindlichsten Stellung nur einen Wert von etwa 1,8 M Ω aufweist.

Die innere Brückendiagonale bilden die beiden Meßinstrumente I 1 und I 2, die über eine Umschaltvorrichtung (Kontakte b² und b³ des Relais B) für die Polaritätswahl bei Gleichspannungsmessungen und Einstell- und Abgleichwiderständern an den Kathoden der Röhren Rö 4a und Rö 4b liegen. Zum Schutz der Meßwerke während der Umschaltung wird der Diagonalzweig außerdem durch antiparallel geschaltete Dioden (D 1, D 2, D 3, D 4) überbrückt. Infolge ihrer gekrümmten Kennlinien wirken diese Dioden bei Normalaussteuerung kaum als Nebenschluß. Bei Übersteuerung werden sie dagegen leitend und schützen so die beiden Meßwerke. Zum Schutz der Röhrenvoltmetterschaltung dient auch die Glühlampe Gl, die bei zu hoher Eingangsspannung zündet, so daß die Gitterspannung von Rö 3a auf die Brennspannung der Glühlampe absinkt. R 20 begrenzt den Strom durch Gl. Der Kondensator C 6 fängt plötzliche Spannungssprünge auf, die zum Beispiel beim Umschalten des Meßbereichs auftreten können.

Mit dem Drucktastenaggregat SK 2 schaltet man den Eingang der Brücke entweder zur Spannungsmessung an den Schleifer des Schalters SK 1f oder an die Widerstandsmeßanordnung (Bu 3, Bu 5). In der zuerst genannten Stellung wird mit dem Schalter SK 1, der den Motor M antreibt, der Meßbereich geändert, indem das passende Potential des Spannungsteilers R 11 + R 81, R 12 ... R 18 ausgewählt wird. Der Spannungsteiler erhält bei Gleichspannungsmessung über den Umschalter SK 2b die Meßspannung von den Buchsen Bu 2, Bu 4. Wechselspannungen werden zunächst

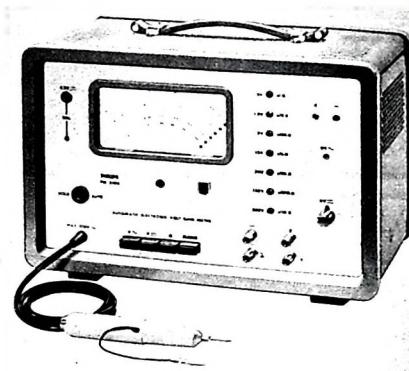


Bild 1. Volt-Ohm-Meter »PM 2405« mit automatischer Meßbereichumschaltung

mit der Diode Rö 7, die in einem Tastkopf untergebracht ist, gleichgerichtet. Für den Tastkopf stehen zwei austauschbare Kopplungskondensatoren C 13 und C 13' zur Verfügung, die man je nach Frequenzbereich aufschrauben kann. Da die Gleichrichtung bei sinusförmigen Wechselspannungen den Spitzenwert liefert, wird dieser durch den Widerstand R 5 und die je nach Meßbereich zuschaltbaren Widerstände R 6...R 9 und R 15 so verkleinert und dem Spannungsteiler zugeführt, daß das Instrument den Effektivwert anzeigt. Infolge der Kennlinienkrümmung von Rö 7 ist bei niedrigen Wechselspannungen (Bereiche 0...0,5 V und 0...1,5 V) der Skalenverlauf nicht linear und nicht auf einer Skala unterzubringen. Daher sind für die beiden niedrigsten Bereiche getrennte Skalen vorhanden. Zu deren Linearisierung wird die Diode Rö 7 über R 37, R 2 und R 35 geringfügig positiv vorgespannt. Das führt zu einer gewissen Dehnung im Nullpunktbereich und zur Festlegung auf eine gemeinsame Null-Marke für die ersten beiden Bereiche. Mit dieser Maßnahme kann man die in jedem Bereich sich verschieden stark auswirkende Anlaufspannung der Diode kompensieren.

2. Widerstandsmessung

Steht SK 2c in Stellung »Ω« und ist an den Buchsen Bu 3, Bu 5 ein Widerstand angeschlossen, so erhält dieser aus einer konstanten Gleichspannungsquelle einen je nach Meßbereich mittels SK 1d und R 19, R 21, R 22, R 23, R 24 oder R 26, R 82 dosierten Strom, und es bildet sich an seinen Klemmen eine dem Widerstandswert direkt proportionale Spannung aus. Diese Spannung wird wie bei der Spannungsmessung der Brückenschaltung zugeführt und durch das Instrument I 1 angezeigt. Die Gleichspannung ist mit den beiden Transistoren T 1 und T 2 stabilisiert, die ihre Referenzspannung über den Spannungsteiler R 44, R 45, R 42 aus dem elektronisch stabilisierten Netzteil (+85 V) erhalten. Die Spannungsquelle wird beim Einschaltvorgang mit dem Relais C verzögert eingeschaltet, da erst dann ein Strom fließen soll, wenn die Spannung am Hauptnetzteil (+85 V und -85 V) zur Verfügung steht.

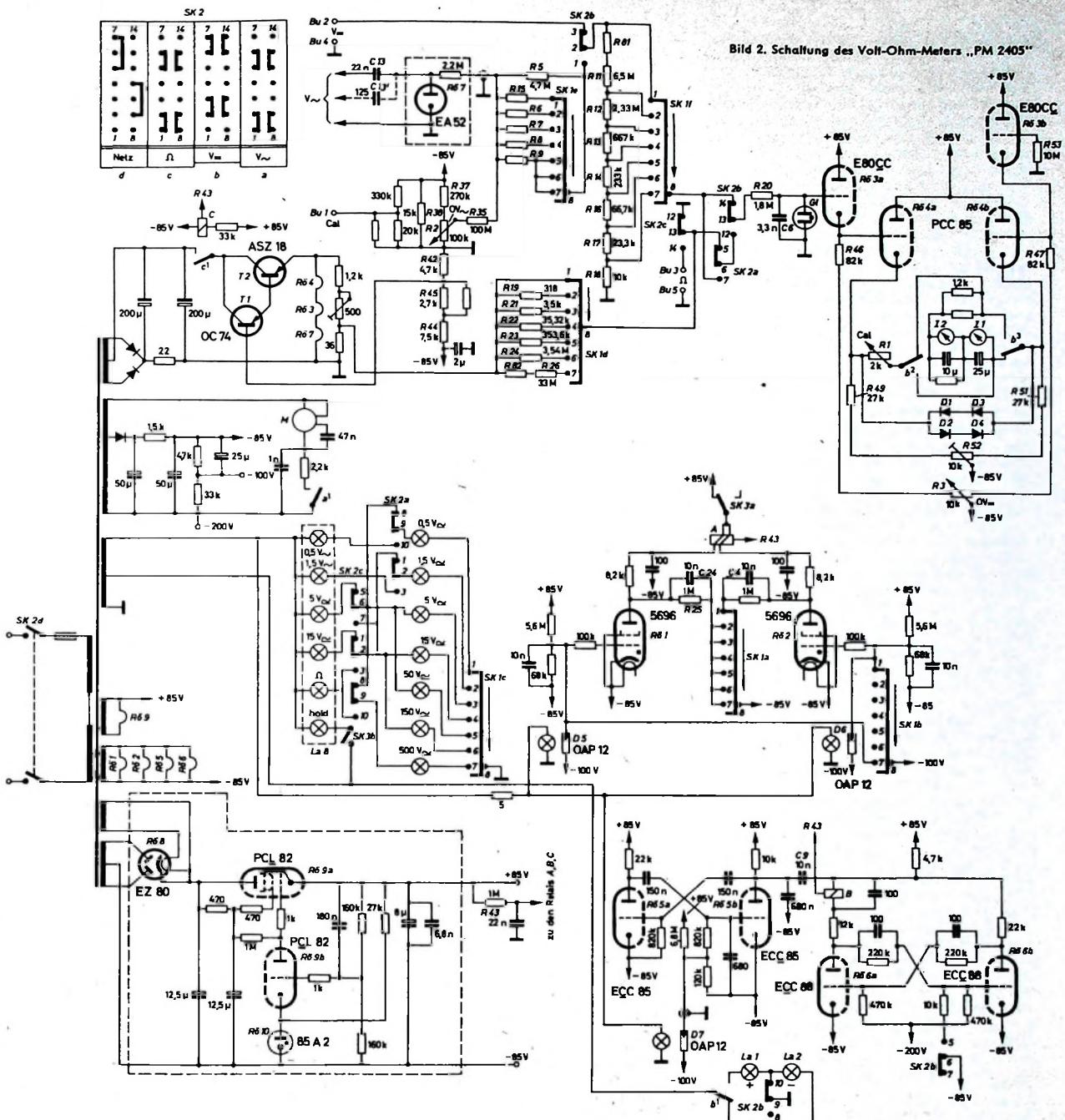


Bild 2. Schaltung des Volt-Ohm-Meters „PM 2405“

3. Elektronische Meßbereichumschaltung

Als Steuerorgan für die elektronische Meßbereichumschaltung dient das Schaltinstrument I 2, das mit dem Meßinstrument I 1 in Serie liegt. I 2 enthält drei Photodioden (D 5, D 6, D 7), die von je einem Lämpchen beleuchtet werden. D 5 ist bei der rechten Anschlagstellung des Zeigers, D 6 in der Nähe des Viertelwerts der Skala und D 7 bei der linken Anschlagstellung neben dem Nullpunkt angeordnet. Der Zeiger von I 2, dessen Ausschlag stets dem Zeigerausschlag von I 1 entspricht, trägt eine Fahne, die den Lichtstrom der einzelnen Photodioden in der

betreffenden Stellung unterbricht. Im beleuchteten Zustand sind die Photodioden leitend.

Die beiden Photodioden D 5 und D 6 liegen im Steuergitterkreis der Thyratrons Rö 1 beziehungsweise Rö 2. Die Kathoden dieser Röhren erhalten -85 V, ihr Anodenstrom wird jeweils über eine Wicklung des Relais A geführt, dessen Kontakt a¹ den Motor M einschaltet. Der Motor M, der den Meßbereichschalter SK 1 betätigt, kann also nur dann laufen, wenn Rö 1 oder Rö 2 gezündet ist.

Im Ruhezustand (keine Spannung am Eingang) leiten D 5 und D 6. Sie halten dann

das Gitterpotential der beiden Thyratrons auf -100 V. Da die Kathoden dieser Röhren auf -85 V liegen, sind sie gelöscht. Erhält die Brücke eine Meßspannung, die höher als die Abschwächung des gerade eingeschalteten Meßbereichs ist, so schlagen sowohl das Anzeigegerüst I 1 als auch das Schaltinstrument I 2 bis zum Anschlag aus, und der Lichtstrom, der die Diode D 6 leitend hält, wird unterbrochen. Rö 1 zündet dann und erregt das Relais A. Infolgedessen wird der Motor M eingeschaltet, der den Schalter SK 1 zunächst um eine Stufe weiterdreht. Mit der Ebene SK 1a wird dabei in Stellung 2 der Kondensator

C 24 an — 85 V gelegt. Da der Kondensator aber vorher durch den Widerstand $R 25$ entladen war, verringert er kurzzeitig das Potential der Anode von $Rö 1$ auf etwa — 85 V und bewirkt ein Lösen dieses Thyatron.

Ist die Abschwächung des Eingangsspannungsteilers (**SK 1f**) für die anliegende Spannung noch zu klein, dann bleibt das Instrument **I 2** auf Vollausschlag, und das Thyatron $Rö 1$ zündet wieder, nachdem **C 24** aufgeladen ist. Der Motor schaltet daher auf die nächste Stufe weiter. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis ein Meßbereich erreicht ist, bei dem das Schaltinstrument **I 2** nicht mehr über die rechte Marke der Skala (Endstellung der Meßbereiche) hinausgeht. Das führt dazu, daß die Photodiode **D 5** dann beleuchtet bleibt und ein neueres Zünden von $Rö 1$ verhindert. Die Drehzahl des Motors ist so gewählt, daß $Rö 1$ bereits erloschen ist, bevor der Schalter **SK 1** über den entsprechenden Kontakt hinausgedreht wird. Das Thyatron $Rö 1$ erlischt also nach jedem Meßbereichschritt, da der Kondensator **C 24** sich zwischen den einzelnen Stellungen über den Widerstand $R 25$ schnell entlädt. Steigt man die Eingangsspannung auf über 500 V, dann würde der Motor trotz Erreichens der größten Abschwächung weiterlaufen, da der Zeiger von **I 2** am rechten Anschlag bleibt. Um das zu verhindern, wird mit der Ebene **SK 1b** in der letzten Schaltstellung der Kontakt 7-8 geschlossen und dadurch das Potential des Gitters von $Rö 1$ auf — 100 V gebracht. In dieser Stellung bleibt die Meßbereich-Schaltautomatik sowohl bei Spannungs- als auch bei Widerstands bereich-Überschreitung stehen.

Nimmt man die Meßspannung fort oder verkleinert man sie derart, daß der Zeiger auf ein Viertel des Vollausschlags zurückgeht, so verdunkelt die Fahne kurzzeitig die Photodiode **D 6** und hebt die Sperrung des Thyatrorns $Rö 2$ auf. $Rö 2$ zündet dann und erregt das Relais **A**, das über a^1 den Motor in Gang setzt. Obwohl der Zeiger des Schaltinstruments den Lichtstrom für die Diode **D 6** jetzt wieder freigibt, kann $Rö 2$ gitterseitig nicht mehr gelöscht werden. Die Löschung ist nur anodenseitig in ähnlicher Form wie bei $Rö 1$ möglich, jedoch nur in der Stellung 1 des Schalters **SK 1a**. In dieser Stellung wird nämlich der Kondensator **C 4** an — 85 V gelegt und dadurch das Anodenpotential von $Rö 2$ kurzzeitig auf diesen Spannungswert abgesenkt. Der Motor wird also im empfindlichsten Meßbereich abgeschaltet.

Gelingt erneut eine Meßspannung zum Eingang, so laufen die beschriebenen Vorgänge in gleicher Reihenfolge ab. Der Drehsinn des Motors und des Schalters bleibt immer gleich. Wenn sich beispielsweise die Eingangsspannung beim Messen um ein Grobintervall erniedrigt, werden zunächst die nächsthöheren Meßbereiche durchgeschaltet, und dann wird – ausgehend vom empfindlichsten Bereich – der entsprechende Meßbereich erreicht. Diese Meßbereichswahl gilt für Gleichspannungs-, Wechselspannungs- und Widerstandsmessungen. Die Schaltierebene **SK 1c** legt die Lämpchen zur Anzeige des jeweils eingeschalteten Meßbereichs an Spannung. Außerdem werden die Lämpchengruppen mit den Drucktasten **SK 2** umgeschaltet.

Die Umschaltautomatik läßt sich mit dem Schalter **SK 3** ausschalten. Dieser Zustand wird durch das Lämpchen **La 8** angezeigt. Wenn man einen Meßbereich wiederholt

benutzen will, ist es zweckmäßig, diesen einmalig automatisch einzustellen zu lassen und dann die Automatik mit **SK 3** außer Betrieb zu setzen.

4. Polaritätsumschaltung

Beim Messen von Gleichspannungen werden bei einer Polariätsänderung der Eingangsspannung die Instrumente **I 1** und **I 2** mit Hilfe der Multivibratorschaltungen $Rö 5a$, $Rö 5b$ und $Rö 6a$, $Rö 6b$ umgeschaltet. Die Umschaltung erfolgt mit dem Relais **B**, dessen Wicklung im Anodenkreis von $Rö 6a$ liegt. $Rö 6a$ und $Rö 6b$ bilden einen bistabilen Multivibrator, der anodenseitig über **C 9** so geschaltet wird, daß die Röhren abwechselnd leiten.

Den Schaltimpuls erzeugt der astabile Multivibrator $Rö 5a$, $Rö 5b$. Dieser Multivibrator ist annähernd symmetrisch aufgebaut und schwingt an, wenn durch Verdunkeln der Photodiode **D 7** die Sperrspannung aufgehoben wird. Das tritt dann ein, wenn infolge falscher Stellung des Relais **B** die Meßinstrumente **I 1** und **I 2** nach links ausschlagen. Der astabile Multivibrator erzeugt dann eine Rechteckspannung mit niedriger Frequenz, deren differenzierte Flanke den bistabilen Multivibrator umschaltet. Mit den Lämpchen **La 1** und **La 2**, die wechselseitig ebenfalls angeschaltet werden, wird die Polarität der Meßspannung angezeigt. Bei der Messung von Wechselspannungen und Widerständen ist die Polariätsumschaltung außer Betrieb, da dann am Steuergitter von $Rö 6b$ über **SK 2b** eine Spannung von — 85 V liegt, die die Stellung von **B** eindeutig bestimmt.

5. Kalibrierung

Infolge Alterung der Röhren ändert sich die Empfindlichkeit des Röhrenvoltmeters in geringem Maße. Wenn dem Gleichspannungseingang eine Kalibrierspannung zugeführt wird, läßt sich mit **R 1** die richtige Empfindlichkeit einstellen. Diese Kalibrierspannung, die an der Buchse **Bu 1** zur Verfügung steht, wird von der stabilisierten Speisespannung abgeleitet und kann mit einem Abgleichwiderstand eingestellt werden.

6. Netzteil

Neben den Heizspannungen für den Automatikteil und der Heiz-Gleichspannung für den Meßteil liefert der Netzteil unter anderem noch die Betriebsspannungen für die Anzeigelämpchen und den Motor. Im elektronisch stabilisierten, erdsymmetrischen Gleichspannungsteil arbeitet $Rö 9a$ als Längsröhre. Die Differenzspannung zwischen der Ausgangsspannung und der von $Rö 10$ gelieferten Referenzspannung wird in $Rö 9b$ verstärkt und gegenphasig der Längsröhre zugeführt. Mit den Widerständen **R 38**, **R 42**, **R 45** und **R 44** wird die stabilisierte Speisespannung in bezug auf das Chassispotential symmetriert. Durch Gleichrichtung eines Teils der Motorbetriebsspannung erhält man zwei zusätzliche Spannungen, die auf das — 85-V-Potential aufgestockt werden, so daß sich die Spannungen — 100 V und — 200 V (gegen Masse) ergeben.

7. Ausführung des Schalters **SK 2**

Beim Schalter **SK 2** sind die den einzelnen Meßbereichen zugeordneten Kontaktflächen in gedruckter Schaltung ausgeführt und über 180° verteilt. Nach Überschreiten dieses Drehwinkels kehrt der Schalter in seine Ausgangslage zurück.

Persönliches

Wechsel in der Leitung der deutschen Philips-Unternehmen

Der bisherige Vorsitzender der Geschäftsführung der Allgemeinen Deutschen Philips Industrie GmbH (Aldephi), Hamburg, P. H. le Clercq, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1965 in den Vorstand der Philips-Werke, Eindhoven, berufen. Nach fast 6jähriger Tätigkeit an der Spitze der deutschen Philips-Unternehmen, deren Entwicklung er in dieser Zeit maßgeblich beeinflußt hat, übergab er jetzt seine Aufgaben an den Nachfolger, L. J. Wijs, der zuletzt die Philips-Organisation in Brasilien leitete.

K. Hutzler
25 Jahre
bei Metz



Am 17. Januar 1965 wird es ein Vierteljahrhundert, daß Prokurator Karl Hutzler, einer der ältesten leitenden Mitarbeiter, bei Metz tätig ist. Der gebürtige Franke begann 1940 als Ingenieur in der damaligen Transformatorenfabrik Metz. Nach dem Krieg wechselte er in die kaufmännische Richtung als Verkaufsleiter des damals anlaufenden Rundfunkgeschäfts. Über zwei zusätzliche Fertigungszweige, die Metz im Jahr 1953 aufnahm, Fernseh- und Elektronenblitzgeräte, erforderten eine Umorganisation des Vertriebs. Der Werbung kam bald eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Karl Hutzler übernahm deshalb als Werbeleiter die Aufgabe, den Markt für Metz-Erzeugnisse zu erschließen und das werbliche Gesicht des Unternehmens zu prägen. Seine vorausgehende Tätigkeit im Vertrieb zusammen mit seinem technischen Verständnis als Ingenieur kamen ihm dabei sehr zugute.

Vor vier Jahren wurde der heute 47jährige in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste mit Prokura betraut. Damit übernahm er neben seiner bisherigen Tätigkeit die Aufgabe, technische Entwicklung, Konstruktion und Formgestaltung mit den Bedingungen des Vertriebs zu koordinieren. Diese Marketing-Funktion gab der Produktionsplanung und Entwicklung des Werkes neue Impulse.

A. F. Eilken —
10 Jahre Leiter der Valvo-Pressestelle

Am 1. Januar 1965 konnte A. F. Eilken auf zehn Jahre erfolgreicher Arbeit als Pressestellenleiter der Valvo GmbH, Hamburg, zurückblicken. In vorbildlicher Weise hat er es verstanden, insbesondere die Fachwelt über neue Erzeugnisse und Forschungsergebnisse aus den vielseitigen Arbeitsbereichen der Valvo GmbH zu unterrichten.

G. Jung 65 Jahre

Oberingenieur Gerhard Jung, Leiter des Technischen Kundendienstes bei der Elac (Electroacoustic GmbH, Kiel) vollendete am 22. Dezember 1964 sein 65. Lebensjahr. An der Technischen Hochschule Berlin studierte er Maschinenbau und Physik und begann seine berufliche Laufbahn bei Siemens & Halske. 1935 trat er als Entwicklungsingenieur bei der Elac ein. Anfang 1953 wurde ihm das schwierige und verantwortungsvolle Gebiet des Technischen Kundendienstes auf dem Phonosektor anvertraut. Der Jubilar wird auch weiterhin seine große Erfahrung in den Dienst der Firma und ihrer Kunden stellen.

B. Westphal †

Bernhard Westphal, Direktor der SEL (Standard Elektrik Lorenz AG), Geschäftsstelle Hamburg, und Generalvertreter der Schaub-Lorenz Vertriebsgesellschaft mbH, ist am 7. Dezember 1964 nach schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren gestorben.

Seit 1930 der damaligen C. Lorenz AG gehörend, wurde Bernhard Westphal 1950 zu deren Geschäftsstellenleiter in Hamburg ernannt. Seit 1963 nahm er dort die Belange der SEL-Geschäftsbereiche „Weiterkehr und Navigation“, „Datentechnik“ und „Bauelemente“ wahr. Der Verstorbene war seit 1957 Präsident des Hauses der Rundfunkwirtschaft in Hamburg.

Die Berechnung und Dimensionierung von Transistorstsendern im UKW-Gebiet*

DK 621.396.61.029.62: 621.382.3

Für Anwendungen in HF-Großsignalverstärkern gibt es heute eine große Anzahl geeigneter Siliziumtransistoren. Je nach Betriebsfrequenz und Leistung schwanken die Preise natürlich sehr. Es ist daher sinnvoll, die Schaltung so zu dimensionieren, daß jeder Transistor bis zu seinen physikalischen Grenzen voll ausgenutzt wird. In UKW-Senderstufen verwendet man Transistoren schon seit langerer Zeit. Die Angaben über Wirkungsgrad und Ausgangsleistung beim gleichen Transistor schwanken aber je nach Verfasser der entsprechenden Arbeiten sehr. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist es, eine allgemeingültige Methode zu beschreiben, die die optimale Dimensionierung solcher Stufen ermöglicht. Als Hilfsmittel sind dabei das Datenblatt des Transistors sowie ein Rechenschieber erforderlich.

1. Die Bestimmung des Transistorarbeitspunktes bei Endstufen

Zunächst steht die Frage nach der Betriebsart im Vordergrund. Man unterscheidet je nach der Zeit des Stromflusses drei Betriebsarten. Im A-Betrieb benötigt man zur Ansteuerung des Transistors eine volle Periodendauer und hat einen sehr hohen Ruhestrom, der bei etwa der Hälfte des Spitzstroms liegt. Der maximale Wirkungsgrad eines A-Verstärkers erreicht etwa 50%. Der B-Verstärker arbeitet mit einem Ruhestrom von etwa 1 mA, um die Gegenkopplung infolge des Basisbahnwiderstands r_{bb}' aufzuheben. Eine Ansteuerung erfolgt hier nur über die halbe Periodendauer, das entspricht einem Stromflußwinkel von 180°. Der dabei maximal zu erwartende Wirkungsgrad liegt bei 78,5%. Der C-Betrieb arbeitet völlig ohne Ruhestrom und nutzt nur einen sehr kleinen Teil der Sinuskurve aus, da durch die negative Vorspannung ein Teil abgeschnitten wird. Diese Zusammenhänge entsprechen den Definitionen der Röhrentechnik. Genaue Angaben über Stromflußwinkel und Wirkungsgrad findet man zum Beispiel in [1].

Während es bei Röhren noch möglich ist, den auszusteuernden Teil der Gitterkennlinie als Gerade anzunehmen, ist dies bei der Exponentialform der Diodenkennlinie (Eingangskennlinie des Transistors) nicht zulässig.

Die Diodenkennlinie folgt dem Gesetz

$$I_D = I_0 [\exp(u_0/u_t) - 1]. \quad (1)$$

Dabei bezieht sich u_0 auf die angelegte äußere Spannung, u_t auf die Kontakt- oder Temperaturspannung von 25 mV bei 20 °C, und I_0 ist der Sperrstrom der Diode.

Um über die Ströme eine Aussage machen zu können, die sich ergeben, wenn u_0 nicht mehr eine statische, sondern eine sinusförmig sich ändernde HF-Spannung ist, muß Gl. (1) in eine Taylorreihe zerlegt werden. Dann bezieht sich das erste Glied auf den Gleichstromanteil, das zweite auf die Grundwelle, das dritte auf die erste Oberwelle usw. Führt man noch die Steilheitsfunktion S der $I_C - U_{BE}$ -Kennlinie ein, so kann man für den Collectorstrom i_C schreiben

$$i_C = S \cdot u_{BE} + \frac{1}{2} \cdot S' \cdot u_{BE}^2 + \frac{1}{6} \cdot S'' \cdot u_{BE}^3 + \dots \quad (2)$$

Auf die Oberwellen bezogen, bedeutet das: Hat die Grundwelle die Amplitude 100%, so entfallen auf die erste Oberwelle 50%, auf die zweite Oberwelle 17% des Betrags der Grundwelle. In [3] ist eine solche Kurve dargestellt.

Schneidet man nun von der sinusförmigen Steuerspannung u_0 einen Teil ab, so gilt die Gleichung für sinusförmige Spannungen

$$u_0 = U_0 \sin \omega t \quad (3)$$

nicht mehr, und es muß ein Korrekturglied angegeben werden. In der praktischen Betrachtung bedeutet das für den C-Betrieb, daß das Oberwellenspektrum im Collectorstrom jetzt höhere Amplitudenwerte erreicht.

Setzt man die Grundwellenamplitude gleich 100%, so erreicht die erste Oberwelle 85%, die zweite Oberwelle 80% usw. Es läßt sich nun

zeigen, daß der große Sprung für die Verzerrungen an der Eingangskennlinie oberhalb des reinen B-Betriebes auftritt¹⁾.

Der große Oberwellengehalt erfordert die Anwendung eines Filters mit einer Betriebsgüte um 20 (Tiefpaßfilter), so daß bei einer Leerlaufgüte von 100 ein Filterwirkungsgrad von 80% den Gesamt-wirkungsgrad herabsetzt. Daher sollte in Geradeausstufen nur B-Betrieb mit 1 mA Ruhestrom angewendet werden.

Für die maximale Ausgangsleistung ist das Collectorkennlinienfeld wichtig. Bild 1 zeigt das typische Transistorkennlinienfeld unter Berücksichtigung der Durchbruchwerte. Bei der Grenzspannung $U_{CB \max}$ findet ohne Ansteuerung ein Durchschlag des Transistors


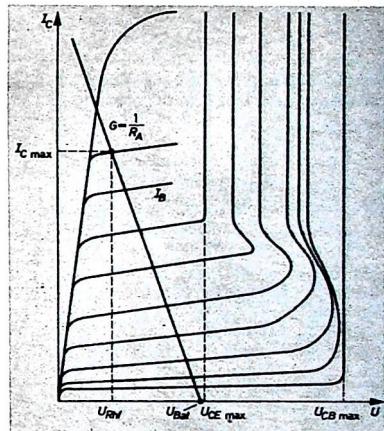


Bild 1. Collectorkennlinienfeld eines Transistors mit Durchbruchverhalten, in das der Arbeitswiderstand als Gerade eingetragen ist

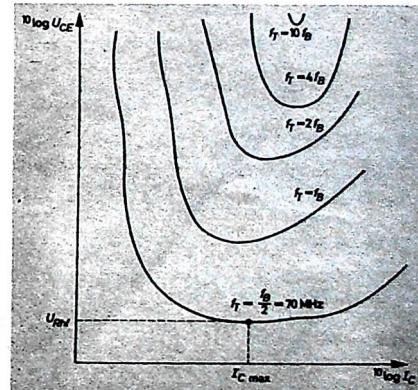

Wird ein Transistor für eine Betriebsfrequenz f_B gewählt, so braucht man zur Bestimmung der Restspannung und des Spitzstromes eine Kurvenschar nach Bild 2. Hier ist die Frequenz f_T für verschiedene Arbeitspunkte angegeben. Für die Wahl der Gleichstromwerte geht man nun von der Überlegung aus, daß eine größere Ansteuerung als die, bei der die Leistungsverstärkung den Wert Eins erreicht hat, nicht sinnvoll ist, da der Transistor dann nicht mehr als Verstärker, sondern als Dämpfungsglied arbeitet.

Es zeigt sich nun, daß bei einer Einstellung des Arbeitspunktes, bei der f_T der halben Betriebsfrequenz f_B entspricht, die Leistungsverstärkung Eins ist. Legt man im Bild 2 eine waagerechte, parallele Gerade zur Abszisse an diese Kurve für f_T mit $2 \cdot f_T = f_B$, so gibt der Schnittpunkt auf der Ordinate den Spitzwert des Collectorstromes an, der nicht überschritten werden darf. Die dazugehörige hochfrequente Restspannung U_{RHF} ermittelt man mit Hilfe einer Senkrechten durch den Schnittpunkt der Geraden $I = I_{CSP}$ mit der Frequenzkurve. Diese Werte werden nun in das Kennlinienfeld nach Bild 1 übertragen. Die Batteriespannung U_{BAT} bekommt man, indem man zu der Durchbruchspannung $U_{CE\max}$ die hochfrequente Restspannung U_{RHF} addiert und den Mittelwert bildet

$$U_{BAT} = \frac{U_{CE\max} + U_{RHF}}{2}. \quad (4)$$

Bild 3 zeigt den Verlauf einer sinusförmigen Spannung innerhalb der oben beschriebenen Grenzen. Der Spitzwert der HF-Spannung ist dann

$$U_{SP} = \frac{U_{CE\max} - U_{RHF}}{2}. \quad (5)$$

Die Arbeitsgerade erhält man, indem im Bild 1 der Spitzstrom $I_{C\max}$ und die Spitzspannung U_{SP} mit einer Linie verbunden

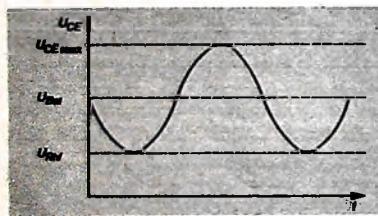


Bild 3. Verlauf der zeit-abhängigen Collector-Spannung zwischen den Grenzen U_{RHF} , $U_{CE\max}$

werden. Für den Arbeitswiderstand R_A gilt die Beziehung

$$R_A = \frac{U_{SP}}{2 I_{C\max}}. \quad (6)$$

Betrachtet man Bild 2, so kann man formal sagen, daß bei einem konstanten Wert f_T der zulässige Spitzstrom I_{SP} eine Funktion der Emitter-Collector-Spannung U_{CE} ist, die hier hochfrequente Restspannung U_{RHF} genannt wird

$$I_{SP} = f(U_{RHF}). \quad (7)$$

Der Spitzstrom I_{SP} ist im folgenden nur noch $I_{C\max}$ genannt, da er niemals überschritten wird.

Die Ausgangsleistung P_{out} , ausgedrückt mit Hilfe der Durchbruchspannung $U_{C\max}$ und der Restspannung U_{RHF} , ist

$$P_{out} = \frac{U_{SP} I_{C\max}}{2} = \frac{(U_{C\max} - U_{RHF})}{4} f(U_{RHF}). \quad (8)$$

Differenziert man Gl. (8) nach U_{RHF} , so erhält man die Bedingung für die optimale Ausgangsleistung

$$\frac{d P_{out}}{d U_{RHF}} = U_{C\max} - \frac{f'(U_{RHF})}{f'(U_{RHF})}. \quad (9)$$

Da im B-Betrieb der Stromflußwinkel $\theta = 180^\circ$ ist, erhält man als Ansatz für die Verlustleistung

$$P_{Verl} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (I_{C\max} U_{SP} \sin \theta + I_{C\max} U_{RHF} \sin \theta - I_{C\max} U_{SP} \sin^2 \theta) d\theta. \quad (10)$$

Die Ausrechnung liefert für den B-Betrieb

$$P_{Verl} = \frac{I_{C\max} U_{SP}}{\pi} + \frac{I_{C\max} U_{RHF}}{\pi} + \frac{I_{C\max} U_{SP}}{4} \quad (11)$$

oder mit der Restspannung

$$P_{Verl} = \frac{f(U_{RHF}) [U_{C\max} (4 - \pi) + U_{RHF} (4 + \pi)]}{8\pi}. \quad (12)$$

Bild 4 zeigt für den Transistor 2N2218A, einen „Annular-Epitaxial-Planar-Star-Typ“, der von Fairchild, Motorola und Texas Instruments

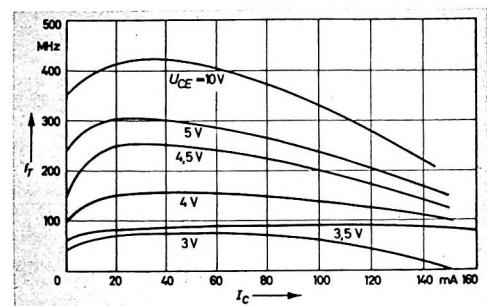


Bild 4. Grenzfrequenzkurven f_T als Funktion von Strom und Spannung beim 2N2218A in linearem Maßstab

hergestellt wird, die f_T -Kurve. (Der Transistor MM 1613, fälschlicherweise oft als Nachfolger des 2N1613 bezeichnet, ist aus der Reihe 2N2217 bis 2N2219 ausgesucht und hat den größten Wert des Basisbahnwiderstandes r_{bb} . Dieser stört bei Schalteranwendungen nicht so stark wie bei HF-Verstärkern, da die im Basisbahnwiderstand umgesetzte Steuerleistung zur Aufheizung des Transistors führt. Hochfrequenzverstärkertypen aus dieser Reihe haben ein „A“ am Ende, wie 2N2218A, und sind besonders selektiert.)

Man entnimmt Bild 4, daß der Maximalstrom im System 85 mA, der Betriebsstrom 84 mA betragen sollte. Die Kurve mit $f_T = 72$ MHz kann durch eine Exponentialgleichung

$$I_{C\max} = I_{SP} [1 - \exp(-\beta U_{RHF})] \quad (13)$$

angenähert werden.

Den Zahlenwert β gewinnt man, indem man ihn so wählt, daß Gl. (13) auch die Kurve im Bild 4 beschreibt.

Für die Ausgangsleistung gilt dann

$$P_{out} = \frac{I_{SP}}{4} (U_{C\max} - U_{RHF}) [1 - \exp(-\beta U_{RHF})], \quad (14)$$

und für optimale Ausgangsleistung gilt

$$\frac{d P_{out}}{d U_{RHF}} = 0 = \beta U_{C\max} (-\beta U_{RHF}) - \beta U_{RHF} \exp(-\beta U_{RHF}) + [\exp(-\beta U_{RHF})]^{-1} \quad (15)$$

mit

$$\exp(-\beta U_{RHF}) + \beta U_{C\max} \exp(-\beta U_{RHF}) - \beta U_{RHF} \exp(-\beta U_{RHF}) = 1. \quad (16)$$

Teilt man beide Seiten durch $\exp(-\beta U_{RHF})$ und logarithmiert, so erhält man als implizite Lösung

$$U_{RHF} = \frac{\ln(\beta U_{C\max} - \beta U_{RHF} + 1)}{\beta}. \quad (17)$$

Wie später an einem Zahlenbeispiel gezeigt wird, kann die Bestimmungsgleichung für U_{RHF} durch Gleichsetzen von

$$Y = \exp \beta U_{RHF} \quad \text{und} \quad Y = \beta U_{C\max} - \beta U_{RHF} + 1 \quad (18)$$

grafisch gelöst werden.

Die Bestimmung des richtigen Arbeitspunktes im C-Betrieb ist erheblich schwieriger. Hier kann man die Analyse dadurch vereinfachen, daß man annimmt, der Collectorstrom I_C sei (ohne Sättigung) Teil einer Sinuskurve

$$I_C = I_{C\max} \frac{(\cos \omega t - \cos \omega \tau)}{(1 - \cos \omega \tau)} \quad \text{mit } -\tau < t < \tau. \quad (19)$$

Der Ausgangskreis ist nun so bemessen, daß er nur die Grundwelle und den Gleichstromanteil im Collectorstrom entstehen läßt. Dann ergibt die Fourier-Analyse der Gl. (19)

$$I_{C1} = \frac{I_C \max}{2\pi} \frac{(2\omega\tau - \sin 2\omega\tau)}{(1 - \cos \omega\tau)} = 2 I_C \max f_1(\omega\tau), \quad (20)$$

$$I_{C0} = \frac{I_C \max}{\pi} \frac{(\sin \omega\tau - \omega\tau \cos \omega\tau)}{(1 - \cos \omega\tau)} = I_C \max f_2(\omega\tau). \quad (21)$$

Darin ist I_{C1} der Strom der Grundwelle und I_{C0} der Collectorgleichstrom; f_1 und f_2 sind die Fourier-Funktionen.

Unter Verwendung dieser Ansätze erhält man für die Ausgangsleistung der Grundwelle eines C-Verstärkers

$$P_{out} = \frac{(U_{Bat} - U_{Rhf})}{2} I_{C1} = I_C \max (U_{Bat} - U_{Rhf}) f_1(\omega\tau). \quad (22)$$

Der Collectorwirkungsgrad ist demnach

$$\eta_C = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{U_{Bat} I_{C0}} = \frac{U_{Bat} - U_{Rhf}}{U_{Bat}} \frac{f_1(\omega\tau)}{f_2(\omega\tau)}. \quad (23)$$

Die Leistungsverstärkung kann man dadurch ermitteln, daß man annimmt, der Basisstrom sei ein Teilstück einer Sinuskurve, so daß

$$P_{St} = (U_{in} \cos \omega\tau + U_B) I_B = \frac{U_{in} I_{B1}}{2} + U_B I_{B0}$$

$$= U_{in} I_B \max f_1(\omega\tau) + U_B I_B \max f_2(\omega\tau) \quad (24)$$

gilt. Darin ist P_{St} die Steuerleistung, U_{in} die hochfrequente Steuerspannung, U_B die Vorspannung für den C-Betrieb und I_B der hochfrequente Basisstrom. Wie für den Collectorstrom, wird eine Aufteilung in Grundwellenstrom und Gleichstromkomponente vorgenommen und dann der Ansatz für die Fourier-Funktionen gemacht.

Für die Leistungsverstärkung V_L gelten die Beziehungen

$$V_L = \frac{P_{out}}{P_{St}} = \frac{I_C \max (U_{Bat} - U_{Rhf}) f_1(\omega\tau)}{U_{in} I_B \max f_2(\omega\tau) + U_B I_B \max f_2(\omega\tau)}$$

$$= \frac{h_{fe} (U_{Bat} - U_{Rhf})}{U_{in} + U_B [f_2(\omega\tau)/f_1(\omega\tau)]}. \quad (25)$$

Zur Dimensionierung des C-Verstärkers entnimmt man dem I_C - U_{CE} -Kennlinienfeld (Bild 1) solche Werte, bei denen P_{out} und η möglichst groß sind. Für größte Ausgangsleistung ist dabei der größtmögliche Wert der Collectorwechselspannung U_{Sp} erforderlich. Um einen großen Ausgangspegel zu erreichen, muß der Betriebswechselstrom $I_C \max$ so groß wie irgend möglich werden; das erfordert einen kleinen Außenwiderstand R_A . Für einen hohen Collectorwirkungsgrad muß

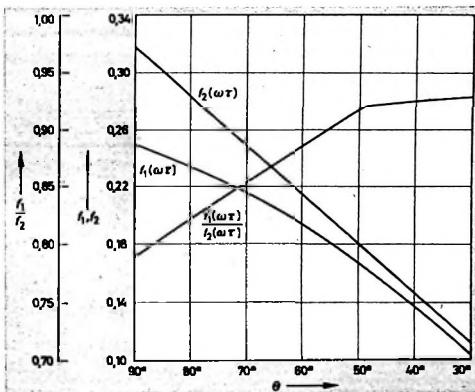


Bild 5. Verlauf der Fourier-Funktionen $f_1(\omega\tau)$, $f_2(\omega\tau)$, sowie des Quotienten f_1/f_2 im Bereich der Winkel 90° bis 30° . Man erkennt, daß der Wirkungsgrad unterhalb von 50° annähernd konstant bleibt

der Stromflußwinkel θ möglichst klein sein. Allerdings nimmt die Ausgangsleistung mit kleiner werdendem Winkel θ ab, so daß die Wahl des richtigen Winkels einen Kompromiß in der Auslegung bedeutet. Bild 5 zeigt die Funktionen $f_1(\omega\tau)$, $f_2(\omega\tau)$ sowie den Verlauf des Quotienten $f_1(\omega\tau)/f_2(\omega\tau)$.

Die Verlustleistung im C-Betrieb bestimmt man mit Hilfe der Beziehung

$$P_{Verl} = U_{Bat} I_{C0} [(1 - \eta_C) + P_{St}], \quad (26)$$

wobei sich die Steuerleistung zur Verlustleistung addiert. Zu beachten

ist, daß die Durchbruchspannung der Basisdiode $U_B \max$ nicht überschritten wird

$$U_B \max \geq U_{in} + |U_B|. \quad (27)$$


Wenn die Summe aus Eingangsspannung und Vorspannung zu groß ist, wird leicht der Transistor beschädigt oder zerstört.

2. Oberwellenfilter und Anpassung am Ein- und Ausgang

Wie im Abschnitt 1. gezeigt, treten im praktischen Betrieb immer Oberwellen auf. Dies gilt vor allem für den C-Verstärker. Man wird daher, um den postalischen Bestimmungen zu genügen, ein geeignetes Filter am Ausgang der Stufe anordnen. Dies ist jedoch bei Vorstufen nicht erforderlich, da der Hauptanteil der Verzerrungen erst in der letzten Stufe entsteht. Bei dem herkömmlichen Tiefpaßfilter bereitet die genaue Anpassung oft deshalb Schwierigkeiten, weil die Ausgangswiderstände sehr klein sind und daher große Kapazitätswerte erforderlich wären. Hier hilft ein modifiziertes Tiefpaßfilter.

Bild 6 zeigt ein normales Tiefpaßfilter sowie das modifizierte Filter. Dabei ist es wichtig, daß man die Primärkapazität C_1 des Filters so

Bild 6. Normales (a) und modifiziertes (b) Tiefpaßfilter, bei dem C_1 als Schaltkapazität aufgelöst ist und mit 2 pF in Rechnung gesetzt wird. Besonders bei der Anpassung sehr niedröhiger Last- und Ausgangswiderstände bietet diese Anordnung Vorteile

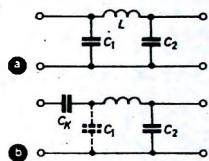

klein wählt, daß sie schon durch Schaltungskapazitäten gegeben ist. Ab etwa 2 pF ist das sicher erfüllt. Man kann sich nun den Eingang des Filters so vorstellen, daß auf den Hochpunkt eines Parallelenschwingkreises ein Verbraucher mit dem Widerstand R_A transformiert werden soll.

Zunächst wird C_2 vernachlässigt, so daß der Kreis nur noch aus L und C_1 besteht. Die Belastung durch Antenne und Transistor bewirkt eine Bandbreitezunahme von $n \text{ dB}$, und zwar sowohl beim Anschluß der Antenne als auch des Transistors, so daß mit beiden Verbrauchern eine doppelt so große Bandbreite entsteht.

Ohne äußere Belastung hat das Filter die Leerlaufgüte Q_0 beziehungsweise die Leerlaufbandbreite B_0 . Bei richtig transformiertem Antennenwiderstand sinkt Q_0 auf Q_{B1} , und B_0 geht über in B_{B1} . Zunächst wird das Übersetzungsverhältnis \dot{u} bestimmt, das sich aus

$$\dot{u} = \frac{1}{\sqrt{R_A 2\pi C_1 \cdot [B_B - (B_0 + B_{B1})]}} \quad (28)$$

errechnet. Darin bedeutet R_A Außenwiderstand des Transistors im Anpassungsfall, C_1 Primärkapazität (mit 2 pF angenommen), B_B geforderte Betriebsbandbreite (gewählter Wert etwa Betriebsfrequenz : 10), B_0 Leerlaufbandbreite des Kreises ohne Belastung (etwa Betriebsfrequenz : 120) sowie B_{B1} Betriebsbandbreite, hervorgerufen durch die Antennenbelastung (etwa Betriebsfrequenz : 42).

Den so gefundenen Wert von \dot{u} setzt man in die folgende Gleichung ein und erhält für die Koppelkapazität C_K den Wert

$$C_K = \frac{C_{ob}}{|\dot{u}|^2 - 1} + \sqrt{\frac{(C_{ob})^2}{(|\dot{u}|^2 - 1)} + \frac{C_{ob}^2 + \left[\frac{1}{\omega R_A}\right]^2}{|\dot{u}|^2 - 1}}. \quad (29)$$

Dabei bedeutet ω die Betriebskreisfrequenz, \dot{u} das Übersetzungsverhältnis nach Gl. (28) und C_{ob} die Collectorausgangskapazität des Transistors.

Wenn sowohl Antenne als auch Transistor angekoppelt sind, ist Q_B nur noch 10, und der Filterwirkungsgrad η_F bestimmt sich mit

$$\eta_F = 1 - \frac{Q_B}{Q_0} \quad (30)$$

zu 83%. Die Sekundärkapazität C_2 des Filters muß noch bestimmt werden. Hier macht man am einfachsten den Ansatz, daß der Blindwiderstand X_C gleich sein soll dem Antennenfußpunktewiderstand oder dem Kabelabschlußwiderstand R_L dividiert durch die Betriebsgüte Q_{B1} mit angeschlossenem Transistor. Es gilt daher

$$X_C = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{R_L}{Q_{B1}}. \quad (31)$$

Gl. (31) kann man nun nach C_2 auflösen und erhält dann

$$C_2 = \frac{Q_{B1}}{\omega R_L} . \quad (32)$$

Damit ist das Anfangsfilter mit genügender Genauigkeit bestimmt. Einfacher und genauer wird die Rechnung jedoch dann, wenn man sich die Verhältnisse überlegt, die am Eingang des Tiefpaßfilters gültig sind. Wählt man C_K beliebig groß, den Abschlußwiderstand jedoch rein reell, so ist das Übersetzungverhältnis genau eins. Gl. (28) kann man nun nach C auflösen und erhält

$$C_2 = \frac{1}{R_L 2 \pi [B_0 - (B_0 + B_{B1})]} . \quad (33)$$

Diese Gleichung ist im Gegensatz zu Gl. (32) keine Näherungslösung, sondern liefert den genauen Wert.

Die erforderliche Schwingkreisinduktivität L ermittelt man aus dem Ansatz

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}} . \quad (34)$$

Diese Gleichung läßt sich nach L auflösen und lautet dann

$$L = \frac{1}{4 \pi^2 f^2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}} . \quad (35)$$

Für den Transistoreingang gelten andere Verhältnisse. So ist die Basiszschaltung im Ersatzschaltbild eine Parallelschaltung von Induktivität und Widerstand (bezogen auf den Eingang), und die Emitterschaltung stellt die Parallelschaltung einer Kapazität mit einem Widerstand dar. Da am Eingang eine Oberwellenunterdrückung nicht notwendig ist (es sei denn, die Vorstufe würde im C-Betrieb mit sehr kleinem Stromflußwinkel betrieben), genügt es bei Basiszschaltung dem Transistoreingang eine Kapazität parallel zu schalten, um eine Kompensation der Blindwiderstände zu erreichen. Hier reicht ein Trimmer von 3...30 pF aus. Ein Festkondensator ist wegen der unvermeidlichen Exemplarstreuungen der Transistoren nicht zu empfehlen.

In Emitterschaltung wäre eine entsprechende Induktivität erforderlich. Von der Emitterschaltung ist jedoch bei Stufen kleiner Leistung und hoher Verstärkung abzuraten, da leicht Selbsterregung eintritt. Bei Stufen mit mehr als 500 mW Ausgangsleistung ist der Ausgang so niederohmig, daß der die Rückwirkung bestimmende Anteil des Leitwertes Y_{12} vernachlässigbar ist. Dies gilt auch für die Basiszschaltung. Die Leistungsverstärkung ist in beiden Fällen zunächst gleich, es sei denn, der Transistor wird oberhalb der f_B -Grenzfrequenz betrieben, die oberhalb der f_T -Grenzfrequenz liegt. In diesem Fall

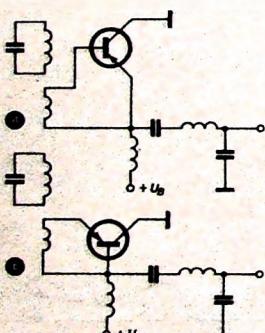


Bild 7. Emitterschaltung (a) und Basiszschaltung (b) mit geerdetem Collector und Tiefpaßfilter nach Bild 6. Die Spulen am Ein- und Ausgang sind gut zu entkoppeln

ist die Basiszschaltung besser geeignet, weil sie weniger Steuerleistung erfordert. Benötigt man eine hohe Leistungsverstärkung, weil nur eine geringe Steuerleistung vorhanden ist, dann ist die Basiszschaltung vorzuziehen.

Weil es eine Vielzahl von Transistoren gibt, bei denen der Collector mit dem Gehäuse elektrisch verbunden ist, ist im Bild 7 eine Kunstschaltung gezeigt, bei der der Collector hochfrequenzmäßig „kalt“ ist, der Transistor also unmittelbar auf ein Kühlblech geschraubt werden kann. (Fortsetzung folgt)


„MST“, ein neues HF-Nachrichtenverkehrssystem

Mit neuen Empfängern brachte die englische Marconi Company Ltd. fünfjährige Entwicklungsarbeiten zum Abschluß und stellte erstmalig das komplette Nachrichtensystem „MST“ auf der Station Rivenhall bei Chelmsford vor.

Der größte Teil des Nachrichtenverkehrs weckt sich auch weiterhin über Funkverbindung zwischen festen Punkten ab. Die stürmischen Fortschritte der Entwicklungsländer verlangen einen schnellen Ausbau der Nachrichtennetze, woraus sich zwei Forderungen ergeben, denen das MST-System gerecht wird, und zwar niedriger Kostenaufwand und geringer Personalbedarf. („MST“ ist die Abkürzung für „Marconi Self Tuning“, das heißt Marconi-Abstimmautomatik.) Wie in allen modernen Betrieben, kommt es auch beim Nachrichtenverkehr auf Verringerung der Ausfallzeit an. Mit Hilfe der Abstimmautomatik sind Sender wie auch Empfänger bei Frequenzumstellung innerhalb einer Minute nach Beendigung des Verkehrs auf der neuen Frequenz betriebsbereit.

Für die Vorführung hatte Marconi alle sende- und empfangsseitig erforderlichen Gestelle aufgebaut und simulierte Funkverkehr zwischen zwei festen Punkten, einer Sende- und einer Empfangsstation, mit zwei Nachrichtenzentralen.

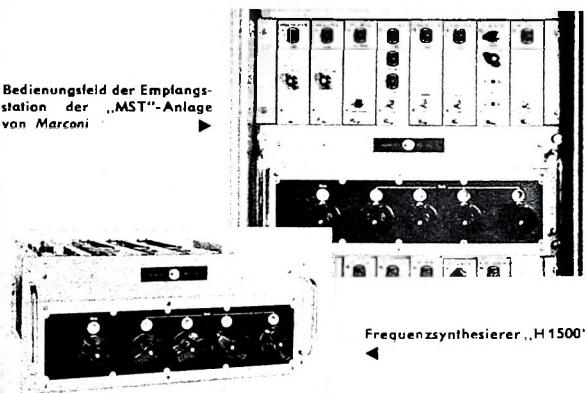Das Herz der Automatik ist ein Frequenzsynthesizer „H 1500“ [1], der von einem hochkonstanten 1-MHz-Steuersender gespeist wird. Durch Kettenteilung entstehen subharmonische Frequenzen von 100 kHz, 10 kHz



und 1 kHz, die Addierschaltungen zugeleitet werden. Die Einstellung über den Bereich 100 kHz...27,999 MHz erfolgt mittels Dekadenschalter. Das zu sendende Signal geht in den Modulator „H 1503“, der es auf einen Zwischenträger von 100 kHz moduliert. Dieses Gerät ist für ESB, ESB mit unabhängigen Seitenbändern, Mehrkanal ESB, FSK, CW oder Frequenzumlastung-Duplex geeignet und speist das entstehende Signal in den Frequenzsynthesizer, in dem die endgültige Modulation stattfindet. Das Ausgangssignal des Synthesizers ist daher die modulierte auszustrahlende Frequenz, die in einem Breitbandverstärker „H 1001“ auf den gewünschten Pegel gebracht wird. Dieses Signal kann man über einen Schaltfeld auf jeden Endverstärker der Station schalten. Eine Drucktaste stellt die Verbindung her und leitet die automatische Abstimmung des Endverstärkers der Station ein.

In der Empfangsstation waren zwei der neuen transistorisierten KW-Empfänger zu sehen (Frequenzbereich 2,5...27,5 MHz), und zwar der Doppel-Diversity-Empfänger „H 2102“ für ESB und ESB mit unabhängigen Seitenbändern und der Doppel-Diversity-Telegrafenempfänger „H 2002“. Da beide Empfänger in Modul- und Druckschaltungstechnik ausgeführt sind und weder Röhren noch Telegrafenrelais haben, konnte das Volumen auf ein Drittel verringert werden.

Die Frequenz wird auch hier mittels Dekadenschalter an dem in einem getrennten Gestell untergebrachten Frequenzsynthesizer eingestellt, der nach Betätigung einer Drucktaste die in 24 Sekunden beendete automatische Abstimmung des Empfängers einleitet. Der Frequenzsynthesizer „H 1500 E“ überdeckt den KW-Bereich 3...30,999 MHz in Schritten von 100 Hz und gibt auch ein 100 kHz-Signal für den Trägerzusatz ab. Die Frequenzkonstanz des Gerätes je Tag ist 10^{-8} .

Nach Angaben von Marconi ist selbst für Großstationen nur ein Bedienungsmann erforderlich, da die Empfänger mit Abstimmautomatik bei normalem Betrieb kaum Wartung erfordern.

E. R. Friedlaender, M.I.E.R.E.

Schrifttum
[1] Gould, A. J.: Frequency synthesizers. Beiträge zur Tagung HF-Nachrichtenverkehr der Institution of Electrical Engineers London, 1964, S. 236-241

Unsere vor Jahren veröffentlichte »Minitest-Serie fand ein großes Lesereho, denn sie bewies die Richtigkeit des Gedankens, daß Meß- und Prüfgeräte einfacher technischer Konzeption in Kleingeschäften für mancherlei Zwecke des Experimentierens, des Service usw. nützlich sind und keine großen Anforderungen an Materialaufwand und Selbstbautechnik stellen. Mit der Beschreibung eines Signalverfolgers in diesem Heft setzen wir diese Folge von Gerätekonstruktionen fort und stellen hinsichtlich Bauform und Technik modernisierte Entwicklungen vor. Die verwendeten Flachgehäuse sind raumsparend, denn die Geräte können leicht übereinander gestellt werden. Ferner wird die Anordnung der Bauelemente übersichtlicher.

Bei der »Minitest«-Serie werden viele Bauelemente in Miniaturtechnik verwendet. In einigen Fällen sind damit finanzielle Einsparungen möglich. Die kompakten Bauweise, vor allem in Stufen kritischer Schaltungstechnik, ist ein weiterer Vorteil. Überall dort, wo es zweckmäßig zu sein schien, wurden die Schaltungen ganz oder teilweise transistorisiert.

»Minitest«-Signalverfolger

Technische Daten

Signalverfolger

Verstärker: dreistufig

Empfindlichkeit:

- Eingang 1: 1 mV
- Eingang 2: 25 mV

Anzeige:

- optisch mit Magischem Band,
- akustisch mit Lautsprecher

Spannungsteiler am Eingang 1:
1:1, 1:10, 1:100

Ausgangsleistung: 3 W

Beschriftung:

- EF 804, ECL 86, EM 84, OA 150, SI 01

Leistungsaufnahme: 40 W

Durchgangsprüfer

Meßbereiche: 1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm

Anzeige: Drehspulmeßwerk

mit dem Steuergitter von Rö 2a verbunden. Von der Anode dieser Triode gelangt das Signal über C 8 und den UKW-Siebwiderstand R 12 zum Gitter der Endpentode Rö 2b. In ihrem Katodenkreis liegen der Elektrolytkondensator C 9 und der Einstellregler R 13, mit dem man den Anodenstrom auf 35 mA einstellt.

Die Anode von Rö 2b erhält ihre Betriebsspannung über die Primärwicklung des Ausgangsübertragers Ü 1. Beim Anschluß eines Außenlautsprechers an die Buchse Bu 5 schaltet sich der eingebaute Lautsprecher ab. Mit S 5 kann der Lautsprecher ab- und der Belastungswiderstand

Ladekondensator C 1a folgt die Siebkette Dr 1, C 1b. Die einzelnen Verstärkerstufen sind durch die Siebglieder R 20, C 2a und R 21, C 2b entkoppelt.

Durchgangsprüfung

Zur Prüfung auf Leitungsunterbrechung, Kurzschluß und Widerstandsveränderung ist ein Durchgangsprüfer mit den Meßbereichen 1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm (bei 20 % des Vollausschlages) eingebaut. Mit dem Einstellregler R 23 bringt man den Zeiger des μ A-Meters bei kurzgeschlossenem Eingang Bu 3 auf Vollausschlag. Dann schließt man einen bekannten Widerstand (1 kOhm, 10 kOhm oder

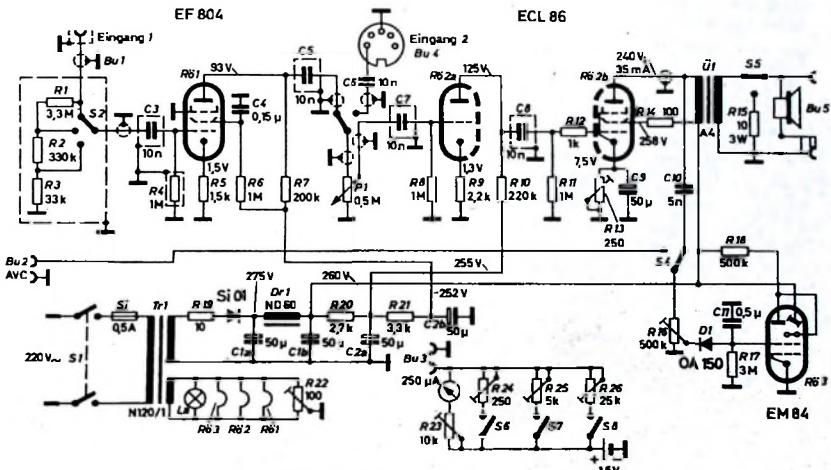


Bild 1. Schaltung des Signalverfolgers

R 15 eingeschaltet werden. Außerdem ist mit dem Umschalter S 4 die optische Anzeige des Signals oder der über Bu 2 zugeführten Regelspannung des Prüflings wählbar. Das Magische Auge EM 84 erhält seine Steuerspannung über die Diode D 1, die die von der Anode der Endpentode abgegriffene NF-Spannung gleichrichtet. Mit dem Regler R 16 läßt sich die Anzeigempfindlichkeit von Rö 3 regeln. Es empfiehlt sich allerdings nicht, den Regler voll aufzudrehen, da sonst die Diode beschädigt werden könnte.

Die Schaltung des Netzteils ist einfach gehalten. Die Gleichrichterdiode arbeitet in Einwegschaltung. Vor der Diode liegt ein Schutzwiderstand von 10 Ohm. Auf den

100 kOhm) an die Buchse Bu 3 an und regelt, wenn der betreffende Schalter (S 6, S 7 oder S 8) des Drucktastenaggregates geschlossen ist, den mit dem Schalter in Reihe liegenden Widerstand auf 20 % des Endausschlages des Instruments ein.

Mechanischer Aufbau

Zum Aufbau des Signalverfolgers wurde das Leistner-Flachgehäuse "77 bs" mit den Abmessungen 300 mm x 200 mm x 100 mm benutzt. An der Frontplatte sind das Anzeigemeßinstrument, die Doppelbuchsen Bu 3 für Widerstandsmessung und Bu 2 für die Regelspannung sowie die abgeschrägte Eingangsbuchse Bu 1 für den Tastkopf angeordnet (Bilder 2 und 3). Darüber liegt

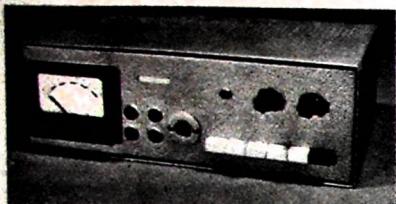


Bild 2. Der betriebsfähige Signalverfolger

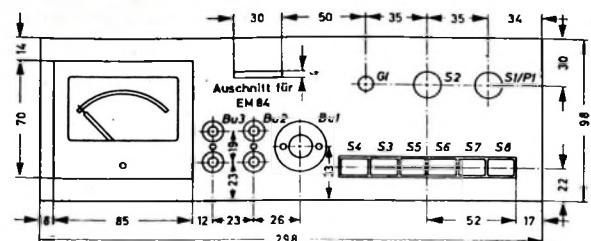


Bild 3. Maße der Frontplatte des Gerätes

der Ausschnitt für die Anzeigeröhre (30 mm \times 4 mm). Sie wird einschließlich Fassung in einen der Röhre angepaßten Blechstreifen gesteckt, der an der Rückseite der Frontplatte anzulöten ist. Über dem Drucktastenaggregat sind das Skalenlämpchen, der Stufenschalter S 2 und das mit dem Netzschatzer S 1 gekuppelte Lautstärkereglerpotentiometer P 1 montiert.

Wegen der geringen Höhe des Gehäuses muß das Chassis einen 50 mm \times 50 mm großen Ausschnitt für den Netztransformator Tr 1 erhalten (Bilder 4 und 5). Zwischen Transistor und Meßinstrument ist der Netzdrossel D 1 montiert. Zum Einbau des Drucktastenaggregates muß aus dem Chassis ein 115 mm langer und 12 mm breiter Streifen ausgesägt werden. Schalter und Potentiometer sind gegen den Netzteil durch eine 60 mm hohe Abschirmwand abgeschirmt. Das Batteriekästchen (55 mm \times 33 mm \times 33 mm) ist mit Schaumstoff ausgelegt. Eine Schraube in Höhe des Pluspols in einer Isolierstoffplatte stellt die Verbindung mit der Batterie her. Vor dieser Batteriehalterung sind an der Unterseite des Chassis die beiden Röhrensockel angebracht. Zwischen dem Elektrolytkondensator und Rö 2 ist der Regelwiderstand R 13 montiert.

Der Lautsprecher wird mit vier 65 mm langen Schrauben auf der Montageplatte

befestigt. Davor ist der Ausgangsübertrager U 1 angeordnet. Das Lämpchen für die Betriebsanzeige kann mit dickem Kupferdraht umwickelt und auf das Drucktastenaggregat gelötet werden. An der Chassisunterseite schirmt ein 28 mm breiter Blechstreifen die Verstärkerstufen gegen den Netzteil ab (Bild 6). Die Anordnung der Einzelteile an der Rückseite des Chassis geht aus Bild 7 hervor.

Winke für die Inbetriebnahme

Nach der üblichen Verdrahtungskontrolle und dem erstmaligen Einschalten des Gerätes kontrolliert man zunächst die Spannungen des Netzteils. Sie müssen (wie auch die übrigen Spannungen) weitgehend mit den im Bild 1 angegebenen übereinstimmen. Anschließend stellt man den Anodenstrom der Endröhre mit R 13 ein. Dazu ist die Anodenleitung der Endröhre aufzutrennen und ein mA-Meter (Meßbereich 50 mA) einzuschalten. Dann schaltet man S 3 auf den Eingang 2 um und kontrolliert mit einer NF-Spannung, die ein Tongenerator liefert, die Verstärkung. Mit einer Ansteuerung von 200 mV_{ss} muß eine Ausgangsleistung von etwa 2,5 W vorhanden sein. Der Entbrummer R 22 ist nach Gehör auf minimales Brummen einzustellen.

Danach wird S 3 auf den Eingang 1 umgeschaltet. Falls ein Tongenerator mit extrem kleinem Brummpegel vorhanden ist, läßt sich auch dieser Eingang mit dem Tongenerator direkt überprüfen. Ist das nicht der Fall, dann führt man die Tongenerator-Ausgangsspannung über ein hochohmiges Potentiometer, dessen Schleifer am Eingang 1 liegt, dem Verstärker zu. Dabei verringert sich auch das Brummen der Tongeneratorspannung entsprechend dem Spannungsteilverhältnis. Brummt eine Stufe zu stark (zum Beispiel Rö 1), dann kann man eine Abschirmhaube aus Kupferblech über der Verdrahtung dieser Stufe anordnen. Gegebenenfalls sind auch der Eingangsspannungsteiler R 1, R 2, R 3 und der Schalter S 2 abzuschirmen. Falls das Brummen immer noch zu stark ist, kann man den Gitterwiderstand der

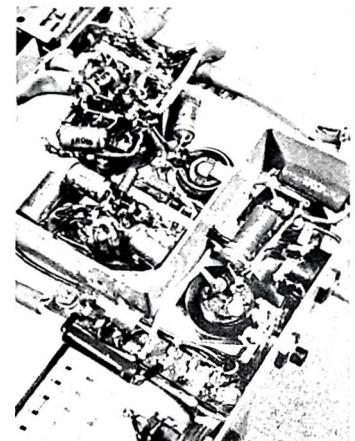


Bild 6. Blick in die Verdrahtung

EF 804 im Metallröhren der Röhrenfassung unterbringen, damit auch hier nichts mehr einstreuen kann. Schließlich besteht noch die Möglichkeit, innerhalb der Abschirmung die Anodenspannung nochmals mit einem 0,47- μ F-Kondensator abzublocken.

Einzelteilliste

Gehäuse „77 b“	(Leistner)
Netztransformator „N 120/1“	(Engel)
Netzdrossel „ND 60“	(Engel)
Drehspulinstrument, 250 μ A (Neuberger)	
Drucktastenaggregat	
„3 \times L 17,5 N 4 EE weiß +	
3 \times L 17,5 N 4U weiß“	(Schadow)
Drehknöpfe	(Dr. Mozart)
Doppelbuchsen	(Dr. Mozart)
Steckinse	(Jautz)
HF-Buchse	(Häberlein)
Lautsprecherbuchse „Lb 1“ (Hirschmann)	
Normbuchse, Spolig	(Preh)
Potentiometer	(Preh)
Einstellregler	(Preh)
Rundentbrummer	(Preh)
Röhrenfassungen	(Preh)
Abschirmhaube	(Preh)
Drehschalter	(Preh)
Doppelelektrolytkondensatoren,	
2 \times 50 μ F, 350/385 V	(Siemens)
Kleinlektrolytkondensatoren	(Wima)
Rollkondensatoren	(Wima)
Abgeschirme	
Kondensatoren	(Roederstein)
Widerstände	(Resista)
Siliziumdiode SI 01	(AEG)
Germaniumdiode OA 150	(Telefunken)
Röhren EM 84, EF 804, ECL 86 (Telefunken)	
Bezug der angegebenen Bauelemente nur über den einschlägigen Fachhandel	

Bild 5. Anordnung der Bauelemente und Bezeichnung der Chassisplatte

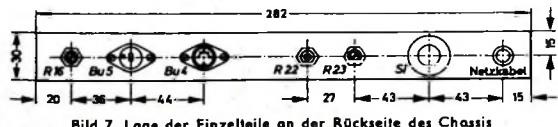
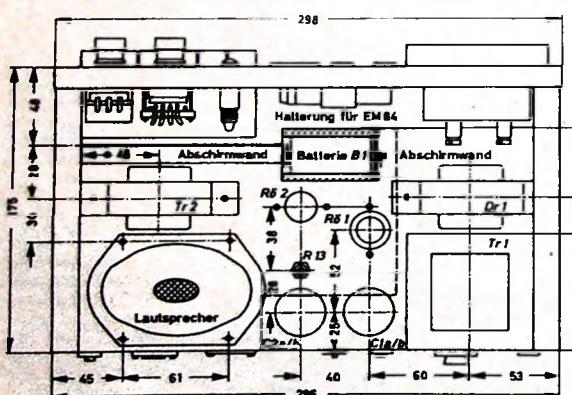


Bild 7. Lage der Einzelteile an der Rückseite des Chassis

Sprachclipper für höhere Ansprüche

Technische Daten

Frequenzbereich: 300 ... 3000 Hz
 Clippgrenze: bei $U_a = 10 \text{ mV}_\text{eff}$ (etwa 3 mV_{eff})
 Resultierende Ausgangsspannung:
 11 V_{eff} (etwa 3,3 V_{eff})
 Netzanschlußspannung: 220 V
 Leistungsaufnahme: etwa 12 W
 Bestückung: ECC 83, 2 x OA 150, Si 01

Bei der Amplitudenmodulation von Amateurendern ist es sehr wichtig, das zu übertragende Frequenzband zu beschneiden, um Störungen von Stationen in den Nachbarkanälen möglichst zu verringern. Außerdem kommt es darauf an, mit hohem Modulationsgrad zu arbeiten, damit die Trägerleistung richtig ausgenutzt wird.

Der beschriebene Sprachclipper (Bild 1) überträgt nur den Frequenzbereich von etwa 300 ... 3000 Hz. Obwohl die Tiefen und Höhen stark beschnitten sind, wird noch eine für den Amateurfunk ausreichende Sprachverständlichkeit erreicht. Der eingebaute Begrenzer schneidet ferner die

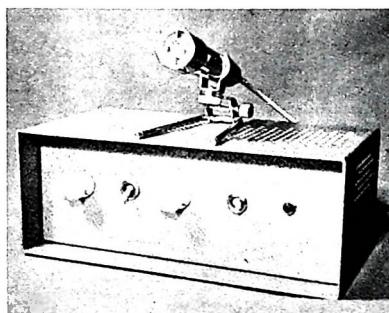


Bild 1. Ansicht des Sprachclippers

Sprachspitzen ab und sorgt für konstante Modulations-Ausgangsspannung. Dadurch vermeidet man sowohl zu geringe Aussteuerung als auch Übersteuerung des Modulators.

Schaltung

Bild 2 zeigt die Schaltung des Sprachclippers. Vom Anschluß 1 der Buchse Bu 1 gelangt die Niederfrequenz über das Tiefpaßglied Dr 1, C 1 und den Koppelkondensator C 2, der die tiefen Frequenzen abschwächt, zum Gitter der Röhre Rö 1a. An der Anode von Rö 1a wird das verstärkte Signal abgenommen und über C 4 (3 nF), den Begrenzeransteuerungsregler P 1 sowie über C 6 (10 nF) und S 1 den beiden Begrenzerdioden D 1 und D 2 zugeführt. Die beiden Dioden sind so geschaltet, daß eine Diode (D 2) die positiven Halbwellen und die andere (D 1) die negativen Halbwellen begrenzt.

Normalerweise wird die Anode von D 1 negativ und die Katode von D 2 positiv vorgespannt. Um keine negative Spannung erzeugen zu müssen, kann man die Katode von D 1 auch positiv vorspannen. An der Katode von D 2 muß dann aber eine doppelt so hohe positive Spannung wie an der

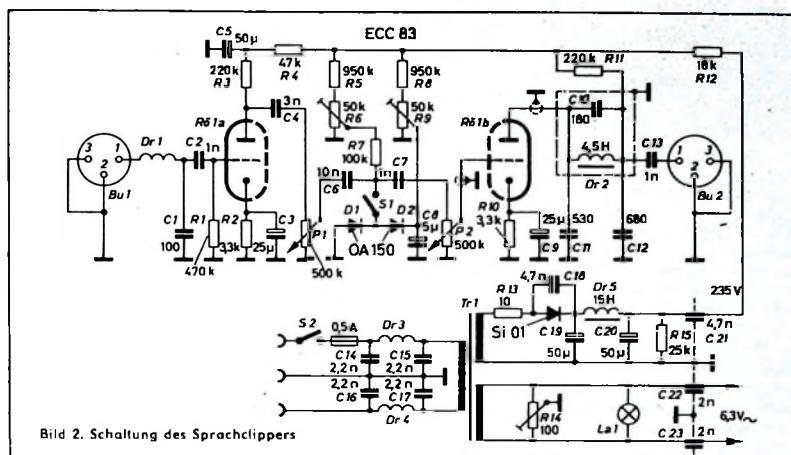


Bild 2. Schaltung des Sprachclippers

von D 1 liegen. Ist beispielsweise D 1 mit +1 V und D 2 mit +2 V vorgespannt, dann kann die NF-Spannung am Verbindungs punkt von C 6 und C 7 bis auf 2 V_{eff} ansteigen, ohne daß eine Begrenzung erfolgt. Steigt die Spannung dagegen zum Beispiel auf 3 V_{eff} an, dann ist der Scheitelpunkt der negativen Halbwelle um 0,5 V höher als die positive Vorspannung von D 1. Dadurch wird D 1 leitend und schneidet ebenfalls die 0,5 V „Überspannung“ ab.

Für die Diode D 2 gilt das gleiche. Hier ist die Katode um 1 V positiver als die Anode. Liegt nun an der Anode eine positive Spannung von 1,5 V, dann ist die Anode um 0,5 V positiver als die Katode. Die Diode wird daher leitend und schneidet ebenfalls die Spannungsspitze von 0,5 V ab.

Mit den Spannungsteilern R 5, R 6 und R 8, R 9 lassen sich Spannungen zwischen 0 und 10 V einstellen. R 5 und R 8 wirken dabei als Begrenzungswiderstände. R 7 verhindert ein Abfließen der NF-Spannung nach Masse. Die Katode der Diode D 2 liegt wechselspannungsmäßig über C 8 (5 µF) an Masse. Die Begrenzer läßt sich mit S 1 abschalten.

Über den Kondensator C 7 (1 nF), der die tiefen Frequenzen wiederum abschwächt, und P 2 (500 kOhm) gelangt das NF-Signal zum Gitter von Rö 1b. Das Tiefpaßfilter C 10, C 11, C 12, Dr 2 schneidet die hohen

Töne und die Oberwellen ab, die bei der Begrenzung entstehen. Über C 13 wird die Niederfrequenz dem Anschluß 1 der Ausgangsbuchse Bu 2 zugeführt.

Mechanischer Aufbau

Der mechanische Aufbau des Sprachclippers geht aus den Bildern 3 bis 6 hervor. Bei der Maßskizze des Chassis (Bild 6) ist die Chassis-Rückseite aufgeklappt dargestellt. Das Netzkabel wird durch die 6-mm-Bohrung in der Rückseite geführt und mit einer Schelle an der vorderen Festigungsschraube der Netzdrössel gehalten. Neben der Sicherungshalter, der Entbrunner sowie wie die Eingangsbuchse und die Ausgangsbuchse angeordnet. Da der Netztransformator aus Platzgründen mit dem Kern direkt auf dem Chassis befestigt werden muß, ist ein entsprechender Ausschnitt erforderlich. Hierfür ist das recht-

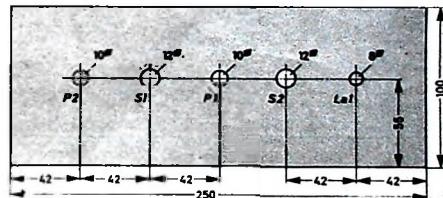


Bild 3 (oben). Maßskizze der Frontplatte

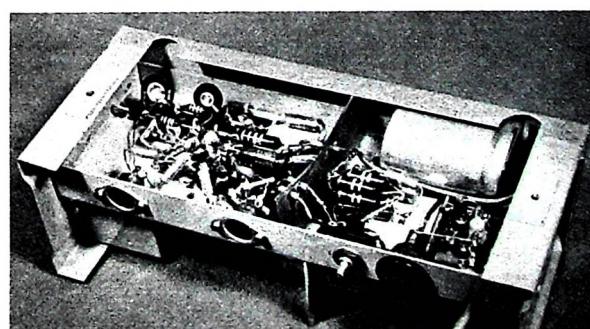


Bild 4. Blick in die Verklebung


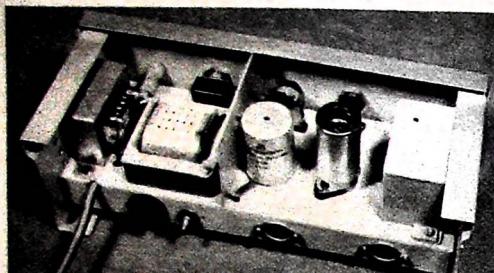


Bild 5. Rückansicht des Gerätes; die Abschirmung der Drossel Dr 2 und die Abschirmwand zwischen Netzteil und Verstärker sind gut erkennbar

Bild 6. Maßskizze des Chassis

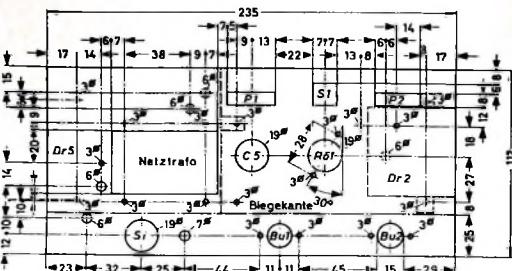

eckige Loch in der linken Hälfte des Chassis bestimmt. Die Bohrungen mit 6 mm Durchmesser werden ausschließlich zur Kabeldurchführung benutzt. Durch die beiden rechteckigen Ausschnitte in der rechten Hälfte des Chassis führen die Anschlußleitungen von P 1 und P 2 und durch den dazwischenliegenden quadratischen Ausschnitt die des Schalters S 1 zur Unterseite des Chassis.

Die gestrichelte Linie rechts neben dem Ausschnitt für den Netztransformator deutet die Abschirmwand zwischen Netzteil und Verstärkerteil an. Sie ist unter und über der Montageplatte erforderlich und trägt auch die Durchführungs kondensatoren C 21, C 22 und C 23 für Heiz- und Anoden Spannung. Da die Drossel Dr 2 gegen Brummeinstreuungen empfindlich ist, muß sie in einem Abschirmbecher untergebracht werden. C 10 ist direkt an den Drosselanschlüssen angelötet. Die Abschirmhaube für die Drossel ist im Bild 4 ebenfalls gestrichelt dargestellt.

Abgleich des Begrenzers

Nach dem ersten Einschalten des Clippers kontrolliert man zunächst die Betriebsspannungen. Dann überprüft man den Frequenzgang mit Oszillograf und Tongenerator. Er muß annähernd mit der im Bild 7 gezeigten Kurve übereinstimmen, damit eine zufriedenstellende Arbeitsweise gewährleistet ist. Die Frequenzgangkontrolle soll bei abgeschaltetem Begrenzer erfolgen.

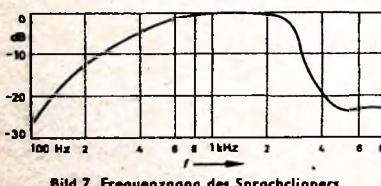


Bild 7. Frequenzgang des Sprachclippers

Anschließend stellt man den Begrenzer ein. Beim Mustergerät wurden die Dioden vorspannungen auf +0,1 V (an der Kathode von D 1) und +0,2 V (an der Kathode von D 2) festgelegt. Die Begrenzung setzt hierbei bereits bei 200 mV_{pk} ein. Man kann die Dioden vorspannungen aber auch erhöhen, so daß die Begrenzung dann erst bei entsprechend höherer Wechselspannung beginnt. Wichtig ist dabei, daß sich die Dioden vorspannungswerte immer wie 1:2 verhalten, damit eine symmetrische Begrenzung erfolgt. Mit dem Potentiometer P 1 läßt sich die Begrenzung verändern. P 2 ist das Potentiometer für die begrenzte Ausgangsspannung. Das Oszillogramm Bild 8 zeigt die unbegrenzte Ausgangsspannung des Clippers, Bild 9 die begrenzte, direkt an den Dioden abgenommene Spannung.

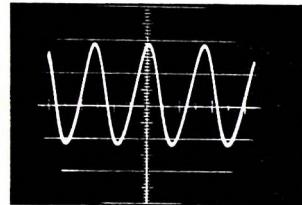


Bild 8. Oszillogramm des unbegrenzten Signals am Ausgang des Gerätes

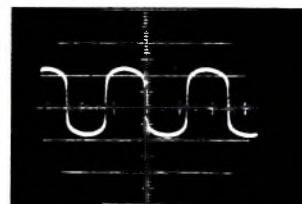


Bild 9. Oszillogramm der begrenzten Spannung (direkt an den Dioden gemessen)

Einzelteilliste

Metallgehäuse „77a“	(Leistner)
Widerstände	(Dralowid)
Einstellregler, 0,2 W	(Dralowid)
Potentiometer „Preostat 24“, 500 kOhm pos. log.	(Preh)
Entbrummer „Standard 0,5“	(Preh)
Buchsen, 3polig	(Preh)
Rollkondensatoren	(Wima)
Keramische Kondensatoren	(NSF)
Durchführungs kondensatoren	(NSF)
Elektrolytkondensatoren	(NSF)
Breitbanddrosseln	(Dr 1, Dr 3, Dr 4)
NF-Drossel, 4,5 H	(Engel)
Netzdrossel, 15 H	(Engel)
Netztransformator „N 20/1“	(Engel)
Lötstützpunkte	(Klar & Beilschmidt)
Drehknöpfe	(Dr. Mozart)
Sicherungselement	(Wickmann)
Feinsicherung	(Wickmann)
Stecklinse	(Jautz)
Glühlämpchen, 7 V/0,3 A	(Petriz)
Kippschalter	(Marquardt)
Röhre ECC 83	(Telefunken)
Dioden OA 150	(Telefunken)
Siliziumgleichrichter Si 01	(AEG)
Bezug der angegebenen Bauelemente	nur über den einschlägigen Fachhandel

KTW-Amateur-Kurznachrichten

ITT Worldwide Amateur Radio Club

Der Präsident der ITT, H. S. Geneen, gab kürzlich die Gründung des „ITT Worldwide Amateur Radio Club“ mit Sitz in New York bekannt. Mitglieder dieser Vereinigung können alle Firmenangehörigen und Pensionäre der ITT-Gesellschaften werden, zu denen in Deutschland auch SEL gehört. Der neue Klub soll auf internationaler Basis Kontakte zwischen den Amateurfunkstationen herstellen, die von Angehörigen der ITT-Gesellschaften betrieben werden. Erstmals in der Geschichte des seit über 40 Jahren bestehenden Amateurfunks schließen sich damit die bei einem sich über die ganze Welt erstreckenden Firmenverband (180 000 Mitarbeiter in 51 Ländern) tätigen Amateure zusammen. Allein bei SEL sind mehr als 110 Funkamateure beschäftigt; ihre QSL-Karten zeigen das Bild der „Cassegrain-Antenne“ an der beweglichen Bodenstation für Satellitenfunk in Raisting.

Neue Hammarlund-Empfänger „HQ-88“ und „HQ 145 AX“

Eine „felsenfeste“ Stabilität wird dem neuen Hammarlund-Empfänger „HQ-88“ nachgesagt. Nach einer kurzen Anwärmzeit ist die thermische Drift nicht größer als 50 Hz. Der „HQ-88“ erfaßt alle gebräuchlichen Amateurbänder zwischen 10 und 160 m. Hochselektive Kreise und getrennte AM- und SSB-Demodulatoren ergeben gute Empfangsmöglichkeiten für SSB, CW, AM und RTTY (Funkfern-

schreiben). Die Empfindlichkeit für AM ist 0,75 µV (10 dB Signal-Rausch-Verhältnis) und besser als 0,4 µV für SSB und CB. Der Empfänger ist mit 10 Röhren, 5 Halbleiterdiode und 4 Halbleitergleichrichter für die Stromversorgung bestückt.

Eine neue Modifikation des bekannten „HQ-145 A“ ist der „HQ 145 AX“, ein quarzgesteuerter preisgünstiger Empfänger. Elf Quarzgesteuerte Kanäle können von der Frontseite her gewählt werden. Einige weitere Einzelheiten des Empfängers: Empfangsbereich 540 kHz bis 30 MHz in vier Bändern; Bandspreizung in den 80-, 40-, 20-, 15- und 10-m-Amateurbändern; Doppelüberlagerung oberhalb 10 MHz; in sechs Stellungen einstellbares Quarzfilter mit bis zu 60 dB Dämpfung; einstellbarer hochstabil BFO für SSB und CW; Empfindlichkeit 1 µV bei 20 dB Signal-Rausch-Verhältnis.

Der DARC veranstaltet das

Deutschland-Treffen der Funkamateure

Viele Sonderveranstaltungen, eine „Kleine Funkausstellung“ und das „Große HAM-Fest 1965“ erwarten Sie

vom 5.-7. Juni 1965 (Pfingsten)

am Funkturm Berlin

Elektronische Temperaturüberwachung mit Heißleitern

Heißleiter haben einen mit steigender Temperatur abnehmenden Widerstand und eignen sich daher beispielsweise auch im chemischen Labor gut für Temperatur-Überwachungsschaltungen. Wegen ihrer geringen Größe lassen sie sich leicht in chemische Apparaturen einbauen. Bei der Anwendung der Heißleiter ist aber die maximal zulässige Temperatur (je nach Typ 100 ... 250 °C) zu beachten.

Schaltung und Aufbau des elektronischen Temperaturüberwachungsgerätes

In dem hier beschriebenen Temperaturüberwachungsgerät liegt der Heißleiter in einem Gleichstromkreis in Serie mit zwei Widerständen und einem Feinrelais (Bild 1). Bei Erwärmung des Heißleiters erhöht sich der Strom so stark, daß das Relais A anzieht und sein Kontakt α den Klingelstromkreis schließt. Alle Bauteile des

Heißleiters so weit gesunken, daß der Strom zur Betätigung des Relais ausreicht, dann muß er vor der erneuten Verwendung einige Minuten abkühlen.

Eichung

Zur Eichung stellt man zuerst den Drahtwiderstand R 1 mit Hilfe der Abgreifschelle auf 450 ... 500 Ohm ein (der genaue Wert hängt von dem gewünschten Temperaturbereich ab) und schließt das Gerät an das Netz an. Dann schaltet man S 2 ein und hängt den Wärmeführer in ein Becherglas mit Wasser und Thermometer. Der Schalter S 1 wird eingeschaltet, nachdem das Potentiometer R 2 zum Beispiel auf 50° (Skala mit 270°-Einteilung) eingestellt wurde. Nun erhitzt man das Wasser langsam, bis die Klingel ertönt und notiert die angezeigte Temperatur. Nach Abkühlung des Wärmeführers (unter

über eine bestimmte Temperatur eine Alarmanlage auslösen).

Hierbei wird der Wärmeführer im Kühlwasserabfluß angeordnet und mit dem Potentiometer R 2 eine Temperatur von beispielsweise 40 °C eingestellt. Übersteigt jetzt die Kühlwassertemperatur 40 ... 46 °C, so ertönt die Klingel.

Überwachung einer chemischen Reaktion

Eine chemische Reaktion soll so überwacht werden, daß ein unvorhergesehener Temperaturanstieg rechtzeitig erkannt wird (der Ansatz soll sich zum Beispiel nicht über 100 °C erhitzen).

Dazu hängt man den Wärmeführer in das Reaktionsgefäß, stellt das Potentiometer auf 95 °C ein und schaltet das Gerät ein. Beim ertönen der Klingel können sofort Maßnahmen ergriffen werden, um eine weitere Erhitzung zu verhindern.

Überwachung eines Ölbades

Ein großes Ölbad soll schnell auf 120 °C aufgeheizt werden, ohne daß – unbeaufsichtigt – diese Temperatur überschritten wird.

Man hängt den Wärmeführer in das Ölbad und stellt mit dem Potentiometer etwa 115 °C ein. Während der Anheizdauer kann man sich in Ruhe einer anderen Arbeit widmen, bis das Klingelzeichen ertönt. Dann ändert man die Flamme des Teclu-Brenners entsprechend den Versuchsvorschriften ab.

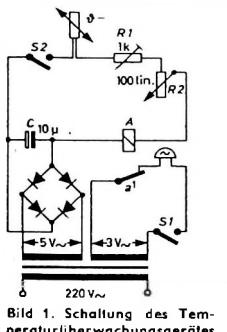


Bild 1. Schaltung des Temperaturüberwachungsgerätes



Bild 2. Das Holzkästchen mit der an der Außenseite montierten Klingel



Bild 3. Der in einem gebogenen Glasrohr untergebrachte Heißleiter (in einem Kühlwasserabfluß)

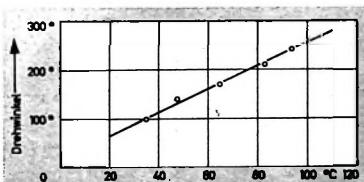


Bild 4. Eichkurve des Überwachungsgerätes

der Wasserleitung) wird bei derselben Potentiometereinstellung die den Alarm auslösende Temperatur noch zweimal ermittelt. Dabei erhält man Temperaturwerte, die um etwa 15 % streuen. Werden die Mittelwerte jedoch in ein Koordinatensystem (Bild 4) eingetragen, so ergibt sich eine fast lineare Eichkurve, aus der die zu jeder Potentiometerstellung gehörende Temperatur abgelesen werden kann.

Anwendungsbeispiele

Im folgenden soll an drei Beispielen gezeigt werden, wie man das Temperaturüberwachungsgerät im chemischen Laboratorium verwenden kann.

1. Kühlwasserkontrolle

Die Kühlwassertemperatur eines Kühlsystems soll unter ständiger Kontrolle stehen und bei Erwärmung des Wassers

Heißleiter „130/15-901“ (NSF) Rundrelais „8-3039 AZL 44/12“ (1000 Ohm, 9500 Wdg.) (Zettler) Gleichrichter B 30 C 250 (AEG) Klingeltransformator, primär 220 V, sekundär 3, 5, 8 V/1 A (Grothe) Elektrolytkondensator (Siemens) Drahtwiderstand mit Abgreifschelle, 1 kOhm, 12 W (Siemens) Drahtpotentiometer, 100 Ohm lin., 5 W (Preh) Kippschalter (Marquardt) Klingel, 3 ... 8 V~ (Grothe)	Format DIN A 4 · monatlich ein Heft Preis im Abonnement 11,50 DM vierteljährlich, Einzelheft 4 DM
Zu beziehen durch jede Buchhandlung im In- und Ausland, durch die Post oder direkt vom Verlag	ZU BEZOGEN Durch jede Buchhandlung im In- und Ausland, durch die Post oder direkt vom Verlag

INTERNATIONALE ELEKTRONISCHE RUNDSCHAU

brachte im Januarheft unter anderem folgende Beiträge:

Physikalische Grundlagen des Lasers
Tracing Simulator — Ein Verfahren zur Schallplattenaufzeichnung für verzerrungsarme Wiedergabe

Eine automatische Selbstüberwachung für Zählsysteme

Ein neues Steuerungsprinzip für Dynamikkompressoren und Pegelbegrenzer

Schallanalysen von Magnettonaufzeichnungen

Über die Vertikalablenkung in transistorträtschten Fernsehgeräten

Elektronik in aller Welt · Angewandte Elektronik · Persönliches · Neue Erzeugnisse · Industriedruckschriften · Kurznachrichten

Format DIN A 4 · monatlich ein Heft
Preis im Abonnement 11,50 DM vierteljährlich,
Einzelheft 4 DM

Zu beziehen
durch jede Buchhandlung im In- und Ausland,
durch die Post oder direkt vom Verlag

**VERLAG FÜR
RADIO-FOTO-KINOTECHNIK UND
Berlin-Borsigwalde, Postanschrift: 1 Berlin 52**

Winke für Montage und Service von Gemeinschafts-Antennenanlagen

Antennenanlage mit über dem Dach montierten Verstärkern

Bild 1 zeigt als Beispiel eine größere Gemeinschafts-Antennenanlage, die mit Antennenverstärkern von Kathrein aufgebaut ist. Sie empfängt die Fernsehkanäle 2, 5, 7 und 28 sowie UKML. Für UKML und Kanal 5 + 7 wird ein Bereichsverstärker verwendet, während für die Kanäle 2 und 28 je ein Kanalverstärker vorhanden ist. Jede Antenne hat einen Übertragereinsatz zur Transformation des 240-Ohm-Antennenwiderstandes auf den 60-Ohm-Kabelwiderstand. Die Verstärker (Kathrein-Kompaktverstärker) enthalten Sammelschienen und müssen nur zusammengesteckt werden. Am Netzteil und am letzten Verstärker kann man über einen Spezialstecker je eine Stammleitung anschließen. Bei zwei

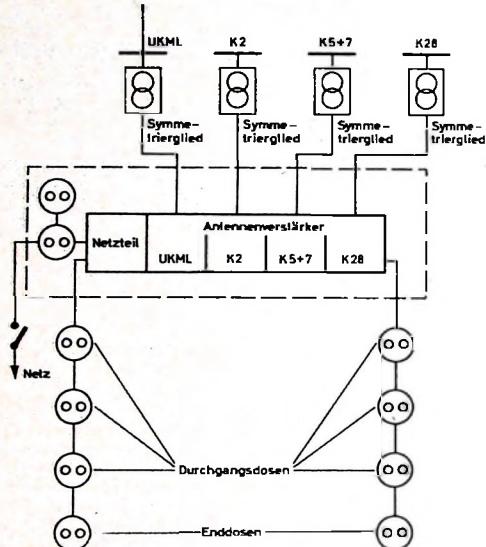


Bild 1. Schaltschema einer Gemeinschafts-Antennenanlage mit außenmontierten Kompaktverstärkern

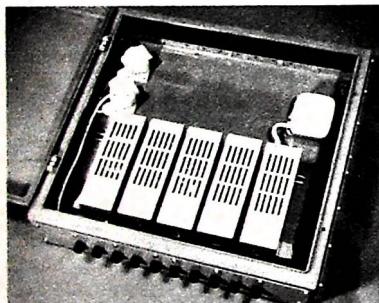


Bild 2. Blick in den Verstärkerkasten mit fertig montierten Verstärkern

Stammleitungen ist kein besonderer Stammleitungsverteiler notwendig. Diese Musteranlage hat in jeder Stammleitung je drei Durchgangsdosen und eine Enddose.

Normalerweise werden die Verstärker bei Gemeinschafts-Antennenanlagen unter dem Dach in der Nähe des Antennenstandrohrs angebracht. Im vorliegenden Fall waren die Antennen jedoch auf einem etwa 20 m hohen Mast montiert. Da die Verstärker möglichst in der Nähe der Antennen anzubringen sind, wurden sie in einem wasserdichten Gehäuse an der Mastspitze montiert.

Im Bild 2 sind die im Gehäuse untergebrachten Verstärker dargestellt. Oben links erkennt man zwei Schuko-Feuchtraumsteckdosen, von denen eine für die Stromversorgung der Verstärker und die andere für Reservezwecke bestimmt ist. An der Unterseite des Gehäuses sind zum Einschleusen der Leitungen Durchgangsstiften angebracht. Das Gehäuse selbst bietet noch genügend

Platz für weitere Verstärker (zum Beispiel für das 3. Programm) oder Sperrkreise. Wird die Anlage beispielsweise in einem Einfamilienhaus installiert, so kann die Stromversorgung abschaltbar gemacht werden. Die Verstärker arbeiten dann nur, wenn Rundfunk oder Fernsehen empfangen werden soll. In einem Mehrfamilienhaus ist das jedoch nicht möglich.

Anschißfehler bei Antennenanlagen mit Koaxialkabel

Bei direktem Anschluß der UHF-Dachantennen an den Empfänger und selbstverständlich auch bei Gemeinschafts-Antennenanlagen sollten unbedingt Koaxialkabel verwendet werden. Im folgenden werden einige Anschlußfehler beschrieben, die speziell bei Koaxialkabel auftreten können. Der versierte Antennenbauer wird diese Fehler zwar nicht begehen. Oft werden Antennen aber auch von Nichtfachleuten montiert, die sich dann wundern, wenn die Anlage trotz richtiger Planung infolge dieser Fehler nicht arbeitet.

Grundsätzlich sollen Koaxialkabel mit nicht zu kleinem Radius um Ecken verlegt werden. Besonders bei Schaumstoffkabeln

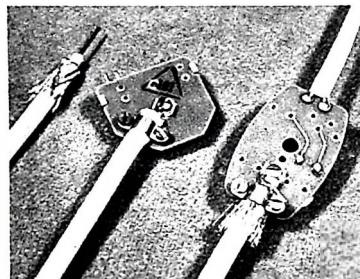


Bild 3. Anschlußfehler; v. r. n. l.: Kurzschluß durch zu lange Kabelseele; Kabelisolierung wurde nicht entfernt; vorschriftsmäßig abisoliertes Koaxialkabel

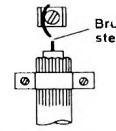


Bild 4. Eingekerbe Seele ist infolge mechanischer Beanspruchung abgebrochen

können sonst Quetschungen und damit Kurzschlüsse auftreten. Ebenso darf man nicht vergessen, die Isolation beim Einklemmen des Kabels in Erdungsschellen zu entfernen (Bild 3). Man schlägt zweckmäßigerverweise den Abschirmmantel über die Isolation des Außenmantels und klemmt beide unter die Schelle. Ferner ist darauf zu achten, daß die Seele des Kabels nicht zu lang abisoliert wird und dann zwischen der zurückgebogenen Seele und der Masseschelle oder dem Abschirmmantel ein Kurzschluß auftritt. Beim Abisolieren darf die Seele nicht mit dem Messer eingeritzt werden. Bei mechanischer Beanspruchung könnte sie nämlich unter Umständen an der eingekerbten Stelle abbrechen (Bild 4).

Verteilungsfehler wirken sich in Gemeinschafts-Antennen besonders unangenehm aus. Für den Zusammenschluß mehrerer Koaxialkabel muß unbedingt ein Stamm- oder Stichleitungsverteiler montiert werden. Es ist unzulässig, die Abschirmungen und die Seelen einfach zusammenzulöten (Bild 5). In diesem Falle wird nicht nur die Anpassung empfindlich gestört, sondern es können auch Störungen ungehindert in die Anlage eindringen. Ebenso unzweckmäßig ist das Zusammenklemmen von 240-Ohm-

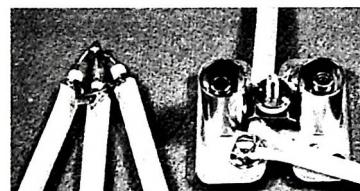


Bild 5 (links). Verteilungsfehler bei Gemeinschafts-Antennenanlagen

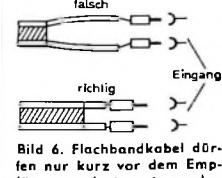


Bild 6. Flachbandkabel dürfen nur kurz vor dem Empfänger aufgetrennt werden

Flachbandkabel mit 80-Ohm-Koaxialkabel ohne Anpassungsübertrager. Daher sollte bei Gemeinschafts-Antennenanlagen darauf geachtet werden, daß jeder Teilnehmer die vorgeschriebene Empfängeranschlußschnur benutzt und nicht nur einen Draht in die Antennendose steckt.


Flachbandkabel darf nur kurz vor dem Empfängereingang aufgetrennt werden (Bild 6). Bei einer Auf trennlänge von etwa 5...10 cm treten bereits Fehlanpassungen auf, die sich besonders im UHF-Bereich unangenehm bemerkbar machen können. d.

TELEFUNKEN



Rundfunk- und Fernseh-
Empfängerröhren
Fernsehbildröhren
Ablenkmittel
Halbleiter
Transistoren
Germanium-Dioden
Silizium-Dioden
Spezialröhren
Mikrowellenröhren
Oszillographenröhren

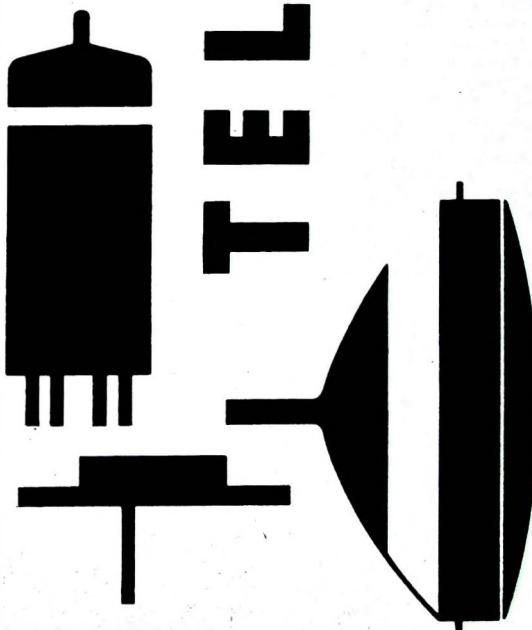Spezialverstärkerröhren
Senderöhren
Vakuumkondensatoren
Gasgefüllte Röhren
Stabilisatoren
Kaltkathodenröhren
Klein-Thyratrons
Photoelektronische Bauelemente
Photozellen
Photowiderstände
Photovervielfacher



Wir senden Ihnen gern Druckschriften mit technischen Daten

TELEFUNKEN
AKTIENGESELLSCHAFT
Fachbereich Röhren
Vertrieb 7900 Ulm

Zum Empfang des dritten Fernsehprogramms

Neun Sender des Bayerischen Rundfunks strahlen seit einiger Zeit im UHF-Bereich ein drittes Fernsehprogramm (Studienprogramm) aus. Auch im Gebiet des Hessischen Rundfunks wird ein drittes Fernsehprogramm gesendet, und beispielsweise beim WDR sind ebenfalls einige UHF-Sender mit Sondersendungen (Prisma des Westens) in der Luft.

Ein gemeinsames drittes Fernsehprogramm wird nun seit Anfang Januar 1965 auch in den Gebieten des NDR, SFB und von Radio Bremen übertragen. Hier sind vorerst elf Sender eingesetzt (in Klammern Kanäle): Berlin (39), Hamburg (40), Bremen (42), Hannover (44), Höbeck (45), Schleswig (45), Torfhaus (53), Kiel (55), Uelzen (58), Göttingen (59) und Niebüll (60). Weitere Sender in Ostfriesland (Aurich), Flensburg, Lingen, Eiderstedt, Eutin und Cuxhaven sind geplant oder befinden sich im Bau. Man hofft diese Sender bis 1967 fertigzustellen.

Anlässlich der Aufnahme des dritten Programms gab der NDR nachstehende Hinweise heraus.

*

Das dritte Fernsehprogramm wird ausschließlich im UHF-Bereich, und zwar im Bereich V (Kanäle 35 ... 60) ausgestrahlt. Alle Empfangsgeräte, mit denen das zweite Programm empfangen werden kann, sind auch für den Empfang des dritten Programms geeignet. Zusätzliche Aufwendungen können dort entstehen, wo noch keine Breitbandantennen verwendet werden. Da das dritte Programm auf höheren Frequenzen ausgestrahlt wird, sind einige empfangstechnische Merkmale zu berücksichtigen, die möglicherweise für einen einwandfreien Empfang von entscheidender Bedeutung sein können. In den Bereichen des UHF-Bereichs V ist bei gleicher Sendeleistung die Reichweite eines Senders nicht ganz so groß wie im Bereich IV. Die an der Antenne auftretende Empfangsspannung ist der kürzeren Wellenlänge entsprechend ebenfalls geringer. Auch der UHF-Empfangsteil eines Fernsehgerätes hat zu den höheren Frequenzen hin eine etwas geringere Empfindlichkeit. Diese drei Faktoren müssen gegebenenfalls beim Antennenbau und der Vorbereitung einer Empfangsanlage für das dritte Programm berücksichtigt werden. Bei der Betrachtung obiger Empfangsprobleme muß man den Kreis der Fernsehteilnehmer in zwei Gruppen einteilen: erstens die Fernsehteilnehmer, die ihren bisherigen Empfang mit einer eigenen (Einzel-)Antenne betreiben und die zweite Gruppe, die an einer Gemeinschafts-(Zentral-)Antennenanlage angeschlossen ist. Für diese beiden Gruppen ist jedoch bemerkenswert, daß alle Sender, die für eine Ausstrahlung des dritten Fernsehprogramms vorgesehen sind, sich im allgemeinen immer an denselben Standorten befinden, von denen auch das zweite Programm ausgestrahlt wird.

Empfang des dritten Programms mit Einzelantenne

Für den Fall, daß die Fernsehteilnehmer sich für den Empfang des zweiten Programms bereits vorsorglich eine Breitbandantenne – also eine Antenne für den

gesamten UHF-Bereich von 470 bis 790 MHz – haben anlegen lassen, sind normalerweise für den Empfang eines dritten Programms keine zusätzlichen technischen Einrichtungen nötig. Am Empfänger muß lediglich der für den Empfangsort zuständige dritte Programmkanal mittels der UHF-Skala neu eingestellt werden. Bei Geräten, die eine sogenannte Vorwählautomatik für mehrere Programme haben, wird das dritte Programm – ähnlich wie das bei den anderen Programmen erfolgt – einmal voreingestellt, so daß durch einfachen Tastendruck wunschgemäß auch das dritte Programm eingeschaltet werden kann.

Wer bisher noch keine Breitbandantenne für den UHF-Empfang benutzt, wird – bevor weitere antennentechnische Maßnahmen angewendet werden – durch einen Empfangsversuch prüfen, ob das dritte Programm mit der bereits vorhandenen Antenne für das zweite Programm ausreichend zu empfangen ist. Das kann durchaus im Nahfeld eines Bereich-V-Senders der Fall sein. Das Nahfeld findet etwa seine Grenzen mit der optischen Sicht zum Sender. In allen anderen Fällen, in denen festgestellt wird, daß dies nicht möglich ist, muß eine zusätzliche Antenne für den entsprechenden Bereich-V-Kanal mit der vorhandenen Antenne zusammengeschaltet werden, oder ein Austausch gegen eine Breitbandantenne ist erforderlich (es ist stets die Außen- oder Hochantenne gemeint, weil nur mit dieser ganz besonders im Dezimeterwellenbereich – ein zufriedenstellender Empfang zu erwarten ist; nur in ganz besonders günstigen Empfangslagen kann auch eine Behebung durchaus brauchbare Erfolge bringen).

Auf eine besondere physikalische Eigenschaft bei der Ausbreitung der sehr hohen Frequenzen sei noch hingewiesen: Bei der Anlage von Antennen wird man im allgemeinen den höchsten Punkt des Hauses wählen, weil nach einer alten bewährten Grundsatzfahrung der höchste Antennenpunkt auch stets den besten Empfang verspricht. Es gibt jedoch einige sehr interessante Erscheinungen, die sich so auswirken, daß für einen einwandfreien Bildempfang nicht immer der höchste Standort gleichzeitig der beste zu sein braucht. Es kann ferner vorkommen, daß das erste und zweite Programm gut, das dritte Programm bei gleicher Sendeleistung dagegen nur mäßig empfangen wird, ebenso umgekehrt. Die Ursache liegt in dem besonderen Verhalten der elektromagnetischen Wellen, weil die Ausbreitung frequenzabhängig ist. Unter solchen Voraussetzungen wird man einen neuen Antennenstandort wählen müssen, wobei schon Standortunterschiede in allen Richtungen von einem Meter aufwärts verblüffende Resultate zeigen können. Manchmal ist es sogar notwendig, einen niedrigeren Standort auszuwählen, weil hier der Empfang wesentlich besser sein kann. Solche Schwierigkeiten erfordern allerdings einige Mühe, die sich aber lohnt.

Empfang des dritten Programms mit Gemeinschaftsantenne

Hier gelten im Prinzip hinsichtlich der Antennen die bereits erwähnten Gesichts-

punkte. Da bei Gemeinschafts-Antennenanlagen im allgemeinen das zweite Programm auf Kanäle des ersten Programms (2 ... 12) umgesetzt wird, ist zum Empfang des dritten Programms ein weiterer Frequenzumsetzer notwendig. Ist das erfolgt, dann braucht der angeschlossene Fernsehteilnehmer, genauso wie beim Empfang des zweiten Programms, nur den Kanalwähler auf einen entsprechenden freien Kanal zwischen 2 und 12 einzustellen und ist somit in der Lage, auch das dritte Programm zu empfangen. An den Anschlußdosen und/oder Zuleitungen braucht hierbei nichts geändert zu werden.

Für den Autofahrer

Straßenzustandsberichte und Verkehrsberichten

► Der neue Blaupunkt-Tip für Kraftfahrer (DIN A 6, 16 Seiten) enthält im Textteil eine Zusammenstellung des Winterprogramms (Tag, Zeit, Frequenz und Titel der Sendung) deutscher und europäischer Sender, soweit sie Sondersendungen für den Autofahrer vorgesehen haben. Bei den ausländischen Sendern ist vermerkt, in welchen Sprachen die Sondersendungen ausgestrahlt werden. Eine zweiteilige Übersichtskarte zeigt, welcher Sender mit Autofahrer-Programm in den verschiedenen Gebieten der Bundesrepublik jeweils empfangen werden kann.

► Um seine Hörer über den Zustand der Straßen, über einschneidende Wetteränderungen und über Verkehrsstörungen zu informieren, gibt der Hessische Rundfunk in seinem 1. und 2. Hörfunkprogramm täglich eine Reihe von Durchsagen, die auf entsprechende Nachrichten des Wetteramtes, des Bundesverkehrsministeriums und der Fernmeldeleitstelle der hessischen Polizei beruhen.

Im Anschluß an die „Rundschau aus dem Hessenland“ um 6.30 Uhr im 1. und 2. Programm werden die Kraftfahrer über den Zustand der Straßen in Hessen unterrichtet. An Tagen, an denen diese Meldung noch nicht vorliegt, wird sie im Anschluß an den Nachrichtendienst um 7.05 Uhr im 1. und 2. Programm gesendet. Ebenfalls um 7.05 Uhr bringt der Hessische Rundfunk in beiden Programmen eine Übersicht über die Verkehrsverhältnisse auf den Autobahnstrecken im Bundesgebiet. Ein weiterer Bericht über die Verkehrsverhältnisse auf den Autobahnen und Bundesstraßen folgt um 9.30 Uhr im 1. Programm. Innerhalb der Nachrichtensendung von 12.00 Uhr bis 12.10 Uhr im 1. Programm ist wiederum ein Straßenzustandsbericht zu hören. Dieser Bericht wird im Nachrichtendienst um 14.00 Uhr im 2. Programm wiederholt. In beiden Sendungen bringt der Hessische Rundfunk außerdem eine Straßenwettervorhersage, die über die vermutlichen Wetterbedingungen bis zum anderen Morgen Auskunft gibt.

Der Hessische Rundfunk unterrichtet seine Hörer über auftretende Verkehrsschwierigkeiten auf den hessischen Autobahnstrecken und Straßen unmittelbar nach deren Bekanntwerden, das heißt entweder im Anschluß an den nächsten Nachrichtendienst oder im Anschluß an die nächste Sendung der „Rundschau aus dem Hessenland“, in dringenden Fällen auch durch Einblendung in ein laufendes Programm.

Behebung von Kontaktfehlern in VHF- und UHF-Tunern

Bei einigen Fernsehgeräten der Serie „400“ von Grundig trat beim Abstimmen im VHF-Bereich ein Zittern des Bildes auf. Dieser Fehler ist auf schlechten Kontakt zwischen den Schleiferbahnen des Tuners und den Kontaktfeldern zurückzuführen; das Kontaktmittel ist im Laufe der Zeit verhärtet.

Eine Reinigung des Tuners führt zur Behebung des Schadens. Hierbei sind alle Leiterbahnen mit reinem Tri (Trichloräthylen) und einem kleinen Pinsel gründlich abzuwaschen. Auch die Kontaktfedern sollten nach vorsichtigem Abheben gereinigt werden. Danach läßt man den Tuner vollkommen austrocknen und behandelt die Kontaktbahnen mit „Kontakt 61“. Es muß aber ausdrücklich betont werden, daß „Kontakt 60“ nicht verwendet werden darf. Die Kugellager der Achse sind ebenfalls mit „Kontakt 61“ zu schmieren. Diese Methode läßt sich auch beim UHF-Tuner anwenden.

Es ist ohne weiteres zulässig, daß Tri auf die Druckplatte kommt. Jedoch muß unbedingt vermieden werden, daß Kunststoffteile wie Tasten, Abdeckungen usw. mit Tri in Berührung kommen; sie würden angegriffen werden.

Bei geöffnetem VHF-Tuner kann gleichzeitig kontrolliert werden, ob die Massefeder mit der Zwischenwand des Oszillatorteils verloren ist. Ist das nicht der Fall, so muß die Lötung mit möglichst wenig Kolophonium nachgeholt werden. Die Kontaktbahnen und ihre Umgebung sind vorher mit Papier abzudecken, um Kolophoniumniederschläge zu verhindern.

Reparaturen an gedruckten Schaltungen

Das Auswechseln der Bauelemente einer gedruckten Schaltung ist meistens verhältnismäßig einfach. Dagegen ist die Reparatur defekter Leiterbahnen recht schwierig. Infolge Transportschäden oder unsachgemäßer Behandlung können Risse in der Platinen entstehen, die zu Unterbrechungen der Leiterbahnen führen. Völlig gesprungene Platinen müssen ausgetauscht werden. Wenn jedoch nur einige Bahnen unterbrochen sind, kann man die Reparatur auf jeden Fall versuchen.

Bild 1 zeigt den Ausschnitt einer gedruckten Schaltung, durch die ein Riß verläuft. Um die unterbrochenen Leiterbahnen zu reparieren, schabt man den Schutzlack rechts und links neben dem Riß etwa 5...10 mm ab und löstet eine Drahtbrücke über die Bruchstelle. Danach können die Lötstellen und Verbindungsdrähte im repariertem Bereich mit einem Korrosionsschutzmittel behandelt werden.

Bei diesen Lötarbeiten ist große Vorsicht ratsam. Der Lötkolben soll heiß sein, damit die Lötzeit kurz und die Erwärmung der

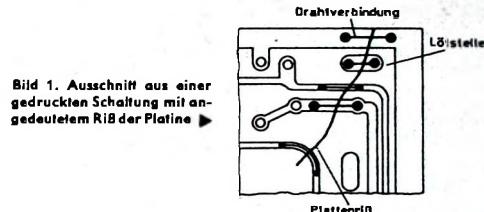


Bild 1. Ausschnitt aus einer gedruckten Schaltung mit angedeutetem Riß der Platine ▶

Platinen und benachbarter Bauelemente gering bleibt. Man verwendet einen 60-W-Kolben und beschränkt die Lötzeit auf etwa 1...1½ s. Bei stärkerer Erwärmung könnten sich sonst die gedruckten Leitungen von der Hartpapierplatte lösen, oder die Hartpapierplatte könnte Blasen bekommen.

Bild bei 1,2 mV im Bereich I verrauscht, bei 0,3 mV im Bereich III normal

Bei einem Fernsehempfänger mit Tastentuner war das Fernsehbild des Ortsenders im Bereich I, der etwa 1,2 mV Empfängereingangsspannung lieferte, stark verrauscht. Zwei weitere Fernsehender im Bereich III, die mit einer Empfängereingangsspannung von etwa 300 µV zu empfangen waren, ergaben dagegen ein zufriedenstellendes Bild.

Der Fehler mußte also im Tuner zu suchen sein, da nur dort die Umschaltung vom Bereich I zum Bereich III erfolgt. Die Messung der Oszillatorenspannung in beiden Fernsehbereichen zeigte einen deutlichen Spannungsrückgang im Bereich I. Der Verdacht fiel

PUNKT
● FÜR
PUNKT
● GUT

Rosenthal
RIC
Kondensatoren

ROSENTHAL-ISOLATOREN-G.M.B.H.
SELB-Bay. Werk III

sofort auf Kontaktfehler des Schalters S_1 (Bild 2). Im Bereich III schließt S_1 die Variometerspule L_2 kurz, während im Bereich I die Spulen L_1 und L_2 hintereinander geschaltet sind. Eine Überprüfung des Schalters mit einem Ohmmeter ergab jedoch

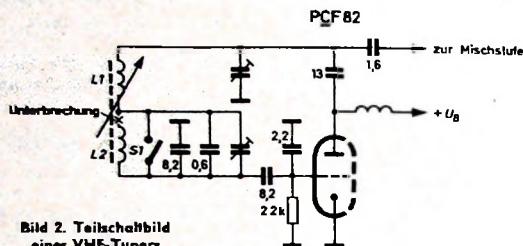


Bild 2. Teilschaltbild eines VHF-Tuners

keinen Fehler. Jetzt wurden die Spulen durchgemessen und festgestellt, daß die Spule L_2 vom Lötstützpunkt abgerissen war. Nach dem Löten der Verbindung arbeitete der Oszillator auch im Bereich I einwandfrei.

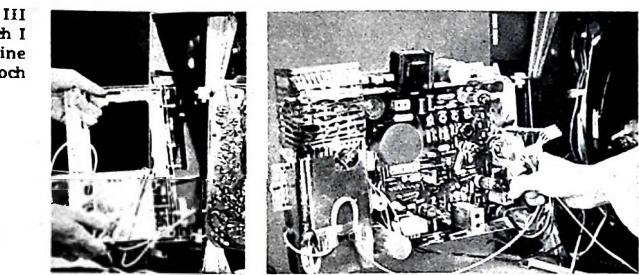


Bild 3 (links). An einer Führungsschiene leicht herausziehbarer Allbereich-Kanalwähler. Bild 4 (rechts). Ausgeschwenktes Chassis (Kuba/Imperial)

als 90° nach links ausschwenkbar (Bild 4), so daß die Bestückungsseite mit allen Bauteilen frei und übersichtlich überprüft werden kann. Das Chassis kann nach Lösen eines Knebels im Halbwinkel auch ausgehängt werden. Alle Drahtverbindungen vom Chassis zum Bedienungsteil, zur Kanalwählerseinheit, Ablenkeinheit und Bildröhre sowie zum Lautsprecher sind gesteckt, so daß keine Lötverbindungen gelöst werden müssen.

Servicefreundliche Chassiskonstruktion

Von der technischen Seite her gesehen fand Kuba/Imperial eine neue Grundkonzeption bei der Konstruktion eines Allbereich-Kanalwählers mit Einknopf-Senderwahl, der unter anderem im Modell „Como“ zu finden ist. Als kompakte Einheit gestaltet er den Empfang aller Fernsehbereiche. Die Kompaktbauweise als eine Einheit bringt auch für den Service-Techniker Vorteile. Der Allbereich-Kanalwähler sitzt in einer Führungsschiene (Bild 3) neben der Bildröhre. Der Kundendienst-Techniker braucht zum Ausbau dieses Tuners nur zwei Flügelschrauben zu lösen und vorn auf dem Bedienungsfeld den Abstimmknopf abzuziehen. Dann kann mühelos der Kanalwähler aus der Schiene herausgezogen werden.

Praktisch für den Service sind ganz allgemein die Fernsehchassis der Kuba/Imperial-Geräte aufgebaut. Nach Abnahme der Rückwand liegt die gedruckte Leiterbahnsseite vertikal vor dem Techniker. Nach Lösen nur einer Schraube ist das Chassis um mehr

Kontaktreinigungsmittel

Zur Reinigung und Wartung elektrischer Kontakte – auch in Fernseh- und Rundfunkempfängern – ist das jetzt ebenfalls in Deutschland (Liqui-Moly GmbH, Ulm) erhältliche Universal-Schmiermittel „Electrolube“ geeignet. Es handelt sich dabei um eine chemisch neutrale, im Temperaturbereich $-70^\circ\text{C} \dots +240^\circ\text{C}$ beständige und stark benetzende Flüssigkeit mit guten Schmierungseigenschaften für metallische und nichtmetallische Werkstoffe. Der elektrische Widerstand ist klein, und der Temperaturkoeffizient des Widerstands ist negativ.


Das Reinigungsmittel löst in einem nichtchemischen Prozeß Anlauffilme von Oxyden und Sulfiden, die sich häufig an Kontaktstellen bilden. „Electrolube“ ist in fünf verschiedenen, nach Konsistenz und Wirkungsweise unterschiedlichen Sorten erhältlich, darunter auch in Spraydosen.

ROSENTHAL-ISOLATOREN-G.M.B.H.
SELB-Bay. Werk II

Welche Ladespannung braucht ein Akkumulator?

Gelegentlich tritt die Frage auf, welche Spannung zum Laden eines Akkumulators benötigt wird. Im allgemeinen weiß man, daß diese Spannung etwas höher sein muß als die Klemmspannung des Akkumulators am Ende der Ladung (etwa 2,6 V je Zelle bei einem Bleiakkumulator). Damit und mit der Anzahl der Zellen erhält man einen Richtwert für die erforderliche Ladespannung. Dies ist jedoch ein sehr ungenaues Verfahren, und daher ist es zweckmäßig, einen Regelwiderstand einzubauen, mit dem der Ladestrom und die Ladespannung geregelt werden können. Die Frage nach der erforderlichen Ladespannung ist damit aber noch nicht geklärt.


Bild 1 zeigt zwei parallel geschaltete Spannungsquellen. Jede Spannungsquelle hat eine EMK E_1 und einen Innenwiderstand R_{i1} . Ein Strom kann aber nur dann von einer Spannungsquelle in die andere fließen, wenn beide EMK ungleich sind. In diesem Fall treibt die Quelle mit der höheren EMK einen Strom in die Quelle mit der niedrigeren. Die Höhe des Stroms hängt dabei nur von der Spannungsdifferenz der beiden Spannungsquellen ab. Um den Strom zu berechnen, wird Bild 1 umgezeichnet (Bild 2). Die in dem Kreis wirksame Spannung ergibt sich aus der Differenz von E_1 und E_2 .

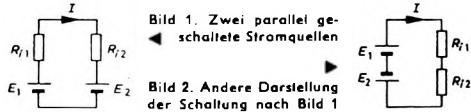

denn die beiden Spannungsquellen sind gegeneinander geschaltet. Im Kreis liegen ferner die in Reihe geschalteten Innenwiderstände R_{i1} und R_{i2} . Der Strom I ergibt sich daher nach dem Ohmschen Gesetz zu

$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_{i1} + R_{i2}} \quad (1)$$

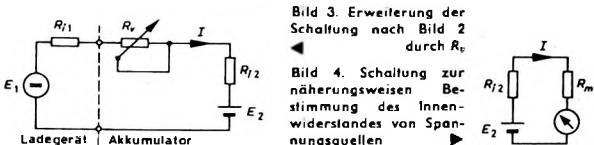Damit können Ladespannung und Ladestrom eines Akkumulators leicht berechnet werden. I ist hier der Ladestrom, E_1 die Spannung des Ladegerätes, E_2 die (normale) Nennspannung des Akkumulators, R_{i1} der Innenwiderstand des Ladegerätes und R_{i2} der Innenwiderstand des Akkumulators. Schaltet man in Reihe mit dem Ladegerät einen regelbaren Widerstand in den Stromkreis ein, so lädt sich der



Ladestrom auf einfache Weise regeln. Der Regelwiderstand R_v (Bild 3) ist dann in Gl. (1) zu den beiden Innenwiderständen zu addieren. Damit wird

$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_{i1} + R_{i2} + R_v} \quad (2)$$

Selbstverständlich kann R_v den Ladestrom nur verringern. Um den Strom zu erhöhen, muß die Spannung E_1 des Ladegerätes erhöht werden.

Hier tritt nun in der Praxis die Frage nach dem Innenwiderstand des Akkumulators auf. Da dieser von der Herstellerfirma im allgemeinen nicht angegeben wird, muß er gemessen werden. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß die im folgenden angegebenen Meßverfahren nur Näherungswerte ergeben können.

Am einfachsten ist es, wenn ein Ladegerät mit genau bekannter Spannung (messen!) und regelbarem, genau bekanntem Innenwiderstand zur Verfügung steht. Man kann dann die bekannten beziehungsweise gemessenen Werte für I , E_1 , E_2 , R_{i1} und R_v in Gl. (2) einsetzen und R_{i2} ausrechnen.

Überschlägisch lädt sich der Innenwiderstand auch durch Messung des Kurzschlußstroms ermitteln. Dabei ist aber auf folgendes zu achten:

- Das Meßinstrument ist auf einen möglichst großen Strombereich zu schalten, da der Kurzschlußstrom sehr hoch ist.
- Die Verbindungskabel zum Meßinstrument müssen aus dem gleichen Grunde möglichst kurz sein und möglichst großen Querschnitt haben.
- Die Messung darf nur sehr kurz, das heißt nicht mehr als einige Sekunden dauern, da der Akkumulator sonst beschädigt wird.

Die Meßschaltung ist im Bild 4 dargestellt. Dabei fällt auf, daß man genaugenommen nicht den Kurzschlußstrom mißt, da im Stromkreis noch der Innenwiderstand R_m des Meßinstruments liegt. Mit dem

Transistortechnik

für Beruf und Hobby



Durch den neuen Fern-Lehrgang Radio-Transistor-Praxis erwerben Sie auf interessante Weise nach einer leichtverständlichen Methode solide Kenntnisse in Theorie und Praxis der modernen Radio-Elektronik, speziell der Transistortechnik. Sie bauen die verschiedensten Transistorgeräte, wie z. B. Empfänger, Verstärker, Transistorprüfergerät, Vielfach-Meßinstrument, Meßsender, Signalverfolger, Superhet u. a. selbst auf und erhalten auf diese Weise eine gründliche Ausbildung.

Alle erforderlichen Bauteile werden mitgeliefert.

Der Lehrgang ist so aufgebaut, daß jeder — ob Anfänger, routinierter Bastler oder selbst Radio-Fachmann — viel daraus lernen, bzw. seine Kenntnisse ergänzen und zu einem gewissen Abschluß bringen kann.

Fordern Sie noch heute die interessante kostenlose Lehrgangsbrochure T7 mit Lehrplan und weiteren Einzelheiten an beim

INSTITUT FÜR FERNUNTERRICHT, Bremen 17-Postfach

T7



**TRANSPARENTER SCHUTZLACK
in der SPRAY-DOSE**


isoliert • schützt • versiegelt • dichtet • gibt klare, farblose, elastische Überzüge • ist beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Alkohol, Mineralöle und atmosphärische Einflüsse

Viele zweckdienliche Anwendungsmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe, Rundfunk, Television, Antennen, Elektrotechnik

KONTAKT-CHEMIE-RASTATT

Postfach 52

Telefon 4296

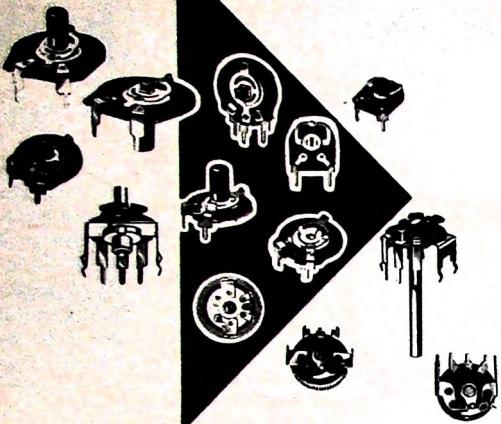

Preh

BAUELEMENTE

SCHICHTDREHWIDERSTANDE

DRAHTDREHWIDERSTANDE
STUFENSCHALTER
STECKVERBINDUNGEN
RÖHRENFASCHUNGEN
DRUCK- U. SCHIEBE-TÄSTEN

Preh

ELEKTROFEINMECHANISCHE WERKE
874 BAD NEUSTADT / SAALE - BAY.

FUNK- TECHNIK

stets griffbereit

Vor Verlust und Beschädigung geschützt, bilden die Hefte in den praktischen

- **Sammelmappen**
mit Stabeinhängevorrichtung
für die Hefte des laufenden Jahrgangs
oder in den
- **Einbanddecken**
für jeweils einen kompletten Jahrgang

ein Nachschlagewerk von bleibendem Wert

Ausführung: Halbleinen mit Titelprägung

Preis der Sammelmappe: 6,— DM zuzüglich Versandspesen

(Berlin: bis 2 Sammelmappen 40 Pf, bis 4 Sammelmappen 80 Pf; Bundesgebiet: bis 4 Sammelmappen 80 Pf)

Preis der Einbanddecke: 4,80 DM zuzüglich Versandspesen

(Berlin: bis 2 Einbanddecken 40 Pf, bis 6 Einbanddecken 80 Pf; Bundesgebiet: bis 6 Einbanddecken 80 Pf)

- Lieferung bei Voreinsendung des Betrages auf das Postscheckkonto VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH, Berlin West 76 64

VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH

Berlin-Borsigwalde · Postanschrift: 1 Berlin 52, Eichborndamm 141-167

PETER STÜBER



Praxis der Schmalfilmvertonung

demonstriert an Siemens-Geräten

● AUS DEM INHALT:

- Tonträger · Praxis der Tonaufnahme
Etwas über den Ton
Magnetische Tonaufzeichnung
Einstreifen-Technik · Zweiband-Technik
Ein bißchen Akustik
Kritischer Mikrofonabstand · Richtmikrofone
Umsetzung von Schall in elektrische Spannung
Dexibel — ein Maß für die Verstärkung

So urteilt die Fachpresse:

....Die Broschüre führt nicht nur den Anfänger in den Amateuronfilm ein; auch der Fortgeschrittene wird immer wieder gerne darin nachschlagen, um Fehlschläge und eigene Versuche zu ersparen.“

Fotopost

....ist diese Schriftalben zu empfehlen, die Schmalfilme (8 bzw. 16 mm) vertonen oder dies irgendwann zu tun beabsichtigen. Der Verfasser spricht den Leser unmittelbar an und vermittelt dadurch einprägsam ein wohlfundiertes Wissen, das man bisher nur aus einer Fülle anderer beachtlicher Werke oder aus eigener Erfahrung gewinnen konnte.“

Zentral-Foto-Katalog

52 Seiten · 12 Bilder · Broschiert 6,— DM

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen im Inland und Ausland sowie durch den Verlag

**VERLAG FÜR
RADIO - FOTO - KINOTECHNIK GMBH**

Berlin-Borsigwalde · Postanschrift: 1 Berlin 52

Widerstand R_m und dem gemessenen Strom I kann man den Innenwiderstand nach folgender Formel berechnen:

$$R_{in} = \frac{E_2}{I} - R_m \quad (3)$$

Beispiel

Ein einzelliger Bleiakkumulator liefert bei einem Instrumentenwiderstand $R_m = 0,002$ Ohm in der Schaltung nach Bild 4 den Strom $I = 40$ A. Damit ergibt sich der Innenwiderstand zu

$$R_{in} = \frac{2}{40} - 0,002 = 0,048 \text{ Ohm.}$$

In diesem Beispiel ist der Instrumentenwiderstand R_m vernachlässigt gegenüber dem Innenwiderstand. Da dieser Fall in der Praxis bei guten Strommessern fast immer gegeben ist, kann man R_m meistens vernachlässigen. Es sei aber nochmals darauf hingewiesen, daß der Kurzschlußstrom bei größeren Akkumulatoren, zum Beispiel Autobatterien, sehr große Werte erreicht.

halten. Außerdem muß das Objekt während der Aufnahmezeit (gegenwärtig noch 5 ... 20 min) so erschütterungsfrei fixiert werden,

dass die Bewegung Bruchteile der Lichtwellenlänge nicht überschreitet.

Inwieweit farbige Hologramme und Anwendungen für dreidimensionale Fernsehbilder möglich werden, bleibt abzuwarten. Gu.

(Novotny, G. V.: The little train that wasn't. Electronics Bd. 27 (1964) Nr. 30, S. 86-89)

Schaltungen mit Halbleiterbauelementen, Bd. 1. Von E. Gelder u. W. Hirschmann n. 2. Aufl., München 1964, Siemens & Halske AG. 320 S. m. 175 B. 15 cm x 21,5 cm. Preis geb. 15,80 DM.

Eine leicht fäliche Darstellung der physikalischen Vorgänge in den wichtigsten Halbleiterbauelementen (Halbleiter, Diode, photoelektrische Bauteile, Transistor, Tunneldiode, Hallgenerator) ist den rund 200 erprobten Schaltungen aus vielen Bereichen der Halbleiterorschaltungstechnik vorangestellt. Erläuternde Texte mit Berechnungshinweisen erleichtern das Verständnis der Wirkungsweise der einzelnen Schaltungen und ermöglichen Abwandlungen für andere Betriebsbedingungen oder verwandte Aufgabenstellungen.

Auch diese zweite Auflage des Buches wird viele Interessenten bei den Anwendungen von Halbleitern finden, da gute Dimensionierungsangaben (einschließlich Wickeldaten für Spulen und Übertrager) einen Nachbau recht einfach gestalten. Soweit erforderlich, wurden die Daten auch für verschiedene Versorgungsspannungen und Leistungen in Tabellenform zusammengestellt. Die Schaltungsbeispiele sind aufgegliedert in die Gruppen: NF-Verstärker, Zerhacker mit Transistoren, Sinusoszillatoren und -generatoren, Drehstromgeneratoren, Transistoren als Gleichrichter, Multivibratoren und Anordnungen zur Relaisverzögerung, Fotoverstärker, Steuer- und Regelschaltungen, Meßgeräte, Geregelte Netzgeräte, HF- und Rundfunkschaltungen.

Amateurfunk-Handbuch. Von W. W. Dieffenbach in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Amateur-Radio-Club e. V. 6. Aufl., München 1964, Franzis-Verlag. 348 S. m. 383 B. u. 32 Tab. 15 cm x 21 cm. Preis in Ganzl. geb. 24,80 DM.

Über ein Dutzend bekannter Amateure nennt der Verfasser, die ihm bei der Gestaltung und Neuauflage dieses Buches geholfen haben. Der Untertitel „Lehrbuch für den Newcomer und Nachschlagewerk für Oldtimer“ gibt etwa den Rahmen des behandelten Stoffes an. Nach einer allgemeinen Übersicht über den Amateurfunk und die Entwicklung und Organisation der Amateurfunkbewegung werden die allgemeinen elektrotechnischen Grundlagen behandelt. Die Röhre und den Halbleitern in der Kurzwelletechnik sind besondere Abschnitte gewidmet. Es folgen Beschreibungen von und Bauhinweise für Amateurfunk-Empfänger, Amateurfunk-Sender, Stromquellen für Sender und Empfänger sowie Meß- und Prüfgeräte für den Amateurfunk. Erläuterungen über die Modulation und Tastung des Senders sind ebenso wie die Behandlung der wichtigsten Kurzwellenantennen für Sendung und Empfang auf die Praxis abgestimmt. Der Mobilfunk und Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs werden kurz gestreift. Die Funkverkehrspraxis findet ihren Niederschlag in den Kapiteln: Der Amateurverkehr: Wie lerne ich morsen?; Wie richte ich eine Amateurfunkstation ein?; Reparaturen an Amateurfunkanlagen; Prüfungsaufgaben für die DE- und Sendeamateurprüfungen. Den Abschluß des Buches bilden Übersichten über Frequenzbereiche, Landeskennern, Q-Abkürzungen und dergleichen mehr. Das Buch wird vielen Kurzwellenfreunden gefallen.

Elektronisch Jaarboekje 1965. Bussum 1964, De Muiderkring N. V. 224 S. m. zahlr. Bildern und Tabellen. 10 cm x 15 cm.

Dieses kleine in Kunststoff gebundene Jahrbuch nimmt man immer wieder gern zur Hand. Zahlreiche Tabellen, Diagramme, Schaltungsbeispiele und Bauhinweise für dies und das sind oft eine gute Hilfe. Elektrotechnische Grundformeln, Material- und Bauteile-Tabellen, Vergleichstafeln für Transistoren, KW-Sendertabellen, Dimensionsangaben für Meßgeräte, für Baubreif-Boxen, für Antennen und für vieles andere mehr findet man in dem kleinen Büchlein, das vom Verlag der holländischen Zeitschrift „radio bulletin“ jährlich neu bearbeitet und mit einem kurzen Kalenderteil herausgegeben wird.

Berichtigung

Ein Stromversorgungsgerät für Labor, Werkstatt und Amateurfunk. Funk-Techn. Bd. 19 (1964) Nr. 22, S. 812-814

Im Bild 1 ist infolge einer fehlerhaften Umzeichnung der Schaltung die unterste Diode BY 104 zur Erzeugung der negativen Gittervorspannung falsch gepolt; die Spitze dieser Diode muß in der Schaltung nach links zeigen.

Aus Zeitschriften und Büchern

Räumliche Bildwiedergabe mit Laser-Strahlen?

Die Laser-Technik verhilft möglicherweise zu einem neuen Verfahren, um dreidimensionale Abbildungen von Gegenständen zu erhalten. Kürzlich hat man in den USA erste Versuche gemacht, bei denen ein Gas-Laser von Perkin Elmer und eine spezielle fotografische Platte eingesetzt wurden.

Die Aufnahme des dreidimensional wiedergebenden Gegenstands erfolgt mit Hilfe eines Interferenzverfahrens, bei dem der als Lichtquelle dienende Gas-Laser sowohl das Aufnahmeeobjekt als auch einen Spiegel beleuchtet. Die vom Aufnahmegeräum und vom Spiegel reflektierten Laser-Strahlen überlagern sich in der Ebene der fotografischen Platte (Bild 1). Infolge des kohärenten Laser-Lichts entsteht auf der Platte eine charakteristische Interferenzabbildung, die als Hologramm bezeichnet wird. Betrachtet man die entwickelte Platte im normalen Licht, so ist nichts weiter erkennbar.

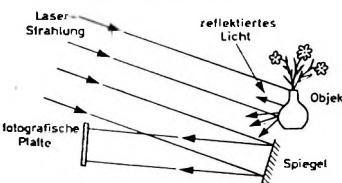


Bild 1. Anordnung zur Aufnahme dreidimensionaler Bilder (Hologramme). Die vom Spiegel reflektierte Laserstrahlung ist Bezugssignal, das mit dem vom Objekt reflektierten Licht interviert

Erst im kohärenten Laser-Licht entsteht das dreidimensionale Bild des aufgenommenen Gegenstands.

Da keine Linsen bei der Aufnahme verwendet werden, ist jeder Punkt des Objekts wegen der diffusen Reflexion über die ganze Platte abgebildet. Daher kann man ein Hologramm halbieren oder auch in ein Dutzend Teile zerschneiden, wobei jedes Teil die vollständige Abbildung des Gegenstands mit nur geringem Schärfeverlust, aber unter einem jeweils etwas unterschiedlichen Blickwinkel enthält.

Das Verfahren soll auch die Möglichkeit der Vergrößerung einschließen. Dazu kann die Aufnahme mit kurzwelligem Laser-Licht gemacht werden, während man zur Betrachtung Laser-Strahlung größerer Wellenlänge verwendet. Das Bild erscheint dann mit dem Verhältnis der beiden Wellenlängen vergrößert. So hofft man, bei Aufnahmen im Wellenlängenbereich der Röntgenstrahlen und Betrachtung im sichtbaren Laser-Licht, millionenfache Vergrößerungen zu erreichen.

Vergrößerungen erhält man aber auch, wenn die zur Bildbetrachtung verwendete Laser-Strahlung infolge einer im Strahlengang angeordneten Konkavlinse divergenter als das zur Aufnahme herangezogene Laser-Licht ist. Da zur eigentlichen Betrachtung keine optischen Hilfsmittel notwendig sind, entfallen die üblichen Abbildungsfehler, und man hält Auflösungen bis herunter zu einem Angström für nicht ausgeschlossen.

Dem Verfahren sind zur Zeit aber noch enge Grenzen gesetzt. So hat die Holografie einen sehr schlechten Wirkungsgrad, und man benötigt sehr helles Licht oder Filmempfindlichkeiten, die weit jenseits des derzeit Erreichbaren liegen, um brauchbare Bilder zu er-

GUT BESTÜCKT...

Bei Heninger gibt's alle wichtigen Ersatzteile


Ersatzteile durch **HENINGER**
der Versandweg ... sehr vernünftig!



Auf diese modernen und leistungsstarken RIM - Mischverstärker können Sie sich verlassen!

15-Watt-Allzweck-Mischpult-Verstärker

„Tonmeister“

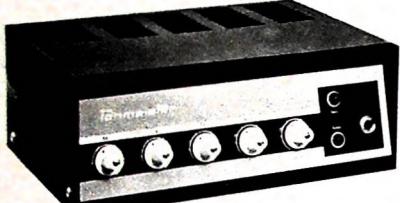

Ein solider, sehr preis-günstiger Vollverstärker mit Mikrofon-, Tonabnehmer- und Tonbandeingang sowie mit Klängregelnetzwerk. Sämtliche 3 Eingänge miteinander mischbar. Technische Daten: Frequenzbereich: 50—15000 Hz. Gefrennte Höhen- und Tiefenregulation. Klirrfaktoren b. 13 W: K 1000 Hz = 1.6%. K 60 Hz = 2.5%. K 5000 Hz = 2.5 %. Maße: L 300 x B 220 x H 110 mm. Preise: Kompl. Bausatz DM 198,—, betriebsfertig DM 279,—. RIM-Baumappe DM 3,50.

35-Watt-Gegentakt-Parallelverstärker

„Organist“

mit Ultralinear-Ausgangsübertrager Kern 102 b.

Ein hochwertiger, vielseitig einsetzbarer und sehr bewährter 10-Röhren-

Vollverstärker mit 5 Eingängen, davon 4 miteinander mischbar. Gelrene Höhen- und Baßregelung. Summenregler. Ultralinear-Gegentaktendstufe mit 4 Lautsprecher-Endröhren. Technische Daten: Frequenzbereich: 20—20000 Hz ± 2 dB. Sprechleistung: 35 W Dauerleistung — 40 W Spitzenleistung. Klirrfaktor 0.5 % bei 1000 Hz und 35 W. Maße: L 35.5 x B 24 x T 12 cm.

Preise: Kompl. Bausatz DM 329,—, betriebsfertig DM 420,—. RIM-Baumappe DM 4,50.



45-/50-Watt-Mischpultverstärker

„Musikant“



Ein universeller Vollverstärker in Bautechnik, der schaltungstechnisch und komfortmäßig so vielseitig ausgelegt ist, daß er den elektroakustischen Anforderungen moderner Kapellen gewachsen ist. Technische Daten: 5 hochempfindliche, mischbare Eingänge: für Mikrofone, Gitarrenabnehmer, Nachhallgeräte, Orgel usw. Jeder Eingang besitzt ein eigenes Klängregelnetzwerk mit getrennter Höhen- und Baßregelung. Summenhöhen- und Baßregelung. Summennachhallanschluß. Lautstärkeumsummeregler. Ultralinear-Gegentaktendstufe mit 2 x EL 34. Frequenzbereich: 25—20000 Hz ± 2 dB. Spitzenleistung 50 Watt. Klirrfaktor = 2.5 % b. 1000 Hz 45 W. Maße: L 45 x B 28 x T 14 cm. Preise: Kompl. Bausatz DM 468,—, betriebsfertig DM 598,—. RIM-Baumappe DM 4,90.

Weitere Einzelheiten in den Gratisprospekten „RIM-Musikverstärker“ oder im neuen RIM-Baustabbuch 1965 328 S. Nachr. DM 4,20. Ladenpreis DM 2,90. Vorkasse Ausland DM 3,95 (Post-scheckkonto 137 53 MÜNCHEN).

Preisgünstige Universal-Meßinstrumente und Prüfgeräte in gr. Auswahl.

Fordern Sie Prospekt „Instrumente“ kostenlos an!

Gratisprospekt „Gärtner-Bausteine und RIM-Funktionsbausteine“ in Neuauflage.

Bitte ebenfalls anfordern.

RADIO-RIM

Zentrale und Versand: 8 MÜNCHEN 15
Bayerstr. 25, Abt. F. 2, Sammelruf 557221
Filiale Stuttgart/S., Marktstr. 10

NEHMEN SIE IHRE ZUKUNFT SELBST IN DIE HAND!


Die Zukunft gehört der Technik. EURATELE macht Sie zum begehrten Spezialisten für Radio-Elektronik und Transistor-Technik. Das ist kein mühevoller Weg, denn EURATELE bietet Ihnen mehr als graue Theorie. Mit den Lehrbriefen erhalten Sie Hunderde von Radio- oder Transistor-Teilen. Aus ihnen bauen Sie:



• ein Universal-Meßgerät. • einen Meßsender. • ein Röhrenprüfergerät. • einen Superhet-Empfänger mit 7 Röhren. • einen Transistor-Empfänger. • ein Prüfgerät für Transistoren und Halbleiterdioden. • einen transistor-bestückten Signalgenerator.

Alle Einzelteile sind im Preis eingeschlossen. Was Sie bauen, gehört Ihnen. Gibt es eine grundlichere Ausbildung und ein interessanteres Hobby? Mehr steht in den kostenlosen Broschüren. Schreiben Sie einfach „Erbitte Informations-Broschüre über Radio-Elektronik (bzw. Transistor-Technik).“ Postkarte genug!

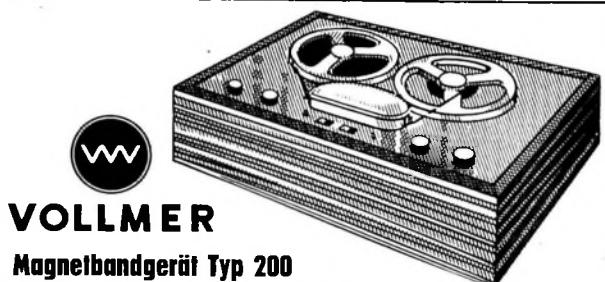EURATELE Radio - Fernlehrinstitut, GmbH
5 Köln, Luxemburger Str. 12 Abt. 60



VOLLMER

Magnetbandgerät Typ 200

Stereo-Mono für Aufnahme und Wiedergabe, vorgesehen für Mi-Fi-Anlagen, also ohne Mikrofon und Sender und ohne Leistungsstufe.

2 VU-Meter mit Umschalter „Band-direkt!“ - stufenloser Umspulregler - Pegelregler für Aufnahme herausgeführt. Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19,05 cm/sec.

Eberhard Vollmer · 731 Plochingen · Telefon (07153) 7103

ROHREN - Bauteileversand									
	Fernseh	- Radio	- Tonband	- Elektro	- Geräte	- Teile			
DT 86	2.70	EL 80	2.45	ET 86	2.75	PCF 82	3.15	PL 36	4.85
EAA 91	1.85	EL 86	2.95	PC 86	4.65	PCF 86	4.45	PL 81	3.40
EAC 80	2.45	EL 89	2.50	PC 88	4.95	PCL 81	3.25	PL 500	5.95
ECC 85	2.70	EL 34	5.45	PCC 86	4.25	PCL 12	3.30	PT 81	2.70
ECH 81	2.75	EL 41	3.25	PCC 189	4.25	PCL 85	3.95	PT 83	2.70
ECA 84	3.30	EL 84	2.25	PCF 86	2.95	PCL 86	3.95	PT 88	3.55

F. Heinze, 863 Coburg, Großdig., Fach 507 / Nachnahmeversand

METALLGEHÄUSE



Rundfunk-Transformatoren

für Empfänger, Verstärker, Meßgeräte und Kleinsender

Ing. Erich u. Fred Engel GmbH
Elektrotechnische Fabrik
62 Wiesbaden-Schierstein

KLEIN-O SZILLOGRAF
„miniszill“ DM 199,80

Komplettet Bausatz einschließlich Röhren und Bauanleitung

Ausführliche Baumappe auch einzeln erhältlich
Schutzgehäuse DM 3,- zuzüglich Versandkosten

Allgemeinvertrieb:
BLUM-ELEKTRONIK 1907 Thannhausen, Telefon 494



Vielseitige und interessante Aufgaben bei guten Aufstiegs-möglichkeiten warten auf Sie in unseren Entwicklungslabors. Primär für die Entwicklung von Hochfrequenzgeräten (UHF und VHF) suchen wir mehrere

Entwicklungs - Ingenieure

Wir sind ein modernes, jung geführtes Unternehmen. In unserem Hauptwerk in Bad Salzdetfurth und in vier Zweigwerken in Nord- und Süddeutschland sind mehr als 2000 Mitarbeiter mit der Herstellung von Empfangs- und Sende-Antennen aller Art, Verstärkern, Konvertern, kommerziellen Geräten und anderen UHF- und VHF-Bauteilen für die Rundfunk- und Fernseh-Industrie beschäftigt.

Unsere kommerziellen Geräte bauen wir in Wehmingen/Hohenfels, etwa in der Mitte zwischen Hannover und Hildesheim gelegen (Werkbusse).

Wir bieten Ihnen leistungsgerechte Vergütung, vorteilhafte Altersversorgung sowie neben anderen sozialen Einrichtungen Hilfe bei der Wohnungsbeschaffung.




HANS KOLBE & CO.
3202 Bad Salzdetfurth/Hannover, Telefon 80 22
Personalabteilung

Das kleinste japanische Zangen-Amperemeter mit Voltmeter!



Elektro-Versand KG. W. Busemann
636 Friedberg Abt. B 17

Schaltungen
Fernsehen, Rundfunk, Tonband
Eilversand
Ingenieur Heinz Lange
1 Berlin 10, Otto-Suhr-Allee 59

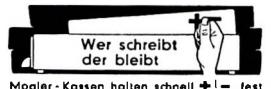
Wer schreibt der bleibt
Mogler-Kassetten halten schnell +! — test, erläutern, giledein auf, sichern autom. und alles ist nach Spuren getrennt zur schnellen Abrechnung zur Verfügung. Forderen Sie bitte unverbindlich Prospekt 188
Mogler-Kassettfabrik/71 Heilbronn

Für unser Elektronisch-Akustisches Forschungslabor und unsere Werkstatt wird gesucht:

1 Elektro-Techniker mit guten Kenntnissen in der elektronischen Schaltungstechnik und Elektroakustik
Vergütung nach BAT VI b

1 Technische Assistentin mit elektro-physikalischen Grundkenntnissen. Technisches Zeichnen, Schreibmaschine und Englisch-Kenntnisse erwünscht.
Vergütung nach BAT VII (evtl. VI b)

Schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnisschriften erbittet:

HNO-Klinik der Freien Universität Berlin · Westend-Krankenhaus
1 Berlin 19, Spandauer Damm 130

Kaufgesuche

Radioröhren, Spezialröhren, Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Dioden und Relais, kleine und große Posten gegen Kassa zu kaufen gesucht. Neu-müller & Co. GmbH, München 13, Schraudolphstraße 2/T

HANS HERMANN FROMM bittet um Angebot kleiner und großer Sonderposten in Empfangs-, Sende- und Spezialröhren aller Art. Berlin 31, Fehrbelliner Pl. 3, Telefon: 87 33 95 / 96, Telex: 1-84 509

Röhren und Transistoren aller Art, kleine und große Posten gegen Kasse. Röhren-Müller, Kelkheim/Ts., Parkstr. 20

Unterricht

Theoretische Fachkenntnisse in Radi- und Fernsehtechnik durch Christiani-Fern-kurse Radiotechnik und Automation. Je 25 Lehrbriefe mit Aufgabenkorrektur und Abschlußzeugnis. 800 Seiten DIN A 4, 2300 Bilder, 350 Formeln und Tabellen. Studienmappe 8 Tage zur Probe Rückgaberecht. (Gewünschten Lehrbuch bitte angeben.) Technisches Lehrbuch Dr.-Ing. Christiani, Konstanz, Post

ENTWICKLUNGSRING SÜD

Wir suchen für die technische Betreuung von Analog-rechenanlagen in unserer Abteilung Flugregelung

**ELEKTRONIKER
INGENIEURE**

oder ein

TECHNIKER-TEAM

(Bewerber mit Gesellen- oder Meisterprüfung, Fernseh- oder Rundfunktechnik, werden bevorzugt)


Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und Angabe der Kennziffer 3411 sind zu richten an:

ENTWICKLUNGSRING SÜD, München 26, Museumsinsel 1

VERLAG FOR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH, Berlin-Borsigwalde. Postanschrift: 1 Berlin 52, Eichborndamm 141-147. Telefon: Nummer (03 11) 49 23 31. Telegrammadr. Funktechnik Berlin. Fernschreib-Anschluß: 01 81 632 fachverlage bln. Chefredakteur: Wilhelm Roth, Stellvertreter: Albert Jöncke, Technischer Redakteur: Ulrich Radke, sämtlich Berlin. Chefkorrespondent: Werner W. Dieffenbach, Berlin und Kempten. Anzeigendirektion: Walter Bartsch, Anzeigeneleitung: Marianne Weidemann, beide Berlin. Chegraphiker: Bernhard W. Beerwirth. Postscheckkonto: FUNK-TECHNIK PschA Berlin West Nr. 24 93. Die FUNK-TECHNIK erscheint monatlich zweimal. Preis je Heft 2,80 DM. Auslandspreis lt. Preisleiste. Die FUNK-TECHNIK darf nicht in Lesezirkel aufgenommen werden. Nachdruck — auch in fremden Sprachen — und Vervielfältigungen (Fotokopie, Mikrokopie, Mikrofilm usw.) von Beiträgen oder einzelnen Teilen daraus sind nicht gestattet. — Satz und Druck: Druckhaus Tempelhof, Berlin

AC 130

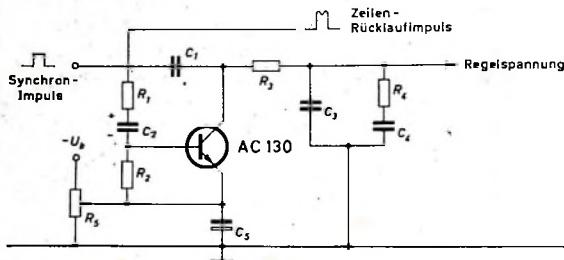Symmetrischer Germanium-npn-Transistor für Phasenvergleichsschaltungen



Bei heute gebräuchlichen Phasenvergleichsschaltungen werden zwei gegeneinander geschaltete Halbleiterdioden in einer Brückenschaltung verwendet. Da man sich den symmetrischen Germanium-npn-Transistor AC 130 aus zwei gleichen Dioden zusammengesetzt denken kann, liegt es nahe, diesen anstelle von Dioden zu verwenden. Mit dem AC 130 stellt VALVO erstmalig ein Verstärkerelement für die Verwendung in Phasenvergleichsschaltungen zur Verfügung. Der Vorteil, diesen Transistor anstelle von Dioden zu verwenden, liegt in der Stromverstärkung. Die Belastung der Synchronabtrennstufe und des Zeilentransformators wird dadurch verringert, und es kann eine höhere Ausgangsspannung erreicht werden.

Einige Kennwerte:





$I_{CBO} \leq 35 \mu\text{A}$ bei $U_{CB} = 20 \text{ V}$: $\theta_{jagb} = 60^\circ\text{C}$

$I_{FBQ} \leq 35 \mu\text{A}$ bei $U_{FB} = 20 \text{ V}$; $\vartheta_{VAB} = 60^\circ\text{C}$

$$I_B \leq 0.4 \text{ mA}$$

$$\frac{I_B \text{ normal}}{I_B \text{ Invers}} = 1 \text{ (0,5 bis 2)} \quad \left. \begin{array}{l} \text{bei } I_E \text{ bzw. } I_C = 10 \text{ mA; } U_{CB} \text{ bzw. } U_{EB} = 0 \\ \text{V} \end{array} \right\}$$

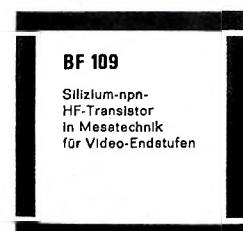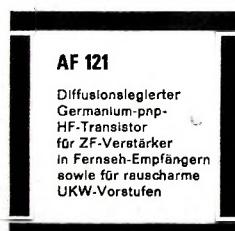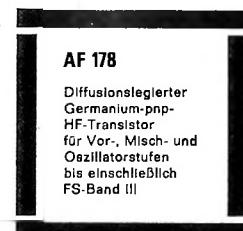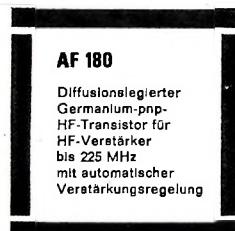WEITERE TRANSISTOREN FÜR FERNSEHEMPFÄNGER AUS DEM VALVO-PROGRAMM



10020